

А. С. КАРИМОВ, С. А. КАРИМОВА, В. П. КОВАЛЕНКО,
М. М. МИРҲАЙДАРОВ, Т. ТОШНИЁЗОВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ВА ЭЛЕКТРОНИКА АСОСЛАРИ

(Программалаштирилган саволлар ва
масалалар түплами)

Узбекистон ССР Олий ва маҳсус ўрта таълим министрлиги о. ССР Олий ва маҳсус ўрта таълим министрлиги о. техника ўқув юртларининг электротехникавий бўлмаганинг ахтисосликлари учун ўқув қўулланмаси сифатида тасвир этиган

„ЎҚИТУВЧИ“ НАШРИЁТИ
Тошкент—1978

Ушбу ўқув кўлланмаси олий ўқув юртларн учун электротехника¹ ва
электроника асослари курсидан программалаштирилган савол ва масалаларни
ўз ичига олади. Унда барча савол ва масалаларга тўғри ва тўғрисига ўхшаш
бир нечтадан жавоб ва ечимлар ҳам берилган. Савол ёки масаланинг шар-
тига кўра студент ана шу жавоб ва ечимлардан тўғрисини ёки потурги-
сини аниқлаши лозим. Савол ҳамда масалалар электротехника ва элек-
троника курсининг 1975 йилда чиқарилган программасига асосан тузилган.

Бу ўқув кўлланмаси олий техника ўқув юртларининг электротехника-
вий бўлмаган ихтиосликка ўқиётган студентлари учун тавсия этилади.

СҮЗ БОШИ

1975 йилда СССР Олий таълим министрлиги тасдиқлаган ўқув планига кўра мамлакатимиздаги барча олий техника ўқув юртларида ўқитиладиган „Электротехника ва электроника“ курсига маълум ўзгариш ва тузатишлар киритилди.

Бундан бир неча йил аввал электротехника ва электроникадан ва унинг бўлимларидан электротехникавий ва радиотехникавий ихтисосликлар учун батафсил, электротехникавий бўлмаган ихтисосликлар учун эса қисқача маълумот берилар эди.

Хозирги вақтда электротехника, электроника, радиотехника, автоматика ва бошқа фанлар соҳасида эришилаётган ютуқлар халқ хўжалигининг барча соҳаларига жадал татбиқ қилинмоқда. Шунинг учун турли ихтисосликдаги инженер-техник ходимларнинг электротехника ва электроника асосларидан етарли даражада билимга эга бўлиши талаб этилади.

Хозирги вақтда ҳар бир инженер оддий электрик схемаларни ўқий олиши, электрик машина, приборлар ва аппаратларда учрайдиган нуқсонларни анализ қила оладиган бўлиши керак.

Электротехникани ўрганувчиларга бу фандан чуқур билим бериш мақсадида ҳозирги вақтда янги ўқув қўлланмаларидан ҳамда ўқитишнинг кейинги вақтларда кенг қўлланилаётган ва ривожланиб бораётган техникавий воситалари — плакатлар, диафильмлар ва кинофильмлардан кенг фойдаланилмоқда. Бунда студентларнинг мустақил ишлашларига алоҳида эътибор берилади.

Ушбу қўлланма кундузги, кечки бўлимларда ва сиртдан ўқиётган студентларнинг китобдан фойдаланишларини осонлаштириб, ўтилган назарий материални тезроқ ўзлаштиришларига ёрдам беради.


Қўлланма Беруний номидаги Тошкент политехника институтининг «Умумий электротехника» ва «Радиоэлектроника асослари» кафедраларининг ходимлари томонидан тайёрланган. Китобнинг I—X бобларини А. С. Каримов, В. П. Коваленко, М. М. Мирҳайдаров ва XI—XVI бобларини С. А. Каримова, Т. Тошниёзов ёзганлар.

Авторлар коллективи китобнинг қўллесмасини диққат билан кўриб чиқиб, қимматли маслаҳат ва кўрсатмалар берган Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг «Электротехника» кафедрасининг мудири, Беруний номидаги Узбекистон ССР давлат мукофотининг лауреати доцент Усмонов Солиҳ Зоҳидовичга, шунингдек, қўллесманни тайёрлашда ҳамкорлик қилган, Тошкент политехника институти «Умумий электротехника» кафедрасининг ходимлари С. Р. Лутфуллаева, Д. М. Исамуҳамедов, А. А. Кошкаров ўртоқларга ўзларининг самимий миннатдорчиликларини билдирадилар.

I бөб. Ўзгармас токнинг чизигий занжирлари

1-1. $U_n = 220$ В номинал күчланишда бирининг қуввати $P_1 = 200$ Вт ва иккинчисининг қуввати $P_2 = 40$ Вт бўлган иккита чўғланма лампа $U=220$ В күчланишли электрик тармоқка кетма-кет уланган. Улардаги күчланиш U_4 ва U_2 қандай нисбатда бўлади?

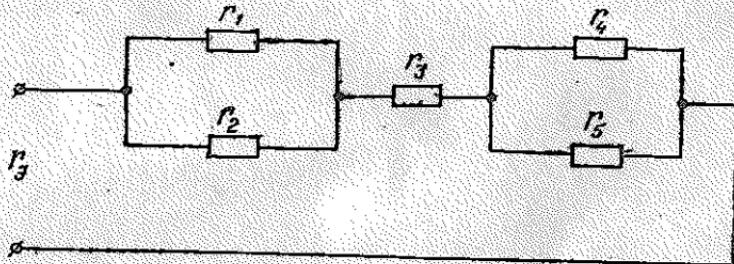1. $U_1 = U_2$;
2. $U_1 > U_2$;
3. $U_1 < U_2$;
4. $U_1 = 220$ В, $U_2 = 0$.




I. 2-расм.

1-2. 1. 2-расмда кўрсатилган электрик занжирдаги қаршиликлар:

$$r_1 = r_5 = 30 \text{ Ом}, \quad r_2 = r_4 = 20 \text{ Ом} \text{ ва} \quad r_3 = 6 \text{ Ом} \text{ бўлса.}$$

бутун занжирнинг эквивалент қаршилиги неча Ом?

1. 106 Ом.
3. 36 Ом.
2. 30 Ом.
4. 56 Ом.

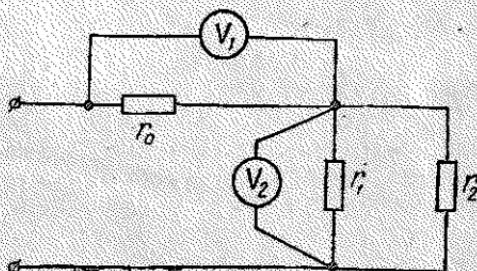


I. 3-расм.

1-3. 1. 3-расмда кўрсатилган электрик занжирда қаршилик (резистор) r_2 электрик занжирдан ажратилса ($r_0 \neq r_1 \neq r_2 \neq 0$). V_1 ва V_2 вольтметрларнинг кўрсатиши қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди. 2. V_1 камаяди, V_2 ортади. 3. V_1 ортади, V_3 камалди. 4. 2 ва 3 пунктлардаги жавоблар тенг өхтимолли бўлиб, r_0 , r_1 ва r_2 миқдорларга боғлиқ.

1-4. 1—4-расмда кўприк схема кучланиши $U = 140$ В бўлган ўзгармас ток манбаига уланган, ундаги қаршиликлар $r_1 = r_4 = 40$ Ом, $r_2 = r_3 = 30$ Ом бўлса, схеманинг диагоналига уланган V_0 вольтметр неча вольт кучланишини кўрсатади? ($r_v \gg r$).

1. 20 В. 2. 0 В.
3. 70 В. 4. 140 В.

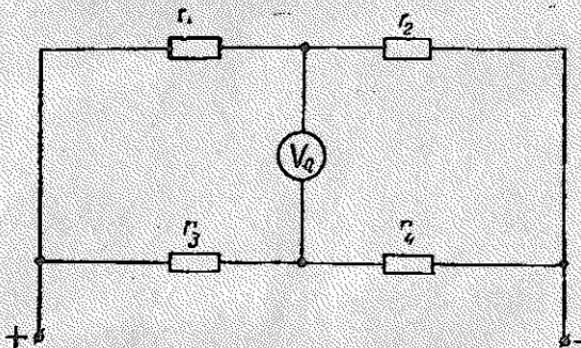

I. 4- расм.

1-5. Куйида келтирилган формулалардан қайси бири занжирининг бир қисми учун Ом қонунини тўғри ифодалайди?

1. $P = U \cdot I$; 2. $U = r \cdot I$;
3. $\Phi = L \cdot I$ 4. $\sum_{k=1}^{k=n} I_k = 0$.

1-6. Куйидаги ҳарфлардан қайси бири илашган магнитавий оқимнинг шартли белгиси ҳисобланади?





1. В 2. Ф. 3. Ψ. 4. Н.

1-7. Куйидаги ўлчов бирликларидан қайси бири индукцияга тегишли?

1. Мкс. 2. Вб, 3. Г, 4. Т.

1-8. Конденсаторларни I. 8-расмда кўрсатилганидек улаш схемаларидан қайси бирида занжирининг эквивалент сиғими максимал бўлади (барча конденсаторларнинг сиғимлари ўзаро тенг)?

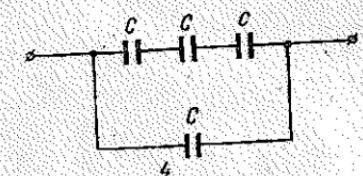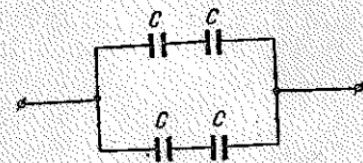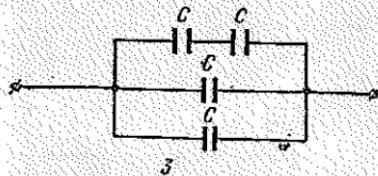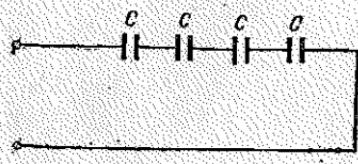1-9. I. 9-расмда кўрсатилган схемадаги конденсаторларнинг сиғимлари $C_1 = 24$ мкФ; $C_2 = 3$ мкФ ва $C_3 = 5$ мкФ бўлса, зан-




I. 8- расм

жирдаги барча конденсаторлар батареясининг эквивалент симметриялык ичкиси неча мкФ бўлади?


1. 1.32 мкФ, 2. 6. мкФ, 3. 1.12 мкФ, 4. 1.16 мкФ.

1-10. Қуйидаги ўлчов бирликларидан қайси бири электр токининг қуввати бирлиги ҳисобланади?

1. В, 2. А, 3. Вт, 4. Ж.

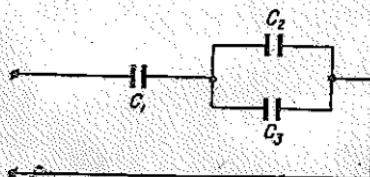

I. 9- расм.

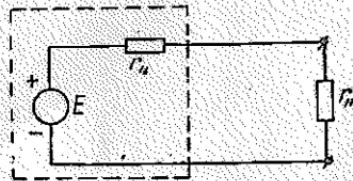

I. 11- расм.


1-11. I. 11-расмда тасвириланган схемада генераторнинг ичкиси қаршилиги r_n билан нагрузка қаршилиги r_n' қандай нисбатда бўлганда генераторнинг ташки занжирга берадиган қуввати максимал бўлади?

1. $r_n > r_n'$. 2. $r_n = r_n'$. 3. $r_n < r_n'$. 4. Тўғри жавоб йўқ.


1-12. I. 12-расмда тасвириланган электрик занжир ўзгармас э. ю. к. (E) манбаига уланиб, занжирда қарор топган режим ҳосил бўлганда занжирдаги элементларнинг қайси бирида умумий ток бўлмайди?

1-13. I. 13-расмда кўрсатилган электрик занжирнинг қисмаларидағи ўзгармас кучланиш $U = 200$ В. қаршиликлар $r_1 = 120 \Omega$, $r_2 = 80 \Omega$ бўлса, конденсатор C даги кучланиш U_C неча В бўлади?

1. 0 В, 2. 120 В, 3. 200 В, 4. 80 В.

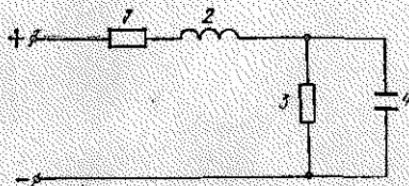


I. 12-расм

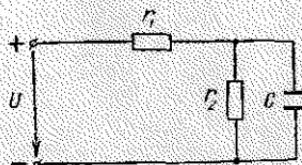

I. 13-расм


I-14. 1.14-расмда күрсатилган схемалардаги қаршиликлар үзаро тенг. Ўзгармас кучланиш генераторидан олаётган қуввати бўйича эквивалент бўлган бир жуфт схемани кўрсатинг.

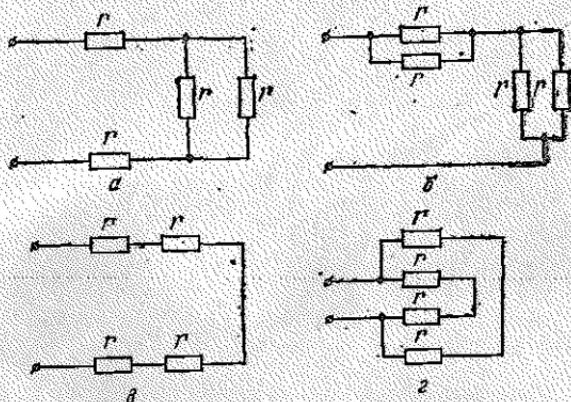1. а ва б. 2. а ва в. 3. в ва г. 4. б ва г.



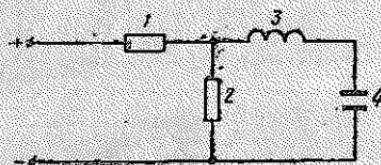
I. 14-расм.

I-15. 1.15-расмдаги схемада кўрсатилган занжир ўзгармас ток манбаига уланса, қарор топган режимда занжирнинг қайси қисмида кучланиш 0 га тенг бўлади?



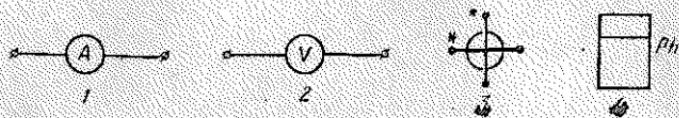I. 15-расм.


I-16. 1.16-расмда кўрсатилган белгилардан қайси бири занжирдаги ва унинг элементларидағи қувватни ўлчайдиган асбобининг белгиси?



I. 16-расм


1-17. 1.17-расмда көлтирилгандык схемадаги r_1 , r_2 ва r_3 қаршиликлар қандай нисбатта бўлганда V_1 ва V_2 вольтметрларниң кўрсатиши бир хил бўлади ($r_v \gg r_h$)?

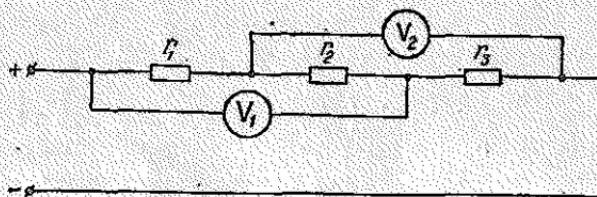1. $r_1 = r_2 \neq r_3$.
2. $r_2 = r_3 \neq r_1$.
3. $r_1 = r_3 \neq r_2$.
4. $r_1 \neq r_3$, $r_2 = 0$.



I. 17-расм.

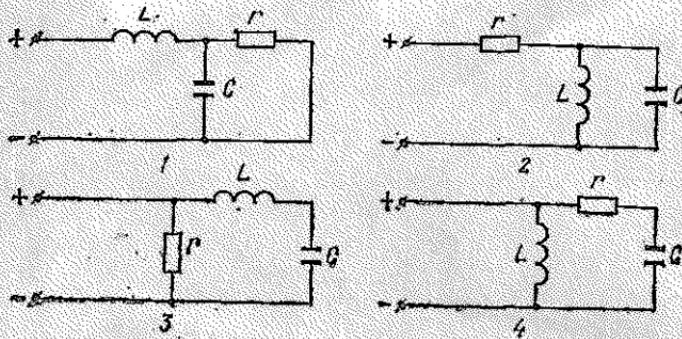1-18. I.18-расмда көлтирилгандык схемалардан қайси бирини қисқа туташув ҳодисаси рўй бериши нуқтai назаридан ўзгармас кучланиш манбаига улаш мумкин эмас?




I. 18-расм.

1-19. I.19-расмда кўрсатилгандык схемаларниң қайси бирини зонжирда белгиланган режим вужудга келганда ўзгармас кучланиш манбайдан қувват истеъмол қилиш мумкин эмас?

1-20. Конденсатор сигимининг ўлчов бирлигини кўрсатинг.

1. Кл, 2. Ф, 3. А/с, 4. В/м.

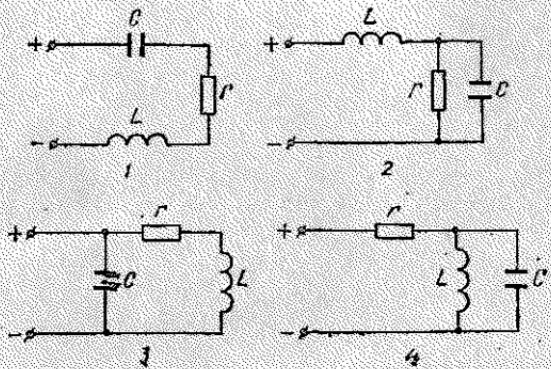

I. 19-расм.

1-21. Фалтак индуктивлигининг ўлчов бирлигини кўрсатинг.

1. В, 2. Гс, 3. Г, 4. Т.

1-22. Фалтакдан $I = 5\text{A}$ ток ўтганда $\Phi = 0,5 \text{ Вб}$ магнитавий оқим ҳосил бўлса, бундай фалтакнинг индуктивлиги неча генри бўлади?

1. 0,1 Г 2. 10 Г.
3. 0,25 Г 4. 2,5 Г.

1-23. Электрик занжирнинг қуидаги келтирилган элементларининг қайси бирида электр зарядлари тўпланиши мумкин?

- * 1. Резистор (r) да. 2. Конденсатор (C) да
3. Индуктив фалтак (L) да. 4. Ҳеч бирида.

1-24. Қуидаги формулалардан қайси бири ўтказгичнинг актив қаршилиги унинг материалига ва геометрик ўлчамларига боғлиқлигини кўрсатади?

1. $r = \frac{U}{I}$. 2. $r = \rho \frac{l}{S}$.
3. $\delta = \gamma E$. 4. $\int \bar{E} d\bar{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$.


1-25. Конденсаторда қуидаги токлардан қайси тури мавжуд?

1. Ўтказувчанлик токи. 2. Кўчиш (кўчма) токи.
3. Зарядларнинг силжиш токи. 4. Барчаси бир вақтда.

1-26. Қуидаги ўтказгич материаллардан қайси бирининг электрик ўтказувчанлиги энг паст?

1. Мис. 2. Вольфрам. 3. Кумуш. 4. Пўлат.

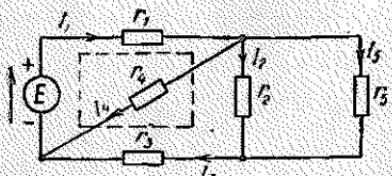1-27. 1.27-расмда кўрсатилган электрик занжирдаги E , r_1 , r_2 , r_3 контур учун Кирхгофнинг иккинчи қонунини ифодалайдиган тўғри тенгламани кўрсатинг.



I. 27-расм.

1. $I_3r_4 - I_2r_2 - I_3r_3 = 0$.
2. $E = I_1r_1 + I_4r_4$.
3. $E - I_1r_1 - I_5r_5 - I_3r_3 = 0$.
4. $E = I_1r_1 + I_2r_2 + I_3r_3$.

I-28. Электрик занжирларни ҳисоблаш усулларида қайси бирида занжир ҳар бир манба учун алоҳинда ҳисобланади?

1. Эквивалент генератор (манба) усулида.
2. Устма-уст қўйиш (суперпозиция) усулида.
3. Контур токлари усулида.
4. Ҳеч бирида.

I-29. Электрик занжирларни ҳисоблаш усулларидан қайси бирида занжирнинг истаган бирор тугун нуқтасининг потенциали шартли равишда нолга тенг деб қабул қилинади?

1. Устма-уст қўйиш усулида.
2. Кирхгоф қонунлари усулида.
3. Контур токлари усулида.
4. Тугун потенциаллари усулида.

II боб. БИР ФАЗАЛИ ЗАНЖИРЛАР

II-1. Қўйида келтирилган формулалардан қайси бири ўзгарувчан токнинг частотаси генераторнинг айланиш тезлигига боғлиқлигини кўрсатади?

1. $E = c \cdot n\Phi$,
2. $f = \frac{p \cdot n}{60}$.
3. $e = Blv$.
4. $E = 4,44\omega f\Phi$.

II-3. Ўзгарувчан ток генераторнинг айланиш тезлиги икки марта камайса, токнинг частотаси қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди.
2. Икки марта ортади.
3. Икки марта камаяди.
4. Тўғри жавоб йўқ.

II-4. Ўзгарувчан токнинг бурчагий частотаси қўйидаги белгилашларнинг қайси бири билан кўрсатилади?

1. f .
2. T .
3. ω ,
4. ϕ .

II-5. Қўйидаги тенгламалардан қайси бири электромагнитий индукция қонунини ифодалайди?

1. $\vec{B} = \mu \vec{H}$.
2. $\int \vec{H} d\vec{l}$.
3. $\int \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$.
4. $\Phi = \int \vec{B} d\vec{S}$.

II-6. Ўзгарувчан ток чизигий частотасининг ўлчов бирлигини кўрсатинг.

1. с. 2 айл/мин,
2. Гц,
3. Рад/с.

II-7. Бир мегагерц неча герцга тенг?

1. $1 \cdot 10^2$ Гц, 2. $1 \cdot 10^3$ Гц, 3. $1 \cdot 10^8$ Гц, 4. $1 \cdot 10^6$ Гц,

II-8. Қуйида келтирилган формулалардан қайси бири электрик машиналарнинг ишлаш принципига асос бўлган электромагнитий индукция қонунини ифодалайди?

1. $e = -\frac{d\Phi}{dt}$. 3. $E = 4,44 f w\Phi$.
2. $e = B_m l v \sin \alpha$, 4. $\oint \bar{H} d\bar{e} = \Sigma i$.

II-9. Агар ўзгарувчан ток генераторининг айланиш тезлигини икки марта камайтириб, жуфт қутблар сони икки марта ортирилса, токнинг частотаси қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди 3. 2 марта камаяди.
2. 2 марта ортади. 4. 4 марта ортади.

II-10. $i = 10 \sin(628t - 30^\circ)$ синусоидал токнинг даври неча секундга тенг?


1. 10с. 2. 628с. 3. 100с. 4. 0,01с.

II-11. Частотаси $f = 50$ Гц бўлган синусоидал э. ю. к. нинг оний қийматини ифодалайдиган тенгламани кўрсатинг.

1. $e = E_m \sin(100t + 30^\circ)$. 3. $E_m = \sqrt{2}E$.
2. $e = E_m \sin(314t + 90^\circ)$. 4. $e = 50 \sin(50t - 60^\circ)$.

II-12. II.12- расмда кўрсатилган r , L ва C элементлари кетма-кет уланган ўзгарувчан ток занжирининг электрик мувозанат тенгламасини кўрсатинг.

1. $\sum_{k=1}^n R = \sum_{k=1}^n l_k \cdot r_k$.
2. $u = r \cdot i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$.
3. $\sum_{k=1}^n l_k = 0$.
4. $i = i_g + i_L + i_C$.

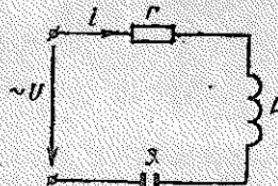

II. 12- расм.

II-13. Синусоидал ток ва кучланиш орасидаги фазавий силжиш бурчагининг умумий тартибда қабул қилинган белгисини кўрсатинг.

1. Ψ_t . 2. φ . 3. Ψ_u . 4. a

II-14. Синусоидал ўзгарувчан токнинг эффектив қиймати қўйидаги формулаларнинг қайси биридан фойдаланиб ҳисобланади?

$$1. i = I_m \sin(\omega t + \psi_i);$$

$$3. i = \frac{1}{Z} u(t);$$

$$2. I_o = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} i dt;$$

$$4. I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}.$$

II-15. $u = U_m \sin(\omega t - 60^\circ)$ күчланиш билан $i = I_m \sin(\omega t - 30^\circ)$ ток орасидаги фазавий силжиш бурчаги неча градус?

1. 90° . 2. 30° . 3. -90° . 4. -30° .

II-16. $u = U_m \sin(\omega t - 30^\circ)$ күчланиш билан $i = I_m \sin(\omega t + 60^\circ)$ ток орасидаги фазавий силжиш бурчаги φ неча градус?

1. 0° . 2. 60° . 3. -90° . 4. $+30^\circ$

II-17. Күйидаги формулаларнинг қайси бири ўзгарувчан ток занжирининг тұла қаршилигини ифодалайды?


$$1. Z = \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}; \quad 3. b = \frac{1}{\omega L} - \omega C;$$

$$2. Y = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}; \quad 4. x = \omega L - \frac{1}{\omega C}.$$

II-18. Қаршиликлари $r = 30$ Ом ва $x_L = 40$ Ом бўлиб, кетма-кет уланган элементлардан тузилган занжирдаги ток билан күчланиш орасидаги фазавий силжиш бурчаги қанча бўлади?

1. 60° . 3. $53^\circ 10'$.
2. $36^\circ 50'$. 4. -30° .

II-19. Күйидаги ифодалардан қайси бири ғалтақнинг индуктив қаршилиги x_L ни ифодалайди?

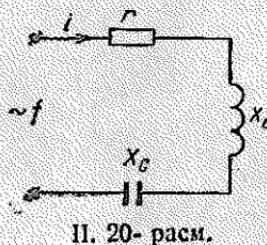

II. 20- расм.

1. ωC ; 2. ωL ; 3. $L \frac{di}{dt}$; 4. $\frac{\Phi}{i}$.

II-20. Қаршиликлари $r = 30$ Ом, $X_L = 40$ Ом ва $X_C = 80$ Ом бўлиб, кетма-кет уланган элементлардан тузилган занжир (II.20-расм) f частотали ўзгарувчан э. ю. к. манбаига уланган. Агар манбанинг күчланишини ўзгаришсиз қолдириб, частотаси икки марта орттирилса, занжирдаги ток қандай ўзгаради?

1. Икки марта камайди. 3. Икки марта ортади.
2. Ўзгармайди. 4. Күчланиш берилмаган бўлса, жавоби йўқ.

II-21. Қаршиликлари $r = 30$ Ом, $X_L = 40$ Ом, $X_C = 80$ Ом бўлган элементларни кетма-кет улаб тузилган занжир $U = 100$ В күчланишли тармоқقا уланган. Агар манба күчланишини

ўзгаришсиз қолдириб, унинг частотаси икки марта орттирилса, занжирдаги ток қандай ўзгаради?

1. 2 марта ортади.
2. 4 марта камаяди.
3. Ўзгармайди.
4. Аниқ жавоб йўқ.

Эслатма: масаланинг шартидаги рақамлар қўшимча анализ қилиш учун берилган.

II-22. Агар r , L , C элементлари кетма-кет уланган занжирнинг тўла қаршилиги $Z = 100$ Ом, актив қаршилиги $r = 60$ Ом ва сифимий қаршилиги $X_C = 40$ Ом бўлса, занжирдаги ғалтакнинг индуктив қаршилиги X_L неча Ом бўлади?

1. 120 Ом.
2. 0 Ом.
3. 80 Ом.
4. 40 Ом.

II-23. Қаршиликлари $r = 30$ Ом, $X_L = 40$ Ом бўлиб, кетма-кет уланган элементлардан тузилган занжир кучланиши $U = 140$ В бўлган ўзгарувчан ток тармоғига уланган. Бундай занжир манбадан истеъмол қиласидиган токнинг қиймати неча ампер бўлади?

1. 2 А.
2. 2,8 А.
3. 14 А.
4. 4 А.


II-24. II-24-расмда кўрсатилган кетма-кет уланган элементлардан тузилган занжирнинг айrim участкаларидаги кучланиш пасаювлари тегишлича $U_r = 60$ В, $U_L = 160$ В ва $U_C = 80$ В бўлса, занжирга берилган кучланиш U_o нинг таъсирий қиймати неча вольт бўлади.

1. 100 В.
2. 300 В.
3. 140 В.
4. Масалани ечиш учун занжирнинг параметрлари берилиши керак.


II-25. II-25-расмда кўрсатилган занжирдаги кучланишлар $U_L = 80$ В, $U_C = 60$ В бўлса, U_o неча вольт бўлади?

1. 140 В.
2. 100 В.
3. 20 В.
4. $\sqrt{140}$ В.


II-26. II-26-расмда кўрсатилган занжирдаги кучланишлар $U_1 = 60$ В, $U_2 = 80$ В бўлса, U_o неча вольтга тенг?

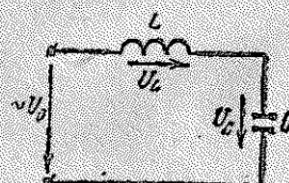

II. 25-расм.

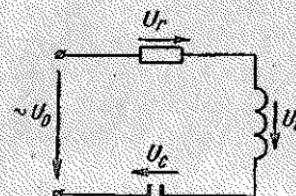

II. 24-расм.

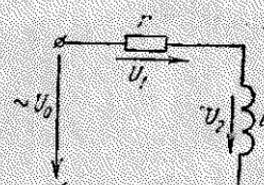


II. 26-расм.


1. 100 В. 3. 20 В.
 2. 140 В. 4. $\sqrt{140}$ В.

II-27. Агарда элементларининг қаршиликлари $r = 30$ Ом, $X_L = 80$ Ом, $X_C = 40$ Ом бўлиб, кетма-кет бириктирилган занжир (II. 27-расм) $U_0 = 150$ В кучланишли ўзгарувчан ток тармоғига уланган бўлса, занжирдаги токнинг таъсирий қиймати неча ампер бўлади?

1. 1А, 2. 3 А. 3. $15/7$ А, 4. Масалани ечиш учун берилганлар етарли эмас.

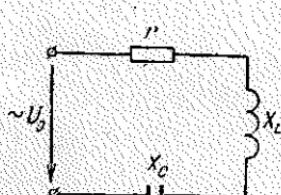

II. 27-расм

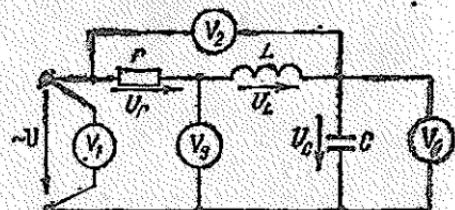


II. 28-расм

II-28. II. 28-расмда кўрсатилган электрик занжирнинг айrim участкаларидаги кучланиш пасаювлари $U_r = 80$ В, $U_L = 60$ В, $U_C = 120$ В бўлса, занжирга уланган вольтметрларнинг қайси бири энг катта кучланишини кўрсатади?

1. V_1 . 3. V_3 .
 2. V_2 . 4. V_4 .

II-29. II. 29-расмда кўрсатилган r , L , C элементлари паралел уланган занжир шоҳобчаларининг ўтказувчанликлари мос равища

$$g = 0,04 \frac{1}{\text{Ом}}, b_L = 0,09 \frac{1}{\text{Ом}}, b_C = 0,06 \frac{1}{\text{Ом}},$$

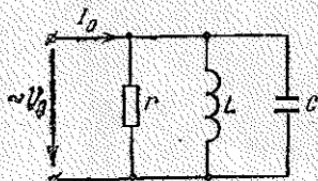

II. 29-расм

агар шу занжир таъсирий кучланиши $U_0 = 100$ В бўлган манбага уланса, занжирнинг тармоқланмаган қисмидаги ток I_o нинг қиймати неча ампер бўлади?


1. 5 А. 3. 7 А.
 2. 19 А. 4. 2000 А.

II-30. II. 30-расмдаги схемада $I_C = 8$ А ва $I_r = 6$ А бўлса, занжирнинг тармоқланмаган қисмига уланган амперметр A_o неча амперни кўрсатади?


1. 10 А. 3. 2 А.
 2. 14 А. 4. 7 А.

II-31. II-31- расмдаги схемада $I_1 = 4$ А ва $I_2 = 10$ А бўлса, занжирнинг тармоқланмаган қисмига уланган амперметр A_0 неча амперни кўрсатади?

1. 14 А.
2. 6 А.
3. 29 А.
4. $\sqrt{14}$ А.

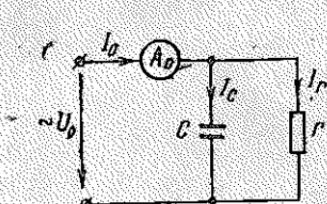

II. 30-расм.

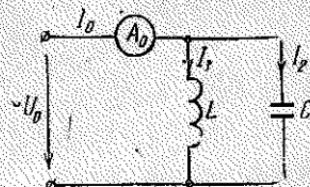

II. 31-расм.

II-32. Қаршиликлари $r = 80$ Ом, $x_L = 120$ Ом, $x_C = 180$ Ом бўлган элементлари кетма-кет уланган занжирдаги кучланиш билан ток орасидаги фазавий силжиш бурчаги аниқлансин.


1. $36^{\circ}50'$.
2. $53^{\circ}10'$.
3. $-51^{\circ}10'$.
4. $-36^{\circ}50'$.

II-33. Қуйидаги формуалардан қайси бири бир фазали ўзгарувчан ток занжирининг актив қувватини ифодалайди?

1. $P = UI \cos \varphi$.
2. $S = U \cdot I$.
3. $Q = U \cdot I \sin \varphi$.
4. $\cos \varphi = \frac{P}{S}$.

II-34. II. 34-расмда кўрсатилган электрик занжирдаги қувват $P = 120$ Вт ва занжирнинг қаршилиги $r = 30$ Ом бўлса, манбадан келаётган токнинг таъсирий қиммати неча амперга тенг?

1. 4 А.
2. 6 А.
3. 3 А.
4. 2 А.

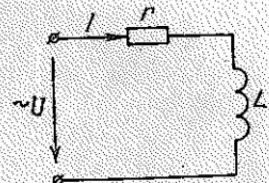

II. 34-расм

II-35. Кучланиши $U = 100$ В ва ток кучи $I = 5$ А бўлиб, бу катталиклар векторлари орасидаги фаза бўйича силжиш бурчаги $\varphi = 60^{\circ}$ бўлган занжирнинг актив қуввати P неча ватт бўлади?

1. 500 Вт.
2. 400 Вт.
3. 250 Вт.
4. 300 Вт.

II-36. Ўзгарувчан ток занжирни актив қувватининг ўлчов бирлигини кўрсатинг.

1. Вт, кВт, МВт.
2. ВА, кВА, мВА.
3. ВАр, кВАр, МВАр.
4. Вт·с, кВт·соат.



II-37. Актив қаршилиги $r = 40$ Ом ва сиғимий қаршилиги $X_C = 30$ Ом бўлган элементлари кетма-кет уланган занжир $P = 1$ кВт актив қувват истеъмол қилаётган бўлса, манба кучланишининг таъсирий қиймати неча волт бўлади?

1. 200 В,
2. 100 В,
3. 250 В,
4. 500 В.

II-38. $U = 100$ В кучланишли тармоқка уланган занжирдан $I = 10$ А ток ўтаяти, агар занжирдаги ток ва кучланиш векторлари орасидаги фаза бўйича силжиш бурчаги $\phi = 30^\circ$ бўлса, занжирдаги реактив қувват Q неча ВАр бўлади?

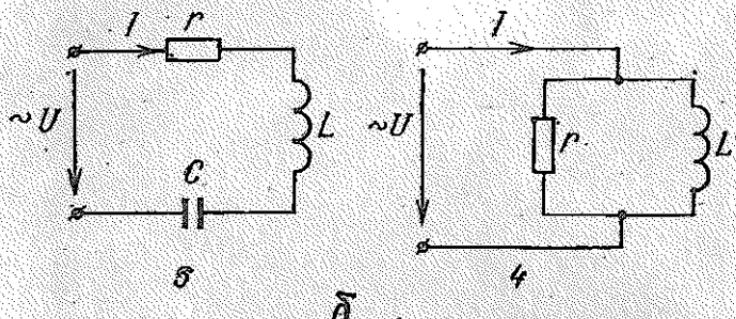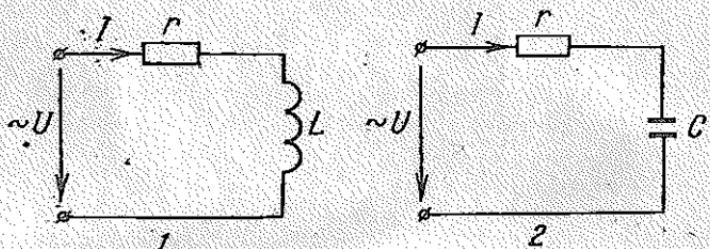1. $Q = 500$ ВАр.
3. $Q = 600$. ВАр.
2. $Q = 500\sqrt{3}$ ВАр.
4. $Q = 800$. ВАр.

II-39. II. 39-расм *a* даги ток ва кучланишларнинг вектор диаграммаси II. 39-расм, *b* да келтирилган схемалардан қайси бири учун чизилган?




б


II. 39-расм

II-40. II. 40-расм, *a* да берилган ток ва кучланиш оний қийматларининг вақт бўйича чизилган диаграммаси (графиги) II-40-расм, *b* даги схемаларнинг қайси бири учун чизилган?


II-41. II. 41-расмдаги векторий диаграммаларнинг қайси бири, *г* ва *С* элементлари кетма-кет уланган занжир учун чизилган?

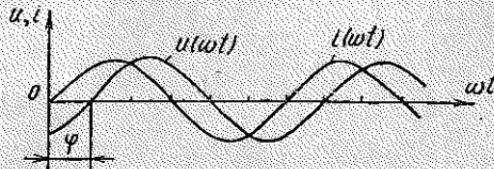

II. 40-расм, а.

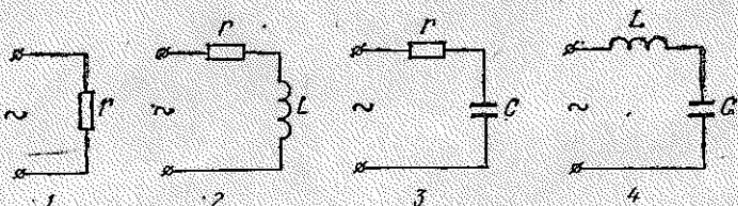

II. 40-расм, б.

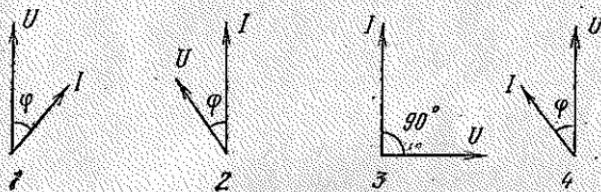

II. 41-расм.



II. 42-расм

II-42. II. 42-расмда келтирилган кучланиш билан токнинг векторийди диаграммаси қандай характеристли нагрузка учун чизилган?

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Актив | 3. Сигимий. |
| 2. Индуктив. | 4. Актив-индуктив. |

II-43. Ом қонуининг комплекс (символик) кўринишда ёзилган формуласини кўрсатинг.

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. $Z = r + jx$ | 3. $\dot{U} = \dot{I}Z$. |
| 2. $Y = g - jb$. | 4. $\tilde{S} = \dot{U}\dot{I}$ |

II-44. Кўйида келтирилган комплекс миқдорларнинг қайси бир алгебраик тарзда ифодаланган?

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. $\dot{A} = a_1 + ja_2$. | 3. $\dot{A} = A(\cos \alpha + j \sin \alpha)$. |
| 2. $\dot{A} = Ae^{ja}$ | 4. $\dot{A} = \dot{B} + \dot{C}$. |

II-45. Комплекс қаршилик Z нинг кўрсаткичли тарзда ёзилган формуласини кўрсатинг.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. $Z = \sqrt{r^2 + x^2}$. | 3. $Z = r + jx$. |
| 2. $X_L = j\omega L$. | 4. $Z = ze^{j\varphi}$ |

II-46. 6 — $j8$ комплекс соннинг кўрсаткичли формада ёзишишини кўрсатинг.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. $10 e^{j36^\circ 50'}$ | 3. $10 e^{-j53^\circ 10'}$ |
| 2. $10 e^{j53^\circ 10'}$ | 4. $10 e^{-j36^\circ 50'}$ |

II-47. $40-j30$ комплекс сонни кўрсаткичли шаклга ўтказишининг тўғри жавобини кўрсатинг.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. $50 e^{-j53^\circ 10'}$ | 3. $50 e^{-j36^\circ 50'}$ |
| 2. $50 e^{j36^\circ 50'}$ | 4. $50 e^{j53^\circ 10'}$ |

II-48. $141 e^{-j135^\circ}$ комплекс сонни алгебраик кўринишга ўтказишининг тўғри жавобини кўрсатинг.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. $100 - j100$ | 3. $-100 + j100$ |
| 2. $100 + j100$ | 4. $-100 - j100$ |

II-49. $10-j$ комплекс сон қайси ифодада кўрсаткичли шаклда тўғри ёзилган?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. $14,1 e^{-j45^\circ}$ | 3. $10 e^{-j5^\circ 35'}$ |
| 2. $14,1 e^{j45^\circ}$ | 4. $10 e^{-j84^\circ 25'}$ |

II-50. Комплекс қувватнинг символик кўринишда ёзилишининг тўғри жавобини кўрсатинг.

$$1. \tilde{S} = \tilde{U}\tilde{I}; \quad 2. S = U\cdot I; \quad 3. S = \sqrt{P^2 + Q^2}; \quad 4. P = UI \cos \varphi$$

II-51. Занжирга берилаётган кучланиш $\dot{U}=80-j60$ В, ундан ўтаётган ток $I=5$ А бўлса, занжирнинг актив қуввати P неча ватт бўлади?

1. 700. Вт, 2. 400. Вт, 3. 300. Вт, 4. 1000. Вт.

II-52. Индуктивлиги $L=0,1$ Г бўлган ғалтак ва сифими $C=10$ мкФ бўлган конденсатордан таркиб топган тебраниш контурининг тўлқин қаршилиги неча Ом бўлади?

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. 100 Om_s | 3. $0,1 \text{ Om}_s$ |
| 2. 10 Om_s | 4. $\sqrt{10} \text{ Om}_s$ |

II-53. Кучланишлар резонанси вақтида $x_C = x_L = 100$ Ом, занжирнинг актив қаршилиги $r=1$ Ом бўлса, тебраниш контурининг сифат даражаси (добротность) нимага тенг?

1. 0,01, 2. ∞ , 3. 100, 4. 10.

II-54. Индуктивлиги $L=0,1$ Г бўлган ғалтак билан сифими $C=10$ мкФ бўлган конденсатордан иборат тебраниш контурининг хусусий тебранишлари частотаси ω неча рад/с бўлади?

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. 1000 rad/s | 3. 10^{-3} rad/s |
| 2. 1 rad/s | 4. 100 rad/s |

II-55. Иккита индуктив боғланган контурлардан тузилган занжирнинг МОС улангандаги қаршилиги $Z_{\text{MOS}} = 80 \Omega$ ва қадама-қарши улангандаги қаршилиги $Z_{\text{KK}} = 60 \Omega$, манбанинг частотаси $\omega = 100 \text{ рад/с}$ бўлса, контурларнинг ўзаро индуктивлиги неча генрига тенг?

1. 0,05 Г,
2. 0,02 Г,
3. 0,2 Г,
4. 1,4 Г.

II-56. Кўйидаги тенгламалар системасининг қайси бири тўрт қутбликларнинг асосий тенгламаси ҳисобланади?


1. $\dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2; \quad \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2;$
2. $\dot{U}_2 = A\dot{U}_1 + B\dot{I}_1; \quad \dot{I}_2 = C\dot{U}_1 + D\dot{I}_1;$
3. $AD - BC = 1;$
4. $\dot{U}_{1,\text{c.u}} = A\dot{U}_{2,\text{c.u}} \quad \dot{I}_{1,\text{c.u}} = C\dot{U}_{2,\text{c.u}}$

III боб. УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРЛАРИ


III-1. III. 1-расмдаги схемаларнинг қайси бирида боғланган уч фазали система тасвирланган?

III-2. Уч фазали ток занжиринда нейтрал симнинг вазифаси нимадан иборат?

1. Нагрузкаларни тенглаштириш. 2. Линия токларини тенглаштириш. 3. Фаза кучланишларини симметриялаш. 4. Линия кучланишлари симметриясини сақлаш.

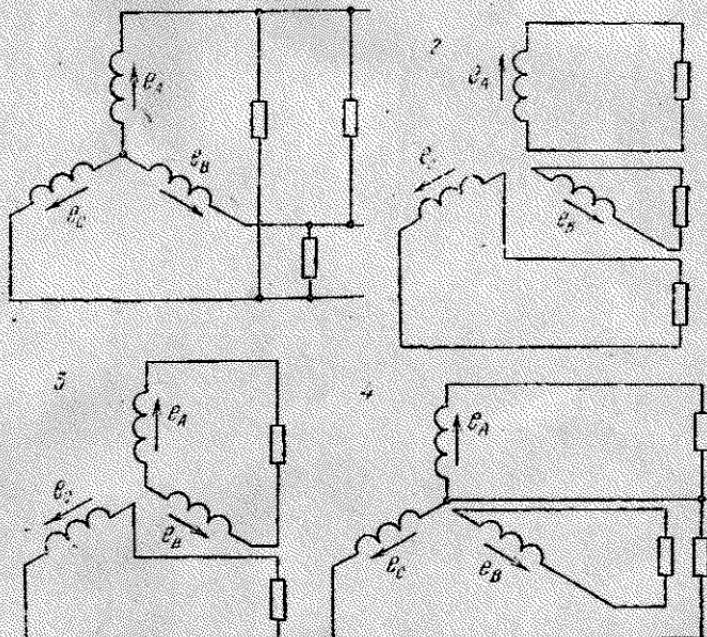


III. 1- расм.

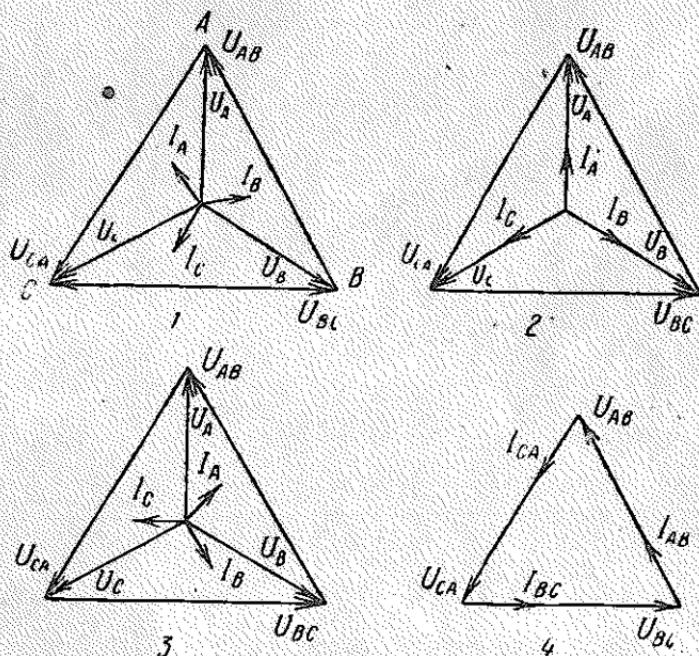


III. 3- расм.

III-3. III. 3- расмдаги ток ва күчланишларнинг вектор диаграммаларидан қайси бири текис актив нагрузкали истеъмолчилар юлдуз схемада уланган ҳол учун чизилган?

III-4. III. 4- расмдаги ток ва күчланишларнинг вектор диаграммаларидан қайси бири текис актив-индуктив нагрузкали истеъмолчилар юлдуз схемада уланган ҳол учун чизилган?

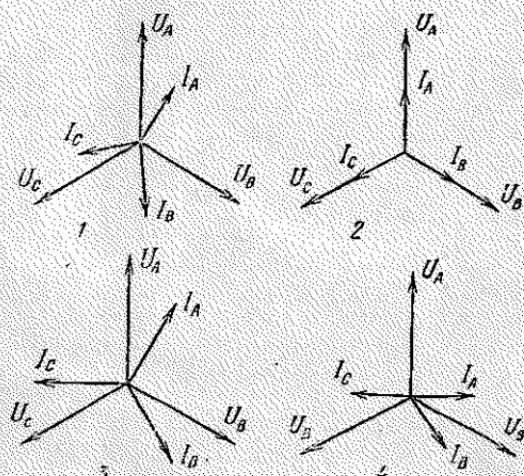

III. 4- расм.

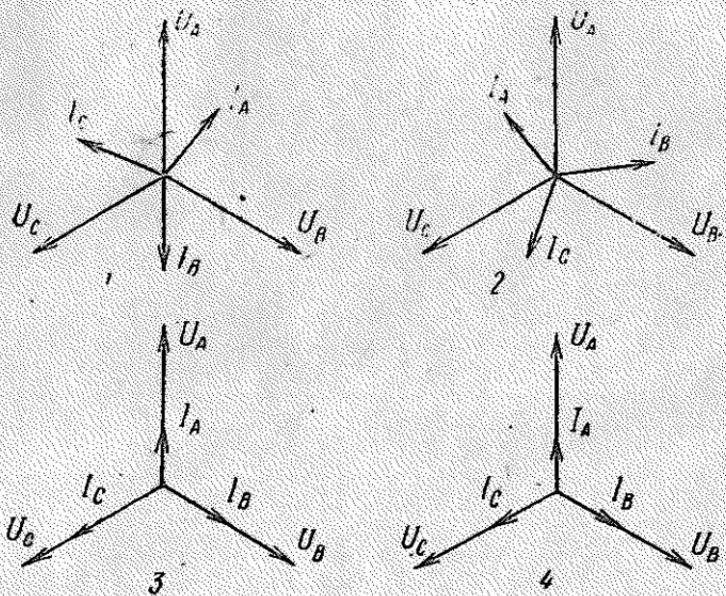

III. 5-расм.

III-5. III. 5-расмдаги ток ва күчланишларнинг векторий диаграммаларидан қайси бири истеъмолчилик схемада уланган, нагрузка текис актив-сифими бўлган ҳолга тўғри келади?

III-6. III. 6-расмдаги ток ва күчланишларнинг векторий диаграммаларидан қайси бири истеъмолчилик „учбурчак“ схемада уланган, нагрузка текис актив бўлган ҳолга тўғри келади?


III-7. III. 6-расмдаги ток ва күчланишларнинг векторий диаграммаларидан қайси бири истеъмолчилик „учбурчак“ схемада уланган, нагрузка текис актив-индуктив бўлган ҳолга тўғри келади.

III-8. III. 6-расмдаги ток ва күчланишларнинг векторий диаграммаларидан қайси бири истеъмолчилик „учбурчак“ схемада уланган, нагрузка текис сифими бўлган ҳолга тўғри келади?


III-9. Қаршиликлари $Z_A = r_A + jx_A$; $Z_B = r_B + jx_B$; ва $Z_C = r_C + jx_C$ бўлган уч фазали нагрузкани қаршиликлари қандай нисбатда бўлгана симметрик деб ҳисоблаш мумкин?

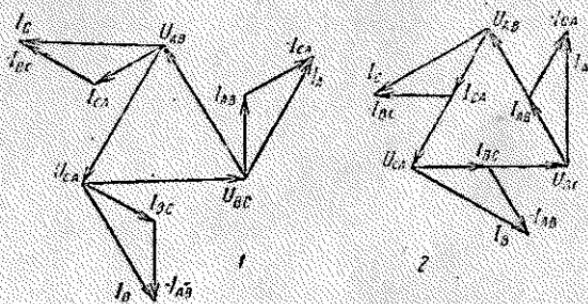1. $r_A = r_B = r_C$, $x_A \neq x_B \neq x_C$.
2. $r_A \neq r_B \neq r_C$, $x_A = x_B = x_C$.
3. $Z_A = Z_B = Z_C$, $\varphi_A \neq \varphi_B \neq \varphi_C$.
4. $r_A = r_B = r_C$, $x_A = x_B = x_C$.


III-10. Қўйида көлтирилган фаза, линия күчланишлари ва токларининг катталиклари орасидаги нисбатлардан қайси бири уч фазали нагрузка текис бўлиб, „юлдуз“ схемада уланган ҳолга тўғри келади?




1

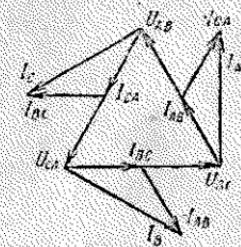

2

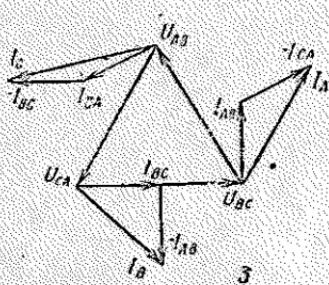

3

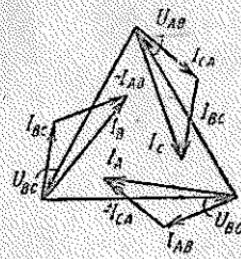

4

III. 6-расм.

1. $U_a = U_\Phi$; $I_a = I_\Phi$; $3.$ $U_a = U_\Phi$; $I_a = \sqrt{3}I_\Phi$.
2. $U_a = \sqrt{3}U_\Phi$; $I_a = I_\Phi$. $4.$ $U_a = \sqrt{3}U_\Phi$; $I_a = \sqrt{3}I_\Phi$.

III-11. Күйида көлтирилган фаза, линия күчләнишлари ва токларининг катталиклари орасидаги нисбатлардан қайси бири уч фазали нагрузка текис бўлиб, „учбурчак“ схемада уланган ҳолга тўғри келади?

1. $U_a = U_\Phi$; $I_a = \sqrt{3} \cdot I_\Phi$. $3.$ $U_a = U_\Phi$; $I_a = 3I_\Phi$.
2. $U_a = \sqrt{3}U_\Phi$; $I_a = \sqrt{3} \cdot I_\Phi$. $4.$ $U_a = U_\Phi$; $I_a = I_\Phi$.

III-12. Агар „учбурчак“ схемада уланган уч фазали текис нагрузка „юлдуз“ схемада қайта уланса, занжирнинг манбадан истеъмол қиласидиган қуввати қандай ўзгаради?

1. $\sqrt{3}$ марта ортади. $3.$ 3 марта ортади.
2. 3 марта камаяди. $4.$ Ўзгармайди.

III-13. Агар „юлдуз“ схемада уланган уч фазали текис нагрузка „учбурчак“ схемада қайта уланса, занжирнинг манбадан истеъмол қиласидиган қуввати қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди. $3.$ 3 марта ортади.
2. 3 марта камаяди. $4.$ $\sqrt{3}$ марта ортади.

III-14. Қуйидаги шартлардан қайси бирида уч фазали ә. ю. к. ларнинг симметрик системаси фазаларнинг түғри кетма-кетлигини ташкил этади?

$$\begin{aligned} 1. \quad e_A &= E_A \sin \omega t, \\ e_B &= E_B \sin \omega t, \\ e_C &= E_C \sin \omega t. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin (\omega t - 120^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t + 120^\circ). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad e_A &= E_m \sin (\omega t + 120^\circ), \\ e_B &= E_m \sin (\omega t - 120^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t + 240^\circ). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin (\omega t + 90^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t - 90^\circ). \end{aligned}$$

III-15. Қуйидаги шартлардан қайси бирида уч фазали ә. ю. к. ларнинг симметрик системаси фазаларнинг тескари кетма-кетлигини ташкил этади?

$$\begin{aligned} 1. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin (\omega t - 120^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t - 240^\circ). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin (\omega t - 90^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t + 90^\circ). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin 2\omega t, \\ e_C &= E_m \sin 3\omega t. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \quad e_A &= E_m \sin \omega t, \\ e_B &= E_m \sin (\omega t + 120^\circ), \\ e_C &= E_m \sin (\omega t - 120^\circ). \end{aligned}$$

III-16. Линия симлари орасидаги кучланиш $U_n = 380$ В бўлган электр тармоғига қаршиликлари $r_A = r_B = r_C = 110$ Ом бўлган уч фазали текис нагрузка „юлдуз“ схемада уланган булса, бундай занжирнинг қуввати неча ватт бўлади?

1. 500 Вт. 2. 1500. Вт. 3. 1320. Вт. 4. 1800. Вт.

III-17. Қаршиликлари $r_A = r_B = r_C = 5,5$ Ом дан бўлган уч фазали текис нагрузка „юлдуз“ схемада уланган. Линия кучланиши $U_n = 380$ В бўлса, линия токи I_n неча амперга тенг?


1. $\sqrt{3} \cdot 40$ А. 2. 2 А. 3. 40 А; 4. 50 А.

III-18. III. 18-расмдаги схемалардан қайси бирида уч фазали истеъмолчи „юлдуз“ схемада уланган?


III-19. III. 19-расмдаги схемалардан қайси бирида уч фазали истеъмолчи „учбурчақ“ схемада уланган?

III-20. Нейтрал симсиз „юлдуз“ схемада уланган уч фазали текис нагрузкада линия симларидан биронтаси узилса, занжирдаги қувват қандай ўзгаради? (Бунда ток ва кучланишларнинг векторий диаграммасини чизиш тавсия этилади.)

1. Ўзгармайди. 3. 2 марта камаяди.
2. $\frac{1}{3}$ га камаяди. 4. Тўғри жавоб йўқ.

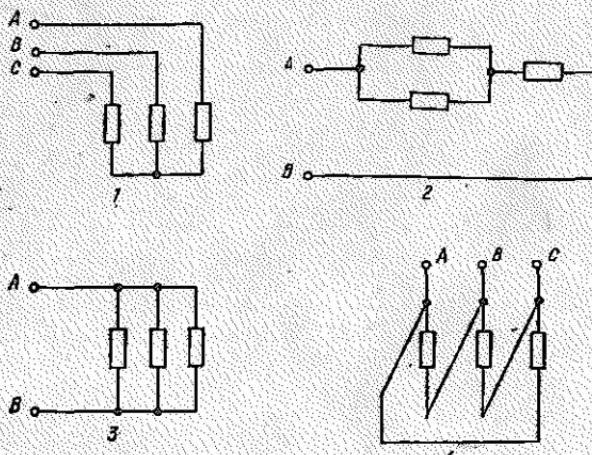

III. 18- расм.

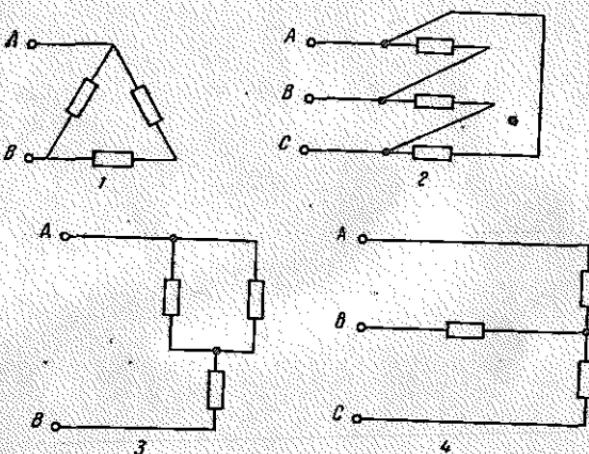


III. 19- расм.

III-21. Текис нагрузкали уч фазали занжирининг қуввати қуийдаги формулаларнинг қайси бири билан ифодаланади?

1. $P = U_n \cdot I_n \cos\varphi$
2. $P = \sqrt{3} U_\Phi I_\Phi \cos\varphi$.
3. $P = 3U_n I_n \cos\varphi$.
4. $P = \sqrt{3} U_n I_n \cos\varphi$.

III-22. Уч фазали занжирининг нагрузкаси нотекис бўлганда бу занжирдаги қувват қуийдаги формулаларнинг қайси бири билан ифодаланади?

1. $P = \sqrt{3} U_n I_n \cos\varphi$.
2. $P = 3 \cdot U_\Phi I_\Phi \cos\varphi$.
3. $P_A = U_A I_A \cos\varphi_A + U_B I_B \cos\varphi_B + U_C I_C \cos\varphi_C$.
4. $P = \sqrt{S^2 - Q^2}$.

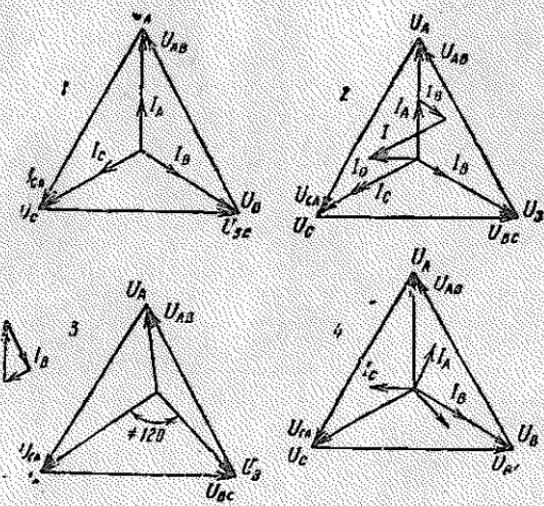

III. 23-расм.

III-23. Қүйидаги ток ва кучланишларнинг векторийдің диаграммаларидан (III. 23-расм) қайси бири нотекис актив нағрұзкада (юлдуз, схемада уланган) нейтрал сим узилған ҳолға түркі қелади?

III-24. Линия кучланиши $U_n=346$ В бўлған тармоқка тўла қаршилиги $Z=80+j60$ бўлған уч фазали симметрик нағрұзка „юлдуз“ схемада уланган. Уч фазали истеъмолчидағи линия токининг қиймати неча ампер?

1. 5 A, 2. 1 A, 3. 2 A, 4. 10 A.

III-25. „Юлдуз“ схемада уланган нейтрал симли уч фазали нағрұзканинг бирорта линия сими узилса, ундаги қувват қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди. 3. $\frac{1}{3}$ га камаяди.
2. 2 марта камаяди. 4. Аниқ жавоб йўқ.

III-26. „Юлдуз“ схемада уланган нейтрал симсиз уч фазали текис актив нағрұзканинг бирорта фазасида қисқа туташув рўй берса, ундаги қувват қандай ўзгаради? (Бунда ток ва кучланишларнинг векторийдің диаграммасини чизиш тавсия этилади.)

1. 2 марта ортади. 3. 2 марта камаяди.
2. Ўзгармайди. 4. Аниқ жавоб йўқ.

III-27. „Учбурчак“ схемада уланган уч фазали текис нағрұзканинг бирорта линия сими узилса, занжирнинг манбадан истеъмол қиласидиган қуввати қандай ўзгаради?

1. 2 марта камаяди.

2. Ўзгармайди

3. 3 марта камаяди.

4. $\sqrt{3}$ марта камаяди.

III-28. „Учбурчак“ схемада уланган уч фазали текис нагрузканинг иккита фазасида узилиш содир бўлса, занжирининг манбадан истеъмол қилаётган қуввати неча марта ўзгаради?

1. 2. 3. 4.

III-29. Линия кучланиши $U_n = 380$ В бўлган уч фазали текис нагрузканинг қаршиликлари $r_A = r_B = r_C = 110$ Ом бўлиб, нейтрал симли юлдуз схемада уланган. Агар шундай занжирнинг линия симларидан бирортаси узилса, нейтрал симдаги токнинг қиймати неча ампер бўлади (Ток ва кучланишларнинг векторий диаграммасини чизиш тавсия этилади.)

1. 2 A, 2. $\sqrt{2} \cdot 3$ A, 3. 4 A, 4. $\sqrt{3} \cdot 3$ A.

III-30. Линия кучланиши $U_n = 380$ В бўлган уч фазали текис нагрузканинг қаршиликлари $r_A = r_B = r_C = 55$ Ом бўлиб, нейтрал симли „юлдуз“ схемада уланган. Ана шундай уч фазали занжирнинг иккита фазаси узилса, нейтрал симдаги токнинг қиймати неча ампер бўлади?

1. $2\sqrt{3}$ A. 2. 4 A, 3. $\sqrt{4} \cdot 3$ A, 4. 0 A.

III-31. Уч фазали текис нагрузка нейтрал симсиз юлдуз схемада уланган. Агарда ана шу уч фазали занжирнинг „A“ фазасида қисқа туташув содир бўлса, шу фазанинг линия токи қандай ўзгаради?

1. Ўзгармайди. 2. 3 марта ортади.
3. $\sqrt{3}$ марта камаяди. 4. $\sqrt{3}$ марта ортади.

IV боб. НОСИНУСОИДАЛ Э. Ю. К., ЎКУЧЛАНИШ ВА ТОКЛАР

IV-1. Қуйидаги шартлардан қайси бирида даврий ва симметрик носинусоидал функция синусоидал ташкил этувчилардан холи?

1. $f(\alpha) = f(-\alpha)$. 3. $f(\alpha) = -f(-\alpha)$.
2. $f(\alpha) = -f(\alpha + \pi)$. 4. $f(\alpha) = f(\alpha + 2\pi)$.

IV-2. Қуйидаги шартлардан қайси бирида даврий носинусоидал функция фақат синусоидал ташкил этувчилардан иборат?

1. $f(\alpha) = +f(\alpha + 2\pi)$. 3. $f(\alpha) = -f(\alpha + \pi)$.
2. $f(\alpha) = f(-\alpha)$. 4. $f(\alpha) = -f(-\alpha)$.

IV-3. Қандай шароитда даврий носинусоидал функция фақат тоқ гармоникаларга эга?

$$1. f(a) = -f(-a).$$

$$2. f(a) = f(-a).$$

$$3. f(a) = f(a - 2\pi).$$

$$4. f(a) = -f(a + \pi)$$

IV-4. Қүйидаги шартлардан қайси бири даврий носинусоидал функцияның симметрия шартларында кирмайды?

$$1. f(x) = -f(x + \pi).$$

$$2. f(x) = -f(x - 2\pi).$$

$$3. f(x) = f(-x).$$

$$4. f(x) = -f(-x).$$

IV-5. Агәр носинусоидал ток

$$i = 2,82 \sin \omega t + 1,41 \sin 3\omega t + 2,82 \sin 5\omega t.$$

бўлса, унинг таъсирий қиймати неча амперга тенг?

$$1. 3\sqrt{2} \text{A}, 2. 3 \text{A}, 3. 5\sqrt{2} \text{A}, 4. 9 \text{A}.$$

IV-6. Каршилиги $r = 40$ Ом бўлган занжирдан

$$i = 7 + 6 \sin \omega t + 4 \sin 2\omega t$$

ток ўтиб турганда ундаги қувват неча киловатт бўлади?

$$1. 5. \text{kVt}, 2. 1. \text{kVt}, 3. 2. \text{kVt}, 4. 3. \text{kVt}.$$

IV-7. Асосий гармониканинг токи учун L ва C элементларнинг реактив қаршиликлари ўзаро тенг бўлса, иккинчи гармониканинг токи учун индуктив қаршилик сифимиш қаршилик билан қандай иисбатда бўлиши керак?

$$1. 2:2, 2. 4:1, 3. 1:2, 4. 1:4.$$

IV-8. Актив қаршилиги $r = 30$ Ом ва сифими $C = 79$ мкФ бўлиб, кетма-кет уланган элементлардан иборат занжир $i = 100 + 282 \sin(314t + \frac{\pi}{2})$ кучланишли тармоқка уланган. Ана шу занжирдаги токнинг таъсирий қиймати неча амперга тенг?

$$1. 4 \text{ A}, 2. 5 \text{ A}, 3. 6 \text{ A}, 4. 2\sqrt{2} \text{ A}.$$

IV-9. $A(t)$ носинусоидал функцияның таъсирий қиймати қуйидаги формуулаларнинг қайси бири билан ҳисобланади?

$$1. A = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \dots + A_n^2}.$$

$$2. A = A_0 + A_1 + A_2 + \dots + A_n.$$

$$3. A = \frac{1}{2} \sqrt{A_0^2 + A_{1m}^2 + A_{2m}^2 + \dots + A_{nm}^2}$$

$$4. A = \frac{1}{T} \int_0^T A(t) dt.$$

Бу ерда $A_n = A_{nm} : \sqrt{2}$

IV-10. Қуйидаги ифодалардан қайси бири $f(t)$ функцияниң Фурье қаторига ёйилишини ифодалайди?

$$1. f(t) = f(0) + \frac{tf'(0)}{1!} + \frac{t^2f''(0)}{2!}.$$

$$2. f(t) = A t^{at}$$

$$3. f(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3. \dots$$

$$4. f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n \omega t + b_n \sin n \omega t).$$

IV-11. Қүйидаги формулалардан қайси бири носинусоидал $A(t)$ функцияниң бир давр ичидаги ўртача қийматини топиш үчун ишлатылади?

$$1. A = \frac{1}{T} \int_0^T A(t) dt. \quad 3. A = \sqrt{A_0^2 + A_1^2 + A_2^2 + \dots + A_n^2}.$$

$$2. A = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A(t) dt. \quad 4. A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2(t) dt}.$$

IV-12. r , L , C элементлари кетма-кет уланган занжирда ассоций частота үчүн индуктив қаршилик X_L сифимий қаршилик X_C дан 4 марта кичик. Ана шундай занжирда кучланишлар резонанси рўй берадиган юқори гармониканинг тартиби нечага тенг?

1. 5. 2. 3, 3. 4. 4, 2.

V бөб. ЎТКИНЧИ ПРОЦЕССЛАР

V-1. Қүйидаги режимлардан қайси бири мажбурий (қарор топган) режим ҳисобланади?

1. $t = 0$ бўлгандаги режим. 2. $t = \infty$ бўлгандаги режим.
3. Занжир $t = t_1$ дан $t = t_2$ гача ишлагандаги режими. 4. Коммутация шартларига боғлиқ бўлган режим.

V-2. Фақат актив қаршиликлардан ташкил топган мураккаб занжир манбага уланганда, ўткинчи процесс содир бўлиши мумкинми?

1. Бўлиши мумкин. 2. Бўлиши мумкин эмас, чунки актив элементларда энергия йигилмайди. 3. Бу бошлангич шартларга боғлиқ. 4. Бу манба кучланишининг формасига боғлиқ.

V-3. Қүйидаги формулалардан қайси бири L индуктивликка эга бўлган шохобча үчун коммутация қонунини ифодалайди?

$$1. i_L(0-) = i_L(0+)$$

$$3. u_c(0-) = u_c(0+).$$

$$2. L \frac{di_L(0-)}{dt} = L \frac{di_L(0+)}{dt}, \quad 4. \frac{dq(0-)}{dt} = \frac{dq(0+)}{dt}.$$

V-4. Қуидаги шартлардан қайси бири С сифимли занжир участкаси учун коммутация қонуни ифодалайды?

1. $i_L(0-) = i_L(0+)$:

3. $u_c(0-) = u_c(0+)$

2. $L \frac{di_L(0-)}{dt} = L \frac{di_L(0+)}{dt}$.

4. $C \frac{du_c(0-)}{dt} = C \frac{du_c(0+)}{dt}$

V-5. Коммутация қонулари қандай принципларга асосланади?

1. Энергиянинг сақланиш қонунига.
2. Электромагнит индукция қонунига.
3. Ом ва Кирхгоф қонуларига.
4. Энергия йиғувчи элементларда магнитавий ва электрик майдон энергияларининг бирданига ўзгара олмаслигига.

V-6. Коммутация бўлаётган онда конденсатордаги ток кескин ўзгара оладими?

1. Ўзгара олади, чунки бундай ўзгариш коммутация қонуларига зид эмас. 2. Ўзгармайди. 3. Бундай ўзгаришлар конденсаторнинг сифимига ва манба кучланишининг формасига боғлиқ.

V-7. Коммутация бўлаётган онда индуктивликдаги кучланиш кескин ўзгара оладими?

1. Ўзгара олмайди. 2. Бундай ўзгариш индуктивлик қийматига ва манба кучланишининг формасига боғлиқ. 3. Ўзгара олади, чунки бундай ўзгариш коммутация қонуларига зид эмас.

V-8. Қуидаги режимлардан қайси бири занжирнинг электрик мувозанати бир турли дифференциал тенгламасининг умумий ечимиға мос келади?

1. Коммутацияга қадар бўлган мажбурий режим. 2. Коммутациядан кейинги мажбурий режим. 3. Эркин режим.


V-9. Занжирнинг қандай иш режимидаги электрик мувозанати бир турли бўлмаган дифференциал тенгламанинг хусусий ечими билан аниқланади?

1. Ўткинчи процесс бутунасига. 2. Эркин режимдаги. 3. Коммутациядан кейинги мажбурий режимдаги.

V-10. Ўткинчи процесснинг қайси ташкил этувчиси бошлангич шартларга боғлиқ?

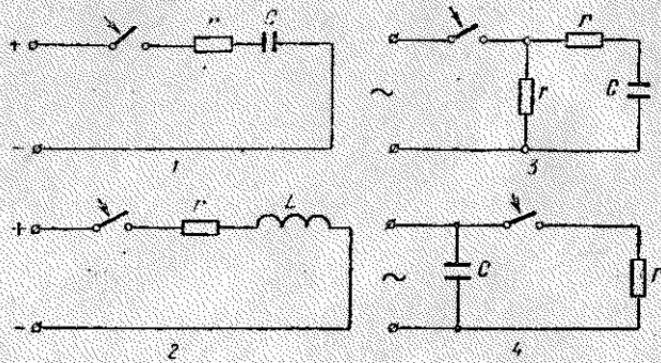1. Эркин ташкил этувчилар. 2. Коммутацияга қадар бўлган мажбурий катталиклар. 3. Коммутациядан кейинги мажбурий ташкил этувчилар.


V-11. V. 11-расмда кўрсатилган занжирлардан қайси бирида коммутация ўткинчи процесс ҳосил қилмайди?



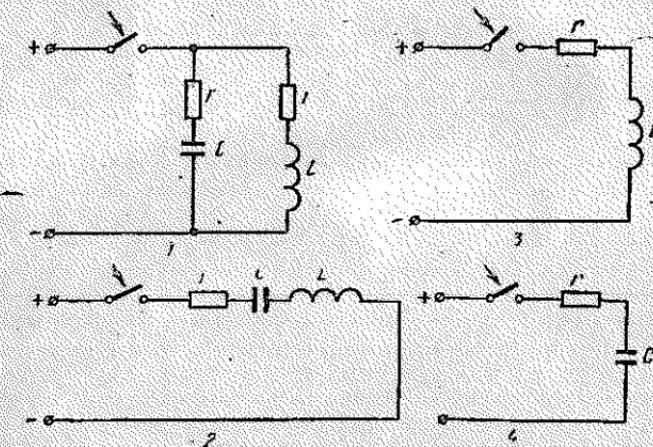V. 11-расм.

V-12. V. 12-расмда күрсатылған занжирлардан қайси бири-да ўткинчи процесс төбранма характеристерге зға бўлиши мумкин?

V-13. V. 13-расмдаги графикларнинг қайси бири r , C элементлари кетма-кет уланган занжир U_0 ўзгармас кучланишли тармоқقا уланганда шу занжирдаги токнинг ўзгариш қонуниятини тасвирлайди?




V. 12-расм.


V-14. r , L элементлари кетма-кет уланган занжир U_0 ўзгармас кучланишли тармоқقا уланганда занжирдаги токнинг ўзгариш қонунияти қайси графикда (V. 14-расм) күрсатылған?

V-15. Актив қаршилиги $r = 10 \text{ Ом}$ ва сиғими $C = 100 \text{ мкФ}$ бўлиб, кетма-кет уланган элементлардан иборат занжирнинг вақт доимийси τ неча секундга тенг бўлади?

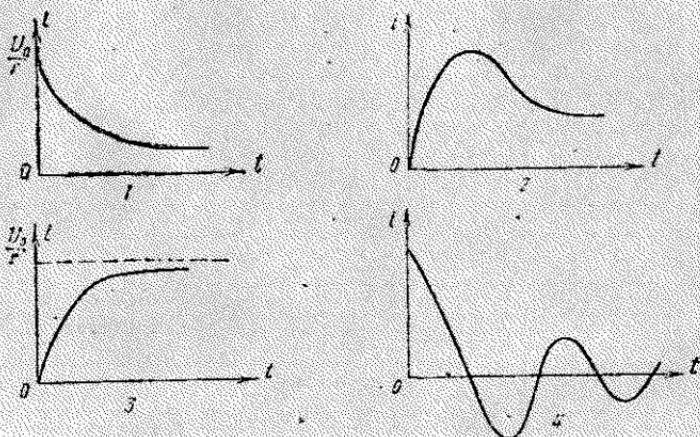1. 1000 с.
2. 10 с.
3. $0,1 \text{ с.}$
4. $0,001 \text{ с.}$



V. 13-расм.

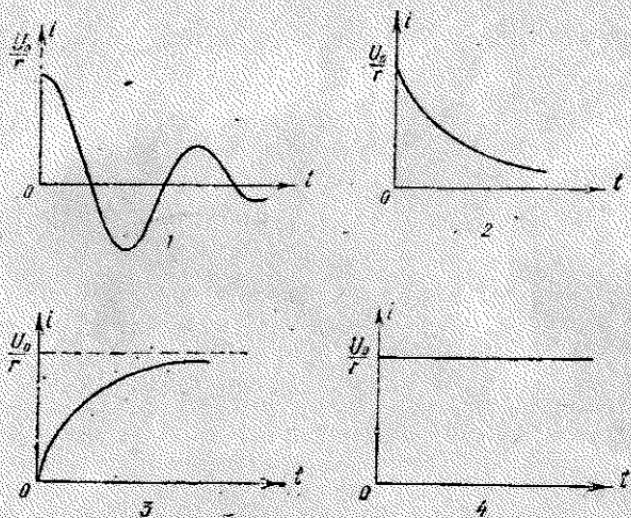

V. 14-расм.

V-16. Актив қаршилигі $r = 10 \text{ Ом}$ ва индуктивлиги $L = 0,2 \text{ Гбүлган}$ элементлари кетма-кет улаңған занжирнинг вақт доимийсі τ неча секундга тенг бўлади?

1. 20 с,
2. 2 с,
3. 50 с,
4. 0,02 с.

V-17. Вақт доимийсі $\tau = 0,01$ с бўлган занжирда $i = I_0 e^{\frac{t}{\tau}}$ ўткинчи ток ($e = 2,72$) $t = 0,03$ секунд вақт давомида неча марта ўзгаради?

1. 3 марта камаяди.

2. 3 марта ортади.

3. e^3 марта камаяди.

4. 3 e марта ортади.

V-18. r , L , C элементлари кетма-кет уланган занжир характеристик тенгламасининг илдизлари ҳақиқий ва ҳар хил бўлса, занжирдаги ўткинчи процесс қандай характерда бўлади?

1. Тебранма. 2. Апериодик. 3. Апериодик характернинг чегаравий ҳолати.

V-19. Эркин режимнинг тебранма характеристига мос келувчи характеристик тенгламанинг илдизини кўрсатинг.

$$1. \alpha_{1,2} = -\delta \pm j\omega. \quad 2. \alpha_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}. \quad (\delta > \omega_0)$$

$$3. \alpha_1 = \alpha_2 = -\delta. \quad 4. \alpha_1 = -\delta; \alpha_2 = 0,$$

V-20. Эркин режимнинг характеристик тенгламаси илдизлари ҳақиқий ва ўзаро тент бўлса, ўткинчи процесс қандай характерга эга бўлади?

1. Апериодик. 2. Апериодик характернинг чегаравий ҳолати. 3. Тебранма

V-21. r , L , C элементлари кетма-кет уланган занжирнинг индуктивлиги $L = 0,02 \Gamma$ ва сифими $C = 200 \text{ мкФ}$ бўлса, занжирнинг критик қаршилиги r_{kp} неча Ом бўлади?

$$1. 20 \text{ Ом}, \quad 2. 40 \text{ Ом}, \quad 3. 10 \text{ Ом}, \quad 4. 100 \text{ Ом}.$$

V-22. Сифими $C = 2 \text{ мкФ}$ бўлган конденсатор (актив қаршилиги $r_{cnp} = 10 \text{ Ом}$) ва индуктивлик ($L = 0,01 \Gamma$) дан иборат кетма-кет занжирдаги ана шу конденсатор разрядланса, ўткинчи процесс қандай характерга эга бўлади?

1. Апериодик. 2. Апериодик характернинг чегаравий ҳолати. 3. Тебранма. 4. Ўткинчи процессининг характери сифимдаги кучланишнинг бошланғич қийматига боғлиқ.

VI боб. ЭЛЕКТРИК ЎЛЧАШЛАР

VI-1. Электр ўлчов асбобларининг ишлаш принципи электромагнетизмнинг қайси қонунларига асосланган?

1. Икки ўтказгичдан ўтган токларнинг ўзаро механикавий таъсирига. 2. Доимий магнит билан ўтказгичдаги токнинг ўзаро таъсирига. 3. Атом ва молекулаларнинг ўзаро тортилиш қонунига. 4. Электростатикавий күчларнинг Кулон қонунига асосланган ўзаро таъсирига. 5. Электромагнитавий майдоннинг ферромагнитавий материалларга таъсирига.

(Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

VI-2. VI- 2-расмда қўйида номланган электр ўлчов асбоблари системаларидан қайси бирининг ГОСТ 1845 – 59 бўйича белгиланиши кўрсатилмаган?



VI. 2- расм.

1. Электродинамиковий.
2. Электростатиковий.

3. Магнитоэлектрик.
4. Электромагнитавий.
5. Индукцион.

VI-3. Қўйидаги ўлчов асбобларидан қайси бирининг ёрдамида кучланиш ўлчанади?

1. Ваттметр
2. Амперметр.
3. Вольтметр.
4. Логометр.

VI-4. Қўйидаги ўлчов асбобларидан қайси бирининг ёрдамида электр токининг қуввати ўлчанади?

1. Частотамер.
2. Амперметр.
3. Фазометр.
4. Ваттметр.

VI-5. Қўйидаги электр ўлчов асбобларидан қайси бирининг ёрдамида ток кучи ўлчанади?

1. Фазометр.
2. Осциллограф.
3. Амперметр.
4. Вольтметр.


VI-6. Қўйидаги электр ўлчов асбобларидан қайси бири ёрдамида электр энергияси ўлчанади?

1. Индукцион счётчик.
2. Ваттметр.
3. Авометр.
4. Омметр.


VI-7. VI-7-расмда кўрсатилган электрик схемадаги ўлчов асбобларидан қайси бири занжирга нотўғри уланган?

VI-8. VI-8-расмда кўрсатилган электрик схемадаги ўлчов асбобларидан қайси бири занжирга нотўғри уланган?

VI-9. Нима учун амперметрнинг ички қаршилиги r_A – кичик қийматда олинади?

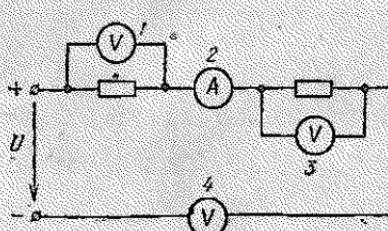

VI. 7- расм.

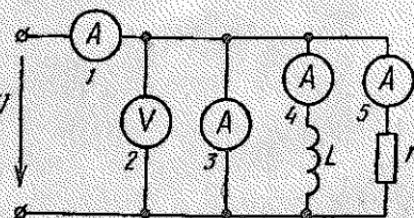

VI. 8- расм.

1. Асбобнинг ўлчаш чулғамини ихчамлаштириш учун.
 2. Асбоб занжирга кетма-кет уланганлигидан унинг умумий қаршилигини ўзгартирмаслик учун.
 3. Ташқи занжирдаги қувват нобудгарчилигини камайтириш мақсадида.
 4. Асбоб ток ўтказадиган қисмларининг қизиб кетмаслиги учун.
- (Аниқ жавоб кўрсатилсан.)

VI-10. Нима учун вольтметрнинг ички қаршилиги r_V жуда катта қийматда олинади?

1. Асбоб занжирдаги қаршиликка параллел уланганлиги туфайли унда тармоқланган ток ҳосил бўйласлиги учун.
 2. Занжирдаги қувват нобудгарчилигини камайтириш мақсадида.
 3. Асбоб ток ўтказадиган қисмларининг қизиб кетмаслиги учун.
 4. Асбобнинг ўлчаш аниқлигини ошириш мақсадида.
- (Аниқ жавоб кўрсатилсан.)

VI-11. Нима учун ваттметрда ўлчаш чулғами иккита?

1. Ўлчаш аниқлигини ошириш мақсадида.
2. Ташқи элекстромагнит майдоннинг таъсирини камайтириш учун.
3. Асбобнинг ҳаракатланувчи қисмларини тинчлантиришни осонлаштириш учун.
4. Чулғамлардан бири токка, иккинчиси кучланишга тўғри пропорционал бўлганлигидан уларнинг кўпайтмасига пропорционал айлантирувчи момент ҳосил қилиш учун.

VI-12. Электрик занжирдаги ток ўлчанганда $I_y = 51$ А га тенг бўлган. Аммо унинг ҳақиқий қиймати эса $I_x = 50$ А ни ташкил этган.

а) Ўлчашдаги абсолют хато ΔI неча ампер бўлган?

1. 0,25 А.
2. 1 А.
3. 0,75 А.
4. 2,5 А.

б) Ўлчашдаги нисбий хато γ_x неча процент бўлади?

1. 4 %,
2. 0,5 %,
3. 2,5 %,
4. 0,02 %.

VI-13. Электр ўлчов асбобларида ҳаракатланувчи ўққа маҳкамланган спираль пружинанинг вазифаси нима?

1. Айлантирувчи момент ҳосил қиласди.
 2. Тескари момент ҳосил қиласди.
 3. Асбобнинг қўзғалувчан қисмини тинчлантиришга ёрдам беради.
 4. Асбобнинг стрелкасини нолга келтиради.
- (Нотўғри жавоб кўрсатилсан.)


VI-14. Электрик занжирлардаги ток билан кучланиш орасындағи фаза бүйічің силжиш бурчаги ϕ қандай үлчов асбоби ёрдамида үлчанади?

1. Омметр.
2. Мегометр.
3. Фазометр.
4. Лампали вольтметр.

VI-15. Аниқлик класси 2,5 бўлиб, шкаласи 500 В гача дара жаланган электромагнит системадаги вольтметр 220 В кучланиши үлчаганда келтирилган иисбий хато η неча вольт бўлади?

1. 2,5 В.
2. 10 В.
3. 5,5 В.
4. 12,5 В.

VI-16. VI. 16-расмда кўрсатилган схемалардан қайси бирининг ёрдамида текис уч фазали нагружканинг қувватини үлчаш мумкин?

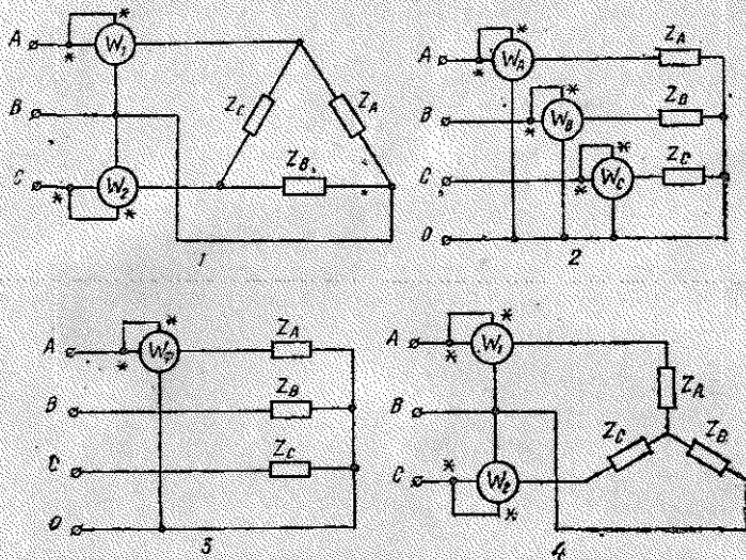


VI. 16-расм.

VI-17. Номинал токи $I_n = 5\text{A}$ бўлган амперметрнинг кўрсатиши $I_d = 4\text{A}$, ички қаршилиги $r_d = 0,02 \Omega$. Агар шу амперметрга қаршилиги $r_{sh} = 0,004 \Omega$ бўлган шунт уланса, шунтдан неча ампер ток ўтади?

1. 20. А.
2. 10. А.
3. 40. А.
4. 25. А.

VI-18. Занжирдаги токни үлчаш учун номинал токлари бирхил ($I_n = 5\text{A}$) бўлган иккита амперметр ўзаро параллел уланди. Улардан биринчисининг ички қаршилиги $r_{A_1} = 0,1 \Omega$, иккинчисинини $r_{A_2} = 0,08 \Omega$. Қайси амперметрдан кўп ток ўтади?

1. Биринчидан. 2. Иккинчидан. 3. Иккালасидан бир хил.
4. Амперметрдан ўтадиган ток уларнинг ички қаршилигига боғлиқ. (Аниқ жавоб кўрсатилсин.)

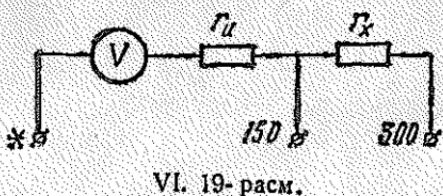

VI. 19-расм.

VI-19. Номинал кучланиши $U_n = 150$ В, номинал токи $I_n = 0,03$ А, ички қаршилиги $r_v = 5000$ Ом бўлган вольтметрнинг (VI-19-расм) номинал кучланишини 300 В гача ортириш учун вольтметрга неча Ом қўшимча қаршилик улаш керак?

1. 10000 Ом. 2. 20000 Ом, 3. 5000 Ом, 4. 40000 Ом.

- VI-20.** Ўлчов асбобларининг қайси системасидаги амперметрни занжирга қотўгри улаганда унинг стрелкаси нолдан чапга оғади? (Бунда амперметр қисмаларидағи симнинг ўрнини алмаштириш лозим бўлади.)

1. Электромагнитавий. 3. Магнитоэлектрик.
2. Электродинамиковий. 4. Ферродинамиковий.

- VI-21.** Номинал маълумотлари: $U_n = 220$ В; $I_n = 5$ А; $f = 50$ Гц.; 1 кВт. соат = 1250 айл. бўлган бир фазали счётчикка уланган $P_n = 300$ Вт ли лампочка 15 минут ёнгандан счётчикнинг диски неча марта айланади?

1. 500, 2. 375, 3. 200, 4. 400.

- VI-22.** Линия чулғамиининг номинал токи $I_n = 150$ А (ўлчаш чулғами доимо 5 А га ҳисобланади) бўлган ток трансформаторининг трансформация коэффициенти нечага тенг?

1. 30, 2. 50, 3. 20, 4. 60.

- VI-23.** Линия чулғамиининг номинал токи $I_n = 300$ А бўлган ток трансформаторининг иккиласи чулғамига уланган амперметр $I_s = 3$ А ни кўрсатса, трансформаторнинг линия чулғамидан ўтадиган ток неча ампер бўлади?

1. 100 А, 2. 150 А, 3. 180 А, 4. 120 А.

- VI-24.** Линия чулғамиининг номинал кучланиши $U_n = 35$ кВ бўлган кучланиш трансформаторининг ўлчаш чулғамига (доимо 100 В га ҳисобланади) уланган вольтметр $U = 90$ В ни кўрсатса, линиядаги кучланиш неча вольт бўлади?

1. 29800 В, 2. 3400 В, 3. 32000 В, 4. 31500 В.

VII боб. ТРАНСФОРМАТОРЛАР.

VII-1. Электр энергиясини узатишда трансформаторлар ишлатишдан мақсад нима?

1. Ток кучини камайтириш.
2. Кучлацишни орттириш.
3. Истеъмолчиларнинг қувват коэффициенти $\cos\phi$ ни орттириш.
4. Рангли металларни тежаш.
5. Электр энергияси узатиш линияларида қувват нобудгарчилигини камайтириш. (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

VII-2. Трансформаторнинг ишлаш принципида қўйидаги қонун ва ҳодисаларнинг қайси бири иштирок этмайди?

1. Ўзиндукция ва ўзаро индукция ҳодисалари.
2. Электромагнитавий индукция қонуни.
3. Тўла ток қонуни.
4. Кўчиш токи пайдо бўлиш ҳодисаси.

VII-3. Нима учун трансформаторнинг ўзаги темирдан, хусусан, электротехникавий пўлат листлардан қилинади?

1. Темир трансформаторнинг механикавий мустаҳкамлигини оширади.
2. Ферромагнитавий материал бирламчи ва иккиламчи чулғамлар орасида магнитавий занжир ҳосил қилиб муҳитнинг магнитавий қаршилигини камайтиради.
3. Пўлат ўзак чулғамларни мустаҳкам ушлаб туради.
4. Электротехникавий пўлат таркибида кремний бўлгани учун унинг солиштирма қаршилиги катта бўлади. Бу эса уюрма токлар таъсирида бўладиган қувват нобудгарчилигини камайтиради. (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

VII-4. Нима учун катта қувватли трансформаторларнинг мис чулғамлари мойли бакка ботирилган бўлади?

1. Трансформатор мойи чулғамлар изоляциясига ҳавонинг зарарли таъсирини камайтиради ва совитиш процессини яхшилайди.
2. Мой механикавий ишқаланишларни камайтиради.
3. Трансформатор мойи чулғамларнинг ўзаро изоляциясини ва темир ўзак билан чулғамлар изоляциясини яхшилайди.
4. Трансформатор мойи чулғамлар қизиганда иссиқликни ташқарига узатувчи муҳит хизматини бажаради.

(Мос келмаган жавобни кўрсатинг.)


VII-5. Қўйидаги формуласаларнинг қайси бири трансформаторнинг бирламчи ва иккиламчи чулғамларида индуктивланган э. ю. к. нинг таъсирий қийматини ифодалайди?

$$1. \begin{cases} e_1 = \omega w_1 \Phi_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ e_2 = \omega w_2 \Phi_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} E_{1m} = \omega w_1 \Phi_m \\ E_{2m} = \omega w_2 \Phi_m \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} E_1 = 4,44 w_1 f \Phi_m \\ E_2 = 4,44 w_2 f \Phi_m \end{cases}$$

! VII-6. VII-6-расмда келтирилган схемаларнинг қайси бири ёрдамида трансформаторнинг салт ишлаш тажрибаси ўтказилади?

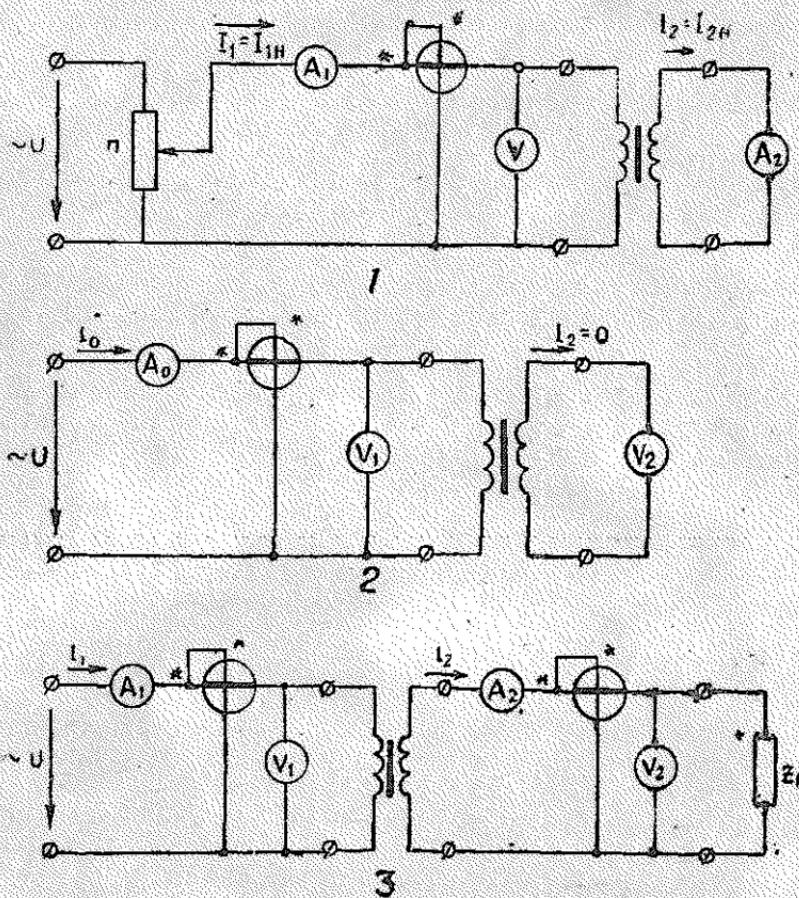

VIII. 6-расм

VII-7. Трансформаторнинг салт ишлаш тажрибасини ўтказишдан мақсад нима?

1. Трансформатор мис чулғамларининг қизишига сарф бўлган қувват нобудгарчилигини аниқлаш.
2. Трансформаторнинг трансформациялаш коэффициенти $k = \frac{U_{1n}}{U_{2n}}$ ни аниқлаш.

3. Трансформаторнинг пўлат ўзагидаги қувват нобудгарчилиги P_n ни аниқлаш.

(Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

VII-8. Трансформациялаш коэффициентини қўйидаги формулаларнинг қайси бири билан аниқ ҳисоблаш мумкин?

$$1. \frac{E_1}{E_2}; 2. \frac{U_1}{U_2}; 3. \frac{I_2}{I_1}; 4. \frac{W_1}{W_2}.$$

VII-9. VII-6-расмдаги 1-схема қандай тажриба ўтказиш мақсадида йиғилади?

1. Пўлат ўзакдаги қувват нобудгарчилигини аниқлаш учун.
2. Трансформаторнинг трансформациялаш коэффициентини аниқлаш учун. 3. Трансформаторнинг ташқи характеристикасини олиш учун. 4. Трансформаторнинг мис чулғамларидағи қувват нобудгарчилиги P_m ни ва қисқа туташув кучланиши $U_{k.t}$ ни аниқлаш учун.

VII-10. Қўйида келтирилган электрик мувозанат тенгламалардан қайси бири трансформаторнинг нагрузка режимига оид?

1. $\bar{U} = \bar{I}_r + \bar{I}_{x_L} + \bar{I}_{x_C}$
2. $\begin{cases} \bar{U}_1 = (-\bar{E}_1) + \bar{I}_0 x_1 + \bar{I}_1 r_1 \\ \bar{U}_2 = \bar{E}_2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} \bar{U}_1 = (-\bar{E}_1) + \bar{I}_1 x_1 + \bar{I}_1 r_1 \\ \bar{U}_2 = \bar{E}_2 - \bar{I}_2 x_2 - \bar{I}_2 r_2 \end{cases}$

VII-11. Қўйидаги функцияларнинг қайси бири трансформаторнинг ташқи характеристикасини ифодалайди?


1. $U_2 = f(I_2)$.
2. $P_2 = f(I_2)$.
3. $\Delta U = f(I_2)$.
4. $P_{k.t} = f(I_2)$.

VII-12. Қўйидаги формулаларнинг қайси бири ёрдамида трансформаторнинг юкланиш коэффициенти β ни аниқлаш мумкин?

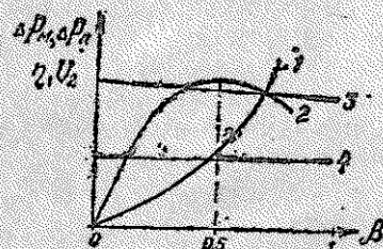1. $\frac{I_1}{I_{2n}}$,
2. $\frac{I_2}{I_1}$,
3. $\frac{P_2}{P_1}$,
4. $\frac{I_2}{I_{2n}}$.

VII-13. VII-13-расмда келтирилган характеристикаларнинг қайси бири трансформаторнинг чулғамларидағи қувват нобудгарчилиги нагруззакага боғлиқлигини (ўзгарувчанигини) кўрсатади.

VII-14. VII-13-расмдаги характеристикаларнинг қайси бири трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти η ни тасвирлайди.



VII-13-расм.

VII-15. Трансформаторнинг юклаш коэффициенти Յ нинг қўйидаги қийматларидан қайси бирида унинг фойдали иш коэффициенти энг катта бўлади?

1. $\beta = 1$; 2. $\beta = 1,2$, 3. $\beta = 0,75$, 4. $\beta = 0,5$.

VII-16. Трансформатордаги ўзгармас ва ўзгарувчан қувват нобудгарчиликлари қандай нисбатда бўлганда унинг фойдали иш коэффициенти энг катта бўлади?

1. $\Delta P_M = \Delta P_n$. 3. $\Delta P_n > \Delta P_M$.
2. $\Delta P_M > \Delta P_n$. 4. $\Delta P_M \cdot \Delta P_n = 1$.

VII-17. Трансформаторлар паралел ишлаши учун қандай шартлар бажарилиши лозим.

1. Иккала трансформаторнинг трансформациялаш коэффициентлари тенг, яъни $k_{Tp1} = k_{Tp2}$ бўлиши керак.

2. Иккала трансформаторнинг чулғамларини улаш группалари турлича бўлиши лозим.

3. Иккала трансформаторнинг қисқа туташув кучланишлари ўзаро тенг, яъни $U_{k.t.Tp1} = U_{k.t.Tp2}$ бўлиши лозим.

4. Иккала трансформатор чулғамларини биринкириш группалари бир хил бўлиши керак.

5. Иккала трансформатор бирламчи ва иккиламчи чулғамларининг номинал кучланишлари ўзаро тенг, яъни $U_{1nTp1} = U_{2nTp2}$ бўлиши керак.

(Нотўғри шартни кўрсатинг.)

VII-18. Ўлчаш трансформаторларини ишлатишдан мақсад нима?

1. Электр тармоқларининг қувват коэффициентини ошириш.

2. Трансформаторнинг қувват коэффициентини ошириш.

3. Ўлчаш аниқлигини ошириш.

4. Ўлчов асбобларининг ўлчаш чегарасини ошириш (қўшимча қаршилик ва шунтларга ўхшаш), шунингдек, юқори кучланишли қурилмаларда ўлчов асбобларига хизмат кўрсатишнинг хавфсизлигини таъминлаш, ток ўтказувчи қисмларнинг изоляциясини бирмунча яхшилаш.

VII-19. Кучланиш трансформаторининг бирламчи ва иккиламчи чулғамлари тегишлича $U_{1n} = 10000$ В, $U_{2n} = 100$ В номинал кучланишга мўлжалланган. Агар чулғамнинг битта ўрамининг изоляцияси 1 В га мўлжалланган бўлса, бирламчи ва иккиламчи чулғамларнинг ўрамлари сони қўйидагилардан қайси бирига тенг бўлади?


1. $W_1 = 5000$. $W_2 = 50$.
2. $W_1 = 10000$. $W_2 = 200$.
3. $W_1 = 20000$. $W_2 = 100$.
4. $W_1 = 10000$. $W_2 = 100$.

VII-20. Ток трансформаторининг бирламчи ва иккиламчи чулғамлари тегишлича $I_{1n} = 300$ А ва $I_{2n} = 5$ А ток кучларига мўлжалланган. Агар бирламчи ва иккиламчи чулғамларнинг магнитловчи кучлари тенг бўлса, иккиламчи чулғамнинг ўрамлари сони қуидагиларнинг қайси бирига тенг?

- . 1. 120. 2. 180. 3. 100. 4. 60.


VII-21. VII-21-расмда кўрсатилган кучланиш трансформаторининг бирламчи ва иккиламчи чулғамлари тегишлича $U_{1n} = 35$ кВ ва $U_{2n} = 0,1$ кВ кучланишларга мўлжалланган. Агар трансформаторнинг иккиламчи чулғамига уланган вольтметр 96 В кучланишни кўрсатса, трансформаторнинг бирламчи чулғами қисмаларидаги кучланиш неча вольт?

1. 31000 В.
2. 25000 В.
3. 33600 В.
4. 34500 В.

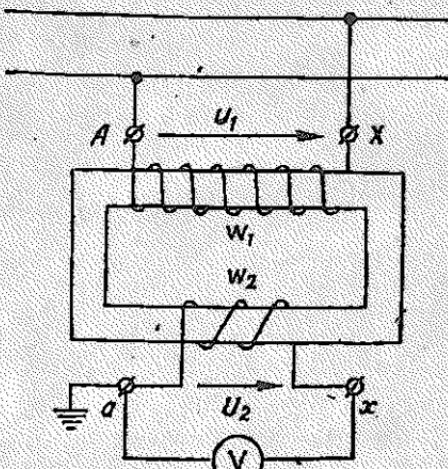

VII. 21-расм.

VII-22. VII-22-расмда кўрсатилган ток трансформаторининг бирламчи (линия) ва иккиламчи (ўлчаш) чулғамлари тегишлича $I_{1n} = 300$ А ва $I_{2n} = 5$ А ток кучларига мўлжалланган. Агар ток трансформаторининг иккиламчи чулғамига уланган амперметр 3,5 А ток кучини кўрсатса, ток трансформаторининг линия чулғамидан ўтаётган ток кучи неча амперга тенг?

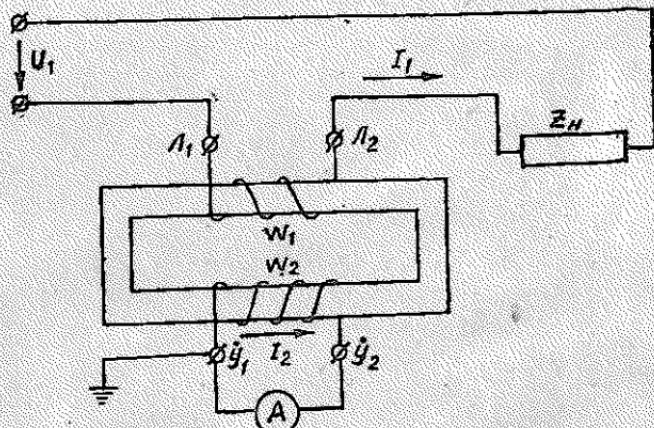

VII. 22-расм

1. 280. А. 3. 150. А.
2. 250. А. 4. 210. А.

VII-23. Нима учун ишләётган ток трансформаторининг иккиламчи чулғамига ўлчов асбоби (амперметр) улашдан аввал иккиламчи чулғам қисмлари қисқа туташтирилиб, улардан бири ерга уланған бўлади?

1. Амперметрни улаш вақтида электр тармоғининг қувват коэффициенти пасайиб кетмаслиги учун.

2. Қисмалар очиқ қолганда чулғамларда хизмат кўрсатувчи шахснинг ҳаёти учун хавфли даражадаги катта э. ю. к, индукцияланмаслиги ва изоляция шикастланмаслиги учун.

3. Изоляцияга шикаст етиб, бирламчи чулғам иккиламчи чулғамга уланиб қолганда хизмат кўрсатувчи шахс хавф-хатарсиз ишлаши учун.

4. Иккиламчи чулғам қисмалари очиқ қолганда қувват нобудгарчилиги орта бориши натижасида трансформатор ўзаги бирданига қизиб кетмаслиги учун. (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

VII-24. Автотрансформаторнинг оддий бир фазали трансформатордан фарқи нимада?

1. Автотрансформатор—пўлат ўзаги бўлмаган оддий трансформатор.

2. Автотрансформатор—иккиламчи чулғам қисмаларида кучланиш автоматик равишда ўзгармас ҳолда сақлаб туриладиган трансформатор.

3. Автотрансформаторда бирламчи ва иккиламчи чулғамлар электрик ва электромагнитавий боғланган бўлиб, иккиламчи чулғамнинг ўрамлари сонини ўзгартириш ҳисобига кучланиши кенг доирада ўзгартириш мумкин.


4. Автотрансформаторда, оддий трансформатордан фарқли ўлароқ, чиқиш қисмаларидағи кучланиш кириш қисмаларига берилаётган кучланишдан ортиқ бўла олмайди.

VII-25. VII-25-расмдаги автотрансформаторнинг сургичли контактини (*a* нуқта) юқорига сургандан I_1 , I_{12} ва I_2 токлар қандай ўзгаради?

1. I_1 , I_{12} ва I_2 токлар камаяди.
2. I_{12} , I_2 ортади, I_{12} ўзгармайди.
3. I_1 , I_{12} камаяди, I_2 ортади.
4. I_1 ортади, I_{12} , I_2 камаяди.

VII-26. Кўйида келтирилган формуласаларнинг қайси бири уч фазали трансформаторнинг актив қувватини ифодалайди?

1. $\sqrt{3} \cdot U \cdot I$.
2. $\sqrt{3} UI \sin \varphi$.
3. $U \cdot I \cdot \sin \varphi$.
4. $\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cos \varphi$.

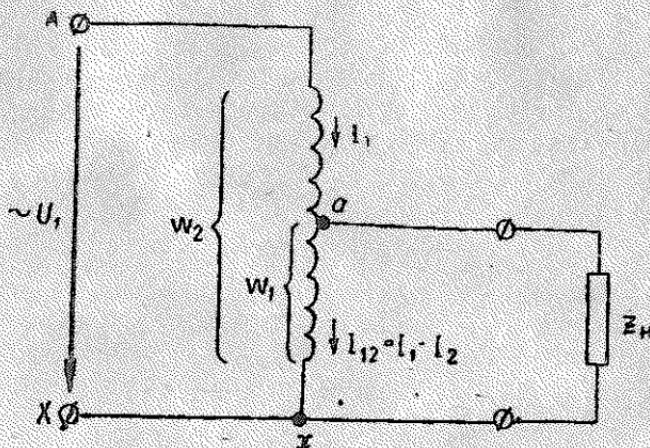

VII. 25-расм.

VII-27. Уч фазали трансформаторга оид номинал маълумотлар:

$$S_n = 100 \text{ кВА}, \quad U_{1n} = 6 \text{ кВ}, \quad U_{2n} = 0,4 \text{ кВ}. \\ P_0 = 600 \text{ Вт}, \quad P_{к.т.} = 2400 \text{ Вт},$$

бўлса, қуийдаги миқдорлардан қайси бири бирламчи чулғамнинг номинал токи I_{1n} га мос келади?

1. 16,7 A, 2. 9,62 A, 3. 5,6 A, 4. 0,4 A.

VII-28. Уч фазали трансформаторга оид номинал маълумотлар:

$$S_n = 10 \text{ кВА} \quad U_{1n} = 6 \text{ кВ}, \quad U_{2n} = 0,4 \text{ кВ} \\ P_0 = 105 \text{ Вт}; \quad P_{к.т.} = 335 \text{ Вт} \quad \text{бўлса},$$

қуийдаги миқдорлардан қайси бири иккииламчи чулғамнинг номинал токи I_{2n} га мос келади?

1. 26,2 A. 2. 8,4 A. 3. 25 A. 4. 14,4 A.

VIII б. АСИНХРОН ДВИГАТЕЛЛАР

VIII-1. Куйидаги қайси формула айланувчан магнитавий майдоннинг айланиш тезлигини ифодалайди?

1. $n_1 - n_2$. 3. $\frac{60f}{p}$.
 2. $\frac{60f_2}{p}$. 4. $n_1 - n_s$.

VIII-2. Асинхрон двигатель роторининг сирланиши қандай катталикка борлиқ?

- Статор чулғамларидаги кучланишнинг қийматига.
- Ротор занжиридаги актив қаршиликнинг қийматига.
- Айланувчи магнитавий майдоннинг айланиш тезлигига.
- Статор чулғамидағи токнинг қийматига.

VIII-3. Асинхрон двигателнинг ўқига қўйилган механикавий нагрузка ортгандаги сирпаниш s нинг қиймати қандай ўзгаради?

- Камаяди.
- Ўзгармайди.
- Ортади.
- $M(s)$ функция бўйича ўзгаради.

VIII-4. АО2-42-6 типдаги асинхрон двигатель $s = 3\%$ сирпаниш билан ишлаётган бўлса, роторнинг айланиш тезлиги нимага тенг бўлади?

- 1400 айл/мин.
- 1000 айл/мин.
- 970 айл/мин.
- 750 айл/мин.

VIII-5. Асинхрон двигателнинг ўқига қўйилган механикавий нагруззканинг ортиши унинг иш-режимиға қандай таъсир кўрсатади?

(Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

- Роторнинг айланиш тезлиги n_2 камаяди.
- Ротордаги токнинг частотаси f_2 камаяди.
- Ротордаги э. ю. к. E_2 ортади.
- Ротордаги ток I_2 ортади.

VIII-6. Асинхрон двигателнинг ўқига қўйилган механикавий нагрузка ортса, статор ва ротор чулғамларидаги I_1 ва I_2 токларнинг қийматлари қандай ўзгаради?

- I_1 ва I_2 камаяди.
- I_1 ва I_2 ортади.
- I_1 камаяди, I_2 ортади.
- I_1 ортади, I_2 камаяди.


VIII-7. Агар асинхрон двигателнинг ротор занжиридаги реостатнинг қаршилиги 2 марта ортса, критик сирпаниш s_{kp} нинг қиймати қандай ўзгаради?

- Ўзгармайди.
- 4 марта ортади.
- 2 марта камаяди.
- 2 марта ортади.


VIII-8. Фаза роторли асинхрон двигателни юргизишда юргизиш реостати нима учун ишлатилади? (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

- Юргизиш моментини орттириш учун.
- Юргизиш токини чеклаш учун.
- Двигателни бир текис юргизиш учун.
- $\cos\phi$ ни орттириш учун.

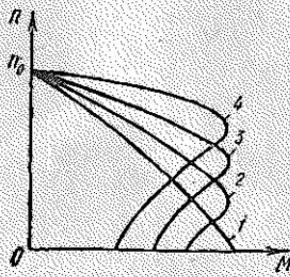VIII-9. VIII-9- расмдаги характеристикалардан қайси бирин асинхрон двигатель ротор занжирида энг катта қаршилик билан ишлашини кўрсатади?



VIII-9- расм

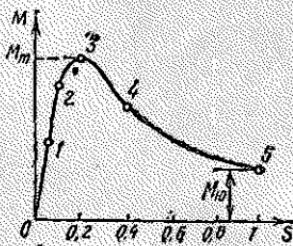


VIII-10- расм

VIII-10. VIII-10- расмдаги бешта нүктадан қайси бири асинхрон двигателнинг қарор топган режимда ишлашини белгилайди?


VIII-11. VIII-10- расмдаги әгри чизиқдан асинхрон двигатель ўз-ўзидан ростланадиган участкани күрсатинг.

1. 1—4.
2. 3—5.
3. 1—3.
4. 2—4..

VIII-12. VIII-12- расмдаги характеристикалардан қайси бири асинхрон двигательнинг айлантирувчи моменти нагруззкага боғлиқлигини күрсатади?

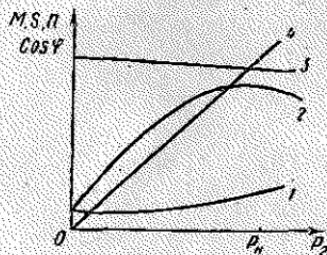

VIII. 12-расм

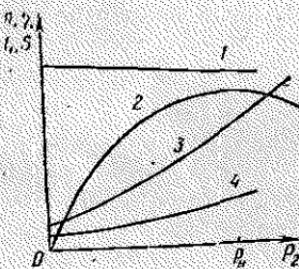




VIII. 13-расм

VIII-13. VIII-13- расмдаги әгри чизиқлардан қайси бири асинхрон двигатель роторининг айланыш тезлиги механикавий нагруззкага боғлиқлигини күрсатади?

VIII-14. Асинхрон двигатель роторининг айланыш тезлигини қандай бошқариш мумкин? (Нотүгри жавоб күрсатылсın.)

1. Манба частотаси f ни ўзгартириб.
2. Жуфт қутблар соңи p ни ўзгартириб.
3. Ротор занжиридаги актив қаршилик r_2 ни ўзгартириб.
4. Юргизиш реостатининг қаршилиги $R_{юр}$, ни ўзгартириб.

VIII-15. VIII-15- расмда асинхрон двигатель статор чулғамларининг бошланғич учлари (C_1, C_2, C_3) ва охирги учлари (C_4, C_5 ,

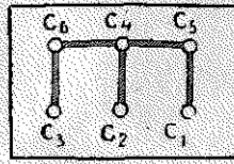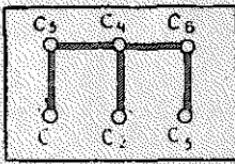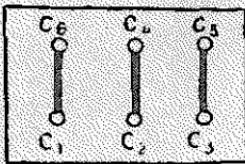

VIII. 15-расм

C₅, C₆) двигательнинг корпусига маҳкамланган клемникка чиқарилган. Клемнидан ана шу двигатель роторининг айланиш ўналишини ўзгартиришга мос улаш вариантини кўрсатинг.

VIII-16. Асинхрон двигательнинг ўқига қўйилган нагрузка моменти ўзгармас бўлиб, чулғамларининг қисмаларидағи кучланиш камайганда двигательнинг ишида қандай ўзгаришлар юз беради? (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

1. Линия симларидаги токларининг қийматлари ўзгармайди.
2. Сирпанишининг қиймати ортади.
3. Айланувчан момент камаяди.
4. Роторнинг айланиш тезлиги камаяди.

VIII-17. Асинхрон двигательнинг статор чулғамларидаги фаза кучланишлари ўлчанганде $U_A = U_B = \frac{U_L}{2}$; $U_C = 0$ қийматлар олиниб, юргизиш моменти йўқолади. Бунга нима сабаб бўлади?

1. С фазасида қисқа туташув юз берган.
2. С фазасида линия сими узилган.
3. А ва В фазаларида линия сими узилган.
4. А ва С фазалари орасида қисқа туташув юз берган.

VIII-18. Статор чулғамлари учбурчак схемада уланган асинхрон двигательнинг фаза чулғамларидан бирортаси узилган бўлса, қандай ҳодисалар рўй беради? (Нотўғри жавобни кўрсатинг.)

1. Айланувчан момент камаяди.
2. Линия симларидаги токлар бир хил бўлиб қолади.
3. Шовқин ва дириллаш ортади.
4. Линия симларидаги токлар турлича бўлиб қолади.

VIII-19. Асинхрон двигатель статор чулғамишининг шикастланганигини ва изоляциясининг бузилганлигини қандай ҳодисалардан билиш мумкин? (Нотўғри жавоб кўрсатилсин.)

1. Статор чулғамишининг қисман қизишидан.
2. Линия симларидаги токнинг камайишидан.
3. Двигателда шовқин ва дириллашнинг ортишидан.
4. Роторнинг айланиш тезлиги камайишидан.

VIII-20. Манбанинг кучланиши 10% камайса, асинхрон двигательнинг айлантируви моменти қандай ўзгариади?

1. Ўзгарамайди.
2. 10% ортади.
3. 3% камаяди.
4. 19% камаяди.

VIII-21. Асинхрон двигателларнинг қувват кэффициенти сөз ни орттириш учун қандай усуллар қўлланилади? (Нотўғи жавоб кўрсатилсан.)

1. Двигателларни номинал қувватигача юклаш. 2. Статика-вий конденсаторлар ўрнатиш. 3. Статор чулғамларини учбурчак схемадан юлдуз схемага ўтказиб улаш. 4. Статор чулғамларини юлдуз схемадан учбурчак схемага ўтказиб улаш.

IX боб. ЎЗГАРМАС ТОК МАШИНАЛАРИ

IX-1. Қўйидаги формулалардан қайси бири ўзгармас ток машинасининг генератор режимида ишлашини ифодалайди?

1. $E = U + I \cdot r$.
3. $E \cdot I = FU$.
2. $U = E + I \cdot r$.
4. $E = c \cdot n \cdot \Phi$.

IX-2. Ўзгармас ток генераторларида коллектор ва чўтка-ларнинг вазифаси нима? (Нотўғи жавобни кўрсатинг.)

1. Айланувчи ўтказгичларни қўзғалмас ташқи занжир билан улаш. 2. Ҳар қайси чўтка остида “+” ёки “-” ишоралий аниқ қутблар ҳосил қилиш. 3. Якордаги токни узатиш. 4. Якорга ток келтириш учун. 5. Аниқ жавоб йўқ.

IX-3. Генератор якорь чулғамиининг симларини кетма-кет улашдан мақсад нима?

1. Якорь чулғамиининг қаршилигини орттириш. 2. Э.ю.к. нинг пульсацияланишини камайтириш. 3. Токининг пульсацияланишини камайтириш. 4. Якорь қисмаларидаги э.ю.к. ни орттириш.


IX-4. Ўзгармас ток машиналарининг чулғамларига изоляция лак ва компаунд шимдиришдан мақсад нима?

1. Изоляциясини яхшилаш. 2. Советиш шароитини яхшилаш. 3. Чулғамларнинг механикавий мустаҳкамлигини (пишиқлигини) ошириш. 4. Пўлат ўзакдаги қувват истрофгарчилигини камайтириш.


IX-5. IX-5-расмдаги графикдан параллел қўзғатиши ўзгармас ток генераторининг ташқи характеристикисини кўрсатинг.

IX-6. Қўйидаги ифодалардан қайси бири ўзгармас ток двигателининг айлантирувчи моментини ифодалайди?

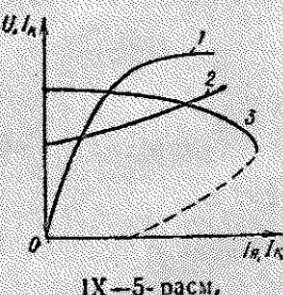1. $c \cdot n \cdot \Phi$.
3. $k \cdot \Phi \cdot I_a$.
2. $B \cdot l \vartheta$.
4. $B \cdot l \cdot I_a$.



IX-5-расм.

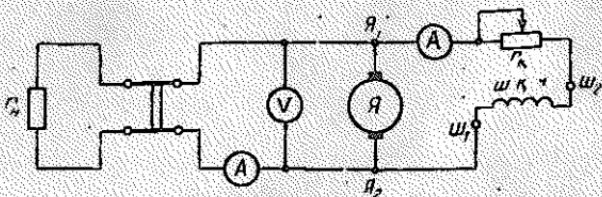

IX-7-расм.

IX-7. IX-7-расмда көлтирилган схемадаги ўзгармас ток генераторини двигатель режимига ўтказиш учун қандай ўзгартыштар бажарылған лозим?


(Жавоблардан қайси бири нотұғри?)

1. Генератордан нагрузка ажратылади.
2. Құзатыш занжиридаги реостат узиб қўйилади.
3. Якорь занжирига юргизиш реостати уланади.
4. Якорнинг құзатыш чулғамлари күчланиш манбаига уланаиди.
5. Құзатыш токининг қиймати камайтирилади.

IX-8. Двигатель ўзгармас нагрузка билан ишлаётгандан қўзратиш занжиридаги токнинг камайиши двигателнинг иш режимига қандай таъсир этади?

1. Якорь токи I_2 ортади.
2. Тескари э. ю. к. E камаяди.
3. Айлантирувчи момент M камаяди.
4. Магнитавий оқим Φ камаяди.

(Нотұғри жавоб кўрсатылсун.)

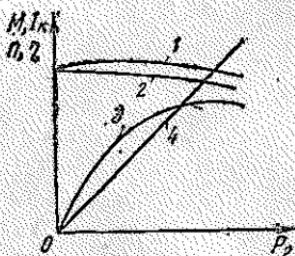

IX-9-расм.

чулғамидағи токнинг қиймати таъсирі ортади.

(Нотұғри жавоб кўрсатылсун.)

IX-11. Ўзгармас ток двигателининг айланыштың йўналишини ўзгартыриш учун нима қилиш керак? (Нотұғри жавобни кўрсатынг.)

IX-9. IX-9-расмда көлтирилган характеристикалардан қайси бири ўзгармас ток двигателининг айлантирувчи моменти нагруззкага боғлиқлигини кўрсатади?

IX-10. Двигатель ўқидаги механикавий нагруззканинг ортиши унинг иш режимига қандай таъсир этади?

1. Якорнинг айланыш тезлиги камаяди.
2. Якорь чулғамидағи токнинг қиймати ортади.
3. Құзатыш

чулғамидағи токнинг қиймати ортади.

(Нотұғри жавоб кўрсатылсун.)

- Якорь чулғамидағи токнинг йұналишини үзгартыриш.
- Күзгатищ чулғамидағи токнинг йұналишини үзгартыриш.
- Двигателни манба билан уловчи симларнинг үрнини алмаштириш.

IX-12. Үзгармас ток двигателининг айланиш тезлигини қандай бошқариш мүмкін?

- Күзгатищ токини үзгартыриб.
- Якорга берилеёттан кучланиши үзгартыриб.
- Якорь занжирининг қаршилигини үзгартыриб.
- Коллектордаги чұтқаларни бир вақтда коллектор айланаси бүйлаб маълум бурчакка буриб.

(Нотұғри жавоб күрсатылсın.)

IX-13. Салт режимде ишлеёттан параллел қүзгатишли үзгармас ток двигателининг қүзгатищ занжиридаги узилиш қандай оқибатларға олиб келади?

- Двигатель бирданың тұхтайди.
- Двигатель „олиб қочади“, яғни унинг айланиш тезлиги тез ортиб кетади.
- Двигателнинг айланиш тезлиги кескин ортиб-камайиб туради.
- Якорь занжирида қисқа туташув рүй беради.

IX-14. IX-14- расмдаги графикдан кетма-кет қүзгатишли двигательнинг тезлик характеристикасини күрсатынг.

IX-15. Параллел қүзгатишли двигатель „олиб қочмаслиғи“ учун қандай әхтиёт чораларини күриш лозим?

- Двигателни номинал қувватининг камида 25% игача юклаш.
- Двигателни иш механизмни билан мустаҳкам биректириш.
- Қүзгатищ чулғами катта қаршиликка зәға бўлиши.
- Якорь занжирига реостат улаш.


(Нотұғри жавоб күрсатылсın.)

IX-16. Параллел қүзгатишли үзгармас ток генратори якорь чулғамининг қаршилиги $r_a = 0,1 \text{ Ом}$, қүзгатищ занжирининг қаршилиги $r_k = 73 \text{ Ом}$ бўлиб, нагрузка токи $I = 157 \text{ А}$ бўлганда $U_n = 220 \text{ В}$ номинал кучланишга зәға бўлса, генераторда индукцияланган э. ю. к. неча вольт бўлади?

- 204 В,
- 236 В,
- 252 В,
- 228 В.

IX-17. Якорь чулғамининг қаршилиги $r_a = 0,2 \text{ Ом}$, номинал токи $I_n = 50 \text{ А}$ бўлган параллел қүзгатишли двигатель манбадан 11 кВт қувват истемол қиласи. Агар шундай двигатель электр тармоғига бевосита улаб (юргизиш реостатисиз) юргизилса, юргизиш токининг қиймати қуйидаги сонларнинг қайси бирига teng бўлади?

- 220.
- 110.
- 1100.
- 2200.

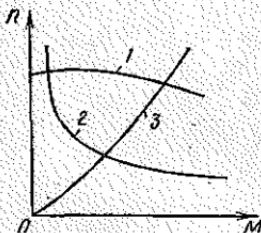

IX. 14-расм.

IX-18. Нима учун электротранспорт (электропоезд, троллейбус, трамвай) эҳтиёжлари учун, одатда, кетма-кет қўзғалиши (серисе) двигателлар ишлатилади?

1. Бу двигателлар арzon ва конструкцияси оддий. 2. Бу двигателлар бирмунча қулай механикавий характеристикага эга (юргизиш моменти катта). 3. Шунтли ва бошқа тилдаги двигателларнинг тезлигини бошқариш имконияти йўқ. 4. Бошқа тилдаги ўзгармас ток двигателлари бу мақсад учун етарли қувват берга олмайди.

IX-19. Электрик машиналарнинг коллектор чўткалари қандай материалдан ясалади?

1. Кўмир. 3. Мис ёки бронза.
2. Графит. 4. Алюминий.

(Нотўғри жавоб кўрсатилсан.)

IX-20. Нима учун ўзгармас ток манбаси сифатида ўзгармас ток генераторлари кам ишлатилиб, кўпроқ ўзгарувчан ток яrim ўтказгичли тўғрилагичлар ёрдамида тўғрилаб ишлатилади?

1. Ўзгармас ток генераторлари қиммат, конструкцияси мураккаб ва уларнинг якорини айлантириш учун алоҳида куч талаб қилинади. 2. Айтиб ўтилган генераторларнинг чиқиши кучланиши сифатсиз. 3. Ўзгармас ток генераторлари зарур қувват берга олмайди. 4. Ўзгармас ток генераторларида кучланиши ва ток кучини бошқариб бўлмайди.

X боб. СИНХРОН МАШИНАЛАР

X-1. Нима учун синхрон машиналарнинг статори ўзагини штампланган юпиقا электротехникавий пўлат листлардан дасталаб, роторини эса яхлит пўлатдан ясаш мумкин?

1. Роторнинг магнитавий майдони статорнинг магнитавий майдонидан кучсиз бўлганлигидан. 2. Роторнинг магнитавий майдони ўзгармас бўлиб, роторга нисбатан қўзгалмас бўлганлиги учун. 3. Статорнинг магнитавий майдони ўзгарувчан бўлиб, ўзакка нисбатан ҳаракатда бўлганлиги учун. 4. Статорнинг магнит майдони ўзгарувчан бўлиб, роторга нисбатан қўзгалмас бўлганлигидан.

(Нотўғри жавоб кўрсатилсан.)

X-2. Нима учун катта қувватли синхрон генераторларнинг роторлари доимий магнитдан ясалмайди?

1. Доимий магнитнинг магнитавий майдони оқимини бошқариш (ўзгартириш) имконияти йўқлиги туфайли. 2. Ротордаги меҳаникавий таъсирлар (тезлигининг ўзариши, силкиниш ва ҳоказолар) натижасида доимий магнит ўз кучини йўқотиши ту-

файли. 3. Доимий магнитнинг ўзини ясаш мураккаблиги туфайли. 4. Кўп қутбли магнит зарур бўлганда уни ясаш мумкин эмаслиги туфайли. (Нотўғри шавоб кўрсатилсин.)

X-3. Частотаси $f = 50$ Гц бўлган ўзгарувчан ток энергияси ишлаб чиқарувчи синхрон турбо ва гидрогенераторнинг жуфт қутблари сони 1; 3; 6; 12; 24 бўлса, қайси генератор роторининг айланиш тезлиги нотўғри кўрсатилган?


1. 3000 айл/мин.
2. 1000 айл/мин.
3. 500 айл/мин.
4. 150 айл/мин.
5. 125 айл/мин.

X-4. Икки қутбли синхрон генератор роторининг айланиш тезлиги 3000 айл/мин бўлса, уни роторининг айланиш тезлиги 1000 айл/мин бўлган олти қутбли синхрон генератор билан умумий тармоққа параллел улаш мумкинми?

1. Қутблари сони турлича бўлганлигидан мумкин эмас.
2. Роторларининг айланиш тезликлари турлича бўлганлигидан мумкин эмас.
3. Қутблар сонининг турлича бўлиши генераторларининг айланиш тезликларининг турлича бўлишини талаб этади, аммо бу уларнинг параллел ишлашига халал бермайди.
4. Аниқ жавоби йўқ.

X-5. X. 5-расмдаги схемада синхронлашниң қуидаги шартларидан қайси бири бажарилмаганда, генераторни параллел улаш мумкин?

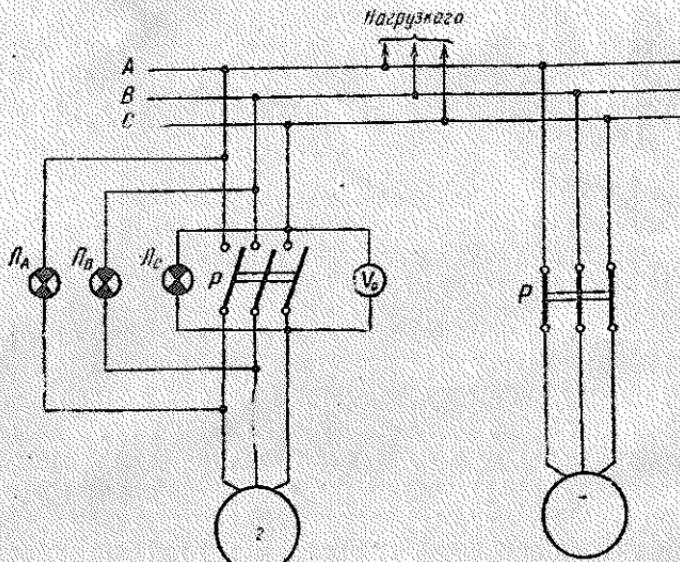1. L_A L_B L_C лампалар ёнимаган ҳолда.
2. L_A L_B L_C лампалар тўла ёниб, вольтметр V_0 максимал қучланиш кўрсатган



X-5. расм.

ҳолда. 3. Вольтметр V_0 нинг кўрсатиши нолга тенг бўлган ҳолда.

(Нотўғри шарт кўрсатилсан.)

Х-6. Нима учун буғ турбинали генераторларнинг роторлари аёнмас қутбли қилиб ясалади?

1. Генераторнинг қувватини ошириш учун. 2. Частотаси $f = 50$ Гц бўлган ўзгарувчан ток олиш учун. 3. Айлана тезлиги катта бўлган роторнинг механикавий мустаҳкамлигини ошириш учун. 4. Машина ичидаги магнитавий майдонни кучайтириш учун.

Х-7. Нима учун гидрогенераторларнинг роторлари кўпинча аён қутбли қилиб ясалади?

1. Кутбларнинг магнитавий майдонларини ажратиш мақсадида. 2. Ишлаб чиқарилаётган токнинг формасини синусоидага яқинлаштириш мақсадида. 3. Генераторнинг роторини айлантирувчи сув оқимининг тезлиги кичик бўлганлигидан стандарт частотали ток олиш учун.

(Тўғри жавоб кўрсатилсан.)

Х-8. Синхрон генераторнинг электр тармоғига уланган бошқа генераторлар билан параллел ишлаши учун қуйидаги шартлардан қайси бирининг бажарилиши шарт эмас?

1. Генераторни улаш пайтида э. ю. к. ва кучланишларнинг фазалари мос бўлиши керак. 2. Генераторлар роторларининг айланиш тезликлари бир хил бўлиши керак. 3. Уланаётган генератор э. ю. к. ининг частотаси билан тармоқ кучланишининг частотаси тенг бўлиши керак. 4. Фазаларнинг тўғри кетма-кетлик ($A - B - C - A - B - C$) тартибига риоя қилиниши керак. 5. Уланаётган генераторнинг кучланиши тармоқ кучланишига тенг бўлиши керак.

(Нотўғри жавоб кўрсатилсан.)


Х-9. Синхрон генераторларнинг параллел ишлаши (электр тармоғига улашдан аввал) учун синхронлаш шартларини нималар ёрдамида бажариш мумкин?

1. Генератор кучланишининг фазасини тармоқ кучланишининг фазаси билан мослаштириб роторнинг тезлигини ўзgartириш билан. 2. Генераторнинг кучланишини тармоқ кучланиши билан тенглаштириб генераторнинг қўзғатиш токини ўзgartириш билан. 3. Генератор э. ю. к. и частотасини тармоқ кучланиши частотаси билан тенглаштириб роторнинг айланиш тезлигини ўзgartириш билан. Бунинг учун буғ турбиналарида буғнинг босими, гидротурбиналарда сувнинг босими ўзgartирилади.

(Нотўғри жавоб кўрсатилсан.)

X-10. Алоқида актив-индуктив нагрузкага ишләтгән генератор X-10-расмда күрсатылған ташқи характеристикаларга әга бўлса, истеъмолчининг қувват коэффициенти қандай нисбатда бўлади?

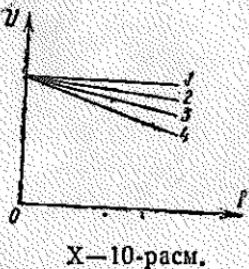1. $\cos\varphi_1 < \cos\varphi_2 < \cos\varphi_3 < \cos\varphi_4$.
2. $\cos\varphi_1 > \cos\varphi_2 > \cos\varphi_3 < \cos\varphi_4$.
3. $\cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 = \cos\varphi_3 = \cos\varphi_4$.
4. $\cos\varphi_1 > \cos\varphi_2 > \cos\varphi_3 > \cos\varphi_4$.



X-10-расм.

X-11. Алоқида актив-индуктив нагрузкага ишләтгән генераторнинг нагрузкаси орта борган сари генераторнинг қисмаларидаги кучланишни ўзгармас ($U = \text{const}$) ҳолда сақлаш учун унинг қўзғатиш токини қандай ўзгартириш керак?

1. Камайтириш.
2. Ўзгартирмаслик.
3. Нагрузканинг ортишига қараб қўзғатиш токини ҳам орттириш.
4. Аниқ жавоб йўқ.

X-12. Салт режимда параллел ишләтгән иккита генераторлардан қуввати камроқ генераторнинг роторини айлантирувчи куч тасодифан нолга teng бўлиб қолса, қандай ҳодиса юз беради?

1. Роторини айлантирувчи куч нолга teng бўлиб қолган кам қувватли генератор катта қувватли генератор ишлаб чиқараётган электр энергиясини истеъмол қилиб, двигатель режимига ўтиб ишлай бошлайди. 2. Қуввати катта бўлган генераторнинг қувват коэффициенти камайиб кетади. 3. Роторини айлантирувчи куч нолга teng бўлган генераторнинг магнитавий майдони кескин кучсизланиб кетади. 4. Аниқ жавоб йўқ.

X-13. Актив нагрузкага ишләтгән генераторга қўшимча реактив нагрузка уланганда машинада қандай ростлаш операциясини бажариш керак?


1. Қўзғатиш токини ўзгартириш.
2. Генераторнинг механикавий моментини орттириш.
3. Машинанинг айланиш тезлигини орттириш.

X-14. Синхрон двигателларда қўшимча юргизиш чулғамини ишлатишдан мақсад нима?

1. Двигателнинг юргизиш моментини ошириш.
2. Двигателларнинг қувватини ошириш.
3. Двигателда асинхрон электромагнитавий момент ҳосил қилиш.

X-15. Нима учун синхрон двигателни юргизиш пайтида қўзғатиш чулғами унинг қаршилигидан 6—10 марта катта бўлган актив қаршиликка улаб қўйилади?

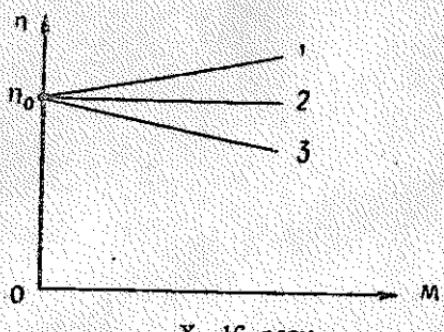1. Электромагнитавий момент ҳосил қилиш учун.
2. Двигателни юргизиш пайтидаги моментни орттириш учун.
3. Қўз-



X-16-расм.

фатиши чулғамида индукцияларнадиган юқори күчланиш чулғамниң изоляциясига шикастетказмаслиги учун.

X-16. X-16-расмдаги графикаларнинг қайси бири синхрон двигателнинг механикаий характеристикасини тасвирлайды?

X-17. Құзғатиши токи $I_b = \text{const}$ бўлганда синхрон двигателнинг үқидаги нагрузка ортса, унинг статоридаги ток I ва қувват коэффициенти соғф қандай ўзгаради?

Қўзғатиши токи кам бўлган зонада:

1. I камаяди; соғф ўзгармайди.
2. I камаяди; соғф ортади.
3. I камаяди; соғф ўзгармайди.
4. I — ортади; соғф — камаяди.

X-18. Нима учун синхрон двигателларнинг фойдали иш коэффициенти пасайиб кетса ҳам қўзғатиши токи ўта кўп бўлган ($\cos\varphi_{cur}$) зонада ишлатилади?

Бу: 1. Синхрон двигателнинг қувват коэффициенти сифимий характеристерга эга бўлиши, тармоқдаги реактив (индуктив) энергияни компенсациялаб, корхонанинг умумий қувват коэффициенти соғф ни ортиришга ёрдам беради. 2. Двигателнинг ишлаш муддатини узайтиради. 3. Ўта юкланишларда двигатель тезлигини бир хилда сақлади.

X-19. Синхрон двигателнинг айланиш йўналишини ўзгартириш учун унинг схемасига қандай ўзгариш киритиш керак?

1. Уч фазали ток манбага уланадиган статор чулғамларининг бошланғич учларидан истаган иккитасининг ўрнини алмаштириш.
2. Қўзғатиши чулғамидаги токнинг йўналишини ўзгартириш.
3. 1 ва 2 пунктдагиларни биргаликда бажариш.

(Нотўғри жавоб кўрсатилсиз.)

X-20. Синхрон двигателни асинхрон режимда ишлатиш мумкиними?

1. Мумкин эмас, чунки ротор чулғами бундай режимдаги токка бардош бера олмайди.
2. Мумкин, бунинг учун ротор чулғамини ўзгармас ток манбайдан ажратиб қисқа туташтирилади.
3. Бу машинанинг конструкциясига боғлиқ.


XI боб. ЭЛЕКТРОНИЙ АСБОБЛАР

XI-1. Электроний диодлар схемаларда XI-1-расмдаги белгиларнинг қайси бири билан кўрсатилади?


XI-2. Билвосита чўғланадиган катодли диоднинг XI-2-расмдан шартли белгиланишини кўрсатинг.

XI-3. Электроний лампадаги анодий кучланишининг вазифаси нима?

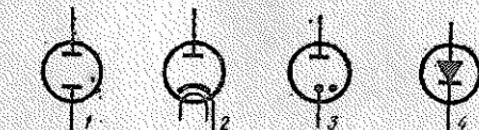1. Электронлар эмиссияси ҳосил қилиш. 2. Катоднинг манфий заряди таъсирини йўқотиш. 3. Лампада анод токи ҳосил қилиш.



XI-1-расм.

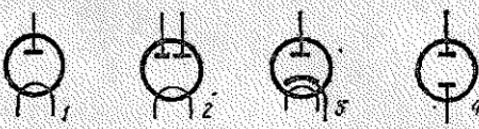

XI-2-расм.

XI-4. Электроний диоднинг вазифаси нимадан иборат?

1. Ўзгарувчан токни тўғрилаш. 2. Манбанинг қувватини кучайтириш. 3. Анод токини ўзгартириш. 4. Берилган кучланишининг фазасини ўзгартириш.

XI-5. Потенциаллар айирмаси $U = 169$ В бўлган тезлатгичнинг электрик майдонида электроннинг энг катта тезлиги неча км/с бўлади?

1. 8700 км/с, 2. 7800 км/с, 3. 7600 км/с, 4. 8600 км/с.

XI-6. Потенциаллар айирмаси $U = 100$ В ва электродлар орасидаги масофа $d = 5$ мм бўлса, электрик майдон кучланганлиги неча В/м га тенг бўлади?

1. 2 В/м, 2. 20 В/м, 3. 200 В/м, 4. 2000 В/м.

XI-7. Қуйидаги лампалардан қайси бири кенотрон?

1. 6Г7. 2. 6Ж8. 3. 6Н8С. 4. 6Ц5С.


XI-8. Кўш диод оддий диоддан нима билан фарқ қиласи?

1. Иккита анод ва битта катод борлиги билан. 2. Иккита анод ва иккита катоддан иборат бўлиши билан. 3. Битта анод ва иккита катод бўлиши билан. 4. Фарқи йўқ.

XI-9. Қуйидаги боғланишлардан қайси бири анод токининг анод кучланишига назарий боғлиқлигини тўғри ифодалайди?

$$1. i_a = g \cdot U_{ao} \quad 2. i_a = i_e \cdot e^{-\frac{(\varphi_m)}{U_t}}.$$
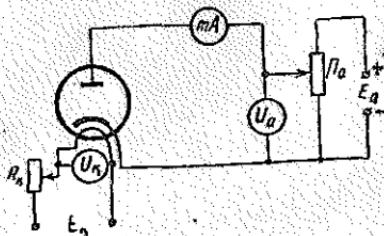
$$3. i_a = g \cdot \sqrt[3]{U_a^2} \quad i_a = g \cdot U_a^{p_a}.$$



XI-10-расм.

XI-10. Диоднинг характеристикасини олиш учун XI-10-расмда келтирилган схемадаги қайси элемент ёрдамида катоддан учиб чиқаётган электронларнинг жадаллиги ўзгартирилади?

1. $R_{\text{ф}}$
2. D_a
3. mA
4. E_a

XI-11. Электроннинг бошланғич тезлигі $U = 36$ В бўлса, уни $\text{км}/\text{с}$ га айлантирганда неча $\text{км}/\text{с}$ бўлади?

1. 36 $\text{км}/\text{с}$,
2. 360 $\text{км}/\text{с}$,
3. 3600 $\text{км}/\text{с}$,
4. 36000 $\text{км}/\text{с}$.

XI-12. Потенциаллар ғайримаси $U = 100$ В ва электродлар орасидаги масофа $d = 5$ мм бўлса, шу масофани электрон неча секундда ўтади?

1. $1,65 \cdot 10^{-9} \text{с}$,
2. $1,65 \cdot 10^{-8} \text{с}$,
3. $1,65 \cdot 10^{-6} \text{с}$,
4. $1,65 \cdot 10^{-4} \text{с}$.

XI-13. Катод юзасида термоэлектрон эмиссия қандай температурада ҳосил бўлади?

1. $200 \div 400^\circ\text{K}$.
2. $400 \div 700^\circ\text{K}$.
3. $700 \div 2600^\circ\text{K}$.
4. 3000°K дан юқори.

XI-14. Куйидаги кўрсатилганлардан қайси бирида термоэлектрон эмиссиянинг содир бўлиши тўғри баён қилинган?


1. Катод юзаси $1000 \div 1500^\circ\text{K}$ температурагача қизиши натижасида.
2. Ёруғлик энергияси таъсирида катод юзасидан электронлар чиқади.
3. Электронлар ёки ионлар оқимининг бирор электрод юзасига урилишидаги зарбалар таъсирида.
4. Кучли электрик майдон таъсирида катод юзасида.

XI-15. Чўғланувчи катоднинг энг катта кучланишига диоднинг қайси анодий характеристикаси (XI-15-расм) тўғри келади?


1. 1.
- 2.
- 3.
- 3.

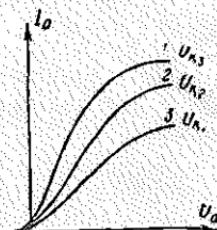4. Бирортаси ҳам тўғри келмайди.

XI-16. XI-16-расмда ички қаршиликлари турлича бўлган тўртта электроний диоднинг анодий характеристикалари келтирилган. Ха-



XI-15-расм.

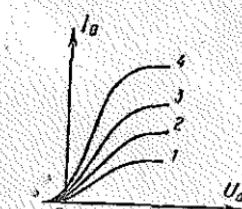

XI-16-расм.

рактеристикалардан қайси бири ички қаршилиги энг кичик бўлган диодга тегишли?

XI-17. Электрон потенциаллар айрмаси $U_0 = 36$ В бўлган тезлатгичнинг электрик майдонидан чиқиб, потенциаллар айрмаси $U = 64$ В бўлган иккинч тезлатгичнинг электрик майдонига тушганда унинг энг катта тезлиги неча км/с га тенг бўлади?

1. 4600 км/с,
2. 5000 км/с,
3. 5600 км/с,
4. 6000 км/с.

XI-18. Бошланғич тезлиги $v_0 = 3600$ км/с бўлган электрон потенциаллар айрмаси $U = 64$ В бўлган тезлатгич майдонида ҳаракат қилса, унинг бу майдонда олган қўшимча тезлиги неча км/с га тенг бўлади?

1. 2400 км/с,
2. 3000 км/с,
3. 3600 км/с,
4. 4000 км/с.

XI-19. Металл катодли ва оксидланган катодли электроний асборлар эмиссион токининг зичлиги вақт ўтиши билан камаядими?

1. Камаяди.
2. Камаймайди.
3. Оксидланган катодларда камаяди, метал катодларда эса камаймайди.

XI-20. Диод вольтампер характеристикасининг қайси соҳасида (XI.20-расм) 3/2 даражада қонуни бажарилади?

XI-21. Куйида номланган заррачалардан қайси бирининг ҳаракати натижасида металлда электр токи ҳосил бўлади?

1. Мусбат ионларнинг.
2. Манфий ионларнинг.
3. Электронларнинг.
4. Модданинг айrim молекулаларининг.

XI-22. Куйида номланган қурилмаларниң қайси бирида 3/2 даражада қонуни тасдиқланади?


1. Инерт газлар билан тўлдирилган газоразряд лампаларда.
2. Ярим ўтказгичли тўғрилагичларда.
3. Ионий диодларда.
4. Икки электродли электроний лампаларда.

XI-23. Катод сиртининг юзи $Q_k = 1,5 \text{ см}^2$ ва солиштирма термоэлектрон эмиссияси $j_e = 0,25 \text{ А/см}^2$ бўлса, катоднинг эмиссия токи неча амперга тенг бўлади?

1. 0,03 А,
2. 0,37 А,
3. 0,375 А,
4. 3,75 А.

XI-24. Катоднинг эмиссия токи $I_e = 300 \text{ mA}$ бўлиб, солиштирма термоэлектрон эмиссияси $j_e = 0,25 \text{ А/см}^2$ бўлса, катод сиртининг юзи неча см^2 га тенг бўлади?

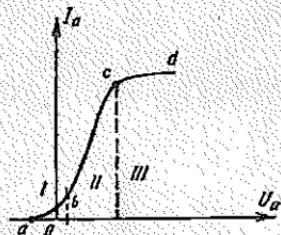1. 1,2 см^2 ,
2. 1,25 см^2 ,
3. 1,35 см^2 ,
4. 1,5 см^2 .



XI-20-расм.

XI-25. Агар фазовий заряд режимида аноддаги кучланиш түрт марта орттирилса, диоднинг анод токи неча марта ортади?

1. 4 марта.
3. 6 марта.
2. 8 марта.
4. 2 марта.

XI-26. Нима учун термоэлектрон эмиссия процессида катод электронларини йўқотмайди?

1. Ташки занжир орқали аноддан электронлар келиб турғанлиги учун.
2. Лампада вакуум борлиги учун.
3. Электрон булути электронларни итариб катодга қайтариб туриши учун.
4. Электронлар анодга урилиб яна катодга қайтиб туриши туфайли.

XI-27. Битта электрон катодга урилиб бешта иккиламчи электрон чиқарса, иккиламчи электрон эмиссия коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 5.

XI-28. Иккиламчи электрон эмиссия коэффициенти $\alpha = 6$ бўлса, ўнта электрон катодга урилганда нечта иккиламчи электрон чиқарди?


1. 10.
2. 30.
3. 60.
4. 80.

XI-29. Эмиссия токи $I_e = 20$ мА бўлса, диоднинг тўйиниши режимидаги анодий токи неча миллиамперга тенг бўлади?

1. 20 мА,
2. 25 мА,
3. 30 мА,
4. 35 мА.

XI-30. Анод кучланиши $U_a = 150$ В ва токи $I_a = 50$ мА бўлган диоднинг анодида ажralган қувват неча ваттга тенг бўлади?

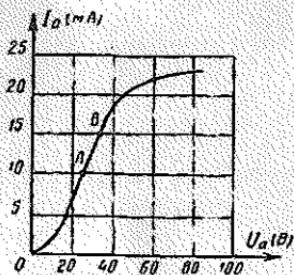1. 5,5 Вт,
2. 6,5 Вт,
3. 7,5 Вт,
4. 8,5 Вт.



XI-31-расм.

XI-31. Диод вольтампер характеристикасининг (XI-31-расм) AB қисмидаги диоднинг ички қаршилиги неча килоомга тенг бўлади?

1. 0,6 кОм,
3. 2,6 кОм,
2. 1,6 кОм,
4. 3,6 кОм.

XI-32. Диоднинг анодидаги кучланиш $\Delta U_a = 20$ В га ўзгарганда анод токи $\Delta I_a = 0,5$ А га ўзгаради. Бу ҳолда диод характеристикасининг қиялиги неча мА/В га тенг бўлади?

1. 0,25 мА/В,
2. 2,5 мА/В,
3. 25 мА/В.

XI-33. Характеристикасининг қиялиги $S = 20$ мА/В бўлган диоднинг анодидаги кучланиш $\Delta U_a = 10$ В га ўзгарса, анод токи неча миллиамперга ўзгаради?

1. 2 мА,
2. 20 мА,
3. 200 мА,
4. 2000 мА.

XI-34. Характеристикасининг қиялиги $S = 30 \text{ mA/V}$ бўлган диоднинг ички қаршилиги неча Ом га тенг бўлади?

1. 3,3 Ом,
2. 30,3 Ом,
3. 33 Ом,
4. 33,3 Ом.

XI-35. Анодидаги кучланиш $U_a = 200 \text{ В}$ ва токи $I_a = 150 \text{ мА}$ бўлган диоднинг ўзгармас ток учун ички қаршилиги неча килоомга тенг бўлади?

1. 0,133 кОм,
2. 1,33 кОм,
3. 13,3 кОм,
4. 133 кОм.

XI-36. Электродлари орасидаги сифими $C_{ak} = 2 \text{ пФ}$ бўлган диод токининг частотаси $f = 400 \text{ Гц}$ бўлса, унинг сифимий қаршилиги неча килоомга тенг бўлади?


1. $2 \cdot 10^3 \text{ кОм}$,
2. $20 \cdot 10^3 \text{ кОм}$,
3. $200 \cdot 10^3 \text{ кОм}$,
4. $20 \cdot 10^5 \text{ кОм}$.

XI-37. Электродлари орасидаги сифимий қаршилиги $Xc_{ak} = 100 \text{ МОм}$ бўлган диод токининг частотаси $f = 800 \text{ Гц}$ бўлса, унинг электродлари орасидаги сифим неча фарадага тенг бўлади?


1. $1 \cdot 10^{-12} \text{ Ф}$,
2. $1,5 \cdot 10^{-12} \text{ Ф}$,
3. $2 \cdot 10^{-12} \text{ Ф}$,
4. $2,5 \cdot 10^{-12} \text{ Ф}$.

XI-38. Диод вольтампер характеристикасининг (XI-38-расм) AB қисмидаги қиялиги неча mA/V га тенг бўлади?

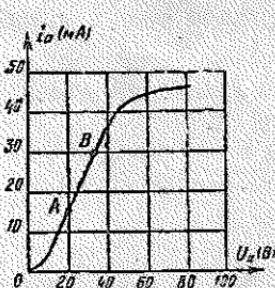1. 1,07 mA/V ,
2. 1,7 mA/V ,
3. 1,77 mA/V ,
4. 1,87 mA/V .



XI-38- расм.

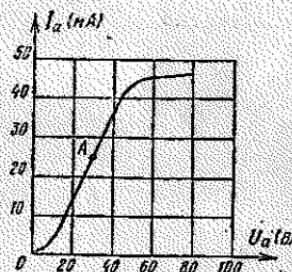

XI-39- расм.

XI-39. Диод характеристикасининг A нуқтасидаги (XI-39-расм) сукунат режимида анодда ажраладиган қувват неча ватта тенг бўлади?

1. 0,6 Вт,
2. 0,65 Вт,
3. 0,7 Вт,
4. 0,75 Вт.

XI-40. Қиздириш қуввати $P_k = 30 \text{ Вт}$ ва кучланиши $U_k = 6,3 \text{ В}$ бўлса, қиздириш симининг қаршилиги неча Омга тенг бўлади?

1. 1,3 Ом,
2. 1,32 Ом,
3. 13,2 Ом,
4. 132 Ом.

XI-41. Катодни қиздирадиган симнинг қаршилиги $R = 1,2 \text{ Ом}$ ва ундан ўтатган қиздириш токи $I_k = 5 \text{ А}$ бўлса, қиздириш учун неча ватт қувват сарф бўлади?

1. 30 Вт, 2. 32 Вт, 3. 33 Вт, 4. 35 Вт.

XI-42. Катодни қиздириш учун сарф бўлган қувват $P_k = 18 \text{ Вт}$ ва қиздириш симининг қаршилиги $R = 0,5 \text{ Ом}$ бўлса, қиздириш кучланиши неча вольтга тенг бўлади?


1. 6,3 В, 2. 5,3 В, 3. 3 В, 4. 1 В.

XI-43. Катоддан $I_e = 50 \text{ мА}$ эмиссия токи олиш учун уни қиздиришга $P_k = 1 \text{ Вт}$ қувват сарф бўлади. Бу ҳолда катоднинг эфективлиги (самарадорлиги) неча мА/Вт га тенг бўлади?

1. 20 мА/Вт, 2. 30 мА/Вт, 3. 40 мА/Вт, 4. 50 мА/Вт.

XI-44. Катоднинг эфективлиги $H = 10 \text{ мА/Вт}$ ва эмиссия токи $I_e = 0,21 \text{ А}$ бўлса, катодни қиздириш учун неча ватт қувват сарфланади?

1. 21 Вт, 2. 25 Вт, 3. 30 Вт, 4. 32 Вт.

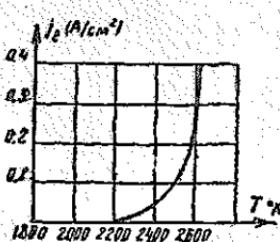

XI-45-расм.

XI-45. Сиртнинг юзи $Q_k = 1,2 \text{ см}^2$ бўлган катодни 2600°K гача қиздириганда эмиссия токи неча амперга тенг бўлади? (XI-45-расмдаги характеристикадан фойдаланиб топинг.)

1. 0,3 А/см².
2. 0,33 А/см².
3. 0,36 А/см².
4. 0,39 А/см².


XI-46. Лампали триод нима?

1. Кўшимча анодли диод.
2. Кўшимча катодли диод.

3. Учта чиқиш қисмаси бўлган лампа.

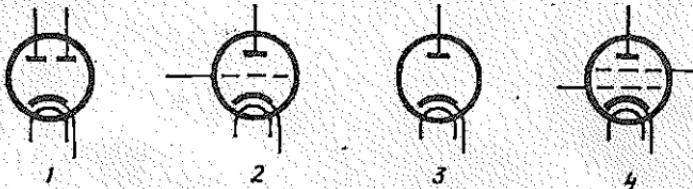4. Анод, катод ва тўрдан иборат уч электродли лампа.

XI-47. Электроний триод схемада XI. 47-расмдаги белгиларнинг қайси бири билан кўрсатилиди?



XI-47-расм.

XI-48. Триоддаги тўр (учинчи электрод) нинг вазифаси нима?

1. Анод потенциалини кучайтириш.
2. Тўр потенциалини ўзгартириш.
3. Катод юзасидан чиқаётган электронлар оқими-ни ўзгартириш.
4. Катод ёки анод ўрнида ишлатилиши мумкин бўлган электрод.

XI-49. Лампанинг кучайтириш коэффициенти нимага боғлиқ?

1. Лампанинг түзилишига.
2. Анод кучланишига.
3. Тұрдағы кучланишнинг амплитудасига.
4. Аниқ жавоби йүқ.

XI-50. Қуйида күрсатылған лампалардан қайси бири триодлар категориясига киради?

1. 5Е5С.
2. 6Н8С.
3. 6П3С.
4. 6Д5С.

XI-51. Электроний лампаларнинг электродлари нима учун вакуумга жойлаштирилади?

1. Катоддан иссиқлик узатиши камайтириш учун.
2. Катод юзасидан электронларнинг чиқишини камайтириш учун.
3. Химиявий реакция содир бўлмаслиги учун.
4. Лампани ихчамлаштириш учун.

XI-52. Түр потенциали ортганда, анод токи қандай ўзгаради?

1. Ортади.
2. Камаяди.
3. Камаяди.
4. Бу анод кучланишига боғлиқ.

XI-53. Триоднинг кучайтириш коэффициентини аниқлаш учун унинг қандай иш характеристикаларидан фойдаланилади?

1. Анодий характеристикасидан.
2. Түр характеристикасидан.
3. Анод—түр характеристикасидан.
4. Учала характеристика ҳам түғри келмайди.

XI-54. Триоднинг анодидаги кучланиши $U_a = 150$ В, бошқарувчи түридаги кучланиш $U_t = -5$ В ва түрнинг сингдирувчанлиги $D = 0,1$ бўлса, манфий фазовий зарядга таъсир этувчи кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 5,0 В.
2. 10 В.
3. 15 В.
4. 20 В.

XI-55. Түр кучланиши $\Delta U_t = 2$ В га, анод токи $\Delta I_A = 5$ мА га ўзгарганда, триод характеристикасининг қиялиги неча мА/В га тенг бўлади?

1. 2,5 мА/В.
2. 3,0 мВ/А.
3. 3,5 мВ/А.
4. 4 мВ/А.

XI-56. Триоднинг анодидаги кучланиш $\Delta U_a = 30$ В га, токи $\Delta I_a = 1,5$ мА га ўзгарганда, унинг ички қаршилиги неча киломга тенг бўлади?

1. 0,2 кОм.
2. 2 кОм.
3. 20 кОм.
4. 200 кОм.

XI-57. Триод характеристикасининг қиялиги $S = 3$ мА/В ва ички қаршилиги $R_i = 6,7$ кОм бўлса, унинг кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 10,1.
2. 15,1.
3. 20,1.
4. 25,1.

XI-58. Қўштриод оддий триоддан нима билан фарқ қиласи?

1. Күштриоднинг анод ва катодидан ташқари иккита тўри бор. 2. Лампада тўр ва катоддан ташқари иккита анод бор. 3. Лампа икки баравар анодий кучланишда ишлади. 4. Кўштриод битта шиша баллонга жойлаширилиб, умумий катодда ёга бўлган иккита мустақил триоддан иборат лампа.

XI-59. Тўр токининг тўғри йўналиши қандай бўлади?

1. Аноддан тўрга. 3. Тўрдан катодга.
2. Катоддан тўрга. 4. Бу тўр потенциалига боғлиқ.

XI-60. Анод токини тўхтатиш кучланиши нима?

1. Тўр манфий кучланишининг анод кучланишининг бирор қийматида анод токи нолга тенг бўладиган ҳолдаги қиймати. 2. Анод кучланишининг анод токини хисобга олмаса ҳам бўладиган ҳолдаги қиймати. 3. Чўғланадиган катод кучланишининг термоэлектрон эмиссия тугаш пайтидаги қиймати. 4. Аниқ жавоби йўқ.

XI-61. Лампа беркилганда нима содир бўлади?

1. Анод кучланиши йўқолади. 2. Лампада ток аноддан тўрга оқади. 3. Тўр потенциали анод майдонини нейтраллайди. 4. Тўрнинг манфий кучланиши термоэлектрон эмиссия содир бўлишига тўсқинлик қиласи, натижада „анод-катод“ занжирида ток нолга тенг бўлади.

XI-62. Нима учун электроний триодлар саноатда тўғрилагич сифатида ишлатилмайди?

1. Улар кам қувватли бўлганлиги учун.
2. Бунга учинчи электрод — тўр ҳалал беради.
3. Электродлараро катта сиғим ҳосил бўлганлиги учун.
4. Тўғри жавоби йўқ.

XI-63. Триоднинг анодидаги кучланиш $U_a = 200$ В бўлганда бошқарувчи тўрдаги кучланиш $\Delta U_t = 2$ В га ўзгарса, анод токи $\Delta I_a = 10$ мА га ўзгаради. Бу ҳолда триод характеристикасининг қиялиги неча мА/В га тенг бўлади?

1. 2 мА/В, 2. 3 мА/В, 3. 4 мА/В, 4. 5 мА/В.

XI-64. Триоднинг кучайтириш коэффициенти $\mu = 20$ бўлса, бошқарувчи тўрнинг сингдирувчанилиги нечага тенг бўлади?

1. 0,005, 2. 0,05, 3. 0,5, 4. 5.

XI-65. Триоднинг кучайтириш коэффициенти $\mu = 20$ бўлса, аноддаги кучланиш $U_a = 200$ В дан 240 В гача ўзгариши учун бошқарувчи тўрнинг кучланиши неча вольтга ўзгариши керак?

1. 2 В, 2. 8 В, 3. 12 В, 4. 16 В.

XI-66. Тўрдаги кучланиш ортиши (модули бўйича) билан лампанинг ички қаршилиги R_i ва кучайтириш коэффициенти μ қандай ўзгаради?

1. Лампанинг ички қаршилиги R_t ўзгармайды, кучайтириш коэффициенти эса камаяди. 2. Иккала параметр (R_t ва μ) ҳам ортади. 3. Лампанинг кучайтириш коэффициенти ортади, ички қаршилиги эса камаяди. 4. Лампанинг ички қаршилиги ортади, кучайтириш коэффициенти эса камаяди.


XI-67. Электроний триод статикавий характеристикаларининг қайси бири ёрдамида унинг кучайтиргич лампа сифатидаги асосий параметрларини топиш мүмкін?

1. Анодий характеристикасаси ёрдамида. 2. Түр характеристикасаси ёрдамида. 3. Иккала характеристикасаси ёрдамида.

XI-68. Триоднинг ички қаршилигини аниқлашда анод-түр еки анодий характеристикаларнинг қайси параметри ўзгармасдан қолиши керак?

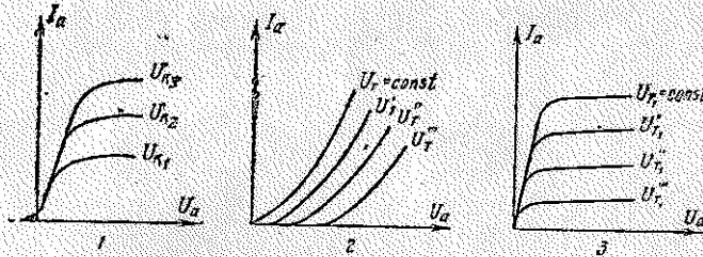1. Аноддаги кучланиш. 2. Түрдаги кучланиш. 3. Анод токи.

XI-69. XI-69-расмдаги графиклардан қайси бири триоднинг статикавий анодий характеристикасига тегишли?



XI-69-расм.


XI-70. Динамикавий анод-түр характеристикасининг қиялиги аноддаги нагрузка қаршилиги билан қандай ғоғланишда бўлади?

1. Аноддаги нагрузка қаршилиги ортиши билан қиялик камаяди. 2. Аноддаги нагрузка қаршилиги ортиши билан қиялик ҳам ортади. 3. Қиялик қаршиликка боғлиқ эмас. 4. Тўғри жавоби йўқ.

XI-71. Триод характеристикасининг қиялиги $S = 5 \text{ mA/V}$ ва бошқарувчи түридаги ўзгарувчан кучланиш амплитудаси $U_{tm} = 2 \text{ В}$ бўлса, анод токининг амплитудавий қиймати неча миллиамперга teng бўлади?

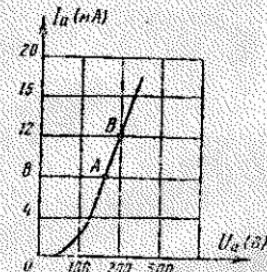1. 2,5 mA, 3. 7,5 mA,
2. 5 mA, 4. 10 mA.

XI-72. Триод вольт-ампер характеристикасининг (XI-72-расм) AB қис-



XI-72-расм.

мидаганда унинг ички қаршилиги неча килоомга тенг бўлади?

1. 6 кОм, 2. 6.5 кОм, 3. 7 кОм. 4. 7,5 кОм.

XI-73. Металлардан электронлар отилиб чиқишига қандай кучлар тўсқинлик қилади?

1. Электронларни металлнинг кристаллавий панжараси туғунларида ушлаб турувчи кучлар. 2. Металл юзасида ҳосил бўладиган қўшқават электрик қатлам кучлари. 3. Электронларни тегишили металл атомининг орбиталарида ушлаб турувчи ички атомавий кучлар.


XI-74. Триодни беркитувчи кучланишинг қиймати тўр спираль ўрамининг одимига боғлиқми?

1. Боғлиқ эмас. 2. Боғлиқ. Зич тўрли триодларни беркитувчи кучланиш (модули бўйича) катта бўлади. 3. Боғлиқ. Сийрак тўрли триодларни беркитувчи кучланиш (модули бўйича) катта бўлади.


XI-75. Электроний триоднинг электродлари орасидаги сифимнинг қайси бири қўшимча яна битта тўр ишлатишни тақозо қилади?

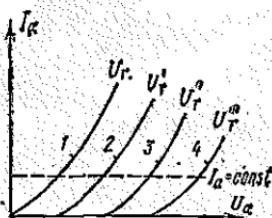1. Ўтувчи C_{ta} . 2. Кирувчи C_{tk} . 3. Чиқувчи C_{ak} .

XI-76. Анод токи ўзгармас ($I_a = \text{const}$) бўлганда триоднинг (XI-76-расмда) келтирилган статикавий характеристикаларидан энг катта ички қаршилилка тўғри келадиганини кўрсатинг.



XI-76- расм.

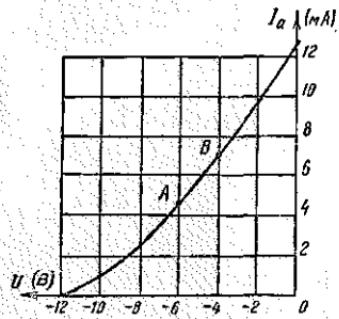

XI-78- расм.

XI-77. Агар триодда тўрданодга яқин қилиб жойлаштирилса, ёнинг қиймати қандай ўзгаради?

1. Камаяди. 2. Ортади. 3. Ўзгармайди.

XI-78. Триод анод-тўр характеристикасининг (XI-78-расм) AB қисмидаги қиялиги неча мА/В га тенг бўлади?

1. 1,3 мА/В, 2. 1,35 мА/В, 3. 1,4 мА/В, 4. 1,45 мА/В.

XI-79. Триод вольт-ампер характеристикасининг (XI-79- расм) AB қисмидаги кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?


1. 20. 2. 30. 3. 40. 4. 50.

XI-80. Триодни беркитувчи күчланиш аноддаги күчланишининг қийматига боғлиқми? Боғлиқ бўлса, у қандай булади?

1. Бөглиқ әмас. 2. Анонддаги күчланиш ортиши билан беркитүвчи күчланиш ҳам (модули бүйича) ортади. 3. Анонддаги күчланиш ортланиш (модули бүйича) камаяди.

XI-81. Коэффициент μ ни аниқлашда триоднинг анод-тўрёки анодий характеристикаларидаги қайси параметр доим ўзгармасдан қолиши керак?

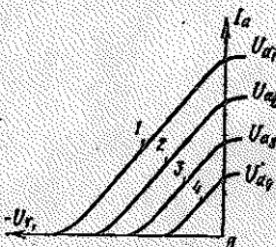1. Анондаги күчланиш. 2. Түрдаги күчланиш. 3. Анонд токи.



XI-82-pacM


XI-84. Тетрол нима?

1. Иккита анодли ва иккита катодли лампа. 2. Иккита анодли триод. 3. Худди триоднинг вазифасига ўхшаш вазифани ба- жарадиган, лекин қўшимча экранловчи тўри бўлган тўрт электродли лампа. 4. Иккита бошқарувчи тўри бўлган триод.

XI-85. Тетроддаги экранловчи түрнинг вазифаси нима?

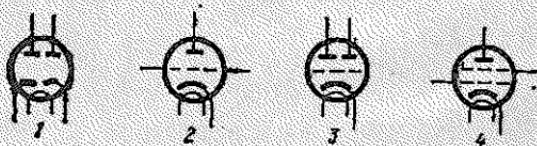1. Катоддан чиқаётган электронлар оқимини күчайтириш.
 2. „Анод—бошқарувчи тұр“ ўтиш сифимини камайтириш. 3. Анод токини бошқариш.
 4. Лампа токини тұхтатишини бошқариш.

XI-86. Тетрод схемада XI-86- расмдаги белгиларнинг қайси бирин билан белгиланади?



XI-86-pacm

XI-87. Динатрон эффект нима?

1. Анод токининг иккиламчи электрон эмиссия таъсирида камайиши.
2. Лампадаги электродлараро қисқа туташув.
3. Лампада эмиссиянинг йўқолиши.
4. Электродлараро сифимларнинг тўсатдан ўзгариши.

XI-88. Агар ишлаб турган схемада лампанинг бошқарувчи экран тўрларига уланган симларнинг ўринлари алмаштирилса, қандай ўзгариш содир бўлади?

1. Лампа ишида ўзгариш бўлмайди.
2. Лампанинг кучайтириш коэффициенти камаяди.
3. Динатрон эффект кучаяди.
4. Лампанинг нормал ишлаш режими бузилади ва бунга йўл кўйиш мумкин эмас.

XI-89. Қуйида кўрсатилганлардан қайси бирида иккиламчи электрон эмиссия содир бўлиши тўғри баён қилинган?

1. Катод юзасининг $1000-1500^{\circ}$ К температурагача қизиши натижасида бўлади.
2. Ёруғлик энергияси таъсирида катод юзасидан электронлар чиқиб.
3. Электронлар ёки ионлар оқимининг бирор электрод юзасига урилиш зарбаси таъсирида.
4. Кучли электрик майдони таъсирида катод юзасидан электронлар чиқиб.

XI-90. Тетроднинг анодидаги кучланиш $U_a = 250$ В, бошқарувчи тўридаги кучланиш $U_{T1} = -6$ В ва экранловчи тўридаги кучланиш $U_{T2} = 150$ В, тўрларнинг сингдирувчанилиги $D_1 = D_2 = 0,05$ бўлса, тетроддаги натижавий кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 2,125 В.
2. 21,25 В.
3. 212,5 В.

XI-91. Тетрод тўрларининг сингдирувчанилиги $D_1 = D_2 = 0,04$ бўлса, унинг кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 600.
2. 625.
3. 650.
4. 675.

XI-92. Нурли тетрод оддий тетроддан нима билан фарқ қиласи?

1. Фарқи йўқ.
2. Фақат электродларининг ўлчамлари билан.
3. Кучайтириш коэффициенти катта ва электродлараро сифими кичик бўлиши билан.
4. Динатрон эффектининг йўқлиги билан.

XI-93. Қўйидаги лампалардан қайси бири нурли тетрод ҳисобланади?

1. 6П14П.
2. 6К3.
3. 6ПЗС.
4. 6К4П.


XI-94. Динатрон эффект ҳодисасининг бошланиш нуқталари атрофида (унинг ўнг томонида) тетроднинг анодий характеристикасига ўтказилган уринма қандай бурчак ҳосил қиласи?

1. Ўткір бурчак.
2. Тұғри бурчак.
3. Ўтмас бурчак.
4. Бу бурчакнинг қиymаты график чизишдаги масштабга боғлиқ.

XI-95. Нурли тетродларда иккиламчи әмиссия содир бўладими?

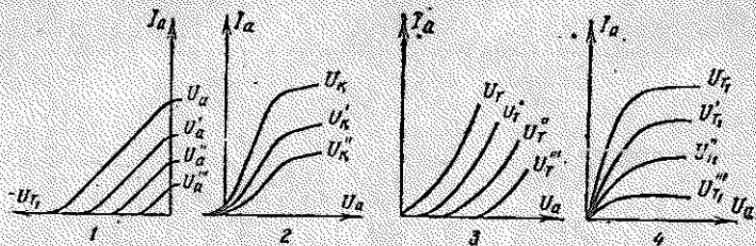1. Содир бўлади.
2. Содир бўлмайди.
3. Аниқ жавоби йўқ.

XI-96. XI-96-расмда кўrsatилган характеристикалардан қайси бири нурли тетроднинг анодий характеристикаси ҳисобланади?




XI-96-расм

XI-97. Пентод электрик схемаларда XI-97-расмдаги белгиларнинг қайси бири билан кўrsatилади?

XI-98. Пентоддаги антидинатрон тўрнинг вазифаси нима?

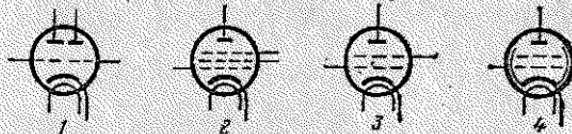1. Анод токини бошқариш.
2. Экранловчи тўр токини ростлаш.
3. Динатрон эффектни йўқотиш.
4. Анод ва катод орасидаги сифимни камайтириш.



XI-97-расм

XI-99. Лампа характеристикасининг қияллиги нима?

1. Анод токи ўзгаришининг бошқарувчи тўрдаги кучланишнинг ўзгаришига нисбати.
2. Анод токининг аноддаги кучланишга нисбати.
3. Аноддаги кучланиш ўзгаришининг экранловчи тўрдаги кучланишнинг ўзгаришига нисбати.
4. Бошқарувчи тўрдаги кучланиш ўзгаришининг анод токининг ўзгаришига нисбати.


XI-100. Лампанинг кучайтириш коэффициенти нима?

1. Аноддаги кучланиш ўзгаришининг бошқарувчи тўрдаги кучланишнинг ўзгаришига нисбати. 2. Лампанинг ички қаршилигига тескари пропорционал бўлган катталик. 3. Лампа характеристикасининг қиялигига тескари пропорционал бўлган катталик. 4. Аноддаги кучланиш амплитудасининг тўрдаги кучланиш амплитудасига нисбати.

XI-101. Қўйида келтирилган соҳаларнинг қайси бирида пентод ишлатилади?

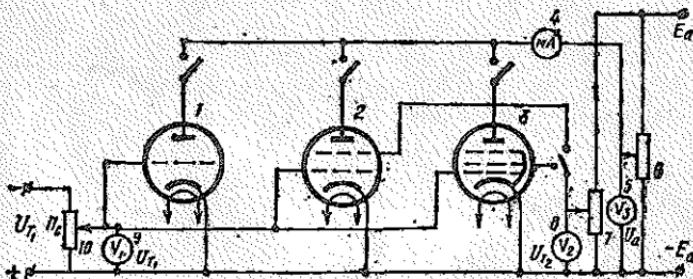1. Ўзгарувчан токни тўғрилашда. 2. Максус шаклдаги (формадаги) импульслар хосил қилишда. 3. Ҳар хил частотали тебранишлар олиш ва кучайтиришда. 4. Тригер эфектини олишда.

XI-102. XI-102-расмда лампанинг иш характеристикалари ни олиш учун универсал схема берилган:



XI-102-расм

I. Триоднинг иш характеристикасини олишда қайси элементлар қатнашади?

1. 1, 4, 5, 6, 9, 10.
2. 1, 2, 3, 4.

3. 1, 5, 6, 7.
4. Барча элементлар.

II. Занжирнинг қайси элементи ёрдамида триодни беркитиш токи ўзгаририлади?

1. 6. 2. 10. 3. 7. 4. 8.

III. Тетроднинг ички характеристикасини олишда занжирнинг қайси элементлари қатнашади?

1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10.
3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

IV. Ўлчов асблоларидан қайси бири ёрдамида динатрон эфект кузатилади?

1. 5. 2. 4. 3. 8. 4. 9.

V. Пентоднинг иш характеристикасини олишда занжирнинг қайси элементлари қатнашади?

1. 3, 4, 5, 6, 9, 10. 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

XI-103. Пентоднинг анодидаги кучланиш $U_a = 260$ В, тўрларидаги кучланишлар $U_{t1} = -3$ В, $U_{t2} = 120$ В, $U_{t3} = -260$ В ва уларнинг сингдирувчанликлари эса $D_1 = D_2 = D_3 = 0,1$ бўлса, пентоддаги натижавий кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 6 В, 2. 6,6 В, 3. 6,66 В, 4. 6,666 В.


XI-104. Ички қаршилиги $R_i = 500$ кОм ва характеристикасининг қиялиги $S = 5$ мА/В бўлган пентоднинг кучайтириш қоэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 2500. 2. 3000. 3. 3500. 4. 4000.

XI-105. XI-105-расмда пентоднинг айрим электродлари токларининг аноддаги кучланишга боғлиқлиги берилган. Булардан қайси бирни экранловчи тўр токига тегишили?

XI-106. Лампадаги қандай ички ҳодисалар туфайли схемада „шовқин“ чиқади?

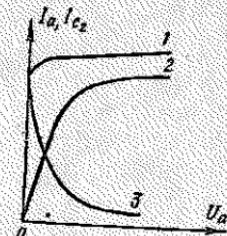1. Электродлараро сифимлар ўзгарганда. 2. Анод токининг флуктуацияси туфайли. 3. Атмосфера ҳодисаларининг радио тўлқинлари кўринишидаги таъсири натижасида. 4. Анод кучланиши формасининг соғ бўлмаслигидан.



XI-105-расм

XI-107. Пентодлар учун ички тенглама $\mu = R_i \cdot S$ тўғрими?

1. Тўғри. 2. Нотўғри. 3. Бу аноддаги кучланишга боғлиқ.
4. Анод токининг кучсиз тўйинган зоналари учун ҳаққоний.

XI-108. Катоддаги температура ўзгармаганда, металлнинг чиқиши иши билан эмиттерланган электронлар сони орасида қандай боғланиш бор?

1. Чиқиши ишининг кичик қийматига эмиттерланган электронларнинг кам сони тўғри келади. 2. Чиқиши ишининг катта қийматига кам сонли эмиттерланган электронлар тўғри келади. 3. Эмиттерланган электронлар сони металлнинг чиқиши ишига боғлиқ эмас.

XI-109. Эмиттерланган электронлар сони катод температураси билан қандай боғланишда?

1. Температура кўтарилиши билан эмиттерланган электронлар сони камаяди. 2. Температура кўтарилиши билан эмиттерланган электронлар сони ўзгармайди. 3. Температура кўтарилиши билан эмиттерланган электронлар сони ортади.

XII б.б. ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛАР

XII-1. Ярим ўтказгичдан ток ўтишида қандай зарядлар иштирок этмайди?

1. Электронлар.
2. Ионлар.
3. Тешикли зарядлар.

XII-2. Ярим ўтказгичнинг температураси кўтарилиганда уннинг қаршилиги ўзгарадими?

1. Ўзгармайди.
2. Ортади.
3. Камаяди.

XII-3. Ярим ўтказгичларда электроний ўтказувчанликни таъминловчи қўшимча нима деб аталади?

1. Донорли аралашма.
2. Акцепторли аралашма.
3. Аниқ жавоби йўқ.

XII-4. Ярим ўтказгичда қачон беркитувчи қатлам ҳосил бўлади?

1. Ярим ўтказгич қисмаларига кучланиш берилганда.
2. Ярим ўтказгич материалнинг бир қисми емирилганда.
3. Ўтказувчанликлари ҳар хил бўлган ярим ўтказгичлар бир-бирига теккизилганда.
4. Ўтказувчанликлари бир хил бўлган ярим ўтказгичлар бир-бирига теккизилганда.

XII-5. Соф ярим ўтказгич таркибига қўшилма қўшилганда уннинг солиштирма қаршилиги ўзгарадими?

1. Ўзгармайди.
2. Ортади.
3. Камаяди.

XII-6. Алюминий аралаштирилган германийнинг ўтказувчалиги қандай?

1. Электроний.
2. Тешикли.
3. Ионий.

XII-7. Донорли қўшилма қўшилган ярим ўтказгич қандай типли ўтказгич ҳисобланади?

1. p - типли.
2. n - типли.

XII-8. Ярим ўтказгичли диодни тўғри ва тескари улаганда уннинг рухсат этилмайдиган зонасининг кенглиги бир хил бўладими?

1. Бир хил бўлади.
2. Тўғри уланганда катта бўлади.
3. Тескари уланганда катта бўлади.

XII-9. Диодда тескари ток бўлиши қандай таъминланади?

1. Асосий ташувчилар бўлса.
2. Асосий бўлмаган ташувчилар бўлса.
3. Диод қизиганда.

XII-10. Германий билан мишъяқ (5 валентли) қотишмасининг ўтказувчалиги қандай бўлади?

1. Электроний.
2. Тешикли.
3. Ионий.

XII-11. Ярим ўтказгичли диодга қисқа муддат ичидаги (бир неча секунд давомида) $U_{текк} > U'_{текк}$ кучланиш берилса, нима бўлади? ($U'_{текк}$ — тескари кучланишинг рухсат этилган қиймати.)

1. Диод корпусининг изоляцияси емирилади. 2. Диод ишлаш хусусиятини сақлаб қолади. 3. Беркитувчи қатлам тешилади.

XII-12. Термистор вентиллик хусусиятига эгами?

1. Эга. 2. Эга эмас. 3. Аниқ жавоби йўқд


XII-13. Ярим ўтказгичли диод билан тўғриланган кучланишнинг рухсат этилган максимал қиймати нима билан чекланади?

1. Диод орқали ўтувчи рухсат этилган ток қиймати билан. 2. Диодда сочилиш иссиқлигига сарф бўладиган қувватнинг рухсат этилган қиймати билан. 3. Тескари кучланиш қиймати билан.

XII-14. Агар ярим ўтказгичли диодга катта қийматли (такминан бир неча ўн вольт) тўғри кучланиш берилса нима бўлади?

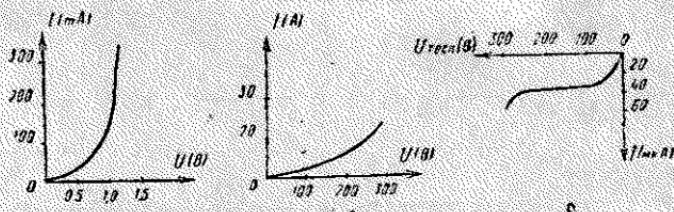1. Диод ўта қизийди ва бузилади. 2. Диод ишлаш хусусиятини сақлаб қолади. 3. Электрик тешилиш ҳосил бўлиб, ўтиш процесси бузилади.

XII-15. Агар координаталар ўқларига ток ва кучланишинг қийматлари қўйилса, XII-15-расмда келтирилган эгри чизикларнинг қайси бири диоддинг тескари вольт-ампер характеристикасига ўхшаб кетади.



XII-15- расм

XII-16. XII-16-расмда берилган шартли белгиларнинг қайси бири $n-p-n$ типли транзисторга мос келади?

XII-17. Кўйидаги формулаларнинг қайси бири ярим ўтказгичли триод учун тўғри?

$$1. \beta = \frac{1-a}{a}. \quad 2. \alpha = \frac{\beta}{1-\beta}.$$

$$3. \alpha = \frac{1-\beta}{\beta}. \quad 4. \beta = \frac{a}{1-a}.$$




XII-16- расм

XII-18. Транзисторда $I_{\text{ко}}$ ток борлиги нима билан тушунтирилади?

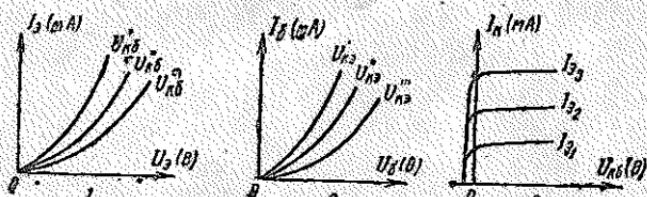1. Асосий бўлмаган ташувчилар борлиги билан. 2. $t_{\text{уpr}} > 0^{\circ}\text{K}$ бўлиши билан. 3. Юқоридагиларнинг иккаласи билан.

XII-19. Қуйидаги графиклардан қайси бирида (XII. 19- расм) умумий базали схема бўйича уланган транзисторнинг кириш характеристикаси кўрсатилган?




XII-19- расм

XII-20. Транзисторнинг кириш ва чиқиш характеристикалари билан ярим ўтказгичли диоддинг вольт-ампер характеристикасининг тўғри ва тескари тармоқлари орасида боғланиш мавжудми?

1. Мавжуд эмас.
2. Мавжуд. Триоддинг кириш характеристикаси ярим ўтказгичли диоддинг тўғри тармоқ, чиқиш характеристикаси эса тескари тармоқ характеристикасига ўхшаш.
3. Мавжуд. Триоддинг кириш характеристикаси ярим ўтказгичли диоддинг тескари тармоқ, чиқиш характеристикаси эса тўғри тармоқ характеристикасига ўхшаш.

XII-21. Триодни манбага улаш схемаларидан (XII. 21- расм) қайси бири тўғри?

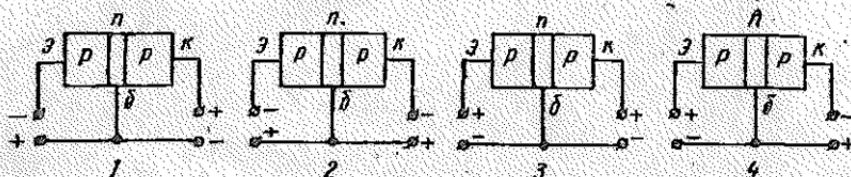

XII. 21- расм

XII-22. XII. 19- расмдаги графикларнинг қайси бири умумий базали схема бўйича уланган транзисторнинг чиқиш характеристикасини кўрсатади?

XII-23. $\alpha = 0,9$ бўлган ярим ўтказгичли триод учун I_e билан I_c нинг нисбати қандай бўлади?

1. I_c ҳар доим эмиттердагидан катта бўлади.
2. I_c ҳар доим эмиттердагидан кичик бўлади.
3. Танланган режимга қараб, I_c эмиттердагидан катта ҳам, кичик ҳам бўлиши мумкин.

XII-24. Умумий базали схемада уланган транзисторнинг эмиттер токи $\Delta I_e = 2,5$ мА га ўзгарганда коллектор токи $\Delta I_c = 2,47$ мА га ўзгаради. Ана шу схемада токни узатиш коэффициенти нечага тенг?

1. 0,9.
2. 0,98.
3. 1,01.
4. 1,1.

XII-25. Нуқтали диодни тескари улашдаги қаршилиги $R_{текк} = 5$ МОм ва тескари уланишдаги кучланиш $U_{текк} = 100$ В бўлса, шу режимдаги ток неча миллиампер бўлади?

1. 20 мА.
2. $20 \cdot 10^{-1}$ мА.
3. $20 \cdot 10^{-20}$ мА.
4. $20 \cdot 10^{-3}$ мА.

XII-26. Ясси диоднинг тескари улашдаги токи ва кучланиши тегишлича $I_{текк} = 60$ мКА, $U_{текк} = 300$ В бўлса, тескари улашдаги қаршилиги неча килоом бўлади?


1. 0,5 кОм.
2. 5,0 кОм.
3. 50,0 кОм.
4. 500 кОм.

XII-27. Умумий базали схемада уланган транзисторнинг ток узатиш коэффициенти $\alpha = 0,96$ бўлса, умумий эмиттерли улаш схемасида транзисторнинг ток узатиш коэффициенти β нечага тенг бўлади?


1. 24.
2. 26.
3. 28.
4. 30.

XII-28. Диоднинг тўғри улашдаги вольтампер характеристикасининг (XII. 28- расм) AB участкасидаги қаршилиги неча омга тенг?

1. 4,5 Ом.
2. 5,5 Ом.
3. 6,5 Ом.
4. 7,5 Ом.

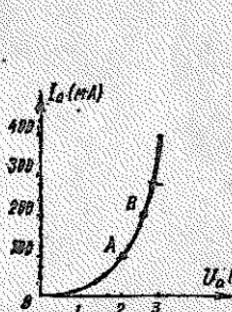

XII. 28-расм

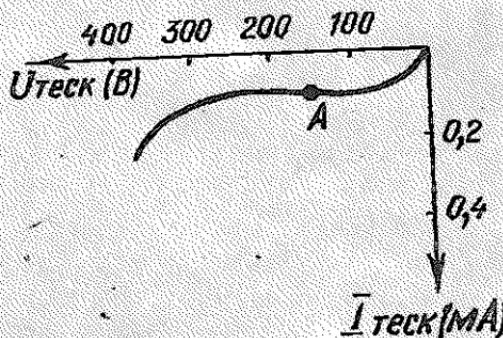


XII. 29-расм

XII-29. Диоднинг тескари улашдаги характеристикасининг (XII. 29-расм) A нуқтасидаги қаршилиги неча килоом бўлади?

1. 15 кОм.
2. $1,5 \cdot 10^2$ кОм.
3. $1,5 \cdot 10^3$ кОм.
4. $15 \cdot 10^3$ кОм.

XII-30. Умумий эмиттерли схемада уланган транзистор кириш характеристикасининг (XII. 30-расм) AB қисми учун кириш қаршилиги неча ом бўлади?

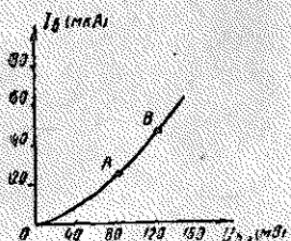


XII. 30- расм


1. 20 Ом,
2. 200 Ом,
3. 2000 Ом,
4. $20 \cdot 10^3$ Ом.

XII-31. Умумий эмиттерли схемада уланган транзистор чиқиши характеристикасининг (XII. 31- расм) O нүктаси учун транзисторнинг ток узатиш коэффициенти нечага тенг?


1. 23.
2. 33.
3. 43.
4. 53.

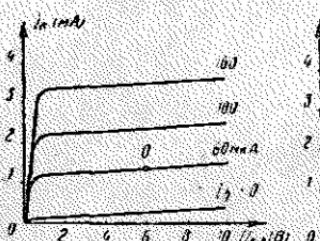

XII. 31- расм

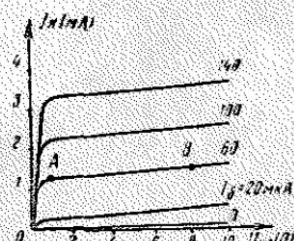

XII. 32- расм

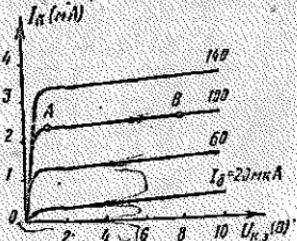

XII. 33- расм

XII-32. Транзистор чиқиши характеристикасининг (XII. 32- расм) AB қисми учун чиқиши қаршилиги неча килоом бўлади?

1. 17 кОм,
2. 27 кОм,
3. 37 кОм,
4. 47 кОм.

XII-33. Транзистор чиқиши характеристикасининг (XII. 33- расм) AB қисми учун чиқиши ўтказувчаниги неча сименсга тенг бўлади?

1. $1.4 \cdot 10^{-5}$ См,
2. $2.4 \cdot 10^{-5}$ См,
3. $3.4 \cdot 10^{-5}$ См,
4. $3.5 \cdot 10^{-5}$ См.

XII-34. Умумий эмиттерли схемада уланган транзисторнинг база токи $\Delta I_b = 100$ мкА га ўзгарганда коллектор токи $\Delta I_c = 4.5$ мА га ўзгарса, транзисторнинг ток узатиш коэффициенти нечага тенг?

1. 25.
2. 35.
3. 45.
4. 55.

XIII боб. ИОНИЙ АСБОБЛАР

XIII-1. Ионий асбоблар деб қандай асбобларга айтилади?

1. Электронларнинг ҳаракати электродлар орасидаги фазода уларнинг газ заррачалари билан тўқнашувига асосланган асбоб.
2. Ичига тўлдирилган газнинг химиявий парчаланиш принципига асосланган асбоб.
3. Фотоэлектрон эмиссияга асосланган асбоблар.
4. Автоэлектрон эмиссияга асосланган асбоблар.

XIII-2. Ионий асбоб (лампа) қуйидаги газларнинг қайси бири билан тўлдирилган бўлиши мумкин?

1. Карбон. 2. Аргон, ксенон. 3. Симб буғла-
ри. 4. Кислород.

XIII-3. Ионий асбоб электрик схемаларда XIII
3-расмдаги белгиларнинг
қайси бири билан кўрса-
тилади?

XIII-4. Ташқи ионизация зарбий ионизациядан нима билан фарқ қиласди?

1. Фарқи йўқ. 2. Зарбий ионизация аноддан катодга қараб ўтувчи ток билан характерланади. Ташқи ионизацияда эса бундай ток ўта олмайди. 3. Ташқи ионизация — термоэмиссия, зарбий ионизация эса автоэлектрон эмиссия белгиси. 4. Ионизациянинг иккала турида ҳам: биринчисида ташқи факторлар таъсирида, иккинчисида эса ҳаракатдаги электронларнинг газ атомлари билан тўқнашуви натижасида эркин электрон ва ионлар вужудга келади.

XIII-5. Ионий асбобларда нима учун газ нурланади?

1. Асбоб ичида ҳосил бўладиган юқори температура туфайли.
2. Зарядланган заррачаларнинг катта тезлик билан ҳаракатла-
ниши туфайли. 3. Валентий электроннинг бир энергетикавий ҳолатдан иккинчи энергетикавий ҳолатга ўтиши натижасида атом уйғониши туфайли.

XIII-6. Электродларо газнинг деионизацияси нима?

1. Электродларда нейтралланиш натижасида эркин электрон ва ионларнинг йўқолиш процесси. 2. Температуранинг кўтарилиши натижасида газ босимиининг ҳаддан зиёд ортиб кетиши.
3. Анод ва катод қутбларини тескари улаш натижасида содир бўладиган процесс.

XIII-7. Нима учун юқори частотали ўзгарувчан токни тўғри-
лашда ионий асбоблар ишлатилмайди?


1. Чунки электрон ва ионлар кичик тезликда ҳаракатланади.
2. Газларда атомларни уйғотувчи энергия камлиги учун.
3. Ениш ва деионизация процессининг инерционлиги учун.

XIII-8. Қўйидаги асбоблардан қайси бири совуқ катодли ионий асбоб ҳисобланади?


1. Газотрон. 2. Ёй разрядли тиаратрон. 3. Кенатрон. 4. Стабили-
литрон.

XIII-9. Қўйида номланган асбоб-
лардан қайси бири биқсими разряд-
ли асбоблар жумласига кирмайди?

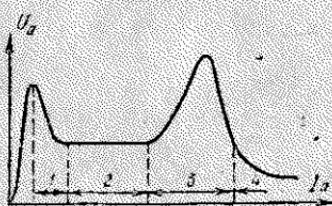1. Стабилиитрон. 2. Газотрон. 3.
Совуқ катодли тиаратрон. 4. Неон
лампа. (Нотўғри жавобни кўрса-
тиниг.)



XIII-10- расм

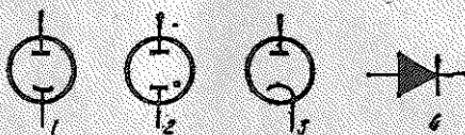

XIII-3- расм

XIII-10. Қуйда совуқ катодли ионий асбобнинг тұла вольтампер характеристикаси (XIII. 10-расм) берилған. Унинг қайси соҳасида нормал биқсима разряд содир бўлади?

XIII-11. Агар ионий асбобга даври деионизация вақтидан кичик бўлган синусоидал анод кучланиши берилса, унда разряд процесси содир бўлиши мумкинми?

1. Мумкин эмас. 2. Анод кучланишиниң мусбат ҳамда манфий ярим даврида разряд содир бўлиши мумкин. 3. Разряд тасодифий характеристга эга (доимий эмас).

XIII-12. Экситрон ва игнитронлар бир-биридан нима билан фарқ қиласи?

1. Тузилиши билан.
2. Газ разрядини ёқиш усули билан.
3. Юқоридаги иккала пункт билан.
4. Фарқи йўқ.

XIII-13. Ионий асбобларда ток ҳосил бўлишида мусбат ионларнинг вазифаси нимадан иборат?

1. Бунда мусбат ионлар иштирок этмайди. 2. Мусбат ионларнинг ҳаракати туфайли ҳосил бўладиган ток жуда кичик бўлади. 3. Мусбат ионларнинг ҳаракати туфайли ҳосил бўладиган ток электронлар ҳаракати туфайли ҳосил бўладиган токка тең.

4. Ҳажмий манфий зарядларни компенсациялаш.

XIII-14. Разряднинг қайси тури стабилитроннинг нормал ишлашини таъминлайди?

1. Мустақил бўлмаган ёй разряд. 2. Биқсима разряд. 3. Тинч (қора) разряд.

XIII-15. Куйда келтирилган асбобларнинг қайси бири мустақил ёй разряд асбоблари жумласига кирмайди?

1. Газотрон. 2. Экситрон. 3. Игнитрон.


XIII-16. Экситрон ва игнитроиларнинг вазифаси нима?

1. Юқори частотали тебранишлар ҳосил қилиш. 2. Ток ва кучланиши кучайтириш. 3. Катта қувватли ўзгарувчан кучланыш ёки токни тўғрилаш.

XIII-17. Қуйидаги разрядлардан қайси бири экситрон ва игнитронларнинг нормал ишлашини таъминлайди?

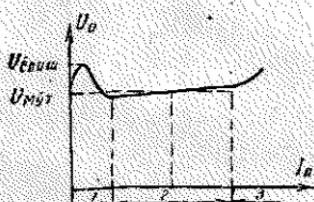1. Тинч разряд. 2. Биқсима разряд. 3. Ёй разряд.

XIII-18. Қуйидаги вольтампер характеристикасидан (XIII. 18-расм) стабилитроннинг мўътадил ишлаш соҳасини кўрсатинг.



XIII-18- расм

XIII-19. Қуйидаги лампаларнинг қайси бири стабилитрон?

1. ТХЗБ;
2. СГ1П;
3. ИН-1;
4. СИ5Г.

XIII-20. Стабилитроннинг мўътадиллаш кучланиши $U_{m\ddot{u}t} = 105$ В бўлса, токи 10 мА дан 30 мА гача ўзгарганда унинг ички қаршилиги неча килоомга ўзгаради?

1. 3,5 дан 10,5 гача.
2. 4,5 дан 11 гача.
3. 5 дан 12 гача.

XIII-21. Стабилитроннинг токи $I_{min} = 10$ мА дан $I_{max} = 25$ мА гача ўзгарганда унинг мўътадиллаш кучланиши $\Delta U_{m\ddot{u}t} = 1,5$ В га ўзгарса, стабилитроннинг ички қаршилиги неча килоом бўлади?

1. 0,075 кОм,
2. 0,1 кОм,
3. 0,175 кОм,
4. 1,75 кОм.

XIII-22. Стабилитроннинг анод занжирини таъминловчи э. ю. к. $E = 250$ В ва мўътадиллаш кучланиши $U_{m\ddot{u}t} = 150$ В, э. ю. к. 20% ўзгарганда мўътадиллаш кучланиши $\Delta U_{m\ddot{u}t} = 2,5$ В га ўзгарса, мўътадиллаш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 8.
2. 10.
3. 12.
4. 14.

XIII-23. Мўътадиллаш коэффициенти $K_{m\ddot{u}t} = 14$ ва мўътадиллаш кучланиши $U_{m\ddot{u}t} = 105$ В бўлган стабилитрон э. ю. к. и $E = 200$ В бўлган манбага уланган. Агар э. ю. к. 15% га ўзгарса, мўътадиллаш кучланиши неча вольтга ўзгаради?

1. 1,0 В,
2. 1,5 В,
3. 1,57 В,
4. 2,0 В.

XIV бўб. ЎЗГАРУВЧАН ТОКНИ ТЎҒРИЛАШ

XIV-1. Тўғрилагичдан чиқишдаги тўғриланган кучланиш $U_d = 150$ В бўлса, тўғрилагичга берилаётган ўзгарувчан кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 146 В,
2. 156 В,
3. 166 В,
4. 176 В.

XIV-2. Тўғриланган кучланиш $U_d = 300$ В бўлиб, нагруззакининг қаршилиги $R_n = 2$ кОм бўлса, тўғриланган ток неча амперга тенг бўлади?

1. 0,15 А,
2. 1,5 А,
3. 15 А,
4. 150 А.

XIV-3. Икки ярим даврли тўғрилагичда тўғриланган ток $I_d = 0,25$ А бўлса, тўғрилагич вентилининг ўртача токи неча ампер?

1. 0,120 А,
2. 0,125 А,
3. 0,20 А,
4. 0,25 А.

XIV-4. Трансформаторнинг искиламчи чулгами қисмаларида-ги кучланиш $U_2 = 333$ В бўлиб, унга уланган тўғрилагичдан

чиқишдаги кучланиш $U_d = 300$ В бўлса, тўғрилагичдаги кучланиш пасаюви неча вольт бўлади?

1. 20 В,
2. 23 В,
3. 30 В,
4. 33 В.

XIV-5. Трансформатор иккиламчи чулғамидағи кучланиш $U_2 = 40$ В бўлса, тўғрилагичдаги тўғриланган кучланиш неча вольтга тенг бўлади?


1. 30 В,
2. 36 В,
3. 40 В,
4. 46 В.

XIV-6. Тўғрилагичнинг вентилидан ўтадиган ўртача ток $I_a = 0,1$ А бўлса, унинг максимал қиймати неча амперга тенг бўлади?

1. 0,1 А,
2. 0,2 А,
3. 0,3 А,
4. 0,314 А.

XIV-7. Тўғрилагичдан ўтиб турган тўғриланган ток $I_d = 0,3$ А га тенг. Бунда тўғрилагич вентилидан ўтаётган токнинг максимал қиймати неча амперга тенг бўлади?

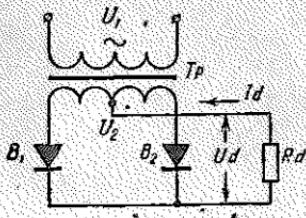1. 0,300 А.
2. 0,371 А.
3. 0,471 А.
4. 0,500 А.



XIV-8-расм

XIV-8. XIV. 8-расмда кўрсатилган тўғрилагич трансформаторининг иккиламчи чулғамидағи кучланиш $U_2 = 250$ В бўлса, тўғрилагич вентилидан тескари кучланишнинг максимал қиймати неча вольтга тенг бўлади?

1. 406,5 В,
2. 506,5 В,
3. 606,5 В,
4. 706,5 В.

XIV-9. XIV. 9-расмда кўрсатилган тўғрилагичдаги тўғриланган кучланиш $U_d = 100$ В бўлса, вентилдаги тескари кучланиш неча вольт бўлади?

1. 300 В,
2. 310 В,
3. 314 В,
4. 320 В.

XIV-10. Тўғриланган кучланиш $U_d = 100$ В бўлса, кўприк схемада йигилган тўғрилагичнинг вентилидаги тескари кучланиш неча вольтга тенг бўлади?


1. 100 В,
2. 157 В,
3. 200 В,
4. 314 В.

XIV-11. XIV. 11-расмда кўрсатилган тўғрилагичнинг вентилидан ўтаётган ўртача ток $I_a = 0,2$ А бўлса, трансформаторининг иккиламчий чулғамидаи ўтадиган ток неча амперга тенг бўлади?


1. 0,314 А,
2. 0,320 А,
3. 0,324 А,
4. 0,334 А.

XIV-12. Күпприк схемада йиғилган түғрилагичдан ўтаётган түғриланган ток $I_d = 0,15$ А бўлса, трансформаторнинг иккиламчи чулғамидан неча миллиампер ток ўтади?

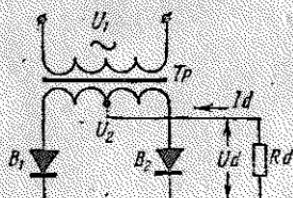1. 155,6 mA,
2. 166 mA,
3. 166,5 mA,
4. 167 mA.



XIV-11- расм

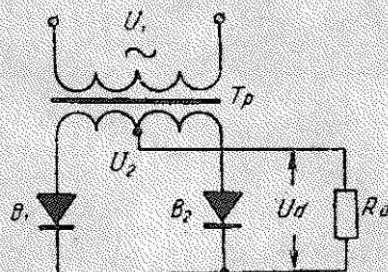

XIV-13- расм

XIV-13. XIV. 13-расмда кўрсатилган түғрилагич трансформаторининг иккиламчи чулғамидаги кучланиш $U_2 = 40$ В ва ундаги түғриланган ток $I_d = 0,3$ А бўлса, түғриланган токнинг қуввати неча ваттга тенг бўлади?

1. 10,4 Вт,
2. 10,8 Вт,
3. 11,2 Вт,
4. 11,6 Вт.

XIV-14. Түғриланган кучланиш $U_d = 35$ В ва ток $I_d = 0,25$ А бўлса, түғрилагич трансформатори бирламчи чулғамининг ҳисобий қуввати неча ватт бўлади?

1. 10,7 Вт,
2. 11,7 Вт,
3. 12,7 Вт,
4. 13,7 Вт.

XIV-15. Түғрилагичдаги түғриланган кучланиш $U_d = 250$ В бўлса, вентилнинг анодидаги кучланиш неча вольт бўлади?

1. 250 В,
2. 270 В,
3. 277 В,
4. 277,5 В.

XIV-16. Түғриланган токнинг қуввати $P_d = 20$ Вт бўлса, трансформатор бирламчи чулғамининг ҳисобий қуввати неча ваттга тенг бўлади?

1. 20,6 Вт,
2. 22,6 Вт,
3. 24,6 Вт,
4. 26,6 Вт.

XIV-17. Уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган ток $I_d = 6$ А бўлса, вентилдан ўтадиган ўртача ток неча амперга тенг бўлади?

1. 1 A,
2. 2 A,
3. 3 A,
4. 4 A.

XIV-18. Уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган кучланиш $U_d = 500$ В бўлса, трансформаторнинг иккиламчи чулғамидаги кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 500 В,
2. 545 В,
3. 580 В,
4. 585 В.

XIV-19. Уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган кучланиш $U_d = 380$ В бўлса, вентилдаги тескари кучланишнинг максимал қиймати неча вольтга тенг бўлади?

1. 594 В,
2. 694 В,
3. 794 В,
4. 894 В.

XIV-20. Уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган қувват $P_d = 6$ кВт бўлса, трансформаторнинг қуввати неча киловатт?

1. 8,07 кВт,
2. 7,07 кВт,
3. 6,0 кВт,
4. 5 кВт.

XIV-21. Кўпrik схемада йиғилган уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган ток $I_d = 10$ А бўлса, вентилдан ўтаётган токнинг максимал қиймати неча ампер?

1. 10 А,
2. 10,5 А,
3. 11 А,
4. 11,5 А.


XIV-22. Кўпrik схемада йиғилган уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган кучланиш $U_d = 2000$ В бўлса, вентилдаги тескари кучланишнинг максимал қиймати неча вольт бўлади?

1. 2000 В,
2. 2100 В,
3. 2200 В,
4. 2300 В.

XIV-23. Кўпrik схемада йиғилган уч фазали түғрилагичдан чиқишдаги түғриланган қувват $P_d = 20$ кВт бўлса, трансформаторнинг қуввати неча киловатт?

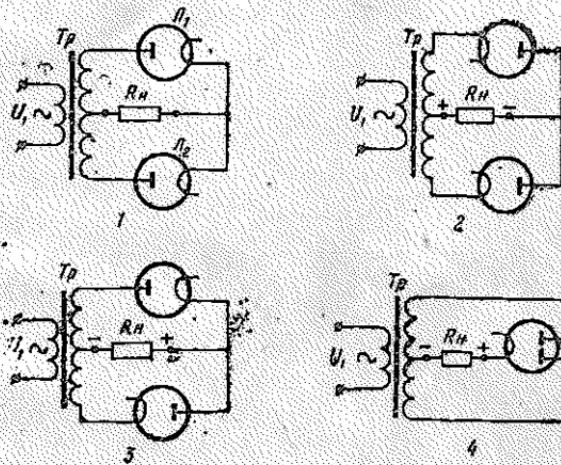
1. 21 кВт,
2. 22 кВт,
3. 23 кВт,
4. 24 кВт.

XIV-24. Икки ярим даврли түғрилагич схемаларидан (XIV-24-расм) ютўрисини кўрсатинг.




XIV-24-расм

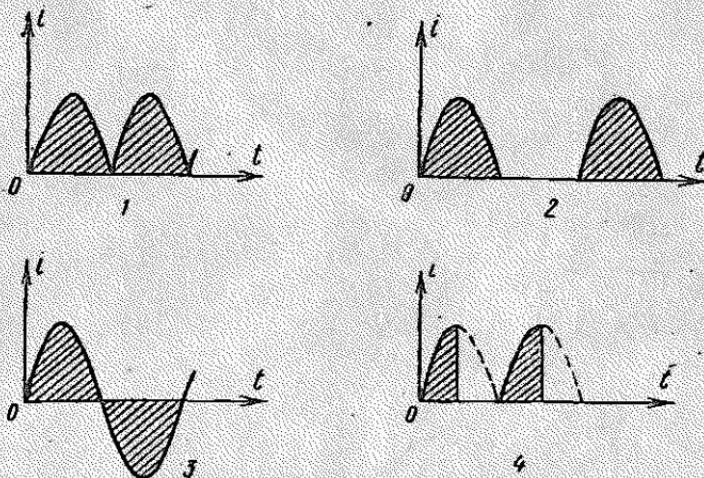XIV-25. Битта ярим даврли тұғрилагич схемасыда (XIV. 25-расм) тұғриланган токнинг тұғри диаграммасини күрсатынг.



VI—25-расм

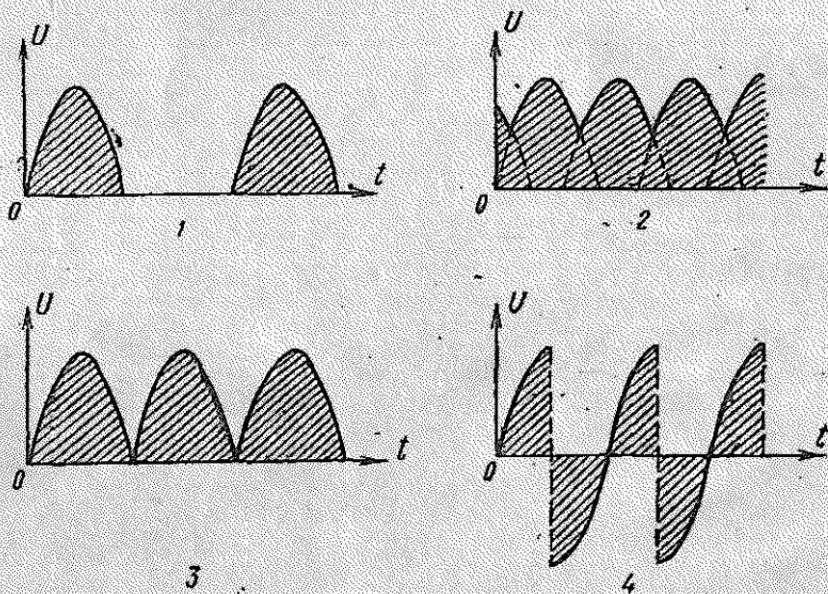XIV-26. XIV. 26-расмдаги диаграммалардан қайси бири икки тақтада тұғрилагич схемасыда тұғриланган күчланиш учун қолданылған?



XIV—26-расм

XIV-27. Битта ярим даврли түғрилагич схемасида түғриланған құчланишнинг ўртаса қиймати қайси формулага асосан ҳисобланади?


$$1. U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2 dt}, \quad 3. U = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} U dt.$$

$$2. U = \frac{1}{T} \int_0^T U dt, \quad 4. U = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} U dt.$$

XV бөб. ФОТОЭЛЕМЕНТЛАР

XV-1. Қойидаги боғланишлардан қайси бири фотоэлектрик асбобларнинг вольт-ампер характеристикасини ифодалайди?

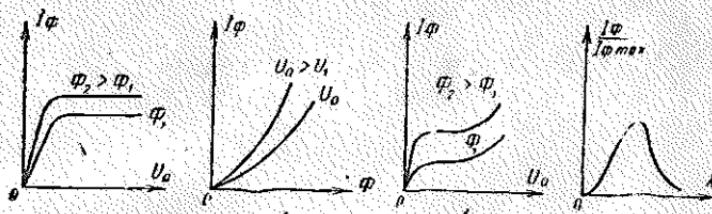1. $U_a = f(\Phi); \quad I_a = \text{const.}$
2. $I_a = f(U_a); \quad \Phi = \text{const.}$
3. $I_a = f(\Phi); \quad U_a = \text{const.}$
4. $h \cdot v = A_{\text{щк.}} + \frac{m \cdot v \cdot e^2}{2}.$



XV-2-расм

XV-2. XV. 2-расмда келтирилгай әгри чизиқларнинг қайси бири вакуумли фотоэлементнинг вольт-ампер характеристикасini тасвирлайди?

XV-3. Вакуумли фотоэлементта нисбатан газли (газ түлдирилген) фотоэлементнинг сезгирилгі ортиқ эканлиги қандай түшүнтирилади?

1. Электродлар орасида биқсума разряд ҳосил бўлиши билан.
2. Газли фотоэлементлар катоди юзасининг катталиги билан.
3. Фотоэлемент электродлари орасида қорамтири газ разряд ҳосил бўлиши билан.

XV-4. Фотоқаршиликка ёруғлик нури тушганда нима учун унда ток ортади?

1. Ёруғликка сезгири материалдан электронлар отилиб чиқади.
2. Фотоқаршиликнинг ўтказувчанлик зонасида электронлар сони ортиши билан ўтказувчанлиги ўзгаради.
3. Аниқ жавоби йўқ.

XV-5. Агар вентилли фотоэлементта ўзгармас э. ю. к. манбай кетма-кет уланса, фотоэлемент қандай ишлайди?

1. Бундай ҳолда вентилли фотоэлементтинг ишлаши фотоқаршиликкниг ишлашидан фарқ қылмайди. 2. Тұғри йұналишда уланганда ток ёритилғанликка боғлиқ бўлмайди, тескари йұналишда уланганда занжирда ток бўлмайди. 3. Тескари йұналишда уланганда занжирдаги ток ёритилғанликка боғлиқ бўлади.

XV-6. Спектрал сезгирилик нима?

1. Фотоэлектрон эмиссия токи қийматининг маълум тўлқин узунликдаги ёруғлик оқими қийматига нисбати. 2. Фотоэлектрон эмиссия токи қийматининг оқ рангдаги ёруғлик оқими қийматига нисбати. 3. Фотоэлементтинг танловчалиги (избирательность) унинг ёруғлик оқими компонентлари тўлқин узунлигига нисбати ифодаловчи хусусиятидир.

XV-7. Вакуумли фотоэлементтинг сезгирилиги унинг вольт-ампер характеристикасининг қайси қисмида юқори?

1. Характеристиканинг бошлангич қисмида, яъни кучланишининг кичик қийматларида. 2. Фотоэлемент сезгирилиги кучланиш қийматига боғлиқ эмас. 3. Характеристиканинг тўйиниш қисмида, яъни кучланишининг катта қийматларида.

XV-8. Катодлари бир хил материалдан ясалган вакуумли ва газли фотоэлементларнинг спектрал характеристикалари бир-бираидан фарқ қиласади?

1. Фарқ қиласади. Газли фотоэлементларнинг характеристикалари қуйи частоталар томон сурилган бўлади. 2. Бу материалнинг ўзига боғлиқ. 3. Фарқ қиласади.

XV-9. Қўйидаги фотоэлектрик асбоблардан қайси бирининг сезгирилиги энг юқори?

1. Вакуумли асбоблар. 2. Газли асбоблар. 3. Фотоқаршиликлар. 4. Тұғри жавоби йўқ.

XV-10. Агар фотодиодга кетма-кет қилиб тескари йұналишда э. ю. к. манбай уланса, у қандай режимда ишлайди?

1. Фотоўзгартиргич режимида. 2. Фотогенератор режимида. 3. Фотореле режимида. 4. Бу э. ю. к. ишнг қийматига боғлиқ.


XV-11. Эмиттерланган электроннинг кинетикавий энергияси фотоэлектрон асбобларга тушаётган ёруғлик оқимининг катталигига боғлиқми?

1. Боғлиқ бўлади. 2. Боғлиқ бўлмайди. 3. Аниқ жавоби йўқ.

XV-12. Вакуумли ва газли фотоэлементларнинг ишлаши қандай фотоэффектга асосланган?

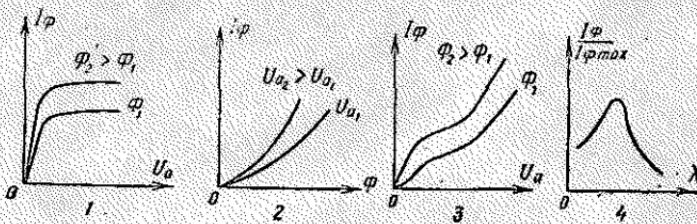1. Ички фотоэффектга. 2. Ташқи фотоэффектга. 3. Иккаласига ҳам.

XV-13. Күйидаги вольт-ампер характеристикалардан (XV-13-расм) қайси бири газли фотоэлементта тегишили?



XV-13- расм

XV-14. Фотоқаршиликлар ва фотодиодларнинг ишланиши қандай фотоэффектга асосланган?

1. Ички фотоэффектта.
2. Ташқи фотоэффектта.
3. Иккаласига ҳам.


XV-15. Фотоэлектрон кўпайтиргичнинг кўпайтириш погоналари сонининг ортиши нима билан чекланади?

1. Анодлар билан катодлар орасидаги потенциаллар фарқининг ортиши ва барча электронларнинг биринчи катоддан анодга ўтиш имконияти борлиги билан.
2. Электродларнинг термоэлектрон эмиссиялари ва қолдиқ газларнинг ионлашиши ва бошқалар туфайли ҳосил бўлган шовқинлар билан.
3. Чиқиш токининг ўта ортиши билан.

XV-16. Күйидаги ҳодисалардан қайси бири фотоэлектрон ҳодисаларга тегишили эмас?

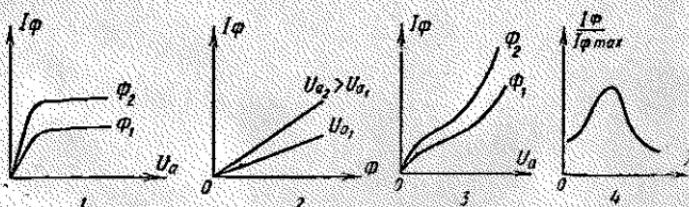1. Ташқи эфект.
2. Ички эфект.
3. Ёруғлик таъсирида э. ю. к. ҳосил бўлиши.
4. Асбобларда газ муҳитининг ионлашиши.

XV-17. XV — 17-расмда кўрсатилган характеристикалардан қайси бири вакуумли фотоэлементнинг ёруғлик характеристикасини ифодалайди?



XV-17- расм

XV-18. Күйидаги боғланишлардан қайси бири фотоэлектрон асбобларнинг ёруғлик характеристикасини ифодалайди?

1. $U_a = f(\Phi)$, $I_a = \text{const.}$
2. $I_a = f(U_a)$, $\Phi = \text{const.}$

$$3. I_a = f(\Phi), \quad U_a = \text{const.}$$

$$4. h\nu = A_{\text{так.}} + \frac{m \cdot v \cdot e^2}{2}.$$

XV-19. Фотодиодларниң «ёруғлик» токи қандай ташувчи-ларнинг ҳаракати натижасыда вужудда келади?

1. Асосий ташувчиларниң. 2. Асосий бүлмаган ташувчилар-ниң 3. Иккаласининг.

XV-20. Фотоэлектрон күпайтиргичнинг ишлаши қандай эф-фектта асосланган?

1. Ташқи фотоэффектта.
2. Ички фотоэффектта.
3. Электрон тарамларниң қайтиш карралыгига.
4. Учала эффектта (биргаликда).

XVI б о б. КУЧАЙТИРГИЧЛАР

XVI-1. Анод манбаниңг әлектр юритувчи кучи миқдори $E_a = 300$ В, унинг занжирига уланган қаршилик $R_a = 10$ кОм, аноддаги кучланиш эса $U_a = 250$ В. Анод занжиридаги ток не-ча амперга теңг бўлади?

1. $5 \cdot 10^{-3}$ А,
2. $10 \cdot 10^{-3}$ А,
3. $15 \cdot 10^{-3}$ А,
4. $20 \cdot 10^{-3}$ А.

XVI-2. Ички қаршилиги $R_i = 10$ кОм ва кучайтириш коэф-фициенти $\mu = 20$ бўлган кучайтиргич лампаниңг анод занжи-рига уланган қаршилик $R_a = 40$ кОм бўлса, лампаниң кучай-тириш коэффициенти нечага теңг бўлади?

1. 8,
2. 12,
3. 16,
4. 20.

XVI-3. Кучайтиргич пентодининг ички қаршилиги $R_i = 200$ кОм ва характеристикасининг қиялиги $S = 10$ мА/В бўлса, унинг кучайтириш коэффициенти нечага теңг бўлади?

1. 200,
2. 2000,
3. 20,
4. 40.

XVI-4. Кучайтиргич лампаниң ички қаршилиги $R_i = 6,4$ кОм, анод занжирига уланган қаршилик $R_a = 18$ кОм га теңг. Кучайтиргичнинг чиқиш қаршилиги неча килоомга теңг бўлади?

1. 6,7 кОм,
2. 5,7 кОм,
3. 4,7 кОм,
4. 3,7 кОм.

XVI-5. Кучайтиргичнинг анод токи частотаси $f = 1,0$ кГц, унинг катод занжирида силжиш кучланиши ҳосил қилувчи қаршилик $R_k = 1800$ Ом бўлса, шу қаршиликка пареллел уланган конденсаторнинг сигими неча микрофарадага тенг бўлади?

1. 12 мкФ, 2. 12,1 мкФ, 3. 12,2 мкФ, 4. 12,3 мкФ.

XVI-6. Кучайтиргичнинг сукунат режимида анод токи $I_{a0} = 8$ мА, тўридаги силжиш кучланиши $U_{r_0} = -1,6$ В бўлса, автоматик силжиш занжирининг қаршилиги неча Ом га тенг бўлади?

1. 200 Ом, 2. 220 Ом, 3. 240 Ом, 4. 260 Ом.

XVI-7. Аноднинг ўзгарувчан токи $I_a = 8$ мА, занжирининг қаршилиги $R_a = 10$ кОм бўлса, кучайтиргичдан чиқишдаги кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 40 В, 2. 60 В, 3. 80 В, 4. 100 В.

XVI-8. Кучайтиргич лампанинг кучайтириш коэффициенти $\mu = 30$, ички қаршилиги $R_i = 4$ кОм ва анод занжирига уланган қаршилик $R_a = 10$ кОм бўлса, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 20,4, 2. 21,4, 3. 22,4, 4. 23,4.

XVI-9. Кучайтиргичнинг кириш занжирига берилган кучланиш $U_{кир} = 1$ В, лампанинг кучайтириш коэффициенти $\mu = 30$, ички қаршилиги $R_i = 5$ кОм ва анод занжирининг қаршилиги $R_a = 10$ кОм бўлса, кучайтиргичнинг чиқиш токи неча миллиамперга тенг бўлади?

1. 2 мА, 2. 3 мА, 3. 4 мА, 4. 5 мА.

XVI-10. Кучайтиргичнинг чиқиш токи $I_a = 10$ мА ва анод занжирига уланган қаршилик $R_a = 6$ кОм га тенг бўлса, чиқишдаги кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 40 В, 2. 50 В, 3. 60 В, 4. 70 В.

XVI-11. Анод манбайнинг электр юритувчи кути $E_a = 250$ В, пентоднинг экран тўридаги кучланиш $U_{r_2} = 150$ В ва экран тўри занжиридаги ток $I_3 = 5$ мА га тенг бўлса, шу занжирга уланган қаршилик неча килоомга тенг бўлади?

1. 10 кОм, 2. 20 кОм, 3. 25 кОм, 4. 30 кОм.

XVI-12. Анод манбайнинг э. ю. к. и $E_a = 200$ В, кучланиши $U_a = 150$ В ва анод занжирига уланган қаршилик $R_a = 8$ кОм бўлса, анод токи неча миллиамперга тенг бўлади?

1. 6,25 мА, 2. 7,25 мА, 3. 8,25 мА, 4. 9,25 мА.

XVI-13. Анод манбайнинг э. ю. к. и $E_a = 240$ В, анод занжирига уланган қаршилик $R_a = 10$ кОм ва анод токи $I_a = 10$ мА бўлса, аноддаги кучланиш неча вольтга тенг бўлади?

1. 100 В, 2. 140 В, 3. 200 В, 4. 240 В.

XVI-14. Аноддаги кучланиш $U_a = 150$ В, анод занжирига уланган қаршиликдаги кучланиш $U_{R_a} = 90$ В ва катод занжирига уланган қаршиликдаги кучланиш $U_{R_k} = 10$ В бўлса, анод манбайнинг э. ю. к. и неча вольтга тенг бўлади?

1. 160 В, 2. 200 В, 3. 240 В, 4. 250 В.

XVI-15. Кучайтиргичнинг кириш занжирига $U_{кир} = 30$ мВ кучланиш берилганда чиқиш занжиридан $U_{чиқ} = 6$ В кучланиш олинса, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 150, 2. 200, 3. 250, 4. 300.

XVI-16. Пентодли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти $K = 150$ ва лампа характеристикасининг қиялиги $S = 5$ мА/В бўлса, анод занжирига уланган қаршилик неча килоомга тенг бўлади?

1. 15 кОм, 2. 20 кОм, 3. 25 кОм, 4. 30 кОм.

XVI-17. Кучайтиргич лампанинг кучайтириш коэффициенти $\mu = 15$, ички қаршилиги $R_i = 8$ кОм, катод занжирига уланган нагрузка қаршилиги $R_k = 0,5$ кОм ва киришдаги кучланиш $U_{кир} = 5$ В га тенг бўлса, кучайтиргичнинг анод занжиридаги ток неча миллиамперга тенг бўлади?

1. 3,7 мА, 2. 4,7 мА, 3. 5,6 мА, 4. 6,5 мА.


XVI-18. Ярим ўтказгичли кучайтиргичнинг кириш занжиридаги кучланиш $U_{кир} = 0,1$ В ва чиқишдаги кучланиш $U_{чиқ} = 3,4$ В бўлса, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 24, 2. 30, 3. 34, 4. 40.

XVI-19. Транзистор кириш характеристикасининг (XVI. 19- расм) A нуқтаси учун кириш қаршилиги неча Омга тенг бўлади?

1. 5625 Ом, 2. 5650 Ом,
3. 5675 Ом, 4. 5700 Ом.

XVI-20. Кучайтириш коэффициентлари $K_1 = 30$, $K_2 = 60$, $K_3 = 100$ га

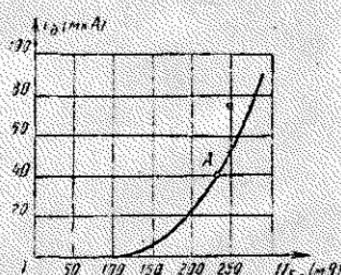

XVI. 19- расм.

тeng бўлган уч поронали кучайтиргичнинг умумий кучайтириш коэффициенти нечага teng бўлади?

1. $12 \cdot 10^4$.
2. $14 \cdot 10^4$.
3. $16 \cdot 10^4$.
4. $18 \cdot 10^4$.

XVI-21. Коллектор манбанинг э. ю. к. и $E_k = -13$ В, сукунат режимда коллектор токи $I_{ко} = 2,5$ мА бўлса, кучайтиргичнинг ўзгарамас ток манбайдан оладиган қуввати неча милливаттга teng бўлади?

1. 32,5 мВт.
2. 35 мВт.
3. 35,5 мВт.
4. 40 мВт.

XVI-22. Кучайтаргичдан чиқишдаги кучланиш $U_{чиq} = 10$ В ва токи $I_{чиq} = 8,0$ мА бўлса, коллектор занжирига уланган қаршилик неча килоомга teng бўлади?

1. 1,0 кОм.
2. 1,2 кОм.
3. 1,25 кОм.
4. 1,3 кОм.

XVI-23. Кучайтиргичнинг кириш занжирига бериладиган сигналнинг қуввати $P_{кир} = 10$ мВт, чиқишдаги қуввати $P_{чиq} = 5$ Вт бўлса, кучайтиргичнинг қувват бўйича, кучайтириш коэффициенти нечага teng бўлади?

1. 500.
2. 550.
3. 600.
4. 650.

XVI-24. Кучайтиргичдан чиқишдаги кучланиш $U_{чиq}^{**} = 20$ В, тескари боғланиш коэффициенти $\beta = 0,05$ бўлса, тескари боғланиш кучланиши неча вольтга teng бўлади?

1. 0,5 В.
2. 1,0 В.
3. 1,5 В.
4. 2 В.


XVI-25. Кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти $K = 40$ ва тескари боғланиш коэффициенти $\beta = 0,01$ бўлса, манфий тескари боғланишли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти нечага teng бўлади?

1. 26,5.
2. 27,5.
3. 28,5.
4. 29,5.

XVI-26. Кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти $K = 30$ ва тескари боғланиш коэффициенти $\beta = 0,01$ га teng бўлса, мусобат тескари боғланишли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти нечага teng бўлади?

1. 32,0.
2. 32,8.
3. 40,8.
4. 42,8.

XVI-27. Кучайтиргич характеристикасининг (XVI. 27- расм) AB қисмидаги унинг чиқиш қуввати неча ваттга teng бўлади?

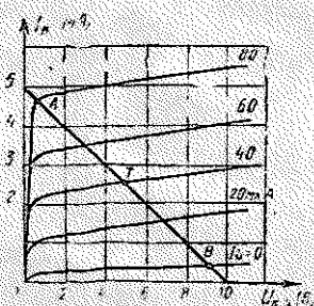

XVI. 27- расм

1. $4,84 \cdot 10^{-3}$ Вт, 2. $48,4 \cdot 10^{-3}$ Вт,
3. $484 \cdot 10^{-3}$ Вт, 4. $4,84 \cdot 10^{-2}$ Вт.

XVI-28. Кучайтиргич характеристикасининг (XVI. 27- расм) BT қисмидаги унинг ток бўйича кучайтириш коэффициенти нечага тенг бўлади?

1. 43, 2. 53, 3. 63, 4. 73.

XVI-29. Кучайтиргич характеристикасининг (XVI. 27- расм) сукунаг режимида транзисторда ажralадиган қувват неча милливаттга тенг бўлади?

1. 12,5 мВт, 2. 13,5 мВт, 3. 14,5 мВт, 4. 15,5 мВт.

Жаоблар

I боб. Ўзгарамас токнинг чизигий занжирлари

I-1. 3.	I-2. 2,	I-3. 2.	I-4. 2,	I-5. 2,	I-6. 3,
I-7. 4,	I-8. 3,	I-9. 2,	I-10. 3,	I-11. 2,	I-12. 4,
I-13. 4,	I-14. 4,	I-15. 3,	I-16. 3,	I-17. 3,	I-18. 3,
I-19. 1,	I-20. 2,	I-21. 3,	I-22. 1,	I-23. 2,	I-24. 2,
I-25. 3,	I-26. 2,	I-27. 4,	I-28. 2,	I-29. 4,	

II боб. Бир фазали ток занжирлари.

II-1. 2,	II-2. 4,	II-3. 3,	II-4. 3,	II-5. 2,	II-6. 3,
II-7. 4,	II-8. 2,	II-9. 1,	II-10. 2,	II-11. 2,	II-12. 2,
II-13. 2,	II-14. 4,	II-15. 4,	II-16. 3,	II-17. 1,	II-18. 1,
II-19. 2,	II-20. 2,	II-21. 3,	II-22. 1,	II-23. 2,	II-24. 1,
II-25. 3,	II-26. 1,	II-27. 2,	II-28. 4,	II-29. 1,	II-30. 1,
II-31. 2,	II-32. 4,	II-33. 1,	II-34. 4,	II-35. 3,	II-36. 1,
II-37. 3,	II-38. 1,	II-39. 4,	II-40. 3,	II-41. 4,	II-42. 4,
II-43. 3,	II-44. 1,	II-45. 4,	II-46. 4,	II-47. 3,	II-50. 1,
II-51. 2,	II-52. 1,	II-53. 3,	II-54. 1,	II-55. 1,	II-56. 1,

III боб. Уч фазали ток занжирлари

III-1. 1,	III-2. 3,	III-3. 2,	III-4. 3,	III-5. 2, 2	III-6. 2,
III-7. 1,	III-8. 4,	III-9. 4,	III-10. 2,	III-11. 1,	III-12. 2,
III-13. 3,	III-14. 3,	III-15. 4,	III-16. 3,	III-17. 3,	III-18. 1,
III-19. 2,	III-20. 3,	III-21. 4,	III-22. 3,	III-23. 3,	III-24. 3,
III-25. 3,	III-26. 1,	III-27. 1,	III-28. 3,	III-29. 1,	III-30. 2,
III-31. 4,					

IV боб. Носинусондад ә. ю. к., кучланиш ва токлар

IV-1. 1,	IV-2. 4,	IV-3. 4,	IV-4. 2,	IV-5. 2,	IV-6. 4,
IV-7. 2,	IV-8. 1,	IV-9. 1,	IV-10. 4,	IV-11. 1,	IV-12. 4,

V бөб. Ўтнинчи процесслар

V-1. 2,	V-2. 2,	V-3. 1,	V-4. 3,	V-5. 4,	V-6. 1,
V-7. 3,	V-8. 3,	V-9. 3,	V-10. 1,	V-11. 4,	V-12. 2,
V-13. 1,	V-14. 3,	V-15. 4,	V-16. 4,	V-17. 3,	V-18. 2,
V-19. 1,	V-20. 2,	V-21. 1,	V-22. 3,		

VI бөб. Электрик ўлчашлар

VI-1. 3,	VI-2. 4,	VI-3. 3,	VI-4. 4,	VI-5. 3,	VI-6. 1,
VI-7. 4,	VI-8. 3,	VI-9. 2,	VI-10. 1,	VI-11. 4,	VI-12.
VI-13. 1,	VI-14. 3,	VI-15. 3,	VI-16. 3,	VI-17. 1,	a) 2, б) 4.
VI-19. 1,	VI-20. 3,	VI-21. 2,	VI-22. 1,	VI-23. 3,	VI-18. 4.
					VI-24. 4.

VII бөб. Трансформаторлар

VII-1. 3,	VII-2. 4,	VII-3. 1,	VII-4. 2,	VII-5. 3,	VII-6. 2,
VII-7. 1,	VII-8. 2,	VII-9. 4,	VII-10. 3,	VII-11. 1,	VII-12. 4.
VII-13. 1,	VII-14. 2,	VII-15. 4,	VII-16. 1,	VII-17. 2,	VII-18. 4.
VII-19. 4,	VII-20. 4,	VII-21. 3,	VII-22. 4,	VII-23. 1,	VII-24. 3.
VII-25. 2,	VII-26. 4,	VII-27. 2,	VII-28. 3,		

VIII бөб. Асинхрон двигателлар

VIII-1. 3,	VIII-2. 2,	VIII-3. 4,	VIII-4. 3,	VIII-5. 2,	VIII-6. 2,
VIII-7. 4,	VIII-8. 3,	VIII-9. 1,	VIII-10. 2,	VIII-11. 3,	VIII-12. 4,
VIII-13. 1,	VIII-14. 3,	VIII-15. 3,	VIII-16. 1,	VIII-17. 2,	VIII-18. 2,
VIII-19. 2,	VIII-20. 4,	VIII-21. 3,			

IX бөб. Ўзгармас ток машиналари

IX-1. 1,	IX-2. 4,	IX-3. 4,	IX-4. 1,	IX-5. 3,	
IX-6. 3,	IX-7. 2,	IX-8. 3,	IX-9. 4,	IX-10. 3,	
IX-11. 3,	IX-12. 4,	IX-13. 2,	IX-14. 2,	IX-15. 4,	
IX-16. 2,	IX-17. 3,	IX-18. 2,	IX-19. 4,	IX-20. 1,	

X бөб. Синхрон машиналар

X-1. 1,	X-2. 4,	X-3. 4,	X-4. 3,	X-5. 2,	
X-6. 3,	X-7. 3,	X-8. 2,	X-9. 1,	X-10. 4,	
X-11. 3,	X-12. 1,	X-13. 1,	X-14. 3,	X-15. 3,	
X-16. 2,	X-17. 4,	X-18. 1,	X-19. 3,		

XI бөб. Электроний асбоблар

XI-1. 2,	XI-2. 3,	XI-3. 3,	XI-4. 1,	XI-5. 2,	XI-6. 2,
XI-7. 4,	XI-8. 1,	XI-9. 4,	XI-10. 2,	XI-11. 3,	XI-12. 1,
XI-13. 3,	XI-14. 1,	XI-15. 1,	XI-16. 4,	XI-17. 4,	XI-18. 1,
XI-19. 1,	XI-20. 2,	XI-21. 3,	XI-22. 4,	XI-23. 3,	XI-24. 1,
XI-25. 2,	XI-26. 1,	XI-27. 4,	XI-28. 3,	XI-29. 1,	XI-30. 3,

XI-31. 2, XI-32. 3, XI-33. 3, XI-34. 4, XI-35. 2, XI-36. 1,
 XI-37. 3, XI-38. 1, XI-39. 4, XI-40. 2, XI-41. 1, XI-42. 3,
 XI-43. 4, XI-44. 1, XI-45. 1, XI-46. 4, XI-47. 2, XI-48. 3,
 XI-49. 3, XI-50. 2, XI-51. 3, XI-52. 1, XI-53. 3, XI-54. 2,
 XI-55. 1, XI-56. 3, XI-57. 3, XI-58. 4, XI-59. 3, XI-60. 1,
 XI-61. 3, XI-62. 1, XI-63. 4, XI-64. 2, XI-65. 1, XI-66. 1,
 XI-67. 1, XI-68. 2, XI-69. 2, XI-70. 1, XI-71. 4, XI-72. 4,
 XI-73. 2, XI-74. 3, XI-75. 1, XI-76. 4, XI-77. 1, XI-78. 3,
 XI-79. 1, XI-80. 2, XI-81. 3, XI-82. 4, XI-83. 1, XI-84. 3,
 XI-85. 2, XI-86. 4, XI-87. 1, XI-88. 4, XI-89. 3, XI-90. 1,
 XI-91. 2, XI-92. 4, XI-93. 3, XI-94. 1, XI-95. 1, XI-96. 4,
 XI-97. 2, XI-98. 3, XI-99. 1, XI-100. 1, XI-101. 3, XI-102:
 I—1; II—2; III—1; IV—2; V—3. XI-103. 3, XI-104. 1, XI-105. 3, XI-106. 4,
 XI-107. 1, XI-108. 2, XI-109. 3,

XII б о б. Ярим ўтказгичлар

XII-1. 2,	XII-2. 3,	XII-3. 1,	XII-4. 3,	XII 5. 3,	XII-6. 2,
XII-7. 2,	XII-8. 1,	XII-9. 2,	XII-10. 1,	XII-11. 3,	XII-12. 2,
XII-13. 3,	XII-14. 3,	XII-15. 3,	XII-16. 1,	XII-17. 4,	XII-18. 2,
XII-19. 1,	XII-20. 2,	XII-21. 4,	XII-22. 3,	XII-23. 2,	XII-24. 2,
XII-25. 4,	XII-26. 4,	XII-27. 1,	XII-28. 2,	XII-29. 3,	XII-30. 3,
XII-31. 1,	XII-32. 3,	XII-33. 4,	XII-34. 3,		

XIII б о б Ионий асбоблар

XIII-1. 1,	XIII-2. 3,	XIII-3. 2,	XIII-4. 3,	XIII-5. 3,	XIII-6. 1,
XIII-7. 3,	XIII-8. 4,	XIII-9. 2,	XIII-10. 2,	XIII-11. 3,	XIII-12. 2,
XIII-13. 4,	XIII-14. 2,	XIII-15. 1,	XIII-16. 3,	XIII-17. 3,	XIII-18. 2,
XIII-19. 2,	XIII-20. 1,	XIII-21. 2,	XIII-22. 3,	XIII-23. 2,	

XIV б о б. Ўзгарувчан токни түғрилаш

XIV-1. 3,	XIV-2. 1,	XIV-3. 2,	XIV-4. 4,	XIV-5. 2,	XIV-6. 4,
XIV-7. 3,	XIV-8. 4,	XIV-9. 3,	XIV-10. 2,	XIV-11. 1,	XIV-12. 3,
XIV-13. 2,	XIV-14. 1,	XIV-15. 4,	XIV-16. 3,	XIV-17. 2,	XIV-18. 4,
XIV-19. 3,	XIV-20. 1,	XIV-21. 2,	XIV-22. 2,	XIV-23. 1,	XIV-24. 4,
XIV-25. 2,	XIV-26. 3,	XIV-27. 4,			

XV б о б. Фотоэлементлар

XV-1. 2,	XV-2. 1,	XV-3. 3,	XV-4. 2,	XV-5. 1,	XV-6. 1,
XV-7. 1,			XV-10. 1,	XV-11. 1,	XV-12. 2,
XV-13. 3,	XV-14. 1,	XV-15. 1,	XV-16. 4,	XV-17. 2,	XV-18. 3,
XV-19. 1,	XV-20. 1,				

XVI б о б. Кучайтиргичлар

XVI-1. 1, XVI-2. 3, XVI-3. 2, XVI-4. 3, XVI-5. 1, XVI-6. 1,
XVI-7. 3, XVI-8. 2, XVI-9. 1, XVI-10. 3, XVI-11. 2, XVI-12. 1,
XVI-13. 2, XVI-14. 4, XVI-15. 2, XVI-16. 4, XVI-17. 2, XVI-18. 3,
XVI-19. 1, XVI-20. 4, XVI-21. 1, XVI-22. 3, XVI-23. 1, XVI-24. 2,
XVI-25. 3, XVI-26. 4, XVI-27. 1, XVI-28. 2,

МУНДАРИЖА

Сүз боши	3
I боб. Үзгармас токшынг чизигий занжирлари	4
II боб. Бир фазали занжирлар	15
III боб. Уч фазали ток занжирлари	19
IV боб. Носиңүссоидал э. ю. к., кучлаиш ва токлар	26
V боб. Ўткинчи процесслар	28
VI боб. Электрик ўлчашлар	32
VII боб. Трансформаторлар	37
VIII боб. Асинхрон двигателлар	43
IX боб. Үзгармас ток машиналари	47
X боб. Синхрон машиналар	50
XI боб. Электронний асбоблар	54
XII боб. Ярим ўтказгичлар	70
XIII боб. Ионий асбоблар	74
XIV боб. Үзгарувчай токни түғрилеш	77
XV боб. Фотоэлементлар	82
XVI боб. Кучайтиргичлар	85

На узбекском языке

КАРИМОВ АНВАР САИДАВУЛЛАЕВИЧ,
КАРИМОВА СВЕТЛАНА АБДУРАХМАНОВНА,
КОВАЛЕНКО ВЕРА ПАВЛОВНА,
МИРХАЙДАРОВ МИРСАБИТДИН МИРХУСАНОВИЧ,
ТАШНИЯЗОВ ТУЛКИН САФАРОВИЧ

**Сборник
программированных задач
по электротехнике
и электронике**

Учебное пособие для студентов неэлектротехнических
специальностей ВУЗов

*Издательство „Ўқитувчи“
Ташкент—1978*

Мұхаррир Ф. Гуломов.
Бадий мұхаррир Ф. Некадамбебаев.
Техн. мұхаррир О. Белжева.
Корректор М. Кошимова.

ИБ 1171

Терлишга берилди. 20. 01. 1978 й. Боснишга рухсат өтпилди
23. 03. 1978 й. РО 4127. Формати 60x90^{1/16}. Тип. қоғозы № 3.
Кегли 10, шлангиз. Юқори босма усулида босвади. Шартлы
б. л. 6,0. Нашр. б. л. 4,7. Тиражи 8000. Зак. № 481. Баҳоси
15 т.

„Үқатувчи“ нашриети. Тошкент, Навоний күчаси, 30. Шарт-
нома 325-77.

Ўзбекистон ССР нашриётлар, полиграфия ва китоб салдоши
ишилари Давлат комитети Тошкент „Матбуот, полиграфия
ишилаб чиқариш бирлашмасига қарашли 1- босмахона.
Тошкент, Ҳамза кўчаси, 21.

Типография № 1 Ташкентского полиграфического
производственного объединения „Матбуот, Государственного
комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли. Ташкент ул. Ҳамзи. 21.