

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI  
ISLOM KARIMOV NOMIDAGI  
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**ELEKTR ENERGIYA ISHLAB CHIQARISH,  
UZATISH VA TAQSIMLASH**

fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun

**USLUBIY QO'LLANMA**

Toshkent 2017

## **UDK 621.316**

**Tuzuvchilar:** «Elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash» fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma. Rasulov A.N., Raxmonov I.U. – Toshkent, ToshDTU, 2017. 73 b.

«Elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash» fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma 5312100 – Energoaudit va sanoat korxonalarining energetik tekshiruvi yo‘nalishida tahsil oladigan talabalarning fanni o‘zlashtirish jarayonida olgan nazariy bilimlarini kengaytirish va mustahkamlashni o‘ziga maqsad qiladi.

Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalarning amaliy jihatdan mahoratlari o‘sib, mutaxassislikka oid masalalarni ma’lumotnomalaridan mustaqil foydalangan holda yechish usullarini o‘rganadilar.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti ilmiy-uslubiy kengashining qaroriga asosan chop etildi.

### **Taqrizchilar:**

F.A.Xoshimov – “O‘zbekenergo” AJ ilmiy texnik markazi laboratoriya mudiri, t.f.d., professor.

E.H.Abduraimov – ToshDTU “Elektrotexnika” kafedrasi dotsenti.

## **KIRISH**

«Elektr energiya ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash» fanidan misollarni yechish talabalarni o‘qitishning asosiy bir bosqichi hisoblanib, talabalarning fanni o‘zlashtirish jarayonida olgan nazariy bilimlarini kengaytirish, sistemalashtirish va mustahkamlashni o‘ziga maqsad qiladi.

Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalarning amaliy jihatdan mahoratlari o‘sib, mutaxassislikka oid masalalarni ma’lumotnoma materiallaridan mustaqil foydalangan holda yechish usullarini o‘rganadilar.

Amaliy mashg‘ulotlarni muvafaqiyatli o‘tkazish uchun o‘zida qisqacha nazariy ma’lumotlar, masalalarni yechishda misollar, namunali misollar va zarur ma’lumot materiallari keltirilgan amaliy ko‘rsatmalar zarur.

Ushbu uslubiy qo‘llanma quyidagi qismlarini o‘z ichiga oladi. Jumladan:

1. Havo va kabel liniyalarining parametrlarini hisoblash.
2. Ikki, uch chulg‘amli transformatorlar va avtotransformatorlarning parametrlarini hisoblash.
3. Liniya va transformatorlarda quvvat va energiya isrofini hisoblash.
4. Liniyalarda kuchlanish yo‘qotilishini hisoblash.
5. Ochiq zanjirli tarmoq parametrlarini hisoblash.
6. Sim va kabellarning kesim yuzasini tokning iqtisodiy zichligi va kuchlanishini ruxsat etilgan yo‘qotilishi bo‘yicha tanlash.

# 1-AMALIY MASHG'ULOT

## HAVO VA KABEL LINIYALARI PARAMETRLARINI

## HISOBBLASH

### 1.1 Nazariy qism

Uzatuv liniyasini nazariy jihatdan uzunligi davomida bir tekisda joylashgan ko‘p sonli aktiv va reaktiv qarshiliklar hamda o‘tkazuvchanliklardan iborat deb faraz qilish mumkin. Ammo bunday tarmoqlarni hisoblash murakkab, shuning uchun aktiv R, reaktiv X qarshiliklar hamda aktiv G va reaktiv V o‘tkazuvchanliklardan iborat liniya uchun yig‘ilgan parametrli almashtiruv sxemasini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

1 km uzunlikdagi simning normal haroratdagi ( $t=20^0$ ) aktiv qarshiligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$r_o = \frac{\rho}{F} = \frac{1000}{\gamma F}, \text{ Om/km} \quad (1.1)$$

bu yerda:  $\rho$  - solishtirma qarshilik,  $\text{Om}\cdot\text{mm}^2/\text{km}$  (mis uchun  $\rho=18,8 \text{ Om}\cdot\text{mm}^2/\text{km}$ , alyumin uchun  $\rho=31,5 \text{ Om}\cdot\text{mm}^2/\text{km}$ );  
 $\gamma$  - solishtirma o‘tkazuvchanlik,  $\text{km}/\text{Om}\cdot\text{mm}^2$ , (alyumin uchun  $\gamma=0,0317 \text{ km}/\text{Om}\cdot\text{mm}^2$ ; mis uchun  $\gamma=0,053 \text{ km}/\text{Om}\cdot\text{mm}^2$ );  
 $F$  - simning ko‘ndalang kesim yuzasi,  $\text{mm}^2$ .

Normal holatda havo liniyasining aktiv qarshiligi:

$$R = r_o \cdot l, \text{ Om} \quad (1.2)$$

bu yerda:  $r_o$  - 1 km simning hisoblangan aktiv qarshilik qiymati,  $\text{Om}/\text{km}$ ;  
 $l$  – liniyaning uzunligi,  $\text{km}$ .

Normal haroratdagi 1 km havo liniyasining induktiv qarshiligi quyidagi ifoda bilan hisoblanadi:

$$x_o = (0,144 \ell g \frac{D_{o'r}}{r_s} + 0,016), \text{ Om/km} \quad (1.3)$$

bu yerda:  $r_s$  – simning radiusi,  $\text{sm}$ .

Havo liniyasining umumiy induktiv qarshiligi quyidagicha aniqlanadi:

$$X = x_o \cdot l, \text{ Om} \quad (1.4)$$

bu yerda:  $D_{o'r}$  – faza simlari o‘rtasidagi o‘rtacha geometrik masofa.

$D_{o'r}$  quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$D_{o'r} = \sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{31}}, \text{ sm} \quad (1.5)$$

bu yerda:  $D_{12}, D_{23}, D_{31}$  – ayrim faza simlari orasidagi masofa, sm.

330-750 kV li elektr uzatuv liniyalarida induktiv qarshilikni kamaytirish uchun har bir faza simi 2-3 ta simga bo‘linadi. Unda  $x_0$  quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$x_0 = (0,144 \lg \frac{D_{o'r}}{r_{ek}} + \frac{0,016}{n}), \text{ Om/km} \quad (1.6)$$

bu yerda:  $r_{ek}$  - bo‘lingandagi ekvivalent radius.

$r_{ek}$  quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$r_{ek} = \sqrt{r_s \cdot a_{o'r}^{n-1}} \quad (1.7)$$

bu yerda:  $n$ - fazadagi simlar soni;

$a_{o'r}$  - bir fazadagi simlar o‘rtasidagi o‘rtacha geometrik masofa, sm;

$r_{ek}$  - simlarning bo‘lingandan keyingi ekvivalent radiusi, sm.

1 km havo liniyasining aktiv o‘tkazuvchanligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$g = \Delta P_{toj} \cdot 10^{-3} / U_h^2, \text{ Sm/km} \quad (1.8)$$

bu yerda:  $\Delta P_{toj}$  - tojlanishdagi quvvat isrofi (kW/km) ob-havoga bog‘liq bo‘lib, jadvaldan yoki quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\Delta P_{toj} = \frac{0,18}{\delta} \sqrt{\frac{r_s}{D_{o'r}}} (U_f - U_{kr})^2, \text{ kW/km} \quad (1.9)$$

bu yerda:  $\delta$  – barometr bosimi va haroratni hisobga oluvchi koeffitsiyent ( $t=25^0$  da  $\delta=1$ );

$U_{kr}$  - kritik kuchlanish, kV.

Kritik kuchlanish  $U_{kr}$  quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$U_{kr} = 48,9 m_0 m_n \delta \lg \frac{D_{o'r}^2}{r_c}, \text{ kV} \quad (1.10)$$

bu yerda:  $m_0$  – sim yuzasi silliqligini hisobga oluvchi koeffitsiyent. Ko‘p tolali sim uchun  $m_0=0,83 \div 0,87$ ;

$m_n$  – ob-havoni holatini hisobga oluvchi koeffisient. Quruq ob-havoda  $m_n=1$ , yomon ob-havo (tuman, yomg‘ir, qor) da  $m_n=0,8$ .

Tojlanishga bo‘lgan quvvat isrofining yo‘qligi holati uchun simlar markasi, eng kichik kesim yuzasi va diametri 1-ilovadagi 1-jadvalda keltirilgan.

Kabel liniyalarining aktiv o‘tkazuvchanligi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$G=g_0l, \text{ sm} \quad (1.11)$$

Kabel liniyalarining uzunligi katta bo‘lmashtiruvchiligi va g ning qiymati kichik bo‘lgani uchun ko‘p hollarda bu o‘tkazuvchanlik hisobga olinmaydi.

Liniyalardagi reaktiv (sig‘im) o‘tkazuvchanligi fazalar orasida fazalar bilan yer orasida sig‘im borligi tufayli yuzaga keladi. Kabel liniyalarida sig‘im o‘tkazuvchanligi esa tok o‘tkazuvchi tomirlarni o‘ragan dielektrdagi elektr maydonining ta’siri tufayli yuzaga keladi.


1 km liniyaning sig‘im o‘tkazuvchanligi:

$$b_o = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{D_{o'r}}{r_s}}, \text{ Sm/km} \quad (1.12)$$


Liniyalardagi sig‘im o‘tkazuvchanligi zaryad toki, ya’ni liniya generatsiya qiladigan reaktiv quvvatni yuzaga keltiradi.

$$Q_s = U^2 b_0 l, \text{ MVar} \quad (1.13)$$

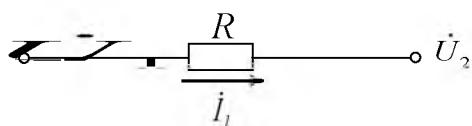
1.1-rasmda mahalliy havo tarmog‘ining almashtirish sxemasi keltirilgan. 35 kV va undan kichik kuchlanishli mahalliy tarmoqlarda zaryad quvvati hisobga olinmaydi, izolatorlarda yo‘qoladigan toklar sababli bo‘ladigan aktiv quvvat isrofi ham juda kichik, shuning uchun bunday tarmoqlardagi aktiv o‘tkazuvchanlik G ni nolga teng deb hisoblash mumkin. Uch fazali kabel liniyalarida induktiv qarshilik X ham hisobga olinmaydi, chunki tok o‘tkazuvchi tomirlar juda yaqin joylashgan. Almashtiruv sxema (1.2-rasm) bunda juda soddalashadi. 110 kV va undan yuqori kuchlanishli havo liniyalarining almashtiruv sxemasi 1.3-rasmda ko‘rsatilgan.



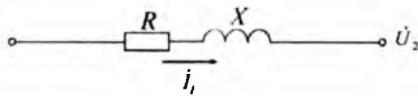1.1-rasm. Mahalliy havo tarmog‘ining almashtirish sxemasi



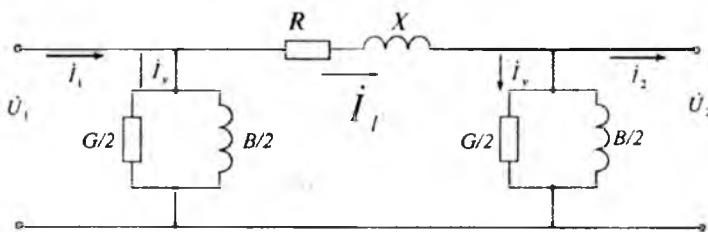1.2-rasm. 35 kV va undan kichik kuchlanishli havo liniyalarining almashtirish sxemasi



1.3-rasm. 110 kV va undan yuqori kuchlanishli havo liniyalarining almashtirish sxemasi

## 1.2 Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** 45 km uzunlikka ega bo'lgan AC-95 simlardan tayyorlangan 110 kV li elektr uzatuv liniyasining almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlang. Simlarni tayanchlarda osilishi gorizontal, faza simlari orasidagi masofa - 4 m, liniyada transpozitsiya amalga oshirilgan.

Yechish. Alumin uchun  $\rho = 31,5 \text{ Om} \cdot \text{mm}^2/\text{km}$  va  $\gamma = 0,0317 \text{ km/Om} \cdot \text{mm}^2$  ekanligini hisobga olib, 1 km liniyaning aktiv qarshiligini aniqlaymiz. Unda:

$$r_0 = \frac{\rho}{F} = \frac{1000}{\gamma F} = \frac{31,5}{95} = \frac{1000}{0,0317 \cdot 95} = 0,33 \text{ Om/km}$$

Liniyaning aktiv qarshiligi:

$$R = r_0 \cdot \ell = 0,33 \cdot 45 = 14,85 \text{ Om}$$

Simlar orasidagi o'rtacha geometrik masofani hisobga olib, 1 km liniyaning induktiv qarshiligini hisoblaymiz.

$$D_{o,r} = \sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{31}} = \sqrt[3]{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 10^6} = 504 \text{ sm}$$

AC-95 simning diametrini 1-ilovadagi 1-jadvaldan ( $2r_s=13,5$  mm) aniqlaymiz. Unda:

$$x_0 = 0,144 \lg \frac{D_{o'r}}{r_s} + 0,016 = (0,144 \lg \frac{504}{0,675} + 0,016) = 0,431 \text{ Om/km}$$

Liniyaning induktiv qarshiligi:

$$X=x_0 \cdot l = 0,431 \cdot 45 = 19,395 = 19,4 \text{ Om}$$

1 km liniyaning aktiv o'tkazuvchanligini aniqlash uchun dastlab kritik faza kuchlanishini aniqlash kerak.

$$U_{kr} = 48,9 m_0 m_n \delta r_c \lg \frac{D_{o'r}}{r_s} = 48,9 \cdot 0,85 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,675 \lg \frac{504^2}{0,675} = 76,5 \text{ kV}$$

Simlarning gorizontal joylashishida o'rtadagi simning kritik kuchlanishi:

$$U_{kr1} = 0,96 U_{kr} = 0,96 \cdot 76,5 = 73,4 \text{ kV}$$

Chetdagi simlarda:

$$U_{kr2} = 1,06 U_{kr} = 1,06 \cdot 76,5 = 81,09 \text{ kV}$$

$$U_{f1} = \frac{110}{\sqrt{3}} = 63,5 \text{ kV}$$


Liniyaning eng katta faza kuchlanishi kritik kuchlanishdan kichik, shuning uchun liniyaning butun uzunligi davomida tojlanish bo'lmaydi. Hisoblarsiz bunday xulosaga kelish mumkin, agar 1-ilovadagi 3-jadvaldan foydalansak, unda tojlanishdagi quvvat isrofi bo'lmaydigan simning eng kichik diametri ko'rsatilgan. 110 kVli elektr uzatish liniyasi uchun bunday sim AC-70 hisoblanadi.

1 km uzunlikdagi liniyaning sig'im o'tkazuvchanligini quyidagi ifoda bilan aniqlaymiz:

$$b_0 = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{D_{o'r}}{r_s}} = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{504}{0,675}} = 2,84 \cdot 10^{-6} \text{ Sm/km}$$

Liniyaning sig'im o'tkazuvchanligi:
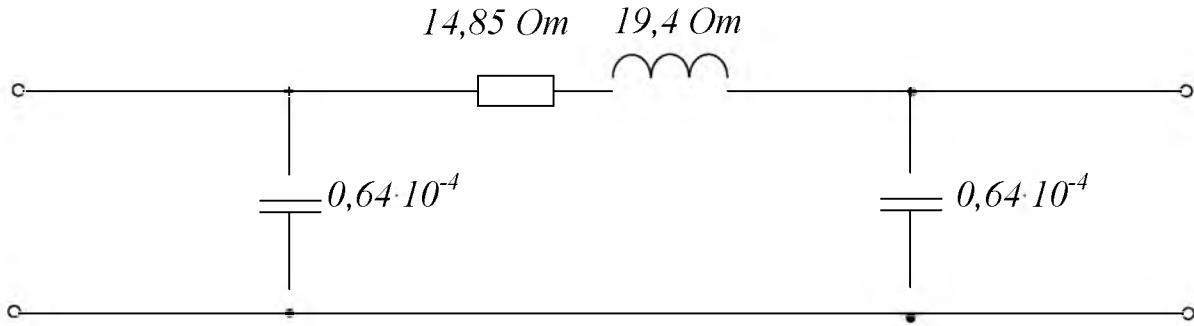
$$B = b_0 \cdot l = 2,84 \cdot 10^{-6} \cdot 45 = 1,28 \cdot 10^{-4} \text{ Sm}$$



1.4-rasm. 110 kVli elektr uzatish liniyasining almashtirish sxemasi

**2-masala.** 330 kVli EUL fazalarini gorizontalliy joylashgan, ular orasidagi masofa 10 m liniyada, agar AC-600/72 sim o‘rniga fazada ikkita AC-300/27 markali sim tanlansa, 1 km uzunlikda induktiv va sig‘im o‘tkazuvchanliklari o‘zgarishini aniqlang.

Yechish. Faza simlarini orasidagi o‘rtacha geometrik masofani aniqlaymiz:

$$D_{o'r} = 1,26 \cdot D = 1,26 \cdot 10 = 12,6 \text{ m}$$

1-ilovadagi 1-jadvaldan AC-600/72 sim diametrini aniqlaymiz.  
 $2r_s = 33,2 \text{ mm}$ .

1 km uzunlikdagi simning induktiv qarshiligini aniqlaymiz:

$$x_0 = (0,144 \lg \frac{D_{o'r}}{r_s} + 0,016) = 0,144 \lg \frac{12600}{16,6} + 0,016 = 0,43 \text{ Om/km}$$

Ushbu simning 1 km uchun sig‘im o‘tkazuvchanligini aniqlaymiz:

$$b_o = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{D_{o'r}}{r_s}} = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{12600}{16,6}} = 2,63 \cdot 10^{-6} \text{ Sm/km}$$

Fazalar bo‘lingan 1 km uzunlikdagi simning induktiv qarshiligini aniqlaymiz:

$$x_0 = 0,144 \lg \frac{D_{o'r}}{r_{ek}} + \frac{0,016}{n} = 0,144 \lg \frac{12600}{69,86} + \frac{0,016}{2} = 0,33 \text{ Om/km}$$

Bunda  $r_{ek} = \sqrt{r_s \cdot a_{o'r}^{n-1}} = \sqrt{12,2 \cdot 400} = 69,86 \text{ mm}$  (Bu yerda AC-300/27 sim uchun  $r_s = 12,2 \text{ mm}$ )

Fazalari bo‘lingan 1 km uchun sig‘im o‘tkazuvchanligini aniqlaymiz:

$$b_o = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{D_{o'r}}{r_s}} = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{12600}{69,86}} \approx 3,36 \cdot 10^{-6} Sm/km$$

Shunday qilib, faza simini ikkiga bo‘lganimizda 1 km uzunlikdagi simning induktiv qarshiligi o‘zgaradi

$$\frac{0,33}{0,43} \cdot 100 = 76,7\%$$

Ya’ni 23,3 % ga induktiv qarshilik kamayadi, 1 km uzunlikdagi sig‘im o‘tkazuvchanligi bo‘ladi.

$\frac{3,36 \cdot 10^{-6}}{2,63 \cdot 10^{-6}} \cdot 100\% = 127,7\%$ , ya’ni 27,7% ga sig‘im o‘tkazuvchanligi kattalashadi.

**3-masala.** AC-150/34 simdan tayyorlangan faza simlari o‘rtasida o‘rtacha geometrik masofa 7 m bo‘lgan 220 kV kuchlanishli 130 km uzunlikdagi havo liniyasida yaxshi va yomon ob havoda tojlanishga bo‘lgan quvvat isrofini va liniyada generatsiya qilinadigan reaktiv quvvat miqdorini aniqlang.

Yechish. Tojlanishga bo‘lgan quvvat isrofini aniqlaymiz.

1-ilovadagi 1-jadvaldan AC-150/34,  $2r_s=17,5$  mm da yaxshi ob-havoda  $b=1$ ,  $m_s=1$  va kritik faza kuchlanishi.

$$U_{krf} = 48,9 m_0 m_n \delta r_c \lg \frac{D_{o'r}^2}{r_s} = 48,9 \cdot 0,85 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,875 \lg \frac{7000}{8,75} = 105,6 \text{ kV}$$

Yomon ob havoda  $b=0,9$ ;  $m_s=0,8$ .

$$U_{krf} = 48,9 \cdot 0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,875 \lg \frac{7000}{8,75} = 76,2 \text{ kV}$$

Yaxshi ob havoda 1 km uzunlikdagi liniyaning quvvat isrofi:

$$\Delta P_{toj} = \frac{0,18}{\delta} \sqrt{\frac{r_s}{D_s}} (U_f - U_{krf})^2 = \frac{0,18}{1} \sqrt{\frac{8,75}{7000}} \left( \frac{220}{\sqrt{3}} - 105,6 \right)^2 = 2,9 \text{ kW / km}$$

Yomon ob havoda liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta P_{toj} = \frac{0,18}{\delta} \sqrt{\frac{r_s}{D_s}} (U_f - U_{krf})^2 = \frac{0,18}{0,9} \sqrt{\frac{8,75}{7000}} \left( \frac{220}{\sqrt{3}} - 76,02 \right)^2 = 18,5 \text{ kW / km}$$

Yaxshi ob havoda liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta P_g = \Delta P_{toj} \cdot l = 2,96 \cdot 130 = 384,8 \text{ kW / km}$$

Hisoblar shuni ko'rsatadiki, AC-150/34 ( $d_s=17,5\text{mm}$ ) simni 220 kV li liniyalarda quvvat isrofi katta bo'lganligi sababli ishlatalishga ruxsat etilmaydi, chunki yaxshi ob havoda isrof bo'lmasligi kerak.

1 km uzunlikdagi liniyaning sig'im o'tkazuvchanligini aniqlaymiz:

$$b_o = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{D_{o'r}}{r_s}} = \frac{7,58 \cdot 10^{-6}}{\lg \frac{7000}{8,75}} = 2,61 \cdot 10^{-6} \text{ Sm / km}$$

Liniya generatsiya qiladigan reaktiv quvvat:

$$Q_c = U^2 b_o \cdot l \cdot 10^3 = 220^2 \cdot 2,61 \cdot 10^{-6} \cdot 130 \cdot 10^3 = 16422 \text{ kVar} = 16,4 \text{ MVar}$$

### 1.3 Mustaqil yechish uchun misollar

**1-misol.** 220 kV li 150 km uzunlikdagi AC-240 simli elektr uzatish liniyasi fazalari bir-biridan o'rtacha 7 m geometrik masofada joylashgan. Elektr uzatish liniyasining parametrlarini, yaxshi va yomon ob-havoda tojlanishdagi quvvat isrofini hamda liniya generatsiya qiladigan reaktiv quvvatni aniqlang.

**2-misol.** Sanoat korxonasi 10 kV kuchlanishli ikki manbadan havo va kabel liniyalari orqali ta'minlanadi. Havo liniyasining uzunligi 10 km bo'lib, fazalari orasidagi masofa-3 m li AC-95 simdan tayyorlangan. Kabel liniyasining uzunligi (AAB-95) 6 km. Ko'rsatilgan liniyalar almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlang.

**3-misol.** Zavod podstansiyasidan 6 kV kuchlanishda sexga ACБ-120 kabel orqali elektr energiya uzatiladi. Agar uzatuv liniyasi AC-95 havo liniyasiga almashtirilsa, uning qarshiligi qanday o‘zgaradi? Liniyaning uzunligi 5 km.

**4-misol.** 110 kV li 85 km uzunlikdagi AC-95 simdan tayyorlangan liniyaning almashtirish sxemasini tuzing va parametrlarini aniqlang. Liniyada faza simlari gorizantal joylashgan va ular orasidagi masofa 5 m.

**5-misol.** ACK-95 simdan tayyorlangan 110 kV li liniya qarshiligi  $Z_l=15,51$  Om. Agar  $D_{o,r}=5$  m bo‘lsa, liniya uzunligini aniqlang.

**6-misol.** Uzunligi 15 km bo‘lgan AC-70 simdan tayyorlangan ikki tizimli havo liniyasining almashtirish sxemasini tuzing va parametrlarini aniqlang. Liniya simlari orasidagi masofa 1 m, liniya parallel ishlaydi. Bir tayanchda joylashgan simlarning o‘zaro ta’sirini hisobga olmang.


**7-misol.** 6 kV li 5 km uzunlikdagi AC-50 simdan tayyorlangan EULning parametrlarini aniqlang. Liniya simlari gorizantal joylashgan, ular orasidagi masofa 1,2 m.

**8-misol.** 380/220 V li yoritgich liniyasining almashtirish sxemasini tuzing. Taqsimlash punkitini ta’minlovchi 25 m uzunlikdagi liniya 4 tomirli  $50 \text{ mm}^2$  kesim yuzali kabeldan tayyorlangan, 5 ta taqsimlash punkitidan ketayotgan 40 m uzunlikdagi bir fazali liniyalar  $6 \text{ mm}^2$  kesim yuzali simdan tayyorlangan. Faza va nol sim orasidagi masofa 200 mm. Almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlang.

## **2-AMALIY MASHG’ULOT IKKI VA UCH CHULG‘AMLI TRANSFORMATORLAR VA AVTOTRANSFORMATORLARNING PARAMETRLARINI HISOBLASH**
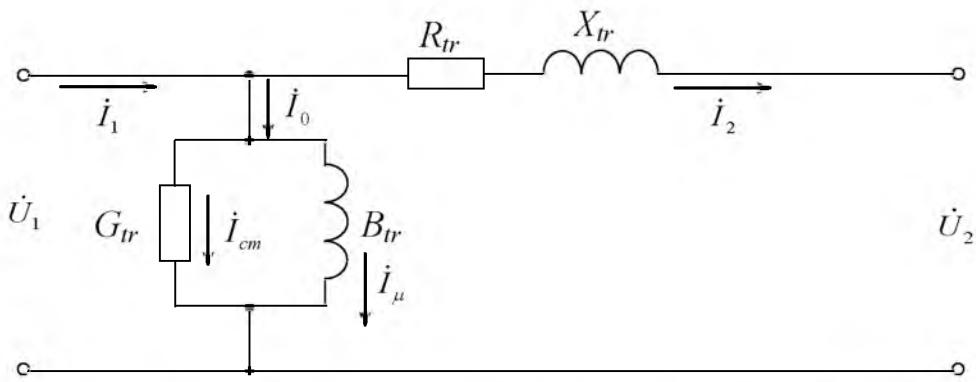
### **2.1 Nazariy qism**

Podstansiyalarga ikki va uch chulg‘amli, past kuchlanishning chulg‘ami bo‘lingan transformatorlar va avtotransformatorlar o‘rnataladi.



2.1-rasm Ikki chulg‘amli transformatorning almashtirish sxemasi

Ikki chulg‘amli transformatorlarni hisoblash uchun 2.1-rasmda ko‘rsatilgan G-ko‘rinishdagi almashtirish sxemasidan foydalilanadi.

Bir faza uchun transformatorning aktiv qarshiligi quyida keltirilgan ma’lumotlar asosida aniqlanadi:

$$R_t = \frac{\Delta P_{qt} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2}, \text{ Om} \quad (2.1)$$

bu yerda:  $\Delta P_{qt}$ -qisqa tutashuv holatida aktiv quvvat isrofi, kW;

$U_n$ -nominal kuchlanish, kV;

$S_n$ - nominal quvvat, kVA.

Transformatorning reaktiv qarshiligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$X_m = \frac{U_{qt} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n}, \text{ Om} \quad (2.2)$$

bu yerda:  $U_{qt}$ - qisqa tutashuv kuchlanishi, %.

Gisterezis va uyurma toklari tufayli transformatorning po‘latidagi aktiv quvvat isrofini yuzaga keltiruvchi aktiv o‘tkazuvchanlik, bir faza uchun quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$G_T = \frac{\Delta P_{syu}}{U_n^2 \cdot 10^3}, \text{ Sm} \quad (2.3)$$

bu yerda:  $\Delta P_{syu}$  - salt yurish holatidagi aktiv quvvat isrofi, kW

Asosiy magnit oqimi sababli bo‘ladigan reaktiv o‘tkazuvchanlik quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$B_r = \frac{\Delta Q_\mu}{U_n^2 \cdot 10^3}, \text{ Sm} \quad (2.4)$$

bu yerda:  $\Delta Q_\mu = \frac{I_{syu} S_n}{100}$  - reaktiv quvvat isrofi, kVAr;

$I_{syu}$ - nominal tokka nisbatan foiz hisobidagi salt yurish toki, A.

Uch chulg‘amli transformatorlar 100/100/100 tamoyilida ishlaganda, ya’ni har bir chulg‘ami nominal quvvatga hisoblanganda har bir chulg‘amning aktiv qarshiliklari quyidagicha aniqlanadi:

$$R_{T_1} = R_{T_2} = R_{T_3} = 0,5 R_{Tumum} \quad (2.5)$$

bu yerda:  $R_{Tumum}$  (2.1) ga asosan  $\Delta P_{kt}$  yordamida aniqlanadi.

Transformator 100/100/66,7 ishlanganda aktiv qarshilik quyidagicha aniqlanadi:

$$R_{T_1} = R_{T_2} = 0,5 R_{Tumum}, \quad R_{T_3} = 0,75 R_{Tumum} \quad (2.6)$$

100/66,7/100 ishlanganda esa quyidagicha aniqlanadi:

$$R_{T_1} = R_{T_3} = 0,5 R_{Tumum}, \quad R_{T_2} = 0,75 R_{Tumum} \quad (2.7)$$

Uch chulg‘amli transformatorlarning induktiv qarshiliginini aniqlash uchun qisqa tutashuv kuchlanishini foiz hisobida almashtirish sxemasi yulduz nurlarining har biri uchun hisoblash kerak.

$$\begin{aligned} U_{qt1} &= 0,5(U_{qt1-2} + U_{qt1-3} - U_{qt2-3}) \\ U_{qt2} &= 0,5(U_{qt2-3} + U_{qt1-2} - U_{qt1-3}) \\ U_{qt3} &= 0,5(U_{qt1-3} + U_{qt2-3} - U_{qt1-2}) \end{aligned} \quad (2.8)$$

Shundan so‘ng (2.2) ifoda ishlatiladi.

Avtotransformatorlarning xarakterli xususiyati, bu nominal quvvat  $S_n$ , namunaviy quvvat  $S_t$  va ular orasidagi bog‘lanish:

$$S_t = a \cdot S_n, \quad a = 1 - \frac{U_{or}}{U_{yu}} = 1 - \frac{1}{K}$$

bu yerda:  $K = U_{yu} / U_u$

$U_{or}$ - o‘rta chulg‘am kuchlanishi;

$U_{yu}$ -yuqori chulg‘am kuchlanishi.

Avtotransformatorlar uchun ham qisqa tutashuv kuchlanishlari (2.8) ifodalar yordamida aniqlanadi. Keyin induktiv qarshiliklar (2.2) ifoda orqali aniqlanadi. Lekin dastlab kuchlanishlarni quyidagicha bir kuchlanish pog‘onasiga keltirish kerak.

$$U_{qt1-2} = U'_{k1-2}, \quad U'_{qt1-3} = U_{qt1-3}(S_{nom}/S_t), \quad U'_{qt2-3} = U_{qt2-3}(S_{nom}/S_t).$$

Almashtirish sxemasining aktiv qarshiliklarini aniqlash uchun barcha qisqa tutashuv quvvat isrofi avtotransformatorlar nominal quvvatiga keltirilishi kerak.

$$\Delta P'_{qt1-3} = \Delta P_{qt1-3}(S_{nom}/S_t)^2, \quad \Delta P_{qt1-2} = \Delta P'_{qt1-2}, \quad \Delta P'_{qt2-3} = \Delta P'_{qt2-3}(S_{nom}/S_t)^2.$$

Unda

$$R_{1-2} = \frac{\Delta P_{qt1-2} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2}, \quad R_{1-3} = \frac{\Delta P'_{qt1-3} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2},$$

$$R_{2-3} = \frac{\Delta P'_{qt2-3} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2},$$

$$R_1 = 0,5(R_{1-2} + R_{1-3} - R_{2-3}), \quad R_2 = 0,5(R_{1-2} + R_{2-3} - R_{1-3}), \quad R_3 = 0,5(R_{2-3} + R_{1-3} - R_{1-2}).$$

## 2.2 Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** Uch fazali ikki chulg‘amli ТРДС-80000/220 transformatori almashtiruv sxemasi parametrlarini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 4-jadvaldan transformator uchun texnik ma'lumotlarni yozib olamiz.

$$S_{nt} = 80000 \text{ kVA}, \quad U_n = 242 \text{ kV}, \quad P_{syu} = 105 \text{ kW}, \\ \Delta P_{qt} = 320 \text{ kW}, \quad I_{syu} = 0,6\%, \quad U_{qt} = 11\%.$$

Chulg‘amlarning aktiv qarshiligi:

$$P_t = \frac{\Delta P_{qt} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2} = \frac{320 \cdot 242^2 \cdot 10^3}{80000^2} = 2,93 \text{ Om}$$

Chulg‘amlarning induktiv qarshiligi:

$$X_t = \frac{U_{qt} \cdot U_n^2 \cdot 10^3}{S_n} = \frac{11 \cdot 242^2 \cdot 10^3}{80000} = 80,5 \text{ Om}$$

Transformatorning aktiv o‘tkazuvchanligi:

$$G_t = \frac{\Delta P_{syu}}{U_n^2 \cdot 10^3} = \frac{105 \cdot 10^{-3}}{242^2} = 1.79 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

Transformatorning reaktiv o‘tkazuvchanligi:

$$B_t = \frac{\Delta Q_\mu}{U_n^2 \cdot 10^3} = \frac{I_{syu} \% S_n}{U_n^2 \cdot 10^3 \cdot 100} = \frac{0,6 \cdot 80000}{242^2 \cdot 10^5} = 7,58 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

**2-masala.** Uch fazali uch chulg‘amli ТДЦН-63000/220 transformatori uch nurli almashtiruv sxemasining yuqori kuchlanishga keltirilgan parametrlarini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 4-jadvaldan texnik ma'lumotlarni yozib olamiz.

$$S_{nt}=63000 \text{ kVA}, \quad U_n=230 \text{ kV}, \quad P_{s.yu.}=91 \text{ kW}, \quad \Delta P_{qt}=320 \text{ kW},$$

$$I_{syu}=1,0 \%, \quad U_{qt1-2}=11\%, \quad U_{qt1-3}=12,5\%, \quad U_{qt2-3}=10,5\%.$$

Chulg‘am quvvatlari orasidagi bog‘lanish 100/100/100.

Qisqa tutashuv quvvat isrofi  $\Delta P_{qt}$  qisqa tutashuv tajribasida ikkita chulg‘am ishtirok etgan holat uchun berilgan. Umumiyl aktiv qarshilik qiymatini aniqlaymiz:

$$R_{umum} = \frac{\Delta P_{qt} U_{qi}^2 \cdot 10^3}{S_n^2} = \frac{320 \cdot 230^2 \cdot 10^3}{63000^2} = \frac{16928}{3963} = 4,26 \text{ Om}$$

Chulg‘amlarning aktiv qarshiliklarini aniqlaymiz:

$$R_{T_1} = R_{T_2} = R_{T_3} = 0,5 R_{umum} = 0,5 \cdot 4,26 = 2,13 \text{ Om}$$

Uch fazali almashtiruv sxemasi nurlarining qisqa tutashuv kuchlanishi:

$$U_{qt1}=0,5(U_{qt1-2}+U_{qt1-3}-U_{qt2-3})=0,5(24+12,5-10,5)=13\%$$

$$U_{qt2}=0,5(U_{qt2-3}+U_{qt1-2}-U_{qt1-3})=0,5(24+10,5-12,5)=11\%$$

$$U_{qt3}=0,5(U_{qt1-3}+U_{qt2-3}-U_{qt1-2})=0,5(10,5+12,5-24)=0$$

Nurlarning induktiv qarshiliklarini aniqlaymiz:

$$X_{T_1} = \frac{U_{qt1} \cdot U_n^2 \cdot 10^3}{S_n} = \frac{13 \cdot 242^2 \cdot 10^3}{63000} = 120,84 \text{ Om}$$

$$X_{T_2} = \frac{U_{qt2} \cdot U_n^2 \cdot 10^3}{S_n} = \frac{11 \cdot 242^2 \cdot 10^3}{63000} = 102,25 \text{ Om}$$

$$X_{T_3} = \frac{U_{qt3} \cdot U_n^2 \cdot 10^3}{S_n} = 0$$

Hisoblardan ko‘rinadiki, katta quvvatli transformatorlarda aktiv qarshilik induktiv qarshilikka nisbatan ancha kichik bo‘lganligi sababli hisobga olinmasa ham bo‘ladi.

Transformatorning aktiv o‘tkazuvchanligi:

$$G_T = \frac{\Delta P_{syu}}{U_n^2 \cdot 10^3} = \frac{91}{242^2 \cdot 10^3} = 1,55 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

Reaktiv quvvatni aniqlaymiz:

$$Q_{\mu} = \frac{I_{syu} \cdot S_n}{100} = \frac{1,1 \cdot 63000}{100} = 693 \text{ kVar}$$

Transformatorning reaktiv o‘tkazuvchanligi:

$$B_r = \frac{\Delta Q_{\mu}}{U_n^2 \cdot 10^3} = \frac{693}{242^2 \cdot 10^3} = 1,85 \cdot 10^{-5} \text{ Sm}$$

**3-masala.** Birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlari nominal kuchlanishga keltirilgan TM-630/10 transformatorning almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 1-jadvaldan transformator uchun ma’lumotlar olamiz.

$$\begin{aligned} S_{nt} &= 630 \text{ kVA}; & U_{nyu} &= 10 \text{ kV}; & U_{np} &= 0,4 \text{ kV}; & \Delta P_{qt} &= 8,5 \text{ kW}; \\ \Delta P_{syu} &= 1,65 \text{ kW}; & \Delta U_{qt} &= 5,5\%; & I_{s.yu} &= 3\% \end{aligned}$$

Kuchlanishni kV da, quvvatni mVA da, qarshilikni Om da va o‘tkazuvchanlikni – Sm (simens)da olamiz. Transformatorning birlamchi chulg‘am (10kV) va ikkilamchi chulg‘am (0,4kV) ga keltirilgan  $r_t$  va  $r_t^p$  larni aniqlaymiz. Yuqori kuchlanishga keltirilgan  $r_t$  ni hisoblashda  $U_{yu.nom} = 10 \text{ kV}$  ni, past kuchlanish tomoniga keltirilgan  $r_{tp}$  ni hisoblashda  $U_{p.nom} = 0,4 \text{ kV}$  qiymatlarni qo‘yamiz.

$$\begin{aligned} r_{tyu} &= \frac{\Delta P_{qt} \cdot U_{yu.nom}^2}{S_n^2} = \frac{8,5 \cdot 10^{-3} \cdot 10^2}{0,63^2} = 2,14 \text{ Om} \\ r_{tp} &= \frac{\Delta P_{qt} \cdot U_{p.nom}^2}{S_n^2} = \frac{8,5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,4^2}{0,63^2} = 3,43 \cdot 10^3 \text{ Om} \end{aligned}$$

Kichik quvvatli transformator chulg‘amlarining induktiv qarshiligidini aniqlash uchun  $U_{qt}\%$  ga teng bo‘limgan  $U_{qt.r}\%$  ni aniqlash kerak. Shuning uchun oldindan aktiv qarshilikdagi kuchlanish yo‘qotilishini foizda  $U_{qt.a}\%$ , keyin  $U_{qt.r}\%$  da topamiz:

$$U_{qt.a}\% = \frac{\sqrt{3} I_{nom} \cdot r_t}{U_n^2} 100\% = \frac{S_n r_t}{U_n^2} 100\% = \frac{\Delta P_{qt}}{S_n} 100\% = \frac{8,5 \cdot 10^{-3}}{0,63} 100\% = 1,35\%$$

$$U_{qt.r}\% = \sqrt{U_{qt}^2 - U_{qt.a}^2} = \sqrt{5,5^2 - 1,35^2} = 5,33\%$$

Bu qiymatdan  $X_{tyu}$  va  $X_{tp}$  ni topamiz:

$$X_{tyu} = \frac{U''_{qt.r} \% \cdot U^2_{yu.nom}}{100 S_n} = \frac{5,33 \cdot 10^2}{100 \cdot 0,63} = 8,64 \text{ Om}$$

$$X_{tp} = \frac{U''_{qt.r} \% \cdot U^2_{p.nom}}{100 S_n} = \frac{5,33 \cdot 0,4^2}{100 \cdot 0,63} = 1,35 \cdot 10^{-2} \text{ Om}$$

Magnitlashning aktiv o'tkazuvchanligini aniqlaymiz:

$$G_{tyu} = \frac{\Delta P_{syu}}{U^2_{yu.nom}} = \frac{1,65 \cdot 10^{-3}}{10^2} = 1,65 \cdot 10^{-5} \text{ Sm}$$

$$G_{tp} = \frac{\Delta P_{syu}}{U^2_{p.nom}} = \frac{1,65 \cdot 10^{-3}}{0,4^2} = 1,03 \cdot 10^{-2} \text{ Sm}$$

Magnitlashning reaktiv o'tkazuvchanligini aniqlaymiz:

$$B_{tyu} = \frac{I_{syu} \% S_{nom}}{100 U^2_{yu.nom}} = \frac{3 \cdot 0,63}{100 \cdot 10^2} = 1,89 \cdot 10^{-4} \text{ Sm}$$

$$B_{tp} = \frac{I_{syu} \% S_{nom}}{100 U^2_{p.nom}} = \frac{3 \cdot 0,63}{100 \cdot 0,4^2} = 0,12 \text{ Sm}$$

Kichik quvvatli transformatorlarda magnitlash quvvatini salt yurish quvvat isrofi bilan almashtirilgan almashtirish sxemasini ishlatish mumkin.

$$\Delta S_{syu} = \Delta P_{syu} + j \Delta Q_{syu}$$

Reaktiv quvvat isrofini aniqlaymiz:

$$\Delta Q_{syu} = \frac{3 \cdot 0,63}{100} = 0,0189 \text{ MVar}$$

Unda

$$\Delta S_{syu} = (1,65 + j18,9) \cdot 10^3 \text{ MVA}$$

2-ilovadagi 1-jadvaldan to‘g‘ridan - to‘g‘ri yuqori kuchlanish tomonga keltirilgan  $r_t$  va  $x_t$  va  $\Delta Q_{syu}$  ni olishimiz mumkin.  $r_t=2,12$  Om,  $x_t=8,5$  Om,  $\Delta Q_{syu}=0,0189$  MVar.

Jadvallar yordamida qiymatlarni aniqlash hisoblashlarni ancha soddalashtiradi.

**4-masala.** Ikki parallel ulangan ТДН-10000/110 transformatorni yuqori kuchlanishga keltirilgan almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 3-jadvaldan transformator uchun ma’lumotlar olamiz.

$$S_n=10 \text{ MVA}; \quad U_{nyu}=115 \text{ kV}; \quad U_{np}=11 \text{ kV}; \quad \Delta P_{qt}=60 \text{ kW};$$

$$\Delta P_{syu}=14 \text{ kW}; \quad \Delta U_{qt}=10,5\%; \quad I_{syu}=0,7\%$$

Almashtirish sxemasining bitta transformator parametrlarini aniqlaymiz.

Yuqori kuchlanishga keltirilgan almashtirish sxemasi parametrlarini aniqlashda ifodaga  $U_{n,yu}$  ni qo‘yish kerak:

$$r_t = \frac{60 \cdot 10^{-3} \cdot 115^2}{10^2} = 7,94 \text{ Om} \quad X_t = \frac{10,5 \cdot 115^2}{100 \cdot 10} = 139 \text{ Om}$$

$$G_t = \frac{14 \cdot 10^{-3}}{115^2} = 1,66 \cdot 10^{-6} \text{ Sm} \quad \Delta Q_{s,yu} = \frac{10 \cdot 0,7}{100} = 0,07 \text{ MVar}$$

$$B_t = \frac{0,07}{115^2} = 5,293 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

2-ilovadagi 3-jadvaldan ТДН-10000/110 transformatorning parametrlarini to‘g‘ridan - to‘g‘ri olish mumkin.  $r_t=7,95$  Om,  $x_t=139$  Om,  $\Delta Q_{syu}=70$  kVAR.

Umumiyl holatda k sonli transformatorni parallel ulaganda  $r_{ek}$  va  $x_{ek}$  k marta kamayadi, o‘tkazuvchanliklar  $B_{ek}$  va  $G_{ek}$  k marta oshadi, ya’ni  $k=2$  holat uchun.

$$r_{ek} = \frac{7,95}{2} = 3,98 \text{ Om} \quad x_{ek} = \frac{139}{2} = 69,5 \text{ Om}$$

$$G_{ek} = 2 \cdot 1,06 \cdot 10^{-6} = 2,12 \cdot 10^{-6} \text{ Sm} \quad B_{ek} = 2 \cdot 5,29 \cdot 10^{-6} = 10,58 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

$U_{nyu}=110$  kV transformatorni almashtirish sxemasida magnitlovchi salt yurish quvvat isrofi hisobga olinadi. Ko‘rilayotgan holat uchun quvvat isrofi quyidagini tashkil etadi:

$$\Delta S_{syu} = 2(14+j70) = (0,028+j0,14) \text{ MVA}$$

**5-masala.** Uch chulg‘amli ТДНТ-40000/220 transformatorning almashtirish sxemasi yuqori kuchlanish tomonga keltirilgan parametrlarini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 6-jadvaldan transformator uchun ma’lumotlar olamiz.

$$S_n=40 \text{ MVA}, \quad U_{yun}=230 \text{ kV}, \quad U_{o-n}=38,5 \text{ kV}, \quad U_{pn}=11 \text{ kV},$$

$$U_{qt(yu-p)}\% = 22\%, \quad U_{qt(yu-o)}\% = 12,5\%, \quad U_{qt(o-p)}\% = 9,5\%,$$

$$\Delta P_{qt(yu-p)} = P_{qt(yu-o)} = P_{qt(o-p)} = 220 \text{ kW}, \quad \Delta P_{s.yu} = 55 \text{ kW}, \quad I_{s.yu} = 1,1\%.$$

Chulg‘amlarning quvvatlari nisbati 100/100/100%.

Ko‘rilayotgan holatda chulg‘amlar quvvatlari bir xil bo‘lgan holat uchun:

$$\Delta P_{qt.yu} = P_{qt.o} = P_{qt.p} = 0,5P_{qt(yu-p)} = 0,5 \cdot 220 = 110 \text{ kW};$$

Ko‘rilayotgan transformator uchun:

$$U_{qt.yu} = 0,5(22+12,5-9,5) = 12,5\%$$

$$U_{qt.o} = 0,5(12,5+9,5-22) = 0$$

$$U_{qt.p} = 0,5(22+9,5-12,5) = 9,5\%$$

Uch chulg‘amli transformator almashtirish sxemasi chulg‘am nurlarining aktiv qarshiligi quyidagicha aniqlanadi:

$$r_{t.yu} = r_{t.o'} = r_{t.p} = \frac{110 \cdot 10^{-3} \cdot 230^2}{40^2} = 3,64 \text{ } Om$$

Chulg‘am nurlarining induktiv qarshiligi, tegishli nurlarni qisqa tutashuv kuchlanish yo‘qotilishini qo‘yganimizdan so‘ng aniqlanadi.

$$X_{t.yu} = \frac{U_{q.yu} \cdot U_{yu.nom}^2}{100S_n} = \frac{12,5 \cdot 230^2}{100 \cdot 40} = 165 \text{ } Om \quad X_{t.o'} = \frac{U_{q.yu} \cdot U_{yu.nom}^2}{100S_n} = 0$$

$$X_{t.p} = \frac{U_{q.yu} \cdot U_{yu.nom}^2}{100S_{t.n}} = \frac{9,5 \cdot 230^2}{100 \cdot 40} = 126 \text{ } Om$$

Reaktiv quvvat isrofi:

$$\Delta Q_{syu} = \frac{1,1 \cdot 40}{100} = 0,44 \text{ } MVar$$

### 2.3.Mustaqil yechish uchun misollar

**1-misol.** TMH-6300/35 transformatorining almashtirish sxemasini tuzing va uning parametrlarini ikkala nominal kuchlanishni galma-gal bazis qiymat sifatida qabul qilib aniqlang.

**2-misol.** TMH-16000/110 transformatorining almashtirish sxemasini tuzing va uning parametrlarini yuqori kuchlanish chulg‘amiga keltirib hisoblang.

**3-misol.** ATДСН-32000/220/110/11 transformatorining almashtirish sxemasini tuzing va uning parametrlarini aniqlang.

**4-misol.** ATДСН-100000/220/110 avtotransformatorning almashtirish sxemasini tuzing va avtotransformatorning yuqori kuchlanish chulg‘amiga keltirib uning parametrlarini aniqlang.

**5-misol.** ТДН-125000/220 transformatorining almashtirish sxemasini tuzing va uning parametrlarini yuqori kuchlanish chulg‘amiga keltirib hisoblang.

**6-misol.** Nominal yuklamada  $\cos\varphi=1$  holat uchun kuchlanishni pasayishi nominal kuchlanishga nisbatan 2,4% ni tashkil qilgan, qisqa

tutashuv kuchlanishi 5,5% bo‘lgan TM-1600/10 transformatorining aktiv va reaktiv qarshiliklarini yuqori kuchlanish chulg‘amiga keltirib hisoblang.

### 3-AMALIY MASHG’ULOT LINIYA VA TRANSFORMATORLARDA QUVVAT VA ENERGIYA ISROFINI HISOBLASH

#### 3.1 Nazariy qism

Uch fazali elektr uzatish liniyasida aktiv va reaktiv quvvat isrofi quyidagi formulalardan aniqlanadi:

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R \cdot 10^{-3} \text{ kW}, \quad \Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X \cdot 10^{-3} \text{ kVAR} \quad (3.1)$$

bu yerda: P, Q – yuklamaning aktiv va reaktiv quvvatlari kW, kVAR;  
 $U_n$ - liniyaning nominal kuchlanishi, kV;  
R, X – bir fazaning aktiv va reaktiv qarshiliklari, Om.

Yuklama liniyaning uzunligi davomida bir xil taqsimlanganda quvvat isrofi, yuklama liniyaning oxiridagi holatiga nisbatan uch marta kam bo‘ladi:

$$\Delta P = \frac{S^2}{3U_n^2} R \cdot 10^{-3} \text{ kW}, \quad \Delta Q = \frac{S^2}{3U_n^2} X \cdot 10^{-3} \text{ kVAR} \quad (3.2)$$

Liniyadagi energiya isrofi quyidagiga asosan aniqlanadi:

$$\Delta E = \Delta P_{\max} \tau, \text{ kW s} \quad (3.3)$$

bu yerda:  $\tau$  – eng katta quvvat isrofi vaqt;

$\Delta P_{\max}$  - eng katta quvvat isrofi.

Transformatorlar orqali quvvat uzatish chulg‘amlarining aktiv va reaktiv qarshiliklaridagi quvvat isrofi po‘lat o‘zakning magnitlanishiga sarf bo‘lgan isrof bilan bog‘liqdir.

$$\left. \begin{aligned} \Delta P &= \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R_T + \Delta P_{syu} \\ \Delta Q &= \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X_T + \Delta Q_\mu \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

Bu yerda:  $\Delta P_{syu}$ ,  $\Delta Q_\mu$  - po‘latni magnitlashga bog‘liq bo‘lgan salt yurishdagi quvvat isrofiga teng quvvat.

2-ilovadagi jadvallarda keltirilgan ma'lumotlarga asosan quvvat isrofini tegishli ifodalardan aniqlash juda qulay:

$$\left. \begin{aligned} \Delta P &= \frac{\Delta P_k S^2}{S_n^2} + \Delta P_{syu.} \\ \Delta Q &= \frac{U_k S^2}{S_n^2} + \Delta Q_\mu. \end{aligned} \right\} \quad (3.5)$$

bu yerda:  $S$  - transformatorning yuklamasi, kVA;  
 $S_n$  - transformatorning nominal quvvati, kVA.

Bir xil  $n$  transformatorlar parallel ishlaganida quvvat isrofi quyidagicha aniqlanadi:

$$\left. \begin{aligned} \Delta P &= \frac{\Delta P_{qt} S^2}{n S_n^2} + n \Delta P_{syu} \\ \Delta Q &= \frac{U_{qt} S^2}{n S_n^2} + n \Delta Q_\mu. \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

Transformatorlarda energiya isrofi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta E = \Delta P_{max} \frac{S_{max}^2}{S_n^2} \tau + \Delta P_{syu} T$$

bu yerda:  $\Delta P_{syu.}$  – yuklamaga bog'liq bo'lmagan energiya isrofi;  
 $T$ - 8760 soat.

### 3.2 Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** (30+j20) mVA quvvat iste'mol qiladigan mashinasozlik zavodi 220 kV kuchlanishda ta'minlanadi. 150 km uzunlikdagi liniya ACO-240 simdan tayyorlangan. Maksimal yuklamada liniyaning oxiridagi kuchlanish 215 kV. Liniyadagi quvvat isrofini aniqlang.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan liniya ma'lumotlarini aniqlaymiz:  
 $r_0=0,13$  Om/km,  $x_0=0,43$  Om/km,  $b_0=2,66 \cdot 10^{-6}$  Sm/km,  $\Delta P_{toj}=2,7$  kW/km.  
Unda

$$R=r_0 \cdot l=0,13 \cdot 150=19,5 \text{ Om}$$

$$X=x_0 \cdot l=0,43 \cdot 150=64,5 \text{ Om}$$

Liniya generatsiya qiladigan quvvat:

$$Q_s=U^2 b_0 l=25^2 \cdot 2,66 \cdot 10^{-6} \cdot 150=18,44 \text{ MVar}$$

Tojlanishda quvvat isrofi:

$$\Delta P_{toj}=\Delta P_{toj} \cdot l=2,7 \cdot 150=405 \text{ kW}=0,405 \text{ MW}$$

Almashtirish sxemasida aktiv va reaktiv o'tkazuvchanliklarni yarmi liniyaning oxiriga ulanganligini hisobga olib liniyaning oxiridagi yuklamani aniqlaymiz.

Unda

$$S_I = P + jQ + 0,5(\Delta P_{toj} - j\Delta Q_c) = 30 + j20 + 0,5(0,405 - j18,4) = (30,202 + j10,78) \text{ MVA}$$

Liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R = \frac{30,202^2 + 10,78^2}{215^2} \cdot 19,5 = 0,433 \text{ MW}$$

$$\Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X = \frac{30,202^2 + 10,78^2}{215^2} \cdot 64,5 = 1,42 \text{ MVar}$$

Liniyadagi to'liq quvvat isrofi:

$$\Delta S = (0,433 + j1,42) \text{ MVA}$$

**2-masala.** AC-95 simdan tayyorlangan 20 km uzunlikdagi uch fazali 35 kV kuchlanishli havo liniyasi 5000 kVA quvvat iste'mol qiladigan mashinasozlik zavodini ta'minlaydi. Quvvat koeffisienti  $\cos\phi=0,8$ . Maksimal yuklamada ishlash vaqtı  $T=4500$  soat. Bir yillik aktiv energiya isrofini aniqlang.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-95 simning 1 km uzunlikdagi aktiv qarshilagini aniqlaymiz.  $r_0=0,33 \text{ Om/km}$

Liniyaning bir fazasi qarshiligi:

$$R = 0,33 \cdot 20 = 6,6 \text{ Om}$$

Maksimal yuklama paytidagi aktiv quvvat isrofini aniqlaymiz:

$$\Delta P_{max} = \left(\frac{S_{max}}{U_n}\right)^2 R \cdot 10^{-3} = \left(\frac{5000}{35}\right)^2 6,6 \cdot 10^{-3} = 134,7 \text{ kW}$$

1-ilovadagi 4-jadvaldan  $\tau=3200$  soat ( $\cos\phi=0,8$ ) ga teng bo'lgan holat uchun.

Ta'minlovchi liniyadagi aktiv energiya isrofi:

$$\Delta E = \Delta P_{max} \tau = 134,7 \cdot 3200 = 431040 \text{ kW·soat}$$

**3-masala.** Mashinasozlik zavodi 110 kVli rayon elektr tarmog'idan ta'minlanadi. Bosh pasaytiruvchi podstansiyada ТДН-10000/110 markali transformator o'rnatilgan. Zavod qabul qiluvchi maksimal quvvat 7000 kVA,  $\cos\phi=0,8$ . Aktiv va reaktiv quvvat isrofini hamda yillik energiya isrofini aniqlang.

Yechish. 2-ilovadagi 3-jadvaldan transformator ma'lumotlarini aniqlaymiz.

$$\Delta P_{qt}=60 \text{ kW}, \quad \Delta P_{syu}=14 \text{ kW}, \quad U_{qt}=10,5 \%, \quad I_{syu}=0,9\%$$

Transformatordagи aktiv quvvat isrofi:

$$\Delta P = \frac{\Delta P_{qt} S^2}{S_n^2} + \Delta P_{syu} = \frac{60 \cdot 7000^2}{10000^2} + 14 = 43,4 \text{ kW}$$

Reaktiv quvvat isrofi:

$$\Delta Q = \frac{U_{qt} S^2}{100 \cdot S_n} + \frac{I_{syu} S_n}{100} = \frac{10,5 \cdot 7000^2}{100 \cdot 10000} + \frac{0,9 \cdot 10000}{100} = 604,5 \text{ kVar}$$

Aktiv energiya isrofini aniqlash uchun 1-ilovadagi 4-jadvaldan mashinasozlik zavodi uchun maksimal yuklamada ishlash vaqtini  $T_{max}=4345$  soatni aniqlaymiz.  $T_{max}=4345$  soat va  $\cos\phi=0,8$  uchun maksimal isrof vaqtini aniqlaymiz,  $\tau=3100$  soat, unda

$$\Delta E = \Delta P_{max} \frac{S_{max}^2}{S_n^2} \tau + \Delta P_{syu} T = \frac{60 \cdot 7000^2}{10000^2} 3100 + 14 \cdot 8760 = 213,780 \text{ kW}\cdot\text{soat}$$

### 3.3 Mustaqil yechish uchun misollar

**1-misol.** Mashinasozlik zavodi 10 kVli havo va kabel liniyalaridan ta'minlanadi. Liniyalarning iste'mol quvvati 1200 va 1500 kVA ga teng. AC-150 simdan tayyorlangan havo liniyasi 5 km uzunlikda va AAB (3x120) simdan tayyorlangan kabel liniyasi 2 km uzunlikda bo'lsa, liniyalardagi quvvat isrofini aniqlang. Havo liniyasining faza simlari orasidagi o'rtacha masofa 2 m ni tashkil etadi.

**2-misol.** Agar maksimal yuklama 2500 kVA,  $\cos\phi=0,95$ , maksimal yuklamada ishlash vaqtini  $T_{max}=5000$  soat bo'lsa, 60 km uzunlikdagi 110 kV kuchlanishli AC-120 simdan tayyorlangan havo liniyasidagi quvvat va energiya isrofini aniqlang.

**3-misol.**  $\cos\phi=0,9$  da maksimal 4500 kW quvvat qabul qiluvchi zavodni ta'minlovchi 35 kV kuchlanishli 25 km uzunlikdagi AC-95 simdan tayyorlangan liniyadagi quvvat va energiya isrofini aniqlang. Yillik energiya iste'moli  $26,4 \cdot 10^6 \text{ kW}\cdot\text{soat}$ .

**4-misol.** Rayon podstansiyasidan 120 km uzunlikdagi zavodni ta'minlaydigan 220 kV li havo liniyasi ACO-300 simdan tayyorlangan.

Zavod qabul qiladigan quvvat ( $55000+j25000$ ) kVA. Agar liniyani AC-240 simdan tayyorlasak, quvvat isrofi liniyada qancha foizga oshadi.

**5-misol.** Agar transformatorning yuklamasi 55000 kVA va  $\cos\varphi=0,91$  bo‘lsa, ТРДСН-63000/220 transformatoridagi va uni ta’minlovchi 220 kV 180 km uzunlikdagi AC-240 simdan tayyorlangan liniya quvvat isrofini aniqlang.

**6-misol.** 380/220 Vli ta’minlovchi va taqsimlovchi yorituvchi tarmoqdagi quvvat isrofini aniqlang. Ta’minlovchi tarmoq АПРТО-25 o‘tkazgichdan tayyorlangan bo‘lib, 150 m uzunlikka ega. Taqsimlovchi tarmoq esa A-6 o‘tkazgichdan tayyorlangan, uzunligi esa 20 m. Sexni taqsimlovchi qurilmadan uchta uch fazali guruh ta’minlangan bo‘lib, har biriga 450 Wli 12 ta lampochka ulangan.

## 4-AMALIY MASHG’ULOT LINIYALARDA KUCHLANISH YO‘QOTILISHINI HISOBBLASH

### 4.1 Nazariy qism

Liniyaning boshidagi ( $U_1$ ) va oxiridagi ( $U_2$ ) kuchlanish vektor qiymatlarining algebraik farqi kuchlanishning yo‘qotilishi deyiladi.

$$\Delta U = U_1 - U_2$$

Liniyaning boshidagi va oxiridagi kuchlanish vektorlarining geometrik farqi kuchlanishning pasayishi deyiladi. Kuchlanish pasayishining bo‘ylamasiga va ko‘ndalangiga tashkil etuvchilardan iborat deb qarash mumkin.

Bo‘ylamasiga tashkil etuvchi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\Delta U_f = I r_0 l \cos\varphi + I x_0 l \sin\varphi$$

$$\Delta U_f = \sqrt{3} (I_a r_0 + I_r x_0) l$$

$$\Delta U = \frac{P r_0 + Q x_0}{U} l, \quad \Delta U = \frac{P R + Q X}{U}$$

Ko‘ndalangiga tashkil etuvchi esa quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\delta U_f = I x_0 l \cos\varphi - I r_0 l \sin\varphi$$

$$\delta U_f = \sqrt{3} (I_a x_0 - I_r r_0) l$$

$$\frac{\delta U}{U} = \frac{Pr_0 - Qx_0}{U} I, \quad \frac{\delta U}{U} = \frac{PX - QR}{U}$$

Liniyaning boshidagi va oxiridagi kuchlanish liniyadagi kuchlanish pasayishini bo‘ylamasiga va ko‘ndalangiga tashkil etuvchilari bilan quyidagicha bog‘langan:

$$U_1 = \sqrt{(U_2 + \Delta U)^2 + (\delta U)^2}$$

$$U_2 = \sqrt{(U_1 - \Delta U)^2 + (\delta U)^2}$$

Mahalliy elektr tarmoqlarida kuchlanish pasayishining ko‘ndalangiga tashkil etuvchisi juda kichik, shuning uchun ko‘p hollarda hisobga olinmaydi

$$U_1 = U_2 + \Delta U$$

$$U_2 = U_1 - \Delta U$$

ya’ni bunda kuchlanish yo‘qotilishini ko‘ramiz (kuchlanishni algebraik farqi), qachonki, u kuchlanish pasayishi bo‘ylama tashkil etuvchisi bo‘ladi:

$$\Delta U = \frac{Pr_0 + Qx_0}{U} I, \quad \Delta U = \frac{PR + QX}{U}$$

Yuklama bir tekisda taqsimlangan liniyalarda (ko‘chani yoritish, sexlarning yuklamalari) kuchlanish yo‘qotilishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta U = \sqrt{3} r_0 I \frac{l}{2}$$

bu yerda:  $l$  – liniyaning uzunligi, km.

Kuchlanish yo‘qotilishi transformatorlarda quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta U_T = \frac{PR_T + QX_T}{U_h}$$

## 4.2 Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** Liniyaning boshidagi kuchlanish 115 kV bo‘lganda 7200+j6400 kVA yuklamani ta’minlovchi 120 km uzunlikdagi AC-120 simdan tayyorlangan liniyaning oxiridagi kuchlanishni aniqlang.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-120 sim qarshiliklarni aniqlaymiz.

$$r_0 = 0,21 \text{ Om/km}, \quad x_0 = 0,42 \text{ Om/km}$$

Liniyadagi kuchlanish pasayishining bo‘ylamasiga tashkil etuvchisini aniqlaymiz.

$$\Delta U = \frac{Pr_0 + Qx_0}{U} l = \frac{7200 \cdot 0,21 + 6400 \cdot 0,42}{115} \cdot 120 = 4383 \text{ V}$$

Kuchlanish pasayishining ko‘ndalangiga tashkil etuvchisi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\delta U = \frac{Px_0 - Qr_0}{U} l = \frac{7200 \cdot 0,42 - 6400 \cdot 0,21}{115} \cdot 120 = 1753 \text{ V}$$

Liniyaning oxiridagi kuchlanishni aniqlaymiz.

$$U_2 = \sqrt{(U_1 - \Delta U')^2 + (\delta U')^2} = \sqrt{(115 - 4,38)^2 + (1,753)^2} = 110,63 \text{ kV}$$

Kuchlanish yo‘qotilishini hisobga olib liniya’ning oxiridagi kuchlanish:

$$U_2 = U_1 - \Delta U = 115 - 4,38 = 110,62 \text{ kV}$$

**2-masala.** AC-70 simdan tayyorlangan 10 km uzunlikdagi liniyadagi va TM-630/10 li transformatordagagi kuchlanish yo‘qotilishini, agar yuklamaning quvvati  $(600+j400) \text{ kVA}$  va liniyaning boshidagi kuchlanishi  $10,5 \text{ kV}$  bo‘lsa, tarmoqdagi nominal kuchlanishga nisbatan aniqlang.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-70 sim uchun qarshiliklarni aniqlaymiz.

$$r_0 = 0,46 \text{ Om/km}, \quad x_0 = 0,35 \text{ Om/km}$$

TM-630/10 transformatori uchun:

$$\Delta P_{qt} = 7,6 \text{ kW}, \quad U_{qt} = 5\%$$

Transformatorning aktiv qarshiligi:

$$R_T = \frac{\Delta P_{kt} U_n^2 \cdot 10^3}{S_n^2} = \frac{7,6 \cdot 10^2 \cdot 10^3}{630^2} = 1,9 \text{ Om}$$

Transformatorning aktiv qarshiligidagi kuchlanishning yo‘qotilishi:

$$\Delta U_a \% = \frac{S_n R_T^2}{U_n^2 \cdot 10^3} \cdot 100 \frac{630 \cdot 1,9^2}{10^2 \cdot 10^3} \cdot 100 = 1,2\%$$

Transformatorning reaktiv qarshiligidagi kuchlanishning yo‘qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_r = \sqrt{U_{k3}^2 - \Delta U_a^2} = \sqrt{5^2 - 1,2^2} = 4,86\%$$

Transformatorning induktiv qarshiligi:

$$X_T = \frac{\Delta U_p U_n^2 \cdot 10^3}{S_H} = \frac{4,86 \cdot 10^2 \cdot 10^3}{630} = 7,71 \text{ } Om$$

Liniyadagi kuchlanishning yo‘qotilishi:

$$\Delta U' = \frac{Pr_0 + Qx_0}{U} l = \frac{600 \cdot 0,46 + 400 \cdot 0,35}{10,5} 10 = 316,35 \text{ } V$$

Liniyaning oxiridagi kuchlanish:

$$U_2 = U_1 - \Delta U = 10,5 - 316 = 10,186 \text{ } kV$$

Liniyadagi aktiv va reaktiv quvvat isrofi:

$$\Delta P_1 = \left( \frac{S}{U_1} \right)^2 r_0 l = \frac{600^2 + 400^2}{10,5} 0,46 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 17,36 \text{ } kW$$

$$\Delta Q_1 = \left( \frac{S}{U_1} \right)^2 x_0 l = \frac{600^2 + 400^2}{10,5} 0,35 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 13,206 \text{ } kVAr$$

Liniya oxiridagi to‘la quvvat:

$$S_2 = S_1 - (\Delta P_1 + j\Delta Q_1) = 600 + j400 - (17,36 + j13,2) = (582,64 + j386,8) \text{ } kVA$$

Transformatorning yuqori kuchlanish tomonidagi kuchlanishni bilib, undagi kuchlanish yo‘qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_T = \frac{PR_T + QX_T}{U} l = \frac{582,64 \cdot 1,9 + 386,8 \cdot 7,71}{10,184} = 404,95 \text{ } V$$

Tarmoqdagi kuchlanishning yo‘qotilishi:

$$\Delta U = \Delta U_I + \Delta U_T = 316,35 + 404,95 = 721,2 \text{ } V$$

Nominal kuchlanishga nisbatan foiz hisobida:

$$\Delta U = \frac{\Delta U}{10kV} \cdot 100 = \frac{721,2}{10000} \cdot 100 = 7,21\%$$

### 4.3 Mustaqil yechish uchun misollar

**1-misol.** Uzunligi 80 m, kesim yuzasi  $6 \text{ mm}^2$ , 220 V li, yuklamasi 300 W/m bir tekisda taqsimlangan yoritgich tarmog‘ida kuchlanish yo‘qotilishini aniqlang.

**2-misol.** Zavodning bosh pasaytiruvchi podstansiyasi 220 kV li uzunligi 120 km, ACO-300 simdan tayyorlangan liniyadan ta’milnadi. Ta’minlash manbai shinasidagi kuchlanish maksimal  $(12000+j9000)$  kVA yuklamada 240 kV ga teng. Tarmoqdagi kuchlanish pasayishi va

yo‘qotilishini hamda pasaytiruvchi podstansiya shinalaridagi kuchlanishni aniqlang.

**3-misol.** 30 kW qabul qiluvchi yuklama 380/220 V kuchlanishli 200 m uzunlikdagi to‘rtta simli havo liniyasidan ta’minlanadi. Liniya mis simli bo‘lib, fazasimining kesim yuzasi  $16 \text{ mm}^2$ , nol simniki esa  $10 \text{ mm}^2$ . Liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishini (voltlarda, foizda) aniqlang.

**4-misol.** 400 kVA quvvatli sex transformator podstansiyasi zavodning bosh pasaytiruvchi podstansiyasidan 10 kV kuchlanishda 2 km uzunlikdagi havo liniyasi orqali ta’minlanadi. Liniya AC-50 simdan tayyorlangan bo‘lib, sim bir xil tomonli uch burchakning qirralarida 1 m uzoqlikda joylashgan. Past kuchlanish tarafida  $(320+j210)$  kVA quvvat qabul qiluvchi yuklama ulangan. Liniya va transformatorlardagi kuchlanish yo‘qotilishini aniqlang.

**5-misol.** AAB-3x70 kabel liniyasidan tayyorlangan taqsimlash punktidan 1600 kVA quvvatli 10 kVli transformator podstansiyasi ta’minlanadi. Liniyaning uzunligi 2,2 km bo‘lib podstansiyaning iste’mol qiluvchi quvvati  $(1100+j850)$  kVA. Qabul liniyasidegi kuchlanish yo‘qotilishini aniqlang.

## **5-AMALIY MASHG’ULOT OCHIQ ELEKTR TARMOQLARNI HISOBLASH**

### **5.1 Nazariy qism**

Ochiq zanjirli elektr tarmoqlarni hisoblashdan maqsad, tarmoqda aktiv va reaktiv quvvatlar taqsimotini aniqlash hamda normal va avariyanadan so‘nggi holatlarda ishlaydigan iste’molchilar podstansiyasi shinalaridagi kuchlanishni hisoblashdan iborat. Almashtirish sxemasida-liniyalar asosan “ $\Pi$ ” - ko‘rinishli, transformatorlar – “ $\Gamma$ ” - ko‘rinishli sxema orqali ko‘rsatildi.

Tarmoqning almashtirish sxemasi, har bir liniya uchun uning aktiv va reaktiv (induktiv) qarshiliklari va sig‘im (reakтив) o‘tkazuvchanligi (110 kV va undan yuqori kuchlanishli hamma liniyalar uchun) hisoblanadi. Tarmoqqa ulangan podstansiyaning transformatorlari uchun aktiv, induktiv qarshiliklar va aktiv, induktiv o‘tkazuvchanliklar aniqlanadi.

Parametrlarni aniqlashda bir vaqtning o‘zida liniyaning har bir qismi uchun zaryad quvvati va transformator po‘latidagi aktiv va reaktiv quvvat isrofini hisoblash maqsadga muvofiqdir. Ushbu hisoblar keyinchalik yuklamani tarmoqni yuqori kuchlanishga keltirishda kerak bo‘ladi.

5.1-rasmda tarmoqning yuqori kuchlanishli qismi (a), unga tegishli almashtirish sxemasi (b) va yuklamani yuqori kuchlanishga keltiriladigan (d) hisoblash sxemasi keltirilgan.

Liniya va transformatorlarning hisoblangan parametrlarini 1-jadvalga kiritish qulay.

Tushuntirish xatida tarmoqning bitta qismi va podstansiya uchun parametrlarni hisoblash ko‘rsatilib, qolgan bir turdagи hisoblarni ko‘rinishi quyida keltirilgan 5.1-va 5.2-jadvallarga kiritish qulay.

Liniya va transformator parametrlari hamma «Elektr tarmoqlari va tizimlari» o‘quv qo‘llanmalarida keltirilgan formulalar orqali hisoblanadi.

5.1 - (d) rasmda tushuntirish uchun tarmoqning uchta uchastkasida quvvat isrofini hisobga olib taqsimlanishning hisobiy sxemasi ko‘rsatilgan 3-uchastka oxirida quvvat oqimi transformatordagи quvvat isrofi va podstansiya ikkilamchi kuchlanish tomonidagi yuklama quvvatini hisobga olib aniqlanadi.

$$P^{\parallel}_{23} + jQ^{\parallel}_{23} = (P_3 + \Delta P_{syu} + \frac{P_3^2 + Q_3^2}{U_n^2} \cdot R_T) + (Q_3 + \Delta Q_{\mu} + \frac{P_3^2 + Q_3^2}{U_n^2} \cdot X_T)$$

bu yerda:  $P_3 + jQ_3$  - yuklamaga tegishli aktiv va reaktiv quvvat;

$R_T$ ,  $X_T$ - ushbu podstansiya transformatorlarining aktiv va reaktiv qarshiliklari.

Qolgan podstansiyalar uchun birlamchi kuchlanish tarafidagi quvvat ushbu tartibda aniqlanadi:

2-3-uchastkasidagi quvvat isrofi:

$$\Delta P_{23} + j\Delta Q_{23} = \frac{(P^{\parallel}_{23})^2 + (Q^{\parallel}_{23})^2}{U_n^2} \cdot R_3 + j \frac{(P^{\parallel}_{23})^2 + (Q^{\parallel}_{23})^2}{U_n^2} \cdot X_3$$

Uchinchi uchastka boshidagi quvvat oqimi:


$$P'_{23} + jQ'_{23} = (P'_{23} + \Delta P_{23}) + j(Q^{\parallel}_{23} + \Delta Q_{23})$$

Ikkinchi uchastka oxiridagi quvvat:

$$P^{\parallel}_{12} + jQ^{\parallel}_{12} = (P'_{23} + P_2) + j(Q'_{23} + Q_2)$$

$$\begin{array}{c}
 \text{P}_1 + j\text{Q}_1 \\
 \text{P}_2 + j\text{Q}_2 \\
 \text{P}_3 + j\text{Q}_3
 \end{array}$$

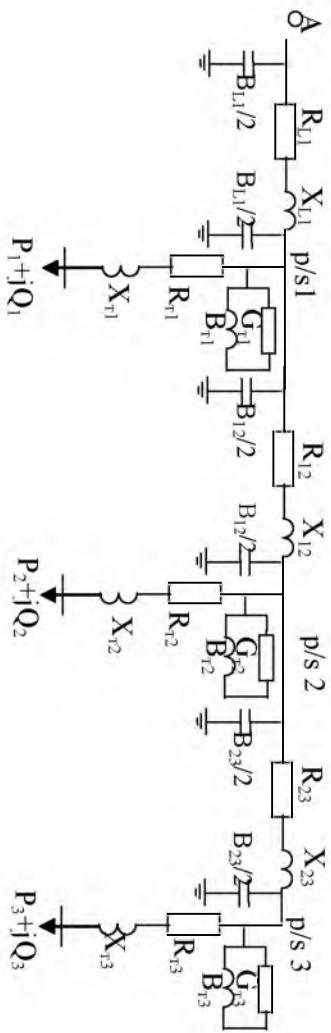5.1 (a)-rasm. Yuqori kuchlanishli tarmoq uchastkalari




5.1 (b)-rasm. Elektr tarmoq almashtiruv sxemasi

### 5.1-jadval

#### Liniya va transformatorlarning hisoblangan parametrlari

	Tarmoq qismi	Parametrlar
	Simlarning markasi va kesim yuzasi, $\text{mm}^2$	
	Simlarning tayanchlarda joylashuvi va ular orasidagi masofa, m	
	Simlar orasidagi o‘rtacha geometrik masofa, m	
	Tarmoq uzunligi, km	
	1 km simning aktiv qarshiligi, $\text{Om}/\text{km}$	
	1 km simning reaktiv qarshiligi, $\text{Om}/\text{km}$	
	1 km simning sig‘im o‘tkazuvchanligi, $1/\text{Sm}\cdot\text{km}$	
	Tarmoq qismining aktiv qarshiligi, $\text{Om}$	
	Tarmoq qismining reaktiv qarshiligi, $\text{Sm}/\text{faza}$	
	Ulangan liniyaning boshi va oxiridaga zaryad quvvati, $\text{mVAr}$	

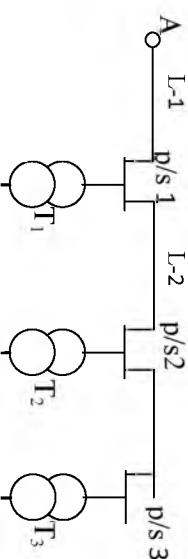

2-uchastkadagi quvvat isrofi 3-uchastkadagiga o‘xshab aniqlanadi va teng bo‘ladi:

$$\Delta P_{12} + j\Delta Q_{12}$$

2-uchastka boshidagi quvvat:

$$P'_{12} + jQ'_{12} = (P''_{12} + \Delta P_{12}) + j(Q''_{12} + \Delta Q_{12})$$

1-uchastka boshi va oxiridagi quvvat xuddi shunday usulda aniqlanadi:

$$P''_{A1} + jQ''_{A1} = (P'_{12} + \Delta P_1) + j(Q'_{12} + Q_1)$$

$$P'_{A1} + jQ'_{A1} = (P''_{A1} + \Delta P_1) + j(Q''_{A1} + \Delta Q_{A1})$$

Quvvat oqimi taqsimlanishining hisobiy natijalari har bir ko‘rilib yotgan tarmoqning ishlash holati uchun hisobiy sxemaga kiritiladi.


Kuchlanishni hisoblashdan maqsad, podstansiyaning past kuchlanishli shinalaridagi kuchlanishni hamda yuqori kuchlanishga keltirilgan

Podstansiya	Transformator xarakteristikasi	Parametrlar
Turi va quvvati, mVA		
Qisqa tutashuvda kuchlanish yo‘qotilishi, %		
Qisqa tutashuvda quvvat isrofi, kW		
Salt yurish quvvat isrofi, kW		
Salt yurish toki, %		
Almashtirish sxemasi aktiv qarshiligi, Om		
Almashtirish sxemasi reaktiv qarshiligi, Om		
Transformator po‘latidagi aktiv quvvat isrofi yigindisi, kW		
Transformator po‘latidagi reaktiv quvvat isrofi yig‘indisi mVAr		

Transformator xarakteristikasi va parametrlari

## 5.2-jadval
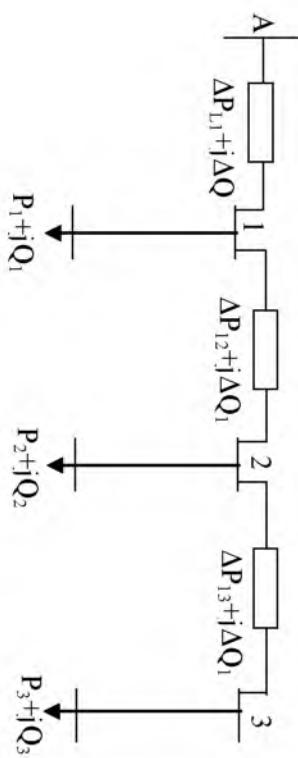
## 5.1 (d)-rasm. Elektr tarmog‘im hisoblash sxemasi



qiymatlarini aniqlashdan iborat. Bu kuchlanish tayanch tuguni kuchlanishi qiymati asosida hisoblanadi.

5.1-rasmda keltirilgan hisobiy sxema uchun kuchlanishni hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi:

Tayanch tuguni A kuchlanishni  $U_A$  orqali belgilaymiz. Unda 1-podstansiyaning yuqori kuchlanish shinalaridagi kuchlanish teng bo‘ladi:

$$U_1 = U_A - \frac{P'_{A1}R_1 + Q'_{A1}X_1}{U_A} - j \frac{P'_{A1}X_1 - Q'_{A1}R_1}{U_A} = U'_1 - jU''_1$$

Kuchlanishning (modul) qiymati:

$$U_1 = \sqrt{(U'_1)^2 + (U''_1)^2}$$

$\Delta U_{A1} = \frac{P'_{A1}R_1 + Q'_{A1}X_1}{U_A}$  - kuchlanish pasayishining bo‘ylamasiga tarkibiy qismi

$\delta U_{A1} = \frac{P'_{A1}X_1 - Q'_{A1}R_1}{U_A}$  - kuchlanish pasayishining ko‘ndalangiga tarkibiy qismi

1-podstansiya past kuchlanish shinalaridagi kuchlanishni yuqori kuchlanishga keltirilgan qiymati  $U_1$  kuchlanishdan transformatordagi kuchlanish pasayishini ayirib aniqlanadi:

$$U'_1 = U_1 - \frac{P_1 R_{T1} + Q X_{T1}}{U_1} - j \frac{P_1 X_{T1} - Q R_1}{U_1} = U'_{11} - jU'_{12}$$

bu yerda:  $P_1, Q_1$  – 1-podstansiyaga tegishli aktiv va reaktiv yuklamalar;  $R_{T1}, X_{T1}$  – 1-podstansiya transformatoriga tegishli aktiv va reaktiv qarshiliklar.

$$\text{Keyin } U'_1 = \sqrt{(U'_{11})^2 + (U'_{12})^2}$$

2-podstansiya va qolgan podstansiya shinalaridagi kuchlanish shu tartibda aniqlanib, 3-jadvalga kiritiladi.

110 kV kuchlanishgacha bo‘lgan tarmoq hisoblarida ko‘ndalangiga kuchlanishni pasayishini hisobga olmaslikka ruxsat etiladi.

Transformator shoxobchalarini tanlash.

Transformator koeffisienti  $K_T = \frac{U_1}{U_2} = \frac{W_1}{W_2}$  ni chulg‘amlar sonini

o‘zgartirib o‘zgartirish mumkin. Buning uchun transformatorlarda maxsus shoxobchalar qo‘llaniladi. Shoxobchalarni chulg‘amdan o‘zgartirish uchun transformator ulangan (yuklama ostida rostlash) yoki o‘chirilgan (qo‘zg‘atishsiz rostlash) holatda bo‘lishi kerak.

Hisobiy shoxobcha shunday tanlanadiki, unda podstansiya shinalarida eng kichik kuchlanish og‘ishi ta’minlanishi kerak.

Agar kuchlanish  $U_1$  ma’lum bo‘lsa, ikkilamchi chulg‘am tarafda  $U_{2k}$  (kerakli kuchlanish) olish uchun berilgan yuklamada, birlamchi chulg‘amga tegishli rostlovchi shoxobchani tanlash kerak.

Transformatorda kuchlanish yo‘qotilishini foizda taxminan quyidagicha aniqlash mumkin.

$$\Delta U_T = \left( \frac{Q}{S_{nom}} \right) \cdot U_n$$

bu yerda:  $Q$  – transformator orqali oquvchi reaktiv quvvat yuqori tarafga keltirilgan  $\Delta U_T$  qiymatini  $U_1$  dan ayirib, transformatorni birlamchi tarafga keltirilgan ikkilamchi chulg‘am tarafidagi kuchlanishni olamiz.

$$U'_2 = U_1 - \Delta U_T$$

Transformatsiya koefisientini aniqlovchi ifodani ishlatib, ikkilamchi tarafdagи kerakli kuchlanishni topamiz:

$$U_{2K} = \frac{U'_2}{K_T} = \frac{U'_2 \cdot U_2}{U_{1Sh.R}}$$

Bundan rostlovchi shoxobchaning nominal kuchlanishini aniqlaymiz:

$$U_{1Sh.R.} = \frac{U'_2 \cdot U_2}{U_{2K}}$$

Olinadigan kuchlanishning og‘ishi

$$U_{Og'} = \frac{U'_2 - U_{2K}}{U_{2K}} \cdot 100\%$$

Hamma hisoblangan ma’lumotlarni tarmoq kuchlanishini hisoblash jadvaliga kiritamiz:

### 5.3-jadval

1	Podstansiylar raqami	1	2	3	4
2	Tarmoq uchastkalari	A-1	1-2	2-3	3-4
3	Uchastka boshidagi kuchlanish, kV				
4	Liniyada kuchlanish pasayishi, kV				
5	Liniya oxiridagi kuchlanish, kV				
6	Transformatorlarda kuchlanish pasayishi, kV				
7	Yuqori tarafga keltirilgan past kuchlanish shinasidagi kuchlanish, kV				
8	Rostlovchi shoxobchani hisoblash				
9	Standart rostlovchi shoxobcha				
10	Past kuchlanish shinasidagi keltirilgan kuchlanish				
11	Past kuchlanish shinasidagi haqiqiy kuchlanish				
12	Kuchlanishning og‘ishi				

## 5.2 Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** Rayon podstansiyasiga uch fazali ikki chulg‘amli ТДН-10000/115 turli, 10 mVA quvvatli yuklama ostida rostlash oralig‘i,  $115 \text{ kV} \pm 9\% \times 1,78\%$ , ikkilamchi chulg‘am kuchlanishi  $U_2=11 \text{ kV}$ , qisqa tutashuv kuchlanishi 10,5% bo‘lgan transformator o‘rnatilgan.

Transformatorning eng katta yuklamasi  $S=8+j5 \text{ mVA}$ . Ish tartibida birlamchi chulg‘amdagи kuchlanish  $U_1=120 \text{ kV}$  bo‘lganda ikkilamchi chulg‘amdagи kerakli kuchlanish  $U_{2k}=10,5 \text{ kV}$ , eng kichik yuklamali  $S=5+j2 \text{ MVA}$  ish tartibida,  $U_1=114 \text{ kVda}$ ,  $U_{2k}=10 \text{ kV}$  bo‘lishi kerak.

Berilgan yuklamalar ish tartibi uchun transformatorning rostlovchi shoxobchasini tanlash va olingan rostlash oralig‘ining mumkinligini tekshirish talab etiladi.

Yechish. Eng katta yuklamali ish tartibida transformatordagи kuchlanish yo‘qotilishini hisoblaymiz. ( $U_n=110 \text{ kV}$ )

$$\Delta U_T = \frac{Q}{S_{nom}} \cdot U = \frac{5}{10} \cdot 10,5\% = 5,28\% \text{ yoki } 5,8 \text{ kV}$$

Eng kichik yuklamali ish tartibida:

$$\Delta U_T = \frac{Q}{S_{nom}} \cdot U = \frac{2}{10} \cdot 10,5\% = 2,1\% \text{ yoki } 2,3 \text{ kV}$$

Eng katta yuklamali ish tratibida, birlamchi tarafga keltirilgan ikkilamchi chulg‘am kuchlanishi:

$$U_2 = U_1 - \Delta U_{tr} = 120 - 5,8 = 114,2 \text{ kV}$$

Eng kichik yuklamali ish tartibida:

$$U_2 = U_1 - \Delta U_{tr} = 114 - 2,3 = 111,7 \text{ kV}$$

Rostlovchi shoxobchaning talab qilinayotgan ish holati:

$$U_{1Sh.R.} = \frac{U'_{12} \cdot U_2}{U_{2K.}} = \frac{114,2 \cdot 11}{10,5} = 119,5 \text{ kV}$$

(Rostlovchi shoxobcha 119,56 kV,  $U_n + 2 \times 1,78\%$ )

Eng kichik yuklamali ish tartibida:

$$U_1 = \frac{111,7 \cdot 11}{10} = 123 \text{ kV}$$

(Rostlovchi shoxobcha 122,2 kV,  $U_n + 4 \times 1,78\%$ )

Shunday qilib, olingan rostlash oralig'i yetarli.

**2-masala.** 110 kVli uzunligi 140 km bo'lgan liniya orqali elektr stansiyaning yuqori kuchlanishli shinasidan energetika tizimiga  $S_1 = 50-j30$  MVA quvvat 120 kVli ishchi kuchlanishida uzatilmoqda. Liniyaning energetika tizimiga ulanish nuqtasida kuchlanish 108 kVga teng bo'lganda  $U_2$  kuchlanishni va liniya oxiridagi transformatorni transformatsiya koeffitsiyentini aniqlang.

Liniya temir-beton tayanchlarda, AC-240 simdan tayyorlangan bo'lib, faza simlari orasidagi masofa 4,4 m.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-240 sim uchun ma'lumotlarni olamiz:

$$r_0 = 0,132 \text{ Om/km}, \quad x_0 = 0,39 \text{ Om/km}, \quad v_0 = 2,4 \cdot 10^{-6} \text{ Sm/km}, \quad d_0 = 21,6 \text{ mm}.$$

Liniya parametrlarini aniqlaymiz:

$$R = r_0 \cdot l = 0,132 \cdot 140 = 18,5 \text{ Om} \quad X = x_0 \cdot l = 0,39 \cdot 140 = 54,5 \text{ Om}$$

$$B = b_0 \cdot l = 2,84 \cdot 140 \cdot 10^{-6} = 400 \cdot 10^{-6} \text{ Sm}$$

Liniya boshidagi zaryad quvvati:

$$Q_{B1} = U^2 \cdot \frac{B}{2} = \frac{120^2 \cdot 400 \cdot 10^{-6}}{2} \approx 2,9 \text{ MVar}$$

Uzatish boshidagi quvvat:

$$\dot{S}_1 = 50 - j(30 + 2,9) = (50 - j32,9) \text{ MVA}$$

Yuklama holatida liniya oxiridagi kuchlanish:

$$U_2 = U_1 - \frac{PR+QX}{U_1} = 120 - \frac{50 \cdot 18,5 + 32,9 \cdot 54,5}{120} - j \frac{50 \cdot 54,5 - 32,9 \cdot 18,5}{120} = \\ = (120 - 22,7) - j17,6 = 99 \text{ kV}$$

Agar liniyaning energetika tizimiga ulanish nuqtasida kuchlanish 108 kVga teng bo'lsa, unda uzatish liniyasining oxiriga quyidagi  $K_T=108/99=1,09$  li rostlanadigan avtotransformator (volt qo'shuvchi transformator o'rnatish talab etiladi. Liniya qarshiliklaridagi quvvat isrofi va uzatish zvenosi oxiridagi quvvat quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi:

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R \cdot 10^{-3} = \frac{50^2 + 32,9^2}{120^2} 18,6 \cdot 10^{-3} = 4,6 \text{ MVA}$$

$$\Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X \cdot 10^{-3} = \frac{50^2 + 32,9^2}{120^2} 54,5 \cdot 10^{-3} = 13,6 \text{ MVAR}$$

$$\dot{S}_1 = (50 - 4,6) - j(32,9 - 13,6) = 45,4 - j19,3 \text{ MVA}$$

Liniya oxiridagi zaryad quvvati:

$$Q_{B2} = U_2^2 \cdot \frac{B_l}{2} = \frac{99^2 \cdot 400 \cdot 10^{-6}}{2} \approx 2 \text{ MVAR}$$

Energetika tizimiga kelayotgan quvvat:

$$\dot{S}'_2 = \dot{S}_2 - Q_3 = 45,4 - j(19,3 + 2) = 45,4 - j21,3 \text{ MVA}$$

$$\text{Quvvat koeffitsienti } \cos\varphi_2 = 0,9 \text{ FIK } \eta = \frac{45,4}{50} \cdot 100 = 90,8\%$$

**3-masala.** 220 kVli 140 km uzunlikdagi liniya orqali elektr stansiya shinasidan energetika tizimining asosiy tarmog'i  $S_1=100-j50 \text{ MVA}$  quvvat uzatilmoqda. Liniya temor-beton tayanchlarda fazalar simlari orasidagi masofa  $D=7\text{m}$  da gorizontal joylashgan AC-300 simdan tayyorlangan. Tizimga ulanish nuqtasida kuchlanish  $U_2 = 210 \text{ kV}$  bo'lganda liniya boshidagi kuchlanishni toping.

Yechish. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-300 sim uchun ma'lumotlarni olamiz.

$r_0=0,107 \text{ Om/km}$ ,  $x_0=0,425 \text{ Om/km}$ ,  $v_0=2,67 \cdot 10^{-6} \text{ Sm/km}$ ,  
 $d_0=24,2 \text{ mm}$ .

Liniya parametrlarini aniqlaymiz:

$$R = r_0 \cdot l = 0,107 \cdot 160 = 17 \text{ Om} \quad X = x_0 \cdot l = 0,425 \cdot 160 = 68 \text{ Om}$$

$$V = v_0 \cdot l = 2,67 \cdot 160 \cdot 10^{-6} = 427 \cdot 10^{-6} \text{ Sm} \quad D_{or} = D\sqrt{2} = 7 \cdot 1,26 = 8,8 \text{ m}$$

Liniya boshidagi zaryad quvvati:

$$Q_{B1} = Q_{B2} = U_n^2 \cdot \frac{B_x}{2} = 220^2 \cdot \frac{4,27 \cdot 10^{-6}}{2} \approx 10,3 \text{ MVar}$$

Liniya boshidagi quvvat:

$$\dot{S}_1 = 100 - j(50 + 10,3) = 100 - j60,3 \text{ MVA}$$

Liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R \cdot 10^{-3} = \frac{100^2 + 60,3^2}{220^2} 17 \cdot 10^{-3} = 4,8 \text{ MVt}$$

$$\Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X \cdot 10^{-3} = \frac{100^2 + 60,3^2}{220^2} 68 \cdot 10^{-3} = 19,2 \text{ MVar}$$

Uzatish tarmog‘i oxiridagi quvvat:

$$\dot{S}_1 = (100 - 4,8) - j(60,3 - 19,2) = 95,2 - j41,1 \text{ MVA}$$

Elektr uzatish liniyası boshidagi kuchlanish:

$$U_1 = U_2 + \frac{PR + QX}{U_2} = 210 + \frac{95,2 \cdot 16,8 + 41,1 \cdot 68}{210} - j \frac{95,2 \cdot 68 + 41,1 \cdot 16,8}{210} = 231 - j27,5 = 232 \text{ kV}$$

Energetika tizimiga kelayotgan quvvat:


$$\dot{S}'_2 = 95,2 - j(41,1 + 10,3) = 95,2 - j51,4 \text{ MVA}$$

$$\text{FIK} \quad \eta = \frac{95,2}{100} \cdot 100 = 95,2 \%$$

U<sub>1</sub>ni 232 kV qabul qilishimiz liniya oxirida U<sub>2</sub>=211kV olishimizga imkon beradi. Ushbu usulda quvvatlarni hisoblash 0,47 % xatolikni beradi.

**4-masala.** S<sub>2</sub>=15+j10 MVA elektr stansiya shinasidan 110 kV li bir tizimli 80 km uzunlikdagi liniya orqali ta'minlanadi. Liniyaning almashtiruv sxemasi 5.2-rasmda ko'rsatilgan, uning parametrlari r<sub>12</sub>=24,48 Om, x<sub>12</sub>=34,72 Om, v<sub>12</sub>=208,8·10<sup>-6</sup> Sm. elektr stansiya shinasidagi kuchlanish 116 kV, elektr stansiyasi ishlab chiqarayotgan quvvat S, liniya oxiridagi kuchlanish U<sub>2</sub> ni toping.

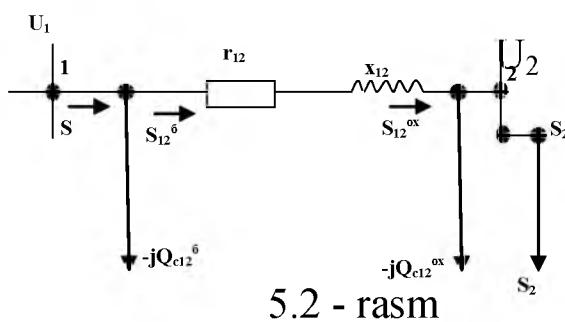Yechish. Hisoblashni uch bosqichda amalga oshiramiz.



1-bosqich. Liniyaning sig'im quvvati, undagi quvvat isrofi va quvvat oqimini aniqlaymiz:

$$Q_{s12}^{ox} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 208,8 \cdot 10^{-6} = 1,26 \text{ MVar}$$

Liniya oxiridagi quvvat:

$$S_{12}^{ox} = \dot{S}_2 - Q_{s12}^{ox} = 15 + j10 - j1,26 = 15 + j8,74 \text{ MVA}$$

Liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta P_{12} = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} R \cdot 10^{-3} = \frac{15^2 + 8,74^2}{110^2} 24,48 \cdot 10^{-3} = 0,61 \text{ MVt}$$

$$\Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U_n^2} X \cdot 10^{-3} = \frac{15^2 + 8,74^2}{110^2} 34,72 \cdot 10^{-3} = 0,86 \text{ MVar}$$

Liniya boshidagi quvvat:

$$S_{12}^b = S_{12}^{ox} + \Delta P_{12} + j\Delta Q_{12}^b = 15 + j8,74 + 0,61 + j0,86 = 15,61 + j9,6 \text{ MVA}$$

Elektr stansiya shinasidagi quvvat:

$$S_1 = S_{12}^b + jQ_{12}^b = 15,61 + j9,6 - j1,26 = 15,61 + j8,34 \text{ MVA}$$

2-bosqich. Liniya oxiridagi kuchlanish (4.3.3) (4.3.8) (4.3.9) ifodalarni qo'llab aniqlanadi.

$$U_2 = 116 - \frac{15,61 - j9,6}{116} (24,48 + j34,72) = 109,8 - j2,65 \text{ kV}$$

Kuchlanish moduli:

$$U_2 = \sqrt{109,8^2 - j2,65^2} = 109,8 \text{ kV}$$

3-bosqich. Liniya parametrlarini ishlatib bo'yamasiga va ko'ngdalangiga kuchlanish pasayishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_{12}^b = \frac{15,61 \cdot 24,48 + 9,6 \cdot 34,72}{115,9} = 6,17 \text{ kV}$$

$$\delta U_{12}^b = \frac{15,61 \cdot 34,72 - 9,6 \cdot 24,48}{115,9} = 2,85 \text{ kV}$$

Liniya oxiridagi kuchlanish:

$$U_2 = 115,9 + j0,15 - 6,17 - j2,65 = 109,7 - j2,5 \text{ kV}$$

Liniya oxiridagi kuchlanish moduli:

$$U_2 = \sqrt{109,7^2 + 2,5^2} = 109,7 \text{ kV}$$

Liniyadagi kuchlanish yo'qotilishi:


$$U_1 - U_2 = 115,9 - 109,7 = 6,2 \text{ kV}$$

**5-masala.** 5.2 - rasmda ko'rsatilgan ta'minlash tarmog'ining ish tartibini hisoblang. Yuklama quvvatlari transformatorni YuK tomonidan ko'rsatilgan.

$$S_2 = 22,13 + j18,35 \text{ mVA}, \quad S_3 = 17,11 + j14,45 \text{ mVA}, \quad S_4 = 41,21 + j34,72 \text{ MVA}$$

**6-masala.** Liniya uzunligi va ishlatilgan simlar markasi 5.3-rasmda ko'rsatilgan. TM kuchlanishi 117,7 kVda ushlab turiladi. 1-ilovadagi 2-jadvaldan AC-240/32, AC-150/24, AC-120/19 simlar uchun 1 km uzunlikni solishtirma qarshiliklarini olamiz. Solishtirma sig'im o'tkazuvchanligi va aktiv, reaktiv qarshiliklar va o'tkazuvchanlikni ikki tizimli liniya uchun aniqlaymiz.

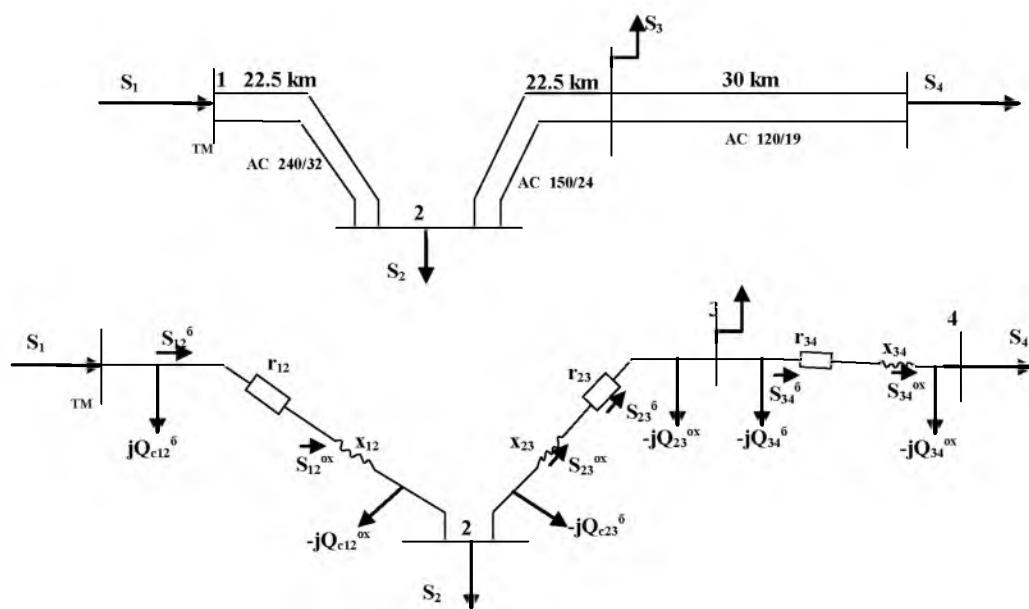Almashtirish sxemasini tuzamiz. Yuklamalar ulangan nuqta kuchlanishlari noma'lum, liniyaning boshidagi kuchlanish esa ma'lum. Hisoblashni ikki bosqichda olib boramiz.



5.3-rasm

$$r_{12}=0,5 \cdot 0,12 \cdot 22,5=1,35 \text{ Om},$$

$$x_{12}=0,5 \cdot 0,405 \cdot 22,5=4,56 \text{ Om},$$

$$v_{12}=2 \cdot 2,81 \cdot 10^{-4} \cdot 22,5=1,26 \cdot 10^{-4} \text{ Sm},$$

$$r_{23}=0,5 \cdot 0,198 \cdot 22,5=2,23 \text{ Om},$$

$$x_{23}=0,5 \cdot 0,42 \cdot 22,5=4,72 \text{ Om},$$

$$v_{23}=2 \cdot 2,7 \cdot 10^{-4} \cdot 22,5=1,22 \cdot 10^{-4} \text{ Sm},$$

$$r_{34}=0,5 \cdot 0,249 \cdot 30=3,74 \text{ Om},$$

$$x_{34} = 0,5 \cdot 0,427 \cdot 30 = 6,4 \text{ Om},$$

$$v_{34} = 2 \cdot 2,66 \cdot 10^{-6} \cdot 30 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ Sm}.$$

1-bosqich. Liniyaning sig‘im quvvati, undagi quvvat isrofi va quvvat oqimi [A3] ni (3.3.7), (4.1.6) orqali aniqlaymiz:

$$Q_{s34} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-4} = 0,97 \text{ MVar}$$

### 3.4 liniyaning oxiridagi quvvat:

$$S_{34}^{ox} = \dot{S}_4 - jQ_{s34}^{ox} = 42,21 + j34,72 - j0,97 = 41,21 + j33,75 \text{ MVA}$$

### 3.4 liniyadagi quvvat isrofi:

$$\Delta S_{34} = \frac{(P_{34}^{ox})^2 + (Q_{34}^{ox})^2}{U_n^2} (r_{34} + jx_{34}) = \frac{41,21^2 + 33,75^2}{110^2} (3,74 + j6,4) = 0,88 + j1,5 \text{ MVA}$$

### 3.4 liniya boshidagi quvvat:

$$S_{34}^b = S_{34}^{ox} + \Delta S_{34} = 41,21 + j33,75 + 0,88 + j1,5 = 42,9 + j35,26 \text{ MVA}$$

Shunga o‘xshash 2.3 va 1.2 liniyalar uchun hisoblaymiz:

$$Q_{s23} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 1,22 \cdot 10^{-4} = 0,74 \text{ MVar}$$

$$S_{23}^{ox} = S_{23}^b - jQ_{s23}^b + S_3 - jQ_{s23}^{ox} = 42,09 + j35,25 - j0,97 + 17,11 + j14,45 - j0,74 = 59,2 + j48 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{23} = \frac{(P_{23}^{ox})^2 + (Q_{23}^{ox})^2}{U_n^2} (r_{23} + jx_{23}) = \frac{59,2^2 + 48^2}{110^2} (2,23 + j4,72) = 1,07 + j2,27 \text{ MVA}$$

$$S_{23}^b = S_{23}^{ox} + \Delta S_{23} = 59,2 + j48 + 1,07 + j2,27 = 60,27 + j50,27 \text{ MVA}$$

$$Q_{s12} = \frac{1}{2} = 110^2 \cdot 1,264 \cdot 10^{-4} = 0,76 \text{ MVar}$$

$$S_{12}^{ox} = S_{12}^b - jQ_{s12}^b + S_2 - jQ_{s12}^{ox} = 60,27 + j50,27 - j0,74 + 22,13 + j18,35 - j0,76 = 82,4 + j67,12 \text{ MVA}$$

$$\Delta S_{12} = \frac{(P_{12}^{ox})^2 + (Q_{12}^{ox})^2}{U_1^2} (r_{12} + jx_{12}) = \frac{82,4^2 + 67,12^2}{110^2} (1,35 + j4,56) = 1,26 + j4,25 MVA$$

$$S_{12}^b = S_{12}^{ox} + \Delta S_{12} = 82,4 + j67,12 + 1,26 + j4,23 = 83,66 + j70,37 MVA$$

TM shinasidan 1.2 liniyaga oquvchi quvvat:

$$S_1 = S_{12}^b - jQ_{s12} = 83,66 + j70,37 - j0,76 = 83,66 + j70,61 MVA$$

2-bosqich.  $U_2$  kuchlanishni aniqlaymiz:

$$\Delta U_{12}^b = \frac{P_{12}^b \cdot r_{12} + Q_{12}^b \cdot x_{12}}{U_1} = \frac{83,66 \cdot 1,35 + 70,61 \cdot 4,56}{117,7} = 3,72 kV$$

$$\delta U_{12}^b = \frac{P_{12}^b * r_{12} - Q_{12}^b * x_{12}}{U_1} = \frac{83,66 \cdot 4,56 + 70,61 \cdot 1,35}{117,7} = 2,42 kV$$

$$U_2 = U_1 - \Delta U_{12}^b - j\delta U_{12}^b = 117,7 - 3,72 - j2,42 = 114 - j2,42 kV$$

Kuchlanish moduli:

$$U_2 = \sqrt{114^2 + 2,42^2} = 114 kV$$

110 kV va undan past kuchlanishli elektr tarmoqlarida kushlanish pasayishini ko‘ndalangiga tarkibiy qismi hisoblarga uncha ta’sir etmaydi. Shuning uchun ko‘rilayotgan tarmoq uchun bo‘ylamasiga tarkibiy qismini hisobga olsak, unda ikkinchi nuqta uchun

$$U_2 = U_1 - \Delta U_{12}^b = 117,7 - 3,72 = 114 kV$$

3.4 tugundagi kuchlanishni aniqlaymiz:

$$\Delta U_{23}^b = \frac{P_{23}^b \cdot r_{23} + Q_{23}^b \cdot x_{23}}{U_2} = \frac{60,27 \cdot 2,23 + 50,27 \cdot 4,72}{114} = 3,26 kV$$

$$\Delta U_{34}^b = \frac{P_{34}^b \cdot r_{34} + Q_{34}^b \cdot x_{34}}{U_3} = \frac{42,09 \cdot 3,74 + 35,25 \cdot 6,4}{110,7} = 3,45 kV$$

$$U_4 = 110,7 - 3,45 \approx 107,2 kV$$

**6-AMALIY MASHG'ULOT**  
**SIM VA KABELLARNING KESIM YUZASINI TOKNING**  
**IQTISODIY ZICHLIGI VA KUCHLANISH YO'QOTILISHI**  
**BO'YICHA TANLASH**

**6.1. Nazariy qism**

Sim va kabellarning kesim yuzasini tanlash hamda qaysi materiallardan, tanlangan sim va kabellardan tayyorlangan tarmoqni qurish va ishlatishda eng kam keltirilgan xarajatlar usuli qabul qilinadi

35kV va undan yuqori kuchlanishli havo elektr tarmoqlari uchun ko'pincha AC, ACO markali po'lat-alumin simlar ishlatiladi. Kichik kuchlanishli tarmoqlar asosan alumin simlardan tayyorlanadi. Atrof-muhit sharoitlari alumin simlarni ishlatishga imkon bermasa unda mis simlari va kabellar ishlatiladi.

Elektr uskunalarini tuzilish qoidalariga asosan rayon elektr tarmoqlari tokni iqtisodiy zichlik  $j_{iq}$  qiymatlari bo'yicha hisoblanadi. 2-ilovadagi 8-jadvalda  $j_{iq}$  ning qiymatlari keltirilgan. Ushbu jadvalda keltirilgan qiymatlar 220 kV kuchlanishgacha bo'lgan liniyalarga tegishli. 330 kV va 500 kV kuchlanishli liniyalar uchun tokning iqtisodiy zichligi usuli tavsiya etilmaydi. Bu liniyalar uchun simning kesim yuzasi bir nechta, bo'lingan simlar tuzilmalari va ularni umumiy kesim yuzalari uchun kumulativ xarajatlar bo'yicha taqqoslanib tanlanadi.

Tokning iqtisodiy zichligi sim tayyorlangan material, elektr uzatish liniyasi joylashgan hudud iste'molchilarni maksimal yuklamada ishlash vaqtiga bog'liq.

Simning kerakli iqtisodiy kesim yuzasi quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$F = \frac{I_n}{j_{iq}}$$

bu yerda:  $I_n$ -normal ish sharoitida hisobiy tok.

Hisoblangan natija yaqin standart qiymatga yaxlitlanadi.

Mahalliy elektr tarmoqlarining aktiv qarshiligi induktiv qarshilikka nisbatan ancha katta, kesim yuzasi kichik simlardan tayyorlanadi. Liniyaning induktiv qarshiligi sim kesim yuzasining o'zgarishiga ham

bog'liq. Shuning uchun mahalliy elektr tarmoqlarida sim va kabellar kesim yuzasini tanlashda, undagi kuchlanish yo'qotilishining maksimal qiymati ruxsat berilgan qiymatdan oshishi kerak emas. Iste'molchilarga kerakli sifatli kuchlanish berish – hozirgi vaqtida iqtisodiy o'zini oqlagan usul hisoblanadi.

Hisoblash quyidagicha olib boriladi: havo liniyalarining induktiv qarshiligi kichik oraliqda ( $x_0=0,384\div0,42$  Om/km) o'zgaradi, shuning uchun  $X_0$  ni o'rtacha qiymatini berib, X va reaktiv yuklama Q ga bog'liq kuchlanish yo'qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_p = \frac{Q}{U_n} x_0 l$$

Keyin liniya aktiv qarshiligidagi ruxsat berilgan kuchlanish yo'qotilishi aniqlanadi:

$$\Delta U_{arux} = \Delta U_{rux} - \Delta P_r$$

Qidirilayotgan sim kesim yuzasi quyidagi ifodadan topiladi:

$$F = \frac{Pl}{\gamma \Delta U_{rux} U_n}$$

bu yerda: P- yuklamani aktiv tashkil etuvchisi;

l- liniya uzunligi;

$\gamma$  – simning solishtirma o'tkazuvchanligi.

Bir nechta iste'molchilar bo'lgan liniyalarda asosiy shartlardan biri, liniyaning hamma uchastkalarida sim kesim yuzasining bir xil bo'lishi.

Bu holatda x ning qiymati orqali induktiv qarshilik va reaktiv quvvatga bog'liq umumiy kuchlanish yo'qotilishi aniqlanadi.

$$\Delta U_r = \frac{x_0}{U_n} \sum Q_i l_i$$

So'ngra  $\Delta U_{arux} = \Delta U_{rux} - \Delta P_p$  aniqlanadi va simning kesim yuzasi topiladi:

$$F = \frac{I}{\gamma \Delta U_{arux} U_n} \sum P_i l_i$$

bu yerda:  $P_i$  va  $Q_i$  – liniya uchastkalarining aktiv va reaktiv quvvatlari;  $l_i$ - i uchastka uzunligi.

Boshqa qo'shimcha shart liniya'ning hamma uchastkalarida tok zichligi, ya'ni  $j_1=j_2=j_3=\dots=j_n=j$  bir xilligidir. Avval  $\Delta U_a$  hisoblanib, so'ngra tok zichligi topiladi:

$$J_{\Delta U} = \frac{\gamma \Delta U}{\sqrt{3} \sum I_i \cos \varphi_i}$$

bu yerda:  $\cos \varphi_i$  – uchastkaning quvvat koeffisienti.

Topilgan quvvat zichligidan simlarning kesim yuzasi aniqlanadi:

$$F_1 = \frac{I_1}{j}; \quad F_2 = \frac{I_2}{j}; \quad F_n = \frac{I_n}{j};$$

bu yerda:  $I_1, I_2, I_n$  – uchastkalardagi liniya toklari.

Kabel liniyalari uchun  $X=0$  deb qabul qilishimiz mumkin. Shuning uchun kesim yuzasi to'g'ridan-to'g'ri ruxsat etilgan kuchlanish yo'qotilishi -  $\Delta U_{rux}$  – orqali tanlanadi. Hamma ifodalarga bunda  $\Delta U_{rux} = \Delta U_a$  qiymati qo'yiladi.

## 6.2. Masalalarni yechish uchun misollar

**1-masala.** (80+j40) MVA quvvat iste'mol qiluvchi korxona ikki tizimli 110 kV kuchlanishli liniya orqali ta'minlanishi kerak. Maksimal yuklamada ishlash vaqt 4500 soat. Po'lat-alumin liniya simlarining kesim yuzasini aniqlang.

Yechish. Liniyadagi hisobiy tokni aniqlaymiz:

$$I = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2} \cdot 10^3}{2\sqrt{3}U_n} = \frac{\sqrt{80^2 + 40^2} \cdot 10^3}{2 * 1,73 * 110} = 232 A$$

2-ilovadagi 8-jadvaldan tokning iqtisodiy zichligi  $j_{iq}=1,1 A/mm^2$  ni topamiz. Iqtisodiy mumkin bo'lgan liniya simining kesim yuzasi:

$$F_u = \frac{I}{j_{iq}} = \frac{232}{1,1} = 211 mm^2$$


Standart AC-240 kesim yuzasini tanlab, uni qizishga tekshiramiz. Binodan tashqarida  $t=25^0 C$  da 1-ilovadagi 1-jadvalga asosan ruxsat etilgan tok  $I_{rux}=605 A$ . Tanlangan kesim yuzali simni qizishga tekshiramiz.  $I < I_{rux}$ . Avariyanan so'nggi ish tartibi bitta liniya o'chirilganda ishda qolgan liniyadagi ish toki:

$$I_{ish} = 2 \cdot 232 = 464 A < I_{rux}$$

**2-masala.** 6.1-rasmida ko‘rsatilgan 110 kV kuchlanishli magistral tarmoqdan quvvat iste’mol qiladigan uchta sex podstansiyalari – birinchisi – 4,8 mVA, ikkinchisi – 5,2 mVA, uchinchisi – 13,5 mVA ta’minlanadi. Agar maksimal yuklamada ishlash vaqt 4200 soat bo‘lsa, tarmoq uchastkalari simlarining kesim yuzasini aniqlang.

Yechish. Quvvat isrofini hisobga olmasdan uchastkalardagi quvvat oqimini aniqlaymiz. Uchinchi uchastkadagi quvvat oqimi 13,5 MVA, ikkinchisida:
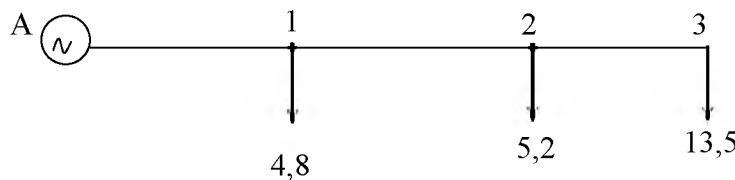
$$S_{1-2} = S_3 + S_2 = 13,5 + 5,2 = 18,7 \text{ MVA}$$



6.1-rasm

birinchisida:

$$S_{A-2} = S_1 + S_2 + S_3 = 18,7 + 4,8 = 25,5 \text{ MVA}$$

Liniya uchastkalaridagi ish tokini aniqlaymiz:

$$I_{A-1} = \frac{25,5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 134 \text{ A}; \quad I_{1-2} = \frac{18,7 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 98,3 \text{ A};$$

$$I_{2-3} = \frac{13,5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 71 \text{ A}$$

$T_{max} = 4200$  soatda po‘lat-alumin simlar uchun  $j_{iq} = 1,12 \text{ A/mm}^2$ . Uchastka simlarining kesim yuzasi:

$$F_{A-1} = \frac{134}{1,12} \approx 122 \text{ mm}^2; \quad F_{1-2} = \frac{98,3}{1,12} \approx 89,5 \text{ mm}^2; \quad F_{2-3} = \frac{71}{1,12} = 64,5 \text{ mm}^2$$

Yaqin joylashgan standart kesim yuzasini tanlaymiz.

$F_{A-1} = 120 \text{ mm}^2$ ,  $I_{rux} = 380 \text{ A}$ ;  $F_{1-2} = 95 \text{ mm}^2$ ,  $I_{rux} = 330 \text{ A}$ ;  $F_{2-3} = 70 \text{ mm}^2$ ,  $I_{rux} = 265 \text{ A}$ .

Hamma tanlangan kesim yuzalari qizish shartini qoniqtiradi, chunki liniya uchastkalaridagi ish toki  $I_{ish} < I_{rux}$

**3-masala.** 1000 kVA transformator o‘rnatilgan korxona, podstansiyasi 10 kV kuchlanishli havo liniyasi orqali ta’minlanadi. Oraliq masofasi 1 m bo‘lgan uchburchak shaklida joylashgan alumin simdan tayyorlangan liniyaning uzunligi 2,5 km. Podstansiyaning yuklamasi (750+j650) kVA. Kuchlanish yo‘qotilishining ruxsat etilgan qiymati 4,5 % ga teng. Liniya simining kesim yuzasini toping.

Yechish. Kuchlanish yo‘qotilishining ruxsat etilgan qiymati:

$$\Delta U_{rux} = \frac{10000 \cdot 4,5}{100} = 450 \text{ V}$$

1 km liniyaning induktiv qarshiligi  $x_0=0,38 \text{ Om/km}$ , reaktiv yuklama tufayli hosil bo‘lgan kuchlanish yo‘qotilishini topamiz:

$$\Delta U = \frac{Qx_0 I}{U} = \frac{600 \cdot 0,38 \cdot 2,5}{10} = 57 \text{ V}$$

Kuchlanish yo‘qotilishining aktiv tarkibiy qismi:

$$\Delta U_a = \Delta U_{rux} - \Delta U_r = 450 - 57 = 396 \text{ V}$$

Simga kerak bo‘lgan kesim yuzasini aniqlaymiz:

$$F = \frac{Pl}{\Delta U_a \gamma U_n} = \frac{750 \cdot 2,5 \cdot 10^3}{393 \cdot 32 \cdot 10} = 14,7 \text{ mm}^2$$

Standartga yaqin: ААШВ-16 simni tanlaymiz. Simning qarshiliklari:  $r_0=1,98 \text{ Om/km}$ ,  $x_0=0,39 \text{ Om/km}$ . Tanlangan sim bo‘yicha liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:

$$\Delta U = \frac{Pr_0 + Qx_0}{U} I = \frac{750 \cdot 1,98 + 600 \cdot 0,39}{10} \cdot 2,5 = 430 \text{ V}$$


Shunday qilib,  $\Delta U=430 \text{ V} < \Delta U_{rux}=450 \text{ V}$  va tanlangan kesim yuzasi kuchlanish yo‘qotilishining ruxsat etilgan qiymati shartini qoniqtiradi. Tanlangan simni kesim yuzasini qizish shartiga ko‘ra tekshiramiz. ААШВ-16 sim uchun  $I_{rux}=105 \text{ A}$ , liniyaning maksimal toki:

$$I = \frac{\sqrt{750^2 + 600^2}}{\sqrt{3} \cdot 10} = 55,5 \text{ A}$$

Shunday qilib, tanlangan kesim yuzasi qizish shartini qoniqtiradi.

**4-masala.** 35/6 kV podstansiyasini ta'minlovchi 35 kV kuchlanishli elektr uzatuvchi havo liniyasi simlarining kesim yuzasini aniqlang. Liniyaga AC markali simlar oraliq masofasi 3 m dan gorizontal osish mo'ljallanmoqda. Kuchlanish yo'qotilishining ruxsat etilgan qiymati 6%.

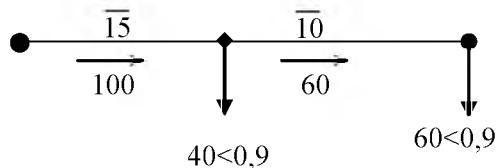Liniya ayrim uchastkalari simlarining kesim yuzasi, tokning iqtisodiy zichligi bir xil bo'lishi uchun tanlanishi kerak. Rasmda toklar (A)da quvvat koeffisienti ( $\cos\phi$ ) uchastkalar uzunligi (km) da ko'rsatilgan.



### 6.2-rasm

Yechish. Kuchlanish yo'qotilishining ruxsat etilgan qiymati:

$$\Delta U_{rux} = 0,06 \cdot 35000 = 2100 \text{ V}$$

1 km liniyaning  $x_0=0,38$  Om/km induktiv qarshiligini qabul qilib, reaktiv yuklama tufayli undagi kuchlanish yo'qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U = \sqrt{3}(I_1 l_1 \sin \varphi_1 + I_2 l_2 \sin \varphi_2)x_0 = \sqrt{3}(100 \cdot 15 \cdot 0,43 + 60 \cdot 10 \cdot 0,43) \cdot 0,38 = 539,6 \text{ V}$$

Kuchlanish yo'qotilishini aktiv tarkibiy qismini topamiz:

$$\Delta U_a = \Delta U_{rux} - \Delta U_p = 2100 - 539,6 = 1560,4 \text{ V}$$

Liniyadagi tok zichligini topamiz:

$$j = \frac{\gamma \Delta U_a}{\sqrt{3}(l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2) \cdot 10^3} = \frac{32 \cdot 1560,4}{\sqrt{3}(15 \cdot 0,9 + 10 \cdot 0,9) \cdot 10^3} = 1,23 \text{ A/mm}^2$$

Uchastkalar uchun simning kesim yuzasini tanlaymiz:

$$F_1 = \frac{I_1}{j} = \frac{100}{1,23} = 81,3 \text{ mm}^2; \quad F_2 = \frac{I_2}{j} = \frac{60}{1,23} = 48,8 \text{ mm}^2$$

Standart AC-95 sim uchun 1-ilovadagi 2-jadvaldan 1 km uzunlik qarshiliklari  $r_{01}=0,35$  Om/km,  $x_{01}=0,397$  Om/km va AC-50 uchun 1 km uzunlik qarshiliklari  $r_{02}=0,65$  Om/km,  $x_{02}=0,418$  Om/km ni tanlaymiz.

Tanlangan simning kesim yuzasida tarmoqdagi kuchlanishning yo'qotilishi:

$$\Delta U = \sqrt{3} \left[ I_1 l_1 (r_{01} \cos \varphi_1 + x_{01} \sin \varphi_1) + I_2 l_2 (r_{02} \cos \varphi_2 + x_{02} \sin \varphi_2) \right] =$$

$$= \sqrt{3} [100 \cdot 15 (0,35 \cdot 0,9 + 0,397 \cdot 0,43) + 60 \cdot 10 (0,69 \cdot 0,9 + 0,418 \cdot 0,43)] = 2046 \text{ V}$$

Shunday qilib,  $\Delta U = 2046 \text{ V} < \Delta U_{\text{rux}} = 2100 \text{ V}$  va tanlangan kesim yuzasi ruxsat etilgan kuchlanish yo‘qotilishi shartini qoniqtiradi.

Tanlangan kesim yuzasini qizish shartiga tekshiramiz, 1-ilovadagi 1-jadvaldan AC-95 sim uchun  $I_{\text{rux}} = 330 \text{ A} > I_1 = 100 \text{ A}$ , AC-50 sim uchun  $I_{\text{rux}} = 210 \text{ A} > I_2 = 60 \text{ A}$ .

Shunday qilib, tanlangan kesim yuza qizish shartini ham qoniqtirdi.

**5-masala.** Sanoat korxonasi 6.3-rasmida ko‘rsatilgan 110 kVli berk zanjirli tarmoqdan ta’minlanadi. Uchastkalardagi quvvatlar megovol’tlarda rasmda ko‘rsatilgan maksimal yuklamada ishlash vaqt 4800 soat. Tarmoq simlarini kesim yuzasini aniqlang.


Yechish. Tarmoq uchastkalarida oqayotgan ish tokini aniqlaymiz:

$$I_1 = \frac{S_1 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{43 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 110} = 226 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{S_2 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{21,5 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 110} = 113 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{S_3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{13,3 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 110} = 70 \text{ A}$$
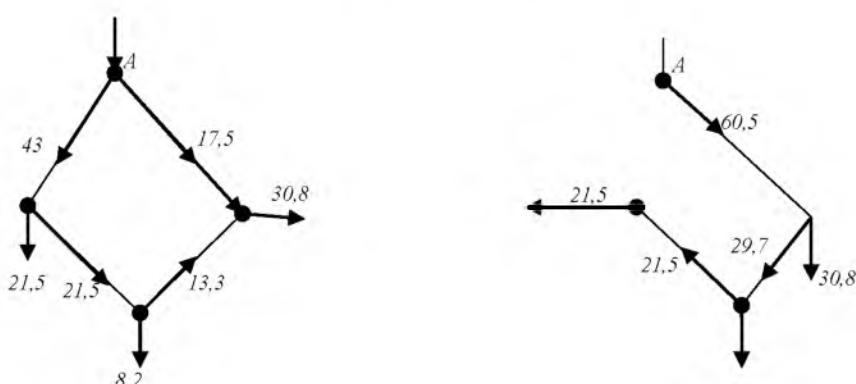
$$I_4 = \frac{S_4 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{17,3 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 110} = 92 \text{ A}$$



6.3-rasm

Po'lat-alyumin simlar uchun  $T_{max}=4800$  soat bo'lganda 2-ilovadagi 8-jadvaldan  $j_{iq}$  ning qiymatini olamiz.  $j_{iq}=1,1 \text{ A/mm}^2$  teng bo'lganda uchastkalardagi simlarning kesim yuzasini aniqlaymiz:

$$F_1 = \frac{226}{1,1} = 205 \text{ mm}^2, \quad F_2 = \frac{113}{1,1} = 102,7 \text{ mm}^2,$$

$$F_3 = \frac{70}{1,1} = 63,6 \text{ mm}^2, \quad F_4 = \frac{92}{1,1} = 83,6 \text{ mm}^2$$

Yaqin standart kesim yuzasini tanlaymiz:

$$F_1 = 240 \text{ mm}^2, I_{nux} = 610 \text{ A}, F_2 = 120 \text{ mm}^2, I_{nux} = 380 \text{ A},$$

$$F_3 = 70 \text{ mm}^2, I_{nux} = 265 \text{ A}, F_4 = 95 \text{ mm}^2, I_{nux} = 330 \text{ A}.$$


Hamma tanlangan kesim yuzalari tojlanish shartini qoniqtiradi. Eng og'ir avariya holati, tarmoqning birinchi uchastkasi uzilganda bo'ladi. Ushbu holatlarda tarmoq uchastkalarida quvvat oqimi 6.3-rasmda ko'rsatilgandek bo'ladi.

Avariyanidan keyingi holatda eng katta tok tarmoqning to'rtinchi uchastkasidan oqadi, uning qiymati:

$$I_{ak} = \frac{60,5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 318 \text{ A}$$

Uning qiymati AC-95 markali simning ruxsat etilgan  $I_{nux}=330 \text{ A}$  dan kichik.

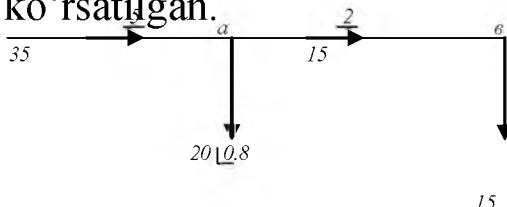**6-masala.** Rasmda ko'rsatilgan ikki iste'molchini ta'minlaydigan 6 kV EUL uchun simning kesim yuzasi va markasini aniqlang. Liniya fazalari orasida o'rtacha geometrik masofa 800 mm bo'lgan po'lat-alyumin simdan tayyorlangan. Liniyada kuchlanishning ruxsat etilgan qiymati 4%. Rasmda tok amperda liniya uchastkalari km, quvvat koeffitsiyenti  $\cos\varphi$  da ko'rsatilgan.



6.4-rasm

Yechish. Kuchlanishni ruxsat etilgan qiymati:

$$\Delta U_{rx} = 0,04 \cdot 6000 = 240 V$$

Liniyaning induktiv qarshiligini  $x_0=0,4$  Om/km deb qabul qilib, reaktiv quvvatdan bo‘ladigan kuchlanish yo‘qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_r = \sqrt{3}(I_2 l_2 \sin \varphi + I_1 l_1 \sin \varphi) x_0 = \sqrt{3} \cdot 0,4(15 \cdot 2 \cdot 0,6 + 35 \cdot 5 \cdot 0,6) = 85 V$$

Kuchlanish yo‘qotilishining aktiv tashkil etuvchisini aniqlaymiz:

$$\Delta U_a = \Delta U_{rx} - \Delta U_x = 240 - 85 = 155 V$$

Liniya simining kesim yuzasini aniqlaymiz:

$$F = \frac{\sqrt{3} \cos \varphi (I_2 l_2 + I_1 l_1)}{\gamma \Delta U_p} = \frac{\sqrt{3} \cdot 10^3 \cdot 0,8(15 \cdot 2 + 35 \cdot 5)}{32 \cdot 155} = 57,2 mm^2$$


Standart AC-70 sim uchun 1-ilovadagi 2-jadvaldan  $r_0=0,42$  Om/km,  $x_0=0,327$  Om/kmni tanlaymiz

Unda liniyadagi kuchlanishning yo‘qotilishi:

$$\Delta U_x = \sqrt{3}[(I_2 l_2 + I_1 l_1)(r_o \cos \varphi + x_0 \sin \varphi)] = \sqrt{3}[(15 \cdot 2 + 35 \cdot 5)(0,42 \cdot 0,8 + 0,327 \cdot 0,6)] = 188,7 V$$

Shunday qilib,  $\Delta U = 188,7 V < \Delta U_{rx} = 240 V$  va tanlangan sim kuchlanishi yo‘qotilishi bo‘yicha qoniqtiradi.

**7-masala.** 6.5-rasmida ko‘rsatilgan masofada joylashgan podstansiya 6 kV li havo liniyasi orqali ta’milnadi. Liniya po‘lat-alumin simdan tayyorlangan bo‘lib, simlar teng qirrali uchburchakning cho‘qqilarida 800 mm masofada joylashgan. Kuchlanishning mumkin bo‘lgan yo‘qotilishi 6% (360 V) bo‘lganda, o‘tkazgich materiallarning minimum sharti bo‘yicha liniya uchastkalari kesim yuzasini aniqlang. 6.5-rasmida yuklama kilovoltamperda va uchastkalar uzunligi kmda ko‘rsatilgan.

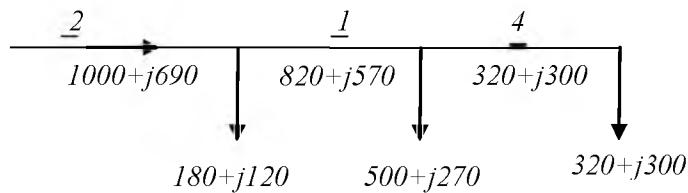

6.5-rasm

Yechish.  $x_0=0,38$  Om/km deb qabul qilib, reaktiv yuklama tufayli kuchlanish yo‘qotilishini aniqlaymiz:

$$\Delta U_p = X_0 \sum_{i=1}^n \frac{Q_i l_i}{U_n} = 0,38 \frac{690 \cdot 2 + 570 \cdot 1 + 300 \cdot 4}{6} = 199,5 V$$

Kuchlanish yo‘qotilishining aktiv tashkil etuvchisini aniqlaymiz:

$$\Delta U_a = \Delta U_{pyx} - \Delta U_x = 360 - 199,5 = 160,5 V$$

Uchinchi oxirgi uchastkadagi simning kesim yuzasini aniqlaymiz:

$$F_3 = \frac{\sqrt{P_3} 10^3}{\gamma \Delta U_a U_n} (l_1 \sqrt{P_1} + l_2 \sqrt{P_2} + l_3 \sqrt{P_3}) = \frac{\sqrt{320}}{32 \cdot 160,5 \cdot 6} (2\sqrt{1000} + 1\sqrt{800} + 4\sqrt{320}) = 94,7 mm^2$$

Standart AC-95 sim uchun 1-ilovadagi 2-jadvaldan qarshiliklarni aniqlaymiz:  $r_0=0,316$  Om/km,  $x_0=0,318$  Om/km.

Ikkinchi uchastkadagi simning kesim yuzasi:

$$F_2 = F_3 \sqrt{\frac{P_2}{P_3}} = 94,7 \sqrt{\frac{800}{320}} = 167,4 mm^2$$

Standart AC-185 sim uchun 1-ilovadagi 2-jadvaldan qarshiliklarni aniqlaymiz:  $r_{01}=0,154$  Om/km,  $x_{01}=0,298$  Om/km.

Tanlangan kesim yuzali simlardagi kuchlanishning yo‘qotilishi:

$$\begin{aligned} \Delta U_1 &= \frac{\sum (P_i r_{0i} + Q_i x_{0i}) l_i}{U_n} = \frac{(1000 \cdot 0,154 + 690 \cdot 0,298) \cdot 2}{6} + \frac{(820 \cdot 0,195 + 570 \cdot 0,305) \cdot 1}{6} + \\ &+ \frac{(320 \cdot 0,316 + 300 \cdot 0,318) \cdot 4}{6} = 306,5 V \end{aligned}$$

Shunday qilib,  $\Delta U = 306,5 V < \Delta U_{rux} = 360 V$  va tanglangan simlar kuchlanish yo‘qotilishi bo‘yicha qoniqtiradi.

Tanlangan kesim yuzali simlarni qizish sharti bo‘yicha tekshiramiz. Liniya uchastkalaridagi va ruxsat etilgan toklarning qiymati:


$$I_1 = \frac{\sqrt{1000^2 + 690^2}}{\sqrt{3} \cdot 6} = 117 \text{ A} < I_{\text{rux}} = 510 \text{ A} \quad \text{AC-185 sim uchun;}$$

$$I_2 = \frac{\sqrt{820^2 + 570^2}}{\sqrt{3} \cdot 6} = 96 \text{ A} < I_{\text{rux}} = 445 \text{ A} \quad \text{AC-150 sim uchun;}$$

$$I_3 = \frac{\sqrt{320^2 + 300^2}}{\sqrt{3} \cdot 6} = 42 \text{ A} < I_{\text{rux}} = 330 \text{ A} \quad \text{AC-95 sim uchun.}$$

Shunday qilib, tanlangan simlar qizish darajasi bo'yicha ham qoniqtiradi.

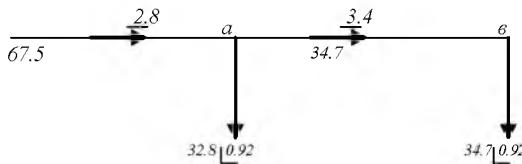**8-masala.** Ikki sex podstansiyasini ta'minlovchi 10 kV li kuchlanishli elektr uzatish liniyasi АБ kabelidan tayyorlangan. Liniyadagi kuchlanish yo'qotilishini ruxsat etilgan qiymati 3% (300V). Tok zichligini liniya uchastkalarida bir xilligi sharti bilan kabel tomirlarini kesim yuzasini aniqlang. 6.6-rasmda toklar A da, quvvat koeffisenti  $\cos\varphi$  va liniya uzunligi km da ko'rsatilgan.



6.6-rasm

Yechish. Kabel liniyasining induktiv qarshiligi kichik bo'lganligi uchun uni hisobga olmaymiz,  $x_0=0$  unda  $\Delta U_a = \Delta U_{\text{rux}}$ .

Liniyadagi tokning zichligini aniqlaymiz:

$$j = \frac{\gamma \Delta U_a}{\sqrt{3}(l_1 \cos\varphi_1 + l_2 \cos\varphi_2) \cdot 10^3} = \frac{32 \cdot 300}{\sqrt{3}(2.8 \cdot 0.92 + 3.4 \cdot 0.92) \cdot 10^3} = 0,99 \text{ A/mm}^2$$

Ikkinchi uchastkadagi kabel tomirlarining kesim yuzasi:

$$F_2 = \frac{I_2}{j_{iq}} = \frac{34,7}{0,99} = 35,05 \text{ mm}^2$$

Tomirlar kesim yuzasi  $35 \text{ mm}^2$ li standart kabel tanglaymiz,  $r_{02}=0,89 \text{ Om/km}$ ,  $x_{01}=0,095 \text{ Om/km}$ .

Birinchi uchastkadagi kabel tomirlarining kesim yuzasi:

$$F_1 = \frac{I_1}{j_{iq}} = \frac{67,5}{0,99} = 68,2 \text{ mm}^2$$

Tomirlar kesim yuzasi  $70 \text{ mm}^2$ li standart kabel tanglaymiz,  $r_{02}=0,443 \text{ Om/km}$ ,  $x_{01}=0,086 \text{ Om/km}$ .

Tanlangan kesim yuzali kabellarda liniyadagi kuchlanish yo‘qotilishi:

$$\begin{aligned} \Delta U_x &= \sqrt{3}[I_1 l_1 (r_{01} \cos \varphi_1 + x_{01} \sin \varphi_1) + I_2 l_2 (r_{02} \cos \varphi_2 + x_{02} \sin \varphi_2)] = \\ &= \sqrt{3}[67,5 \cdot 2,8(0,443 \cdot 0,92 + 0,086 \cdot 0,93) + 34,7 \cdot 3,4(0,89 \cdot 0,92 + 0,095 \cdot 0,39)] = \\ &= 318,9 \text{ V} > \Delta U_{rux} = 300 \text{ V} \end{aligned}$$

Hisoblangan kuchlanish yo‘qotilishi ruxsat etilgan qiymatdan katta bo‘lganligi uchun ikkinchi uchastka uchun  $50 \text{ mm}^2$ li kabel tanlaymiz.  $r_{02}=0,62 \text{ Om/km}$ ,  $x_{01}=0,09 \text{ Om/km}$ .

Unda liniyadagi kuchlanishning yo‘qotilishi:


$$\begin{aligned} \Delta U &= \sqrt{3}[67,5 \cdot 2,8(0,443 \cdot 0,92 + 0,086 \cdot 0,93) + 34,7 \cdot 3,4(0,62 \cdot 0,92 + \\ &\quad + 0,09 \cdot 0,39)] = 267,8 \text{ V} < \Delta U_{rux} \end{aligned}$$

**9-masala.** 380/220 Vli taqsimlovchi tarmoqdan M1-M4 motorlari va 25 kW,  $\cos \varphi = 1$  yoritgich yuklamasi rasmda ko‘rsatilgandek ta’minlanadi. Motorlar M1 va M2 ning ish toki 28 A ga, ishga tushirish tokining darajasi 7 ga teng. Motorlar M3 va M4 ning ish toki 40,5A ga, ishga tushirish tokining darajasi 2, ishga tushirish darajasi og‘ir. Eruvchan elementning nominal tokini toping. Tarmoqni kesim yuzasi kuchlanishining yo‘qotilishi va saqlagichga to‘g‘ri kelishi bo‘yicha tanlang.

Yechish. C2 va C3 saqlagich erish elementi tokini quyidagi shart bo‘yicha aniqlaymiz:

$$I_e \geq I_m = 28 \text{ A}$$
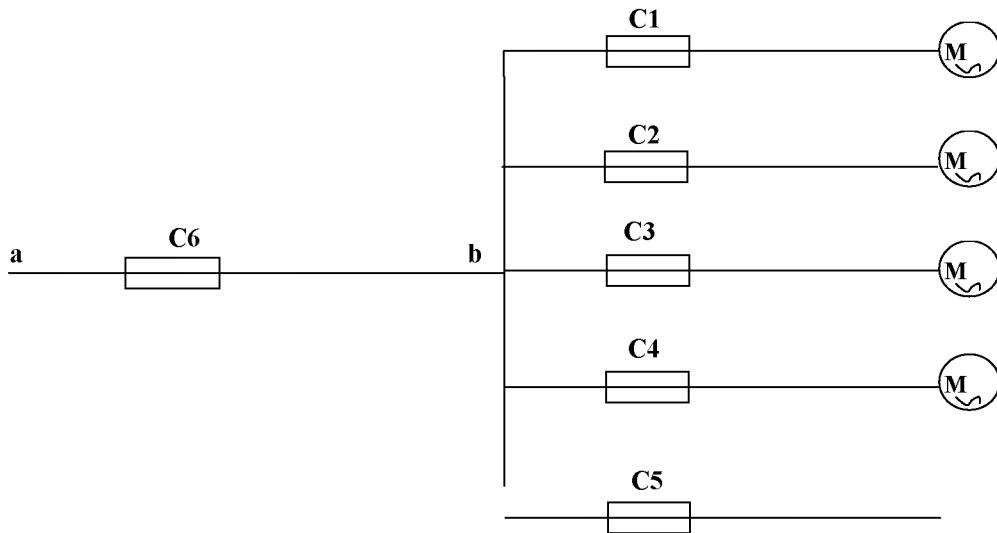
$$I_e \geq \frac{7I_m}{2,5} = \frac{7 \cdot 28}{2,5} = 78,4 \text{ A}$$



6.7-rasm

2-ilovadagi 9-jadvaldan 80 A nominal tok uchun saqlagichlarning erish elementini tanlaymiz.

Trubada yotqizilgan bir tomirli alumin simning kesim yuzasini tanlaymiz. Qizish sharti bo'yicha ruxsat etilgan tok ishchi tokdan katta bo'lishi kerak.

$$I_{rux} \geq I_n = 28 \text{ A}$$

Himoya sharti bo'yicha:

$$I_{rux} \geq \frac{I_e}{3} = \frac{8}{3} = 26,7 \text{ A}$$

1-ilovadagi 5-jadvaldan 4 mm<sup>2</sup> kesim yuzali sim tanlaymiz. Ruxsat etilgan tok I<sub>rux</sub>=27 A.

Saqlagichlar C4 va C5 uchun erish elementini nominal tokini aniqlaymiz:

$$I_e \geq I_n = 40,5 \text{ A};$$

$$I_e \geq \frac{2I_n}{1,6} = \frac{2 \cdot 40,5}{1,6} = 50,6 \text{ A}$$

2-ilovadagi 9-jadvaldan 60 A nominal tok uchun erish elementini tanlaymiz.

Trubada yotqiziladigan bir tomirli alumin simning kesim yuzasini tanlaymiz:

$$I_{\text{rux}} \geq I_n = 40,5 \text{ A}; \quad I_{\text{rux}} \geq \frac{I_e}{3} = 60 \text{ A}$$

1-ilovadagi 5-jadvaldan 10 mm<sup>2</sup> kesim yuzali sim tanglaymiz. Ruxsat etilgan tok I<sub>rux</sub>=42 A. Normal ish holatida yoritgich liniyasining ish toki:

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3}U_n} = \frac{2,5}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 38 \text{ A}$$

Saqlagich C5 erish elementining nominal tokini aniqlaymiz:

$$I_e \geq I_n = 38 \text{ A}$$

2-ilovadagi 9-jadvaldan standartga yaqin erish elementini tanlaymiz. Nominal toki 45 A:

Trubada yotqiziladigan bir tomirli alumin simning kesim yuzasini tanlaymiz:

$$I_{\text{rux}} \geq I_n = 38 \text{ A}; \quad I_{\text{rux}} \geq \frac{I_e}{3} = \frac{45}{3} = 15 \text{ A}$$

1-ilovadagi 5-jadvaldan 10 mm<sup>2</sup> kesim yuzali sim tanlaymiz. Ruxsat etilgan tok I<sub>rux</sub>=42 A.

*ab* liniyadagi ish toki:

$$I_i = m(2I_1 + 2I_2 + I_3) = 0,8(2 \cdot 28 + 2 \cdot 40,5 + 38) = 140 \text{ A}$$

Motorlarni ishga tushirishda va eng katta ishga tushirish tokida liniyadagi tok:

$$I_{\text{max}} = m(I_1 + 2I_2 + I_3) + \frac{I_{\text{um}}}{2,5} = 0,8(2,8 + 2 \cdot 40,5 + 38) + \frac{7 \cdot 28}{2,5} = 196 \text{ A}$$

Saqlagich C6 erish elementining nominal tokini aniqlaymiz:

$$I_e \geq I_n = 139 A;$$

$$I_e \geq I_{max} = 196 A$$

2-ilovadagi 9-jadvaldan standartga yaqin erish elementini tanlaymiz. Nominal tok 200 A.

Sex devorida yotqiziladigan uch tomirli alumin simning kesim yuzasini tanlaymiz.

$$I_{nux} \geq I_n = 139 A;$$


$$I_{nux} \geq \frac{I_e}{3} = \frac{200}{3} = 67 A$$

1-ilovadagi 5-jadvaldan  $70 \text{ mm}^2$  kesim yuzali kabel tanlaymiz. Ruxsat etilgan tok  $I_{nux}=140 A$ .
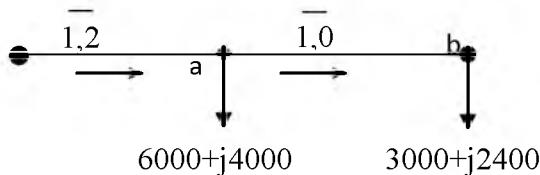
### 6.3. Mustaqil tayyorlash uchun misollar

**1-misol.** (40+j30) MVA quvvat iste'mol qiluvchi korxonaning bosh pasaytiruvchi podstansiyasi 110 kV kuchlanishli ikkita liniya orqali ta'minlanadi.  $T_{max}=5200$  s. Podstansiyani ta'minlovchi liniya simlarining markasi va kesim yuzasini tanlang.


Bir-biridan uncha uzoq bo'limgan masofada joylashgan ikki podstansiya 35 kV li bitta liniyadan ta'minlanishi kerak. Liniyani bir xil kesim yuzali po'lat-alyumin simdan tayyorlab, faza simlarini 3,5 m oraliq masofada osilishi mo'ljallanmoqda. 6.8-rasmida berilgan maksimal yuklama (kVA) va uzunlik km da ko'rsatilgan. Liniyada kuchlanish yo'qotilishi 5 % dan oshmaydi deb liniya simlarining markasi va kesim yuzasini tanlang.



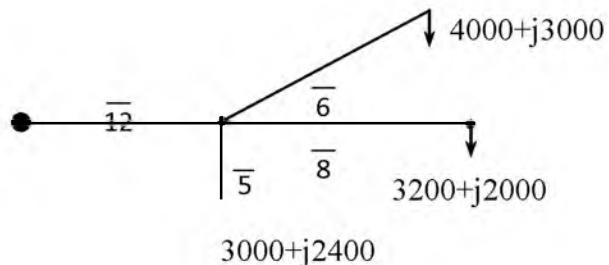6.8-rasm


**2-misol.** 35 kV kuchlanishli rayon podstansiyasidan ko'rsatilgan sxema bo'yicha 3 ta korxona ta'minlanadi. Elektr uzatish liniyasi faza simlari o'rtacha geometrik oraliq masofasi 3 m dan po'lat-alumin simdan tortiladi. Ruxsat etilgan kuchlanish yo'qotilishi 6,8 %. 6.9-rasmida maksimal yuklama (kVA) uchastkalar uzunligi (km) da ko'rsatilgan.

Tarmoqning hamma uchastkalarida tok zichligining bir xillik sharti bilan, uchastka simlarning markasini tanlang.



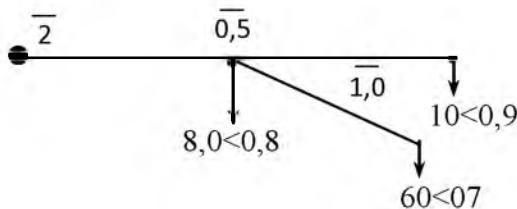
6.9-rasm

**3-misol.** Korxonadagi sex podstansiyalari 10 kV kuchlanish bilan ta'minlanadi. Tarmoq kabelda bajariladi. Ruxsat etilgan kuchlanish yo'qotilishi 5,5 %. 6.10-rasmida tarmoq uchastkalarining toki (A), uzunligi (km) va quvvat koeffitsiyenti ( $\cos\phi$ ) ko'rsatilgan. Tarmoq uchastkalari uchun kabel tanlang.



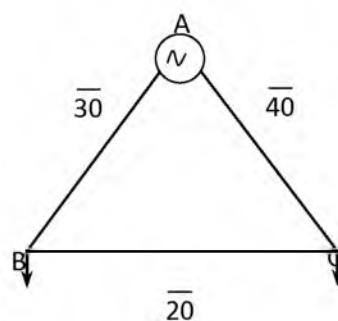
6.10-rasm

**4-misol.** A va B bosh pasaytiruvchi podstansiyalar rayon podstansiyasidan 110 kV kuchlanishda halqasimon tarmoq orqali elektr energiyasi oladi. Tarmoq uchastkalari bir xil kesim yuzali simdan tayyorlangan. Tarmoq uchastkalarining yuklamasi (MVA), uzunligi (km)da ko'rsatilgan.  $T_{maxB}=2900$  soat,  $T_{max}=5600$  soat. Tokning iqtisodiy zichligi bo'yicha simning markasi va kesim yuzasini tanlang.



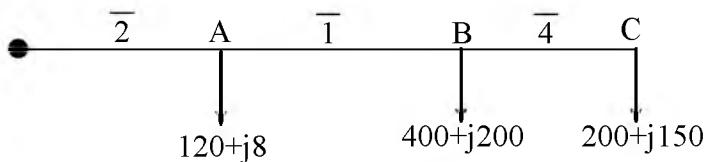
### 6.11-rasm

**5-misol.** A, B, C podstansiyalari havo liniyalari orqali 6 kV kuchlanishda ta'minlanadi. Liniya po'lat-alumin simdan tayyorlangan bo'lib, tomonlari teng uchburchakning cho'qqilarida 800 mm masofada joylashgan. Liniyada kuchlanishning ruxsat etilgan yo'qotilishi 5% (300 V) ga teng. Materialning minimal sarfi sharti bo'yicha simning kesim yuzasini toping. 6.12-rasmida yuklama (kVA) liniya uchastkalarining uzunligi (km) da ko'rsatilgan.


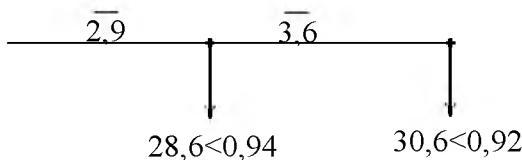
### 6.12-rasm

**6-misol.** Sex podstansiyalarini ta'minlovchi 10 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyasi AAB kabeldan tayyorlangan. Ruxsat etilgan kuchlanishning yo'qotilishi 3 % (300V)ga teng. Liniya uchastkalarida tokning iqtisodiy zichligi o'zgarmaslik sharti bo'yicha, kabel tomirlarining kesim yuzasini toping. 6.13-rasmida liniya uchastkalaridagi tok (A), uzunligi (km)da va quvvat koeffitsiyenti cosφ ko'rsatilgan.



### 6.13-rasm

**7-misol.** Ikkita korxonani ta'minlovchi magistral tarmoq bir xil kesim yuzali simdan tayyorlangan. Birinchi korxona  $i_1=140\text{ A}$  ( $T_{\max}=3400$  soat) iste'mol qilib, ta'minlovchi manbadan 4 km masofada joylashgan. Ikkinci korxona  $i_2=80 \text{ A}$  ( $T_{\max}=4300$  soat) iste'mol qilib, ta'minlovchi manbadan 7 km masofada joylashgan. Magistral simning iqtisodiy kerakli kesim yuzasini tanlang.

## **1-ilova**

### **Havo liniyalarini hisoblash uchun ma'lumotlar**

#### **1.1 jadval**

#### **Ochiq po'lat-alyumin simlarning xarakteristikasi (binodan tashqarida)**

Sim markasi	Tashqi diametri, mm	Uzoq vaqt ruxsat etilgan yuklama toki, A	1km liniyaning aktiv qarshiligi, Om/km
AC-35	8,4	175	0,85
AC-50	9,6	210	0,65
AC-70	11,4	265	0,46
AC-95	13,5	330	0,33
AC-120	15,2	380	0,274
AC-150	17,0	445	0,21
AC-185	19,0	510	0,17
ACO-240	21,6	606	0,13
ACO-300	23,5	690	0,108
ACO-400	27,2	825	0,08
ACO-500	30,2	945	0,065

**1.2 jadval**

**AC markali 35-220 kV kuchlanishli havo liniyalarini (100 km)  
hisoblash uchun ma'lumotlar**

Simning markasi	r <sub>0</sub> , Om	35 kV		110 kV			220 kV		
		x <sub>0</sub> , Om	b <sub>0</sub> , sim, 10 <sup>-4</sup>	x <sub>0</sub> , Om	b <sub>0</sub> , sim, 10 <sup>-4</sup>	q <sub>0</sub> , MVAr	x <sub>0</sub> , Om	b <sub>0</sub> , sim, 10 <sup>-4</sup>	q <sub>0</sub> , MVAr
AC-35	95	44,5	2,59	-	-	-	-	-	-
AC-50	63	43,3	2,65	-	-	-	-	-	-
AC-70	45	42,0	2,73	44,0	2,85	3,40	-	-	-
AC-95	33	41,1	2,81	42,9	2,65	3,5	-	-	-
AC-120	27	43,0	2,85	42,3	2,69	3,6	-	-	-
AC-150	21	39,8	2,9	41,6	2,74	3,65	-	-	-
AC-185	17	38,4	2,9	40,9	2,82	3,7	-	-	-
ACO-240	13	-	-	40,1	2,85	3,75	43,0	2,66	14,1
ACO-300	10,8	-	-	39,2	2,91	3,85	42,2	2,71	14,4
ACO-400	8	-	-	-	-	-	41,4	2,73	14,5
ACO-500	6,5	-	-	-	-	-	41,0	2,79	14,8

**1.3-jadval**

**Qizish sharti bo'yicha AC va ACO markali havo liniyalari uchun uzoq  
vaqt ruxsat etilgan quvvat, MVA da**

Simning kesim yuzasi, mm <sup>2</sup>	Kuchlanish, kV		
	35	110	220

35	10,7	-	-
50	14,0	-	-
70	17,5	55,0	-
95	21,4	67,0	-
120	24,0	75,8	-
150	28,2	88,8	-
180	32,7	103,0	-
240	-	122,0	244
300	-	142	276
400	-	-	346
500	-	-	388

### 1.4-jadval

**Maksimal yuklamada ishlash vaqtini  $T_{max}$  bilan quvvat isrof vaqtini  
 $\tau$  orasidagi bog'liqlik**

$T_{max}$ (soat)	$\tau$ ning cosφ bo'yicha qiymati, soat		
	cos φ = 0,6	cos φ = 0,8	cos φ = 1,0
2000	-	1000	800
3000	2800	2000	1200
4000	3300	2700	2000
5000	4000	3500	3000
6000	5000	4600	4000
7000	6000	5900	5500
8000	7300	7300	7300
8760	8760	8760	8760

### 1.5-jadval

**1 kV kuchlanishgacha bo'lgan kabel liniyalarini  
hisoblash uchun ma'lumotlar**

Simning kesim yuzasi, mm <sup>2</sup>	Yuklama tokining ruxsat etilgan qiymati, A	r <sub>0</sub> , Om/km	x <sub>0</sub> , Om/km
2,5	19	-	-
4	27	7,74	0,095
6	32	5,17	0,09

10	42	3,1	0,073
16	60	1,94	0,0675
25	75	1,24	0,0662
35	90	0,89	0,0637
50	110	0,62	0,0625
70	140	0,443	0,0612
95	170	0,326	0,0602
120	200	0,258	0,0596
150	235	0,206	0,0596

# Transformatorli podstansiyalarning hisobi uchun ma'lumotlar

## 2.1-jadval

### 3-20 kVli moyli transformatorlar

Transformator turi	S <sub>nt</sub> , kVA	U <sub>n</sub> , kV		ΔP <sub>syu</sub> , kVt	ΔP <sub>qt</sub> , kVt	U <sub>qt</sub> , %	I <sub>syu</sub> , %
		YuK	PK				
TM	1000	10	0,4	-	-	-	-
		20	11,0	2,75	11,6	6,5	1,5
TMH	1000	10	0,69	2,45	12,2	5,5	1,4
		10	3,15	2,45	11,6	5,5	1,4
TM	1600	10	0,4	3,3	18	5,5	1,3
		10	0,69	2,8	18	5,5	1,3
		20	0,4	3,65	18	6,5	1,4
		20	0,69	3,65	18	6,5	1,4
TMH	1600	10	0,4	-	-	-	1,3
		20	0,4	3,65	18	6,5	1,4
		20	6,3	3,65	16,5	6,5	1,4
TM	2500	10	0,4	4,6	25,5	5,5	1,0
		10	0,69	4,6	25	5,5	1,60
		10	3,15	4,6	23,5	5,5	1,0
		15,75	6,3	-	-	-	-
		20	0,69	5,1	25,0	6,5	1,1
		20	6,2	5,1	23,5	6,5	1,1
		20	10,5	5,1	23,5	6,5	1,1
		20	11,0	5,1	23,5	6,5	1,1
TMH	2500	6	3,15	-	-	-	-
		10	0,4	4,6	25	5,5	1,0
		10	0,69	4,6	25	5,5	1,0
		20	0,69	5,1	25	6,5	1,0

## 2.2-jadval

### 35 kV li uch fazali ikki chulg‘amli transformatorlar

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	U <sub>n</sub> , kV		ΔP <sub>po'l</sub> , kW	ΔQ <sub>po'l</sub> , kVAr	R <sub>T</sub> , Om	X <sub>T</sub> , Om
		YuK	PK				
10	ТДНС-100000/35	36,75	6,3;10,5	14,5	80	1,14	18,0
16	ТДН-16000/35	36,75	6,3;10,5	21,0	120	0,48	6,75
25	ТРДН-25000/35	36,75	6,3;10,5	29,0	175	0,31	5,1
32	ТРДН-32000/35	36,75	6,3;10,5	33,0	224	0,23	4,85
40	ТД-40000/35	38,5	6,3;10,5	39,0	260	0,15	2,87
40	ТРДН-40000/35	36,75	6,3;10,5	30,0	260	0,20	2,90
63	ТРДН-63000/35	36,76	6,3;10,5	55,0	378	0,1	2,50
80	ТДС-80000/35	38,5	6,3;10,5	65,0	480	0,07	1,53

## 2.3-jadval

### 110 kV li uch fazali ikki chulg‘amli transformatorlar

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	U <sub>n</sub> , kV		ΔP <sub>po'l</sub> , kW	ΔQ <sub>po'l</sub> , kVAr	R <sub>T</sub> , Om	X <sub>T</sub> , Om
		YuK	PK				
16	ТДН-16000/110	115	6,6;11	21	135	4,38	86,7
25	ТРДН-25000/110	-"-	6,6;11	29	200	2,54	55,9
32	ТРДН-32000/110	-"-	6,6;11	35	240	1,87	43,5
40	ТРДН-40000/110	-"-	6,6;11	42	280	1,44	34,8
40	ТД-40000/110	121	6,3;10,5	52	280	1,44	34,8
63	ТРДЦН-63000/110	151	6,3;10,5	59	410	0,87	22,0
80	ТРДЦН-80000/110	-"-	6,3;10,5	70	480	0,65	17,3
80	ТД-80000/110	121	6,3;10,5	70	480	0,65	17,3
125	ТДЦ-125000/110	-"-	10,5	120	678	0,33	11,1
200	ТДЦ-200000/110	-"-	13,8	170	100	0,23	6,95
250	ТДЦ-250000/110	-"-	15,75	200	1250	0,17	5,55

## 2.4-jadval

### 220 kV li uch fazali ikki chulg‘amli transformatorlar

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	U <sub>n</sub> , kV		ΔP <sub>po'l</sub> , kW	ΔQ <sub>po'l</sub> , kVAr	R <sub>T</sub> , Om	X <sub>T</sub> , Om
		YuK	PK				
32	ТРДН-32000/220	230	6,6	53	288	8,66	32
63	ТРДЦН-63000/220	230	6,6;11	82	504	4,0	63
80	ТДЦ-80000/220	242	6,3;11	105	480	2,64	80
100	ТРДЦН-100000/220	230	11	115	700	0,90	100
125	ТДЦ-125000/220	242	6,3;11	135	625	1,27	125
160	ТРДЦН-160000/220	230	11	167	960	1,08	160
200	ТРДЦН-200000/220	242	13,8	200	900	0,77	200
250	ТДЦ-250000/220	242	13,8	240	1125	0,55	250

## 2.5-jadval

### 110 kV li uch fazali uch chulg‘amli transformatorlar va ularning passport ma’lumotlari

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	U <sub>n</sub> , kV			ΔP <sub>po'l</sub> , kW	ΔQ <sub>po'l</sub> , kVAr
		YuK	UK	PK		
25	ТДТН-25000/110	115	38,5	6,6; 11	36	25
40	ТДТН-40000/110	115	38,5	6,6; 11	50	360
63	ТТДН-63000/110	115	38,5	6,6; 11	70	536
80	ТДЦТН-80000/110	115	38,5	6,6; 11	82	640

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	R <sub>T</sub> , Om			X <sub>T</sub> , Om		
		YuK	UK	PK	YuK	O'K	PK
25	ТДТН-25000/110	1,5	1,5	1,5	54	0	33
40	ТДТН-40000/110	0,95	0,95	0,95	35,4	0	20,6
63	ТТДН-63000/110	0,52	0,52	0,52	22,6	0	13,1
80	ТДЦТН-80000/110	0,4	0,4	0,4	17,6	0	10,3

## 2.6-jadval

### 220 kV li uch fazali uch chulg‘amli transformatorlar va avtotransformatorlar

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	U <sub>n</sub> , kV			ΔP <sub>po'l</sub> , kW	ΔQ <sub>po'l</sub> , kVAr
		YuK	UK	PK		
25	ТДТН-25000/220	230	38,5	6,6; 11	50	300
32	АТДТН-32000/220/110	230	121	6,6; 11	32	192
40	ТДТН-40000/220	230	38,5	6,6; 11	66	440
63	ТДЦТН-63000/220	230	38,5	6,6; 11	91	630
80	АТДТН-63000/220/110	230	121	6,6; 11	45	315
80	АТДЦТН-80000/220/110	230	121	6,6; 10,5	-	-
100	АТДЦТН-100000/220/110	230	121	6,6; 11	75	500
125	АТДЦТН-125000/220/110	230	122	6,6; 11	85	625
160	АТДЦТН-160000/220/110	230	121	6,6; 11	100	8000
200	АТДЦТН-200000/220/110	230	121	6,6; 11	125	1000

S <sub>nt</sub> , MVA	Transformator turi	R <sub>T</sub> , Om			X <sub>T</sub> , Om		
		YuK	UK	PK	YuK	O'K	PK
25	ТДТН-25000/220	5,72	5,72	5,72	276	0	148
32	АТДТН-32000/220/110	3,74	3,74	7,5	198	0	364
40	ТДТН-40000/220	3,97	3,97	3,97	165	0	126
63	ТДЦТН-63000/220	2,13	2,13	2,13	109	0	92,5
80	АТДТН-63000/220/110	1,43	1,43	2,9	100	0	193
80	АТДЦТН-80000/220/110	-	-	-	-	-	-
100	АТДЦТН-100000/220/110	0,69	0,69	0,69	60,8	0	103
125	АТДЦТН-125000/220/110	0,5	0,5	1,0	48,6	0	82,5
160	АТДЦТН-160000/220/110	39	0,78	-	38,0	0	68
200	АТДЦТН-200000/220/110	0,39	0,2	1,5	30,4	0	54

**2.7-jadval**

**Yuklama ostida rostlash qurilmali 35-220 kV kuchlanishli  
pasaytiruvchi va avtotransformatorlar rostlovchi shoxobchalarining  
nominal kuchlanishi**

35 kV		110 kV		220 kV		Avtotransfarmator O'K tomonida	
Pog'ona %	Kuch-sh, kV	Pog'ona %	Kuch-sh, kV	Pog'ona %	Kuch-sh, kV	Pog'ona %	Kuch-sh, kV
-	-	+16,02	133,45	-	-	-	-
+12	41,15	+14,24	131,4	+12	257,6	-	-
+10,5	40,6	+12,46	129,35	+10,5	254,15	-	-
+9	40,05	+10,68	127,3	+9	250,7	+12	145,45
+7,5	39,5	+8,9	125,25	+7,5	247,25	+10	130,05
+6	38,95	+7,12	123,2	+6	243,8	+8	130,64
+4,5	38,4	+5,34	121,15	+4,5	240,35	+6	128,23
+3	37,85	+3,56	119,1	+36,9	236,9	+4	125,82
+1,5	37,3	+1,78	117,05	+1,5	233,45	+2	123,41
0	36,75	0	115	0	230	0	121
-1,5	36,2	-1,78	112,95	-1,5	226,55	-2,0	118,59
-3	35,65	-3,56	110,9	-33	223,1	-4	116,18
-4,5	35,10	-5,34	108,85	-4,5	219,65	-6	113,77
-6	34,55	-7,12	106,8	-6	216,2	-8	111,95
-9,0	33,45	-10,68	102,7	-9,0	209,3	-12	106,5
-7,5	34,0	-8,9	104,75	-7,5	212,75	-10	108,95
-10,5	32,90	-12,46	100,65	-10,5	205,85	-12	-
-12	32,35	-14,20	98,60	212	202,4	-	-
-	-	-16,02	96,55	-	-	-	-

## 2.8-jadval

### Tokning iqtisodiy zichligi qiymatlari

Simlarning turlari	Tokning iqtisodiy zichligi $j_{iq}$ A/mm <sup>2</sup> T <sub>max</sub> qiymatlarida		
	1000-3000	3001-5000	5001-8760
Ochiq simlar va shinalar: Mis va alyumin	2,5	2,1	1,8
Rossiya, Kavkaz orti, Uzoq Sharq	1,3	1,1	1,0
Markaziy Sibir, Qozog‘iston, O‘rta Osiyo	1,5	1,4	1,3
Mis va aluminiy tomirli rezinali va polixlorvinil va izolatsiyali simlar va qog‘oz izolatsiyali kabellar	3,0	2,5	2,0
Rossiya, Kavkaz orti, Uzoq Sharq	1,6	1,4	1,2
Markaziy Sibir,Qozog‘iston, O‘rta Osiyo	1,8	1,6	1,5
Mis va alyuminiy tomirli rezinali va plastmassali izolyatsiyali kabellar	3,5	3,1	2,7
Rossiya, Kavkaz orti, Uzoq Sharq	1,9	1,7	1,6
Markaziy Sibir,Qozog‘iston, O‘rta Osiyo	2,2	2,0	1,9

## **2.9-jadval**

### **Eruvchan saqlagichlarning nominal toklari**

Eruvchan saqlagichning nominal toki, A	Erish elementining nominal toki, A
15	6, 10, 15
60	15, 20, 25, 35, 45, 60
100	60, 80, 100
200	100, 125, 160, 200
350	200, 225, 260, 300, 350
600	350, 430, 500, 600
1000	600, 700, 850, 1000

## **Adabiyotlar**

1. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, – Т.: Fan va texnologiya, 2009. – 463 с.
2. Каримов Х.Г., Расулов А.Н. Электр тармоқлари ва тизимлари. – Тошкент, 1998.
3. Электротехнический справочник: Производство, передача и распределение электрической энергии. Под общ. Ред. Профессоров МЭИ. – М.: МЭИ, 2004. – 964с.
4. Karimov X.G., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S. «Elektr tarmoqlari va tizimlari» fanidan kurs loyihasini bajarish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.– Т.: ToshDTU, 2006.
5. Ежнов В.В., Зарудский Г.К., Зуев Э.И.под.ред. Строева В.А. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 352 с.
6. [www/energystrategy.ru](http://www/energystrategy.ru)
7. [www/uzenergy.uzpak.uz](http://www/uzenergy.uzpak.uz)

Muharrir:              Siddikova K.A.

## MUNDARIJA

Kirish	3
1-Amaliy mashg‘ulot	
Havo va kabel liniyalarining parametrlarini hisoblash	4
2-Amaliy mashg‘ulot	
Ikki, uch chulg‘amli transformatorlar va avtotransformatorlarning parametrlarini hisoblash	12
3-Amaliy mashg‘ulot	
Liniya va transformatorlarda quvvat va energiya isrofini hisoblash	22
4-Amaliy mashg‘ulot	
Liniyalarda kuchlanish yo‘qotilishini hisoblash	26
5-Amaliy mashg‘ulot	
Ochiq elektr tarmoqlarni hisoblash	30
6-Amaliy mashg‘ulot	
Sim va kabellarning kesim yuzasini tokning iqtisodiy zichligi va kuchlanish yo‘qotilishi bo‘yicha tanlash	45
Ilovalar	62
Adabiyotlar	72