

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

" ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ " КАФЕДРАСИ

ЙЎНАЛИШГА КИРИШ
фанидан

Амалий машғулотлар учун методик қўлланма

Таълим йўналиши 5520200 – «Электр энергетикаси»
(тармоқлар бўйича)

ТОШКЕНТ – 2007

Тузувчилар: проф. Қодиров Т.М., катта ўқитувчилар
Мамарасурова Ф.С., Рисмухамедов Д.О.

УДК. 658.26.075.

Методик қўлланма «Йўналишга кириш» фанининг асосий бўлимларини ўз ичига олади. Амалий машғулотлар жараёнида талабалар электротехниканинг асосий қонунларини масалалар ёрдамида чукурроқ ўрганадилар.

"Электр таъминоти" кафедраси.

Абу Райхон Беруний номидаги Тошкент Давлат
Техника Университети илмий – кенгашининг қарорига
асосан чоп этилган.

Тақризчилар: «Ўзбекэнерго» ДАК «Ўзэлектртармоқ» УК
Миллий диспетчерлик бошлиғи ўринбосари
Мирзаев А.Т.
ТДТУ «Энергетика соҳалари касб таълим ва
умумий электр техника» кафедраси доценти
Саидахмедов С.С.

ЭЛЕКТР ТЕХНИКАНИНГ АСОСИЙ ҚОНУНЛАРИ

1. Кулон қонуни

Бир хил зарядланган заррачалар ўзаро таъсир натижасида бир-биридан итарилади, ҳар хил зарядланганлари эса тортилади.

Икки нүктавий заряднинг ўзаро таъсир кучи:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

бунда, q_1, q_2 - нүктавий зарядлар, r - зарядлар орасидаги масофа, ϵ - мұхитнинг нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги, ϵ_0 - электр доимийси бўлиб, унинг “СИ” системасидаги сон қиймати қўйдагига тенгдир:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \cdot \frac{Kl^2}{H \cdot m^2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{Kl^2}{H \cdot m^2} = 8,85 \cdot 10^{-1} \frac{\Phi}{m}.$$

2. Конденсатор. Сифим.

а) Конденсатор деб диэлектрик билан ажратилган иккита ўтказгич системасига айтилади.

Икки ўтказгичнинг ўзаро электр сифими уларнинг потенциаллар айрмасини бир бирликка ўзгартириш учун зарур бўлган зарядга миқдор жихатдан teng бўлган физик катталикка тенгдир:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

Сифимнинг ўлчов бирлиги 1 Фарада = $\frac{1Kl}{1B}$

б) Ясси конденсаторнинг электр сифими C пластинканинг юзи S га тўғри пропорционал бўлиб, пластинкалар орасидаги масофа d га тескари пропорционалдир, яъни:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}.$$

в) Ўзаро паралел уланган конденсаторлар батареясининг электр сифими $C_{\text{нап}}$ конденсаторлар сифимлари C_1, C_2, \dots, C_n нинг

алгебраик йиғиндисига тенг:

$$C_{\text{нап}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n.$$

г) Ўзаро кетма-кет уланган конденсаторлар батареяси электр сиғимининг тескари ифодаси $\frac{1}{C_{\text{к.к}}}$ конденсаторлар сиғимлари тескари ифодаси $\frac{1}{C_1}, \frac{1}{C_2}, \frac{1}{C_3}, \dots, \frac{1}{C_n}$ нинг алгебраик йиғиндисига тенгдир:

$$\frac{1}{C_{\text{к.к}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_m}.$$

3. Ток кучи.

Ток кучи – ўтказгичнинг кўндаланг кесимидан вақт бирлиги ичида ўтаётган зарядга миқдор жиҳатдан тенг бўлган физик катталиқдир:

$$I = \frac{q}{t}, \quad [I]_{\text{cu}} = 1 \text{ A}$$

бунда, q – ўтказгичдан t вақтда ўтган заряд миқдори.

Ток кучининг зичлиги – ўтазгичнинг бир бирлик кўндаланг кесимдан ўтувчи ток кучига миқдор жиҳатдан тенг бўладиган физик катталиқдир:

$$j = \frac{l}{S} = 1 \frac{\text{A}}{\text{c}}$$

4. Ом қонуни.

а) Занжирнинг бир қисми учун Ом қонуни. Занжирдан ўтаётган токнинг кучи унинг учларидаги кучланишга тўғри, қаршилигига тескари пропорционалдир, яъни:

$$I = \frac{U}{R}, \quad R = \frac{U}{I}, \quad U = IR.$$

Бунда $U = (\varphi_1 - \varphi_2)$ - ўтказгич учидаги потенциаллар айрмаси ёки кучланиш, R – ўтказгичнинг қаршилиги.

б) Бутун занжир учун Ом қонуни.: Занжирдан ўтаётган токнинг кучи I манбанинг ЭЮК га тўғри пропорционал бўлиб, занжирнинг умумий қаршилигига тескари пропорционалдир:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}.$$

бунда r – манбанинг ички қаршилиги, R – эса ташқи қаршилиги.

5. Ўтказгичнинг қаршилиги.

Цилиндр шаклидаги ўтказгичнинг қаршилиги R ўтказгичнинг узунлиги l га тўғри пропорционал бўлиб, кўндаланг кесим юзаси S га тескари пропорционалдир:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

бунда ρ - ўтказгичнинг солиштирма қаршилиги бўлиб, унинг сон қиймати катталиклар жадвалида берилган бўлади.

6. Ўтказгичларнинг уланиш усуллари.

а) Кетма – кет улаш: Ўзаро кетма-кет уланган ўтказгичларнинг умумий қаршилиги $R_{k.k}$ барча ўтказгичлар қаршиликлари $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ нинг алгебраик йифиндисига teng:

$$R_{k.k} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n.$$

б) Параллел улаш: Ўзаро параллел уланган ўтказгичларнинг умумий қаршилиги $\frac{1}{R_{nap}}$ барча ўтказгичлар қаршиликлари $\frac{1}{R_1}, \frac{1}{R_2}, \frac{1}{R_3}, \dots, \frac{1}{R_n}$ нинг алгебраик йифиндисига teng:

$$\frac{1}{R_{nap}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_m}.$$

7. Кирхгоф қонунлари

а) Тармоқланган электр занжири учун Кирхгофнинг биринчи қонуни: занжирнинг ҳар қандай тугунда учрашган токларнинг алгебраик йиғиндиси нолга teng:

$$\sum_{i=1}^n l_i = 0.$$

б) Тармоқланган электр занжири учун Кирхгофнинг иккинчи қонуни: тармоқланган занжирнинг ихтиёрий ёпиқ контури қисмларидаги токларнинг мос равища шу контурлар қаршиликларга кўпайтмаларининг алгебраик йиғиндиси контурдаги барча ЭЮК ларнинг алгебраик йиғиндисига teng:

$$\sum_{i=1}^n l_i R_i = \sum_{i=1}^m \varepsilon_i.$$

8. Жоуль – Ленц қонуни: занжирнинг бир қисмидан ток ўтганда ажралб чиқсан иссиқлик микдори Q ток кучининг квадрати (I^2) , занжирнинг қаршилиги (R) ва токнинг ўтиш вақти (t) нинг кўпайтмасига teng:

$$Q = I^2 R t$$

Бу формуланинг чап томони асосан ток бажарган фойдали ишга teng бўлгани учун, Жоуль – Ленц қонунини ўзаро эквивалент бўлган қуйидаги формуалалар кўринишида ёзиш мумкин:

$$Q = A_\phi = I^2 R t = I U t = \frac{U^2}{R} t.$$

9. Электромагнит индукция қонуни.

Фарадейнинг электромагнит индукция қонунига биноан ёпиқ контурда хосил бўлган индукцион ЭЮК шу контур билан чегараланган юза орқали ўтаётган магнит индукция оқими ўзгариш тезлигининг тескари ишорали ифодасига teng, яъни:

$$\varepsilon_i = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

10. Қувват.

Вақт ичида бажарилган иш қувват дейилади. Аслида қувват энергияни ўзгариш тезлигини билдиради.

$$P=W/t$$

Қувватнинг ўлчови Ватт (Вт) бўлиб, у бир секундда бажарилган бир Жоул ишга teng:

$$1\text{Вт} = 1\text{Ж}/1\text{s}; \quad 1\text{kВт} = 10^3\text{Вт}$$

11. Ўзгарувчан ток занжири.

а) Ўзгарувчан ток занжирида С электр сифим мавжуд бўлганда вужудга келадиган X_C реактив қаршилик сифим қаршилик деб аталиб, у токнинг циклик частотаси ω га ва сифим С га тескари пропорционалдир:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

б) Ўзгарувчан ток занжирида L индуктивлик мавжуд бўлганда вужудга келадиган X_L реактив қаршилик индуктив қаршилик деб аталиб, у токнинг циклик частотаси ω га ва индуктивлик L га пропорционалдир:

$$X_L = \omega L$$

в) Ўзгарувчан ток занжири энг умумий холда R актив қаршиликли ўтказгич, L индуктивли фалтак, C сифимли конденсатор ва ток манбаидан иборат бўлганида, учта қаршилик R, X_L , ва X_C кетма –кет уланган бўлиб, занжирнинг тўла қаршилиги Z қўйидаги формуладан аниқланади.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

12. Ўзиндуқция ходисаси.

Манбага уланган занжирдан оқаётган ток секин – аста ошиб боради. Бу жараён занжирда ўзиндуқция ЭЮК и билан боғлик. Чунки

$$\mathcal{E}_{yz} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Масалалар ечиш намуналари

1-масала. Кўндаланг кесим юзаси $S=150 \text{ mm}^2$ бўлган алюминий симдан тортилган ўзгармас электр узатиш линиясининг узунлиги $l=120 \text{ km}$. Агар ўзатилаётган токнинг кучи $I=160 \text{ A}$ бўлса, линиянинг кучланиш тушуви ΔU нимага тенг бўлади? Сим материалининг солиширига қаршилиги $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m}$

Берилган: $S = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; $l = 2l = 2,4 \cdot 10^5 \text{ m}$; $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m}$
 $I = 160 \text{ A}$

Топиш керак: $\Delta U = ?$

Ечилиши: Линиядаги кучланиш тушуви Ом қонунига биноан $\Delta U = IR$ бўлиб, бунда ўтказгичнинг қаршилиги $R = \rho \frac{l_{ym}}{S}$ бўлганлиги учун,

$$\Delta U = IR = I\rho \frac{l_{ym}}{S} = 160A \cdot 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m} \frac{2,4 \cdot 10^5 \text{ m}}{1,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = \frac{16 \cdot 28 \cdot 24}{1,5} B = 7168B$$

Жавоб: $\Delta U = 7168 \text{ B}$

2-масала. Ички қаршилиги $r=0,5 \text{ Om}$ бўлган ток манбаига $R=2,5 \text{ Om}$ ли ташқи қаршилик уланганда ток манбаи қисқичлардаги куланиш $U=6 \text{ V}$ гача пасайган. Занжирдан ўтаётган токнинг кучи I , манбанинг ичидаги кучланиш тушиши U_r , манбанинг ЭЮК ε , ташқи занжирда ажралган N қувват, манбанинг тўла N_0 қуввати ва қурилманинг ФИК η топилсин.

Берилган: $r=0,5 \text{ Om}$; $R=2,5 \text{ Om}$; $U=6 \text{ V}$.

Топиш керак: $I=?$ $U_r=?$ $\varepsilon=?$ $N=?$ $N_0=?$ $\eta=?$

Ечилиши: Ом қонунига асосан занжирнинг бир қисмидан ўтаётган токнинг кучи:

$$I = \frac{U}{r} = \frac{6B}{2,5Om} = 2,4A.$$

Манба ичидаги кучланиш тушуви:

$$U_r = I \cdot r = 2,4A \cdot 0,5Om = 1,2B.$$

Манбанинг ЭЮК и ташқи ва ички қаршиликлардаги кучланиш тушувиларининг йифиндисига тенгдир:

$$\varepsilon = U - U_r = 6B + 1,2B = 7,2B.$$

Ташқи қаршиликада ажралган қувват:

$$N = IU = 2,4A \cdot 6B = 14,4 \text{ Вт}$$

Манбанинг тўла қуввати эса:

$$N_0 = I\varepsilon = 2,4A \cdot 7,2B = 17,28 \text{ Вт}$$

Қурилманинг ФИК ташқи занжирда ажралган қувват N ни манбанинг тўла қуввати N_0 га бўлган нисбатига тенгдир:

$$\eta = \frac{N}{N_0} = \frac{14,4}{17,28} = 0,83 = 83\%$$

Жавоб: $I=2,4A$, $U_r=1,2 B$, $\varepsilon = 1,2B$, $N=14,4 \text{ Вт}$, $N_0=17,28 \text{ Вт}$,
 $\eta = 83\%$

3-масала. Қандилга 6 та 60 Вт ли лампочкалар ўрнатилган бўлиб, улар хар куни 6 соат ёнса, бир ой давомида (30 кун) сарф қилинган электр энергиясининг нархи S ни топинг. (1кВт - соат – 40 сўм)

- 1) $P = 6 \cdot 60 = 360 = 0,36 \text{ кВт}$
- 2) $W = P \cdot t = 0,36 \cdot 6 \cdot 30 = 64,8 \text{ кВт соат}$
- 3) $S = 64,8 \cdot 40 = 2500 \text{ сўм}$

4-масала. Қанотларининг қулочи $l=50$ м бўлган реактив самолёт горизонтал холатда $v=900$ км/соат тезлик билан учайтганда самолет қанотларининг учларида хосил бўладиган потенциаллар айирмаси u топилсин. Ернинг магнит майдони индукциясининг вертикал ташкил этувчиси $B = 5 \cdot 10^{-5} \text{ Тл}$.

Ечилиши: Фарадей қонунига асосан индукцион ЭЮК магнит индукция оқими ўзгариши тезлигининг тескари ишорали ифодасига тенг.

$$\varepsilon_i = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} .$$

бунда $\Delta\Phi$ – самомолет қанотининг Δt вақт ичидаги кесиб ўтган куч чизикларига тенг.

$$\Delta\Phi = B\Delta S = Blv\Delta t$$

Самолет қанотлари учларида хосил бўлган потенциаллар айирмаси и унинг қанотларида хосил бўладиган индукция ЭЮК га тенг, яъни:

$$u = |\varepsilon_i| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{Blv\Delta t}{\Delta t} = Blv = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 50 \cdot 250 = 0,625B .$$

МУСТАҚИЛ ЕЧИШ УЧУН МАСАЛАЛАР ВА УЛАРНИНГ ВАРИАНТЛАРИ

1. Электр занжири ЭЮК ε , ток кучи I , манбанинг ички қаршилиги r , манбага уланган ташқи қаршилик R дан иборат. Қуида келтирилган жадвал асосида занжирнинг номаълум элементи катталигини топинг топинг.

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\varepsilon (B)$	–	10	15	20	25	80	–	40	60	30
$I (A)$	5	8	4	–	5	10	15	–	5	8
$R (Om)$	10	–	15	8	2	–	8	15	20	–
$r (Om)$	2	3	–	0,5	–	1	3	5	–	8
Топиш керак	ε	R	r	I	r	R	ε	I	r	R

2. Ўтказгичнинг узунлиги l , кесим юзаси S , солиштирма қаршилиги ρ , қаршилиги R . Жадвал асосида ўтказгичнинг номаълум параметрини топинг.

Вариант	R (Om)	ρ ($Om \cdot m$)	l (m)	S (mm^2)	Топиш керак
1	—	$1,7 \cdot 10^{-8}$	500	150	R
2	15	$2,8 \cdot 10^{-8}$	300	—	S
3	10	$1,7 \cdot 10^{-8}$	—	100	l
4	—	$1,7 \cdot 10^{-8}$	400	240	R
5	20	$2,8 \cdot 10^{-8}$	—	70	l
6	15	$2,8 \cdot 10^{-8}$	450	—	S
7	—	$1,7 \cdot 10^{-8}$	350	50	R
8	11,5	$2,8 \cdot 10^{-8}$	600	—	S
9	10,8	$2,8 \cdot 10^{-8}$	—	120	l
10	—	$1,7 \cdot 10^{-8}$	500	150	R

3. Ўтказгичдан ўтаётган ток I ва ўтказгич қаршилиги S, вакт t бўлса, жадвалдаги номаълум катталикни топинг.

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I (A)	6	—	8	10	5	6,5	10,5	3	2	4,5
R (Om)	50	20	10	—	15	—	8	5	—	10,5
t (мин)	3	5	—	2	1	1,5	2	—	2,5	—
Q (кЖ)	—	5	8	10	—	3	—	8	5	3,6
Топиш керак	Q	I	t	R	Q	R	Q	t	R	t

4. Кучланиш U, ўтказгич қаршилиги R, вакт t, Q иссиқлик микдори бўлса, жадвалдаги номаълум катталикни топинг.

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U (B)	240	—	80	100	120	127	220	150	—	100
R (Om)	90	50	60	—	80	—	50	75	100	40
t (мин)	1	1,2	—	0,6	0,9	1,5	—	1	2	2,2
Q (кЖ)	—	5,6	6,7	3,6	—	2,8	1,6	—	3	—
Топиш керак	Q	U	t	R	Q	R	t	Q	U	Q

5. Ўтказгич кесим юзи S, узунлиги l, солиштирма қаршилиги ρ , ток I, кучланиш U бўлса, жадвалдаги катталикни топинг.

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S (mm^2)	0,8	10	50	—	75	240	—	120	150	70
l (m)	50	100	80	70	—	60	65	50	—	85
$(10^{-8} \rho Om \cdot m)$	1,5	1,7	2,8	2,5	1,7	1,5	1,7	2,8	2,3	1,7
I (A)	5	—	—	3	10	15	7,5	—	5,5	10,5
U (B)	—	10	—	8	15	—	10,5	10,8	12	—
Топиш керак	U	I	R	S	l	U	S	I	l	U


6. Ўтказгичнинг занжирига уланган амперметр I ни кўрсатмоқда. t вақт ичида ўтказгичдан q заряд оқиб ўтади. Жадвалга асосан номаълум катталикларни топинг.

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I(A)$	—	2	5	—	3	3,2	2,4	—	—	5,6
$q(Kl)$	10	20	—	40	30	—	35	9	15	—
$t(c)$	10	—	15	20	—	8	—	50	60	90
Топиш керак	I	t	Q	I	t	q	t	I	I	q

7. Фазода жойлашган q_1 ва q_2 зарядлар г масофада жойлашган. Ўзаро таъсир кучи F бўлса жадвалга асосан номаълум катталикни топинг.


Вариант	q_1 (нКл)	q_2 (нКл)	r (см)	F (Н)	Топиш керак
1	10	9	5	—	F
2	20	30	—	$5 \cdot 10^{-12}$	r
3	—	15	3	$5,4 \cdot 10^{-8}$	q_1
4	30	—	1	$7,2 \cdot 10^{-10}$	q_2
5	40	20	10	—	F
6	10	10	—	$10 \cdot 10^{-9}$	r
7	20	15	8	—	F
8	10	15	—	$2,7 \cdot 10^{-16}$	r
9	20	—	4	$5 \cdot 10^{-8}$	q_2
10	—	30	2	$4,3 \cdot 10^{-6}$	q_1

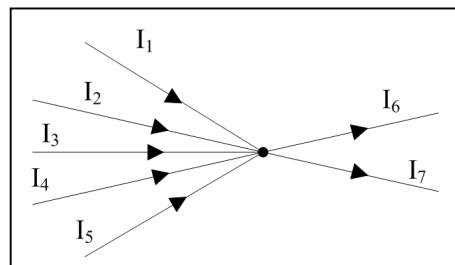8. $I_1; I_2; I_3; I_4; I_5$ түгүнга кирайтган ва $I_6; I_7$ чиқаётган токлар бўлса, жадвалга асосан номаълум миқдорни аниқланг.



	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I_1(A)$	10	40	30	10	20	—	10	20,5	31	—
$I_2(A)$	5	30	1,5	80	10	5	—	6,5	22	15
$I_3(A)$	2	10	—	50	5	10	30	15	35	5
$I_4(A)$	1	5	20	30	—	8	40	5	87	7
$I_5(A)$	7	20	10	—	7	10	5	70	10	8
$I_6(A)$	18	—	20	80	50	30	10	—	150	15
$I_7(A)$	—	100	50	100	20	60	90	80	—	40
Топиш керак	I_7	I_6	I_3	I_5	I_4	I_1	I_2	I_6	I_7	I_1

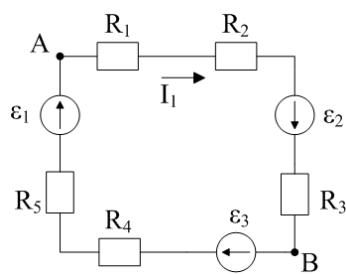9. Берк контурда $R_1; R_2; R_3; R_4; R_5$ қаршиликлар, ЭЮК лар $\varepsilon_1; \varepsilon_2; \varepsilon_3$, оқаётган ток I_1 бўлса, жадвалга асосан номаълум миқдорни аниқланг.




	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I_I (A)$	5	2	2,5	–	5,5	6	7	8	10	5
$R_1 (Om)$	2	5	3	10	3,5	2	0	3	–	2
$R_2 (Om)$	5	8	4	9,5	7,5	0	0	–	1	3,5
$R_3 (Om)$	8	10	3,5	3,5	8,5	0	–	7	15	1,5
$R_4 (Om)$	3	15	6,5	2,5	1	–	15	15	0	2
$R_5 (Om)$	4	2	7,5	8,5	–	8	10	0	10	2,5
$\varepsilon_1 (B)$	–	40	50	65	35	40	30	35	25	–
$\varepsilon_2 (B)$	50	–	10	15	10	50	20	25	8,5	15
$\varepsilon_3 (B)$	10	20	–	10	8	8	10	15	10	30
Топиш керак	ε_1	ε_2	ε_3	I_I	R_5	R_4	R_3	R_2	R_I	E_I

**10. Электр плиткасидаги қувват N_Φ , иш вақти t , ФИК и η ,
фойдали иш A_Φ бўлса, жадвалга асосан номаълум миқдорни
аниқланг.**


	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$N (\kappa Bm)$	30	20	–	70	40	–	25	23	40	35
$t (c)$	50	40	65	–	8,5	5	3	10	–	10
η	0,8	–	0,9	0,75	0,85	0,95	–	0,87	0,89	0,91
$A_\Phi (\kappa \mathcal{K})$	–	60	47	63	–	80	70	–	300	–
Топиш керак	A_Φ	η	N	t	A_Φ	N	η	A_Φ	t	A_Φ

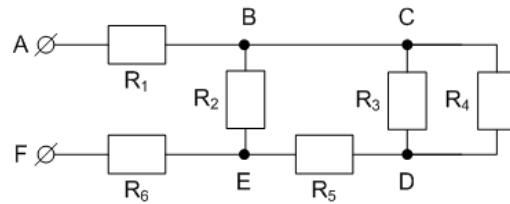**11. Жадвалда келтирилған қаршиликтарнинг микдорига қараб
ушбу схеманинг эквивалент қаршилиги ($R_{экв}$) топилсин.**




Вариант	R_1 (Om)	R_2 (Om)	R_3 (Om)	R_4 (Om)	R_5 (Om)	R_6 (Om)
1	2	0,5	1	3	4	5
2	3	7	6	2	5	1,5
3	2,7	1,3	8,7	9,1	10	0

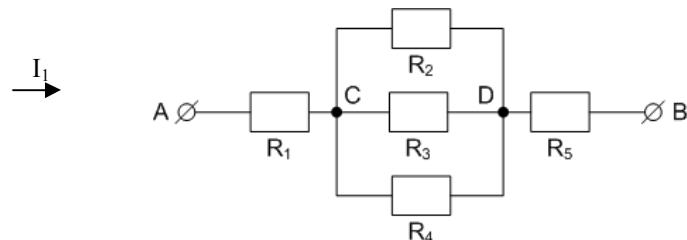**12. Жадвалда келтирилған номаълум микдорни берилган схема
асосида аникланг.**




Вариант	R_1 (Om)	R_2 (Om)	R_3 (Om)	R_4 (Om)	R_5 (Om)	I_1 (A)	Топиш керак
1	3	7	2,5	1,5	6	—	$R_{ЭКВ}$
2	8	6	5	4	3	5	U_{CD}
3	1,5	0,3	0,5	0,9	1	3	U_{AB}
4	—	—	—	—	6,7	2	U_{DB}

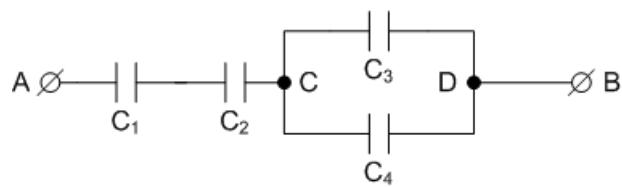13. Жадвалдаги номаълум миқдорни берилган схемага қараб аниқланг.




Вариант	C_1 (мкФ)	C_2 (мкФ)	C_3 (мкФ)	C_4 (мкФ)	Топиш керак
1	2	0,5	1	3,2	$C_{общ}$
2	0,7	1,3	2,6	4,7	$C_{общ}$
3	6	2	3	5,7	C_{CD}
4	0,8	0,6	0,5	0,9	$X_{общ}$

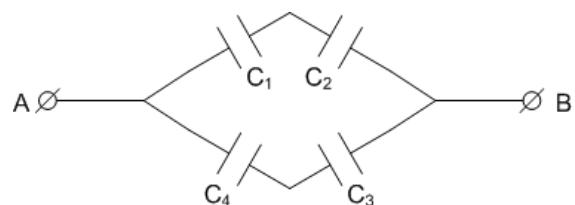14. Жадвалда келтирилган номаълум миқдорни берилган схема асосида аниқланг.




Вариант	C_1 (мкФ)	C_2 (мкФ)	C_3 (мкФ)	C_4 (мкФ)	Топиш керак
1	5	7	8	1	$C_{общ}$
2	3	2	0,5	0,1	$X_{общ}$
3	0	3	0	3,5	$C_{общ}$

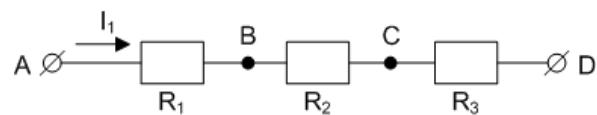15. Берилган схема ва жадвал асосида номаъмалум катталикни аниқланг.




Вариант	R_1 (Ω_m)	R_2 (Ω_m)	R_3 (Ω_m)	I_1 (A)	Топиш керак
1	2	4	5	—	$R_{ЭКВ}$
2	6	5	2	5	U_{AB}
3	2	1	6	4	U_{BC}
4	5	6	10	3	U_{CD}
5	0	5	15	8	U_{AD}

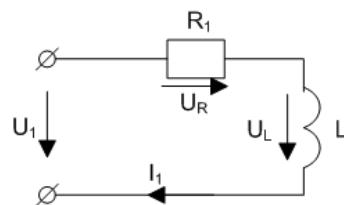16. Жадвалдаги номаълум миқдорни берилган схемага қараб аниқланг.




Вариант	R_1 (Ω_m)	L (Γ_h)	I_1 (A)	U_1 (B)	Топиш керак
1	4	2	—	—	Z
2	20	3	—	100	I_1
3	10	4	10	—	P

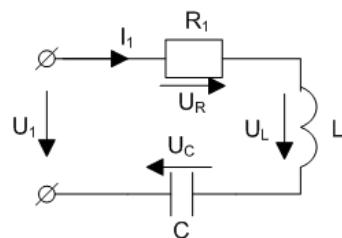17. Берилган схема ва жадвал асосида номаъмалум катталикни аниқланг.




Вариант	R_I (Ω_m)	L (H)	C ($\mu\Phi$)	I_I (A)	Топиш керак
1	10	5	8	—	Z
2	8	3	5	5	U_I
3	10	4,5	5,5	6,5	U_L
4	12	1,2	3,2	7,5	U_C

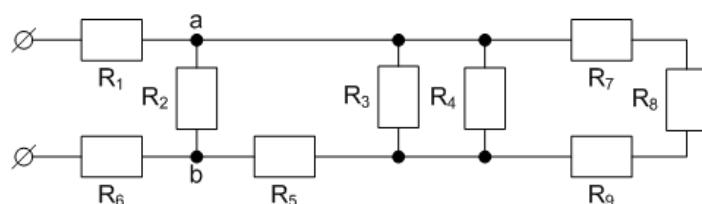18. Жадвалда келтирилган қаршиликларнинг миқдорига қараб ушбу схеманинг эквивалент қаршилиги ($R_{экв}$) топилсин.




	Вариант			
	1	2	3	4
R_1 (Ω_m)	0	2	2	1,5
R_2 (Ω_m)	7	5	2	2,5
R_3 (Ω_m)	5	4	2	3,5
R_4 (Ω_m)	4	3	2	4,5
R_5 (Ω_m)	3	2	2	5
R_6 (Ω_m)	1	1	2	5,5
R_7 (Ω_m)	2	8	2	0
R_8 (Ω_m)	2,5	9	2	6
R_9 (Ω_m)	1,5	5	2	7

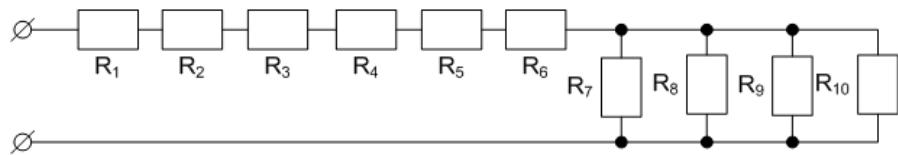19. Жадвалда келтирилған қаршиликтарнинг микдорига қараб ушбу схеманинг эквивалент қаршилиги ($R_{экв}$) топилсин.



	Вариант			
	1	2	3	4
$R_1 (Ом)$	0,5	10	20	5
$R_2 (Ом)$	1	12	15	6,5
$R_3 (Ом)$	1,5	11,5	10	10,5
$R_4 (Ом)$	2	20	5	12,5
$R_5 (Ом)$	2,5	25	8	15,5
$R_6 (Ом)$	3	12	12	12
$R_7 (Ом)$	1	10	15	8
$R_8 (Ом)$	2	6	0	7
$R_9 (Ом)$	4	5	8	1
$R_{10} (Ом)$	6	10	14	2

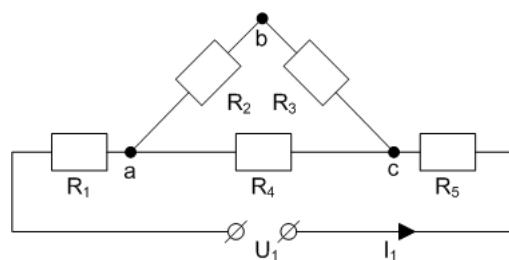20. Берилған схема ва жадвал асосида номаъмалум катталикини аникланг.



Вариант	R_1 (Om)	R_2 (Om)	R_3 (Om)	R_4 (Om)	R_5 (Om)	I_1 (A)	U_1 (B)	Топиш керак
1	10	5	10	6	8	–	220	U_{AB}
2	15	20	25	10	12	–	–	$R_{ЭКВ}$
3	5	6	3	2,5	10	–	–	R_{AC}
4	7	8	10	5	2	–	110	U_{AC}
5	15	12,5	10	5	8	–	220	I_1
6	1	2	3,5	5	2,5	–	110	I_{BC}
7	6	7	5	3,5	5	5	40	P_{AC}

Адабиётлар

1. Веников В.А. Путятин Б.В., «Введение в специальность». М.: «Высшая школа» 1988 г.
2. Шихин А.Я. и др., Электротехника. М.: «Высшая школа» 1991 г.
3. Электротехнический справочник: Т.З. Производство, передача и распределение электрической энергии. Под обод. Ред.профессоров МЭИ. – М.: Издательство МЭИ, 2004.
4. Кодиров Т.М., Алимов Х.А. «Саноат корхоналарининг электр таъминоти». ўқув қўлланма Тошкент, 2006 й
5. М. Исмоилов, М.Г. Халиулин. «Элементар физика масалалари». Тошкент «Ўқитувчи» 1993 й.