
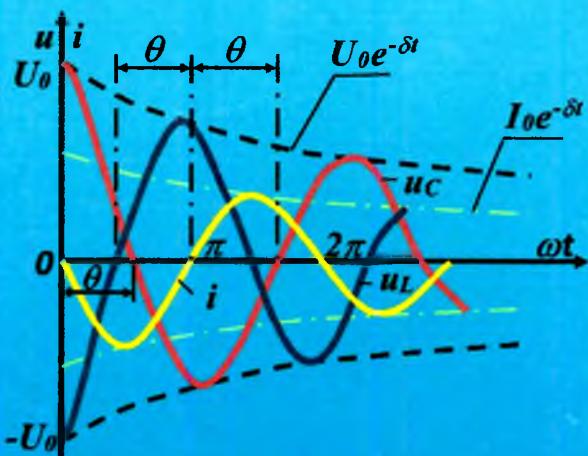


A. KARIMOV, M. IBADULLAEV,  
B. ABDULLAEV

# ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI

1-QISM

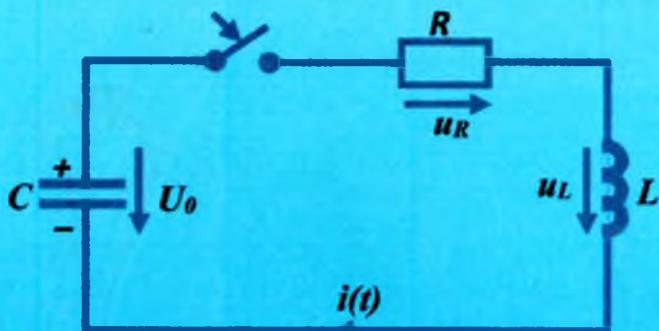

TOSHKENT

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS  
TA'LIM VAZIRLIGI**

**A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV**

**ELEKTROTEXNIKANING  
NAZARIY ASOSLARI**

**(Darslik)**

**I QISM**

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi tomonidan  
5310200-Elektroenergetika (tarmoqlari bo'yicha), 5310700-Elektrotexnika,  
elektromexanika va elektrotexnologiya (tarmoqlari bo'yicha), 5311000-  
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlari  
bo'yicha), 5311100-Radioelektron qurulmalar va tizimlar (tarmoqlari bo'yicha),  
5310800-Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlari bo'yicha) ta'lif yo'nalishlari  
bakalavriat talabalar uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.*

**UO'K: 621.3.01 (075)**

**KBK 31.21**

**K-25**

**K-25** **A.C.Karimov, M.Ibadullayev, B.Abdullayev.** Elektrotexnikaning nazariy asoslari. Darslik, I qism. –T.: «Fan va texnologiya», 2017, 324 bet.

**ISBN 978-9943-11-549-1**

Darslik ikki qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismida chiziqli elektr va magnit zanjirlari nazariyasi asoslari yoritilgan. U oliv o'quv yurtlarining elektroenergetika, elektrotexnika, radiotexnika, avtomatika va boshqa yo'nalishlarida ta'lim oladigan bakalavr talabalar uchun mo'ljalangan bo'lib, elektrotexnikaning eng zamонави о'quv dasturiga asoslangan. Darslikdan bakalavriat talabalari va magistrantlar, doktorantlar hamda soha mutaxassislari foydalaniшhlari mumkin.

\*\*\*

Учебник состоит из двух частей. В первой части учебника "Теоретические основы электротехники" изложены основы теории линейных электрических и магнитных цепей. Он предназначен для студентов бакалавриатуры по направлениям: электроэнергетики, электротехники, радиотехники, автоматики и т.д. Учебником также могут пользоваться магистранты, докторанты и инженерно-технические специалисты по данной отрасли.

\*\*\*

The tutorial consists of two parts: the first part tutorial "Theoretical bases of electrical engineering "the basics of the theory of linear electric and magnetic circuits and is designed for undergraduate students in the following areas: Electricity, electrical engineering, radio engineering, Automatics etc. Tutorial can also use magistrancy, doktoranti and tehnicheskiespecialisty in the industry.

#### *Taqrizchilar:*

**Q.R.Allayev** – texnika fanlari doktori, «Elektrstansiya va tarmoq tizimlari» kafedrasi professori;

**Q.G.Abidov** – texnika fanlari nomzodi, «Elektrotexnika» kafedrasi dotsenti.

*Darslik Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti ilmiy-uslubiy Kengashi qaroriga asosan chop etildi.*

**ISBN 978-9943-11-549-1**

© «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2017;

© Toshkent Davlat texnika universiteti, 2017.

## M U Q A D D I M A

Har qanday mustaqil va rivojlangan davlatning iqtisodiy va industrial qudratiga baho berishda uning energetikasi va energoresurslari (ko'mir, neft, gaz va h.k.) hisobga olinadi. Bu ma'noda O'zbekiston Respublikasining sanoati, qishloq xo'jaligi va xalq farovonligi tabiat boyliklariga asoslangan bo'lib, tobora rivojlanuvchi energetikasi bilan ta'minlanib borayotir. Ayni shu kunlarda respublika miqyosida o'rnatilgan va uzlusiz elektr energiya beruvchi elektrostansiyalarining quvvati qariyb 14 mln. kilovattni ( $14 \times 10^6$  kVt) tashkil etadi. Yil mobaynida ular ishlab chiqadigan elektr energiyasi 80-85 mlrd. kilovatt-soatga tengdir. Ammo respublika aholisining kishi boshiga to'g'ri keladigan, ya'ni ishlataladigan-yillik energiyasi 4000 kilovatt-soatdan oshmaydi, buni Yevropa mamlakatlaridagi o'rtacha ko'rsatkichdan (10-12 ming kVt-soat) ancha past deb bilih kerak. Bu respublikamiz resurslarini yanada ko'proq ishga solib, elektr stansiyalarining sonini va quvvatini tobora ko'paytirishga majbur etadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yirik issiqlik va gidravlik elektrostansiyalar qatorida quyosh energiyasi va suv quvvatidan foydalanishga mo'ljallangan kichik va hatto mayda elektrostansiyalarini keng mashtabda qurish lozim. Elektroenergetikaning bunday sur'atda rivojlanib borishini uning ilmiy-nazariy asosi bo'lmish nazariy elektrotexnikasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Umuman olganda, elektrotexnika (shu jumladan, nazariy elektrotexnika) hamma zamonaviy elektrotexnik ilmiy yo'nalishlar (elektromexanika va elektrodinamika, elektronika va yarimo'tkazgich texnikasi, avtomatika, aloqa va hisoblash texnikasi, radio va televideeniye va h.k.) uchun fundamental fan tarmog'i hisoblanadi. Shuning uchun ham XX asrning 30-yillarda elektrotexnika fanini chegaralash maqsadida unga maxsus fizik va matematik sayqal berilib, asosan elektr va elektromagnetizm qonunlarini o'rganish hamda ularning nazariyalarini chuqurlashtirish topshirilgan. Natijada yangi va tez kunda taraqqiy topgan **nazariy elektrotexnika** fani vujudga keldi.

Elektrotexnikaning nazariy asoslarini o'zlashtirmagan muhandis energetika sohasida zamonaviy mutaxassis bo'lib yetishishi mumkin emas. U hozirgi kunda yaratilayotgan elektroenergetik va elektronika asbob-uskunalarini savodli ravishda ishlatolmasligi aniq. Bo'lajak muhandis o'z ongi bilan elektr zanjirlar va magnit maydonlardagi fizik jarayonlarni chuqur o'rgangan holdagina faol ijodkor bo'la oladi.

Elektrotexnika tarixi o‘z ildizlari bilan qadim zamonlarga kirib ketgan. U musbat va manfiy zaryadlangan elektr zarrachalar va ohangrabo temirlar (magnitlar) xususiyatlarini o‘rganishdan boshlangan. Ammo shunga qaramay, XIX asrning boshlariga qadar, 300–400-yillar mobaynida, hech kim elektr va magnit hodisalarini bir-biri bilan chambarchas bog‘langanligini aytib berolmagan. Aynan elektr va magnit hodisalarini yagona tabiatli elektromagnit maydonining ikki turli, ikki tomonli xususiyati ekanligi isbotlangandan keyin elektrotexnika qudratli texnika sohasiga aylana boshladi.

Birinchi izlanishlar – elektr va magnit hodisalarini o‘rganishdagi dastlabki yutuqlar sababchilari sifatida ingliz fizigi U.Gilbert (1544–1603 y.), rus olimlari M.V.Lomonosov (1711–1765 y.) va F.Enipus (1724–1802 y.), fransuz fizigi Sh.Kulon (1736–1806 y.) va boshqalarni ko‘rsatish o‘rinlidir. Ular tufayli insoniyat hayoti bilan chambarchas bog‘langan tabiatning vujudi to‘la-to‘kis elektromagnit hodisalardan iboratligi isbotlandi. Qolaversa, bu olimlar ochgan qonun-qoidalar hozirgi zamonaviy fundamental fanlarga ham asos bo‘ldi.

1735-yilda Sh.Kulon har qanday ikkita  $q_1$  va  $q_2$  elektrlangan zarrachalar (zaryadlar) o‘rtasida elektr maydon kuchlari hosil bo‘lishini isbotlab, ular o‘rtasidagi o‘zaro tortibish (yoki itarilish) kuchi shu zaryadlarning massalariga to‘g‘ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsionalligini ko‘rsatib berdi. Undan tashqari, Kulon elektr zaryadlar tok o‘tkazgichlarning faqat sirtidagina joylashishini aytib berdi. Magnit momenti va zaryadlarning qutblanishi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ham ushbu olim qoldirgan.

1820-yilda daniyalik fizik X.Ersted (1777–1851y.) harakatdagi zaryad (yoki elektr toki) o‘z atrofida magnit maydoni hosil qilishini isbotladi: bu hodisa elektr va magnit maydonlarining o‘zaro bog‘langan holatda vujudga kelishini tajribada tasdiqladi.

Xuddi o‘sha 1820-yilda fransuz olimi A.Amper (1775–1836y.) dumaloq g‘altak (solenoid) atrofida, o‘zgarmas tok o‘tishi natijasida hosil bo‘lgan magnit maydoni tabiiy temir magnitlarining maydonidan farq qilmasligini ko‘rsatdi. Demak, o‘zgarmas magnitlar maydoni ham ular tarkibidagi molekulyar toklar oqimi natijasida vujudga keladi, deb xulosa qildi olim. Shunisi qiziqarlik, yer magnetizmi to‘g‘risidagi zamonaviy nazariyalar ham yer atrofidagi magnit maydonini yer yuzidagi toklar bilan bog‘laydi.

Keyingi o‘ta muhim kashfiyat – 1831-yilda topilgan elektromagnit induksiya hodisasi, ya’ni magnit maydonida harakat qilayotgan o‘tkaz-

gich sim chekkalarida elektr yurituvchi kuch hosil bo‘lishi hisoblanadi. Bu fizikaviy fundamental qonunni yaratgan ingliz olimi M.Faradey (1791-1867 y.) yana bir bor magnit va elektr hodisalari bir-biridan ajralgan holatda mavjud bo‘la olmasligini isbotladi.

1833-yilda rus olimi E.X.Lens (1804-1865y.) elektr toki hosil qilgan magnit maydoni kompas milini harakatlantirishi va magnit maydonida harakatda bo‘lgan o‘tkazgichda elektr yurituvchi kuch (e.yu.k.) hosil bo‘lishi qonuniyatlariga yagona elektromagnit va o‘zaro teskari jarayonlar – deb baho berdi. Ammo, shu bilan birga, bu izlanishlar X.Ersted va M.Faradey yaratgan qonunlarning bir-biriga bog‘liqligini namoyish etgan.

Elektr manbalari yaratishda va ular energiyasining iste’mol qilinishi, boshqa turli energiyalarga aylanishi nazariyasini ishlab chiqishda yana bir guruh olimlar faol ijod qilganlar. Bular ichida: italyan fizigi A.Volta (1745-1824 y.) o‘zining kashfiyoti bilan dunyoda birinchi elektr kimyoviy generator yaratgan (1799 y.); rus akademigi V.V.Petrov (1761-1834 y.) tarixda birinchi bo‘lib (1822 y.) elektr yoy kashf etgan; nemis fizigi G.S.Om (1787-1854y.) elektr tokining kuchini zanjir qarshiligi bilan bog‘lagan (Om qonuni – 1826 y.); nemis olimi G.R.Kirxgof (1824-1887 y.) o‘z vatandoshi G.S.Omning galvanik elektr zanjirlariga bag‘ishlagan nazariyasini muvaffaqiyat bilan davom ettirib, 1847-yilda o‘zining mashhur “I va II Kirxgof qonunlari”ni yaratdi. Natijada XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab elektrotexnika ham nazariy, ham amaliy jihatdan juda rivojlanib ketdi. Yevropaning deyarli hamma yirik davlatlarida (Fransiya, Angliya, Germaniya, Rossiya, Italiya va h.k.) sanoat energetikasi oyoqqa tura boshladi: elektr mashinalar, transformatorlar, elektr uzatuvchi liniyalar va boshqa energetika texnikasi yaratilishi avj oldi. Shu bilan bir qatorda elektr aloqa texnikasi (telegraf, telefon va h.k.) va avtomatika elementlari paydo bo‘la boshladi.

Elektrotexnika nazariyasi esa yildan-yilga boyib bordi va nihoyat, buyuk ingliz olimi J.K. Maksvell (1831-1879 y.) bu fanning to‘la-to‘kis g‘alaba qozonishiga asosiy sababchi bo‘ldi. M.Faradey asoslagan elektromagnetizmga tegishli porloq g‘oyalar J.Maksvell ijrosida yangi kuchli sifatlarga ega bo‘ldi. Natijada tabiatning boshqa sohalariga ham elektromagnit qiyofa berildi, shu jumladan, yorug‘lik tarqalishi qonuniyatlariga ham elektromagnit sayqal berildi. Xullas, ko‘p yillar mobaynida har xil ilmiy yo‘nalishlarda to‘planib qolgan talay muammolar Maksvell nazariyalari yordamida yechila boshladi. Fizika tarixida birinchi marta “Elektromagnit maydoni fazoning shunday bir qismiki, u

o‘zini va o‘z ichiga olgan moddalarni (narsalarni) elektrlangan yoki magnitlangan holatda ushlab turadi” – deb xulosaga kelindi. J.Maksvellning mashhur bo‘lgan to‘rtta differensial tenglamasi elektrodinamika fanining yanada rivojlanishiga asos bo‘ldi. Chuqur tushunchalar berib to‘xtalmaganda, bu tenglamalar tegishlilcha: Gauss teoremasi, elektromagnit induksiya hodisasi, magnit kuch chiziqlari uzliksizligi va to‘la tok qonunlarini differensial ko‘rinishda aks ettiradi.

J.Maksvellning elektromagnit maydon nazariyasi XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida buyuk olimlar Genrix Gers (1857-1894 y.), P.N.Lebedev (1866-1912 y.), A.S.Popov (1859-1906 y.) tomonidan amaliy tasdiqlanib, elektromagnit to‘lqinlar (radio to‘lqimlari) hisobiga elektrotexnika, radio va televide niye vujudga kelishiga sababchi bo‘ldi.

Elektrotexnikaning rivojlanishi XX asrning boshlarida fan va texnikaning yirik va amaliy sohalarini kashf qilish bilan nishonlandi. Elektr energiyasini ishlab chiqarishda katta-katta elektrogeneratorlar, uni masofaga uzatishda esa yirik va yuqori kuchlanishli transformatorlar kashf etildi. Elektr yuritgichlar (motorlar) zavod va fabrikalarda bug‘ mashinalarining o‘rnimi egalladi va sekin-asta transportda elektr yuritma vazifasini ham bajara boshladi. Bu esa elektrotexnikadan “elektr mashina va transformatorlar”, “elektr yuritma”, “korxona va shaharlarni elektrlashtirish”, “elektr stansiyalar, elektr tarmoqlar va sistemalar” kabi yangi yo‘nalishlar ajralib chiqib, ularning mustaqil fan sohalariga aylanishiga olib keldi.

Kuchsiz toklar elektrotexnikasi esa aloqa texnikasi (telefon va telegraf), radiotexnika va televide niye, avtomatika va telemexanika, elektro-nika va hisoblash texnikasi kabi yo‘nalishlarning paydo bo‘lishiga sababchi bo‘ldi. Natijada elektrotexnika fani chegarasiz va katta hajmli ilm xazinasiga aylandi va uni sohalarga ajratmasdan turib o‘zlashtirib bo‘lmaydigan bo‘lib qoldi. Shuning uchun ham energetika va elektrotexnika mutaxassisliklarida o‘qiydigan oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarining talabalari uchun “Nazariy elektrotexnika” (yoki “Elektrotexnikaning nazariy asoslari”) degan fan o‘qitiladi.

Elektrotexnikaning nazariy asoslari fani O‘zbekiston Oliy o‘quv yurtlarida asosan 1930–1935-yillardan boshlab o‘qitilib kelinadi. Ilmfanning bu yo‘nalishiga O‘rta Osiyo industrial instituti qoshidagi energetika fakultetida asos solingan. Yurtimizdagi barcha o‘quv yurtlarida o‘qitiladigan elektrotexnika fani o‘quv dasturlaridan o‘rin olib, boshqa texnik fanlar qatorida muhandislarning ilmiy savyasini oshirishda o‘zbek olimlari – prof. G‘.R.Rahimov, prof. X.F.Fozilov, prof. M.Z.Xo-

midxonovlarning xizmatlari juda katta bo‘lgan. Shuni ham aytish lozimki, Ikkinci jahon urushi yillarda (1941-1945y.) sobiq ittifoqning markaziy shaharlaridan Toshkentga vaqtincha ko‘chib kelgan rus olim-lardan – akademik L.R.Neyman va Akademiya muxbir a’zosi M.A.Shatelenlar ham bizning elektrotexnika fanimizning rivojlanishiga sezilarli hissa qo’shganlar.

Elektrotexnikaning nazariy asoslari fanini O’zbekistonda birinchi bo‘lib talabalarga o’rgatgan, dastlabki laboratoriylar tashkil etgan, bu sohada ko‘plab yuqori malakali mutaxassislar tayyorlagan va nihoyat, o’zidan keyin yirik ilmiy maktab qoldirgan olim – O’zbekiston FA muxbir a’zosi, professor G’ofir Rahimovich Rahimovdir. Aynan shu mo’tabar olim va taraqqiy parvar inson tufayli Toshkent politexnika instituti (hozirgi texnika universitet) “Nazariy elektrotexnika” kafedrasi ko‘p qo’shni davlatlar doirasida (Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarusiya, Qozog‘iston, Kavkaz davlatlari va h.k.) obro‘li maorif dargohiga aylandi. Professor G.R.Rahimov faoliyati natijasida ToshPI sobiq SSSR mamlakatlari miqyosida nazariy elektrotexnikaning “Nochiziq elektrotexnika yo’nalishi” bo‘yicha ilmiy markazga aylandi.


# I BOB. ELEKTROMAGNIT MAYDON HAMDA ELEKTR VA MAGNIT ZANJIRLARIGA OID ASOSIY TUSHUNCHА VA QOIDALAR

## 1.1. Elektromagnit maydon va uning xususiyatlari. Elektr maydoni (qisqacha tavsif)

Fizikadan ma'lumki, har qanday elektr va magnit hodisalari elektr va magnit maydonlarida sodir bo'ladi.

Eng sodda misollarda ko'rganda, elektr kuchlari deb, ikki zaryad (yoki bir necha zaryadlar) o'rtasida hosil bo'ladigan kuchlarni tushunamiz. Bu kuchlar mexanikaviy kuchlarga o'xshab, o'zaro ta'sir etuvchi zaryadlar miqdoriga to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional bo'ladi (Kulon qonuni).

O'zaro tortishuvchi  $F_{12}$  va  $F_{21}$ ,  $F_{13}$  va  $F_{31}$  kuchlari teskari ishorali zaryadlarni, ya'ni  $q_1$  bilan  $q_2$  ni va  $q_1$  bilan  $q_3$  ni bir-biriga yaqinlashtirishga intiladi. O'zaro tarqalish kuchlari  $F_{23}$  va  $F_{32}$  esa bir xil ishorali  $q_2$  va  $q_3$  zaryadlarni bir-biridan uzoqlashtirishga intiladi. Bu kuchlar tegishlichcha - KL, MN va ST chiziqlari bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Kuchlarning o'zaro  $F_{12} = -F_{21}$ ,  $F_{23} = -F_{32}$  va  $F_{31} = -F_{13}$  bo'lganini hisobga olsak, ularni faqat absolyut qiymatlariga murojaat qilsak ham

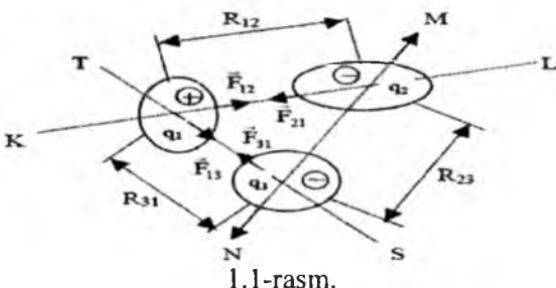


1.1-rasm.

bo'ladi. Shunday qilib, Kulon qonuniga asoslamib, quyidagilarni yozamiz:

$$F_{12}=F_{21}=\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^2}; F_{23}=F_{32}=\frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{23}^2}; F_{31}=F_{13}=\frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 R_{31}^2}$$

Agarda zaryadlarni biror fazo ichida ixtiyoriy tartibda joylashgan deb va ularning sonini ham ixtiyoriy deb olsak, ularning o'zaro ta'siri ostida ko'p tomonga yo'nalgan kuch chiziqlari KL, MN, ST va h.k. hosil bo'lishi aniqlir. Endi faraz qilaylik,  $q_1, q_2, \dots, q_n$  zaryadlar joylashsgan

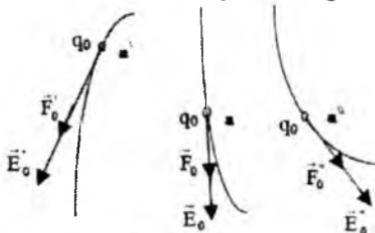fazo, ya'ni elektr maydon ichidagi biror "a" nuqtada  $q_0 = 1$  zaryad ham joylashgan (1.2-rasm). Bu shartli sinov zaryadni birga teng deb olamiz



1.2-rasm.

va uning miqdorini shunchalik kichik deb hisoblaymizki, uning  $q_1, q_2, \dots, q_n$  zaryadlar bilan o'zaro ta'sirlamishi natijasida hosil bo'lgan kuch  $F_0$  faqat shu  $q_0$  zaryadningina harakatlantira oladi. Ya'ni zaryad  $q_0$  boshqa zaryadlarni joyidan siljita olmaydi, deb tushunamiz.  $q_0$  sinov zaryadga ta'sir etuvchi natijaviy kuch quyidagicha aniqlanadi:

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_n = \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_a R_1^2} + \frac{q_2 q_0}{4\pi\epsilon_a R_2^2} + \dots + \frac{q_n q_0}{4\pi\epsilon_a R_n^2}$$

Ya'ni uning yo'naliishi va miqdori fazoning qaysi joyida manzil topishiga bog'liq. Masalan,  $q_0$  manzili a' nuqta bo'lsa, unga ta'sir etuvchi kuch  $\vec{F}_0$  ga teng. Agar  $q_0$  o'z joyini a' dan a" ga o'zgartirsa, unga ta'sir etuvchi kuch  $\vec{F}'_0$  ga teng bo'ladi (1.2-rasm). Tabiyiki,  $\vec{F}_0 \neq \vec{F}_0 \neq \vec{F}'_0$ , chunki  $R_1 \neq R_1 \neq R_1$ ,  $R_2 \neq R_2 \neq R_2$  va h.k. Demak, fazoning har bir qismida (uchastkasida, nuqtasida va h.k.) zaryad har xil holatda bo'lib, masofalarga bog'liq o'zgaruvchan kuchlar ta'sirida bo'ladi. Agar har bir nuqtadagi kuch miqdorini ushbu sinov zaryad  $q_0$  ga bo'lgan nisbatini olsak, y

$$\frac{\vec{F}_0}{q_0} = \vec{E}_0 = \sum_{m=1}^{m=n} \frac{q_m}{4\pi\epsilon_a R_m} \quad \text{bo'ladi.}$$

Bu yerda  $E_0$  elektr maydonining kuchlanganligini ifodalaydi. Masalani soddallashtirish maqsadida q zaryadi hosil qilgan maydondagi R ga teng masofada joylashgan  $q_0$  zaryadga  $\vec{F} = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_a R^2}$  kuchi ta'sir etayotgan bo'lsa, maydon kuchlanganligi  $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_a R^2}$  ga teng bo'ladi.

Ifodadan ko'rilib turibdiki, q1 asosiy zaryad q dan qancha uzoqlashsa, maydon kuchlanganligi o'shancha kamayib boradi. Faqatgina  $R = \infty$  bo'lgandagina,  $F_0 = E_0 = 0$  bo'ladi, ya'ni  $q_0$  elektr maydoni ta'siridan chiqib ketgan bo'ladi.

Elektr maydonini tavsiflovchi parametrlarning o'lcov birliklarini quyidagicha ifodalash lozim:

zaryad  $q$  [Kl] - Kulon;  $1 \text{ Kl} = 1 \text{ A}\cdot\text{s}$  (Amper sekund),

dielektrikning absolyut singdiruvchanligi  $\epsilon_a = \epsilon_1 * \epsilon_0$  [ $\Phi/\text{m}$ ] - Farada taqsim metr,


rostlovchi masofa  $R$  [m] - metr,

kuch  $F$  [ $\text{J/m}$ ] - Joule taqsim metr,

kuchlanganlik [ $\text{V/m}$ ] - Volt taqsim metr.
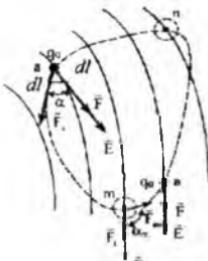
## 1.2. Elektr maydoni kuchlari va ular bajaradigan ish. Elektr potensiali

Yuqorida ko'rib chiqilgan oddiy elektr maydonida (1.2-rasm) bizning asosiy diqqatimiz elektr kuch chiziqlari va maydon ta'siriga tushgan sinov zaryadi  $q_0$  ga berilgan edi. Lekin biz bir narsani hisobga olmadikki, agar  $\vec{F}_0$  kuchi sinov zaryadini bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga siljitsa mima o'zgaradi?



1.3-rasm.

Tabiiyki, har qanday harakat ish bajarish bilan bog'liqdir. Elektr maydonidagi hodisalar ham bundan mustasno emas. Faraz qilaylik, sinov zaryadi  $q_0$  "a" nuqtadan "b" nuqtaga "n" nuqta orqali olib o'tiladi. Siljish trayektoriyasi a-n-b ni hisobga olganda, birinchi bosqich  $dl$ , kuch  $\vec{F}$  yoki kuchlanganlik  $\vec{E}$  yo'nalishlariga nisbatan  $\alpha$  burchak ostidagi  $\vec{F}_a$  tomonga yo'nalgan bo'ladi. Qisqacha yo'l bo'lmish  $\Delta l = dl$  ni bosib o'tgan  $q_0$  zaryad  $\Delta A = F_a \Delta l = F \cos \alpha \cdot dl$  ishni bajaradi (bu yerda  $\Delta l = dl$ ). Agarda zaryadni "a" dan "b" gacha o'tkazishdagi elektr maydon sarf qilgan energiya yoki ishni to'la-to'kis hisoblaydigan bo'lsak, unda

$$A = \int_a^b \vec{F} d\vec{l} \quad (1.1)$$

(bu yerda  $\vec{F}$  – har bir nuqtada olingan kuch vektori;  $dl$  – har bir bosqichda hisobga olingan yo‘nalishli masofa qismi).

Bu ishning sinov zaryadi miqdoriga nisbatan ko‘rib chiqsak, unda

$$A/q = \int_a^b \vec{E} d\vec{l}, \text{ yoki } A = \int_a^b \vec{E} d\vec{l} \quad (\text{chunki } q_0=1) \quad (1.2)$$

Sinov zaryadining trayektoriyasini “m” yoki “n” nuqtalaridan o‘tishini hisobga olinganda (1.2) o‘rniga

$$A = \int_a^m \vec{E} d\vec{l} + \int_m^n \vec{E} d\vec{l}, \text{ yoki } A = \int_a^n \vec{E} d\vec{l} + \int_n^b \vec{E} d\vec{l} \quad (1.3)$$

Ya’ni elektr maydon tomonidan bajariladigan ish ikki nuqta: “a” va “b” o‘rtasidagi yo‘l trayektoriyasiga (ya’ni uning shakli yoki uzunligiga) bog‘ilq emas. Masalan, elektr maydon biror q zaryad tufayli hosil bo‘lgan bo‘lsa va shu manbaga nisbatan “a” nuqta  $R_1$  ga va “b” nuqta  $R_2$  ga teng masofalarda joylashgan bo‘lsa,  $q_0$  ni “a” dan “b” ga ko‘chirishga sarflangan ish quyidagiga teng bo‘ladi:

$$A = \int_{R_1}^{R_2} \frac{qdR}{4\pi\epsilon_a R_a^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_a} \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] \quad (1.4)$$

Ko‘rinib turibdiki, zaryad  $q_0$  manba q dan uzoqlashganda ( $R_2 > R_1$ ) bajariladigan ish  $A > 0$ . Agarda  $q_0$  “b” dan “a” gacha o‘tkaziladigan bo‘lsa:


$$A = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_a} dR = \frac{q}{4\pi\epsilon_a} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) < 0,$$

ya’ni buning uchun manba kuchiga qarshi yo‘nalgan tashqi kuch (yoki energiya) sarflanishi kerak. Aytilgan fikr 1.3-rasmdan ham ko‘rinib turibdiki: “m” nuqtada kuzatilayotgan harakat  $\vec{E}$  vektorga nisbatan  $\alpha_m > \pi/2$  burchak ostida bajarilayapti, ya’ni  $\Delta A = F \cos \alpha_m dl < 0$ .

Yuqorida keltirilgan (1.1) - (1.4) ifodalardan kelib chiqadiki, elektr maydonida joylashgan har bir nuqta o‘ziga xos potensial energiyasiga yoki soddalashtirganda, **potensial** ga ega. Shuning uchun ham (1.2) bilan ifodalangan birlamichi (solishtirma) ish **potensiallar farqi** deb ataladi, ya’ni

$$\varphi_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} d\vec{l} \quad (1.5)$$

Ko‘rinib turibdiki, agar  $q_0$  “b” dan “a” ga qaytariladigan bo‘lsa (1.3-rasm), bajariladigan ish yoki potensiallar farqi ( $\varphi_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} d\vec{l}$ ; ya’ni u (1.5) dagiga teng, ammo teskari ishorada bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda,  $\varphi_{ab} + \varphi_{ba} = 0$ , ya’ni sinov zaryadi  $q_0$  “a” nuqtadan chiqib, har qanday trayektoriyali yo‘l bosib yana shu nuqtaga qaytib kelsa, u bajargan ish nolga teng bo‘ladi.

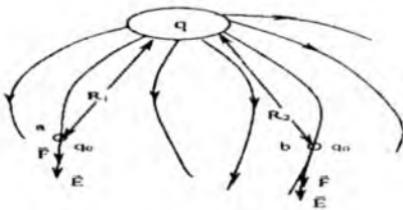

1.4-rasm.

Ammo potensiallar farqidan (ya'ni  $\varphi_a - \varphi_b$  dan) ularning mutlaq qiymatini bilib bo'lmaydi, chunki maydondagi ixtiyoriy ravishda olingan har qanday ikki nuqta  $q$  va  $S$  ham bir xil farqqa ega bo'lishi mumkun:  $\varphi_q - \varphi_s = \varphi_a - \varphi_b$ , lekin  $\varphi_q \neq \varphi_a$  va  $\varphi_q \neq \varphi_b$ . Ikkinchini tomondan elektr maydonining ta'sir etish chegaralari cheklangan bo'lmaydi: masalan, yakkalangan  $q$  manbaning  $q_0$  ga nisbatan ta'sir kuchi  $\vec{F}_0$  faqatgina  $R=\infty$  da nolga teng bo'ladi. Bu albatta nazariy, 1.4-rasmga qaraganda shunday; amalda esa har qanday kuchli zaryad ham cheksiz yoyilgan maydonga ega bo'lolmaydi. Shunga qaramay, biror aniq nuqta "k" uchun maydon potensiali nazariya asosida topilgani ma'qul deb bilamiz. Faraz qilaylik, shu nuqtadan  $q_0$  zaryad manbaga nisbatan cheksiz masofaga olib chiqiladi. Unda maydon bajargan ish:

$$A = \varphi_k - \varphi_\infty = \int_{R_k}^{\infty} \frac{qdR}{4\pi\epsilon_a R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_a} \left[ \frac{1}{R_k} - \frac{1}{\infty} \right] = \varphi_k$$

ya'ni manba  $q$  dan to'g'ri chiziqli masofasi  $R_k$  bo'lgan "k" nuqtaning potensiali:


$$\varphi_k = \int_{R_k}^{\infty} \vec{E} d\vec{e} = \int_{R_k}^{\infty} \frac{qdR}{4\pi\epsilon_a R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_a R_k}$$

Potensial yoki ikki potensial farqi o'lcham birligi Volt (V).
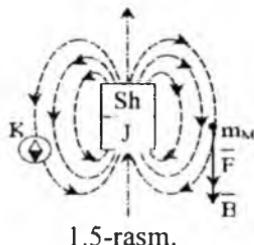
### 1.3. Magnit maydoni va uning xususiyatlari

Tabiatda shunday moddalar ham uchraydiki, ular o'z atrofida faqat o'ziga xos bo'lgan **kuchlar maydonini** hosil qiladi. Bu kuchlar xuddi shunday boshqa kuchlar maydoniga yoki o'xshash kuchlar maydoniga nisbatan mexanik kuch bilan ta'sir eta oladi. Bunday kuchlar manbai bo'lmish moddalar magnit deb ataladi. Eng oddiy magnit 1.5-rasmda ko'rsatilgan. Uning kuch chiziqlari shimol (Sh) qutbidan chiqib, janub (J) qutbiga kirgan bo'ladi. Elektr zaryad hosil qilgan elektr maydonidan magnit maydoni shu bilan farqlanadiki, zaryadning ishorasiga qarab,

elektr kuch chiziqlari yoki zaryaddan tarqalgan, yoki unga yig'ilib kelgan bo'ladi.




1.5-rasm.

Magnit kuch chiziqlari esa manbaning bir qismidan tarqalib, ikkinchi qismiga to'planadi, ya'ni ular uzlusizdir. Magnitning ikki qutbga bo'linishi ham shartlidir: alohida shimol va alohida janub qutblar mayjud bo'la olmaydi. Magnitni qancha parchalamang, baribir har qanday bo'limi yana bir bora ikki qutbdan iborat bo'lib qolaveradi. Magnit maydonining ta'sir kuchini ikki usul bilan sinash mumkin. Birinchisi, maydon ta'sirida biror sinov magnit massasi  $m_M$  yoki kompas strelkasi harakatga tushadi (1.5-rasm). Bu harakat kuch chiziqlar bo'ylab hosil bo'ladi. Har bir nuqtadagi kuch vektori  $\vec{F}$  va uni hosil qiluvchi magnit induksiya  $\vec{B}$  ning yo'naliшини ko'rsatuvchi vosita sifatida kompas strelkasi ishlatalishbi mumkin. Ikkinchisi, agar maydon ichiga elektr tokli sim kiritilsa, asosiy magnit maydoni va qo'shimcha (tok hosil qilgan) maydon o'rtaсидаги о'заро та'sir kuchini kuzatish mumkin (1.6-a,b,v rasmi). Shimol qutbidan chiqib janub qutbiga yo'naligan va  $\vec{B}$  induksiyaga ega bo'lgan asosiy magnit kuch chiziqlari maydonidan joy olgan sim ichidan tok  $i$  o'tayotgan bo'lsa, uning atrofida hosil bo'ladiган  $\vec{B}$  induksiyали qo'shimcha magnit maydoni asosiy magnit maydoni bilan o'zaro harakatga tushadi. 1.6-a rasmdan ko'rinish turibdiki, simning chap tomonida  $B_m$  va  $B_i$  magnit induksiyalarini bir-biriga qarshi yo'naligan bo'lsa, simning o'ng tomonida ular bir-biriga mos tushgan. Natijada simning o'ng tomonida yig'indi magnit kuch chiziqlari zichlanadi, chap tomonida esa siyraklashadi. O'z navbatida magnit maydoni o'z shaklining buzilishiga qarshilik ko'rsatadi va kuch chiziqlari eng qisqa yo'l orqali bir qutbdan ikkinchi qutbga o'tishga intilgani tufayli "begona" magnit obyekt siqib chiqarila boshlaydi: tokli sim o'ngdan chapga harakatlanadi. Turtib chiqarish  $\vec{F}$  kuchining yo'naliши va kattaligi simdagagi tok  $i$  ning kuchi va yo'naliшига bog'liq. Kuchning yo'naliши to'g'risидаги xulosa 1.6-b va v rasmlardan yaqqol

ko'rinib turibdi. Rasmlar o'rtaсидаги доиралар симнинг ко'ндап кесимини ифодаласа, уларнинг ичидаги белгилар токнинг ю'налышини белгилайди.

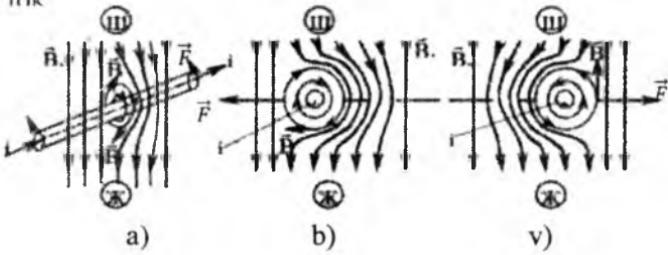Агар ток биздан рasm "ichiga" оqayotgan bo'lsa, uni  $\vec{F}$ , ya'ni nayzaning думи шаклida, agar u rasm "ichidan" bizga qarab оqayotgan bo'lsa, uni  $\bullet$ , ya'ni nayzaning учи шаклida tasvirlash одатга aylangan. Shu holda tok



1.6-rasm.


атрофидаги хосил бо'ладиган о'з магнит куч чизиqlари tegishlicha соат милига mos (1.6-b rasm) va teskari (1.6-v rasm) yo'nalishda o'ralgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi rasmida maydondan tokli simni chiqarib tashlovchi kuch  $\vec{F}$  chapga, ikkinchi rasmida esa o'ngga yo'nalgan bo'ladi.

#### 1.4. Magnit oqim, magnit induksiya va magnit maydonining kuchlanganligi

Yuqorida ko'rib chiqilgan magnit xususiyatlarini chuqurroq o'rganish ko'zda tutiladigan bo'lsa, albatta, birinchi navbatda magnit maydonining asosiy ko'rsatkichlarini, ya'ni uni to'la-to'kis tafsiflaydigan magnit kattaliklarini o'rganishimiz shart. Bular esa – magnit oqim –  $F$ , magnit induksiya vektori –  $B$  va magnit maydonining kuchlanganligi vektori –  $\vec{H}$  dir. Faraz qilaylik, oddiy magnit maydonini bir o'ramli simdan o'tayotgan tok  $i$  хосил qilgan nazariyaga asoslanganda bu magnit maydon fazoda cheksiz joylashgan bo'ladi. Amalda esa har qanday katta tok  $i$  ham bir necha metrdan uzoqqa tarqalmagan magnit maydonini hosil qila oladi xolos.

Shunday ekan, tokning magnit maydoni asosan tok o'tayotgan simga yaqin masofada ta'sir etadi va uning куч чизиqlари tokli sim yaqinida zichroq va aksincha, undan yiroqda siyrak bo'ladi. Ayni shu ko'rsatkich, ya'ni magnit куч чизиqlarining biror juda kichik va

yo'nalgan kesim  $ds$  ichidagi zichiqligi magnit induksiyasining miqdorini bildiradi. Umuman olganda, ikkita yonma-yon olingen kuch chiziqlari ham bir yo'nalishda bo'lmaydilar, shuning uchun magnit maydonining ta'sir kuchining yo'nalishini induksiya bilan bog'lar ekanmiz, kesimini yo'nalgan deb olganimiz ma'qul. Ushbu nuqtayi nazaridan qaraganda, S ga teng bo'lgan ixtiyoriy yuzadan o'tayotgan induksiya vektorlari to'plami  $\int_S \vec{B} d\vec{s} = \Phi$  "magnit induksiya vektorlarining oqimi" yoki qis-qaroq aytganda, "magnit oqimi" deb ataladi. Magnit oqimi veberda o'lchanadi:  $1Vb = 1V \cdot s$  yoki Volt-sekund. Magnit oqimini tasavvur qilishda 1.7- rasmdan foydalanib, tokli sim o'ramining ichida joylashgan yuza  $s$  ni clish mumkin: shu halqasimon teshikka pastdan kirib tepadan chiqib ketayotgan barcha kuch chiziqlar to'plamini "magnit oqimi" deyish mumkin. Ko'rinish turibdiki, hamma kuch chiziqlari halqaning tepe qismida atrof-fazoga tarqalayotgan bo'lsa, ular shu halqaning past tomonida qaytadan yig'iladi. Ya'ni magnit kuch chiziqlari **uzluksizdir**. ular hech qayerdan boshlanmaydi va hech qayerda tamom bo'lmaydilar. Matematika nuqtayi nazaridan qaralganda, magnit kuch chiziqlarining uzluksizligini  $\int_S \vec{B} d\vec{s} = 0$  tenglama bilan ifodalash mumkin.

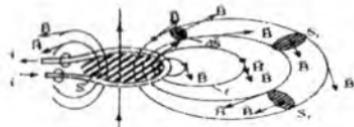

1.7-rasm.


Ya'ni kesimdan kesimga o'tib, berk kontur bo'ylab magnit oqimini kuzatib chiqsak, uning integrali (yig'indisi) nolga teng bo'ladi. Buni 1.7-rasmida belgilangan  $S_1$  va  $S_2$  kesimli magnit kuch chiziqlari ichidan o'tgan magnit oqimining shaklidan ham xulosa qilsa bo'ladi, chunki  $S_1$  ga kirgan oqim  $S_2$  dan chiqib ketyapti. Endi xuddi shu rasmdagi punktir bilari ko'rsatilgan va uzunligi  $l$  ga teng bo'lgan magnit kuch chizig'ini ko'rib chiqaylik. Faraz qilaylik, bu g'ildiraksimon berk egri chiziq ko'p tomonli ko'pburchakdan tashkil topgan bo'lsin. Unda har bir tomonning uzunligini  $\Delta l$  deb olsak, berk aylanani hosil qilgan magnit kuch chizig'ini  $\int_S \vec{B} d\vec{l} = Bl$  ga teng deb hisoblasak ham bo'ladi (bu yerda  $\Delta l \equiv dl \rightarrow 0$ ). Bu integral magnit oqimiga o'xshash skalyar miqdorga ega, ya'ni  $\int_S \vec{B} d\vec{l} = Bl$ , chunki aylana bo'ylab olingen berk yo'lning har bir nuqtasida induksiya vektorining moduli o'zgarmas deb hisoblangan.

Bu kuch chizig'inimg ta'sir miqdorini tavsiflashda uni hosil qilgan tok kuchi  $i$  va magnit maydonidagi muhit xususiyati bilan bog'lash tabiiydir. Juda ko'p tajribalarda ko'riganiga binoan, haqiqatdan ham  $Bl = \mu i$  (1.7-rasm uchun). Agar magnit maydon w-o'ramli g'altakda tashkil topgan bo'lsa, unda  $Bl = \mu wi$  yoki  $\vec{B} = \mu \frac{wi}{l} = \mu \vec{H}$ . Bu yerda  $H = \frac{wi}{l}$  - **magnit maydonining kuchlanganligi** va  $\mu$  - **magnit singdiruvchanligi** deb ataladi. O'lchov birliklariga o'tayotgan bo'lsak va  $B = \frac{d\Phi}{ds}$  ni hisobga olsak, induksiya - bu magnit maydonining aniq nuqtasidagi zichligi - **veber taqsim metr kvadrat** yoki **tesla** da o'lchanadi ( $1T = 1Vb/m^2$ ). Magnit maydonining kuchlanganligi esa **amper taqsim metr** da o'lchanadi ( $A/m$ ). Bundan ko'rindiki, magnit singdiruvchanligi  $\mu$  o'lchov birligi quyidagicha topiladi:  $\frac{T_A}{A_m} = \frac{B \cdot c \cdot m}{m^2 \cdot A} = \frac{O_m \cdot c}{m} = \frac{\Gamma}{m}$  (genri/metr).

Magnit maydonining xarakteristikalarini ta'riflashni tugatishdan oldin yana bir marta shuni eslatish lozimki, umumiy tarzda ollngan maydonning ixtiyoriy nuqtasidagi magnit induksiya va kuchlanganlik vektor miqdorlardir. Ular orasidagi bog'lanish ham  $\vec{B} = \mu \vec{H}$  deb yozilishi shart.
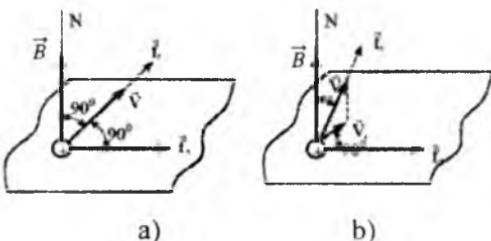
### 1.5. Magnit maydonidagi harakatlanuvchi elektr zaryad. Lorens kuchi

Agar biror o'zgarmas magnit maydon mavjud bo'lgan fazoda ixtiyoriy miqdordagi q zaryad joylashgan bo'lsa va u harakatda bo'lmasa, magnit maydoni unga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo shu zaryadni biror tashqi kuch  $\vec{f} = q\vec{E}$  (masalan, elektr kuchlanganligi  $\vec{E}$  ga teng bo'lgan elektr maydoni)  $\vec{V}$  tezlikda harakatlantiradigan bo'lsa, unda magnit maydoni ham zaryadga qo'shimcha  $\vec{f}_2$  kuch bilan ta'sir qila boshlaydi.




1.8-rasm.

Agar magnit maydoni induksiya vektori  $\vec{B}$  1.8-a rasmda ko'rsatilgandek zaryad harakatlanayotgan tezlik  $\vec{v}$  (yoki kuch  $\vec{f}_1$ ) yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalgan bo'lsa, magnit maydon ta'sir ko'rsatayotgan kuch  $\vec{f}_2 = q[\vec{V}\vec{B}]$  maksimal qiymatga ega bo'ladi va o'z navbatida  $\vec{B}$  ga ham,  $\vec{V}$  ga ham perpendikulyar yo'nalgan bo'ladi. Umumiyl holatda tezlik  $\vec{V}$  vektori induksiya vektori  $\vec{B}$  joylashgan chiziq N bilan ixtiyoriy  $\alpha \neq 90^\circ$  burchagini tashkil etishi mumkin (1.8-b rasm): unda magnit maydonining ta'sir etuvchi kuchining vektori  $\vec{f}_2 = q[\vec{V}\vec{B}]$ , uning moduli esa  $f_2 = qv_t B = qvBS\sin\alpha$ . Ya'ni zaryad harakatining yo'nalishi N chiziq yo'nalishiga yaqinlashgan sari magnit kuchi  $f_2$  kamayib, nolga intila boshlaydi, 1.8-a va b rasmdan ko'rinish turibdiki, kuch vektori  $\vec{f}_2$  qanday katta bo'lmasin, u  $\vec{B}$  va  $\vec{V}$  vektorlar yotgan tekislikka nisbatan hamma vaqt perpendikulyar bo'lgani tufayli zaryad tezligi  $v$  ni o'zgartira olmaydi. Bu kuch faqat q zaryad harakatlanayotgan trayektoriyasini o'zgartiradi xolos. Shuning uchun ham zaryadni harakatlantiruvchi elektr maydon kuchi  $\vec{f}_1$  bilan magnit maydonining ta'sir kuchi  $\vec{f}_2$  ning yig'indisi  $\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 = q(E + \vec{V}\vec{B})$  - **Lorens kuchi** deb ataladi. Yana bir bor eslatamizki, magnit maydon ta'siri  $f_2$  faqatgina harakatda bo'lgan zaryad uchun mavjuddir; undan tashqari xuddi shu yo'nalish va tezlik bllan mazkur magnit maydonida manfiy zaryad harakatlansa, unga ta'sir etuvchi magnit kuchi  $f_2$  teskari yo'nalishda hosil bo'ladi. Lorens kuchi tenglamasidan yana bir qiziq xulosaga kelish mumkin: agar magnit kuchining moduli  $f_2 = qvB$  bo'ladi bo'lsa, demak, magnit induksiyasi

$$B = \frac{f_2}{qv}$$

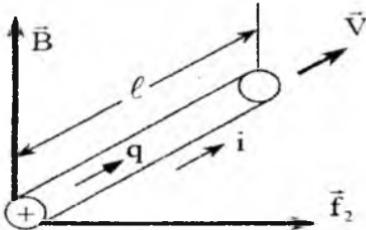Demak, induksiyaga 1.1-tenglamada berilgan tavsifni quyidagicha to'ldirish mumkin: **magnit induksiyasi magnit maydonini tavsiflovchi shunday vektor kattalikki, u magnit ta'sir kuchining zaryadi va uning harakat tezligi ko'paytmasiga bo'lgan miqdoriy nisbatini ko'rsatadi.**




1.9-rasm.

Ko'rib chiqilgan Lorens tenglamasidan yana bir muhim xulosa chiqarish mumkin. Faraz qilaylikki, bir tekis harakatda bo'lgan zaryad q biror vaqt mobaynida qandaydir elektr simidan o'tib borayapti (1.9-rasm). Demak, o'zgarmas tok uchun zaryad miqdori  $q=I \cdot t$  bo'lsa, ikkinchi tomonidan ushbu zaryad elektr simining  $I$  ga teng bo'lgan qismini shu t vaqt ichida o'tgan, deb olsak ham bo'ladi, ya'ni  $I = v \cdot t$ . U holda  $f_2 = qvB$  o'rniga  $f_2 = I \cdot t \cdot \frac{l}{t} = BIl$  deb yozish mumkin. Bu ifoda esa o'zgarmas tok  $I$  o'tkazayotgan va  $l$  uzunlikka ega bo'lgan elektr simi  $B$  induksiyali magnit maydoniga joylashtirilganda, u magnit maydoni tomonidan  $[F=BIl]$  miqdorga ega mexanik kuch ta'siri ostida bo'lishini ko'rsatadi. O'lchov birligiga o'tsak,

$$|F| = |B \cdot I \cdot l| = \left[ \frac{B^2}{M^2} \cdot A_M \right] = \left[ \frac{v \cdot c}{m} A \right] = \left[ \frac{Joul}{metr} \right] = [Nyuton]$$
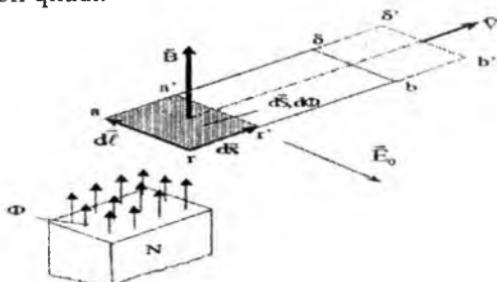
### 1.6. Elektromagnit induksiya hodisasi

Bu muhim elektromagnit hodisa magnit maydonida harakatlangan elektr o'tkazgichda (simda) e.yu.k. hosil bo'lishini namoyish qiladi va birinchi marta M.Faradey tomonidan 1831-yilda tajriba asosida isbotlangan. Yuqorida ko'rib chiqilgan Lorens kuchlarini hisobga olgan holda 1.10-rasmida ko'rsatilgan holatni o'rganaylik. Faraz qilaylik, biror o'zgarmas magnitning yuqori tomonida joylashgan N - shimol qutbi  $\Phi$  magnit oqimini hosil qiladi.



1.10-rasm.

Demak, magnit qutbi yaqinidagi nuqtalarda induksiya vektori  $\vec{B}$  tik tepaga yo'nalgan bo'ladi. Endi oqim  $\Phi$  tarkibidagi magnit kuch chiziqlarini ko'ndalang yo'nalishda ramka (to'rtburchakli berk sim halqa)  $\vec{B}$  tezlikda kesib o'tsin. Biz bilamizki, ramka metalldan ishlanganligi tufayli uning ichki tarkibidagi erkin elektronlar hisobiga qo'

zaryad joy oladi va u ramka bilan  $V$  tezlikda magnit maydonida harakatda bo'ldi. Unga tegishli Lorens kuchi  $f_2 = q_0[\vec{v}\vec{B}]$  ga teng bo'ldi. Ammo bu hodisani, kuzatuvchi ramka bilan bir xil tezlikda harakatda bo'lsa, unga mazkur kuch  $f_2 = q_0[\vec{v}\vec{B}]$  bo'lib, go'yo kuchlanganligi  $\vec{E}_0$  ga teng bo'lgan tashqi elektr maydon ta'sirida hosil bo'lgandek tuyuladi.

Shuning uchun ham harakatdagi ramkaning kuchlanganligi  $E_0=[\vec{v}\vec{B}]$  bo'lgan elektr maydon ta'sirida deb hisoblash mumkin.

Endi  $\Delta t$  vaqt ichida ramka  $\Delta x$  oralig'iga surildi deb hisoblasak, uning tezligi  $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \approx \frac{d\vec{x}}{dt}$  bo'lib chiqadi va tashqi sun'iy elektr maydon kuchlanganligi  $\vec{E}_0 = \left[ \frac{d\vec{x}}{dt} * \vec{B} \right]$  bo'ldi. Ikkinchi tomondan, ramka surilish natijasida magnit kuch chiziqlari kesib o'tayotgan kesim  $\Delta S = \Delta l' \Delta x$  miqdoriga, magnit oqimi esa  $\Delta \Phi = B \cdot \Delta s$  miqdoriga o'zgaradi. Magnit induksiyasini va ramka tezligini aniq yo'naliшha ega ekanligini, ya'ni vektor son bo'lganligini va  $\Delta l \approx dl$ ,  $\Delta x \approx dx$ ,  $\Delta \Phi \approx dF$  hamda tengliklarni hisobga olsak, quyidagini yozish mumkin:

$$d\Phi \approx \oint \vec{B} d\vec{S} = \oint \vec{B} [d\vec{x} d\vec{l}] = -\oint [d\vec{x} \vec{B}] d\vec{l} \quad (1.6)$$

(Oxirgi ifodadagi ishora o'zgarishi vektor ko'paytmasidagi ko'paytiruvchi vektorlar o'rni almashgani hisobiga bo'ldi). Bu tenglamaning ikkala tomonini  $dt$  ga bo'lsak,  $\frac{d\Phi}{dt} = -\oint_e \left[ \frac{dx}{dt} * \vec{B} \right] d\vec{l} = -\oint_e E_0 d\vec{l}$  yoki  $\oint_e E_0 d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$  bo'ldi. Ko'rinish turibdiki, nolga teng emas va (1.2.) ifodada berilgan nazariyaga binoan mazkur ifodani potensial tushunchasiga tenglashtirib bo'lmaydi. Demak, bu ramkaning magnit maydonidagi harakatlantiruvchi kuch evaziga uning simi bo'yab elektr yurituvchi kuch hosil bo'ldi:

$$e = \oint_e E_0 d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (1.7)$$

Magnit maydonida harakatlanuvchi har qanday o'tkazgich, uning shakli va berk zanjir hosil qilish-qilmasligidan qat'i nazar, biror miqdorli e.yu.k. ga ega bo'ldi, hosil bo'lgan yoki **induksiyalangan e.yu.k.** kattaligi o'tkazgichning harakat tezligiga bog'liqdir. Masalan, 1.10-rasmida ko'rsatilgan vaziyatda e.yu.k. ramkaning faqat "ag" va "bv" qismlarida hosil bo'ldi, chunki "ab" va "vg" qismlari magnit kuch chiziqlarini umuman kesib o'tmaydi. Vaholanki, "bv" qismida ham e.yu.k. juda kichik miqdorda yoki mutlaqo nolga teng bo'lib chiqishi

mumkin; bu esa ramkaring uzoq chekkasi magnit maydoni bilan sust ravishda bog'langanligini ko'rsatadi.

Tenglama (1.7) dan ko'rinish turibdiki, o'tkazgich qancha katta tezlik bilan magnit maydonini kesib o'tsa, o'shancha katta e.yu.k. hosil bo'ladi: bir tekis o'zgarmas tezlikdagi harakat uchun  $e=\text{const}$ , to'xtab turgan ramka uchun  $e=0$ . Shuni ham ta'kidlash lozimki, ramkani kesib o'tayotgan magnit oqimi  $\Phi(t)$  vaqt mobaynida oshib borsa ( $\frac{d\Phi}{dt} > 0$ ), induksiyalangan e.yu.k. absolyut qiymati noldan katta bo'lib, o'zgarib turadi, ammo uning miqdori manfiy bo'ladi. Agarda  $\Phi(t)$  vaqt bo'ylab kamayib borsa ( $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ ), induksiyalangan e.yu.k. musbat miqdorlarga ega bo'lib, o'zgarib turadi. Bu juda muhim qonuniyatning mazmuni shundan iboratki, magnit maydon oqimining miqdori o'zgarishi magnit energiyasining ramka atrofida o'zgarishini aks ettiradi: magnit oqimining zo'rayishi magnit maydon energiyasini ramkaga nisbatan ko'pa'yishiga olib keladigan bo'lsa, unda hosil bo'Igan e.yu.k. teskari yo'nalan bo'lib, energetik muvozanatni saqlashga intiladi. Magnit oqimi kamayib borsa ( $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ ), ushbu e.yu.k. o'z ishorasini o'zgartirib, uni olib kirgan energiyasini saqlab qolishga harakat qiladi.

Yana bir narsani aytib o'tish kerakki, yuqorida ko'rib chilqilgan hodisa faqatgina ramka harakatda bo'Iganda emas, vaholanki, joyidan qo'zg'almas ramkaga nisbatan o'zgarmas magnit (yoki tokli ramka) harakatda bo'lsa ham sodir bo'laveradi. Shunday holat ham yuz berishi mumkinki, o'tkazgich yopiq kontur (ramka) o'zgaruvchan tok hosil qilgan magnit maydonda harakatda bo'ladi. Natijada induksiyalangan e.yu.k. ikkita tashkil etuvchidan tarkib topadi, ya'ni:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \oint_e [\vec{v}\vec{B}] d\vec{l}.$$

Bu yerda:  $(-\partial\Phi/\partial t)$  qo'zg'almas ramkadagi magnit maydonining o'zgarishi:  $\oint_e [\vec{v}\vec{B}] d\vec{l}$  – ramkani harakatda bo'Igani hisobiga hosil bo'Igan e.yu.k. qismidir.

Endi (1.7) ko'rinishdagi tenglamaga qaytib kelsak va berk konturda paydo bo'Igan e.yu.k. ning mazkur zanjirda tok  $i$  hosil qilishini e'tiborga olsak, undagi o'rinn olgan kuchlanish  $u = e = Ri$  bo'lib chiqadi. Bu yerda  $R$  – zanjirning aktiv qarshiligi. Shunday qilib,


$$Ri = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ yoki } idt = -\frac{d\Phi}{R} \text{ yoki } dq = -\frac{d\Phi}{R}$$

Aynan shunga yaqin shaklda, to'g'rirog'i  $\Delta q = \frac{\Delta\Phi}{R}$  ko'rinishda ushbu qonuniyat M.Faradey tomonidan aniqlangan edi. Olim  $\Phi$  tushunchasiga bir necha magnit kuch chiziqlarining  $\Delta N$  o'zgarishini tenglashtirgan, ya'ni  $e = \frac{\Delta N}{\Delta t}$  deb baho bergen. Bu ifoda bilan elektromagnit induksiya qonuniyatini tushuntirishda shu joyi qulayki, magnit maydonining kuch chiziqlarini kesib o'tuvchi o'tkazgich berk konturni tashkll etishi shart emas (masalan,  $\vec{B}$ ,  $\vec{v}$  va  $\vec{E}_0$  vektorlari bir-biriga nisbatan perpendikulyar bo'lGANI tufayli  $e_{a2} = vBl_{a2}$ ). Umumiy holatda bir tekis magnit maydonida v tezlik bilan harakatlanuvchi va  $l$  uzunlikka ega bo'lgan o'tkazgichlar uchlarida  $e_{a2} = vBl_{a2}$  ga teng e.yu.k. hosil bo'ladi. Uning yo'nalishini o'ng qo'l qoidasi bilan aniqlasa bo'ladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan nazariyadan shunday xulosa chiqarish mumkin: elektr va magnit maydonlari bir-biridan mutlaqo ayrim holatlarda mavjud bo'la olmaydilar, ular o'zaro birlashtiruvchi umumiy elektromagnit jarayonlar bilan chambarchas bog'langanlar.
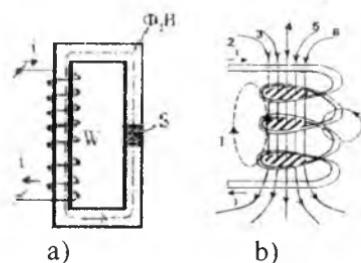
### 1.7. Ilashgan magnit oqim. O'zinduksiya va o'zaro induksiya elektr yurituvchi kuchlari

Ma'lumki, har qanday magnit maydonida magnit kuch chiziqlari cheklangan masofada tarqalgan bo'lib, berk trayektoriyalar bo'ylab joylashgan bo'ladi (1.7-rasm). Mazkur maydonning ixtiyoriy joyida o'lchangan magnit oqimi kuch chiziqlar "teshib" o'tayotgan va ixtiyoriy ravishda tanlab olingan kesim " $S_k$ " ga bog'liqidir, ya'ni  $\Phi_{sk} = \int \vec{B} d\vec{S}$



1.11-rasm.

Ammo bir o'ramli tokli simni (konturni) magnit maydonining manbai deb olsak, to'la magnit oqimini  $\Phi_{sk} = \int \vec{B} d\vec{S}$  deb olishimiz shart (bu yerda " $S$ " eslatilgan tokli konturning yuzasi). Endi faraz qilaylik, tokli sim bir necha o'ramli g'altak shaklida tuzilgan (1.11-a rasm). Shu

sababli magnit kuch chiziqlari yo'lida har bir o'ramga tegishli kesim "S" bir necha marotaba uchraydi. Undan tashqari, magnit kuch chiziqlari har xil trayektoriyalardan o'tgani tufayli ayrim o'ramlarga nisbatan boshqa-boshqa zichlikda kesib o'tgan (shartli chiziqlar 1,2,...,7). Rasmdan ko'rinish turibdiki, i tokli ko'p o'ramli manbaga g'altakka nisbatan magnit oqimini  $\Phi=BS$  deb olib bo'lmaydi, chunki kuch chiziqlarining sonini tokka proporsional deb hisoblasak, har bir yangi o'ram evaziga bu chiziqlar karrali ko'payib borayapti. Shunday qilib, haqiqiy magnit oqimi  $\Phi_{\Sigma}=\sum_1^w B \cdot S_k$  yoki  $\psi = \Phi_{\Sigma}=w\Phi=wBS$  (bu yerda  $w$  – o'ramlar soni). Natijaviy yoki karralangan magnit oqimi  $\psi=w\Phi$  – **ilashgan magnit oqimi** deb ataladi. Oddiy magnit oqimi  $F$  deb, bir o'ramga (masalan, o'rtadagi o'ramga) tegishli kuch chiziqlar yig'indisini hisoblaymiz. Agar magnit oqimi yo'lida maxsus magnit o'tkazgich temir o'zak joylashgan bo'lsa (1.11-b rasm),  $w$  – o'ramli g'altakning har bir o'rami deyarli bir xil oqim  $\Phi=BS$  bilan ilashgan bo'ladi. G'altakka tegishli ilashgan magnit oqimi uchun olingan  $\psi=w\Phi$  ifoda haqiqatga yanada yaqinroq bo'ladi, chunki deyarli hamma magnit kuch chiziqlari "S" kesimli temir o'zak ichida ixcham joylashib oladi.

Yuqorida (1.6) ko'rsatilganidek, magnit oqimi magnit kuch chiziqlari zichligini tavsiflaydigan ko'rsatkichdir, ya'ni  $w\Phi=N$ . Shuning uchun ilashgan magnit oqimi  $\psi=N=w\Phi$  va uning vaqt mobaynida har qanday o'zgarishi ko'p o'ramli konturda (g'altakda) elektromagnit induksiya qonuniyatiga binoan quyidagi miqdorli e.yu.k. hosil qiladi:

$$e = \frac{-dN}{dt} = \frac{-d\psi}{dt} = -w \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.8)$$

Ilashgan magnit oqimi to'la-to'kis g'altakdan o'tayotgan tokka to'g'ri proporsionaldir, ya'ni  $\psi=Li$ . Proporsionallik koefitsiyenti  $L$  – **xususiy induktivlik** yoki to'g'ridan-to'g'ri **induktivlik** deb ataladi. Uning o'lchov birligi:  $[L] = \frac{[\psi]}{[i]} \frac{B \cdot G}{A} = \frac{B \cdot c}{A} = Om \cdot c = G$  (genri)

Induktivlik magnit maydon hosil qiluvchi induktiv konturining (g'altakning) geometrik o'lchovlari  $g$  va magnit kuch chiziqlari yoyilgan muhitning magnit singdiruvchanligiga bog'liq, ya'ni  $L=f(g, ts)$ . Shunday qilib, ilashgan magnit oqimi vaqt o'zgarishi natijasida hosil bo'ladi (induksiyalanadigan) e.yu.k., ya'ni o'zinduksiya e.yu.k.

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} = -L \frac{di}{dt} \quad (1.9)$$

ham tok  $i$ , ham induktivlik  $L$  o'zgaruvchanligi hisobiga vujudga kelishi mumkin. Agarda  $L=\text{const}$  bo'lsa,  $e = -L \frac{di}{dt}$  bo'ladi.

1.11-a rasmida ko'rsatilgan magnit maydoni atrof-muhitda shunday joylashganki, uning kuch chiziqlari faqat manba rolini o'yinovchi induktiv g'altak o'ramlari bilan ilashgan. Lekin shunday ham bo'lishi mumkinki, magnit kuch chiziqlari yo'lida boshqa induktiv konturi (yoki konturlar) joylashgan bo'ladi. O'zga konturlarning xususiy (o'z manbaidan chiqqan) toklari bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'i nazar, asosiy magnit maydonining kuch chiziqlari o'sha konturlarni kesib o'tib, ularda e.yu.k. hosil qilishi ham mumkin. Misol uchun 1.12-a va b rasmda ko'rsatilgan magnit maydonlarini ko'rib chiqaylik. Agar o'ramlar soni  $w_1$  teng bo'lgan induktiv g'altakdan  $i_1$  tok o'tayotgan bo'lsa, u hosil qilgan magnit kuch chiziqlari 1.12-a rasmda ko'rsatilgandek, qisman  $w_2$  va  $w_3$  o'ramli ikkinchi va uchinchi induktiv g'altaklar bilan ilashgan bo'ladi.

Tabiiyki, eng ko'p kuch chiziqlari  $w_1$  o'rinnli asosiy g'altak bilan bog'langan bo'ladi, chunki ularning talay qismi  $w_2$  va  $w_3$  g'altaklarga yetib bormasligi aniqdir. Qanday bo'lmasin, agar magnit maydoni faqat  $i_1$  toki tufayli hosil bo'lsa, unda g'altaklarga ilashgan magnit oqimlarining miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$\text{birinchi kontur uchun } \psi_{11} = L_{11}i_1$$

$$\text{ikkinchi kontur uchun } \psi_{21} = M_{21}i_1$$


$$\text{uchinchi kontur uchun } \psi_{31} = M_{31}i_1 \text{ va h.k.}$$

Bu yerda:  $\psi_{11}, \psi_{21}$  va  $\psi_{31}$  – tegishli konturga ilashgan magnit oqimi,  $L_{11}$  – birinchi konturning (g'altakning) induktivligi,  $M_{21}$  va  $M_{31}$  – tegishlichcha birinchi va ikkinchi hamda birinchi va uchinchi g'altaklar orasidagi ***o'zaro induktivliklari***. Ikkinci va uchinchi konturlardagi toklar nolga teng bo'lsa ham, ( $i_2 = i_3 = 0$ ), mazkur g'altaklarda o'zaro induksiya e.yu.k. lar hosil bo'ladi:

$$e_{2M} = \frac{-d\psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{di_1}{dt}, \quad (1.10)$$

$$e_{3M} = \frac{-d\psi_{31}}{dt} = -M_{31} \frac{di_1}{dt}$$

Agar (1.8), (1.9) va (1.10) ifodalarda keltirilgan e.yu.k.larning (-) (minus) ishorasini tushuntirishga o'tsak, bu E.X. Lens ochgan muhim qonuniyat, ya ni ***elyektrromagnit inersiya*** qonuniyati bilan bog'langandir. Ya'hi har qanday induksiyalangan e.yu.k. o'z konturida shunday tok hosil qiladiki, uning harakati boshqa magnit oqimining o'zgarishiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi: oqim ko'payishiga intilsa, induksiyalangan tok uni susaytirishga harakat qiladi, oqim kamayishiga intilsa, mazkur tok uni eski miqdorda saqlab qolishga harakat qiladi.

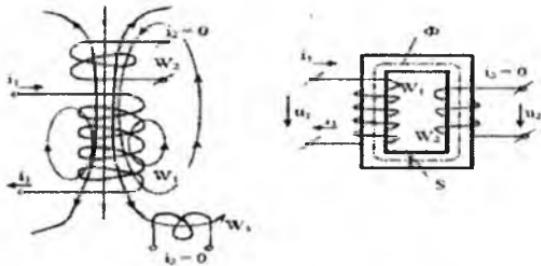

a)

b)

1.12-rasm.

O'zaro induksiyalanib hosil bo'ladigan e.yu.k. larni ta'riflashda shuni ham aytib o'tish lozimki, bu hodisa elektr energiyasini magnit maydon vositasida uzatishda o'ta muhim rol o'ynaydi. 1.12-b rasmida o'zaro induktiv bog'langan  $w_1$  va  $w_2$  g'altaklar yagona temir o'zakka o'rnatilgan. Shu sababli magnit kuch chiziqlari atrof-muhitga tarqoq bo'limgan holda deyarli to'la-to'kis g'altaklar o'ramlari bilan ilashgan. Har bir o'ram kesimi "S" dan bir xil bo'lgan magnit oqimi  $\Phi$  o'tib turgani tufayli, g'altaklardagi ilashgan magnit oqimlari tegishlichcha  $\psi_1=w_1\Phi$  va  $\psi_2=w_2\Phi$  ga teng bo'ladi. G'altaklardagi ichki qarshiliklarmi  $R_1=R_2=0$  deb olsak, ularning qismlaridagi kuchlanishlar

$$u_1 = -e_1 = w_1 \frac{d\Phi}{dt} \text{ va } u_2 = -e_2 = w_2 \frac{d\Phi}{dt}.$$

Ya'ni elektr tokini bir konturdan ikkinchi konturga magnit maydon orqali (ya'ni elektr ulanishsiz) va uning kuchlanishlarini  $U_1:U_2=w_1:w_2$  nisbatda o'zgartirib turib uzatish mumkin ekan. Bu effekt transformatorlar nazariyasida keng qo'llaniladi.


## 1.8. To'liq tok qonumi

Yuqorida (1.4-rasm) ko'rsatildiki, har qanday tok o'tayotgan o'tkazgich (sim, kontur, o'ram va h.k.) atrofida magnit maydoni hosil bo'ladi. O'z navbatida shu magnit maydonini tashkil etuvchi magnit kuch chiziqlari (magnit oqim yo'llari) mazkur tokli simni qurshab olgan bo'ladi (1.7-rasm).

Biror ixtiyoriy ravishda tanlangan kuch chizig'i uchun magnit holatni

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu i \quad (1.11)$$

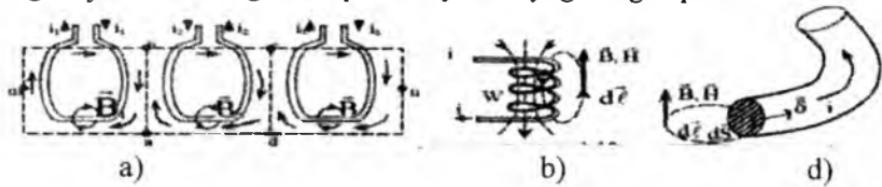tenglamasi bilan tavsiflasa bo‘ladi. Agarda magnit maydoni bir necha tokli konturlar ishtirokida tashkil topgan bo‘lsa, magnit kuch chiziqlar shakllari ham ancha murakkab bo‘ladi va ularni tavsiflovchi berk integral  $\oint \vec{B} d\vec{l}$  tanlangan miqdori trayektoriyaga bog‘liq bo‘ladi.



1.13-rasm.

Faraz qilaylik, biror magnit maydoni  $i_1$ ,  $i_2$  va  $i_3$  toklari o‘tayotgan bir o‘ramli konturlar atrofida vujudga kelgan (1.13-rasm). Ayrim magnit maydon manbalari atrofidagi magnit holatiga baho beradigan bo‘lsak, quyidagilarni yozishga haqlimiz:

$\oint_{amb} \vec{B} d\vec{l} = \mu i_1$   $\oint_{abcda} \vec{B} d\vec{l} = -\mu i_2$  va  $\oint_{acnd} \vec{B} d\vec{l} = \mu i_3$ ,

Ko‘rinib turibdiki,

$$\begin{aligned} & \oint_{amb} \vec{B} d\vec{l} + \oint_{abcda} \vec{B} d\vec{l} + \oint_{acnd} \vec{B} d\vec{l} = \\ & = \oint_{ambcnda} \vec{B} d\vec{l} = \mu(i_1 - i_2 - i_3) \end{aligned} \quad (1.12)$$

Chunki berk konturlar bo‘yicha olingan integrallarni uchastkalarga (qismlarga) yoyib turib, qo‘sish natijasida

$$\int_b^a \vec{B} d\vec{l} + \int_a^b \vec{B} d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} d\vec{l} + \int_d^c \vec{B} d\vec{l} = 0$$

Ikkinci tokning minus ishorali (ya’ni,  $-i_2$ ) olishimizning sababi integrallashda olingan yo‘nalish bu konturdagi  $\vec{B}_2$  induksiya yo‘nali shiga qarama-qarshi bo‘lganligidir. Agar integrallash trayektoriyasi ixtiyor yo‘nalgan  $i_1$ ,  $i_2$ , ...  $i_k$  toklar konturlarini qurshab olgan bo‘lsa, yuqoridagi tenglama

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu \sum_1^k i_k \quad (1.13)$$

ko‘rinishida yozilishi mumkin.

Amalda, ya’ni magnit maydonini hisob-kitob qilishda, bizni ko‘proq induksiya V emas, balki magnit maydoni kuchlanganligi – H qiziqtiradi. Shuning uchun  $\vec{B} = \mu \vec{H}$  ifodadan foydalanim, (1.11), (1.12) va (1.13) o‘rniga tegishlichha

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = i \text{ yoki } \oint \vec{H} d\vec{l} = i_1 - i_2 + i_3 \text{ va } \oint \vec{H} d\vec{l} = \sum_1^k i_k$$

Ushbu tenglamalar to‘lliq tok qonunini aks ettiradi, ya’ni biror berk kontur bo‘ylab olingen va magnit kuchlanganlikka tegishli integral shu kontur qurshagan kesimdan o‘tgan barcha toklarning algebraik yig‘indisiga tengdir. Toklar yig‘indisi deb, ko‘p o‘ramli induktiv g‘altak yordamida hosil bo‘lgan magnit maydoni uchun  $\Sigma_i = w_i$  ni qabul qilish o‘rinlidir (1.13-b rasm). Bu holda to‘liq tok qonuni quyidagicha yoziladi:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = w_i$$

Shunday bo‘lishi ham mumkinki, integral olinayotgan berk trayektoriya tok o‘tgan simning kesimini o‘z ichiga qisman olgan bo‘ladi (1.13-d rasm). Bu holda to‘liq tok qonuni  $\oint \vec{H} d\vec{l} = \oint_s \vec{\delta} d\vec{s} = \Delta i$  shaklida yoziladi. Bu yerda:  $\vec{\delta}$  – sim kesimidagi tok zinchligi vektori [ $A/m^2$ ],  $d\vec{s}$  – aniq yo‘nalishdagi elementar yuza vektori,  $\Delta i$  – simdagi to‘la tok  $i$  ning integral doirasiga tushgan qismi.

Magnit zanjirlar tahlilida  $\int \vec{H} d\vec{l}$  yordamida topilgan miqdor **magnit yurituvchi kuch** (m.yu.k.) sifatida ham ishlataladi. M.yu.k. uchun olinadigan integral berk kontur tashkil qilishi shart emas. Masalan, ixtiyoriy ikki nuqta A va B oralig‘ida mazkur kattalik quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$F = \int_A^B \vec{H} d\vec{l}$$

To‘liq tok qonunim o‘rganish natijasida yana bir bora shu xulosaga kelamizki, elektr maydonida sodir bo‘ladigan har qanday hodisa o‘ziga oid magnit hodisa vujudga kelishiga sababchi bo‘ladi va aksincha, elektr maydoni magnit maydonidan mustasno vujudga kela olmaydi – hamma hodisalar elektromagnit tabiatga egadir.


### 1.9. Elektr toki va uning turlari

Yuqoridagi (1.1) ifodada elektr maydonini tavsiflash jarayonida asosiy diqqat-e’tiborimizni elektr zaryatlarda to‘xtatgan edik. Haqiqatdan ham elektr kuchlarining negizida zaryadlar turadi. Ammo zaryadlarning bir-biriga bo‘lgan ta’sir kuchlarini bayon eta turib, ularning harakatdagi xususiyatlarini yoritmagan edik. Shu sababli biz ko‘rib chiqqan elektr maydon qo‘zg‘almas zaryadlar maydoni edi: bunday elektr maydoni – **elektrostatik maydon** deb ataladi.

Endi faraz qilaylikki, manba zaryadi q ta’sirida q0 sinov zaryadi harakatga keladi, ya’ni u bir nuqtadan  $\Delta t$  vaqt ichida ikkinchi nuqtaga

o'tdi. Demak, elektr inaydonidagi muvozanat buzildi: zaryadlar tuzumida  $i = \Delta q / \Delta t$  ga teng o'zgarish paydo bo'lди (bu yerda kichik zaryad  $q = q_0$  esa **elektr tok** yoki **zaryadlar oqimidir**). Zaryadning bir joydan ikkinchi joyga o'tishi birinchi joyda elektrning kamayishi, ikkinchi joyda ko'payishiga olib keladi. Bu esa elektr energiyasining almashinuviga sabab bo'ladi. Shunday qilib, elektr toki – bu zaryadlar harakatining natijasidir.

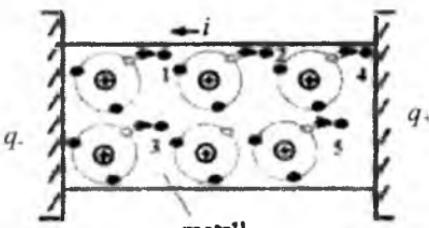**1.O'tkazuvchanlik toki.** Elektr maydonidagi zaryadlar harakati, ya'ni elektr tok har xil sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bularidan biri – **o'tkazuvchanlik** omili. Ma'lumki, har qanday materiyaviy moddalar atom strukturaga ega bo'ladilar, ya'ni ularning zarrachalari atomlardan iborat bo'ladi.



1.14-rasm.

O'z navbatida har bir atom musbat yadro (+) va uning atrofida joylashgan bir necha (-) elektronlardan tashkil topgan bo'ladi.

Yadro (yoki proton) va elektronlar elementar (oddiy) elektr zaryadlarga ega bo'ladilar, ammo ularning ishorasi har xil bo'lgani tufayli atom hajmida zaryad rolini o'tay olmaydilar ( $+q_{\text{prog}} + q_{\text{elek}} = 0$ ). Lekin bu elektr muvozanat puxtaligi muddaning kimyoviy xususiyatlariiga bog'liq: ayrim hollarda muvozanat buzilishi ham mumkin. Misol sifatida metallarni keltirish mumkin: bu kimyoviy elementlardagi atom zarrachalari o'z elektronlaridan bir qismini tashqi kuchlar ta'sirida, masalan, qizish, nurlanish va elektrlamish natijasida yo'qotishi mumkin.

Shu sababli o'z atom orbitasini tashlab chiqib ketuvchi elektronlar – **erkin elektronlar** deb ataladi. Ayni shu nazariyada biz ko'rib chiqadigan tok asos topgan.

Faraz qilaylik, har xil ishorali ikkita zaryad  $q_1 = q$  va  $q_2 = -q$  orasida metall, ya'ni elektr o'tkazuvchan modda joylashgan (1.14-rasm). Tashqi maydon ta'sirida metall atomlarining elementar zarrachalari harakatga

keladi; elektronlar  $q^+$  tomonga, protonlar esa  $q_-$  tomonga intila boshlaydi.

Natijada erkin elektronlar (1,2,3,4, va h.k.) atomlar orasidan o'ng tomonga yura boshlaydi. Ammo ularning hammasi  $q^+$  zaryadga yetib borishi shart emas, vaholanki, yetib bormaydi ham. Ular yo'lida uchragan boshqa atom orbitalaridagi erkin elektronlardan bo'shagan joylarni egallaydi. Ya'ni elektronlarning o'ngga surilishi tikka va yonmayon terilgan g'ishtlarning bir-birini to'lqinsimon yiqitishiga o'xshash jarayon hisoblanadi. Faqat elektronlar yurish tezligi deyarli nur tezligiga teng bo'ladi. Shuni ham eslatish kerakki,  $q_-$  ga taqalgan qatlama atomlardan chiqib ketgan erkin elektronlar o'rni shu tashqi manfiy zaryad hisobiga qoplanadi. Shu tufayli tok  $i = dq/dt$  o'tgan sari  $q_-$  – manba zaryadining absolyut qiymati kamayib boradi. Xuddi shuningdek, metall o'tkazgichning tashqi zaryad  $q^+$  ga taqalgan qatlamidagi ortiqcha va manfiy zaryadli erkin elektronlari shu musbat zaryadni qisman neytrallaydi va kuchsizlantiradi. Ya'ni  $q^+$  zaryadning ham absolyut qiymati kamayib boradi. Agar zaryadlarning qiymatlarini to'xtovsiz tiklab turadigan kuch – vosita (masalan, elektr yurituvchi kuch) bo'lmasa, tok sekin-asta kamayadi va nolga teng bo'lib qoladi. Misol sifatida kimyoviy elementlardan tashkll topgan o'zgarmas tok batareyalarini keltirish mumkin.

Shuni ham eslatish lozimki, o'tkazuvchan tokning kattaligi  $q^+$  va  $q_-$  zaryadlar hosil qilgan va metall o'tkazgichning uchlaridan o'rin olgan  $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$  potensiallar farqiga va o'tkazgichning qarshiligiga bog'liqdir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, tokning kattaligi qanchalik ortib borsa, o'shancha ko'proq atomlar erkin elektronlar chiqarishda ishtirot etadi va aksincha. Tok  $q^+$  dan  $q_-$  ga yo'nalgan bo'ladi.

1.14-rasmga ko'ra, harakatlangan elementar zaryadlar (ya'ni tok) mazkur o'tkazgichning kesimidan ma'lum bir zichlik bilan o'tib turadi. Agar eslatilgan kesimni S deb olsak va o'tayotgan tok  $i = \frac{dq}{dt}$  ni skalyar miqdor deb hisoblasak, har bir elementar yuzacha  $\Delta S$  dan o'tayotgan zaryadlar aniq yo'nalishga ega bo'ladi (1.15-rasm). Yuzacha  $\Delta S$  qancha kichik bo'lsa ( $\Delta S \rightarrow 0$ ), o'sha darajada unga tegishli tok qismi  $\Delta i$  aniq yo'nalishga ega bo'lib boradi. Shuning uchun ham zaryadlarning o'tkazgich ichida joylashganligi va ularning harakat yo'nalishlarini aniqlash maqsadida **tok zichligi vektori** tushunchasi kiritiladi.


$$\vec{\delta} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{di}{\Delta S} = \frac{di}{ds} \left[ \frac{A}{m^2} \right]$$

Bu vektor musbat zaryadlar harakat qilayotgan tomonga yo'nalган bo'ladi. Agarda uning yo'nalishi dS yuzaga normal bo'lgan N chiziq bilan  $\beta$  burchagini tashkil etsa, to'la yuza S - dan o'tayotgan tok.

$$i = \int \vec{\delta} \cos \beta ds = \int \vec{b} d\vec{s} \quad (1.14)$$

Shu narsa ham ma'lumki, agar o'tkazgich bir tekis moddadan iborat bo'lsa, Y (ya'ni, bir jinsli o'tkazuvchan muhit tashkil etgan bo'lsa) o'zarmas harakatli sharoitda ***tok zichligi tashqi elektr maydon kuchlanganligiga proporsionaldir:***
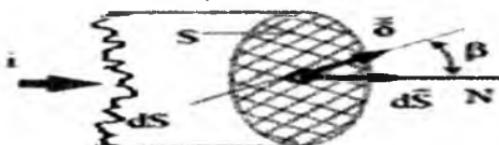
$$\vec{\delta} = \gamma \vec{E} \quad (1.15)$$



1.15-rasm.

Bu yerdagi proporsionallik koeffitsiyenti  $\gamma$  o'tkazgichning ***solishtirma o'tkazuvchanligi***. Uning o'lchov birligi  $[1/(Om \cdot m)] = [Sm/m] = [\text{Simens}/\text{metr}]$ . Unga teskari bo'lgan ***solishtirma qarshilik***  $\rho = 1/\gamma$   $[Om \cdot m]$  kattaligidan foydalanib, elektr kuchlanganligini  $\vec{E} = \rho \vec{\delta}$  tenglamasi bilan ifodalash mumkin.

O'tkazuvchanlik toki asosan metallarda, ayrim suyuqlik va gazlarda kuzatiladi.

**2. Siljish toki.** Faraz qilaylik, elektr maydonini hosil qiluvchi  $q^+$  va  $q_-$  zaryadlar orasiga dielektrik, ya'ni o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo'lmagan modda joylashtirilgan bo'lsin. Agar tashqi zaryad manbalari dielektrikka biriktirilgan bo'lmasa, ya'ni  $q_1 + q_2 = 0$  bo'lsa, tok o'tkazmas modda atomlari dastlabki tinch holatlardida qolaveradi (1.16-a rasm). Bu ixtiyoriy 1-1', 2-2', 3-3' va h.k. shartli (nazariy) qatlamlar yoki chiziqlarga nisbatan hech qanday elektrlanish kuzatilmaydi, demakdir. Tok nolga teng ( $i = 0$ ).

Endi xuddi shu dielektrik 1.16-rasm chegaralariga  $q_-$  va  $q^+$  zaryadlarni biriktiraylik, ya'ni uni tashqi potensial manbaiga ulaylik (1.16-b rasm).

Dielektrik o'tkazuvchanlikka ega bo'lmagan sababli, ya'ni uning atomlari erkin elektronlarga ega bo'lmaganligi tufayli, uzluksiz oqadigan o'zarmas tok paydo bo'lmaydi. Ammo tashqi elektr maydonining ta'siri ostida bog'langan (ya'ni orbitasidan chiqib keta olmaydigan) elektronlar  $q^+$  tomonga intila boshlaydi. Elektronlar bir bog'lamda qola

turib, o'z orbitasini ikki tomonga cho'zib, doira shaklidan ellips shakliga keltiradi (1.16-b rasm). Natijada 1-1', 2-2' va h.k. chiziqlarga nisbatan elektr muvozanat buziladi: har bir qatlamning ikki tomioni har xil zaryadga ega bo'lib qoladi, ya'ni ular orasida  $\Delta\phi$  potensiali paydo bo'ladi. Muvozanat buzilishi elementar zaryadlar joylashishi tartibi buzilgani tufayli bo'lgani uchun, biror  $\Delta t$  vaqt ichida  $\Delta q$  zaryad tashqaridan kirib kelishi shart bo'ladi, chunki ichki zaryadlar siljishi tashqi elektr kuchi hisobiga bo'lishi mumkindir. Shunday qilib, elementar zaryadlar (atom elektronlari) siljishi natijasida va aynan shu harakat davrida  $i_c = \frac{\Delta q}{\Delta t} \cong \frac{dq}{dt}$  siljish tok'i kuzatiladi. Bu tok faqat elektron orbitalari deformatsiyalanayotganda (ya'ni orbita cho'zilishi mobaynida) oqadi xolos va  $\Sigma \Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$  bo'lishi bilan nolga yaqinlashadi (bu yerda  $\Delta\phi$  – qatlamlarda hosil bo'lgan mikropotensiallar,  $\phi_{12} = \phi_1 - \phi_2$ ,  $q^+$  va  $q^-$  zaryadlari hosil qilgan tashqi kuchlanishdir).

Dielektrikdagi elementar zaryadlar maxsus tartibda joylashganligi tufayli (1.16-b rasm), atomlar tarkibida **elektr kuchlanish** sodir bo'ladi. Har bir molekula dipol, ya'ni ikki har xil ishorali  $q^+$  va  $q^-$  zaryadlar jufti tarzida qaralishi mumkin. Dielektrik muhitning qutblanishi darajasi **qutblanganlik** - $P$  vektori bilan ifodalanadi. O'z navbatida bu vektor elektr maydonining kuchlanganligiga proporsionaldir, ya'ni:

$$\vec{P} = \chi \vec{E} [J/m^2]$$

Bu yerda:  $\chi = \chi_n - \epsilon_0$  – absolyut dielektrik kirituvchanlik [ $F/m$ ] = [ $\text{Farad}/\text{metr}$ ],  $\chi_n$  – nisbiy dielektrik kirituvchanlik (o'chovsiz son)  $\epsilon_0$  – dielektrik doimiy [ $F/m$ ].

1.16-b rasmga qaytar ekanmiz, tashiqi asosiy zaryad  $q^+$  ga eng yaqin bo'lgan 3-3' qatlam atrofidagi dipol e qutblari  $q^+$ ' (chap tomonda) va  $q^-$  (o'ng tomonda) joylashganligini qayd qilamiz. Shu qatlamning kesim yuzasini S deb olsak, qutblanish natijasida chapga siljigan zaryadni quyidagicha ifodalashimiz mumkin:  $q_+ = \int \vec{P} d\vec{S}$ .

Qatlamning o'ng tomoniga siljigan zaryad esa  $q'_- = q'_+ = \oint \vec{P} d\vec{S}$  chunki dielektrikning har bir molekula va atomi uchun elektr muvozanatlari doim saqlanib qolishi lozim, ya'ni  $q'_+ + q'_- = 0$ .

Demak, natijaviy elektr maydon E kuchlanganligi sodir bo'lishiga  $q^+$  va  $q^-$  zaryadlar sabab bo'layotganligini inobatga olsak,

$$\oint \epsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = q'_+ + q'_- = q_+ - \oint \vec{P} d\vec{S}_0$$

ko'rinishidagi tenglamani yozish o'rini bo'ladi. Uning asosida  $\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{p}) d\vec{s} = q_+$  ga o'tsak ham bo'ladi. Endi  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$  ifodali vektorni qabul qilamiz va uni **elektr siljish vektori**  $\vec{D}$  deb ataymiz.

Shunday qilib


$$\oint_S \vec{D} d\vec{s} = q_+$$

tarzdagi tenglama (yoki umumiy holda  $\oint_S \vec{D} d\vec{s} = q_+$ ) Maksvellning elektromagnit maydoniga oid tuzgan asosiyligi tenglamalaridan biri hisoblanadi. **Maksvell postulati** nomiga ham ega bo'ligan bu tenglama, har qanday berk yuza S ichida joylashgan hajmdan tarqalayotgan elektr siljish vektorlari oqimi shu hajmdagi erkin zaryadga tengligini ko'rsatadi. Elektr siljish vektorini  $\vec{D} = \vec{D}_0 + \vec{P}$  ko'rinishida ham yozish mumkin va uning tarkibidagi  $D_0$  vektori vakuum holatida paydo bo'ladigan elektr zaryadlar siljishini ko'rsatadi.

Agarda elektr zaryadlarni (erkin va bog'langan bo'lishidan qat'i nazar) vaqt mobaynida o'zgarishini hisobga olsak, har bir nuqtadagi tok zichligi

$$\vec{\delta}_{silj} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{D}_0}{dt} + \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{\delta}_0 + \vec{\delta}'$$

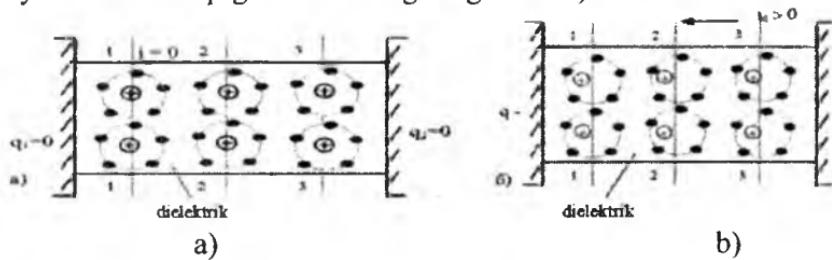(bu yerda:  $\vec{\delta}_0$  – vakuumdagi siljish tok zichligi vektori,  $\vec{\delta}'$  – bog'langan zaryadlar tashkil qilgan tok zichligining vektori).




1.16-rasm

Siljish toki asosan kondensatorlarga xos jarayondir, lekin u ayrim hollarda bo'shliq sharoitida ham kuzatilishi mumkin.

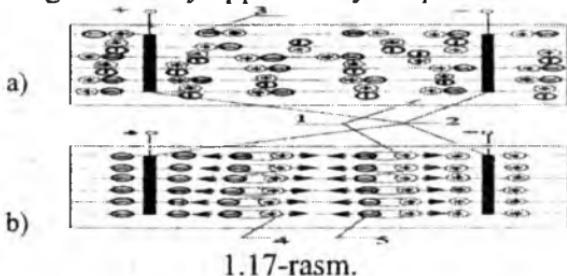**3. Ko'chma tok.** Ko'chma tok (yoki ko'chish toki) o'tkazuvchanlik va siljish tokidan shu bilan farqlanadiki, u faqatgina zaryad harakatidan iborat bo'lmaydi. Har qanday tokdek bu tok ham zaryadning vaqt ichida o'zgarish tezligini qabul etadi. Ammo ko'chma tok zaryadlari biror kimyoviy elementlar vositasida harakatda bo'ladi. Ya'ni bu tok olib

o'tgan musbat va manfiy zaryadlar tegishlicha zaryadlangan (ionlangan) kimyoviy zarrachalar yordamida ***ko'chirilgan*** bo'ladi. Shuning uchun ham uning nomi ***ko'chma*** (yoki ko'chish) tokdir. Bu fizik hodisaning nazariyasini quyidagi misolda yaqqol namoyish qilish mumkin.



1.17-rasm.

Faraz qilaylik, biror maxsus idishga mis kuporos eritmasi quyilgan (1.17-rasm). Kimyo nazariyasidan ma'lumki, mis kuporos  $\text{CuSO}_4$  saqich qatroni ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) bilan mis ( $\text{Cu}$ ) va manfiy ( $\text{SO}_4$ ) ionlaridan tashkil topgan bo'lib, qo'shma holatda zaryadga ega bo'lmaydi, ya'ni neytral bo'ladilar. Agarda eritma ichida joylashtirilgan ikkita elektrodga tashqi elektr manbai ulanmagan bo'lsa (1.17-a rasm), eritma har qanday elektr harakatlardan mustasno bo'lib qolaveradi. Endi elektrodlarning birinchi-siga musbat va ikkinchisiga manfiy zaryadlar beramiz (1.17-b rasm).

Natijada molekulalar parchalana boshlaydi va manfiy zaryadlangan kislota qoldig'i (anionlar) chap elektrodga, musbat zaryadlangan mis atomlari (kationlar) o'ng elektrodga tarqala boshlaydi. Bu esa elektr tok o'ta boshlaganidan darak beradi. Mazkur ko'chma tok qancha uzoq vaqt oqsa, shunchalik ko'p miqdorda ikki elektrod kimyoviy moddalar Cu va SO bilan qoplanadi. Ko'chma tokning bu xususiyati elektrod sifatida ishlatalidigan bir turli metall buyumlarning ikkinchi turli metallar bilan qoplashda ishlataladi (masalan, galvanik jarayonlar). Ko'chma tokning elektrod yuzasiga nisbatan zichligi eritmaning (elektrolitning) hajmiy zaryad zichligiga va ionlarning harakat tezligiga proporsionaldir:

$$\bar{\delta} = \rho_+ \vec{v}_+ + \rho_- \vec{v}_-$$

bu yerda:  $\rho_+$  – kationlar hajmiy solishtirma zichligi [ $\text{Kl}/\text{m}^3$ ];

$\rho_-$  – anionlar hajmiy solishtirma zichligi [ $\text{Kl}/\text{m}^3$ ];


$\vec{v}_+$  – tegishlicha musbat va manfiy ionlar ko'chish tezligi;

$\delta = i_{ku+}/s$  – tok zichligi vektori [ $\text{A}/\text{m}^2$ ];

$S$  – elektrod yuzasi [ $\text{m}^2$ ].
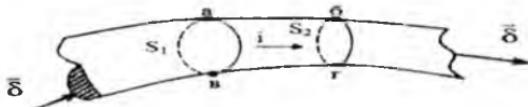
## 1.10. Elektr tokining uzluksizligiga oid nazariya

Magnit maydonining kuch chiziqlari (magnit oqimi) kabi elektr toki ham uzluksiz tarzda namoyon bo'ladi: elektr zaryadlar oqimining boshianish joyi ham, oxiri ham bo'lmaydi. Mazkur prinsipni (nazariyani, qonuniyatni) o'zgarmas tok o'tish jarayoni misolida namoyish qilish mumkin. Faraz qilaylik, biror notejis kesimli o'tkazgichdan  $i$  toki o'tayotgan bo'lsin (1.18-rasm).



1.18-rasm.

Agar ixtiyoriy ravishda olingan kesimlar  $S_1 \neq S_2$ , ya'ni bir-biriga teng bo'lmasa, ularni "teshib" o'tayotgan zaryadlar oqimini quyidagicha ifodalashimiz kerak bo'ladi:

$$i_1 = - \int_{S_1} \vec{\delta}_1 d\vec{s} \text{ va } i_2 = - \int_{S_2} \vec{\delta}_2 d\vec{s}, \quad (1.16)$$

chunki  $S_1$  ga kirayotgan zaryadlar manfiy,  $S_2$  dan chiqayotgan zaryadlar musbat hisoblanadi. Ikki kesim orasidagi o'tkazgich hajmi "abvg" – elektr zaryadlar manbai deb qaralgani sababli,  $i_1$  va  $i_2$  toklar o'z miqdorlari bilan farqlansa, ya'ni  $|i_1| \neq |i_2|$  bo'lsa, mazkur hajmdagi elektr muvozanat buziladi. Masalan,  $|i_1| > |i_2|$  bo'lsa va toklar uzoq vaqt davomida oqib turadigan bo'lsa,  $S_1$  va  $S_2$  kesimlar orasida zaryadlar to'plana boshlaydi va ularning hajmi cheksizlikka intiladi.



1.19-rasm.

Bu esa g'ayritabiiy hisoblanadi. Xuddi shuningdek,  $|i_1| < |i_2|$  bo'l-ganda ham, ko'proq zaryadlar olib ketayotgan tok  $i_2$  ga tok  $i_1$  zaryadlarni yetkazib berolmaydi. Agar yagona tok  $i$  o'tkazayotgan berk zanjirning har qanday uchastkasini olmaylik, unga kirib kelayotgan tok undan chiqib ketayotgan tok bilan teng bo'ladi, ya'ni  $i_1 + i_2 = 0$  yoki  $i_1 = -i_2 = i$ .

Yuqoridaagi (1.16) ifodaga qaytsak, bu qoida (aniqrog'i qonuniyat)


$$-\int_{S_1} \vec{\delta}_1 d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{\delta}_2 d\vec{s} = 0, \quad \text{yoki} \quad \int_S \vec{\delta} d\vec{s} = 0 \quad (1.17)$$

(bu yerda  $\vec{\delta}$  – umumiy tok zichligi vektori). Tenglama (1.17) elektr tokining uzluksizligiga oid qonuniyatni (prinsipini) ifodalaydi.

U shuni ham ko'rsatadiki, biror zaryad o'tayotgan ixtiyoriy hajm olinadigan bo'lsa (1.19-rasmin), uni qoplovchi S yuzasining har qanday qismlaridan kirib kelgan zaryadlar miqdori o'sha yuzanining boshqa qismlaridan chiqib ketayotgan zaryadlar miqdoriga tengdir. Ko'rinish turibdiki, tanlangan hajm yuzasiga qancha tok kuchlari chiziqlari kirib kelayotgan bo'lsa, shuncha chiziqlar chiqib ketayapti.

Tepadan uchinchi bo'lgan tokni hisoblaydigan bo'lsak, u kirish holatida  $i_1 \int_{S_1} \vec{\delta}_1 d\vec{s} = \int_{S_1} \delta \cos \beta_2 ds < 0$ , chunki  $\beta_1 > \pi/2$  va chiqish holatida  $i_2 \int_{S_1} \vec{\delta}_1 d\vec{s} = \int_{S_1} \delta \cos \beta_2 ds > 0$ .

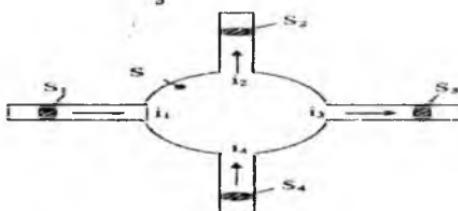Lekin  $i_1 + i_2 = 0$ , chunki  $\oint_S \vec{\delta} d\vec{s} = 0$ .



1.20-rasm.

Endi aniqroq (konkret bo'lgan) misol sifatida zanjirning to'rtta tokli tarmoqlarini birlashtiruvchi tugunni ko'raylik (1.20-rasm). Tugunga bog'langan simlarning kesimini  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  va  $S_4$  deb, ulardagi toklar zichligini  $\delta_1$ ,  $\delta_2$ ,  $\delta_3$  va  $\delta_4$  deb qabul qilsak, tugunning qoplovchi yuzasi S ga nisbatan olingan zaryadlar oqimining muvozanati quyidagicha ifodalanadi:

$$\int_{S_1} \vec{\delta}_1 d\vec{s} + \int_{S_2} \vec{\delta}_2 d\vec{s} + \int_{S_3} \vec{\delta}_3 d\vec{s} - \int_{S_4} \vec{\delta}_4 d\vec{s} = \int_S \vec{\delta} d\vec{s} = 0 \quad (1.18)$$

Bu tenglamani boshqacha qilib yozganda, quyidagi  $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 = 0$  chiqadi, ya'ni tugunga bog'langan barcha toklarning algebraik yig'indisi nolga teng (Kirxgofning 1-qonuni). Demak, elektr zanjirining muvozanat tenglamalaridan biri elektr tokning uzluksizlik prinsipidan kelib chiqar ekan.

## **II BOB. ELEKTR ZANJIRLAR NAZARIYASIGA OID TUSHUNCHА VA QONUNIYATLAR**

### **2.1. Elektr zanjir va uning tarkibidagi elementlar**

Kitobning oldingi bohiba ko'rsatildiki, har qanday elektromagnit hodisa fazoning biror qismida hamda elektr va magnit jarayonlarining chambarchas bog'langan holatida kuzatiladi. Shu sababli elektr (yoki magnit) hodisasi energiya o'zgartirishi (almashinushi) jarayoni bilan bog'langan bo'lib, biror berk kontur (trayektoriya, ixtiyoriy chiziqlari yo'l) bo'ylab kuzatiladi. Masalan, magnit maydoni (yoki uning kuch chiziqlari) ma'lum bir murakkab berk chiziq bilan cheklangan bo'lib, o'z yo'lida har xil magnit xususiyatiga ega bo'lgan muhit va elementlarni kesib o'tadi. O'z navbatida, magnit maydoni biror (yoki bir necha) manbalar tufayli hosil bo'lgan bo'ladi. Mazkur maydonning ushbu holatda ushlab turgan barcha manba, muhit va elementlar **magnit zanjirini** tashkil etadi.

Shunga o'xshash elektr hodisalari ham elektr zaryadlar (yoki toklar) hosil qiladigan manbalaridan boshlab, har xil elektr xususiyatiga ega bo'lgan muhit va elementlar tufayli ayon bo'ladi. Elektr zaryadlari harakati natijasida vujudga kelgan toklar bir necha (yoki biror) berk konturlardan iborat bo'lgan **elektr zanjir** orqali oqadi.

Aytilgan tushunchalar asosida quyidagi ikkita muhim ta'rifiy xulosaga o'tish mumkin:

1. Magnit yurituvchi kuch va magnit oqimi kabi tushunchalar yordamida ifodalanadigan hamda magnit jismlardan tashkil topgan har qanday qurilmalar to'plami **magnit zanjiri** deb ataladi.

2. Elektromagnit jarayonlari elektr yurituvchi kuch, tok va kuchlanish kabi tushunchalar yordamida ifodalanadigan hamda tok o'tish yo'llarini ta'minlovchi har qanday qurilma va vositalar to'plami **elektr zanjiri** deb ataladi.

Ammo elektr zanjirga doir to'la-to'kis ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, uning xususiyatlarini o'rganib bo'lmaydi. Undan tashqari, elektr zanjirlardagi elektromagnit jarayonlari elektromexanika nazariyasi uchun fundamental tushuncha va qoidalar manbaidir.

Elektromagnit energiya manbalari, elektromagnit energiyasini o'zgartiruvchi va uzatuvchi qurilmalar shu energiyani qabul (iste'mol) qiluvchi obyektlari elektr zanjirlarning asosiy elementlari hisoblanadi.

Issiqlik, kimyoviy, yadroviy, mexanik, daryo suvlari va quyosh energiyalarini elektromagnit energiyasiga aylantirib beruvchi generatorlar **elektromagnit energiya manbalari** sifatida xizmat qiladi (lotincha: “generator” - ishlab chiqaruvchi).

Masalan, issiqlik energiyasidan foydalanganda, dastavval suv isitilib bug‘ga aylantiriladi, bug‘ esa bug‘ turbinasini katta tezlikda aylantiradi. Undan olingan mexanik energiya esa elektr generatori orqali elektr energiyasiga aylanadi. Bunday elektr generatori **turbogenerator** deb ataladi. Yadroviy va quyosh energiyalari ham asosan suv bug‘i vositasida turbogeneratorlar orqali elektr energiyasiga aylanadi. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, dunyo miqyosida ishlab chiqariladigan barcha elektr energiyaning 85% dan ziyodi issiqlik energiyasidan olinadi.

Kimyoviy elektr manbalariga har xil galvanik, ya’ni kimyoviy reaksiyalar hisobiga tok hosil qiluvchi elementlar kiradi. Bu qatorga elektr energiyasini vaqtincha jamgarib qo‘yuvchi **elektr akkumulyatorlari** ham kiradi.


Umuman olganda, mexanik energiyani suv turbinalari, shamol parraklari, kuchli dengiz to‘lqinlari va shu kabi kuchlar hisobiga olish mumkin. Har bir holda ham mexanik energiya baribir elektr energiyasiga aylanadi.

Elektr tokini uzatuvchi liniyalarni, elektr tarmoqlar va ulagich-uzgichlar elektromagnit yoki soddarot qilib aytganda, elektr energiyasini **uzatuvchi elementlar** (qurilmalar) deb ataladi. **Elektr energiyasini o‘zgartirishda** esa har xil transformator, invertor, tok to‘grilagich, chastota o‘zgartirigich hamda shu kabi apparat va asboblar qatnashadi. Bular ichida, masalan, eng ko‘p tarqalgan transformatorlar yordamida o‘zgaruvchi tok va kuchlanishiarning amplitudalarini ixtiyoriy miqyosda o‘zgartirish mumkin. Yarim o‘tkazgichli to‘grilagich o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokka aylantirsa, invertor shunga teskari vazifani bajaradi va h.k.


Va nihoyat, elektr energiyasini **iste’mol qiluvchi** elementlarga o‘tadigan bo‘lsak, birinchi navbatda metall simlardan yasalgan aktiv qarshiliklarni olishimiz kerak. Bu qarshiliklarda (yoki rezistorlarda) elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi: elektr lampalari, elektr pechlar (o‘choqlar), elektr dazmollari va suv qaynatgichlari bunga yaqqol misoi bo‘la oladi. Elektr iste’molchilaridan yana biri elektr yuritgichlar (motorlar, dvigatellar) dir. Ular elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiradi. Elektr energiyasi iste’molchilar yordamida energiyaning yana boshqa turlariga (radio orqali – tovush energiyasiga,

akkumulyatorda – kimyoviy energiyaga va h.k.) aylanishi mumkin. Umuman olganda, elektr zanjir elementlari ko‘p funksional (ya’ni ko‘p vazifa bajaradigan) bo‘lgani sababhi, ular zimmasiga turli talablar (energiyanı aniq miqdorda o‘zgartirish (yoki uzatish), uni sifatini saqlash, yuqori foydali ish koeffitsiyentiga va davomli ish bajarish qobilyatiga ega bo‘lish, ishonchiilik garovi va h.k.) qo‘yilgan bo‘ladi. Har qanday murakkab elektr zanjir, o‘z tarkibidagi elementlar soni va ularish shaklidan qat’i nazar, asosan ikki turkumga bo‘lingan bo‘ladi. Agar zanjir (yoki uning biror qismi) o‘z tarkibiga e.yu.k. yoki tok manbalarini olgan bo‘lsa, bunday zanjir (yoki uning qismi) **aktiv** hisoblanadi. Agarda ularning tarkibida elektr manbalari bo‘lmasa (yoki bo‘la turib, bir-biriga qarama-qarshi va teng ta’sirli bo‘lsa), zanjir (yoki uning qismi) **passiv** hisoblanadi.

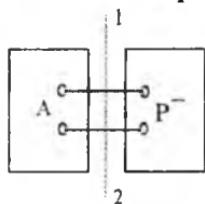Bunday zanjirlarni **aktiv va passiv ikkiqutbliklar** deb ham aytamiz.



2.1-rasm.

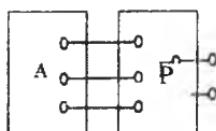

2.2-rasm.


2.1-rasmdagi zanjir aktiv va passiv qismlardan iborat. Ular tegishlicha A va P harflari bilan belgilangan.

Agar zanjirni 1-2 chiziq yordamida ikkiga ajratsak, ikkita mustaqil – aktiv va passiv zanjirlar chiqadi.

Ko‘rinib turibdiki, qutblar (yoki tashqi zanjirga ularuvchi simlar) ixtiyoriy bo‘lishi mumkin. Masalan, 2.2-rasmda aktiv uchqutblik bilan passiv beshqutblik yagona murakkab zanjir tashkil qilganlar.

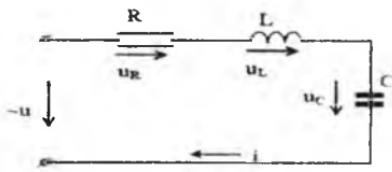
## 2.2. Elektr zanjirlarning parametrlari va ularning tavsiflari

Elektr zanjirlarda elektr energiyasining boshqa tur (issiqlik, yorug‘lik, mexanika, kimyo va boshqa) energiyalarga aylanishi kabi murakkab jarayon ro‘y beradi. Bunday o‘zgarishning muhim ko‘rsatkichi zanjirdagi biror elementning fizik xususiyatiga bog‘liq bo‘lib, boshqa turga aylantirilgan energiya zanjirning ana shu elementiga miqdor jihatdan bog‘liqdir.



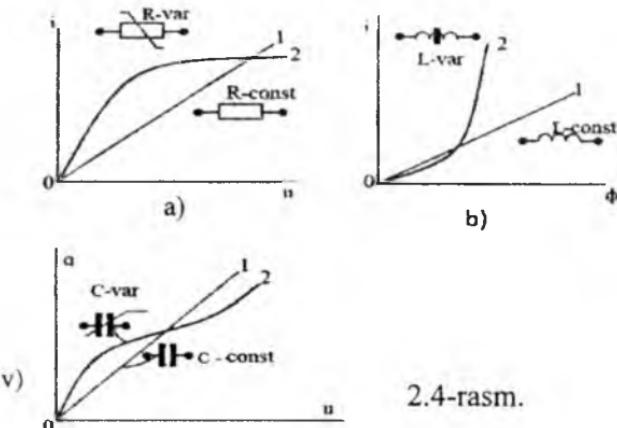2.3-rasm.

Masalan, elektr zanjir ketma-ket ulagan qarshilik (reostat) R, induktivlik (g'altak) L va sig'im (kondensator) S dan tuzilgan bo'lsin (2.3-rasm). Manba toki yoki kuchlanishining vaqt bo'yicha o'zgarishiga zanjirning har bir elementi parametrining ta'siri turlichcha bo'ladi. O'tkazuvchi elementning qarshiligi R (parametri) o'tkazgichdagi erkin elektronlarning tartibli harakatiga va o'tkazish tokida qatnashmayotgan bog'liq elektronlar harakatiga to'sqinlik qiladi. Erkin va bog'liq elektronlarning o'zaro to'qnashishi natijasida mexanik ish bajarilib, ishqalanish kuchi hosil bo'ladi va issiqlik ajralib chiqadi. Bu ish R elementdagi  $U_R = IR$ , kuchlanishga bog'liq. Agar bog'liq va erkin elektronlarning to'qnashishlari ehtimoli erkin elektronlarga bog'liq bo'lmasa, o'tkazgichlardagi tok uning qismlaridagi kuchlanishning tushuviga proporsional bo'ladi.



2.4-rasm.

Bu holda bunday elementning volt-amper xarakteristikasi va parametri chiziqli (2.4-a rasm) bo'ladi (1-tavsif).

Haqiqiy sharoitda o'tkazgichning qarshiligi R undan o'tayotgan tok kuchi  $i$  ga bog'liq. Chunki tok kuchining ortishi bilan issiqlikka aylanayotgan energiya va u hilan bog'liq elektronlarning qarshilik ko'rsatish ta'siri ham ortib boradi. Bundan tashqari, o'tkazgichdagi tok

zichligi vektori  $\vec{\delta}$  solishtirma o'tkazuvchanlik  $\gamma$  va elektr maydon kuchlanganligi  $\vec{E}$  ga bog'liq bo'lib, ular orqali tok  $i$  quyidagicha ifodalanadi:

$$i = \int_S \vec{\delta} d\vec{s},$$

bu yerda  $\vec{\delta} = \gamma \vec{E} \left[ \frac{A}{m^2} = \left( \frac{1}{n+m} \right) \cdot \left( \frac{V}{m} \right) \right]$  va o'tkazgichning ko'ndalang kesimi S ning geometrik o'lchamlari bilan ham aniqlanadi. Shunday qilib, R parametri solishtirma o'tkazuvchantik  $\gamma$ , harorat  $t^0$  va geometrik o'lchamlari g ga bog'liq ravishda biror funksiya tarzida ifodalanadi:  $r=f_1(\gamma, t^0, g)$ . Agar  $\gamma$ ,  $t^0$  va g tok  $i$  ga va maydon kuchlanganligi  $\vec{E}$  ga bog'liq bo'limasa, u holda R parametri chiziqli bo'ladi. Aks holda parametr egri chiziqli bo'ladi (2.4-a rasm) (2-tavsif).

Induktivlik zanjirning parametri tarzida g'altakdan o'tayotgan tok hosil qilgan magnit maydonning zichligini (g'altakni qurshab olgan fazoda) bildiradi. Parametr L (g'altakning o'zinduksiya koeffitsiyenti) qanchalik katta bo'lsa, har xil qiymatdagi tok uchun magnit oqim  $\Phi$  shunchalik katta bo'ladi:

$$\Phi = Li$$

Elektromagnit induksiya qonuniga binoan, induksiya g'altakdagi tok  $i$  ning har qanday o'zgarishi teskari (qarama-qarshi yo'nalgan) e.yu.k. ni hosil qiladi:

$$e = \frac{-d\varphi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

Bu e.yu.k. ning g'altak qismalariga berilgan kuchlanishni  $u_L = L \frac{di}{dt}$  kompensatsiyalaydi. E.yu.k. ning yo'nalishi (ya'ni ishorasi) g'altakdagi tokning o'zgarish tezligiga va yo'nalishiga bog'liq. Tok orta borgan sari e.yu.k. manfiy bo'lib, g'altakdan tokning o'tishiga to'sqinlik qiladi. Tok kamaya borgan sari e.yu.k. musbat bo'lib, g'altakdagi tokning qiymatini dastlabki miqdorida tutib turishga intiladi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan,  $e = -u_L$ , ya'ni e.yu.k. g'altakkala berilgan kuchlanishni doimo muvozanatlaydi. Demak, tokning o'zgarish tezligi  $di/dt$  (yoki oqim uchun  $d\Phi/dt$ ) cheklangan bo'ladi. G'altakdagi tok ham, uning oqimi ham sakrab o'zgarmaydi, ya'ni magnit maydonining hosil bo'lishi va yo'qolishi inersiyali jarayon hisoblanadi (Lens prinsipi).

Agar g'altakdan vaqt bo'yicha o'zgarmas tok  $I = \text{const}$  oqib o'tsa, teskari e.yu.k. va uning qismlaridagi kuchlanish nolga teng bo'ladi

( $U_L=0$ ), ya'ni g'altakning qarshiliqi o'zgarmas tok uchun nazariy jihatdan nolga teng.

G'altak tok o'tkazuvchi metall simlardan o'ralgani uchun u xususiy (Om qonuniga binoan) ichki qarshilik gi ga ega. Bunda  $U=I \cdot r_p$  kuchlanishning pasayishi hosil bo'ladi. Bu esa o'zining absolyut miqdori jihatidan tokning vaqt bo'yicha o'zgarishi tufayli (masalan, zanjirni elektr tarmog'iga ulash va uzish paytida) hosil bo'ladigan teskari e.yu.k.  $e = -L \frac{di}{dt}$  dan har doim bir oz kichik. Induktivlik L asosan g'altakning geometrik o'lchamlari (o'ramlar soni, uning ichki va tashqi diametri hamda simlarning ko'ndalang kesimi va h.k. (g) ga va g'altak tokini qo'zgatgan magnit oqim tutashgan muhitning magnit kirituvchanligi ( $\mu$ ) ga bog'liq:

$$L=f_2(\mu, g)$$

Bu kattaliklar o'zgarmas bo'lib, g'aitakdag'i tokka va magnit oqimga bog'liq bo'lmasa, u holda parametr L o'zgarmas va uning xarakteristikasi chiziqli (2.4-b rasm) bo'ladi (1-tavsif). Amalda L ning ortishi uchun magnit singuvchanligi (kirituvchanligi) yuqori bo'lgan ferromagnit o'zaklar ishlataladi. Bu o'zaklar orqali g'altakning magnit maydoni oqimi tutashadi. Ammo bu holda  $i = f(\Phi)$  bog'lanish to'yinish effekti tufayli egri chiziqli bo'ladi. Shuningdek, parametr L ham bu holda egri chiziqli bilan ifodalanadi (2.4-b rasm) (2-tavsif).

Kondensatorning sig'imi C bu elementning o'zida qandaydir q miqdordagi musbat va mansiy elektr zaryadlarini yig'a olishini (konsentratsiyalarini) tavsiflovchi parametr hisoblanadi.


Kondensator qismlaridagi kuchlanishning miqdori o'zgarmas bo'lgani holda, uning S sig'imi qanchalik katta bo'lsa, kondensator qoplamlari orasida yig'ilayotgan q elektr zaryadlari ham shunchalik ko'p bo'ladi, ya'ni  $q=CU$ .

Zaryad o'zgarishi bilan kuchlanish u ham miqdori va yo'nalishi bo'yicha o'zgaradi. Boshqa tomonдан, zaryad q ning har qanday o'zgarishi biror miqdordagi elektr zaryadini manbadan sig'imga yoki sig'imdan manbaga olib o'tishi bilan bog'liq. Albatta, bu jarayon elektr zanjirda i tok hosil qiladi; bu son jihatidan  $\Delta q$  zaryad o'sishining  $\Delta t$  vaqtga nisbati bilan ifodalanadi:  $i = \frac{\Delta q}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} \text{bo'lganda, bu tok:}$

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\Delta q}{dt} = C \frac{du_c}{dt} \quad (2.1)$$


U holda kondensator qismlaridagi kuchlanishlar:

$$u_c = \frac{1}{C} \int idt$$

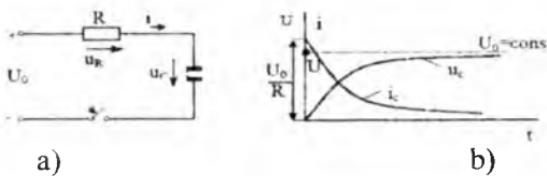

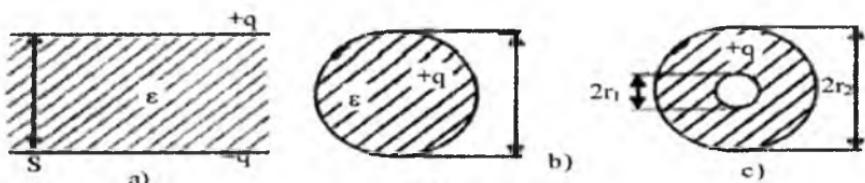2.5-rasm.

Agar kondensatorning qismlari (qoplamlari) dagi kuchlanish  $u_c = U_c = \text{const}$  (vaqt bo'yicha o'zgarmas bo'lisa), u holda (2.1) ifodaga binoan kondensatordagi tok nolga teng bo'ladi. Shuning uchun o'zgarmas tokda kondensatorning qarshiligi cheksizga teng. Kondensator qismlaridagi kuchlanish o'zgartirilganda (orttirilganda yoki kamaytirilganda) ahvol birmuncha boshqacha bo'ladi. Masalan, boshlang'ich zaryadi  $q = 0$  bo'lgan kondensator S ga R qarshilik orqali U kuchlanish berilsa (2.5-a rasm), dastlab  $t=0$  bo'lgan paytda uning qarshiligi nolga teng (qutblanishning boshlanishi) bo'lib, undan zudlik bilan  $I_0 = U_0/R$  tok o'ta boshlaydi (2.5-b rasm). Bu tokning miqdori kondensatorga berilgan kuchlanishning va unga ketma-ket ulangan R qarshilikning qiymati bilan aniqlanadi.  $q$  zaryadlar kondensator dielektrigida elektr maydon hosil qilganligi tufayli, bu tok (kondensatorning zaryad toki) vaqt o'tishi bilan tezda g'oyib bo'ladi. Kondensator plastinkalari orasidagi potensiallar ayirmasi  $u_s = q/C$  ga yetganda  $u_c = U_0$  qiymatga erishiladi, tok tamomila yo'q bo'ladi. Endi kondensatordan tashqi  $U_0$  kuchlanishni ajratish mumkin. U holda kondensatorda yig'ilgan  $q$  zaryad nazariy jihatdan cheksiz uzoq vaqt saqlanadi. Agar zanjirga  $U_0$  kuchlanish ulangan holda (2.5-a rasm)  $U'_0 = U_0$  qiymatgacha kamaytirilsa, zaryad  $q$  ning va kuchlanish  $u_s = q/C$  ning kamayishi kondensatordagi elektr energiyaning bir qismini yana manbaga qaytaruvchi qarama-qarshi yo'nalishdagi tok (kondensatorning zaryadsizlanish toki) paydo bo'ladi. Tashqi kuchlanish uzlusiz ravishda orttirib va kamaytirib turilsa, sig'im toki ham miqdori va yo'nalishi bo'yicha uzlusiz o'zgaradi.




2.6-rasm.

Shunday qilib, kondensatorning berilgan kuchlanishga (yoki tokka) ko'rsatadigan qarshiligi qarama-qarshi yo'naliishdagi zaryadsizlanish tokining ta'siri bilan belgilanadi. Bu esa induktivlikda teskari e.yu.k. ning hosil bo'lishiga aynan o'xhash (ekvivalent) bo'ladi. Shunga ko'ra, kondensatorning zaryadsizlanishi va uning qoplamlalaridagi kuchlanish sakrab o'zgara olmaydi, ya'ni elektr maydonining paydo bo'lishi va yo'q bo'lishi inersiyali jarayon hisoblanadi. Kondensatorning sig'imi C asosan uning geometrik o'lchamlariga va qoplamlalarining tuzilishi g (plastinka yuzasi, shakli va boshq.) ga hamda plastinkalar orasiga joylashtirilgan dielektrikning dielektrik kirituvchanligi  $\epsilon$  ga bog'liq, ya'ni:

$$C = f_3(\epsilon, g)$$

Masalan, yassi kondensatorning (2.6-a rasm) sig'imi  $C = \frac{\epsilon \cdot S}{d}$ , sferik kondensatorning (2.6-b rasm) sig'imi  $C = 4\pi \cdot \epsilon \cdot r_0$  va silindrik kondensatorning (2.6-b rasm) sig'imi  $C = \frac{2\pi \epsilon l}{inr_2/r_1}$  ifodalar bilan aniqlanadi.

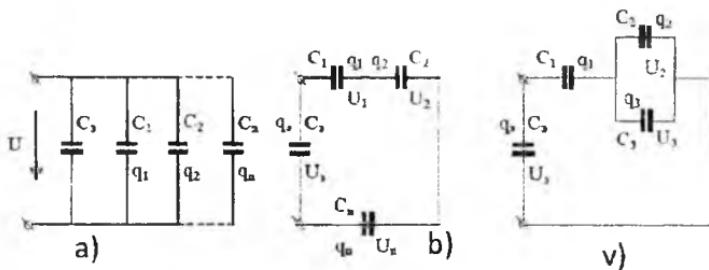Agar dielektrikning dielektrik kirituvchanligi  $\epsilon$  va geometrik o'lchamlari zaryad q o'zgarishi bilan o'zgarmasa, u holda C sig'imi o'zgarmas bo'lib, uning tavsifi (2.4-v rasm) to'g'ri chiziqdandan iborat bo'ladi.



2.7-rasm.

Agar sig'im zaryad miqdoriga bog'liq bo'lsa ( $\epsilon$ -var), kulon-volt tavsifi egri chiziqli bo'ladi (2.4-b rasm), (2-tavsif).

Elektr zanjir sxemalarida ayrim  $C_1, C_2, \dots, C_n$  kondensatorlar (sig'implar) alohida-alohida o'zaro parallel (2.7-a rasm) hamda ketma-ket (2.7-b rasm) va aralash (2.7-v rasm) ularadi.

Birinchi holda sig'implar bir xil kuchlanishning ta'sirida bo'lib, bir-birlaridan miqdor jihatidan farq qiluvchi

$$q_1 = C_1 U, q_2 = C_2 U, \dots, q_n = C_n U \quad (2.2)$$

zaryadlarga ega bo'ladi. Shuning uchun barcha zaryadlarning yig'indisi  $\Sigma q = q_3$  butun zanjirning ekvivalent sig'imi  $C_e$  ga to'planadi. Demak,

$q_e = q_1 + q_2 + \dots + q_n$  yoki  $C_e U = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U$ ,  
u holda (2.7-rasm) dagi zanjirning ekvivalent sig'imi:

$$C_e = C_1 + C_2 + \dots + C_n \quad (2.3)$$

Kondensatorlar ketma-ket ulanganda bir xil tok (demak, bir xil q zaryad) bilan zaryadlanadi. Ammo kuchlanishlar  $U_1; U_2, \dots, U_n$  o'zaro farqli bo'lib, ularning yig'indisi  $C_e$  ekvivalent sig'imga beriladi. Demak,

$$U = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

yoki

$$\frac{q}{C_e} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_n} \quad (2.4)$$

2.7-b rasmdagi zanjirning ekvivalent sig'imi:

$$C_e = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

[2.3] va [2.4]lar hisobga olingan holda (2.7-v rasm) dagi aralash ulangan zanjirning ekvivalent sig'imi xususiy holda quyidagicha bo'ladi:

$$C_e = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Yuqorida aytiganidek, sig'imming o'chov birligi Farada ( $\Phi$ )=Kulon (K) : Volt (V) bo'lib, bu juda katta miqdor hisoblanadi. Ammo amalda ishlataladigan kondensatorlarning sig'imgani Faradaning milliondan yoki milliarddan bir ulushlarini, ya'ni mikrofarada (mkF) va pikofarada (pF) ni tashkil etadi:  $1 \Phi = 10^6 \text{mkF} = 10^{12} \text{pF}$ .

### 2.3. Mujassam (yig'iq) va tarqoq parametrli zanjirlar to'g'risida tushunchalar

Yuqorida uch xil aniq ( $R, L$ , va  $C$ ) parametr larga ega bo'lgan elektr zanjir qurilgan edi (2.3-rasm). Bu zanjir mujassam (yoki yig'iq) parametrli zanjir hisoblanadi, ya'ni uning har blr elementi yagona xususiyatga ega deb qabul qilingan. Qarshilik  $R$  ga sig'im yoki induktivlik xos emas, induktivlik  $L$  ga esa sig'im va aktiv qarshilik xos emas va h.k.. Amalda esa elementlarni bunday ideal (mukammal) qilib ko'rsatish haqiqatni nazariya nuqtayi nazaridan buzishga olib keladi. Chunki aslida yakka xususiyatlari element, aniqrog'i, ko'rsatilgan parametrli buyum (reostat, induktiv g'altak yoki kondensator) tayyorlab bo'lmaydi.


Masalan, reostatni olaylik. U faqat aktiv qarshilikka ega deb hisoblab bo'lmaydi. Chunki uning simlari silindrik yuzada g'altaksimon

joylashgan bo'ladi. Demak, reostat atrofida kuchsiz bo'lsa-da magnit maydoni hosil bo'ladi. Bu – reostat  $L_R$  induktivlikka ega deganidir. Endi har bir o'ram yondosh o'ramdan o'tkazgich bo'limgan vosita yordamida ajratilganini (izolatsialanganini) hisobga olsak, ular o'rtasida elementar (juda kichik bo'lgan) sig'im  $C_R$  paydo bo'lishini inkor eta o'lmaydi. Bundan chiqadiki, oddiy reostat uchala parametrga ham ega ekan. Ammo maxsus materialdan yasalgani tufayli, aktiv qarshilik shunchalik  $R$ -parametrga boy bo'ladiki, uning oldida  $L_R$  va  $C_R$  parametrлари hisobga olib bo'lmaydigan darajada kichrayib ketadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, reostatning  $L_R$  va  $C_R$  parametrлари asosan katta (bir necha yuz kilo gersli) chastotalarda sezildi xolos.

Shunga o'xshash induktiv g'altak simdan yasalgani uchun, u  $R_1$  aktiv qarshiliqiga ega bo'lmasdan iloji yo'q. Reostat kabi o'ramlararo  $C_L$  - sig'imdan ham ozod emas. Va nihoyat, dielektrikdan iborat kondensator ideal sig'im bo'la olmaydi. Chunki unda biroz bo'lsa-da o'tkazgich toki (erkin elektronlar hisobiga) bo'ladi. Demak, unda  $R_C$  qarshilik yoki to'g'rirog'i,  $g_c$  o'tkazuvchanlik yo'q emas. Lekin  $R_L$ ,  $C_L$  va  $g_c$  parametrлар o'ta kichik miqdorda bo'lGANI sababli, ular hisoblashilmaydi.

Mujassam parametrlari zanjirlar tavsifi ko'rsatkichlari real elektr zanjirlarga juda yaqin bo'ladi. Undan tashqari, ayrim darajada zanjir parametrларини ideallashtirish maqsadga muvofiqdir. Chunki zanjir tahlilini talaygina soddallashtiradi va shu bilan birga hisoblash aniqligiga ko'p ta'sir etmaydi.

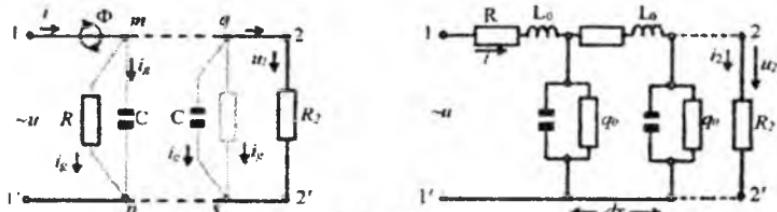Ammo shunday zanjirlar borki, ularning parametrларини zanjirning u yoki bu qismida joylashgan deb hisoblab bo'lmaydi. Misol sifatida elektr uzatish yoki telefon liniyasini ko'rsatish mumkin (2.8-rasm).



2.8-rasm.

Liniya bir necha kilometrdan boshlab, bir necha yuz va hatto minglab kilometrlargacha bo'lishi mumkin. Tabiiyki, liniyaning boshidagi, manba ulangan 1-1<sup>1</sup> nuqtalar orasidagi  $u_1$  kuchlanish bilan liniyaning oxiridagi  $R_2$  qarshilikdagi, ya'ni 2-2<sup>1</sup> nuqtalar orasidagi  $u_2 = R_2 i_2$  kuchlanishni tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki o'rtadagi borish

va qaytish simlarining qarshiligi nolga teng emas. Ularda  $\Delta u$  ga teng kuchlanish hosil bo'ladi, ya'ni  $u_1 - u_2 = \Delta u$ . Lekin 1-1<sup>1</sup> va 2-2<sup>1</sup> oralig'idagi liniyada  $R_2$  dan boshqa iste'molchi ulanmagan bo'lsa ham  $i_1$  va  $i_2$  toklar o'zaro teng emas. Sababi shundaki, liniyaning ikkala simi o'zaro yaqin joylashgani tufayli, ular o'rtasida havo orqali ham o'tkazuvchanlik, ham sig'im toklari o'tib turadi.

Bu toklar bir necha metr masofasida hisobga olishga arzimaydigan miqdorda bo'lsa-da, ko'p kilometrli oraliqda yig'ilgan miqdorda talay bo'lib chiqadi. Undan tashqari, har bir tokli sim atrofida magnit oqim  $\Phi$  mavjud (2.8-a rasm). Shu sababli, uzun liniya atrofidagi magnit maydoni sezilarli induktivlik tashkil etishi ravshandir. Shunday qilib, liniya bo'ylab har bir tanlangan uchastkada (kichik oraliqda)  $R_0$  va  $L_0$  teng qarshilik va induktivlik o'rin olgan bo'lsa, uning har qanday masofadagi ixtiyoriy nuqtalari ( $m-n$ ,  $q-s$  va h.k.) orasida o'tkazuvchanlik  $i_g$  va sig'im  $i_c$  toklari oqib turadi. Shu sababli butun liniya uchun umumiy bo'lgan qarshilik  $R_n$ , induktivlik  $L_n$ , o'tkazuvchanlik  $q$  va sig'im  $S_1$  parametrleri asosida tuzilgan mujassam parametrll evkivalent zanjirini tuzib bo'lmaydi. Uzun liniyalardagi parametrler masofa bilan chambarchas bog'langan bo'ladi va masofa qilinadigan hisob-kitobda imobatga olinishi shart. Ekvivalent sxemaga kelganda, u 2.8-b rasmda keltirilgan. Undagi  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $g_0$  va  $S_0$  parametrler liniyaning  $\Delta x$  (masalan, 1 km) qismiga hisoblangan. Bunday usulda tahlil qilinadigan elektr zanjirlar **tarqoq parametrli zanjirlar** qatoriga kiradi. Ular to'g'risidagi chuqurroq bo'lgan ma'lumotlar keyingi boblarda keltiriladi.

#### 2.4. Elektr zanjiridagi elementlarning tok va kuchlanishlari

Uch xil parametrli eng oddiy zanjirga qaytib kelar ekanmiz (2.3-rasm), ulardagji tok va kuchlanishlarning o'zaro bog'langanligi to'g'risida aniq tushuncha berishimiz lozim. Mazkur zanjir ketma-ket ulanganligi tufayli, uning har qaysi elementi uchun yagona bo'lgan  $i$  toki o'tadi. Shuning uchun elementlar chekkalarida (qismalarida) to'plangan  $u_R$ ,  $u_L$  va  $u_c$  kuchlanishlarni ushbu tok bilan bog'lash maqsadga muvofiqdir.

Om qonunidan foydalangan holda, rezistordagi (yoki aktiv qarshilikdagi) kuchlanish quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$u_R = R_i$$

U shu elementning qarshiligini yengib o'tib, tok  $i$  o'rnatishga sarf qilinadi.

Ikkinci element, ya'ni induktivlik  $L$  parametriga ega induktiv g'altak, qismalarida hosil bo'lgan kuchlanish  $u_L$  ni topishda esa Om qonunidan bevosita foydalaniib bo'lmaydi. Bu kuchlanish tokni o'ziga emas, balki uning o'zgarish tezligiga bog'liqdir. Gap shundaki, induktiv g'altakdan o'tayotgan tok uning atrofidagi magnit maydonining miqdorini rostlaydi, chunki bu maydon hosil qiluvchi ilashgan magnit oqimi  $\psi = Li$ .

Tok o'zgargan sari g'altak qismalarida  $e = \frac{-d\psi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$  qiymatga ega e.yu.k. hosil bo'ladi. Buni qoplash uchun  $u_L = -e_L = L \frac{di}{dt}$  ga teng tashqi kuchlanish talab etiladi. Shunday qilib, induktiv g'altakda hosil bo'ladigan kuchlanish bilan tok o'rtasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{d\psi}{dt} = W \frac{d\Phi}{dt}$$

Agar tok g'altak kuchlanishiga bog'liq bo'lsa,  $i = \frac{1}{L} \int_0^t u_L dt + i(0)$  yoki

$$Li = \psi = \int_0^t u_L dt + L \cdot i(0) = \int_0^t u_L dt + \psi_L(0)$$

(bu yerda:  $i(0)$  va  $L \cdot i(0) = \psi_L(0)$  – tok va ilashgan magnit oqimining  $t=0$  ondag'i qiymatlari).

Uchinchi element, ya'ni sig'im  $C$  parametriga ega bo'lgan kondensator qismalarida hosil bo'ladigan  $u_c$  kuchlanishi ham energiya (aniqrog'i, elektr zaryadlar energiyasi) o'zgarishi bilan bog'liqdir. Kondensator toki uning qobiqlari orasidagi zaryadlar harakati tezligi bilan aniqlanadi, ya'ni:

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt}$$

Shu sababli kondensatorning zaryad va kuchlanishi tegishlicha:


$$q = \int_0^t idt + q(0) \text{ va } u_c = \frac{q}{c} = \frac{1}{c} \int_0^t idt + \frac{q(0)}{c} \frac{1}{c} \int_0^t idt + u_c(0)$$

(bu yerda:  $q(0)$  va  $u_c(0)$  – kondensatordagi zaryad va kuchlanishning  $t=0$  ondag'i qiymatlari) deb yozamiz.

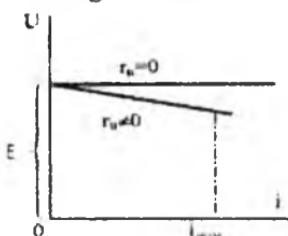
## 2.5. Elektr yurituvchi kuch va tok manbalari

Elektr zanjirida tok (toklar) o'tishi uchun uni elektr energiya manbaiga ulash shartdir. O'z navbatida manha biror o'zgarmas (yoki nisbatan o'zgarmas) ichki kuchlanish (e.yu.k.) yoki tokka ega bo'lishi

kerak. Shu ko'rsatkichlarga ko'ra, elektr manbalari e.yu.k. va tok manbalariga bo'linadi.



2.9-rasm.

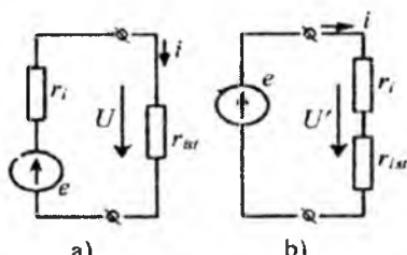

2.10-rasm.

“E.Y.U.K manbai” deb shunday manba tushuniladiki, undan energiya iste’mol qilayotgan zanjirdagi tok qanchalik o’zgarmasini, manba qismlaridagi e.yu.k. (kuchlanish) o’zgarmay (deyarli o’zgarmay) qolaveradi. Zanjirning kirish qismidagi tokni  $i$  va kuchlanishni  $u$  deb, manbaning tashqi volt-amper tavsifi 2.9-rasmida ko’rsatilgandek bo’ladi.


Tokning miqdori noldan biror mio’ljallangan muvozanat (nominal)  $i_n$  qiymatigacha o’zgargan sharoitda kuchlanish  $u$  deyarli o’zgarmaydi, ya’ni  $u \approx e$ . Agar manba ichki qarshiligi  $r_H=0$  bo’lsa, tashqi kuchlanish  $u=e$  - const bo’ladi: bu holda e.yu.k. manbai cheksiz quvvatga ega elektr manbai yoki ideal e.yu.k manbai hisoblanadi.

Real e.yu.k. manbai (ya’ni  $r_n \neq 0$ ) tashqi zanjirming qarshiligi yagona (ekvivalent)  $R_{ist}$  (ya’ni iste’molchi) qarshiligiga teng deb olingen holatda 2.10-a rasmdagi sxema keltirilgan. Iste’molchi qarshiligidagi tashqi kuchlanish  $U=E-r_i \cdot I=R_{ist} \cdot I$ . Manbaning ichki qarshiligi  $r_i$  ni iste’molchi qarshiligi  $R$  bilan birlashtirsak, shartli ideal e.yu.k. manbai chiqadi (2.10-b rasm):

$$U' = (R_{ist} + r_i)I = E$$


Tok manbai deb shunday manba tushuniladiki, unga ulangan iste’molchining qarshiligi  $R_{ist}$  yoki o’tkazuvchanligi  $q_{ist}$  qanchalik o’zgarmasini, manbadan chiqayotgan tok  $i$  o’zgarmay (deyarli o’zgarmay) qolaveradi, ya’ni  $i = \text{const}$ .

Manbaning ichki o’tkazuvchanligi nolga teng bo’lish yoki bo’lmasligiga bog’liq tashqi Volt-amper tavsifi 2.11-rasmida keltirilgan. Tok manbaining ichki qarshiligi deyarli cheksiz bo’ladi, ya’ni  $R_H = \infty$ . Yoki uning ichki o’tkazuvchanligi  $g_H=1/R_H=0$ . Shuning uchun ham iste’molchi qismlarida hosil bo’lgan kuchlanish  $U=J/g_{ist}$  katta diapazonda o’zgarishi mumkin va uning nominal qiymati shu iste’molchining qarshiligidagi bog’liqidir, ya’ni  $U_{nom}=R_{ist} \cdot J$ .

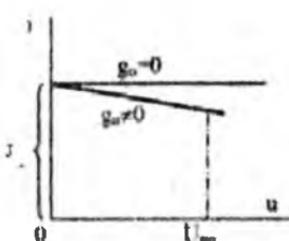

2.11-rasm.

a) b)

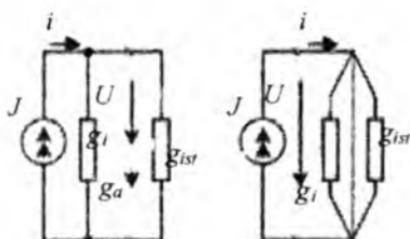

2.12-rasm.


Agar tok manbaining ichki o'tkazuvchanligi  $g=0$  bo'lsa, tashqi zanjirdagi to'la tok manba tokiga teng bo'ladi ( $i=I=\text{const}$ ) va bunday manba ideal tok manbai hisoblanadi. Agar manbaning ichki o'tkazuvchanligi noldan farq qilsa ( $g_i \neq 0$ ), iste'molchiga borayotgan tok  $i$  manba tokidan kichikroq bo'ladi ( $i < I$ ). Bu tarzdagi manba va iste'molchi ularishi 2.12-a rasmda ko'rsatilgan. Iste'molchi qarshiliginining qismlari da hosil bo'lgan kuchlanish  $U = I : (g_i + g_{ist})$  bo'ladi, ya'ni ideal manbanikidan farq qiladi (ideal manba uchun  $U = I : ((g_i + g_{ist}))$ ). Keltirilgan sxemadagi real tok manbaini ideallashtirmoqchi bo'lsak, uning ichki o'tkazuvchanligini iste'molchi o'tkazuvchanligi bilan birlashtirishimiz kerak bo'ladi (2.12-b rasm). Endi umumiy tok  $i = I = \text{const}$  go'yo ideal manbadan chiqayotgan bo'lib tuyuladi. Real tok manbai shartli ideal tok manbaiga aylanadi.

## 2.6. Elektr zanjir sxemalari (shakllari)

Elektr zanjirlarini hisob-kitob chizma vositalarida grafik tasvirlash ma'nosida sxemalar yoki shartli belgilardan iborat shakllar bilan ifodalash odatga kirgan.

Qisqacha qilib aytganda, har qanday zanjir ma'lum bir sxema yordamida ifodalanadi. O'z navbatida, har qanday sxema ikkita asosiy ko'rinishda tuzilishi mumkin, ya'ni yagona tarkibli elektr zanjir ham strukturaviy, ham elementli sxemalarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun 2.13-a va b rasmdagi sxemalarni ko'rib chiqaylik. Yuqoridaq 2.13-a rasmdagi strukturaviy sxemada zanjirning ayrim tashkil etuvchilari qismlari (funksional elementlari) raqamlar bilan belgilangan: 1—o'zgaruvchan tok (e.yu.k.) generatori, 2—kuchlanishni o'zgartiruvchi (ko'taruvchi) transformator, 3 va 4—elektr uzatuvchi liniyalar, 5 va 6 —

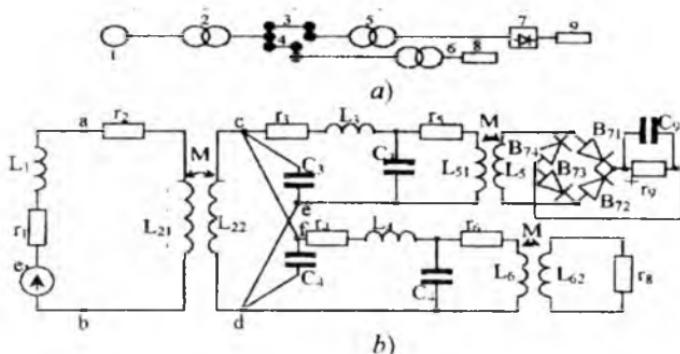kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, 7-yarim-o'tkazgichli to'g'rilaqich, 8 va 9 – yuklama qarshiliklar (energiya iste'molchilar).




2.13-rasm.

Zanjirning mazkur ko'rinishidan uning tuzilishi va bajaradigan vazifalarini aniqlash mumkin. Ammo undagi elektromagnit hodisalarga miqdoriy baho berib bo'lmaydi, ya'ni boshqacha qilib aytganda, undagi tok va kuchianishlarni hisob-kitob qilib bo'lmaydi. Bunga sabab, zanjirning parametrlari ( $R$ ,  $L$ ,  $C$ ) va o'zaro joylashish tartiblari bu toifadagi sxemada noaniq bo'lib qolgan. Zanjirdagi elektromagnit hodisalarni tahlil qilish hamda undagi toklar va kuchianishlarni hisoblash uchun zanjir tashkil etgan elementlarni konkret parametrlarga ega bo'lgan qarshilik, induktivlik va sig'implarga almashtirish lozimdir. Natijada hosil bo'lgan sxema (2.13-b rasm) almashinuv yoki ekvivalent sxema deb ataladi.

Ekvivalent sxemadagi elementlar parametrlari quyidagi qonun-qoidalarga (prinsiplarga) asoslanib topilgan va tuzilgan. Generator 1 o'rniga e.yu.k. manbai  $I_1$  o'zining ichki aktiv qarshiligi  $g$ ; va induktivligi  $L_1$  bilan birgalikda olingan. Transformator 2-abcd nuqtalari orasida joylashgan to'rtqutblik shaklida ko'rsatilgan va uning asosiy parametrlari sifatida aktiv qarshilik  $r_2$ , birlamchi chulg'aming induktivligi  $L_{21}$ , ikkilamchi chulg'am induktivligi  $L_{22}$  va ular orasidagi magnit bog'lanish ko'rsatkichi  $M_2$  (o'zaro induktivlik) keltirilgan. Elektr uzatish liniyalari (3 va 4) tegishlichcha "ce" va "fd" nuqtalari orasida joylashgan bo'lib, ekvivalent parametrlar  $r_3$ ,  $L_3$ ,  $C_3$  va  $r_4$ ,  $L_4$ ,  $C_4$  yordamida ifodalangan. Transformator 5 va 6 tegishlichcha  $r_5$ ,  $L_{51}$ ,  $M_5$  va  $r_6$ ,  $L_{61}$ ,  $M_{62}$  parametrlarga almashtirilgan bo'lib, biri to'g'rilaqich "ko'prigi" –  $B_{71}$ ,  $B_{72}$ ,  $B_{73}$ ,  $B_{74}$  (ventillar) orqali  $R_9$  -  $C_9$  yuklamaga

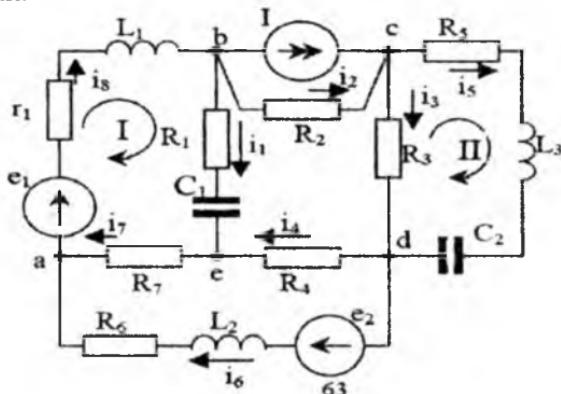(iste'molchiga), ikkinchisi bevosita iste'molchi qarshiligi  $R_8$  ga ulangan holda ko'rsatilgan.



2.14-rasm.

Sxemani 2.13-b rasmida keltirilgan shaklda olishdan maqsad – berilgan parametrlardan foydalaniib, ma'lum kattalikdagi e.yu.k. manbai ta'sirida berilgan zanjirning hamma elementlarida hosil bo'lgan tok va kuchlanishlarni aniqlashdir. Jumladan, asosiy aniqlanuvchi toklar sifatida  $R_8$  va  $R_9$  qarshiliklardan o'tayotgan toklar hisoblanadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki,  $B_{71}$ - $B_{74}$  belgili ventillar egri chiziqli volt-amper tavsiflarga ega bo'ladi. Ulardan o'tgan tok o'zgaruvchandan o'zgarmasga aylanadi va shu sababli nochiziqli tenglamalar yordamida aniqlanadi. Bu masalaga tegishli nazariya kitobning maxsus bobida keltirilgan.

Elektr zanjirini umumiylah etish masalalariga o'tadigan bo'lsak, uning hamma tuzilish belgilari va xususiyatlarini batafsil qarab chiqishimiz lozimdir. Shu maqsadda 2.14-rasmida ko'rsatilgan ko'p manbali va ko'p elementli ixtiyoriy zanjirni ko'rib chiqaylik. Mazkur murakkab shaklli zanjir uchta energiya manbai ( $e$ ,  $ye$  va  $I$ ) va o'n uchta  $R$ ,  $L$  va  $C$  parametrlarga ega elementlardan tashkil topgan. Zanjirning har bir uchastkasida (qismida) uning o'ziga xos miqdorda tok o'tadi va tegishlicha kuchlanishlar hosil bo'ladi. Zanjirning tok o'tkazayotgan yo'llarining bir-biri bilan bog'langan, birikkan joylari tugun deb ataladi.

2.14-rasmidagi zanjirda, masalan, beshta tugun bor. Bular – a, b, c, d, e nuqtalardir. Ixtiyoriy bir juft tugun orasidagi har qanday mustaqil tok o'tkazuvchi yo'llar "zanjir tarmoqlari yoki shaxobchalar" deb ataladi. Masalan, 2.14-rasmidagi zanjirda to'qqizta tarmoq (shaxobcha) bor: "a" va "b" tugunlar orasida –  $r_1$ ,  $L_1$ ,  $e_1$  elementlardan iborat (toki i);

“b” va “c” tugunlar orasida – tok manbai I va R<sub>2</sub> elementli (toki i<sub>2</sub>) ikkita mustaqil tarmoq;

“s” va “d” tugunlar orasida – yana ikkita mustaqil tarmoq, ya’ni i<sub>3</sub> tok va R<sub>3</sub> qarshilikka ega va R<sub>5</sub>, L<sub>3</sub>, C<sub>2</sub> elementlarga ega (toki i);

“d” va “e” tugunlari orasida – i<sub>4</sub> tok va R<sub>4</sub> qarshilikka ega;

“e” va “a” tugunlari orasida – I<sub>7</sub> tok va R<sub>7</sub> qarshilikka ega;

“a” va “d” tugunlari orasida – e<sub>2</sub> manba va R<sub>6</sub>, L<sub>2</sub> elementlardan iborat (toki i<sub>6</sub>);

“b” va “e” tugunlari orasida – R<sub>1</sub> va C<sub>1</sub> elementlardan iborat (toki i<sub>1</sub>).


Agar tugundan tugunga o’tib, tok yo’llarini biror berk trayektoriya bo’ylab aylanib, yana qaytib boshlang‘ich tugunga kelsak – berk elektr kontur ifodalagan bo’lamiz. Kontur tashkil qilishda aylanish yo’nalishi ixтиoriy bo’lishi mumkin. Masalan, 2.14-rasmdagi sxema uchun O belgisi bilan ko’rsatilgan berk kontur soat miliga mos aylanib olingan. Natijada konturdagi elementlar: e.yu.k. e<sub>1</sub>, r<sub>1</sub>, L<sub>1</sub>, R<sub>1</sub>, C<sub>1</sub> va R<sub>7</sub> ketma-ketlikda keladi. Shu bilan bir vaqtida aylanish yo’nalishi e.yu.k. va hamma toklar i<sub>0</sub>, i<sub>1</sub> va i<sub>7</sub> yo’nalishlariga mos tushadi.

Zanjirning ayrim uchastkalarida uning elementlari o’zaro ketma-ket yoki parallel ulangan bo’lishi mumkin. Ketma-ket ulangan zanjirda (yoki uning biror tarmog’ida) ularishni tashkil qilgan barcha elementlardan yagona tok o’tadi. Ketma-ket ulangan zanjirlar qatoriga, masalan, 2.3-rasmdagi R, L va C elementli zanjir kiradi. Ketma-ket ulangan tarmoq sifatida 2.14-rasmdagi zanjir uchun i<sub>5</sub> tok o’tayotgan R<sub>5</sub>, L<sub>3</sub>, C<sub>2</sub> tarmog’ini ko’rsatish mumkin. Parallel ulangan tarmoqlar deb bir juft tugun orasidagi mustaqil toklarga ega ikkita (yoki bir necha) tarmoqni aytadilar. 2.14-rasmdagi zanjirni misol qilib olganda, undagi i<sub>3</sub> va i<sub>5</sub> toklarni yoki i<sub>2</sub> va I toklarni o’tkazayotgan tarmoqlar o’zaro parallel ulangan hisoblanadi. Bir xil tugunlar orasida joylashgani tufayli, parallel ulangan tarmoqlarning kuchlanishl bir-biriga teng bo’ladi, chunki bu kuchlanishlar tugunlararo kuchlanishlar demakdir.
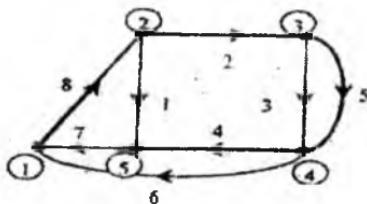
## 2.7. Elektr zanjirlar topologiyasi. Sxema grafi to’grisida tushunchalar

Elektr zanjirmi sxemalar yordamida tasvirlashda bir qancha shartli belgilar ishlatalishi hammaga ma’lumdir. Shu belgillar ichida tugunlarni yirik (qalin bo’lgan) nuqtalar bilan belgilash odatda kirgan. Umuman, shunday nuqtalar bilan ikkita (yoki bir nechta) elektr tarmoqlarining bir-biriga ulangan joyi belgilanadi. Shu tufayli sxemalardagi hamma

nuqtalar ham mustaqil nuqtalar rolini o'ynayvermaydi. Masalan, 2.13-rasmdagi sxemada c, d, e va f nuqtalar mustaqil tugunlarga o'xshab tuzilgan, ammo c va f, shuningdek, d va e nuqtalari o'rtasida hech qanday qarshilik ulanmagan, ya'ni ular o'zaro to'gridan-to'gri biriktirilgan va mustaqil tugun bo'la olmaydi – c bilan f yagona tugundir (d bilan e ham huddi shundaydir). Shu nuqtayi nazardan qaraganda, sxemalarning elementlarini aks etmagan holda, faqat tugun va tarmoqlarni belgilash yo'li bilan ifodalash usulini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.



## 2.15-rasm.

Bunday topologik usul elektr sxemalarni graflash usuliga qarashlidir. Sxemaning mazkur ko‘rinishi – uning *grafi* deb ataladi. 2.15-rasmida 2.14-rasmdagi murakkab zanjirning grafi keltirilgan. Topologik sxemada eng avval ko‘zga tashlanadigan xususiyat – e.yu.k. va tok manbalari mutlaqo ko‘rsatilmaydi. Undan tashqari, tok manbai joylashgan tarmoqning o‘tkazuvchanligi nolga teng bo‘lganligi tufayli, tarmoqning o‘zi ham grafik tasvirda keltirilmaydi.

Oddiy sxemaga o'xshash bu yerda ham tugun va graf tarmoqlari deb ataladi. Faqat sxema grafida tugunlar aylana ichida olingan raqamlar bilan belgilanadi 2.15-rasmda 2.14-rasmdagi a, b, c, d va e tugunlar o'rniga tegishlichcha 1, 2, 3, 4 va 5 keltirilgan. Ular oralaridagi tarmoqlar to'g'ri yoki egri chiziqlar bilan ko'rsatilgan, bular tufayli graf bog'langan deb hisoblanadi. Agar sxema grafi tuzilayotganda tarmoqlardagi tok va e.yu.k. lar yo'nalishi ma'lum bo'lsa, u holda graf yo'nalishli deb ataladi.

O‘z navbatida graf yordamida tasvirlangan sxemalarda tarmoqlar oddiy raqamlar bilan belgilanadi: 1, 2,...,8 (2.15-rasm). Har qanday grafning daraxti, ya’ni hamma tugunlarni o‘zaro bog‘lovchi chiziqlar yig‘indisi bo‘ladi. Sxema grafining daraxti qalinroq chiziq bilan belgilanadi. Ko‘rinib turibdiki, Graf daraxti boshqacha shaklda, masalan, 7, 1, 2 va 3 yoki 8, 2, 7 va 4 tarmoqlar yordamida ham tuzilishi mimkin edi. Daraxt tarkibiga kirmay qolgan tarmoqlar – graf aloqlari

deb ataladi. Agar graf "p" ta tarmoq va "q" ta tugunga ega bo'lsa, uning daraxti ( $q-1$ ) tarmoq hisobiga tuzilgan bo'ladi, aloqalar soni  $n=p-(q-1)$  ga teng bo'ladi.

## 2.8. Elektr sxemadagi ulanishlar matritsasi

Endi yuqorida ko'rilgan va 2.14-rasmda tasvirlangan elektr zanjiri elementlarining o'zaro ulanishi va bog'lanishiga matematik siymo berib ko'raylik.

2.1-jadval

$j \backslash k$	1	2	3	4	5	6	7	8
1						-1	-1	+1
2	+1	+1						-1
3		-1	+1		+1			
4			-1	+1	-1	+1		
5	-1			-1			+1	

Ya'ni undagi elementlarning parametrlaridan qat'i nazar, zanjirdagi (sxemadagi) bog'lanishlar tartibiga e'tibor beraylik. Shunday jadval qilaylikki, uning soni sxema grafining tarmoqlar soniga teng bo'lsin. Qatorlar va ustunlarni tegishlichcha tugunlar va tarmoqlar tartib sonlari bilan belgilaymiz.

Tugunlar va tarmoqlar sonidan qat'i nazar, jadvalning ixtiyoriy katakchasi "j" qatorda va "k" ustun bo'ylab joylashgan bo'lsa, (jk) deb hisoblanadi. Shu ixtiyoriy katakchaga agar, "j" tugun bilan "k" tarmoq bog'langan bo'lsa, [+1] yoki [-1] raqamini qo'yamiz. Shu bilan birga quyidagi qoidaga rioya qilamiz: agar tarmoq aloqa belgisi (yo'nalishi) j tugundan tashqariga qaragan bo'lsa – [+1], tugun tomonga qaragan bo'lsa – [-1] olinadi. Agar "j" tugun "k" tarmoq bilan aloqador bo'lmasa, tegishli katakcha bo'sh qolishi lozim (masalan, jadvalimizda [14], [25], [38] va h.k. kataklar).

Qoidalar ichiga shu ham kiradiki, jadvalning har bir ustunida faqatgina ikkita katak to'ldirilgan bo'ladi. Shu tufayli mazkur jadvaldan matritsa ma'nosida foydalanish mumkin. Ulanishlar matritsasi sifatida shunday to'g'riburchak matritsa olinishi kerakki, uning qatorlar soni sxemadagi tugunlar sonidan bittaga kam bo'lib, ustunlar soni tarmoqlar soniga teng bo'lsin. Matritsa elementlari tegishlichcha: agar tugun tarmoq bilan bog'lanmagan bo'lsa – nolga teng, plus bo'lsa – birga teng.

Ushbu shart-sharoitlar bajarilgan holda, 2.15-rasm grafi uchun quyidagi matritsa tuzilishi mumkin:

$$A = \left| \begin{array}{c} a_{jk} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right| =$$

$\diagdown$	k	1	2	3	4	5	6	7	8
j	1					-1	-1	1	
2	1	1							-1
3		-1	1		1				
4			-1	1	-1	1			

$P=8$  ta ustun

q-1=4ta qator

Yuqorida keltirilgan misoldagi matritsa tartibi ( $q-1$ )  $p=4 \cdot 8$  ga teng (bu ko'paytma shartlidir, ya'ni matritsa tartibi  $4 \cdot 8 = 32$  emas). Nihoyat mazkur matritsanı teskari o'girilgan (ag'darilgan) shaklini ko'rib chiqaylik: bu tuzilishda qatorlar va ustunlar joy almashadi (ruscha-транспонирование матрицы). 2.15-rasmdagi graf ag'darilgan matritsa

$$A' = \left| \begin{array}{c} a'_{jk} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right| =$$


$\diagdown$	k	1	2	3	4
j	1		1		
2		1	-1		
3			1	-1	
4				1	
5					1
6		-1			1
7		-1			
8		1	-1		

shaklda tuzilgan bo'lishi kerak.
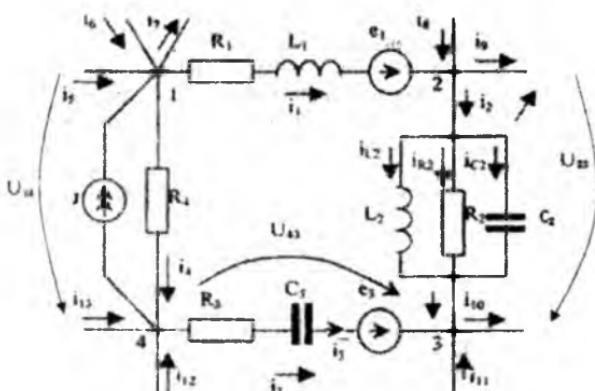
## 2.9. Elektr zanjirlariga oid qonunlar

Elektr zanjirining har bir qismi (elementi, tarmog'i, uchastkasi) uchun ikkita elektromagnit tavsif (yoki ko'rsatgich) – tok va kuchlanishning mavjudligidir. Agar birinchi ko'rsatkich (ya'ni tok) zanjirdagi elektr zarjadlarning muvozanatini aks ettiradi desak; ikkinchisi (ya'ni, kuchlanish) zanjirming ayrim elementlaridagi energiya aylanish

sur'atining tavsifi hisoblanadi. O'z navbatida ikkala ko'rsatkich ham zanjirga ulangan energiya manbalari kuchiga va zanjir elementlarining parametrlariga bog'liq bo'ladi. Shu qonuniyatlarning miqdoriy munosabatlarini namoyish qilishda Kirgxofning birinchi va ikkinchi qonunlari qo'llaniladi.



2.16-rasm.

Kirgxofning birinchi qonuni tokning uzlusizligini aks ettirgan bo'lib (1.10), zanjirning har qanday tugunidagi barcha toklarning algebraik yig'indisi nolga tengligini bildiradi. Misol sifatida 2.16-rasmda ko'rsatilgan murakkab elektr zanjirining 1, 2, 3, va 4 tugunlari orasida joylashgan biror konturni ko'rib chiqaylik. Unga 8 ta passiv R, L va C elementlar, 2 ta e.yu.k. va I tok manbai kirgan. Zanjirning ichki (ya'ni elementlari aniq ko'rsatilgan) qismida  $i_1, i_2, i_3, i_4$  va I toklar oqayotganini ta'kidlasak, uning tashqi tarmoqlarida  $i_5, i_6, \dots, i_{13}$  toklar oqishini hisobga olishimiz lozimdir.

Kirgxofning birinchi qonuniga binoan, to'rtta tugun uchun quyidagi tenglamalarni yozish mumkin:

$$J - i_1 - i_4 + i_5 + i_6 - i_7 = 0 \quad (1\text{-tugun uchun})$$

$$i_1 + i_2 + i_8 - i_9 = 0 \quad (2\text{-tugun uchun})$$

$$i_2 + i_3 + i_{10} + i_{11} = 0 \quad (3\text{-tugun uchun})$$

$$-J + i_4 - i_{12} + i_{13} = 0 \quad (4\text{-tugun uchun})$$

Ikkinci tarmoqdagi  $i_2$  tokni, o'z navbatida, uchta parallel ulangan tarmoqlardagi  $i_{L2}$ ,  $i_{R2}$  va  $i_{C2}$  toklardan hosil bo'lganini hisobga olsak, Kirgxofning birinchi qonunini yana bir marta ishlatsak bo'ladi, ya'ni:

$$i_2 - i_{L2} - i_{R2} - i_{C2} = 0, \text{ yoki } i_{L2} + i_{R2} + i_{C2} = i_2$$

Shunday qilib, tugunga bog‘langan tarmoqlar sonidan qat’i nazar, toklarning algebraik yig‘indisi hamma vaqt va har bir onda nolga teng bo‘ladi, ya’ni

$$\sum_{k=1}^n i_{k=0}$$

(bu yerda  $k$  – tarmoq soni tartibi,  $n$  – tarmoqlar soni).

Kirgxofning ikkinchi qonuni elektr toklari o‘tayotgan ixtiyoriy konturda hosil bo‘lgan kuchlanishlarning algebraik yig‘indisi o‘sha konturda joylashgan e.yu.k. lar yig‘indisiga tengligini ko‘rsatadi. 2.16-rasmdagi murakkab zanjirning 1, 2, 3 va 4 tugunlari orasida joylashgan kontur uchun Kirgxofning bu qonuniga oid quyidagi muvozanat tenglamasini tuzish mumkin:

$$R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_{12}}{dt} - R_3 i_3 - \frac{1}{C_3} \int i_3 dt - R_4 i_4 = e_1 - e_3 \quad (2.5)$$

(Tenglamani tuzishda konturni musbat yo‘nalishi so‘at miliga mos aylanishlarga nisbatan olingan kuchlanishlar keltirilgan).

Asosiy tenglama (2.5) ga qo‘srimcha 2 va 3-tugunlar orasidagi parallel ulangan  $R_2$ ,  $L_2$  va  $C_2$  elementlar uchun yagona bo‘lgan kuchlanish U uchun quyidagini keltirish mumkin:

$$u_{23} = R_2 i_{R2} = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} = \frac{1}{C_2} \int i_{c2} dt \quad (2.6)$$

Ammo shuni ham aytib o‘tish zarurki, Kirgxofning ikkinchi qonuniga oid tenglama tuzish uchun tanlangan kontur faqatgina tok o‘tgan yo‘llar orqali berkitilgan bo‘lishi shart emas. Masalan, 2.16-rasmdagi 3 va 4-tugunlar orasidagi kuchlanishni

$$u_{43} = \tilde{u}_3 = u_3 - e_3 = R_3 i_3 + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt - e_3$$

shaklda ko‘rsatsak va uni 4-tugundan 3-tugunga yo‘nalgan deb olsak, mazkur konturning tashqi qismi zanjirning qaysi elementlarini aylanib o‘tganining hech qanday ahamiyati yo‘q. Undan tashqari, tarmoqning yig‘indi kuchlanishimi  $\tilde{u}_3 = u_3 - e_3$  tarzda, ya’ni undagi e.yu.k. ni ichiga olib yozilishi graf usulini ishlatishda juda qo‘l keladi.

Shunday qilib, har qanday murakkab zanjirning ixtiyoriy tanlangan konturi uchun Kirgxofning ikkinchi qonuni

$$\sum_{k=1}^{k=n} u_k = \sum_{k=1}^{k=n} e_k$$

tarzda yozilishi lozim bo‘lsa, shu ifodaning o‘zini graf usuliga moslaganda,

$$\sum_{k=1}^p \tilde{u}_k = 0$$

(bu yerda  $p$  – tarmoqlar soni) shaklda keltrish mumkin, chunki har qanday tartibga ega “ $k$ ”-tarmoqni  $U_k$  kuchlanishda uning tarkibidagi e.yu.k.lar hisobga olingan bo‘ladi.

Xuddi shunga o‘xshash, tanlangan tarmoq tok manbai  $I_k$  bilan parallel ulangan bo‘lsa, graf usulida tahlil olib borilayotganda tarmoqdagi tok  $i_4=i_k+I_k$  bo‘ladi va unga nisbatan Kirgxofning birinchi qonuni quyidagicha tuziladi:

$$\sum_{k=1}^p \tilde{l}_k = 0$$

Masalan, 2.16-rasmdagi zanjirning 4-tarmog‘i uchun graf toki  $\tilde{i}_4 = (i_4 - J)$  ga teng bo‘ladi.

## 2.10. Zanjir toklarining tugun tenglamalari (graf-sxemaları asosida)

Endi yuqorida keltirilgan va graf-sxemalar uchun moslangan Kirgxofning birinchi qonuni asosida 2.14-rasmdagi zanjir toklarining matritsasini tuzaylik.

Zanjirda  $q=5$  ta tugun bor. Ammo ular uchun  $q-1=4$  ta mustaqil tenglama tuzish mumkin. Chunki har qanday beshinchi tenglama oldingi to‘rttadan kelib chiqqan bo‘ladi. Undan tashqari, har qanday “ $k$ ”-tarmoqdagi  $i_k$  tok, “ $k$ ”-tugunlar orasida joylashgan bo‘lsa, u tugunlarning biridan chiqib, ikkinchisiga kirib ketayotgan bo‘ladi. Umumiy holatda ixtiyoriy tarmoq toki  $a_{j,k}\tilde{l}_k=\pm\tilde{i}_k$  tarzda yozilishi lozim bo‘ladi (bu yerda:  $a_{j,k}=\pm 1$  yoki 0; agar tanlangan tugunga tasodifiy olingan tarmoq toki aloqador bo‘lmasa). Mazkur shartlar bajarilgan holda Kirgxofning birinchi qonuni quyidagicha ta‘riflanadi:

$$\sum_{k=1}^p a_{j,k} \tilde{l}_k = 0$$

bu yerda  $j=1,2, \dots (q=1)$ .

Yana bir marta eslatamizki, “ $k$ ” - tarmoqdagi tok  $I$  tegishlichcha “ $j$ ” - tugundan chiqayotgan bo‘lsa,  $a_{j,k}=1$ , unga kirayotgan bo‘lsa,  $-a=-1$  va nihoyat, mazkur tugunga aloqador bo‘lmasa,  $-a=0$  bo‘ladi. Misol uchun

2.14-rasmdagi zanjir uchun yoki uning 2.15-rasmdagi graf-sxemasi uchun quyidagilar mansubdir:

$$1\text{-tugun uchun } -\check{t}_6 + \check{t}_7 + \check{t}_8 = 0 \quad a_{10}=-1, a_{17}=-1, a_{18}=1$$

$$2\text{-tugun uchun } -\check{t}_1 + \check{t}_2 + \check{t}_8 = 0 \quad a_{21}=-1, a_{22}=-1, a_{28}=1$$

$$3\text{-tugun uchun } -\check{t}_2 + \check{t}_3 + \check{t}_5 = 0 \quad a_{32}=-1, a_{33}=-1, a_{35}=1$$

$$4\text{-tugun uchun } -\check{t}_6 - \check{t}_3 + \check{t}_5 + \check{t}_6 = 0 \quad a_{43}=-1, a_{46}=+1, a_{45}=-1, a_{46}=1$$

Mazkur qoidalar 2.8-mavzuda keltirilgan matritsa tuzish qoidalariga mos bo'lgani tufayli, graf-sxema uchun ham toklarni bir ustunli matritsa shaklida "P" qatorga yoyib ko'rsatishimiz mumkin:

$$\tilde{t} = \|\tilde{t}_k\| = \begin{vmatrix} \tilde{t}_1 \\ - & \tilde{t}_2 \\ \tilde{t}_p \end{vmatrix}, \quad (k=1,2,\dots,p)$$

Bunday ustunsimon matritsaning tartibi ( $P \times 1$ ) deb hisoblansa, u **p o'Ichamli vektor** deb ham ataladi. Ushbu matritsaning har bir qatori uchun raqami tegishli tugun raqamiga to'g'ri kelgan va Kirgxochning birinchi qonuniga oid tuzilgan tenglama koeffitsiyentlaridan tuzilgandir.

Boshqacha aytganda, ixtiyoriy tugun uchun tuziladigan **tugun tenglamasi** matritsavyi ko'paytma shaklida quyidagicha bo'ladi:

$$j[a_{j1}] \cdot [a_{j2}] \cdot \dots \cdot [a_{jp}] \otimes \begin{bmatrix} \tilde{t}_1 \\ \tilde{t}_2 \\ \vdots \\ \tilde{t}_p \end{bmatrix} = a_{j1} \cdot \tilde{t}_1 + \dots + a_{jk} \cdot \tilde{t}_k + \dots + a_{jp} \cdot \tilde{t}_p = \sum a_{jk} \tilde{t}_k = 0$$

Agar tugunlar soni q bo'lsa, bunday tenglamalardan ( $q-1$ ) ta tuzishga to'g'ri keladi, ya'ni qatorlar soni ( $q-1$ ) ga teng bo'ladi. 2.15-rasmda keltirilgan graf-sxema uchun quyidagi matritsani tuzish mumkin:

$$A\tilde{t} = 0$$

yoki

$$A\tilde{t} = \begin{array}{c|cccccccc} & \begin{array}{c} k \\ \backslash \\ j \end{array} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 1 & | & & & & & -1 & -1 & 1 \\ 2 & | & 1 & & & & & -1 & \\ 3 & | & -1 & 1 & & 1 & & & \\ 4 & | & & -1 & 1 & -1 & 1 & & \end{array} \times \begin{bmatrix} \tilde{t}_1 \\ \tilde{t}_2 \\ \tilde{t}_3 \\ \tilde{t}_4 \\ \tilde{t}_5 \\ \tilde{t}_6 \\ \tilde{t}_7 \\ \tilde{t}_8 \end{bmatrix} = 0$$

$$= \begin{vmatrix} -\bar{l}_6 - \bar{l}_7 + \bar{l}_8 \\ \bar{l}_1 + \bar{l}_2 - \bar{l}_8 \\ -\bar{l}_2 + \bar{l}_3 + \bar{l}_5 \\ -\bar{l}_3 + \bar{l}_4 + \bar{l}_6 - \bar{l}_5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = 0$$

Oxirgi tenglamaning har bir qatori tegishli tugun uchun Kirgxofning birinchi qonunini aks ettiradi.


## 2.11. Zanjir graf-sxemasining kontur tenglamalari (Konturlar matritsasi)

Har qanday murakkab zanjir uchun uning qatorlariga o'matilgan kuchlanishlarga oid Kirgxofning ikkinchi qonunini qo'llar ekanmiz, zanjirdagi muvojanat to'g'ri aks etilishi uchun, tuzilgan tenglamalar o'zaro mustaqil bo'lishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, tanlangan konturlarning o'zaro mustaqil bo'lishini talab qiladi. Ma'lumki, bunday talabni bajarish uchun tanlangan konturlar bech bo'limganda o'zaro bitta yangi tarmoqqa farqlanishi shart. Ikkinci tomondan, biz yaxshi bilamizki, tahlilga kerak tenglamalar soni noma'lum toklar soniga, ya'ni tarmoqlar soniga teng bo'lishi kerak. Agar zanjirning tugunlar somi q va tarmoqlar soni p bo'lsa, Kirgxofning birinchi qonuni asosida ( $q-1$ ) tenglama, ikkinchi qonuni asosida esa  $[p-(q-1)]$  tenglama tuziladi. Yuqorida aytilib o'tilgan fikrga ko'ra, mazkur masala zanjirning graf-sxemasiga nisbatan juda oson yechiladi. Haqiqatdan shunday ekanligi 2.14-rasmdagi zanjirning 2.15-rasmdagi graf-sxemadan ko'rinish turibdi: grafning daraxti qanday tuzilgan bo'lmasin, u ochiq kontur bo'lib qolaveradi. Demak, bu daraxtning (yoki uning tarmoqlar qismini) biror fraf aloqa tarmog'i bilan berkitsa, darhol mustaqil kontur tashkil topadi.

Buni 2.17-rasmda keltirilgan mustaqil grafli konturlardan ko'rsa bo'ladi. 2.17-a rasmdagi mustaqil kontur daraxtining 2, 3 va 4-tarmoqlariga 1-graf aloqa tarmog'i qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan; 2.17-b rasm 5-mustaqil kontur daraxtining 3-tarmog'i va grafning 5-aloha tarmog'i o'rtasida hosil bo'lgan; 2.17-v rasmdagi 6-mustaqil kontur daraxtining 8, 2 va 3-tarmoqlarini 6-aloha tarmog'i bilan berkitish natijasida va 2.17-g rasmdagi 7-mustaqil kontur to'la daraxtga 7-aloha tarmog qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan.

Shunday qilib, biz ko'rib chiqayotgan zanjir uchun (2.14-rasm)  $n=p-(q-1)=8-(5-1)=4$  ta mustaqil konturga nisbatan Kirgxofning ikkinchi qonuni asosida tenglamalar tuzish mumkin. Endi graf-sxemalar uchun

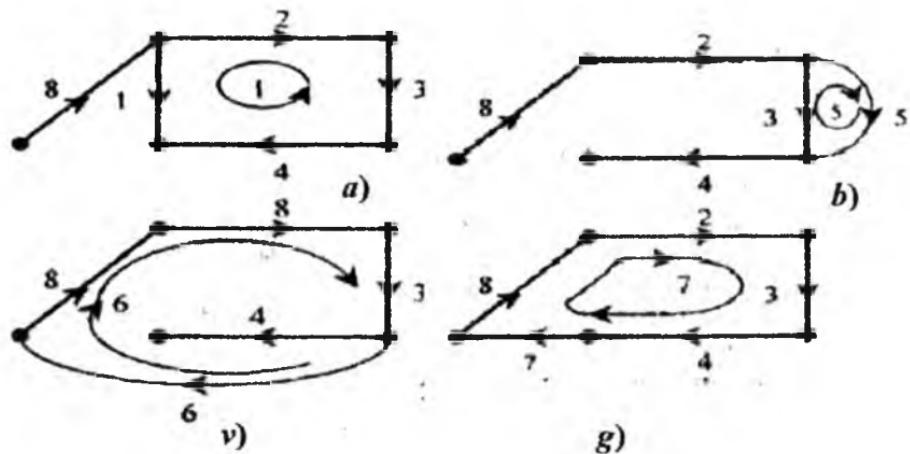kontur tenglamalar tuzaylik. Bu tenglamalar 1, 5, 6 va 7-konturlarga tegishlidir.



2.17-rasm.

Tanlangan kontur ichiga kirgan ixtiyoriy “k”-tarmoqning kuchlanishini  $u_k$  deb olamiz va uning ishorasini aylanish yo‘nalishiga bog‘laymiz. Mazkur yo‘nalish esa aloqa tarmog‘ining yo‘nalishiga mos keladi, ya’ni ixtiyoriy tarmoq kuchlanishi  $b_{sk}\tilde{u}_k = \mp\tilde{u}_k$  tarzda yozilishi lozim bo‘ladi (bu yerda  $b_{sk} = 1$  yoki 0; agar “k”-tarmoq “s”-konturga kirmasa). Natijada Kirgxofning ikkinchi qonuni graf-sxema uchun

$$\sum_{k=1}^p b_{sk} \tilde{u}_k = 0, \quad s=q \div p$$

shaklda yoziladi. Masalan, 1-kontur uchun (2.17-a rasm)

$$-\tilde{u}_1 - \tilde{u}_2 - \tilde{u}_3 - \tilde{u}_4 = 0; \quad b_{11} = 1, \quad b_{12} = -1, \quad b_{13} = -1, \quad b_{14} = -1$$

Beshinchi kontur uchun (2.17-v rasm)

$$-\tilde{u}_3 + \tilde{u}_5 = 0; \quad b_{53} = 1, \quad b_{55} = 1$$

Oltinchi kontur uchun (2.17-v rasm)

$$\tilde{u}_2 + \tilde{u}_3 + \tilde{u}_4 + \tilde{u}_6 + \tilde{u}_8 = 0; \quad b_{62} = 1, \quad b_{63} = 1, \quad b_{64} = 1, \quad b_{66} = 1, \quad b_{68} \\ = 1$$

Yettingchi kontur uchun (2.17-g rasm)

$$\tilde{u}_2 + \tilde{u}_3 + \tilde{u}_4 + \tilde{u}_7 + \tilde{u}_8 = 0; \quad b_{72} = 1, \quad b_{73} = 1, \quad b_{74} = 1, \\ b_{77} = 1, \quad b_{78} = 1$$

Endi koeffitsiyentlardan shunday jadval – matritsa B tuzamizki, uning qatorlar soni mustaqil konturlar soniga, ustunlar soni esa tarmoqlar soniga teng bo‘ladi. Jadval kataklaridagi sonlar +1,-1 va 0 bo‘lishi mumkin: birinchi holda “k”- tarmoqdagi yo‘nalish “s”- kontur

yo‘nalishiga mos, ikkinchi holda ular bir-biriga teskari va uchinchi holda “k”- tarmoq “s”- konturga kirmagan bo‘ladi.

Bunday matritsa – ***konturlar matritsasi*** deb ataladi.

Agar tarmoqlardagi kuchlanishlarni bir ustun va “P” qatordan iborat matritsa shaklida ifodalamoqchi bo‘lsak, unda

$$\tilde{u} = \|\tilde{u}_k\| = \begin{vmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \vdots \\ \tilde{u}_p \end{vmatrix}, (k=1,2,\dots,p)$$

shaklli matritsaning tartibi ( $Px1$ ) deb hisoblanadi. Shunday qilib, ixtiyoriy kontur (qator) uchun tuziladigan kontur tenglamasi matritsaviy ko‘paytma shaklida quyidagidek bo‘ladi:

$$s[b_{s1}] \cdot [b_{s2}] \cdot \dots \cdot [b_{sp}] \otimes \begin{vmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \vdots \\ \tilde{u}_p \end{vmatrix} = b_{s1}\tilde{u}_1 + b_{s2}\tilde{u}_2 + \dots + b_{sp}\tilde{u}_p =$$

$$= \sum_{k=1}^p b_{sk}\tilde{u}_k = 0 \text{ vektor qator } (Px1) \text{ vektor ustun } (Px1) \text{ matritsa } (1x1).$$

Mazkur tenglama ixtiyoriy murakkablikka ega bo‘lgan graf-sxema uchun – aloqali strukturali matritsa tuzishda ishlatalishi mumkin.

Natijaviy matritsa umumiy holda By ko‘rinishida yoziladi. 2.14-rasmdagi sxema uchun quyidagicha ifodalanadi:


$$B\tilde{u} = \left| \begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & & & \\ 5 & & -1 & & 1 & & & \\ 6 & & 1 & 1 & & 1 & & \\ 7 & & 1 & 1 & & & 1 & 1 \end{array} \right| \times \begin{vmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{u}_2 \\ \tilde{u}_3 \\ \tilde{u}_4 \\ \tilde{u}_5 \\ \tilde{u}_6 \\ \tilde{u}_7 \\ \tilde{u}_8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \tilde{u}_1 - \tilde{u}_2 - \tilde{u}_3 - \tilde{u}_4 = 0 \\ -\tilde{u}_3 + \tilde{u}_5 = 0 \\ \tilde{u}_2 + \tilde{u}_3 + \tilde{u}_4 + \tilde{u}_6 + \tilde{u}_8 = 0 \\ \tilde{u}_2 + \tilde{u}_3 + \tilde{u}_4 + \tilde{u}_7 + \tilde{u}_8 = 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = 0$$

Bu yerdagi bū matritsa ko‘paytmasining har bir qatori tegishli konturning Kirgxofning ikkinchi qonuni asosida yozilgan tenglamasini aks ettiradi. Yana bir marta shuni eslatib o‘tamizki, zanjirdagi e.yu.k. larni tegishli tarmoqning umumiy kuchlanishi o‘z ichiga olgan:  $\tilde{u}_k = u_k - e_k$ .

### III BOB. CHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLAR NAZARIYASI. BIR FAZALI SINUSOIDAL O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI
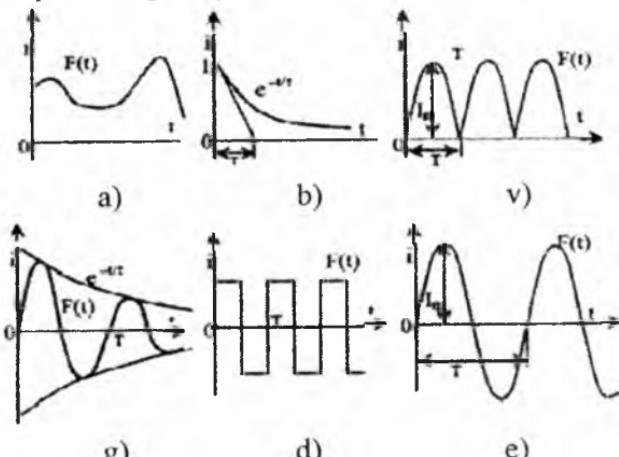
#### 3.1. Sinusoidal o'zgaruvchan elektr yurituvchi kuch va toklar

Amalda elektromagnit energiyasini bir turdan boshqa turga aylan-tirishning barcha fizik jarayonlari hozirgi zamон elektrotexnikasining (elektrmashinalar, elektronika, radiotexnika, aloqa, elektroavtomatika, yarimo'tkazgichlar, hisoblash texnikasi va boshqalar) asosini tashkil etadi, ya'mi e.yu.k., kuchlanish, tok va boshqa elektromagnit miqdor-larning vaqt bo'yicha o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunday miqdor-larni o'zgaruvchan tokning asosiy tushunchalari bilan umumlashtirib, o'zgaruvchan tok qonuniyatlari shunga o'xshash o'zgaruvchan miqdor-larga ham taalluqli ekanligini aytib o'tamiz.



3.1-rasm.

Umuman, o'zgaruvchan tok vaqt bo'yicha ma'lum qonun asosida o'zgaradi, ya'ni tokning miqdori vaqtning funksiyasidir:

$$i = F(t)$$

bunda  $i$  – tokning oniy qiymati,  $t$  – vaqt.

O'zgaruvchan tokni uchta turga bo'lish mumkin:

- 1) miqdori o'zgaruvchan, ammo yo'nalishi o'zgarmas (pulsatsiyalannuvchi) tok (3.1-a,b va v-rasm);
- 2) miqdori va yo'nalishi o'zgaruvchan tok (3.1-g,d va e rasm);
- 3) davriy o'zgaruvchan tok (3.1-v,d va e rasm).

Davriy o'zgaruvchan tokning oniy qiymatlari davr deb ataladigan teng vaqtlar ichida ma'lum qonuniyatlar bilan takrorlanib turadi, ya'ni:

$$i=F(t)=F(t+kT), \quad (k=1,2,\dots n)$$

Masalan, 3.1-e rasmdagi davriy sinusoidal tokning ifodasi quyidagi cha:

$$i=I_m \sin 2\pi/T \quad i = I_m \sin 2\pi f t = I_m \sin \omega t$$

bunda  $f = 1/T$  – tokning chastotasi (takrorchanligi), (gers):  $1Gts = 1/S$ .

Bu holda, tokning yo'nalishi birinchi yarim davr ( $0 < t < T/2$ ) davomida musbat, ikkinchi yarim davr ( $T/2 < t < T$ ) davomida manfiy deb hisoblanadi. Vaqt  $t = 0, T/2, T$  va h.k. bo'lganda zanjirdagi tok nolga teng.


Elektrotexnikada ishiatiladigan davriy toklarning chastotalari doirasi juda keng bo'lib, gersning o'ndan biridan tortib, to milliardlarga teng bo'lgan qiymatlarini tashkil etadi. Elektrotexnikadagi standart chastotalar O'rta Osiyo va Yevropada 50 Gts, AQSHda, Osiyo va Afrikadagi ayrim mamlakatlarda 50 - 60 Gts chastota ishiatilishi quyidagilar bilan bog'liq: chastotalarning 50 - 60 Gts dan kichik qiymatlarida elektr mashinalar va transformatorlarning o'chamlari kattalashib, tan-narxi ortadi. Shuningdek, elektr lampochkalar yorug'ligining lipillashi ko'zga sezilarli bo'ladi. Chastotani 50 Gts dan birmuncha orttirish elektr mashinalarida energiya isrofining ortishiga sabab bo'lib, hosil bo'ladi-gan o'zinduksiya e.yu.k. va elektr sig'imi hodisalari o'zgaruvchan tok qurilmalarining ishiga salbiy ta'sir qiladi.

Simli aloqa texnikasida va sanoat elektronikasida chastotasi 100 Gersdan 10 000 Gersgacha bo'lgan toklar ishlatiladi. Radiotexnika va televideniyeda chastotasi o'nlab kilogers va megagerslargacha ( $1mGts = 10 Gts$ ) bo'lgan toklardan foydalaniladi.
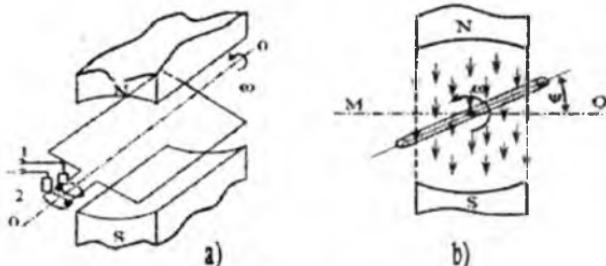
### 3.2. Bir fazali sinusoidal o'zgaruvchan tok

O'zgaruvchan tokning eng ko'p tarqalgan manbalaridan biri mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi sinxron generatordir. Qo'zg'almas magnitli (elektromagnitli) elektr mashina oddiy bir fazali o'zgaruvchan tok generatori bo'lib, uning magnit maydonida ramka ko'rinishidagi o'ramli g'altak 00' o'q atrofida aylanadi (3.2-a rasm), g'altakning ikkala uchi aylanayotgan halqalarga ulangan, bu halqalarga esa 1-2 qismlariga ulangan cho'tkalar tegib turadi. 3.2-b rasmida bitta o'ramdan iborat ramkaning ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan, u burchak tezlik bilan soat mili yo'nalishiga teskari yo'nalishda aylansa, ramkada

uning yuzasiga proporsional bo'lgan e.yu.k.  $e = -d\phi/dt$  hosil bo'ladi, bunda  $\Phi$  – ramka yuzasiga tik o'tgan magnit oqim. Ifoda oldidagi manfiy ishora e.yu.k. ning uni hosil qilgan kuchga nisbatan har doim qarama-qarshi yo'nalgaligini bildiradi. O'ramning yuqori kesimidagi ishora shartli ravishda unda induktivlangan e.yu.k. yo'nalishining rasmdan bizga, pastki kesimidagi ishora esa bizdan rasmga bo'lganini bildiradi.



3.2-rasm.

Ramka tekisligi gorizontal vaziyatni egallaganda (ramkaning boshlang'ich burilish burchagi  $\psi = 0$ ), uning yuzasini magnit oqim kuch chiziqlari eng ko'p miqdorda kesib o'tib, magnitaviy oqimning oniy qiymati ramka tekisligiga nisbatan  $\Phi = \Phi_{max} \cos \omega t$  qonuniyat bilan, ramkaning aylanishi hisoblash o'qi MQ ga nisbatan  $\psi$  burchak ostida bo'lganda aylana boshlasa,  $\Phi = \Phi_m \cos(\omega t + \psi)$  (bunda  $\omega t = F_{max}$ ) qonuniyat bilan o'zgaradi. Bu oqim quyidagi e.yu.k. ni induksiyalaydi:

$$e = \frac{-d\Phi}{dt} = \omega \Phi_m \sin(\omega t + \psi_e) = E_m \sin(\omega t + \psi_e) \quad (3.1)$$

bunda:  $E_m = \omega \Phi_m$  – e.yu.k. amplitudasi, chunki  $\omega$  [1/s] ning oqimga ko'paytmasi ( $1B_b = 1B^* 1\text{cek}$ ) o'chov birligi bo'yicha 1 Volt. Bu yerda:  $\omega$  – o'zgaruvchan sinusoidal e.yu.k.ning burchak chastotasi (rad/cek);  $(\omega t + \psi_e)$  – t vaqtidagi e.yu.k.ning fazasi;  $\psi_e$  – boshlang'ich faza, ya'ni  $t=0$  bo'lgandagi faza.

Agar generatorning 1-2 qismlariga yuklama qarshiligidini ulasak, undan quyidagi tok o'ta boshlaydi:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i) \quad (3.2)$$

bunda:  $I_m$  – tok amplitudasi;  $\psi_i$  – uning boshlang'ich fazasi. Yuklama qismlarida hosil bo'lgan kuchlanishning tushuvi:

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \quad (3.3)$$

bunda:  $U_m$  – kuchlanish amplitudasi;  $\psi_u$  – uning boshlang'ich fazasi.


Yuqorida ko'rsatilganidek, o'zgaruvchan tokning burchak chastotasini quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (3.4)$$

(bu yerda:  $f = 1/T$  chiziqli chastota yoki soddalashtirilganda - chastota).

Bu ifoda o'zgaruvchan tok fazasining 1 sekundda necha radian o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan,  $f=50$  Gts chastota uchun burchak chastota  $\omega=314$  rad/sek. Tajriba shuni ko'rsatadiki, e.yu.k., kuchlanish va toklar oniy qiymatlarini vaqt bo'yicha emas, balki  $\omega$  (rad) burlish burchagiga (fazasiga) bog'liq ravishda grafiklar (diagrammalar) yordamida ko'rish qulayroqdir. 3.3-rasmga ko'ra, musbat boshlang'ich fazalar ( $\psi_u > 0$ ) koordinatalar boshidan chapga, manfiyлari ( $\psi_i < 0$ ) esa o'ngga qo'yilishi kerak. Bunda manfiy qiymatlardan musbat qiymatlarga o'tish nuqtasidan funksiyaning musbat yo'nalishdagi sinusoidasi boshlanadi.

Agar ikkita bir xil chastotali  $u_1 = U_m \sin \omega t$  va  $i = I_m \sin \omega t$  sinusoidal miqdorlari bir xil boshlang'ich  $\varphi_{uF} = \psi_i = 0$  fazalarga ega bo'lisa, ularning yo'nalishlari faza jihatdan mos deyiladi (3.3-b rasm). Agarda sinusoidal kuchlanishlar  $u_2$  va  $u_3$  ning boshlang'ich fazalari farqi  $\psi_{u2} - \psi_{u3} = \pi$  ga teng bo'lisa, u holda ular qarama-qarshi fazali deyiladi (3.3-rasm) va nihoyat,  $\psi_i - \psi_{u2}$  yoki  $\psi_i - \psi_{u3} = \pm \pi/2$  bo'lisa, u holda tok  $i$  va kuchianish  $u_2$  (yoki  $u_3$ ) kvadraturada (3.3-b rasm) bo'ladi. 3.3-a rasm-dagi holda u kuchlanishning oniy qiymati  $i$  tokning oniy qiymatiga nisbatan  $\varphi = \psi_u - \psi_i$  burchakka o'tadi.

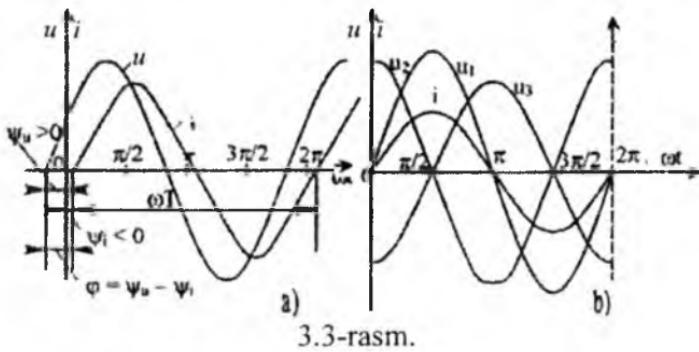


3.3-rasm.

Yuqorida aytildi, bizning xalq xo'jaligimizda ishlataladigan elektr tok chastotasi  $f=50$  Gts. Bu o'zgarmas kattalikka ega bo'lgan parametr barcha elektrostansiyalardagi generatorlarning aylanish tezligi har xil bo'lishiga qaramasdan bir me'yorda ushilab turiladi. 3.2-b rasm-dagi bir just qutbli generatordaning tok hosil qiluvchi ramkasi o'z o'qi atrofida 1 sekund vaqt ichida 50 marta aylansa, undagi tok (e.yu.k.) chastotasi  $f = 50$  Gts bo'ladi. Xuddi shu tezlikda (ya'ni  $n_0 = 50$  ayl/sek. yoki  $n_0 = 3000$  ayl/min.), issiqlik elektrostansiyalardagi turbogeneratorlar bug' turbinalari yordamida aylantiriladi. Ammo bu juda katta tezlik

hisoblanadi va har qanday sharoitlarda mexanik energiyaning elektr energiyaga aylanishini bu tezlikda ta'minlab bo'lmaydi. Masalan, juda katta qudratga ega bo'lgan va daryo suvlari yordamida ishlaydigan suv turbinalari (gidroturbinalari) ham minutiga eng ko'pi bilan bir necha yuz marta aylana oladi, xolos. Demak, 3.2-b rasmdagi generator toki bunday kichik tezliklarda 5-15 Gts dan oshiq chastotaga ega bo'la olmaydi. Generator ishlash prinsipidan ko'rinish turibdiki, uni hosil qilayotgan e.yu.k. (yoki tok) chastotasi faqatgina aylanish tezligiga bog'liq bo'l-may, balki magnit qutblar soniga ham bog'liqdir. 3.4-a rasmda keltirilgan bir juft ( $p=1$ ) qutbga ega bo'lgan generatorda  $f=50$  Gts chastotali tok olish uchun ramkani 1 sekund ichida ellik marta aylantirish kerak bo'lsa, ikki juft ( $p=2$ ) qutbli generatorda (3.4-b rasm) bir sekund ichida yigirma besh marta aylantirish kifoya. Haqiqatan ham, ramkaning tegishlichcha  $N_1$  va  $S_1$  (ya'ni shimol va janub) qutblar tagida joylashgan A va X tomonlari bir marta to'la aylanib chiqib, o'z joyiga qaytib kelsa, o'ramdag'i tok ikki to'la davrli o'zgarishdan o'tadi.

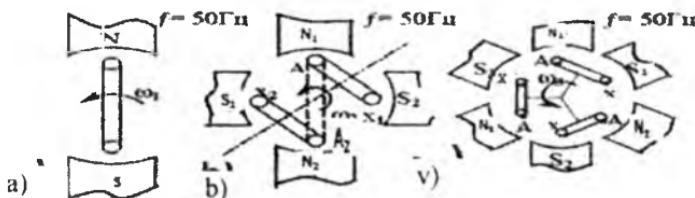Ya'ni bir xil tezlikda aylanuvchi ramka ikki qutbli generatorda nisbatan to'rt qutbli generatorda chastotasi ikki barobar katta e.yu.k. (yoki tok) hosil qila oladi. Lekin tok chastotasi ikkala generatorda ham bir xil bo'ladi.



3.4-rasm.

$$p_1 = 1, n_{01} = 3000 \frac{\text{ayl}}{\text{min}} \quad p = 2, n_{02} = 1500 \frac{\text{ayl}}{\text{min}}$$

$$p = 3, n_{03} = 1000 \frac{\text{ayl}}{\text{min}}$$

desak, to'rt qutbli generatordaning tok hosil qiluvchi o'ramlarini ikki marta kichikroq tezlikda aylantirish kerak bo'ladi. Xuddi shunday generatordaning qutblar soni oltita bo'lsa (3.4-v rasm), bir qutbli generator bilan bir xilda chastota ishlab chiqarish uchun uni tezligini uch barobar kamroq olish lozim va h.k. Bundan chiqadiki, generator tokining chastotasi uning qutblar soni va tezligi bilan quyidagicha bog'langan:  $f = \frac{pn_0}{60}$  (bu yerda:  $p$  – juft qutblar soni,  $n_0$  – aylanish tezligi; ayl/min).

Jumlanı yakunlab, shuni eslatib o'tamizki, qutblar soni oshgan sari generator ichida aylanuvchi ramkalar sonini ham oshirib borish maqsadiga muvofiqdir. Ulardagi bir xil e.yu.k. ga ega bo'lgan elementar rainkalar ( $A_1x_1$ ,  $A_2x_2$ , ...  $A_rx_r$ ) o'zaro ketma-ket yoki parallel ulangan holda ishlab chiqarilayotgan umumiyligi e.yu.k. yoki tokni zo'raytirishga sabab bo'ladi.

### 3.3. O'zgaruvchan tokning effektiv va o'rtacha qiymatlari

O'zgaruvchan tok ham o'zgarmas tok kabi elektr zanjirda ma'lum ishni bajaradi: simlarni qizdiradi, magnit va elektr maydonlar hosil qiladi, elektr kuchlarini hosil qilishga sababchi bo'ladi va h.k. Ko'p hollarda elektr toki bajargan ish shu tok kuchining kvadratiga proporsionaldir. Masalan, qarshiligi R bo'lgan o'tkazgichdan T vaqt davomida o'zgarmas tok I o'tganda ajralib chiqqan issiqlikning bajargan ishi:

$$A = I^2 R T \quad (3.5)$$

Shu zanjirdan o'sha T vaqt (avvalgiga teng vaqt) davomida miqdori o'zgarmas tokning issiqlik effektini beruvchi o'zgaruvchan tok o'tganda uning bajargan ishi:

$$A = \int_0^T i^2 R dt \quad (3.6)$$

Agar t vaqtini davriy o'zgaruvchan tokning davri T ga teng desak, u holda o'zgarmas va o'zgaruvchan toklarning bajargan ishlari bo'yicha ekvivalentlik sharti:

$$I^2 R T = \int_0^T i^2 R dt \text{ yoki } I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt$$

Bundan:  $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$  (3.7)

Bu sinusoidal (o'zgaruvchan) tokning o'rtalik kvadratik yoki effektiv qiymati deyiladi va shunday miqdordagi o'zgarmas tokka ekvivalent bo'ladi. Sinusoidal tok  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  uchun

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2(\omega t + \psi_i) dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2T} \int_0^T [1 - \cos(2\omega t + 2\psi_i)] dt} = \\ &= \frac{\sqrt{I_m^2}}{2} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (3.8)$$

chunki  $\int_0^T \cos(2\omega t + 2\psi_i) dt = 0$ , ya'ni sinusoida (yoki kosinusoida) musbat va manfiy yarim to'lqinlari yuzalarining yig'indisi nolga teng.

Shunday qilib, sinusoidal tokning effektiv qiymati uning amplituda (maksimal) qiymatidan  $\sqrt{2}$  marta kichik. Shunga o'xshash, sinusoidal e.yu.k. va kuchlanishlarning ham effektiv qiymatlari tegishlicha:

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \text{ va } U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad (3.9)$$

Sinusoidal miqdor amplitudasini uning effektiv qiymatiga nisbati  $k_a = \sqrt{2}$  **amplituda koefitsiyenti** deb ataladi.

Zanjirdan o'zgaruvchan tok o'tganda unda quyidagi miqdordagi elektr zaryad aylanib (sirkulatsiyalanib) yuradi:

$$q = \int_0^t idt$$


Bu kattalik son jihatidan tok sinusoidasining (3.1-e rasm)  $t = T/2$  vaqt oralig'i uchun olingan yarim to'lqin bilan chegaralangan yuzaga teng. Ammo o'zgaruvchan tokning to'la davrida zanjirga qanday miqdordagi elektr zaryadi keltirilsa, manbagaga shuncha miqdordagi elektr zaryadi qaytariladi. Shu tufayli elektr zaryadlari miqdorlarining yig'inidis:

$$\sum q = \int_0^T idt = \int_0^T I_m \sin(\omega t + \psi_i) dt = \frac{-I_m}{\omega} |\cos(\omega t + \psi_i)| \Big|_0^{2\pi} = 0$$

Demak, o'zgaruvchan tokning to'la davri o'rtacha qiymati nolga teng, chunki

$$\frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin(\omega t + \psi_i) dt = \frac{-I_m}{\omega} |\cos(\omega t + \psi_i)| \Big|_0^{2\pi} = 0$$

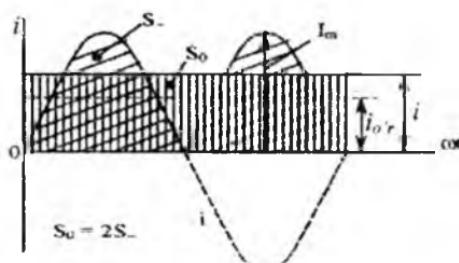Agar o'zgaruvchan tokning ikkala yo'nalishida ham qandaydir miqdorda elektr zaryadi olib o'tilishi hisobga olinsa, u holda uning



3.5-rasm.

o'rtacha qiymatini o'shanday vaqtida shuncha miqdordagi elektr zaryadi olib o'tuvchi o'zgarmas tokning o'rtacha qiymati bilan solishtirish

maqsadga muvofiq. Masałan, o'zgaruvchan tokni (3.5-rasm) o'zgarmas tokka aylantirish zanjirlarida o'zgaruvchan tokning davri uchun o'rtacha qiymati asosi T bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning balandligini ifodalaydi, uning yuzasi esa tok  $i=I_m \sin \omega t$  ning musbat yarim to'lqin chegaralagan yuzasiga teng, ya'ni

$$I_{o'r} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} I_m \sin \omega t dt = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I \cong 0,91 I \quad (3.10)$$

Shunday qilib, o'zgaruvchan tokning o'rtacha qiymatini musbat yarim to'lqinning birlilik vaqtiga uchun, ya'ni (3.10) bo'yicha hisoblash qabul qilingan. Tok effektiv qiymatining o'rtacha qiymatiga nisbati I:  $I_{ur}$  sinusoida shaklining egriligi, ya'ni **forma koeffitsiyenti**  $K_\Phi$  ni ifodalaydi:

$$K_\Phi = \frac{I}{I_{o'r}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cong 1,11 \quad (3.11)$$

Shunga o'xshash e.yu.k. va kuchlanishning o'rtacha qiymatlari:

$$E_{o'r} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \text{ va } U_{o'r} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U$$

Amalda davriy o'zgaruvchan magnit oqim ( $F$ )dan hosil bo'lgan e.yu.k. ning o'rtacha qiymati ilashgan magnit oqim  $\psi$  – ning maksimal va minimal qiymatlari orqallifodalanadi:

$$\begin{aligned} E_{o'r} &= \frac{2}{T} \int_0^{T/2} edt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \left( -\frac{d\psi}{dt} \right) dt = \\ &= -\frac{2}{T} \int_{\psi_{maks}}^{\psi_{min}} d\psi = 2f(\psi_{maks} - \psi_{min}) \end{aligned}$$

Chunki e.yu.k.  $\psi=\psi_{max}$  va  $\psi=\psi_{min}$  bo'lganda, nol qiymatlardan o'tib, magnit oqim maksimum va minimum oraliqda o'zgarganda, u musbat bo'ladi. Simmetrik egri chiziq  $\psi(\omega t)$  uchun:  $\psi_{maks} = -\psi_{min} = \psi_m$ , u holda  $E_{yr} = 4f \psi_m = 4f w F$ , bunda  $w$  – e.yu.k. induktivlanadigan chulg'amning o'ramlar soni;  $F$  – magnit oqim.

Bu e.yu.k.ning effektiv qiymati tegishlicha:

$$E = K_\Phi E_{o'r} = 4,44 fw \Phi \quad (3.12)$$

To'g'rilaqich sxemali magnitoelektrik sistema asboblaridan tashqari (bular o'rtacha qiymatni o'lchaydi), o'zgaruvchan tokni o'lhash uchun mo'ljallangan barcha asboblar (elektromagnitaviy, elektrodinamikaviy va b.) uning effektiv qiymatini o'lchaydi.

### 3.4. Sinusoidal funksiyalarni aylanuvchi vektorlar yordamida ifodalash. Vektor diagrammalar

Sinusoidal o'zgaruvchan tok elektr zanjirlarini hisoblash, o'zgarmas tok zanjirlarini hisoblash kabi trigonometrik funksiyalardan iborat turli algebraik amallarni (masalan, toklarni, kuchlanishlarni va e.yu.k. larni Kirxgof qonunlari bo'yicha qo'shish va ayirish amallarini) bajarish bilan bog'liq. Hatto bir xil chastotali ikkita

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \psi_1) \text{ va } i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_2)$$

sinusoidal miqdorni oddiy usulda qo'shish (yoki ayirish) ularning har birini sinusoidal va kosinusoidal tashkil etuvchilarga ajratish bilan bog'liq bo'lgan murakkab trigonometrik almashtirishlarni talab qiladi. Masalan, yuqoridaq ikkita sinusoidal funksiyaning yig'indisini olsak,

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 = (I_{m1} \cos \psi_1 + I_{m2} \cos \psi_2) \sin \omega t \\ &\quad + (I_{m1} \sin \psi_1 + I_{m2} \sin \psi_2) \\ &\quad \times \cos \omega t = I_m \sin(\omega t + \psi), \end{aligned}$$

bunda  $I_m = \sqrt{I_{m1}^2 + I_{m2}^2 + 2I_{m1}I_{m2} \cos(\psi_1 + \psi_2)}$  –tokning


amplitudasi,  $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{I_{m1} \sin \psi_1 + I_{m2} \sin \psi_2}{I_{m1} \cos \psi_1 + I_{m2} \cos \psi_2}$  –uning boshlang'ich fazasi.

Bu holda, tokning amplitudasini va boshlang'ich fazasini aniqlash vektorlarni geometrik qo'shishdan iborat bo'ladi. Ularning moduli toklarning amplitudasiga teng bo'lib, toklarning boshlang'ich fazasining siljish burchaklari biror o'qqa nisbatan olinadi (3.6-rasm).

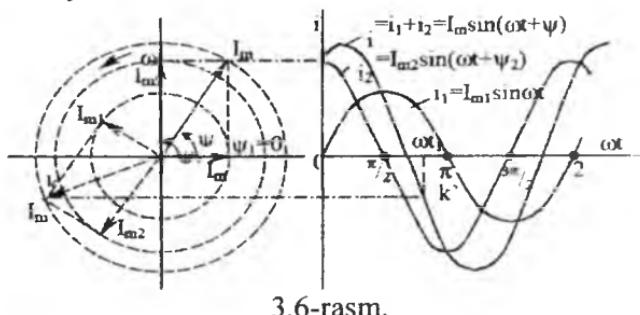3.6-rasmda keltirilgan vektor diagramma  $i_1$ ,  $i_2$  va  $i_3$  toklarning  $t=0$  vaqtida olingan amplituda va faza nisbatlarining geometrik ifodasi bo'ladi. Vaqt o'zgarishi bilan bu toklarning fazalari bir xildagi  $\omega$  burchakka ortib boradi. Bu esa uchala vektorlarning  $+I$  o'qqa nisbatan soat strelkasiga teskari yo'naliishda bir vaqtda  $\omega$  burchakka burilishiga teng. Boshqacha qilib aytganda, toklarning vaqt bo'yicha harakatini burchak chastotaga teng  $\omega$  burchak tezlik bilan aylanayotgan vektorlarning davriy funksiyasi tarzida ifodalash mumkin.

Tok vektorlari harakat trayektoriyasining proyeksiyasini i o'qqa  $i(t)$  [yoki  $i(\omega t)$ ] egri chiziqlar tarzida tushirib, sinusoidal miqdorlarni aylanuvchi vektorlar bilan almashtirish mumkinligiga to'la ishonch hosil qilamiz (masalan, K nuqtadan K' nuqtagacha o'tishni ko'ring). Demak, sinusoidal e.yu.k. kuchlanish va toklar (sonidan qat'i nazar) ustida har qanday algebraik amallarni (ularni berilgan shartli vektorlar bilan

almashtirib) bajarish mumkin. Vektorlarga o'tishda quyidagi shart va qoidalarni doimo yodda tutish kerak:



3.6-rasm.

1. Vektorlarga faqat bir xil  $\omega$  chastotali sinusoidal miqdorlar bo'lgandagina o'tish mumkin.

2. Ifodalovchi vektorlar nazariy mexanikadagi kabi fazoviy vektorlar bo'lmasdan, vaqt bo'yicha o'zgaradigan vektorlardir. Ularning modullari tegishlicham amplitudaviy miqdorlarni ifodalasa, yo'nalishlari orasidagi burchaklar berilgan sinusoidal miqdorlarning (vaqt bo'yicha) fazaviy siljishini ifodalaydi. Masalan, faza  $\Pi/2$  ni tashkil etsa, o'zgaruvchi miqdorlar  $T/4$  davrga siljiganini bildiradi.

3. Vektorli ifodaga  $t=0$  da o'tiladi, barcha tegishli hisoblashlarni  $\omega$  chastotani hisobga olmasdan bajarish mumkin, chunki har qanday  $t \neq 0$  da vektorlarning o'zaro joylanishi o'zgarmaydi (3.6-rasm,  $\omega t = \omega t$  fazadagi holatni ko'ring).

### 3.5. Rezistor, induktiv g'altak va kondensator ketma-ket ulangan zanjirdagi turg'un (o'rashgan) tok

Parametrleri  $R$ ,  $L$  va  $C$  bo'lgan va ketma-ket ulangan oddiy zanjir  $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$  sinusoidal kuchlanish manbaiga ulangan deb faraz qilaylik (3.7-rasm). Bu kuchlanish tufayli zanjirdan  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  tok o'ta boshlaydi.



3.7-rasm.

Zanjir parametrlari chiziqli bo'lganligi tufayli, tok sinusoidal qonun bo'yicha o'zgaradi. Umuman olganda, bu tokning fazasi manba kuchlanishi fazasiga nisbatan  $\varphi = \psi_u - \psi_i$  burchakka siljigan bo'lishi mumkin. Bu burchak siljish burchagi  $\varphi$  deb ataladi.

Hisoblashni soddalashtirish maqsadida  $\psi_i = 0$  (yoki  $\psi_u = \varphi$ ) deb olamiz. U holda zanjirdagi tokning amplitudasini va zanjir elementlari-dagi (qismlaridagi) oniy kuchlanishlarni aniqlash osonlashadi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra,  $u_R + u_L + u_c = u$  yoki

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = U_m \sin(\omega t + \varphi) \quad (3.12)$$

bunda:  $u_R$  – rezistor R dagi kuchlanishning pasayishi;  $u_L$  – g'altak L ning qismlaridagi kuchlanish;  $u_c$  – kondensator C ning qoplamlaridagi kuchlanish. (3.12) tenglikda  $i = I_m \sin\omega t$  deb olinsa, quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\begin{aligned} RI_m \sin\omega t + \omega L I_m \cos\omega t - \frac{I_m}{\omega C} \cos\omega t &= U_m \sin(\omega t + \varphi) \\ &= U_m \cos\varphi \cdot \sin\omega t + U_m \sin\varphi \cdot \cos\omega t. \end{aligned} \quad (3.13)$$

(3.13) tenglikning chap va o'ng qismlaridagi sinusli va kosinusli tashkil etuvchilarni bir-biriga tenglashtirsak,

$$\left. \begin{aligned} RI_m &= U_m \cos\varphi \\ \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I_m &= U_m \sin\varphi \end{aligned} \right\} \quad (3.14)$$

(3.14) dagi  $\varphi$  burchakni yo'q qilish maqsadida uni kvadratga oshirsak va qo'shsak, quyidagini hosil qilamiz:

$$I_m^2 \left[ R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \right] = U_m^2 \quad (3.15)$$

bunda

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

Bu o'zgaruvchan tokning amplituda miqdori bo'lib, ketma-ket ulangan zanjir uchun Om qonunini ifodalaydi. Effektiv qiymatlariga o'tsak.

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (3.16)$$

Ildiz ostidagi ifoda zanjirning qarshilik birligida o'lchanadigan to'la qarshiligi ( $Z$ ) deb ataladi:

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_C)^2} = \sqrt{r^2 + x^2} \quad (3.17)$$

bunda:  $R$  – aktiv qarshilik (Om);  $x = (x_L - x_C)$  – zanjirning reaktiv qarshiligi (Om);  $x_L = \omega L$  – g'altakning induktiv qarshiligi (Om);  $x_C = 1/\omega C$  – kondensatorning sig'im qarshiligi (Om).

(3.14) dan kuchlanish u bilan tok  $i$  orasidagi fazaviy siljish burchagi


$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (3.18)$$

Shuningdek, (3.13) dan ayrim R, L va C elementlardagi oniy kuchlanishlarning qiymatlarini aniqlash mumkin:

$$U_R = RI_m \sin \varphi = U_{Rm} \sin \varphi \quad (3.19)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos \omega t = U_{Lm} \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (3.20)$$
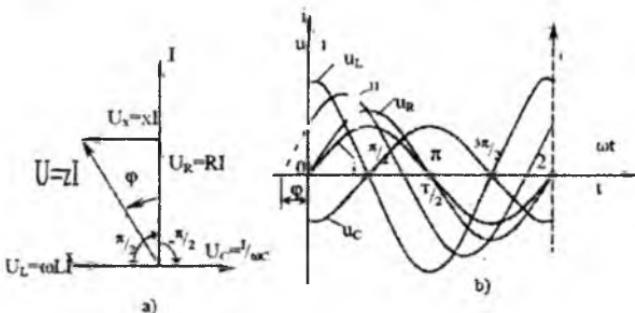
$$u_C = \frac{1}{C} \int idt = \frac{-I_m}{\omega C} \cos \omega t = U_{cm} \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$



3.8-rasm.

Bu kuchlanishlarning fazalarini tok  $i = I_m \sin \varphi$  ning fazasi bilan taqqoslab, quyidagi xulosaga kelish mumkin. Rezistordagi kuchlanish fazasi tok fazasi bilan mos tushadi, induktivlik va sig'imdagi  $u_L$ ,  $u_C$  kuchlanishlar esa u bilan kvadraturada bo'ladi.

Bunda induktiv kuchlanish  $U_L$  tok dan  $\pi/2$  burchakka (yoki vaqt bo'yicha  $T/4$  davrga) o'zib boradi, sig'im kuchlanish  $U_C$  esa tokdan  $\pi/2$  burchakka orqada qoladi.

3.8-rasmda tok va kuchlanishlarning effektiv miqdorlari uchun vektor diagrammasi va oniy qiymatlari uchun egri chiziqlar berilgan.

Rasmdan aktiv qarshilik  $R \neq 0$  bo'lganda zanjir uchun berilgan kuchlanishning boshlang'ich fazasi  $\psi_0 = \varphi$  reaktiv elementlardagi kuchlanishlarning nisbatiga bog'liq bo'lishi ko'rinish turibdi:

1)  $U_L > U_C$  (yoki  $X_L > X_C$ ) bo'lganda, u musbat ( $\varphi > 0$ ) bo'lib, zanjirdagi tok berilgan kuchlanishdan  $\varphi$  burchakka orqada qoladi;

2)  $U_L < U_C$  (yoki  $X_L < X_C$ ) bo'lganda, u manfiy ( $\varphi < 0$ ) bo'lib, zanjirdagi tok berilgan kuchlanishdan  $\varphi$  burchakka oldinda boradi;

3)  $U_L = U_C$  (yoki  $X_L = X_C$ ) bo'lganda, u nolga teng ( $\varphi = 0$ ) bo'lib, zanjirdagi tok berilgan kuchlanish bilan ustma-ust tushadi.

Birinchi holda zanjir aktiv-induktiv, ikkinchi holda aktiv-sig'im va uchinchi holda esa aktiv (rezonansli) deb ataladi. Rezonansli holat keyinroq ko'rib chiqiladi. Shunday qilib,  $\varphi$  burchak  $-\pi/2 \leq \varphi \leq \pi/2$  oraliqda (chegarada) o'zgaradi.

Endi (3.14), (3.17) va (3.18) tenglamalar asosida aktiv R, induktiv  $X_L$  va sig'im  $X_C$  qarshiliklar ketma-ket ulangan zanjir uchun quyidagi gilarni yozish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} U &= \sqrt{U_R^2 + U_X^2} = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = IZ \\ U_L &= IX_L; \quad U_C = IX_C \quad \text{va} \quad U_X = IX = I(X_L - X_C) \\ U_R &= U \cos \varphi; \quad U_X = U \sin \varphi \quad \text{va} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{U_X}{U_R} \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

(zanjir qismlaridagi kuchlanishlar uchun);

$$\left. \begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \\ X_L &= \omega L; \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{va} \quad X = X_L - X_C \\ R &= Z \cos \varphi; \quad X = Z \sin \varphi \quad \text{va} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{X}{R} \end{aligned} \right\} \quad (3.22)$$

(barcha zanjir va elementlarning qarshiliklari uchun).

**3.1-misol.** 3.7-rasmdagi zanjirga  $u=160 \sin(314t + \frac{\pi}{4})$  kuchlanish berilgan.  $R = 20 \Omega$ ,  $L = 0,1 \text{ G}$  va  $C = 48,4 \text{ mкF}$ ; zanjir elementlaridagi tok va kuchlanishlarning oniy qiymatlari aniqlansin.

**Yechish:** Zanjirning induktiv, sig'im va to'la qarshiliklari tegishli-cha quyidagiga teng:

$$X_L = \omega L = 314 \cdot 0,1 = 31,4 \Omega,$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^6}{314 \cdot 48,4} = 66 \text{ m},$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{20^2 + (31,4 - 66)^2} = 40 \Omega. \quad (3.22-a)$$

Siljish burchagi:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{X_L - X_C}{R} = \operatorname{arctg} \frac{-34,6}{20} = \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

Demak, zanjirdagi tok:

$$i = \frac{Um}{Z} \sin \left( 314t + \frac{\pi}{4} - \varphi \right) = 4 \sin \left( 314t + \frac{7}{12}\pi \right)$$

Zanjir elementlaridagi kuchlanishlar:

$$U_R = Ri = 80 \sin \left( 314t + \frac{7\pi}{12} \right)$$

$$u_L = I_m X_L \sin \left( 314t + \frac{7\pi}{12} + \frac{\pi}{2} \right) = 125,6 \sin \left( 314t + \frac{13\pi}{12} \right) \quad (3.22-\text{b})$$

$$u_C = I_m X_C \sin \left( 314t + \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2} \right) = 264 \sin \left( 314t + \frac{\pi}{12} \right) \quad (3.22-\text{v})$$

### 3.6. Rezistor, induktiv g'altak va kondensator parallel ulangan zanjirdagi o'rashgan tok

Aktiv o'tkazuvchanligi g bo'lgan rezistor induktivlik L va kondensator C dan tuzilgan zanjir  $u = U_m \sin \omega t$  sinusoidal kuchlanish manbaiga parallel ulangan (3.9-rasm). Kirxgofning birinchi qonuniga binoan, ayrim parallel tarmoqlardagi toklarning yig'indisi manbadan kelayotgan tokka, ya'ni  $i$  ga teng:


$$i_g + i_L + i_C = i$$

bunda:  $i_g = u -$  rezistordagi tok;  $i_L = \frac{1}{L} \int u dt$  – induktivlik L dagi tok (chunki

$u = L di / dt$ ;  $i = Cd u / dt$  – sig'imi C dagi tok (chunki  $u = \frac{1}{C} \int i dt$ ).

Zanjir parametrlari chiziqli bo'lganligi tufayli, yig'indi tok  $i$  ham berilgan kuchlanish kabi sinusoidal bo'ladi, ammo undan faza bo'yicha  $\varphi$  burchakka farq qiladl, ya'ni
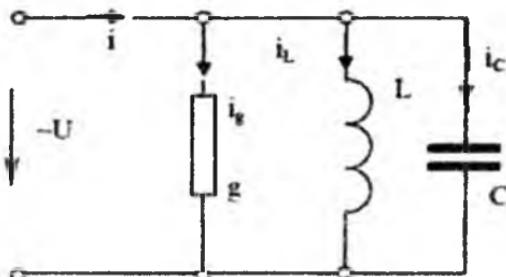
$$i = I_m \sin(\omega t - \varphi) \quad (3.23)$$



3.9-rasm.

$u = U_m \sin \omega t$  ni hisobga olgan holda (3.23) ni (3.22) ga qo'yib, quyidagini olamiz:

$$\begin{aligned} gU_m \sin \omega t - \frac{1}{\omega L} U_m \cos \omega t + \omega C U_m \cos \omega t &= I_m \sin(\omega t - \varphi) = \\ &= I_m \cos \varphi \cdot \sin \omega t - I_m \sin \varphi \cos \omega t \end{aligned} \quad (3.24)$$

(3.24) ning chap va o'ng qismlaridagi sinusli va kosinusli tashkil etuvchilarni bir-biriga tenglashtirsak,

$$\left. \begin{aligned} gU_m &= I_m \cos\varphi \\ \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right) U_m &= I_m \sin\varphi \end{aligned} \right\} \quad (3.25)$$

bo'ladi. (3.25) tenglamani kvadratga ko'tarib, so'ngra qo'shsak, undagi  $\varphi$  yo'qoladi:

$$\left[ g^2 + \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right] U_m^2 = I_m^2$$

yoki

$$I_m = U_m \sqrt{g^2 + \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2} \quad (3.26)$$

(3.26) ning ikkala tomonini  $\sqrt{2}$  ga bo'lganda

$$I = U \sqrt{g^2 + \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2} = U \cdot y \quad (3.27)$$

Bu tenglama butun zanjir uchun tok va kuchlanishning effektiv qiymatlari orasidagi bog'lanishni ifodalaydi va sinusoidal tokning parallel zanjiri uchun Om qonunining ifodasi bo'ladi:

$$y = \frac{I}{U} \sqrt{g^2 + \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2} = \sqrt{g^2 + b^2} \quad (3.28)$$

Olingen miqdor o'tkazuvchanlik o'lchami ( $1/\Omega_m$ ) bilan o'lchangaligi uchun  $g$ ,  $L$  va  $C$  elementli parallel zanjirning to'la o'tkazuvchanligi deb ataladi. Bunda  $b = b_L - b_C = \frac{1}{\omega L} - \omega C$  reaktiv o'tkazuvchanlik bo'lib, o'z navbatida, induktiv  $b_L = \frac{1}{\omega L}$  va sig'im  $b_C = \omega C$  o'tkazuvchanliklariga bo'linadi.

(3.28) ga binoan, faza siljishi burchagi:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{b_L - b_C}{g} = \operatorname{arctg} \frac{b}{g}$$


Zanjirning ayrim tarmoqlaridagi oniy toklar:

$$I_g = gU_m \sin\omega t = I_{gm} \sin\omega t \quad (3.29)$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int u dt = -\frac{U_m}{\omega L} \cos\omega t = I_{Im} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (3.30)$$

$$i_C = C \frac{du}{dt} = \omega C U_m \cos\omega t = I_{Cm} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (3.31)$$

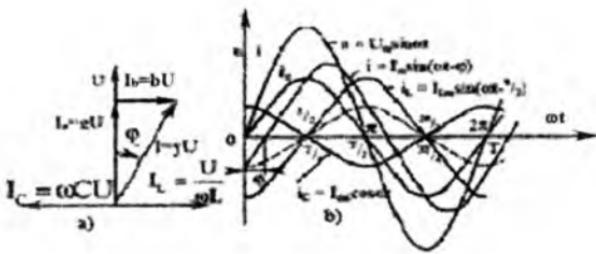Demak, rezistordagi tok  $i_g$  zanjirga berilgan kuchlanish bilan faza bo'yicha ustma-ust tushadi (yo'naliishi bir xil); induktivlikdagi tok  $i_L$  kuchlanishdan  $\frac{\pi}{2}$  burchakka orqada qoladi; sig'imdag'i tok  $i_C$  esa undan  $\pi/2$  burchakka o'zib boradi. 3.10-rasmda zanjir tarmoqlaridagi toklarning vektor diagrammasi va egri chiziqlari berilgan.



3.10-rasm.

Agar umumiy holda  $g \neq 0$  bo'lsa, faza siljish burchagi  $\varphi$  reaktiv toklar  $I_L = I/\omega LU$  va  $I_C = \omega CU$  ning nisbatlariga bog'liq, ya'ni:

1)  $I_L > I_C$  (yoki  $b_L > b_C$ ) bo'lganda  $\varphi > 0$  bo'lib, butun zanjirdagi tok I berilgan kuchlanish U dan  $\varphi$  burchakka orqada qoladi;

2)  $I_L < I_C$  (yoki  $b_L < b_C$ ) bo'lganda  $\varphi < 0$  bo'lib, butun zanjirdagi tok I berilgan kuchlanish U dan  $\varphi$  burchakka oldinda boradi;

3)  $I_L = I_C$  (yoki  $b_L = b_C$ ) bo'lganda  $\varphi = 0$  bo'lib, tok kuchlanish U bilan faza bo'yicha ustma-ust tushadi.

Bu hollarda zanjir tegishlicha aktiv-induktiv, aktiv-sig'im va aktiv tavsifli deb ataladi. Rezonans holati keyinchalik alohida ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirdagi kabi g, L va C elementlari parallel ulangan zanjirda ham burchak  $\frac{-\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$  oralig'ida o'zgaradi.

3.10-a rasmdagi vektor diagrammaga ko'ra, aktiv g, induktiv  $b_L$  va sig'im  $b_C$  o'tkazuvchanliklar parallel ulangan zanjir toklar uchun asosiy nisbatlar quyidagicha yoziladi:

$$\left. \begin{aligned} I &= \sqrt{I_g^2 + I_b^2} = \sqrt{I_g^2 + (I_L - I_C)^2} = yU \\ I_L &= b_L U, \quad I_C = b_C U, \quad I_b = bU = (b_L - b_C)U \\ I_g &= gU = I \cos\varphi; \quad I_b = I \sin\varphi; \\ \tan\varphi &= I_b/I_g \end{aligned} \right\} \quad (3.32)$$

O'tkazuvchanliklar uchun esa:

$$y = \sqrt{g^2 + b^2} = \sqrt{g^2 + (b_L - b_C)^2} = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}, \quad (3.33)$$

$$b_L = \frac{1}{\omega L}, \quad b_C = \omega C, \quad b = b_L - b_C; \quad g = y \cos\varphi; \quad b = y \sin\varphi$$

**3.2-misol.** 3.9-rasmdagi zanjirga  $u = 141 \sin 314t$  kuchlanish berilgan. Parametrлари  $g = 0,04$  1/Oм,  $L = 0,01$  Гн ва  $C = 159$  мкФ bo'lgan zanjir-

ning parallel tarmoqlaridagi  $I_g$ ,  $I_L$  va  $I_C$  toklarning effektiv qiymatlari va butun zanjirdagi tokning oniy qiymati topilsin.

**Yechish:** Zanjirning induktiv  $b_L$  va  $b_C$  o'tkazuvchanliklari turlicha

$$b_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{314 \cdot 0.04} = 0,08 \text{ Sm}$$

$$b_C = \omega C = 314 \cdot 159 \cdot 10^{-6} = 0,05 \text{ Sm}$$

Zanjir qismlaridagi effektiv kuchlanish:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{141}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V}$$

Tarmoqlardagi effektiv toklar:

$$I_g = gU = 0,04 \cdot 100 = 4 \text{ A}$$

$$I_L = b_L U = 0,08 \cdot 100 = 8 \text{ A}$$

$$I_C = b_C U = 0,05 \cdot 100 = 5 \text{ A}$$

Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi (umumi) tok:

$$I = \sqrt{42^2 + (8 - 5)x^2} = 5 \text{ A}$$

Kuchlanish  $U$  va tok  $I$  vektorlari orasidagi faza siljishi burchagi:

$$\varphi = \arctg \frac{b}{g} = \arctg \frac{0,08 - 0,05}{0,04} = \arctg \frac{3}{4} = 36^\circ 50'$$

Butun zanjirning oniy toki (manbadan kelayotgan tok):

$$I = I_m \sin(314t - \varphi) = \sqrt{2 \cdot 5} \sin(314t - 36^\circ 50') = 7,07 \sin(314t - 36^\circ 50')$$

### 3.7. Zanjirdagi sinusoidal o'zgaruvchan tok quvvati

Zanjirga har qanday sinusoidal o'zgaruvchan tok  $i$  berilganda,  $u$  kuchlanish ta'sirida  $t$  vaqtida  $A = \int_0^t u dt$  ish bajariladi. Bu ish miqdor jihatidan kuchlanish  $u$ , tok  $i$  hamda vaqt  $t$  ning ko'paytmasi bilan aniqlanadi. Ya'ni ishning intensivligi  $p = ui$  ko'paytmaga bog'liq bo'lib, manbadan zanjirga kelayotgan (iste'mol qilinayotgan) quvvatning oniy qiymati deb ataladi. Agar umumiy holda  $u = U_m \sin \omega t$  va  $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$  bo'lsa,

$$p = U_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2} U_m I_m [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] = \\ = UI [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] \quad (3.34)$$

ya'ni oniy quvvat ikkita tashkil etuvchidan iborat bo'lib, ularidan birinchisi vaqtga bog'liq bo'lmay, ikkinchisi vaqt (davr) ichida miqdor va yo'nalish bo'yicha ikkilangan chastota ( $2\omega$ ) bilan o'zgaradi.  $P > 0$  bo'lganda, zanjir manbadan energiya qabul qiladi.  $P < 0$  bo'lganda esa qabul qilingan energiya manbagaga (qisman yoki to'la) qaytariladi. Agar  $\pi/2 < \varphi < \pi/2$  bo'lsa, zanjirga kelayotgan energiya qaytarilgan energiyadan

doimo ortiq bo'ladi. (3.34) dan ko'riniib turibdiki, faqat  $\varphi = \pm\pi/2$  holda bu ulushlar baravarlashadi, chunki  $UI\cos\varphi = 0$  va  $P = UI\sin 2\omega t$ .

Shunday qilib, manbadan kelayotgan energiya quvvati T davr ichida o'zining o'rtacha qiymati atrofida o'zgaradi. Bu qiymat son jihatidan quyidagicha aniqlanadi:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{UI}{T} \int_0^T [\cos\varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] dt = UI \cdot \cos\varphi$$

chunki  $\int_0^T \cos(2\omega t - \varphi) \cdot dt = 0$

Ya'ni quvvatning o'rtacha qiymati:

$$P = UI\cos\varphi \quad (3.35)$$


Bu quvvat sinusoidal tok zanjirining aktiv (yoki foydali) quvvati deb ataladi. SI sistemasida aktiv quvvat Watt (Wt), kiloWat (kWt) va megaWatt (MWt) hisobida o'lchanadi (bu yerda 1 kWt =  $10^3$  Wt va 1 MWt =  $10^6$  Wt). Quvvat son jihatidan t vaqt birligi ichida elektr energiyasining boshqa tur (issiqlik, mexanik, kimyoviy va h.k.) energiyalariga aylanish intensivligini aniqlaydi. Ko'paytiruvchi  $\cos\varphi$  quvvat koefitsiyenti deb ataladi. O'zgaruvchan tok zanjiri energiya to'plovchi reaktiv L va C elementlarga ega bo'lganligi tufayli, hamma vaqt  $\cos\varphi < 1$  (yoki  $P < UI$ ) bo'ladi. Shunga ko'ra, o'zgarmas tok zanjiridan farqli o'laroq, sinusoidal tok zanjirining quvvati ko'p hollarda to'la quvvat deb ataladigan  $S=UI$  miqdordan kichik bo'ladi. To'la quvvat energiya qurilmalarni (elektr mashinalar, transformatorlar, uzatish liniyalari va h.k.ning) ishlatish vaqtida kuchlanish va tok bo'yicha hera oladigan nominal qiymatlarini ifodalaydi. To'la quvvat  $S$  SI sistemasida voltamper (VA) (asosiy birlik), kilovoltamper (kVA) va megavoltamper (mVA) hisobida o'lchanadi ( $1 \text{ kVA} = 10^3 \text{ VA}$ ,  $1 \text{ mVA} = 10^6 \text{ VA}$ ). (3.35) tenglamaga binoan quvvat koefitsiyenti  $\cos\varphi$  to'la quvvatdan foydalanih effektining mezoni hisoblanadi; chunki  $\cos\varphi = 1$  bo'lganda, quvvat  $S$  butunlay ish bajarish uchun sarf bo'ladi. Aksincha,  $\cos\varphi$  qancha kichik bo'lsa, bir xil miqdordagi ishni bajarish uchun  $S$  ning qiymatini ko'proq qilib olish kerak bo'ladi. Masalan,  $U=500$  V kuchlanishda  $R=4,5$  kWt bo'lgan aktiv quvvatni ta'minlash uchun tarmoqdan iste'mol qilinadigan tok I teng bo'lishi kerak:

$\cos\varphi = 1$  bo'lganda,  $I = 9 \text{ A}$ ;

$\cos\varphi = 0,9$  bo'lganda,  $I = 10 \text{ A}$ ;

$\cos\varphi = 0,6$  bo'lganda,  $I = 15 \text{ A}$ ;

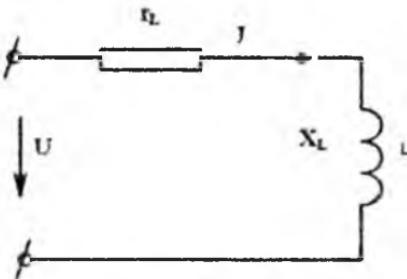$\cos\varphi = 0,5$  bo'lganda,  $I = 18 \text{ A}$  va h.k.



3.11-rasm.

Shunday qilib, zanjirdagi foydali ishni tokning faqat bir qismigina, ya'ni  $I_g = I \cos\varphi$  ga teng bo'lgan aktiv tashkil etuvchisi bajaradi. Tokning reaktiv tashkil etuvchisi  $I_b = I \sin\varphi$  elektr va magnit maydonini hosil qilish uchun sarf bo'lib, ularning energiyasi L va C elementlarda davriy ravishda yig'ilib, yana manbaga qaytariladi. Shu sababdan «reaktiv quvvat» tushunchasi kiritilib, u son jihatidan quyidagicha qabul qilingan:  $Q = UI \sin\varphi$ . Bu quvvat SI sistemasida reaktiv voltamper (asosiy birlik), kilovoltamper, megavoltamper hisobida o'lchanadi. Ketma-ket va parallel ulangan zanjirlar uchun tuzllgan nisbatlarga asoslanib quyidagilarni yozish mumkin:

$$P = UI \cos\varphi = U_R I = I^2 R;$$

$$Q = UI \sin\varphi = U_X I = I^2 X \quad (R/L \text{ va } C \text{ zanjir uchun}), \quad S = UI = I^2 Z;$$

$$P = UI \cos \varphi = U I_g = g U^2;$$

$$Q = UI \sin\varphi = U I_b = b U^2 \quad (g, L \text{ va } C \text{ zanjir uchun}), \quad S = UI = Y U^2.$$

Doimo musbat bo'lgan S lardan farqli o'laroq va reaktiv Q quvvat  $f > 0$  bo'lganda musbat (induktiv rejim),  $f < 0$  bo'lganda esa R manfiy (sig'im holat) dir.

**3.3-misol.** Aktiv  $r_L$  va  $x_L$  qarshilikli induktiv g'altak, chastotasi  $f = 50$  Gts va efektiv kuchlanishi  $U = 130$  V bo'lgan manbada  $I = 2$  A tok iste'mol qiladi. Agar shu g'altakning o'zi o'zgarmas kuchlanishga ulansa, ilgarigi tok  $I = 2$  A o'rnatishi uchun  $U = 50$  V kifoya. G'altak induktivligini toping.

**Yechish.** G'altakning to'la qarshiliqi:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{130}{2} = 650 \Omega$$

G'altakning aktiv qarshiliqi o'zgarmas tok uchun:

$$r = Z_0 = \frac{U_0}{I_0} = \frac{50}{2} = 250 \Omega$$

G'altakning induktiv qarshiliqi:

$$x_L = \sqrt{Z^2 - r_L^2} = \sqrt{65^2 - 25^2} = 60 \text{ Om}$$

G'altakning induktivligi:

$$L = \frac{x_L}{\omega} = \frac{60}{2\pi \cdot 50} = 0,191 H$$

### 3.8. Zanjirdagi sinusoidal o'zgaruvchan tok energiyasining tebranishi. Zanjir elementlaridagi oniy quvvatlar

Yuqorida ko'rsatilganidek, aktiv va reaktiv elementlardan tuzilgan zanjirdagi sinusoidal o'zgaruvchan tok quvvati o'zining o'rtacha qiymati  $P=UI\cos\varphi$  atrofida  $2\omega$  ga teng chastota bilan o'zgaradi. Endi 3.9-rasmda keltirilgan zanjirning elementlaridagi energetik munosabatlarni tahlil qilaylik. Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra, manbadan kelayotgan tok

$$i = i_g + i_L + i_c = gu + \frac{\psi}{L} + C \frac{du}{dt}$$

bo'ladi; bunda  $\psi$ =sudt g'altakdagi  $i_L$  tok hosil qilgan magnit oqimning ilashishi. Zanjirning elementlarida oniy quvvatlar quyidagicha taqsimlanadi:

$$\begin{aligned} P &= ui = p_g + p_L + p_c = gu^2 + \frac{\psi}{L} \cdot \frac{d\psi}{dt} + Cu \frac{du}{dt} = \\ &= gu^2 + \frac{d}{dt} \left( \frac{\psi^2}{2L} \right) + \frac{d}{dt} \left( \frac{Cu^2}{2} \right) = gu^2 + \frac{dw_M}{dt} + \frac{dw_e}{dt} \end{aligned} \quad (3.36)$$

dan kelib chiqadiki, aktiv o'tkazuvchanlik  $g$ , tarmoqdagi  $p_g=gu^2$  quvvat doimo noldan katta bo'lib, elektr energiyasining issiqlik energiyasiga faqat qaytmas tarzdagina aylanishini ko'rsatadi.

Induktivlikdagi  $P_L = \frac{d}{dt} \left( \frac{\psi^2}{2L} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{Li^2}{2} \right)$  quvvat g'altak magnit maydoni bilan manba orasidagi energiyaning sirkulatsiyalanishi tezligini ko'rsatadi:  $p_L > 0$  bo'lganda, manbadan kelayotgan energiya induktivlikda magnit maydonga o'tadi,  $p_L < 0$  bo'lganda esa, manbaga qaytadi. Xuddi yig'iladigan oniy quvvat  $P_C = \frac{d}{dt} \left( \frac{Cu^2}{L} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{q^2}{2C} \right)$  uning elektr maydoni bilan manba orasida energiyaning sirkulatsiyalanishi tezligini aniqlaydi:  $p_C > 0$  bo'lganda manbadan kelayotgan energiya sig'imdagি elektr maydonga o'tadi,  $p_C < 0$  bo'lganda esa, u manbaga qaytadi. Agar umumiy holda parallel zanjirga (3.9-rasm) berilayotgan kuchlanishni  $u = U_m \sin\omega t$  deb olsak, zanjirning ayrim tarmoqlaridagi (elementlari-dagi) toklarni quyidagicha ifodalaymiz:

$$i_g = gU_m \sin \omega t, i_L = \frac{-U_m}{\omega L} \cos \omega t \text{ va } i_g = \omega C g U_m \cos \omega t$$

U holda zanjirning tarmoqlaridagi oniy quvvat tegishlicha:

$$p_g = ui_g = gU_m^2 \sin^2 \omega t = gU^2(1 - \cos 2\omega t) \\ = UI \cos \varphi (1 - \cos 2\omega t) \quad (3.37)$$

$$p_L = ui_L = \frac{-U_m^2}{\omega L} \sin \omega t \cdot \cos \omega t = -b_L U^2 \sin 2\omega t = \\ -UI_L \sin 2\omega t \quad (3.38)$$


$$p_c = ui_C = \omega C U_m^2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t = -b_c U^2 \sin 2\omega t = UI_C \sin 2\omega t \quad (3.39)$$

Reaktiv elementlarning yig'indi quvvati:

$$p_b = p_L + p_c = -(I_L - IC)U \sin 2\omega t = -bU^2 \sin 2\omega t = -UI \sin \varphi \cdot \sin 2\omega t \quad (3.40)$$

Butun zanjirning oniy quvvati:
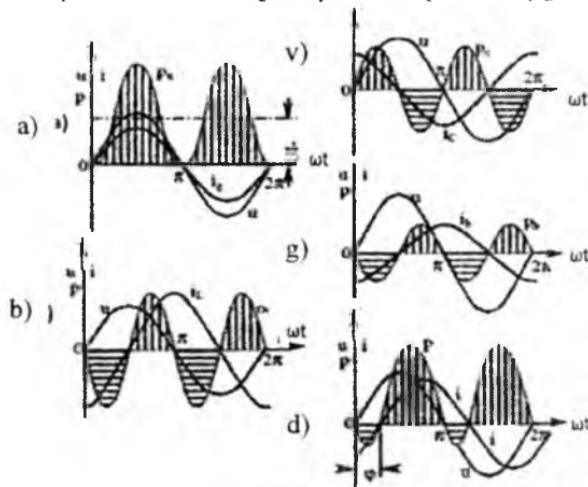
$$p = p_g + p_L + p_c = p_g + p_b = UI \cos \varphi - UI \sin \varphi \cdot \sin 2\omega t - \\ - UI \cos \varphi \cos 2\omega t = UI[\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] \quad (3.41)$$



3.12-rasm.

(3.40) va (3.41) ifodalarga ko'ra, bir davr ichida reaktiv elementlar quvvatlarining o'rtacha qiymati nolga teng. Bunga  $i_g$ ,  $i_L$  va  $i_C$  toklarning va kuchlanish  $u$  ning vaqt bo'yicha o'zgaradigan diagrammalarini qurib (3.12-rasm), ishonch hosil qilish mumkin.

Aktiv elementning  $P_n$  oniy quvvati (3.12-a rasm) istagan oniy vaqtida [ $u = i_g = 0$  ( $\omega t = 0, \pi, 2\pi$  va h.k.) dan tashqari] noldan katta bo'lib, o'zining o'rtacha  $P = UI \cdot \cos \varphi$  qiymati atrofida ikkilangan chastota  $2\omega$  bilan o'zgarib turadi. Uning bunday o'zgarishi (3.37) dan kelib chiqadi. Buning sababi shuki,  $i$  tok yo'nalishi kuchlanish  $u$  yo'nalishi bilan

ustma-ust tushadi. Bunga o'zgaradigan diagrammalarni qurib (3.12-rasm), ishonch hosil qilish mumkin.

Induktiv elementning oniy quvvati  $p_L = u_i L$  (3.12-b rasm) har chorak ( $T/4$ ) davrda o'zining ishorasini teskarisiga o'zgartiradi: kuchlanish  $u$  va tok  $i_L$  ning yo'nalishlari mos bo'lgan choraklarda uning ishorasi musbat, ular yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lgan chorakda esa manfiy bo'ladi. U va  $i_L$  lar nol qiyatlardan o'tgan oniy vaqtarda quvvat  $p_L = 0$ . Kuchlanish  $u$  va tok  $i_L$  ning orasida fazalar siljishi burchagi  $\pi/2$  ga teng bo'lGANI uchun, oniy quvvatning musbat va manfiy yarim to'lqinlari o'zaro teng, ya'ni g'altakning magnit maydoniga qancha energiya kelib tushsa (musbat yarim to'lqin), undan o'shancha energiya manbaga qaytariladi (manfiy yarim to'lqin).


Xuddi shunga o'xhash, sig'im elementlaridagi ohiy quvvat  $p_c$  (3.12-v rasm) induktiv quvvatga qarama-qarshi fazada o'zgaradi. Keyingi ikki holatda, shuningdek, (3.38) va (3.39) tenglamalarga ko'ra, quvvatning o'rtacha qiymati nolga teng. Magnit energiya g'altakda tokning mutlaq miqdori ortgan choraklarda yig'ilib, kamaygan choraklarda manbaga qaytadi. Sig'imdagagi elektr energiyaning aylanish yo'nalishi esa uning qoplamlaridagi kuchlanish mutlaq qiymatning ortishi yoki kamayishi bilan aniqlanadi. Energiya to'plovchi elementlarning reaktiv quvvati ylg'indisi 3.12-rasmida ko'rsatilgan. Induktiv  $I_L$  va sig'im  $I_c$  toklarning effektiv qiymatlari bir-biriga qanchalik yaqin bo'lsa, bu yig'indi shunchalik katta bo'ladi. Bu hol (3.40) tenglamadan ko'rinish turibdi.

Nihoyat,  $I_L = I_c$  bo'lganda, bu quvvat nolga teng. Demak, g'altakning magnit maydoni energiyasi kondensatorning elektr maydoni energiyasiga davriy ravishda o'tadi va aksincha: bu holda manbadan iste'mol qilinayotgan energiya faqat aktiv o'tkazuvchanlikdagi energiya sarfini qoplashga ketadi. 3.12-d rasmida  $I_L > I_c$  holati uchun butun zanjir oniy quvvatining o'zgarish diagrammasi berilgan, undan ko'rinish turibdiki, manbadan kelayotgan energiyaning bir qismi o'ziga qaytyapti. (3.40-tenglama) ga binoan, qaytarilayotgan energiya qismi (quvvat) son jihatidan fazalar siljishi  $\phi$  ning miqdoriga bog'liqdir. 3.12-g rasmdagi  $p(\omega)$  quvvat sinusoidasi to'lqini pastki qismining yuzasi manbaga qaytarilayotgan energiyani tasvirlaydi. Siljish burchagi f qancha katta bo'lsa, bu energiya shuncha katta bo'ladi. Davr ichida manba kuchlanishi (yoki istagan tarinoqdagi tok) bir marta o'zgarsa, zanjir ayrim elementlardagi (3.12-a,b,v va g rasm), shuningdek, butun zanjirdagi (3.12-d rasm) oniy quvvat to'la ikki marta o'zgaradi.

Demak, oniy quvvat zanjirda va uning elementlarida ikkilangan chastota  $2\omega$  bilan o'zgaradi. Yuqorida keltirilgan mulohazalar R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirlarga ham tegishlidir. Har qanday ketma-ket ulangan zanjirni parallel ulangan zanjirga yoki teskarisiga almashtirish mumkinligi quyida ko'rsatilgan.
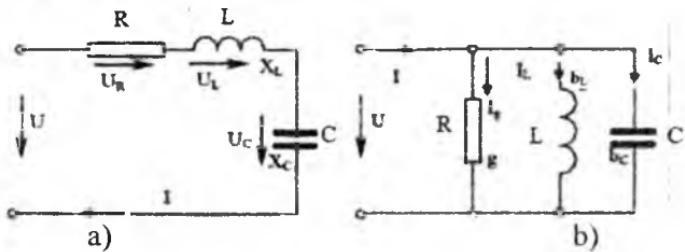
### 3.9. Ketma-ket va parallel ulangan sinusoidal o'zgaruvchan tok zanjirlarini ekvivalent zanjirlarga almashtirish prinsipi (O'xshashlik parametrлari)

Bir fazali manbadan ta'minlanayotgan o'zgaruvchan tok murakkab zanjirlari ko'rib chiqilayotganda zanjirga berilayotgan kuchlanish  $u$ , iste'mol qilinayotgan tok  $i$  va faza siljish burchagi  $\varphi$  ning miqdori hamda yo'nalishi asosiy parametrlar hisoblanadi. Agar bu zanjirni qandaydir passiv ikkiqtiblik tarzida tasavvur qilsak, u ketma-ket (3.13-a rasm) va parallel (3.13-b rasm) ulangan zanjirlarning bir xil ehtimollik va aniqlikdagi ifodasi bo'ladi.



3.13-rasm.

Agar bu zanjir uchun  $U$ ,  $I$  va  $\varphi$  qiymatlar ma'lum bo'lsa, u holda ikkiqtiblikning parametrlari zanjir qismlarining qarshiliklari yoki o'tkazuvchanliklari bo'yicha aniqlanadi. Birinchi holda

$$Z = \frac{U}{I}, \quad R = Z \cos\varphi; \quad X = X_L - X_C = Z \sin\varphi$$

(bunda  $\varphi > 0$  bo'lsa,  $X_L > X_C$  va  $\varphi < 0$  bo'lsa,  $X_L < X_C$ ). Ular asosida ketma-ket (3.13-a rasm) va parallel (3.13-b rasm) ulangan ikkita zanjirning bir-biriga ekvivalentligi aniqlanadi. Buning uchun quyidagi ekvivalentlik shartlari bajarilishi kerak:

$$Z = \frac{U}{I} \text{ va } Y = \frac{I}{U} \text{ va } Z = \frac{1}{Y} \quad (3.41)$$

$$\sin\varphi = \frac{x-b}{z-y} \quad (3.42)$$


$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{g}{y} \quad (3.43)$$

Aralash ulangan murakkab zanjirlarni hisoblashda ba'zan zanjirning barcha elementlarini ketma-ket yoki parallel ulashga keltirish zarur bo'ladi. Bu keltirish (3.41) - (3.43) tenglamalar asosida bajariladi. Agarda y, g va r ekvivalent bo'lgan ketma-ket zanjirning qarshiliklari

$$Z = \frac{1}{y}; \quad R = \frac{gZ}{y} = \frac{g}{y^2}; \quad x = \frac{bZ}{y} = \frac{b}{y^2}$$

Aksincha, ketma-ket ulangan va Z, x va R qarshiliklari ma'lum bo'lgan zanjir berilgan bo'lsa, unga ekvivalent parallel zanjir o'tkazuvchanliklari quyidagicha topiladi:
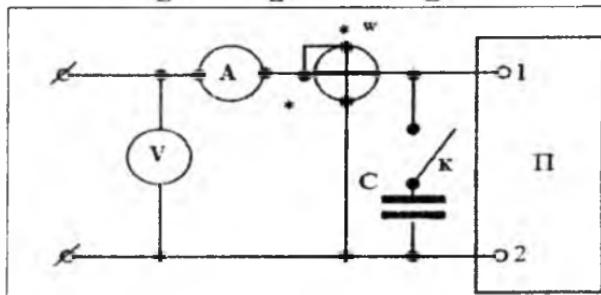
$$y = \frac{1}{Z}; \quad g = \frac{R}{Z^2} \text{ va } b = \frac{x}{Z^2}$$



3.14-rasm.

Ba'zan amaliy hisoblarda ichki ularish sxemasi noma'lum zanjirning ekvivalent qarshiliqi (yoki o'tkazuvchanligi) va siljish fazasi  $\phi$  ni aniqlash kerak bo'ladi. Bu holda berilgan zanjirning tashqi qismlari 1 va 2 bilan belgilanib, passiv ikkiqtiblik  $\Pi$  (3.14-rasm) shaklida ko'rsatiladi. Voltmetr V, ampermetr A va vattmetr W ko'rsatishlari bo'yicha kuchlanish U, tok I va quvvat P ni aniqlaymiz. Agar bunda  $P < UI$  bo'lsa,  $\phi \neq 0$  bo'llib, uning mutlaq qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$\phi = \arccos \frac{P}{UI}$$


$\phi$  ning ishorasini fazometr yordamida, fazometr bo'lmasa, quyidagicha aniqlash mumkin. Tekshirilayotgan zanjirning 1-2 kirish qismlariga fazani aniqlovchi sig'im C ulanadi (3.14-rasm): bu sig'imdan o'tadigan tok umumiyl tok I ni o'zgartirishi kerak. Agar zanjir induktivlik xarakterida bo'lsa ( $\phi > 0$ ), induktiv tashkil etuvchini qisman kompensatsiyalash hisobiga umumiyl tok  $I' < I$  gacha kamayadi. Agar zanjir aktiv-sig'im ( $\phi < 0$ ) xarakteriga ega bo'lsa, reaktiv sig'im tokining ortishi hisobiga umumiyl tok  $I' > I$  gacha ortadi. Yuqoridagidek aniqlashda tajriba natijasi zanjir elementlarini ikkiqtiblik ichida ulash usuliga bog'liq bo'lmaydi.

## IV BOB. O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARINI KOMPLEKS USULDA HISOBLASH
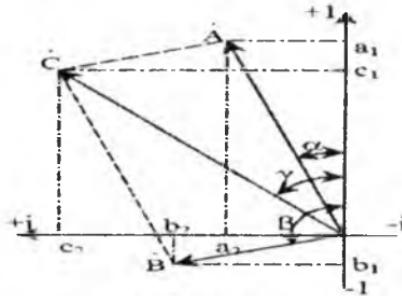
### 4.1. Hisoblashning kompleks usuli haqida tushuncha

Ma'lumki, sinusoidal o'zgaruvchan tok zanjirlarida turg'unlashgan holatlar (e.yu.k., kuchlanish va h.k.) differensial tenglamalarning xususiy yechimlaridan iborat bo'lib, ular bilan zanjirlarning muvozanat holatlari tavsiflanadi. Parametrlari chiziqli bo'lgan zanjirga o'zgaruvchan kuchlanish berilganda uning hamma tarmoqlari va qismlarida xuddi shunday shakldagi reaksiya ro'y beradi. Boshqacha qilib aytganda, zanjirning muvozanat holati Kirxgof qonunlariga binoan o'zgaruvchan elektr va elektromagnit miqdorlarining balansi bilan ifodalanadi. Murakkab sinusoidal o'zgaruvchan tok zanjirlarini oddiy matematik usul bilan hisoblash noqulay va ko'p mehnat talab qiladi hamda undan amaliy hisoblashda foydalananish qiyin. Bunday hisoblashdagi asosiy noqulaylik har bir sinusoidal miqdor (e.yu.k., kuchlanish va tok) o'zining amplitudasi va boshlang'ich fazasi bilan aniqlanishidan kelib chiqadi. O'zgaruvchan miqdorlarni geometrik usulda aylanuvchi vektorlar tarzida ifodalash (3.4) ham o'z navbatida murakkab zanjirlar uchun bajarish qiyin bo'lgan murakkab vektor diagrammalar tuzishni talab etadi.

Shunga qaramasdan, bu usul o'zgaruvchan tok zanjirlarini kompleks usulda hisoblashning asosi qilib olingan. Kompleks usul, ya'ni aylanuvchi vektorlarni kompleks sonlar yordamida ifodalash geometrik



4.1-rasm.

yasashlarni talab qilmay, sonlar ustida amallar bajarishga imkon beradi.

4.1-rasmida haqiqiy (+I) va mavhum (+j) ortogonal o'qlarda kompleks tekislik ko'rsatilgan bo'lib, unda A,B va C kompleks sonlar tasvirlangan (elektrotexnikada bunday vektorlar nuqta bilan belgilanadi).

Bu sonlarning tasviri koordinata boshidan chiqib, A,B,C modullarga ega bo'lgan vektorlarni ifodalaydi. Vektorlarning holati +1 o'qdan boshlab soat miliga teskari yo'nalishda hisoblangan boshlang'ich  $\alpha$   $\beta$  va fazalar (argumentlar) bilan yoki bu vektorlarning tegishli o'qlarga bo'lgan proyeksiyalari:  $a_1$  va  $a_2$ ;  $b_1$  va  $b_2$ ;  $c_1$  va  $c_2$  orqali belgilanadi. Birinchi holda vektorlar quyidagicha ko'rsatkichii shaklda berilgan deb hisoblanadi:

$$\dot{A} = Ae^{j\alpha}, \dot{B} = Be^{j\beta}, \dot{C} = Ce^{j\gamma}$$

bunda:  $e$  – natural logarifmlarning asosi,  $j=\sqrt{-1}$ . Ikkinci holda tasvir algebraik (yoki trigonometrik) shaklda berilgan hisoblanadi:

$$\dot{A} = a_1 + ja_2, \dot{B} = b_1 + jb_2, \dot{C} = c_1 + jc_2$$

yoki

$$\dot{A} = A(\cos\alpha + j\sin\alpha), \dot{B} = B(\cos\beta + j\sin\beta) \text{ va } \dot{C} = C(\cos\gamma + j\sin\gamma).$$

Keltirilgan shakldagi ifodalar Eylerning kompleks sonlar uchun berilgan formulalaridan kelib chiqadi, ya'ni

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

$$e^{-j\varphi} = \cos\varphi - j\sin\varphi$$

$A = Ae^{j\varphi} = a_1 + ja_2$  kompleks sonlar uchun quyidagi nisbatlarni keltirish mumkin:  $A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ,  $\varphi = \arctg \frac{a_2}{a_1}$

bunda:  $a_1=A \cos\alpha = \operatorname{Re}(A)$  – kompleks sonning haqiqiy qismini ifodalaydi,  $a_2=A \sin\alpha = \operatorname{Im}(A)$  – kompleks sonning mavhum qismini ifodalaydi.

Xususiy holda:

1)  $\varphi=0$  bo'lsa,  $A = A=a_1$ ;  $a_2=0$ .

2)  $\varphi=\pm\pi/2$  bo'lsa,  $A = \pm jA = \pm ja_2$ ;  $a_1=0$ .

3)  $\varphi=\pm\pi$  bo'lsa,  $A = -A = -a_1$ ;  $a_2=0$  va h.k.

4)  $e^{+\pi/2} = \pm j$ ,  $\frac{1}{j} = -j$ ,  $j^2 = -1$ ,  $j^3 = -j$  va  $j^4=1$  ekanligi ko'rinish turibdi.

Endi bizga qandaydir kompleks son berilgan bo'lsin:  $I_m e^{j(\omega t + \psi_i)} = I_m \cos(\omega t + \psi_i) + jI_m \sin(\omega t + \psi_i)$ ; uni quyidagicha yozish mumkin:

$$I_m e^{j(\omega t + \psi_i)} = I_m e^{j\omega t} \cdot e^{j\psi_i} = I_m e^{j\omega t}$$

Bu esa burchak tezlik bilan aylanayotgan biror  $I_m$  vektorming tasviridir. Boshqa tomondan  $I_m e^{j(\omega t + \psi_i)}$  vektorming mavhum qismi oddiy sinusoidadir, ya'ni

$$I_m [e^{j(\omega t + \psi_i)}] = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

Demak, biz boshlang'ich fazasi va amplitudasi  $I_m$  bo'lgan  $\omega$  chastotali sinusoidani kompleks formada tasvirladik. Agar sinusoidal

o'zgaruvchan tokning oniy qiymatini xuddi ana shunday shaklda ko'rsatilishini hisobga olsak, kompleks son

$$I_m e^{j(\omega t + \psi_i)} = I_m e^{j\omega t}$$

tok  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  ning simvolik tasviri bo'lib chiqadi. Bu yerda  $I_m = I_m e^{j\psi_i}$ -tokning kompleksli amplitudasi. Ko'paytiruvchi  $e^{j\omega t}$  kompleks sonni o'zining boshlang'ich o'qi atrofida o'zgarmas burchak tezlik bilan aylanayotgan vektor ekanligini ko'rsatadi. (3.3) da ko'rsatilgandek, bir xil chastotalardagi elektr miqdorlar vektorlarining bir vaqtda aylanishi bu vektorlar orasidagi fazaviy hamda amplitudaviy nisbatlarni buzmaydi. Demak,  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  tokka kompleks tekislikda  $I_m$  amplituda va  $\psi_i$  argument bilan aniqlanadigan  $I_m = I_m e^{j\psi_i}$  vektor mos keladi, deb hisoblash mumkin. Xuddi shuningdek, e.yu.k.  $e = E_m = \sin(\omega t + \psi_e)$  va kuchlanish  $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$  uchun tegishlicha

$$\dot{E}_m = E_m e^{j\psi_e} \text{ va } \dot{U}_m = U_m e^{j\psi_u} \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Haqiqiy hisoblashda toklar, e.yu.k.lar va kuchlanishlarning effektiv qiymatlari beriladi; u hoida tegishli komplekslar quyidagi ko'rinishda yoziladi:  $\dot{I} = \frac{i_m}{\sqrt{2}} = I e^{j\psi_i}$ ,  $\dot{E} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = E e^{j\psi_e}$  va  $\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = U e^{j\psi_u}$ ,

Shunday qilib, kompleks usul sinusoidal funksiyalardan (originallardan) kompleks sonlarga (ularning tasviriga) o'tish imkonini beradi.

Agar ushbu usul funksiyadan, ya'ni originaldan, kompleks tasvirga o'tishni x belgisi bilan ifodalaydigan bo'lsak, unda quyidagilarni yozish mumkin:

$$\begin{aligned} i &= I_m \sin(\omega t + \psi_i) = I_m e^{j(\omega t + \psi_i)} \doteq I_m e^{j\omega t} \\ u &= U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m e^{j(\omega t + \psi_u)} \doteq \dot{U}_m e^{j\omega t} \\ e &= E_m \sin(\omega t + \psi_e) = E_m e^{j(\omega t + \psi_e)} \doteq \dot{E}_m e^{j\omega t} \text{ va h.k.} \end{aligned}$$

Elektr zanjirlarini kompleks usulda hisoblash jarayonida tok, kuchlanish va e.yu.k. lar faqatgina vaqt funksiyasi tarzida emas, balki uning hosilasi yoki integrali tarzida uchrashi mumkin. Masalan:

$$\frac{di}{dt} = \omega I_m \cos(\omega t + \psi_i) = \omega I_m \sin\left(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}\right);$$

Demak, mazkur funksiyaning tasviri quyidagicha topiladi:

$$\begin{aligned} \omega I_m \sin\left(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2}\right) &\Leftrightarrow \omega I_m e^{j(\omega t + \psi_i + \frac{\pi}{2})} = j\omega I_m e^{j\psi_i} \cdot e^{j\omega t} \\ &= j\omega I_m e^{j\omega t} \end{aligned}$$

$$\text{Demak, } \frac{di}{dt} = j\omega I_m e^{j\omega t},$$

ya'ni kompleks usuli qo'llanayotganda funksiyadan hosila olish ushbu funksiyaning tasvirini "**jω**"ga ko'paytirish operatsiyasiga to'g'ri keladi. Xuddi shunga o'xhash, funksiyaning "n" – darajali hosilasi tasviri

$$\frac{d^n i}{dt^n} = (j\omega)^n i m e^{j\omega t}$$

ko'rinishda tuzilishi aniqdir.

Endi shu tokni integrallashga o'tsak,

$$q(t) = \int_0^t idt \int_0^t I_m \sin(\omega t + \psi_i) dt = \frac{-I_m}{\omega} \cos(\omega t + \psi_i) + q(0)$$

$$= \frac{I_m}{\omega} \sin\left(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2}\right) + q(0)$$

(Bu yerda:  $q(0)$  – kondensatorli element uchun boshlang'ich zaryad).

Kompleks usuli faqatgina o'zgaruvchan (aynan sinusoidal) miqdorlarga nisbatan ishlatalishi mumkinligini e'tiborga olsak,  $q(0)$  ni hisobga olmaymiz. Shu sharti bilan integrallangan tok tasviri quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\int_0^t idt I_m \sin\left(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{I_m}{\omega} e^{j(\omega t + \psi_i - \frac{\pi}{2})} = \frac{I_m}{\omega} e^{j(\psi_i - \frac{\pi}{2})} \cdot e^{j\omega t}$$

$$= \frac{I_m}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\omega t} = \frac{I_m}{j\omega} e^{j\omega t}$$

Demak, kompleks shaklda berilgan bar qanday sinusoidal funksiyaning tasviri  $I_m e^{j\omega t}$  bo'lsa, u funksiyaning integralini tasvirlash funksiya tasvirini "**jω**"ga bo'lish bilan barobar ekan.

## 4.2. Om va Kirxgof qonunlarining kompleks shaklda ifodalanishi. Kompleks qarshiliklar va o'tkazuvchanliklar

Berilgan biror passiv zanjir  $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$  kuchlanish manbaiga ulangan, deb faraz qilaylik. Zanjir elementlarining ularish usullaridan qat'i nazar, butun zanjirning tokini  $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$  desak, kuchlanish va tok effektiv qiymatlarining komplekslari:

$$\dot{U} = U e^{j\psi_u} \text{ va } \dot{I} = I e^{j\psi_i}$$

bo'ladi. Om qonuniga binoan, bu zanjirning to'la qarshiligi kompleks shaklda quyidagicha yoziladi:

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Z e^{j\varphi} = R + jx \quad (4.1)$$

Bunda  $\underline{Z} = ze^{j\varphi} = R + jx$  – **zanjirning kompleks qarshiligi**; R, X va Z – tegishlicha zanjirlarning aktiv, reaktiv va to'la qarshiliklarining modullari (mutlaq qiymatlari).

Zanjirning **kompleks o'tkazuvchanligi** ham xuddi shunday aniqlanadi:

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{I}{U} = ye^{-j\varphi} = y \cos\varphi - jy \sin\varphi = g - jb \quad (4.2)$$

Bunda g, b va y – zanjirning mos holda aktiv, reaktiv va to'la o'tkazuvchanliklarining modullari.

Shunday qilib, Om qonunini umumiy ko'rinishda quyidagi shaklarda yozish mumkin:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}}, \quad \underline{U} = \underline{I}\underline{Z}; \quad \underline{I} = Y\underline{U} \text{ va } \underline{U} = \frac{\underline{I}}{Y}$$

Agar zanjirning elementlari va ularni ulash usullari ma'lum bo'lsa, u holda kompleks qarshilikni (ketma-ket ulash uchun) yoki kompleks o'tkazuvchanlikni (parallel ulash uchun) yanada aniq shaklda yozish mumkin:

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= R + jx = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ \underline{Y} &= g - jb = g - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right) = g + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \end{aligned}$$

Kirxgofning birinchi qonuni kompleks shaklda quyidagi ko'rinishda yoziladi:


$$\sum_{k=1}^n I_k = 0, \quad (4.3)$$

ya'ni zanjir tuguni uchun kompleks toklarning algebraik yig'indisi nolga teng. Ayrim kompleks toklarning oldidagi ishorasi sxemadagi toklarning shartli qabul qilingan yo'nalishlariga bog'liq; masalan, tugunga kelayotgan toklar "+", tugundan chiqib ketayotganlari esa "-" ishoraga ega.

Tanlangan kontur uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni kompleks shaklda quyidagicha yoziladi:

$$\sum_{k=1}^n E_k = \sum_{k=1}^m U_k = \sum_{k=1}^m I_k \underline{Z}_k, \quad (4.4)$$

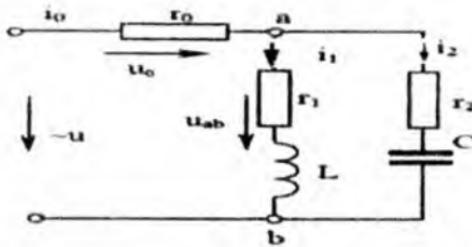ya'ni konturga kiruvchi barcha e.yu.k. larning kompleks yig'indisi shu konturning ketma-ket qismlaridagi kuchlanishlar pasayishining komplekslari yig'indisiga teng.



4.2-rasm.

**4.1-misol.** 4.2-rasmdagi zanjirغا sinusoidal  $u=107,5 \sin(400t - 30^\circ)$  V kuchlanish berilgan. Zanjirning parametrlari:  $r_0=0,6$  Om,  $r_1=5$  Om;  $L=0,0125$  H;  $r_2=15$  Om va  $C=125$  mкF. Kompleks usuldan foydalaniб, zanjir tarmoqlaridagi toklarning oniy qiymatlari va qismlaridagi kuchlanishlarning pasayishi aniqlansin.

**Yechish.** Zanjirning to'la qarshiligi:  $Z = Z_0 + Z_{ab} = r_0 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0,6 \frac{(5+j5)(15-j20)}{20-j15} = 6,8 + j3,4 = 7,6e^{j25^030}$  Om

Yig'indi tok effektiv qiymatining kompleksi:

$$I_0 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{107,5e^{-j30^\circ}}{\sqrt{2} * 7,6e^{j25^030}} = 10e^{-j56^030} [A]$$

Tarmoqlardagi toklarning komplekslari:

$$I_1 = I_0 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 10e^{-j56^030} \frac{15 - j20}{20 - j15} = 10e^{-j52^050} [A]$$

$$I_2 = I_0 \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 10e^{-j56^030} \frac{15 - j20}{20 - j15} = 10e^{-j52^050} [A]$$

$r_0$  qarshilikdagi va ab tugunlar orasidagi kuchlanishlarning komplekslari tegishlicha

$$\dot{U}_0 = I_0 r_0 = 10e^{-j56^030} 0,6 = 6e^{-j56^030}$$

$$\dot{U}_{ab} = I_0 Z_{ab} = 10e^{-j56^030} 5\sqrt{e^{-j28^040}} = 50\sqrt{2}e^{-j27^050}$$

bo'ladi. Tok va kuchlanishlarning oniy qiymatlariga o'tib, quyidagilarni hoslil qilamiz.

Toklar uchun:

$$i_0 = 10\sqrt{2}\sin(400t - 56^030) [A]$$

$$i_1 = 10\sqrt{2}\sin(400t - 72^050) [A] \quad i_2 = 4\sin(400t + 25^020) [A]$$

Kuchlanishlar uchun:

$$u_0 = 6\sqrt{2}\sin(400t - 56^030) [V]$$

$$u_{ab} = u_1 - u_2 = 100\sin(400t - 27^050) [V]$$

### 4.3. Quvvat kompleksi

Sinusoidal tok zanjiridagi aktiv, reaktiv va to'la quvvatlarni kuchlanish  $U$  va tok  $I$  ning berilgan effektiv qiymatlari, shuningdek, bu miqdorlarning vektorlari orasidagi fazalar siljishi burchagi  $\varphi = \psi_u - \psi_i$  orqali hisoblash yuqorida ko'rsatilgan edi, ya'ni  $P = UI \cos \varphi$ ,  $Q = UI \sin \varphi$  va  $S = UI$ .

Ammo quvvat kompleksini hisoblash maqsadida kuchlanish  $\dot{U} = U e^{j\psi_u}$  va tok  $\dot{I} = I e^{j\psi_i}$  vektorlarini to'g'ridan-to'g'ri ko'paytirsak, to'g'ri modulli  $S = UI$  bilan bir qatorda fizik real (haqiqiy) bo'limgan argument  $\varphi' = \psi_u + \psi_i$  ga duchor bo'lamiz. Agar  $\dot{S} = \dot{U} \dot{I}$  ko'paytmaning komplekslari  $\dot{U}$  (yoki  $\dot{I}$ ) dan birortasining argumenti teskari ishorali qilib olinsa, ko'paytma vektorining argumenti  $\pm \varphi$  ga teng bo'ladi, ya'ni:

$$U \cdot e^{j\psi_u} I e^{-j\psi_i} = U I e^{+j\varphi} = U I \cos \varphi - j U I \sin \varphi = P + j Q \quad (4.5)$$

$$\underline{S} = \dot{U} \dot{I}$$

$$U e^{-j\psi_u} I e^{j\psi_i} = U I e^{-j\varphi} = U I \cos \varphi - j U I \sin \varphi = P - j Q \quad (4.6)$$


$$\underline{S} = \dot{U} \dot{I}$$

Shunday qilib, kuchlanish va tokning ishorada olingan argumentlari komplekslari, ya'ni argumentning ishorasini sun'iy ravishda teskarisiga almashtirish kompleksi  $S$  ning moduliga teng to'la quvvatni va uning aktiv  $P$ , reaktiv  $Q$  tashkil etuvchilarini bir vaqtida hisoblashga imkon beradi. Bu holda  $P$  va  $Q$  tegishlichcha olingan kompleks sonning haqiqiy va mavhum qismlariga teng. Garchi  $\dot{U}$  va  $\dot{I}$  komplekslarning ikkala o'zgartirish varianti teng kuchli bo'lsa ham, zanjir xarakterini aniqlashning quyidagi qoidalarini yodda tutish lozim: agar kuchlanish kompleksi  $\dot{U} = U e^{j\psi_u}$  ning o'miga  $\frac{\Delta}{U} = U e^{-j\psi_u}$  ni olsak, manfiy mavhum  $-Q$  qism zanjirlarning induktiv xarakteriga,  $+Q$  qism esa sig'im xarakteriga, tok kompleksi  $\dot{I} = I e^{j\psi_i}$  ning o'miga  $\frac{\Delta}{I} = I e^{-j\psi_i}$  ni olsak, aksincha,  $-Q$  qism zanjirning sig'im xarakteriga,  $+Q$  esa induktiv xarakteriga ega ekanligiga mos keladi.

### 4.4. Oddiy va murakkab zanjirlarni kompleks usul bilan hisoblash
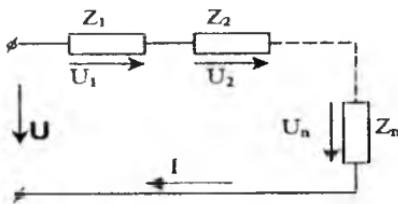
#### 1) Qarshiliklarning ketma-ket ulangandagi kompleks ko'rinishi (ifodasi).

Ketma-ket ulangan qarshiliklardan tuzilgan oddiy zanjir o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulangan deb faraz qilaylik (4.3-rasm). Zanjirning barcha elementlari uchun umumiyl bo'lgan tok  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  qarshiliklarda tegishlichcha kuchlanishlar hosil qiladi:



4.3-rasm.

$$\dot{U}_1 = \dot{I}Z_1, \dot{U}_2 = \dot{I}Z_2, \dots, \dot{U}_n = \dot{I}Z_n,$$

Bu kompleks kuchlanishlar vektorlarining geometrik yig'indisi manba kuchlanishining  $\dot{U}$  kompleksiga teng. Kompleks belgilashlarga o'tilganda, uni quyidagicha yozish mumkin:

$$\dot{U} = \sum_1^n \dot{U}_k = \sum_1^n \dot{I}Z_k = \dot{I} \sum_1^n Z_k \quad (4.7)$$

bunda  $Z_k = R_k + jX_k$  k-qismning kompleks qarshiligi. Agar to'la qarshiliklar

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}, \quad Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}, \dots, \quad Z_n = \sqrt{R_n^2 + X_n^2}$$

ning tashkil etuvchilarini berilgan bo'lsa, u holda butun zanjirning kompleks qarshiligini quyidagicha hisoblash mumkin:

$$\underline{Z} = \sum_{k=1}^n Z_k = \sum_{k=1}^n R_k + j \sum_{k=1}^n X_k = R + jX$$

bunda  $R$  – butun zanjirning aktiv qarshiligi ( $R_1, R_2, \dots, R_n$  qarshiliklarining algebraik yig'indisiga teng);  $X$  – butun zanjirning reaktiv qarshiligi [musbat (induktiv) va manfiy (sig'im)  $x_1, x_2, \dots, x_n$  qarshiliklarning algebraik yig'indisiga teng]. Kuchlanish  $\dot{U}$  va tok  $\dot{I}$ ning vektorlari orasidagi siljish burchagi:  $\varphi = \text{arctg } X/R$ .

Agar  $\dot{U} = U e^{j\psi_u}$  kompleks ko'rinishdagi kuchlanish berilgan bo'lsa, u holda zanjirdagi tokning kompleksi


$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{\underline{Z}} = \frac{U e^{j\varphi_u}}{Z e^{j\varphi}} = I e^{j\varphi_I}$$

bo'ladi. Endi zanjirning ayrim qismlaridagi  $\dot{U}_1 = \dot{I}Z_1, \dot{U}_2 = \dot{I}Z_2$  va h.k. effektiv kuchlanishlarning komplekslarini aniqlash qiyin emas.
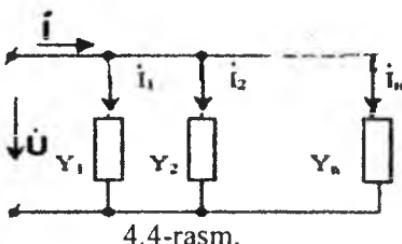
## 2) O'tkazuvchanliklarni parallel ulanishdagi kompleks ifodasi.

Parallel ulangan  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  o'tkazuvchanliklardan tuzilgan oddiy zanjir va o'zgaruvchan kuchlanish U manbai berilgan (4.4-rasm).

Zanjirning barcha elementlari uchun umumiy bo'lgan U effektiv kuchlanish tarmoqlarining o'tkazuvchanliklariga proporsional bo'lgan  $I_1=Y_1U, I_2=Y_2U, \dots, I_n=Y_nU$  toklarni hosil qiladi. Bu toklar effektiv qiynatlari vektorlarining geometrik yig'indisi zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi I effektiv tokning vektoriga teng.



4.4-rasm.

Kompleks belgilashlarga o'tib, uni quyidagicha yozish mumkin:

$$I = \sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^n Y_k U = U \sum_{k=1}^n Y_k = Y U$$

bunda:  $Y_k=g_k - jb_k$  – k tarmoqning kompleks o'tkazuvchanligi. Agar to'la o'tkazuvchanliklarning tashkil etuvchilari  $y_1 = \sqrt{g_1^2 + b_1^2}, y_n = \sqrt{g_n^2 + b_n^2}$  berilgan bo'lsa, u holda butun zanjirning kompleks o'tkazuvchanligini quyidagicha hisoblash mumkin:

$$Y = \sum_{k=1}^n Y_k = \sum_{k=1}^n g_k - j \sum_{k=1}^n b_k = g - jb$$

bunda:  $g$  – butun zanjirning aktiv o'tkazuvchanligi (alojida tarmoqlar aktiv o'tkazuvchanliklarining yig'indisiga teng);  $b$  – butun zanjirning reaktiv o'tkazuvchanligi [musbat (induktiv) va manfiy (sig'im) – reaktiv  $b_1, b_2, \dots, b_n$  o'tkazuvchanliklarning algebraik yig'indisiga teng].

Kuchlanish  $U$  va tok  $I$  ning vektorlari orasidagi siljish burchagi:

$$\varphi = \arctg b/g$$


Agar kompleks ko'rinishdagi  $U = U e^{j\psi_u}$  kuchlanish berilgan bo'lsa, u holda zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kompleksi –  $(\psi_u - \psi_i)$ .

$I = Y \cdot U = ye^{-j\varphi} \cdot U e^{j\psi_u} = I \cdot e^{j\psi_i}$  bo'ladi. Tegishli tarmoqlardagi toklarning komplekslari:

$$I_1 = U Y_1, I_2 = U Y_2 \text{ va h.k.}$$
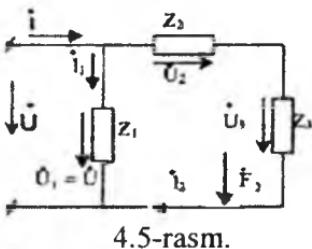
### 3) Aralash ulangan zanjir.

Aralash ulangan zanjirlarni (ya'ni elementlari ketma-ket va parallel ulangan zanjirlarni) kompleks usul bilan hisoblashda yuqorida bayon qilingan qoidalar zanjir ayrim qismlarining ulanishb usullariga ko'ra asos qilib olinadi. Misol tariqasida kuchlanishi  $\dot{U}$  bo'lgan manbaga (4.5-rasm) parallel ( $Z_1$ ) va ketma-ket ( $Z_2$  va  $Z_3$ ) ulangan uchta  $Z_1(R_1X_1\phi_1)$ ,  $Z_2(R_2,X_2,\phi_2)$  va  $Z_3(R_3,X_3,\phi_3)$  qarshilikdan tuzilgan zanjirni ko'rib chiqaylik. Butun zanjirning toki  $I_1$  va  $I_2$  toklarning yig'indisiga teng;  $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2$  va  $\dot{U}_3 = \dot{I}_3 Z_3$  kuchlanishlar tushuvining yig'indisi esa manbaning kuchlanishi  $U$  ga teng.



4.5-rasm.

Bu kompleks shakida shunday yoziladi:

$$I = I_2 + I_3 \dot{U} = \dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \dot{U}_3 = I_2 Z_2 + I_3 Z_3$$

bunda  $\dot{I}_1 = \dot{U}/Z_1$  birinchi tarmoqning kompleks toki;

$$\underline{Z}_{23} = Z_2 + Z_3 = (R_2 + R_3) + j(X_2 + X_3) \text{ ketma-ket ulangan zanjir qismining kompleks qarshiligi.}$$

Ikkala tenglamani birlashtirib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\underline{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{U} \underline{Y}_1 + \dot{U} \underline{Y}_{23} = \dot{U} (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_{23}) = \dot{U} \underline{Y}$$

bunda:

$$\underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_{23} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2 + Z_3} = \frac{1}{R_1 + jX_1} + \frac{1}{(R_2 + R_3) + j(X_2 + X_3)} = g - jb$$

butun zanjirning to'la o'tkazuvchanligi;

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1 + jX_1} = \frac{-R_1}{Z_1^2} - j \frac{X}{Z_1^2} = g_1 - jb_1$$

birinchi tarmoqning kompleks o'tkazuvchanligi;

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{23} &= \frac{R_2 + R_3}{(R_2 + R_3)^2 + (x_2 + x_3)^2} - j \frac{x_2 + x_3}{(R_2 + R_3)^2 + (x_2 + x_3)^2} = \\ &= g_{23} - jb_{23} \end{aligned}$$

tarmoqning kompleks o'tkazuvchanligi.

Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi kompleks tok:

$$I = YU = (Y_1 + Y_{23})U$$

Kuchlanish  $U$  va tok  $I$  vektorlari orasidagi siljish burchagi:

$$\varphi = \arctg \frac{b}{g} = \arctg \frac{b_1 + b_{23}}{g_1 + g_{23}}$$

Tarmoqlardagi toklar tegishlilcha

$$I_1 = Y_1 U = y_1 e^{-j\varphi_1} U$$

$$y_1 = \sqrt{g_1^2 + b_1^2}, \varphi_1 = \arctg \frac{b_1}{g_1}$$

$$I_2 = Y_{23} U = y_{23} e^{-j\varphi_{23}} U$$

$$y_{23} = \sqrt{g_{23}^2 + b_{23}^2}, \varphi_{23} = \arctg \frac{b_{23}}{g_{23}}$$

bo‘ladi. Elementlari ketma-ket ulangan zanjirning kuchlanish kompleksi:

$$U = I_2 Z_2 = I_2 (R_2 + jX_2) \text{ va } U = I_2 Z_3 = I_2 (R_3 + jX_3)$$

Demak, ulanish sxemalari turlicha bo‘lgan zanjirlarni hisoblashga oid yuqoridagi misollarga muvofiq, sinusoidal o‘zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash uchun kompleks usul tatbiq etilganda, o‘zgarmas tok zanjirlaridagi kabi tok va kuchlanishga oid o‘shanday oddiy matematik amallarni bajarishga to‘g‘ri keladi, deyish mumkin. Aktiv va reaktiv tashkil etuvchilarni, shuningdek, tok va kuchlanishlar orasidagi faza siljishi burchagini hisoblash avtomatik ravishda bajariladi, chunki bu amal kompleks sonlar tuzilishi va tahlili asosini tashkil qiladi. O‘zgarmas tok zanjirlarini hisoblashning o‘zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblashdan farqi shundaki.  $R_1, R_2, \dots, R_n$  qarshiliklar o‘rniga  $Z_1 = R_1 + jX_1, Z_2 = R_2 + jX_2, \dots, Z_n = R_n + jX_n$  to‘la qarshiliklar olinadi, shuningdek, tok  $I_k$  va kuchlanish  $U_k$  kompleks sonlar  $I_k = I_k e^{j\psi_k}$  va  $U_k = U_k e^{j\psi_k}$  tarzida ko‘rsatiladi.

#### **4.5. Elektr yurituvchi kuch manbalarini kompleks usulda tok manbalariga va tok manbalarini elektr yurituvchi kuch manbalariga almashtirish**

Amalda elektr yurituvchi kuch va tok manbalarini almashtirishga imkon beruvchi, noldan farq qiladigan ichki parametrlar ( $r \neq 0$  va  $g \neq 0$ ) mavjud; shu tufayli ularni o‘zaro ekvivalent almashtirish mumkin. Masalan, e.yu.k. manbalarini tok manbalariga almashtirish tugun kuchlanishlari (potensiallar) usulida tenglamalar sistemasiga asos qilib olingan edi. e.yu.k. va tok manbalarining ekvivalent almashtirishning murakkab zanjirlar tuzilishini soddalashtirish imkonini berishi quyida ko‘rsatiladi.


Masalan, elektr yurituvchi kuch  $\dot{E}$  manbai bilan generatorning  $Z_H = r_H + jX_H$  ichki qarshiligidan (4.6-a rasm) iborat murakkab zanjirning m-n tarmog'i berilgan bo'lsin. m-n tarmoqning tashqi qismlaridagi kuchlanish yuklama iste'mol qilayotgan tok kuchi  $I$  ga bog'liq, ya'ni:

$$\dot{U} = \dot{E} - Z_H I$$

O'z navbatida tashqi zanjirga bu manba berayotgan tok quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$I = \frac{\dot{E}}{Z_H} - \frac{\dot{U}}{Z_H} \quad (4.8)$$

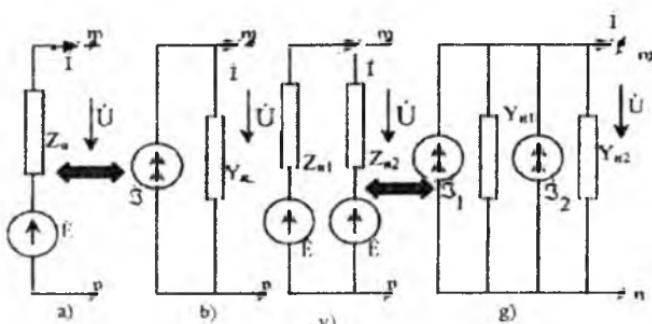Endi  $Y_H$  ichki o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan qandaydir I tok manbaini (4.6-b rasm) olaylik. U tashqi zanjirga tok  $I$  berib, xuddi e.yu.k. manbai (4.6-a rasm) kabi m-n qismlarda U kuchlanishni hosil qilsim.



4.6-rasm.

Bu holda yuklama toki

$$I = \dot{S} - \dot{U} Y_U \quad (4.9)$$

Bu ikki manbani o'zaro almashtirish yuklama toki  $I$  ning o'zgarish qonuniyati va uning qismlaridagi kuchlanish  $\dot{U}$  yuklama qarshiliginining miqdori va xarakteriga bog'liq bo'limgan holdagini mumkin bo'ladi. Demak, (4.1) va (4.2) ifodalar bir xildir:

$$\frac{\dot{E}}{Z_m} = \dot{J}; \quad \dot{E} = \frac{1}{Y_m} \dot{J} \quad \text{va} \quad \frac{1}{Z_m} = Y_m \quad (4.10)$$

$E_1$  va  $E_2$  elektr yurituvchi kuch manbalari bo'lgan ikkita parallel tarmoqni (4.6-v rasm)  $J_2$  va  $J_1$  tok manbalari bo'lgan parallel tarmoqqa (4.6-g rasm) almashtirish uchun (4.10) ifodadan foydalanamiz. Agar elektr yurituvchi kuch manbalarning ichki qarshiliklari  $Z_{1u}$  va  $Z_{2u}$  berilgan bo'lsa, (4.10) ga binoan,

$$\underline{Y}_{1u} = \frac{1}{Z_{1u}}, \quad \underline{Y}_{2u} = \frac{1}{Z_{2u}} \quad j_1 = \underline{Y}_{1u} \dot{E}_1, \quad j_2 = \underline{Y}_{2u} \dot{E}$$

va tegishlicha bo'ldi.

Endi tok komplekslari va ichki o'tkazuvchanliklarini qo'shish yo'li bilan (4.6-g rasm) da ko'rsatilgan zanjirdan unga ekvivalent bo'lgan (4.6-b rasm) tarmoqqa o'tish qiyin emas:

$$\dot{j} = j_1 + j_2 \text{ va } \dot{Y}_H = \underline{Y}_{1u} + \underline{Y}_{2u}$$

Ammo 4.6-a rasmga 4.6-v rasm ekvivalentdir, u holda:

$$\dot{E} = \dot{j} \cdot Y_H = (j_1 + j_2) : (\underline{Y}_{1u} + \underline{Y}_{2u}) = (\dot{E}_1 \underline{Y}_{1u} + \dot{E}_2 \underline{Y}_{2u}) : (\underline{Y}_{1u} + \underline{Y}_{2u})$$

Shubhasiz, ikkita parallel e.yu.k. manbaini bitta ekvivalent manbaga almashtirishning yuqorida bayon qilingan usuli ichki qarshiliklari  $Z_{1H}$ ,  $Z_{2H}$ , ...,  $Z_{nH}$  bo'lgan  $\dot{E}_1, \dot{E}_2, \dots, \dot{E}_n$  manbalar uchun ham tatbiq qilinadi. Ekvivalent manbaning e.yu.k. quyidagicha aniqlanadi:

$$\dot{E} = (\dot{E}_1 \underline{Y}_{1u} + \dot{E}_2 \underline{Y}_{2u} + \dots + \dot{E}_n \underline{Y}_{nu}) : (\underline{Y}_{1u} + \underline{Y}_{2u} + \dots + \underline{Y}_{nu}) = \frac{\sum_{k=1}^n \dot{E}_k \underline{Y}_{ku}}{\sum_{k=1}^n \underline{Y}_{ku}}$$

uning ichki qarshiliklari esa:

$$\underline{Z}_u = \frac{1}{\underline{Y}_{1u} + \underline{Y}_{2u} + \dots + \underline{Y}_{nu}}$$


#### 4.6. "Yulduz" va "uchburchak" tarzida ulangan tarmoqlarni o'zaro almashtirish usuli

Murakkab elektr zanjirlarni turli usullar bilan hisoblashda ba'zan zanjirning yoki uning qismining ekvivalent qarshiligidagi (ekvivalent o'tkazuvchanligi) ixtiyoriy olingan ikkita qismiga (tugunga) nisbatan aniqlash zarur bo'ladi. Ammo barcha hollarda ham murakkab ulanishni oddiy ketma-ket va parallel ulanish bilan almashtirib bo'lmaydi.

Masalan: 4.7-a rasmdagi zanjirning ekvivalent qarshiligi (a-b qismlarga va e.yu.k. manbai E ga nisbatan) uning A,O, B va C tugunlari orasidagi elementlarining qarshiliklarini bir-biriga qo'shish bilan aniqlab bo'lmaydi. Haqiqatan ham bu yerda ulangan qarshiliklarni o'zaro ketma-ket yoki parallel ulangan deb bo'lmaydi.


Masalani hal etish uchun A, B va C tugunlari orasida yulduz usulida ulangan (4.7-a rasm)  $Z_3$ ,  $Z_4$  va  $Z_5$  qarshiliklarni uchburchak usulida ulangan  $Z_{34}$ ,  $Z_{45}$  va  $Z_{56}$  (4.7-b rasm) qarshiliklar bilan almashtirish kerak. Boshqa vaziyatda esa O, B va C tugunlari orasida (4.7-a rasm) uchburchak usulida ulangan  $Z_4$ ,  $Z_5$  va  $Z_6$  qarshiliklarni unga ekvivalent

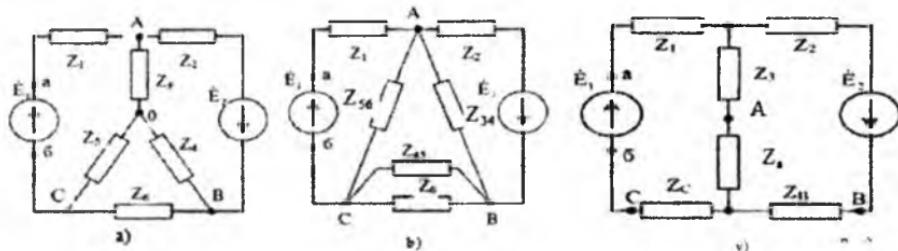bo'lgan yulduz usulida ulangan  $Z_D$ ,  $Z_B$  va  $Z_C$  qarshiliklarga almashtirsak (4.7-v rasm), xuddi avvalgidek effekt olish mumkin.



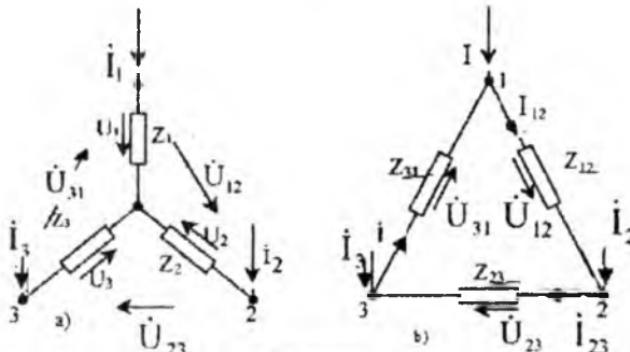4.7-rasm.

Endi yulduz usulidan uchburchak usuliga va uchburchak usulidan yulduz usuliga o'tishning ekvivalent shartlarini aniqlaylik. Faraz qilaylik, umumiy holda zanjirning biror qismi yulduz usulida ulangan  $Z_1$ ,  $Z_2$  va  $Z_3$  qarshiliklar bo'lib, ularga tashqi zanjirdan ixtiyoriy  $I_1$ ,  $I_2$  va  $I_3$  (4.8-a rasm) toklar kelayotgan bo'lsin.



4.8-rasm.

Endi unga ekvivalent bo'lgan uchburchak usulida (4.8-b rasm) ulangan zinjir, qarshiliklari  $Z_{12}$ ,  $Z_{23}$  va  $Z_{31}$  bo'lgan 1, 2 va 3 tugunlar ichiga joylashgan bo'lib, sifatan yangi rejimda ishlaydi, lekin barcha zanjirning avvalgi ish rejimini o'zgartirmaydi. Bundan shunday xulosa qilish mumkin:

1) 1, 2 va 3 tugunlarga kelayotgan  $I_1$ ,  $I_2$  va  $I_3$  toklar o'zlarining avvalgi yo'nalishlari va miqdorlarini saqlashi kerak;

2) tugunlar orasida  $\dot{U}_{12}$ ,  $\dot{U}_{23}$  va  $\dot{U}_{31}$  kuchlanishlar o'zlarining avvalgi yo'nalishlari miqdorlarini o'zgartirmasliklari kerak.

Birinchi shart 4.8-a,b rasmdagi tok va kuchlanishlarning berilgan yo'nalishlari bo'yicha tuzilgan tenglamalar sistemasini o'z ichiga oladi:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{12} - I_{31} \\ I_1 + I_2 + I_3 &= 0 \quad I_2 = I_{23} - I_{12} \\ I_3 &+ I_{31} - I_{23} \end{aligned} \} \quad (4.11)$$

Ilkinchi shart bo'yicha:

$$\begin{aligned} I_{12} &= I_1 - I_2 \\ I_{12} + I_{23} + I_{31} &= 0 \quad I_{23} = I_2 - I_3 \\ I_{31} &= I_3 - I_1 \end{aligned} \} \quad (4.12)$$

Endi (4.11) va (4.12) tenglamalar sistemasiga ko'ra, yulduz usulidan uchburchak usuliga o'tish shartlarini yozaylik:

$$\begin{aligned} \dot{U}_{12} &= \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = I_1 \underline{Z}_1 - I_2 \underline{Z}_2 = I_1 \underline{Z}_1 + (I_1 + I_3) \underline{Z}_2 = \\ &= I_1 (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) + I_3 \underline{Z}_2; \end{aligned} \quad (4.13)$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_{23} &= \dot{U}_2 - \dot{U}_3 = I_2 \underline{Z}_2 - I_2 \underline{Z}_3 = (-I_1 - I_3) \underline{Z}_2 - I_3 + Z_3 = \\ &= I_1 \underline{Z}_2 - I_3 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3); \end{aligned} \quad (4.14)$$

(4.14) tenglamaga asoslanib va  $\dot{I}_3$  tokimi  $\dot{I}_3$  orqali belgilab,

$$I_3 = -\frac{\dot{U}_{23} + I_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \quad (4.15)$$

(4.13) ni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$I_1 = \frac{\dot{U}_{12}}{D} (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) + \frac{\dot{U}_{23}}{D} \underline{Z}_2 \quad (4.16)$$

Bunda

$$D = \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1$$

tenglamada ifodalangan murakkab kasrning umumiyl maxrajni.

(4.16) tenglamani hisobga olgan holda (4.15) tenglamani qayta yozamiz:

$$I_3 = -\dot{U}_{12} \frac{\underline{Z}_2}{D} - \dot{U}_{23} \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}{D} \quad (4.17)$$

Boshqa tomondan, yulduz usulida ulangan zanjir toklarining uchburchak usulida ulangan zanjir toklariga nisbati quyidagicha:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{12} - I_{31} = \dot{U}_{12} \frac{1}{\underline{Z}_{12}} = \dot{U}_{31} \frac{1}{\underline{Z}_{31}} = \dot{U}_{12} \frac{1}{\underline{Z}_{12}} + (\dot{U}_{12} + \dot{U}_{23}) \frac{1}{\underline{Z}_{31}} = \\ &= \dot{U}_{12} \left( \frac{1}{\underline{Z}_{12}} + \frac{1}{\underline{Z}_{31}} \right) + \dot{U}_{23} \frac{1}{\underline{Z}_{31}} \end{aligned} \quad (4.18)$$

$$I_3 = I_{31} - I_{23} = \frac{\dot{U}_{31}}{\underline{Z}_{31}} - \frac{\dot{U}_{23}}{\underline{Z}_{23}} = -\frac{(\dot{U}_{12} + \dot{U}_{23})}{\underline{Z}_{31}} - \frac{\dot{U}_{23}}{\underline{Z}_{23}} = \dot{U}_{12} \frac{1}{\underline{Z}_{31}} -$$

$$-\dot{U}_{23} \left( \frac{1}{Z_{31}} + \frac{1}{Z_{23}} \right) \frac{1}{Z_{12}} \quad (4.19)$$

(4.16) tenglamani (4.18) tenglama bilan va (4.17) tenglamani (4.19) tenglani bilan solishtirib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\frac{1}{Z_{12}} + \frac{1}{Z_{31}} = \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}{D}; \quad \frac{1}{Z_{23}} + \frac{1}{Z_{31}} = \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}{D}; \quad \frac{1}{Z_{31}} = \frac{\underline{Z}_2}{D} \quad (4.20)$$

Endi bulardan ko'rindikti:

$$\frac{1}{Z_{12}} + \frac{\underline{Z}_3}{D}; \quad \frac{1}{Z_{23}} + \frac{\underline{Z}_1}{D}; \quad \frac{1}{Z_{31}} + \frac{\underline{Z}_2}{D}$$

yoki

$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_{12} &= \frac{D}{\underline{Z}_3} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} \\ \underline{Z}_{23} &= \frac{D}{\underline{Z}_1} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1} \\ \underline{Z}_{31} &= \frac{D}{\underline{Z}_2} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2} \end{aligned} \right\} \quad (4.21)$$

ekanligi ko'rini turibdi.

Shunday qilib, berilgan uchta yulduz usulida ulangan zanjir qarshiliklari  $\underline{Z}_1$ ,  $\underline{Z}_2$  va  $\underline{Z}_3$  bo'yicha unga ekvivalent bo'lgan uchburchak usulida ulangan zanjir qarshiliklari  $\underline{Z}_{12}$ ,  $\underline{Z}_{23}$  va  $\underline{Z}_{31}$  aniqlanadi. Xuddi shunday yo'l bilan uchburchak usulida ulangan zanjirning berilgan qarshiliklari bo'yicha unga ekvivalent bo'lgan yulduz usulida ulangan zanjir qarshiliklari  $\underline{Z}_1$ ,  $\underline{Z}_2$  va  $\underline{Z}_3$  ni aniqlash mumkin. (4.21) tenglamadan

$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31} &= \frac{D^2}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Z}_3}, \\ \underline{Z}_{12} \underline{Z}_{23} &= \frac{D^2}{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3} \end{aligned} \right\} \quad (4.22)$$

Demak, yulduz ulanishdagi qarshiliklar:


$$\left. \begin{aligned} \underline{Z}_1 &= \frac{\underline{Z}_{12} \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}; \\ \underline{Z}_2 &= \frac{\underline{Z}_{12} \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}; \\ \underline{Z}_3 &= \frac{\underline{Z}_{23} \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \end{aligned} \right\} \quad (4.23)$$

Yulduz va uchburchak usulida ulanishlarni o'zaro almashtirishdan faqat zanjir elementlarining soddalashtirilgan aralash ulanishini olish mumkin bo'libgina qolmasdan, balki yuqoridagi usullarning birortasi bilan murakkab zanjir hisoblanganda uning konturi va tugunlarining sonini o'zgartirishda ham foydalilanadi. Shuni esda tutish kerakki, bunda ekvivalent ulashning qarshiliklari toklar boshlang'ich ulashning real tarmoqlaridagi (berilgan) toklardan farq qiladi. Boshlang'ich ulanishning real tarmoqlaridagi toklarni aniqlash uchun, (4.11) va (4.12) tenglamalarga binoan, toklarni qayta hisoblash kerak.

Shuni ham esda tutish kerakki, yulduz usulidan uchburchak usuliga o'tkazish prinsipini yanada murakkabroq – ko'p uchli yulduz va ko'p burchak usulida ulashga tatbiq qilish mumkin.
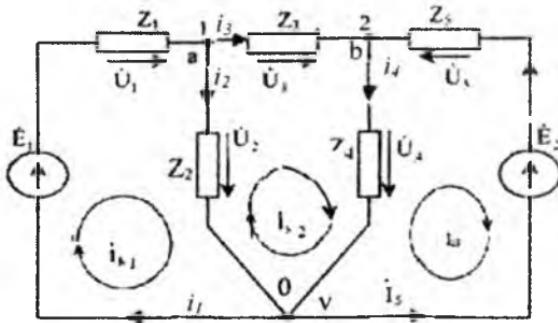
#### 4.7. Kirxgof qonunlarini bevosita tatbiq etish usuli

Bu usul bilan elektr zanjir tahlil qilinganda ayrim tarmoqlardagi toklarni va shu tarmoqlardagi qarshiliklarda kuchlanishning pasayishini hisoblash uchun Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonuniga binoan, berilgan zanjirning tenglamasi (elektr muvozanat tenglamasi) tuziladi. Tuzilgan tenglamalar soni noma'lum toklarning, ya'ni tarmoqlarning soniga teng bo'lishi kerak. Masalaning shartiga binoan, e.yu.k. (yoki toklar) manbalarining va zanjir qarshiliklarining miqdorlari beriladi. Agar zanjirning tarmoqlar soni r ga, tugunlar soni q ga teng bo'lsa, u holda Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha ( $q=1$ ), ikkinchi qonuni bo'yicha esa ( $p=q+1$ ) ta zanjirning muvozanat tenglamasi tuziladi. Tenglamalar sistemasini birgalikda yechish natijasida  $p$ -ta noma'lum  $\bar{I}_1, \bar{I}_2, \dots, \bar{I}_p$  toklar aniqlanadi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuniga binoan, ixtiyoriy  $Z_k$  qarshilikda kuchlanishning tushushi  $\bar{U}_k = \bar{I}_k Z_k$  ni aniqlaymiz.



4.9-rasm.

Faraz qilaylik, ikkita  $\dot{E}_1$  va  $\dot{E}_2$  e.yu.k. manbaidan ta'minlanayotgan uch tugun va beshta tarmoqdan tarkib topgan (4.9-rasm) murakkab zanjir berilgan bo'lsin.

$Z_1, Z_2, \dots, Z_3$  qarshiliklardan o'tayotgan toklarni  $I_1, I_2, \dots, I_p$  ixtiyoriy ravishda (4.9-rasmida ko'rsatilganidek) yo'naltiramiz.

Agar toklarning yo'nalishlari ularning haqiqiy yo'nalishiga teskari bo'lsa, unda hisoblangan toklar ishorasi manfiy (-) bo'lib chiqadi. Ammo bu shartli yo'nalish hisoblashda xatoga olib kelmaydi.

Tugunlar soni uchta (a,b va v) bo'lgani uchun Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra,

$$I_2 - I_2 - I_3 = 0 \quad (4.24)$$

$$I_3 - I_4 + I_5 = 0 \quad (4.25)$$

0-nchi yoki "v" tugun uchun tuzilgan  $-I_1 + I_2 + I_4 - I_5 = 0$  tenglama (4.24) va (4.25) tenglamalarda takrorlangani uchun mustaqil bo'lmaydi.

Noma'lum toklar sonidan (ular beshta) tenglamalar soni kam, shu sababli Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra, II va III konturlar uchun sxemada strelka bilan ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha tenglamalar tuzamiz, ya'ni

$$I_1 Z_1 + I_2 Z_2 = \dot{E}_1 \quad (4.26)$$

$$-I_2 Z_2 + I_3 Z_3 + I_4 Z_4 = 0 \quad (4.27)$$

$$I_4 Z_4 + I_5 Z_5 = 0 \quad (4.28)$$

(4.24) - (4.28) tenglamalarni birgalikda yechib, noma'lum  $I_1, I_2, \dots, I_5$  toklarni aniqlaymiz. Bular orqali esa  $\dot{U}_1 = I_1 Z_1, \dot{U}_2 = I_2 Z_2, \dots, \dot{U}_5 = I_5 Z_5$ , kuchlanishlarning tushuvlarini ham aniqlaymiz. Ammo ko'p tarmoqli zanjirlarni hisoblashda bu usul noqulay va murakkab bo'lganligidan kam tatbiq qilinadi.

#### 4.8. Kontur toklari usuli

Bu usul berilgan zanjirni Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan tuzilgan tenglamalar bo'yicha tahlil qilishga asoslangan. 4.9-rasmdagi I, II va III konturlardan faqat kontur toklari deb ataladigan  $I_{k1}, I_{k2}$  va  $I_{k3}$  toklar o'tayapdi va bu toklar zanjirning qarshiliklarida kuchlanishning tushuvini hosil qiladi, deylik. Agar biror  $Z_k$  qarshilik orqali faqat bitta  $I_{kk}$  kontur toki o'tsa, bu tok shu tarmoqning haqiqiy toki hisoblanadi. Agar  $Z_q$  qarshilikdan ikkita kontur toki o'tsa, ustlash (superpozitsiya) prinsipiiga ko'ra, haqiqiy  $I_q$  tok (yo'nalishlari ixtiyoriy olingan) o'sha kontur toklarining algebraik yig'indisiga teng. Masalan, 4.9-rasmdagi

zanjir uchun  $I_{k1}$ ,  $I_{k2}$  va  $I_{k3}$  kontur toklari  $\bar{I}_1$ ,  $\bar{I}_2$ , ...,  $\bar{I}_5$  haqiqiy tekclar bilan quyidagidek bog'langan:

$$I_1 = I_{k1}, \quad I_2 = I_{k1} - I_{k2}, \quad I_3 = I_{k2}, \quad I_4 = I_{k2} + I_{k3} \quad \text{va} \quad I_5 = I_{k3}$$

Agar tengliklardan  $f_2$  va  $f_3$  toklarni  $f_1$ ,  $f_3$  va  $f_5$  toklar bilan almashtirsak, uchta noma'lum tok bo'lib, uchta tenglamadan tuzilgan sistemani hosil qilish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} & \dot{l}_{k1}(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) - \dot{l}_{k2}\underline{Z}_2 = \dot{E}_1 \\ & -\dot{l}_{k1}\underline{Z}_2 + \dot{l}_{k2}(\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) + \dot{l}_{k3}\underline{Z}_4 = 0 \\ & \dot{l}_{k2}\underline{Z}_4 + \dot{l}_{k3}(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) = \dot{E}_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.29)$$

Bu tenglamalar ***kontur toklarining tenglamalari*** deb ataladi.

Umumiy holda kontur toklari tenglamalarining soni  $(p-q+1)$  ga teng deb hisoblanadi. Bu yerda:  $q$  – zanjirdagi tugunlar soni,  $p$  – tarmoqlar soni.

Agar zanjir n ta kontur toklariga ega bo'lsa, uning tenglamalari quyidagicha tuziladi:

$$\left. \begin{aligned} l_{k1}\underline{Z}_{11} + l_{k2}\underline{Z}_{12} + \dots + l_{kn}\underline{Z}_{1n} &= \dot{E}_{11} \\ l_{k1}\underline{Z}_{21} + l_{k2}\underline{Z}_{22} + \dots + l_{kn}\underline{Z}_{2n} &= \dot{E}_{22} \\ \vdots & \\ l_{k1}\underline{Z}_{n1} + l_{k2}\underline{Z}_{n2} + \dots + l_{kn}\underline{Z}_{nn} &= \dot{E}_{nn} \end{aligned} \right\} \quad (4.30)$$

Bunda  $Z_{nn}$ -ni - konturning xususiy qarshiligi bo'lib, miqdor jihatidan ana shu konturga kiruvchi barcha tokining yo'nalishini hisobga olgan holda yig'indisiga teng. Agar q - konturda energiya manbai yo'q bo'lsa, Eqq=0 deb hisoblanadi. (4.30) tenglamaga aniqlovchi va minorlar usulini tatbiq qilib,  $\hat{I}_{k1}, \hat{I}_{k2}, \hat{I}_{kn}$  toklarni quyidagidek topamiz:

$$\begin{aligned} \dot{l}_{k1} &= \frac{\Delta_{11}}{\Delta} \dot{E}_{11} + \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \dot{E}_{22} + \dots \dots \dots + \frac{\Delta_{1n}}{\Delta} \dot{E}_{nn} \\ \dot{l}_{k2} &= \frac{\Delta_{21}}{\Delta} \dot{E}_{11} + \frac{\Delta_{22}}{\Delta} \dot{E}_{22} + \dots \dots \dots + \frac{\Delta_{2n}}{\Delta} \dot{E}_{nn} \\ &\dots \dots \dots \\ \dot{l}_{kn} &= \frac{\Delta_{n1}}{\Delta} \dot{E}_{11} + \frac{\Delta_{n2}}{\Delta} \dot{E}_{22} + \dots \dots \dots + \frac{\Delta_{nn}}{\Delta} \dot{E}_{nn} \end{aligned}$$

bunda:

$$\Delta = \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & Z_{nn} \end{vmatrix} - \text{bosh aniqlovchi},$$

$\Delta_{qs} = \Delta_{sq}$  – bosh aniqlovchining algebraik to‘ldiruvchisi (minori) bo‘lib,  $\Delta$  - ning q-qatori va s-ustunini (yoki aksincha) o‘chirib, (-1) ga ko‘paytirish yo‘li bilan olingan.

Masalan, 4.9-rasmdagi zanjir uchun  $\bar{E}_{11} = \bar{E}_1$ ,  $\bar{E}_{22} = 0$  va  $\bar{E}_{33} = \bar{E}_2$  hamda

$$\Delta = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) & -\underline{Z}_2 & 0 \\ -\underline{Z}_2 & (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) & \underline{Z}_4 \\ 0 & \underline{Z}_4 & \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5 \end{vmatrix} =$$

$$= (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)(\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4)(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) - \underline{Z}_2^2(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) - \underline{Z}_4^2(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2);$$

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) & \underline{Z}_4 \\ \underline{Z}_4 & \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5 \end{vmatrix} = (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) \cdot (\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) - \underline{Z}_4^2;$$

$$\Delta_{12} = \Delta_{21} = \begin{vmatrix} -\underline{Z}_2 & \underline{Z}_4 \\ 0 & \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5 \end{vmatrix} = -\underline{Z}_2(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) \cdot (-1)^{(1+2)} = \underline{Z}_2(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5);$$

$$\Delta_{13} = \Delta_{31} = \begin{vmatrix} -\underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 \\ 0 & \underline{Z}_4 \end{vmatrix} = (-\underline{Z}_2) \cdot \underline{Z}_4;$$

$$\Delta_{22} = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) & 0 \\ 0 & (\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) \end{vmatrix} = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)(\underline{Z}_2 + \underline{Z}_5);$$

$$\Delta_{23} = \Delta_{32} = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) & -\underline{Z}_2 \\ 0 & \underline{Z}_4 \end{vmatrix} = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) \cdot \underline{Z}_4(-1)^5 = -(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)\underline{Z}_4;$$

$$\Delta_{33} = \begin{vmatrix} (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) & -\underline{Z}_2 \\ -\underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 \end{vmatrix} = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)(\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4) - \underline{Z}_2^2;$$

Endi  $\bar{l}_{k1}$ ,  $\bar{l}_{k2}$  va  $\bar{l}_{k3}$  kontur toklarini topish qiyin emas, ya’ni

$$\bar{l}_{k1} = \frac{\Delta_{11}}{\Delta} \bar{E}_1 + \frac{\Delta_{13}}{\Delta} \bar{E}_2$$

$$\bar{l}_{k2} = \frac{\Delta_{21}}{\Delta} \bar{E}_1 + \frac{\Delta_{23}}{\Delta} \bar{E}_2$$

$$\bar{l}_{k3} = \frac{\Delta_{31}}{\Delta} \bar{E}_1 + \frac{\Delta_{33}}{\Delta} \bar{E}_2$$

#### 4.9. Tugun kuchlanishlar potensiallari usuli

Shunday ko‘p elementli murakkab zanjirlar borki, ularning tarmoqlar soni talaygina bo‘lsa-da, tugunlar soni cheklangan bo‘ladi. Bunday zanjirlar uchun tugunlararo kuchlanishlarni topish osonroq hisoblanadi. Bunga asoslangan hisoblash usuli esa **tugun kuchlanishlari usuli** deb ataladi.

Endi ixtiyoriy elektr zanjirdagi  $q=(n+1)$  tugunlardan bittasini (masalan,  $(p+1)-n$  tugunni) ajratib olib, uning nisbiy kuchlanishini nolga teng deb olsak ( $\dot{U}_{n+1} = \dot{U}_0 = 0$ ), u holda qolgan barcha tugunlarning kuchlanishi ana shu tugunga nisbatan aniqlanishi osonlashadi . va quyidagini beradi:

$$\dot{U}_{10} = \dot{U}_{(1)} - \dot{U}_0, \dot{U}_{20} = \dot{U}_{(2)} - \dot{U}_0, \dots, \dot{U}_{n0} = \dot{U}_{(n)} - \dot{U}_0.$$

Bunda  $q$  va  $s$  tugunlari orasiga joylashgan  $q-s$  tarmoqning qismlaridagi kuchlanishlar ayirmasi  $\dot{U}_{q3} = \dot{U}_{q0} - \dot{U}_{s0}$  bo'лади.  $\dot{U}_{10}, \dot{U}_{20}, \dot{U}_{n0}$  tugun kuchlanishlari ma'lum bo'lsa, ular orasidagi ayirma har doim sbunday aniqlanadi.

Endi Kirxgofning birinchi qonuniga binoan, zanjirning " $n$ "-ta muvozanat tenglamasi tuziladi. Tenglamadagi tegishli tarmoqlarning toklarini shu tarmoq o'tkazuvchanligini uning elementidagi kuchlanishning pasayishiga ko'paytmasi tarzida ifodalaymiz.

Masalan, 4.9-rasmdagi zanjir uchun bunday tenglamalar soni ikkita, ya'ni (4.14) va (4.15) bo'лади. Tugunlarning kuchlanishlarini tegishlichcha  $\dot{U}_a = \dot{U}_{10}, \dot{U}_b = \dot{U}_{20}$  va  $\dot{U}_c = \dot{U}_0$  orqali belgilab, butun zanjirning toklari uchun quyidagi tenglamalarni tuzamiz:

$$\underline{I}_1 = \frac{1}{\underline{Z}_1} (\dot{E}_1 - \dot{U}_{10}) = \underline{Y}_1 (\dot{E}_1 - \dot{U}_{10})$$

$$\underline{I}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_2} \dot{U}_{10} = \underline{Y}_2 \dot{U}_{10},$$

$$\underline{I}_3 = \frac{1}{\underline{Z}_2} (\dot{U}_{10} - \dot{U}_{20}) = \underline{Y}_3 \dot{U}_{12}$$

$$\underline{I}_4 = \frac{1}{\underline{Z}_4} \dot{U}_{20} = \underline{Y}_4 \dot{U}_{20},$$

$$\underline{I}_5 = \frac{1}{\underline{Z}_5} (\dot{E}_2 - \dot{U}_{20}) = \underline{Y}_5 (-\dot{U}_{20} + \dot{E}_2)$$

bunda:  $\underline{Y}_1, \underline{Y}_2, \dots, \underline{Y}_5$  – zanjirning tegishli tarmoqlarining kompleks o'tkazuvchanliklari.

Bu toklarning qiymatlarini (4.14) va (4.15) tenglamalarga qo'yib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\underline{Y}_1 (\dot{E}_1 - \dot{U}_{10}) = \underline{Y}_2 \dot{U}_{10} - \underline{Y}_3 (\dot{U}_{10} - \dot{U}_{20}) = 0,$$

$$\underline{Y}_3 (\dot{U}_{10} - \dot{U}_{20}) = \underline{Y}_4 \dot{U}_{20} + \underline{Y}_5 (\dot{E}_2 - \dot{U}_{20}) = 0,$$

yoki

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{10}(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3) - \dot{U}_{20}\underline{Y}_3 &= \underline{Y}_1 \dot{E}_1 = \dot{\mathcal{S}}_1 \\ -\dot{U}_{10}\underline{Y}_3 + \dot{U}_{20}(\underline{Y}_3 + \underline{Y}_4 + \underline{Y}_5) &= \underline{Y}_5 \dot{E}_2 = \dot{\mathcal{S}}_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.31)$$

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$\underline{Y}_{11} = Y_1 + Y_2 + Y_3$  – birinchi tugunning xususiy o'tkazuvchanligi ( $1/\Omega_m$ );

Y<sub>22</sub>=Y<sub>3</sub>+Y<sub>4</sub>+Y<sub>5</sub> – ikkinchi tugunning xususiy o'tkazuvchanligi (1/Om);

$Y_{12}=Y_{21}=-Y_3$  – birinchi va ikkinchi tugunlarning o'zaro o'tkazuvchanligi (Sim).

Ular tufayli (\*) ni quyidagicha soddalashtirish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{10}Y_{11} + \dot{U}_{20}Y_{12} &= \mathfrak{J}_1 \\ \dot{U}_{10} + Y_{21} + \dot{U}_{20}Y_{22} &= \mathfrak{J}_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.32)$$

Ravshanki, xuddi shu tarzda n-ta tugun kuchlanishli ixtiyoriy murakkab zanjir uchun tenglanilar sistemasini umumlashgan ko'ri-nishda quyidagicha tuzish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{10}Y_{11} + \dot{U}_{20}Y_{12} + \cdots + \dot{U}_{no}Y_{1n} &= \mathfrak{J}_1 \\ \dot{U}_{10}Y_{21} + \dot{U}_{20}Y_{22} + \cdots + \dot{U}_{no}Y_{2n} &= \mathfrak{J}_2 \\ \vdots & \\ \dot{U}_{10}Y_{n1} + \dot{U}_{20}Y_{n2} + \cdots + \dot{U}_{no}Y_{nn} &= \mathfrak{J}_n \end{aligned} \right\} \quad (4.33)$$

Tenglamaning chap qismida faqat bittadan  $U_{k0}$   $Y_{kk}$  musbat ko'paytma, qolganlari  $U_{q0}$   $Y_{qs}$  ko'rinishdagi manfiy ko'paytmadir. Har bir tenglamaning o'ng qismida "**k**" tugunga bevosita bog'liq bo'lган energiya manbalaridan kelayotgan toklarning yig'indisi  $\Im_k$  yozilgan.

Agar e.yu.k. manbai bo'lsa, u holda  $\mathfrak{J}_k$  ga barcha e.yu.k. larning ularga ulangan tarmoqlar o'tkazuvchanliklari ko'paytmasining algebraik yig'indisi kiradi.  $\mathbb{E}_qY_q$  ning hosil qilgan toki tugunga qarab yo'nalssa, ko'paytmaning ishorasi musbat va tugundan ketayotgan bo'lsa, manfiy bo'ladi. Toklar manbai mavjud bo'lganda,  $\mathfrak{J}_k$  yig'indisining miqdorlari tarmoqning o'tkazuvchanligiga bog'liq bo'lmaydi (k-tugunga nisbatan yo'nalishini hisobga olganda, agar s tugunga e.yu.k. ham, tok manbai ham tegishli bo'lmasa, unda  $\mathfrak{J}_k=0$  bo'ladi).

Kontur toklari usuliga o‘xshash, bu yerda ham (4.33) tenglamaning yechimi aniqlovchilar yordamida topiladi, ya’ni:

$$U_{ko} = \frac{\Delta_{k1}}{A} \mathfrak{J}_1 + \frac{\Delta_{k2}}{A} \mathfrak{J}_2 + \dots + \frac{\Delta_{kn}}{A} \mathfrak{J}_n,$$

bundagi

$$\Delta = \begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & Y_{nn} \end{vmatrix} - \text{bosh aniqlovchi.}$$

$\Delta_{qs} = \Delta_{sq}$  – uning minorlari bo‘lib, ishorasi  $(-1)^{q+s}$ ga ko‘paytirish yo‘li bilan aniqlanadi.

Tarmoqlardagi haqiqiy toklar quyidagicha aniqlanadi, ya’ni k. q..., S tugunlarni nol nchi tugun bilan ulovchi tarmoqlar uchun

$$I_k = \bar{U}_{ko} Y_k, \quad I_q = \bar{U}_{qo} Y_q, \quad I_s \bar{U}_{so} Y_s$$

va xuddi shunday k va q, q, S va h.k. tugunlarni ulovchi tarmoqlar uchun

$$I_{kq} = \bar{U}_{kq} Y_{kq} = (\bar{U}_{ko} - \bar{U}_{qo}) Y_{kq},$$

$$I_{qs} = \bar{U}_{qs} Y_{qs} = (\bar{U}_{qo} - \bar{U}_{so}) Y_{qs} \quad \text{va h.k}$$

Yuqorida keltirilgan usul amalda eng ko‘p tarqalgan, elektr energetik tarmoqlarini o‘rnashgan toklarini hisoblashda juda katta miqyosda joriy etiladi. Ko‘p tarmoqli elektr uzatuvchi zanjirlarning shakli ma’lum strukturaga ega bo‘lganligi sababli, mazkur hisoblashlar graf-sxemalar va matritsalar yordamida bajariladi.

Masalan, jixtiyoriy "k" va "m" tugunlar orasida joylashgan "s" tarmoqni oladigan bo‘lsak (4.10-rasm), unda o‘rnashgan kuchlanish  $\bar{U}_{km}$  tugunlardagi  $\bar{U}_{k0}$  va  $\bar{U}_{m0}$  kuchlanishlar ayirmasiga teng bo‘ladi, ya’ni:

$$\bar{U}_s = \bar{U}_{km} = \bar{U}_{k0} - \bar{U}_{m0} = a_{sk} \bar{U}_{k0} + a_{sm} \bar{U}_{m0} \quad (4.34)$$

bu yerda:  $a_{sk} = 1$ , chunki  $\bar{U}_s$  vektor sifatida "k"-dan chiqqan,  $a_{sm} = -1$ , chunki  $\bar{U}_s$  "m"-ga yo‘nalgan).

Agarda (4.34) tenglama tuzilish qoidasini matritsalar to‘ldirish qoidasi bilan taqqoslasak, shuni yaqqol ko‘ramizki, graflangan sxemaning tarmoqlardagi kuchlanishlar ustun-matritsasi tugun kuchlanishlari ustun- matritsasiga nisbatan quyidagi ko‘paytma orqali ifodalanadi:

$$\bar{U} = \underline{A}^t = \bar{U}_0 = A^t \begin{vmatrix} \bar{U}_{10} \\ \bar{U}_{20} \\ \dots \\ \bar{U}_{n0} \end{vmatrix}$$

Haqiqatdar ham  $A^t$  matritsaning qatorlari graflangan sxemaning tarmoqlari soniga ustunlari esa sxema tugunlari soniga bog‘liqidir. Shu sababli, garchi anlangan tarmoq "0"-nchi tugunga (ya’ni bazis tugunga) ulangan bo‘lmasa, tegishli qatordan faqatgina ikkita qarama-qarshi ishorali birlanchi element joy oladi. Bunday qator matritsaning

tegishlicha tugun kuchlanishlar ustun-matritsasiga nisbatan olingan ko'paytmasi ikkita tugun orasidagi kuchlanishni beradi. Kerakli tenglamalar sistemasini tuzishdan oldin kuchlanish  $\tilde{U}$ -ning o'ziga tegishli tarmoqning aktiv va passiv elementlarining parametrlari orqali bog'laylik: chunki umumiy holda tarmoq tarkibida e.yu.k. hamda tok manbalari bo'lislil mumkin.


Shunday qilib,

$$\underline{\tilde{U}} = \underline{\tilde{U}} - \underline{\dot{E}}; \quad \underline{I} = \underline{I} + \underline{\dot{J}} \text{ va } \underline{I} = \underline{Y} \underline{\tilde{U}}.$$

Kirxgofning birinchi qonuniga asosan, graf-sxemaning tugunlari uchun quyidagini yozish mumkin:

$$\begin{aligned} \underline{A}\underline{I} &= \underline{A}\underline{I} + \underline{A}\underline{\dot{J}} = 0 \text{ yoki } \underline{AY}\underline{\tilde{U}} = -\underline{A}\underline{\dot{J}} \text{ lekin} \\ \underline{\tilde{U}} &= \underline{\tilde{U}} + \underline{\dot{E}} = \underline{A}^t \underline{\dot{U}_0} + \underline{\dot{E}} \text{ ni hisobga olsak,} \\ \underline{AYA}^t \underline{\dot{U}_0} &= -\underline{A}(\underline{\dot{J}} + \underline{YE}) \end{aligned}$$

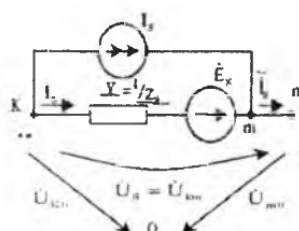Ko'rinib turibdiki,  $\underline{AYA}^t$  -  $n \times n$  tartibli tugun o'tkazuvchanliklar kvadrat matritsasi va uni quyidagicha ifodalash mumkin:



4.10-rasm.


$$\underline{AYA}^t = \begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & Y_{nn} \end{vmatrix}$$

(bu yerda  $Y_{kk}$  - "k"- tugunning xususiy o'tkazuvchanligi,  $Y_{km}$  - "k" va "m"- tugunlar orasidagi umumiy o'tkazuvchanlikdir).

Shuni ham eslatamizki,  $\underline{A}\underline{\dot{J}} - n \times 1$  tartibli ustun-matritsa va uning elementlari o'z nomerlariga mos nomerli tugunlarga bog'langan tok manbalari toklarining yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi.  $\underline{A}(YE)$  esa shunday  $n \times 1$  tartibli ustun-matritsaki, uning elementlari sun'iy tok manbai ( $YE$ ), ya'ni e.yu.k. manbalaridan tarmoq o'tkazuvchanligi Y orqali tegishli tugunga kelayotgan toklar yig'indisidir. Shu tufayli

$$A = (\underline{J} + Y E = \begin{vmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{vmatrix}$$

Ushbu usul bilan tashkil topgan tenglamalar sistemasini yechish natijasida har bir graf-sxema tarmoqlaridagi kuchlanishlarni  $\underline{U} = A^t \underline{U}_0$  orqali, passiv elementlardagi kuchlanishlarni  $\underline{U} = E + \underline{U}$  orqali topish qiyin bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash elementlardagi toklar  $I = Y U$  tarzida, umumiy tarmoq toklari esa  $I = I + J$  ko'rinishida topilishi tabiiydir.

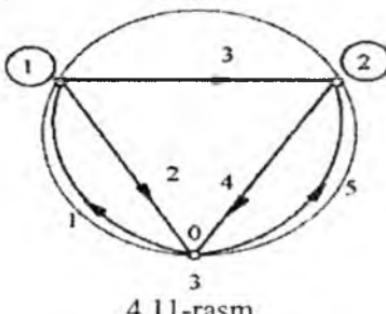

4.11-rasm.

**Misol** sifatida 4.9-rasmidagi sxema uchun tugun kuchlanishlar usulini ushbu sxemaning grafiga nisbatan matritsaviy tahlilini ko'zdan kechiraylik. Buning uchun eng avvalo sxemaning grafini ko'raylik (4.11-rasm). Ko'rinish turibdiki, bu graf-sxema uchun bog'lanishlar matritsasi quyidagicha bo'ladi:

$$A = \begin{matrix} & 1 & -1 & 1 & 1 & & \\ 1 & & & & & & \\ 2 & & & & -1 & 1 & -1 \end{matrix}$$

Kuchlanish, e.yu.k. va toklar matrisalarini ag'darilgan shakllari:

$$\underline{U}^t = \|\bar{U}_1 \bar{U}_2 \bar{U}_3 \bar{U}_4 \bar{U}_5\|,$$

$$\underline{E}^t = \|\bar{E}_1 000 \bar{E}_2\|, \quad \underline{Y} = \text{diag}(Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5),$$

$$\underline{I}^t = \|I_{10} I_{21} I_{32} I_{43} I_{54}\|.$$

$$\underline{U}_0^t = \|\bar{U}_{10} \bar{U}_{20}\|$$

$A Y$  – matritsaning xususiyatlarini va  $\underline{Y}$  – matritsaning diagonal xarakterga egaligini hisobga olsak, quyidagini yozishimiz mumkin:

<u>A Y</u>	1	2	3	4	5
2	-Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>		
2			-Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	-Y <sub>5</sub>

va

$$\underline{A} \underline{Y} \cdot \underline{A}' = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & Y_1 + Y_2 + Y_3 & -Y_3 \\ \hline 2 & -Y_3 & Y_3 + Y_4 + Y_5 \\ \hline \end{array}$$

Shunga o'xshash

$$\begin{aligned} Y \dot{E} &= \| Y_1 \dot{E}_1 000 Y_5 \dot{E}_2 \| \\ A(\mathfrak{J} + Y E) &= 1 | -Y_1 \dot{E}_1 | = |\mathfrak{J}| \\ &2 | -Y_5 \dot{E}_2 | |\mathfrak{J}| \end{aligned}$$


chunki tok manbai zanjirda yo'q va  $j=0$ . Hamma yozuvlarni umumlashtirish natijasida quyidagini olamiz:

$$\begin{aligned} Y_{11} \dot{U}_{10} + Y_{12} \dot{U}_{20} &= \mathfrak{J}_1, \\ Y_{21} \dot{U}_{10} + Y_{22} \dot{U}_{20} &= \mathfrak{J}_2, \end{aligned} \quad (4.35)$$

ya'ni yuqorida (4.35) belgisi bilan ko'rsatilgan tenglamalar sistemasini takroran hosil qildik, chunki  $Y_{11}=Y_1+Y_2+Y_3$ ,  $Y_{22}=Y_3+Y_4+Y_5$ ,  $Y_{12}=Y_{21}+Y_3$ , shuningdek,  $\mathfrak{J}_1 = Y_1 \dot{E}_1$  va  $\mathfrak{J}_2 = Y_5 \dot{E}_2$ .
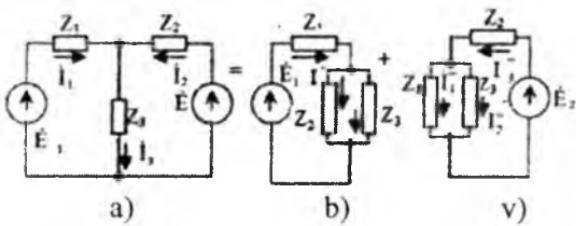
#### 4.10. Superpozitsiya yoki ustlash prinsipi va uning asosida tuzilgan hisoblash qoidalari

Yuqorida ko'rib chiqilgan elektr zanjirlarini hisoblash usullari shuni ko'rsatadi, har qanday zanjirning ixtiyoriy tarmoq toki  $I_k$  shu zanjirning barcha e.yu.k. va tok manbalarining ta'sirida hosil bo'ladi. Demak, mazkur tokning miqdori va yo'nalishi aniqlanishida har bir manbaning o'z ulushi bor deb hisoblash kerak. Shu nuqtayi nazardan faraz qilaylikki, alohida olingan manba ulushini ushbu manbadan boshqa barcha manbalar olib tashlangan sharoitda aniqlanadi. Buning uchun quyidagi ikkita e.yu.k. manbaga ega bo'lgan soddagina zanjirni ko'rib chiqaylik (4.12-a rasm).



4.12-rasm.

Agar noma'lum toklarni  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  deb oladigan bo'lsak, ularning  $\dot{E}_1$  va  $\dot{E}_2$  manbalardan hosil bo'lgan tashkil etuvchilarini tegishlicha  $\dot{I}'_1$ ,  $\dot{I}'_1$  va  $\dot{I}'_2$  hamda  $\dot{I}'_2$ ,  $\dot{I}'_3$  va  $\dot{I}'_3$  bilan ajratamiz. 4.12-b rasmda to'la zanjir faqatgina  $\dot{E}_1$  ta'sirida hosil bo'lgan  $\dot{I}'_1$ ,  $\dot{I}'_2$  va  $\dot{I}'_3$  toklarga ega. 4.12-v rasmda esa faqatgina manba  $E_2$  ta'sirida oqayotgan  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  toklar ko'rsatilgan. Agar zanjirni to'la ko'rinishiga qaytadigan bo'lsak (4.12-a rasm), undagi haqiqiy toklar "ulash toklari" bilan quyidagi munosabatda bo'ladi:  $I_1 = \dot{I}'_1 - \dot{I}'_2$ ,  $I_2 = -\dot{I}'_2 + \dot{I}'_3$  va  $I_3 = \dot{I}'_3 - \dot{I}'_1$  (tok tashkil etuvchilarining ishorasi asosiy tok yo'naliishiga bog'liq olingan: mos kelganda (+) bilan, qarama-qarshi kelganda (-) bilan). Toklarni bu tarzda yozilishi superpozitsiya (yoki ustlash) prinsipiiga asoslangandir: bu prinsip chiziqli zanjirlarning eng muhim qonun-qoidalardan biri hisoblanadi. Endi mazkur prinsipni haqiqiyligini misollar bilan tasdiqlaylik.

4.12-b rasmdagi sxema uchun:

$$\dot{I}'_1 = \dot{E}_1 : \left[ \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \right] = \dot{E}_1 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) : [\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1] = \frac{\dot{E}_1 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)}{D}$$

$$\dot{I}'_2 = \dot{I}'_1 \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_3}{D} \text{ va } \dot{I}'_3 = \dot{I}'_1 \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2}{D}$$

(bu yerda:  $D = \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 + \underline{Z}_3 \underline{Z}_1$ )

4.12-v rasmdagi sxema uchun:

$$\dot{I}'_2 = \dot{E}_2 : \left[ \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \right] = \frac{\dot{E}_2 (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3)}{D}$$

$$\dot{I}'_1 = \dot{I}'_2 \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = \frac{\dot{E}_2 \underline{Z}_3}{D} \text{ va } \dot{I}'_3 = \dot{I}'_2 \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} = \frac{\dot{E}_2 \underline{Z}_1}{D}$$

Haqiqiy toklarga o'tsak:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}'_1 - \dot{I}'_2 = [\dot{E}_1 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) - \dot{E}_2 \underline{Z}_3] : D \quad (4.36)$$

$$\dot{I}_2 = -\dot{I}'_2 - \dot{I}'_3 = [-\dot{E}_2 \underline{Z}_3 + \dot{E}_2 (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3)] : D \quad (4.37)$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}'_3 - \dot{I}'_1 = (\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1) : D \quad (4.38)$$

bo'lib chiqadi. Bu toklarni aniq topilganiga ishonch hosil qilish uchun, asosiy zanjirni (4.12-a rasm) tugun kuchlanishlar usuli bilan hisoblab ko'raylik. Yagona mustaqil (1) tugun uchun tenglama quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

$$Y_{11}\dot{U}_{10} = \dot{E}_1 Y_1 + \dot{E}_2 Y_2 = \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2},$$

$$(\underline{y}_1 + \underline{y}_2 + \underline{y}_3)\dot{U}_{10} = \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}$$

$$\dot{U}_{10} = [\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1] \cdot \frac{\underline{Z}_3}{D}$$

Demak,  $\underline{Z}_3$  qarshilikdagi tok  $\dot{I}_3 = Y_3 \dot{U}_{10} = \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{D}$ , ya'ni (4.38) dagi ifodani tasdiqlaydi. Shunga o'xhash birinchi tarmoqdagi tok

$$\dot{I}_1 = Y_1 (\dot{E}_1 - \dot{U}_{10}) \text{ yoki } \dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_1}{\underline{Z}_1} - \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1} \cdot \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{D} =$$

$$\frac{1}{D} [\dot{E}_1 (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) - \dot{E}_2 \underline{Z}_3], \text{ ya'ni (4.36) dagi ifodani tasdiqlaydi.}$$

$$\text{Ikkinchi tarmoqdagi tok } \dot{I}_2 = Y_2 (\dot{E}_2 - \dot{U}_{10}) \text{ yoki } \dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_2}{\underline{Z}_2} - \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2} \cdot \frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{D}.$$

$$\frac{\dot{E}_1 \underline{Z}_2 + \dot{E}_2 \underline{Z}_1}{D} = \frac{1}{D} [\dot{E}_2 (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) - \dot{E}_1 \underline{Z}_3], \text{ ya'ni (4.37) dagi ifodani tasdiqlaydi.}$$

4.12-a rasmdagi ikki manbali zanjirni ikki marotaba bir manbali qilib ko'rsatish (4.12-b va v rasm) har qanday "n" ta manbali murakkab zanjirni soddalashtirishda qo'llanilishi mumkin. Shu bilan bir vaqtida shuni esda tutish kerakki, zanjirdagi yo'q qilib ko'rsatilgan e.yu.k. manba o'rinnari, agarda ularni ichki qarshiliklari nolga teng bo'lsa, qisqa tutashuv shaklida olinishi lozim. Manbalar soni ko'p bo'limgani holdagini ustlash prinsipi zanjir hisoblash usuli sifatida qo'llanilishi ma'qul. Aks holda "ulushli" toklar topilishi murakkablashadi va sun'iy (bir manbali) sxemalar soni ko'payib ketadi.

#### 4.11. Mutanosiblik prinsipi va uning asosida tuzilgan hisoblash qoidalari

Chiziqli zanjirlar uchun Maksvell kiritgan ***mutanosiblik prinsipi*** taalluqlidir. Bu prinsipga ko'ra, har qanday murakkab zanjirning "av" tarmog'ida joylashgan  $\dot{E}_{ab} = \dot{E}$  e.yu.k. manbai boshqa manbalar bo'limgani sharoitda shu zanjirni o'zidagi ixtiyoriy "cd" tarmog'ida  $\dot{I}_{cd} = \dot{I}$  tok

hosil qilgan be'lsa, shu e.yu.k. manbaining o'zi "cd" tarmog'iga ko'chirilgan holda (endi  $\dot{E}_{cd} = \dot{E}$ ) birinchi tarmoqda  $\dot{I}_{ab} = \dot{I}$  tokni hosil qiladi.

Bu qoidani haqqoniyligiga kontur toklar usulini ishlatib, ishonch hosil qilamiz. "ab" tarmoq zanjirning "^" - konturiga, "cd" tarmog'i esa "s"- konturiga kirgan deb faraz qilaylik. Shunday ekan, konturlardagi kontur toklari  $\dot{I}_{ab} = \dot{I}_q$  va  $\dot{I}_{cd} = \dot{I}_s$  bo'ladi va e.yu.k. manbaining joylashgan tarmog'idan qat'i nazar ularning miqdorlari tegishlicha:

$$\dot{I}_{ab} = \dot{I}_q = \dot{E} \frac{\Delta_{qs}}{\Delta}$$

$$\dot{I}_{cd} = \dot{I}_s = \dot{E} \frac{\Delta_{sq}}{\Delta}$$

ni tashkil etadi. Ko'rinish turibdiki,  $\dot{I}_{ab} = \dot{I}_{cd} = \dot{I}$ , chunki  $\Delta_{qs} = \Delta_{sq}$  va tegishli nisbat  $\dot{E}_{ab} : \dot{I}_{cd} = \dot{E}_{cd} : \dot{I}_{ab} = \dot{E} : \dot{I}$  "q" va "s" konturlar orasidagi o'zaro qarshilik  $Z_{qs}$  ni beradi.

Aytilgan nazariyani tasdiqlash maqsadida 4.10-rasmga murojaat qilishimiz mumkin, shu sharti bilanki, 4.12-b va v rasmdagi sxemalarda  $E_1 = \dot{E}_2 = \dot{E}$ , ya'ni manba birinchi konturdan ikkinchi konturga ko'chiriladi. Bu holda  $\dot{E}_1 = \dot{E}$  birinchi konturda joylashganda, ikkinchi konturdagi tok:

$$\dot{I}_2 = \frac{\Delta_{21}}{\Delta} \dot{E}_1 = \frac{Z_3}{D} \dot{E}_1 = \frac{Z_3}{D} \dot{E} \quad [D = \Delta = Z_1 \cdot Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1]$$

Teskari holda, ya'ni  $\dot{E}_2 = \dot{E}$  ikkinchi konturda joylashganda, birinchi konturdagi tok:

$$\dot{I}_1 = \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \dot{E}_2 = \frac{Z_3}{D} \dot{E}_2 = \frac{Z_3}{D} \dot{E}$$

ya'ni  $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = \dot{I} = \frac{Z_3}{D} \dot{E}$  – mutanosiblik prinsipi tasdiqlandi.


#### 4.12. Ekvivalent generator usuli

Bu usul bilan elektr zanjirni tahlil qilish kompensatsiyalash to'grisidagi teoremaga va ustlash (superpozitsiya) prinsipiga asoslangan. Energiya manbaiga ega bo'lgan ixtiyoriy murakkab zanjir (4.13-a rasm) berilgan deb faraz qilaylik. Bu zanjir tarmoqlarining biridan o'tayotgan tokni ushbu usul bilan aniqlash kerak (masalan,  $Z_{ab}$  ulangan qismida).

Zanjirming e.yu.k. (yoki tok) manbali chap qismi  $Z_{ab}$  qarshilikli "a-b" qismlariga nisbatan aktiv ikkiqtublilik A tarzida ko'rilibi mumkin.

Ikkiqtublilik A ning ekvivalent e.yu.k. miqdorini aniqlash uchun "a" va "b" qismlari orasidagi tashqi zanjirni uzib, hisoblash (yoki tajriba

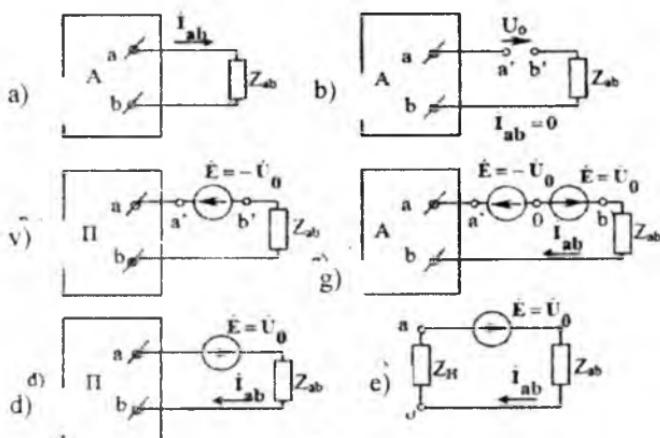yo‘li bilan "a" va "v" (4.13-b rasm) nuqtalar kuchlanishlar ayirmasi (salt ishlash kuchlanishi)  $U_0$  aniqlanadi.



4.13-rasm.

Agar "a" va "b" (4.13-b rasm) nuqtalar orasiga teskari yo‘nalgan e.yu.k.  $\dot{E} = -U_0$  kiritish orqali tarmoqni qaytadan ulasak, tarmoqdagi tok  $I_{ab} = 0$  (rejim) o‘zgarmay qoladi. Agar miqdori  $\dot{E} = U_0$  bo‘lgan yana bitta e.yu.k. manbai (yo‘nalishi  $U_0$  bilan mos bo‘lgan) (4.13-g rasm) kirtsak, zanjirning (umuman tarmoqning) normal rejimi qayta tiklanadi.

Endi teskari e.yu.k.  $[-E]$  ni aktiv ikkiqutblilik Aning ichiga kirtsak, teskari yo‘nalishli e.yu.k. ikkiqutblilikning ekvivalent e.yu.k. ni kompensatsiyalashi natijasida aktiv ikkiqutblilik "a" va "v" qismlariga nisbatan passiv bo‘lib qoladi (4.13-d rasm).

Endi (manbalar ajratilgan holatda) ikkiqutblilik  $\Pi$  ning barcha qarshiliklarini  $Z_{ab}$ ga nisbatan ichki hisoblangan (4.13-e rasm) qandaydir ekvivalent  $Z_n$  qarshilik bilan almashtirish mumkin. Bu holda  $Z_{ab}$  va  $Z_n$  qarshiliklar ketma-ket ulangan zanjirda manba  $\dot{E} = U_0$  hosil qilgan tok quyidagini beradi:

$$I_{ab} = \frac{\dot{E}}{Z_{ab} + Z_n} = \frac{U_0}{Z_{ab} + Z_n} \quad (4.39)$$

Bu tenglama aktiv ikkiqutblilikka oid teorema (yoki ekvivalent generator haqidagi teorema) ning matematik ifodasıdır.

Ushbu teoremadan zanjirlarni hisoblashda salt ishslash kuchlanishini hisoblash uchun boshqa usullarga asoslangan murakkab hisoblashlar talab etilmaganda va toki izlanayotgan tarmoqni ajratish, tekshirilayot-

gan zanjirning tugunlar va konturlar soni keskin kamaytirilganda foydalaniadi.

Ekvivalent generator usuli bilan boshqa usullar asosida topilgan toklarning qiymatlari tekshiriladi. Masalan, 4.9-rasmida berilgan zanjirdagi  $\underline{I}_3$  tokni aniqlash uchun, shu tok o'tayotgan "a-b" tarmoqmi sxemadan ajratsak, zanjir  $\dot{E}_1$  va  $\dot{E}_2$  manbalari bo'lgan ikkita mustaqil konturga aylanadi. Salt ishslash rejimida bu konturlarning tarmoqlaridagi toklar tegishlicha:

$$\begin{aligned} \underline{I}_{10} &= \underline{I}_{20} = \dot{E}_1 : (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2), \\ \underline{I}_{40} &= \underline{I}_{50} = \dot{E}_2 : (\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5), \end{aligned}$$

Salt ishslash kuchlanishi  $\dot{U}_{30} = \dot{U}_{20} - \dot{U}_{10}$ , ya'ni

$$\dot{U}_{30} = \underline{I}_{20}\underline{Z}_2 - \underline{I}_{10}\underline{Z}_4 = \dot{E}_1\underline{Z}_2 : (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) - \dot{E}_2\underline{Z}_4 : (\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5)$$

"a-b" tarmoqdan tashqarida unga nisbatan hosil bo'lgan ikkiqutbililikning ichki qarshiligi

$$Z_u = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} + \frac{\underline{Z}_4 \cdot \underline{Z}_5}{\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5}$$

bo'ladi; "a-b" tarmoqdagi  $\underline{I}_3$  tokni aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} \underline{I}_3 &= \frac{\dot{U}_{30}}{\underline{Z}_3 + \underline{Z}_u} = \\ &= \frac{\dot{E}_1\underline{Z}_2(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) - \dot{E}_2\underline{Z}_4(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)}{\underline{Z}_1\underline{Z}_2(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) + \underline{Z}_4\underline{Z}_5(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) + \underline{Z}_3(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)(\underline{Z}_4 + \underline{Z}_5)} \end{aligned}$$

## V BOB. O'ZARO INDUKTIV BOG'LANGAN ZANJIHLAR

### 5.1. Induktiv bog'langan zanjirlarni hisoblash usullari

Elektromagnit maydon nazariyasiga ko'ra, tokli har qanday o'tkazgich undagi tok hosil qilgan magnit maydon bilan qurshalgan. Bu tokning (shuningdek, shu tok hosil qilgan magnit maydonning ham) vaqt bo'yicha har qanday o'zgarishi o'tkazgichda o'zinduksiya e.yu.k. ni hosil qiladi:

$$e_L = \frac{-d\varphi}{dt} = -L \frac{di}{dt} \quad (5.1)$$

Agar shu tokli o'tkazgich hosil qilgan magnit maydonda boshqa o'tkazgich ham bo'lsa, uning qismlarida o'zaro induksiyanuvchi e.yu.k. hosil bo'ladi:

$$e_M = -M \frac{di}{dt} \quad (5.2)$$

Birinchi o'tkazgichdagi tokning vaqt mobaynida o'zgarishi  $\frac{di}{dt}$  bilan, ikkinchi o'tkazgichdagi induksiyalangan e.yu.k. orasidagi proporsionallik koeffitsiyenti o'zaro induktivlik ( $M_1$ ) deb, o'tkazgichlardan tuzilgan zanjirlar esa induktiv bog'langan zanjirlar deb ataladi.

**Misol** tariqasida o'ramlar soni  $w_1$  va  $w_2$  bo'lgan induktiv bog'langan ikkita konturni ko'rib chiqaylik. Ulardagi  $i_1$  va magnit  $i_2$  toklar tegishlicha  $\Phi_{11}$  va  $\Phi_{22}$  magnit oqimlarni hosil qiladi (5.1-rasm). Birinchi holda ikkala konturni  $i_1$  tok hosil qilgan magnit maydon qurshab olgan  $i_2=0$  deb faraz qilamiz (5.1-a rasm). U holda ilashgan magnit oqim va o'zinduksiya koeffitsiyenti tegishlicha

$$\psi_{11}=w_1\Phi_{11} \text{ va } L_1 = \frac{\psi_{11}}{i_1} \text{ bo'ladi.}$$

Zanjirlararo induktiv bog'lanish sharti bo'yicha umumiy oqim  $\Phi_{11}$  ning  $\Phi_{21}$ ga teng bo'lgan qismi ( $\Phi_{21}<\Phi_{11}$ )  $w_2$  konturda ilashgan magnit oqimning o'zaro induksiyasini hosil qiladi:


$$\Psi_{21}=w_2\Phi_{21}$$

U son jihatidan o'zaro induksiya koeffitsiyenti bilan aniqlanadi:

$$M_{21}=\frac{\psi_{21}}{i_1}$$

Xuddi shunga o'xshash  $i_2\neq 0$  va  $i_1=0$  (4.14-b rasm) bo'lgan holda ilashgan magnit oqim va o'zaro induksiya koeffitsiyenti tegishlicha:
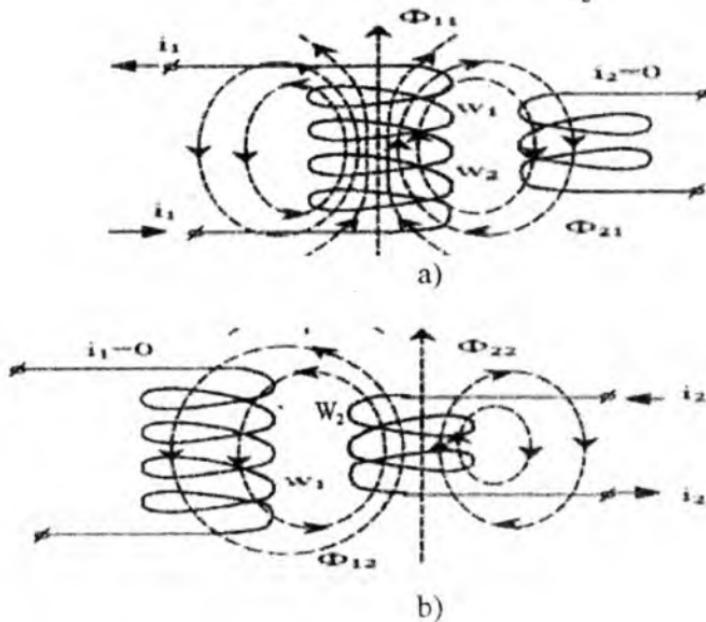
$$\psi_{22} = w_2 \Phi_{22} \quad \text{va} \quad L_2 = \frac{\psi_{22}}{i_2}$$



5.1-rasm.

Bunda umumiy oqim  $\Phi_{22}$ ning  $\Phi_{12}$ ga teng qismi ( $\Phi_{12} < \Phi_{22}$ ) konturda ilashgan magnit oqimning o'zaro induksiyasini hosil qiladi:

$$\psi_{12} = W_1 \Phi_{12}$$

U son jihatidan o'zaro induksiya koefitsiyenti bilan aniqlanadi:

$$M_{12} = \frac{\psi_{12}}{i_2}$$

O'zaro magnit oqimlar  $\Phi_{22}$  va  $\Phi_{12}$  bir xil masofada magnit qarshiligi  $R_\mu$  bir xil bo'lган muhit orqali tutashadi; demak,

$$\Phi_{12} = \frac{i_2 w_2}{R_\mu} \quad \text{va} \quad \Phi_{21} = \frac{i_1 w_1}{R_\mu}$$

bunda

$$M_{12} = \frac{w_1 \Phi_{12}}{i_2} = \frac{w_1 w_2}{R_\mu} \quad \text{va} \quad M_{21} = \frac{w_2 \Phi_{21}}{i_1} = \frac{w_1 w_2}{R_\mu}$$

chiqadi, ya'ni o'zaro induktivlik  $M = M_{12} = M_{21}$  istalgan har bir induktiv bog'lanishli konturlarda bir xil bo'ladi. Konturlarning xususiy induktivliklari  $L_1$  va  $L_2$  doimiy musbat, chunki  $i_1$  va  $i_2$  toklar  $\Phi_{11}$  va  $\Phi_{22}$  magnit oqimlariga shartli ravishda mosdir (o'naqay parma qoidasi).

O'zaro induktivlik  $M$  ning ishorasi esa konturlarning o'zaro ulanish sxemasiga bog'liq. Agar  $i_1 \neq 0$  va  $i_2 \neq 0$  bo'lganda, o'zaro magnit oqimlar  $\Phi_{21}$  va  $\Phi_{12}$  konturlarning xususiy oqimlari  $\Phi_{11}$  va  $\Phi_{22}$  yo'nalishi bilan mos tushsa, bunday konturlar mos ravishda ulangan deyiladi va  $M > 0$  bo'ladi.

Agar o'zaro magnit oqimlar konturlarning xususiy oqimlariga qarshi yo'nalgan bo'lsa, bunday konturlar qarama-qarshi ulangan deyiladi va  $M < 0$  bo'ladi.

Xususiy induktivliklari  $L_1$  va  $L_2$  hamda o'zaroinduktivligi  $M$  bo'lgan ikki konturning induktiv bog'liqlik darajasi bog'lanish koefitsiyenti  $K_{bog}$  orqali aniqlanadi:

$$K_{bog} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (5.3)$$

Bunda doimo  $K_{bog} < 1$ , chunki  $\Phi_{11} > \Phi_{21}$  va  $\Phi_{22} > \Phi_{12}$ , ya'ni birinchi konturning xususiy magnit maydoni ikkinchi konturni to'la qurshab ololmaydi.

## 5.2. Induktiv bog'langan zanjirlarni hisoblash

Misol tariqasida, bitta manbadan ta'minlanayotgan, elementlari induktiv bog'langan eng oddiy zanjirmi hisoblashni ko'rib chiqaylik (5.1-rasm). Birinchi holda aktiv qarshiliklari  $r_1$  va  $r_2$ , induktivliklari  $L_1$  va  $L_2$ , o'zaro induktivligi  $M$  bo'lgan ikki g'altak o'zaro ketma-ket ulangan hamda o'zgaruvchan kuchlanish u manbai bilan tutashtirilgan, deb faraz qilaylik (5.1-a rasm), (ikkala g'altak mos ulanganda kirish qismalarini shartli ravishda yulduzcha bilan belgilaymiz). Induktiv bog'langan elementlari mos ulangan zanjirning tenglamasi:

$$u = u_1 + u_2 = \left( r_1 i + L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} \right) + \left( r_2 i + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} \right) = \\ (r_1 + r_2)i + (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt} \quad (5.4)$$

(bunda:  $e_{L1} = -L_1 \frac{di}{dt}$  va  $e_{L2} = -L_2 \frac{di}{dt}$  – o'zinduksiya e.yu.k.).

Buni kompleks shaklda quyidagicha ham yozish mumkin:

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = (r_1 + r_2) \dot{I}_{mos} + j\omega(L_1 + L_2 + 2M) I_{mos} \\ &= [(r_1 + r_2) + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)] \dot{I}_{mos} \\ &= Z_{mos} \cdot \dot{I}_{mos} \end{aligned} \quad (5.5)$$

bunda:  $Z_{mos}$  – zanjirning kompleks to'la qarshiligi,  $\dot{E}_M = j\omega M I_{mos}$  – kompleks o'zaro induksiya e.yu.k.;  $I_{mos}$  – kompleks tok.

Zanjir elementlari qarama-qarshi ulanganda (5.I-b rasim), ( $L_1$  g'altakning kirish qismi va  $L_2$  g'altakning chiqish qismi ulanish sxemasida yulduzcha bilan ko'rsatilgan) o'zaro induksiyani hisobga olgan holda zanjirning turg'unlashgan rejimdagi muvozanat tenglamasi yoki kompleks shaklda:

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = (r_1 + r_2)I_{kk} + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)I_{kk} = \\ &[(r_1 + r_2) + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)]I_{kk} = Z_{kk} \cdot I_{kk} \end{aligned} \quad (5.6)$$

bunda:  $Z_{qq}$  – elementlari qarama-qarshi ulangandagi zanjirning kompleks to'la qarshiligi;  $I_{kk}$  – kompleks tok.

Keltirilgan nisbatlarga ko'ra, elementlari mos ulangan sxemada butun zanjirning qarshiligi o'zining induktiv tashkil etuvchisi  $X_m = 2\omega M$  miqdorlari ortishi hisobiga birmuncha ortadi. Elementlari qarama-qarshi ulanganda, aksincha, induktiv tashkil etuvchining  $X_M = 2\omega M$  miqdori kamayishi hisobiga zanjirning qarshiligi kamayadi. Elementlari mos ulanganda konturdagi magnit oqimlar o'zaro kuchayib, tokning vaqt jihatidan o'zgarishida induktiv elementlarning umumiy reaksiyasi ortadi va zanjirdagi tok kamayadi. Qarama-qarshi ulangan sxemada esa konturlardagi oqimlar o'zaro kuchsizlanadi, buning natijasida g'altakdagagi teskarri e.yu.k. kamayib, zanjirdagi tok ortadi. To'la qarshilik  $Z_{mos} > Z_{qq}$  ( $I_{mos} < I_{qq}$ ) faktidan ikkita induktiv bog'langan konturning ulanish sxe-masi usulini va o'zaro induktivligi miqdori  $M$  ni eksperimental aniqlashda foydalanish mumkin. Masalan, 5.1-rasmdagi zanjir uchun berilgan kuchianish  $U$  da  $I_{mos}$  va  $I_{qq}$  toklar eksperimental ravishda o'chanib, so'ngra

$$Z_{mos} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \text{ va } Z_{kk} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_{kk}}$$

O'zaro induksiya koeffitsiyenti  $M$  quyidagicha aniqlanadi:

$$M = (Z_{mos} - Z_{kk}) : 4\omega$$

chunki  $Z_{mos} = (r_1 + r_2) + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)$

va


$$Z_{kk} = (r_1 + r_2) + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)$$

Endi 5.3-rasmdagi murakkab zanjirni hisoblash maqsadida, Kirx-gofning birinchi va ikkinchi qonunlariga binoan, tenglamalar sistemasini tuzaylik. Sxemada  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  toklarning qabul qilingan yo'nalishlari bo'yicha  $L_1$  va  $L_2$  g'altaklar mos ulangan ( $M_{21}=M_{12}>0$ ), ammo  $L_3$  g'altak  $L_1$  va  $L_2$  larga nisbatan qarama-qarshi ulangan ( $M_{13}=M_{31}<0$ ) va


$M_{23}=M_{32}<0$ ). Agar zanjirning boshqa parametrlari qatorida o'zaro induktivlikning ham absolyut miqdori  $|M_{12}|$  va  $|M_{23}|$ ,  $|M_{31}|$  berilgan bo'lsa, tenglama tuzilganda bu miqdorlarning oldidagi ishora g'altaklarning ularish sxemasiga ko'ra aniqlanadi. U holda 1, 2 va 3-tugunlar uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan,

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 - I_2 + I_4 - I_6 = 0$$

$$-I_1 + I_5 + I_6 = 0$$

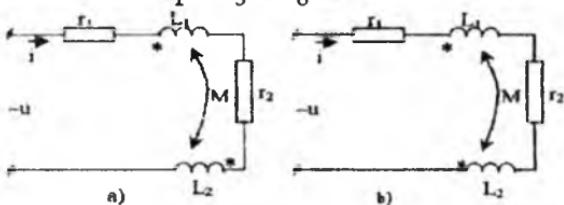

5.2-rasm.

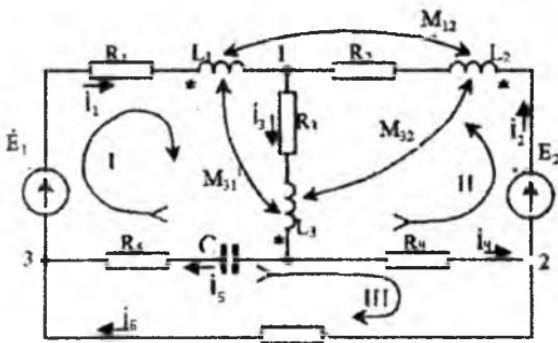

5.3-rasm.

bo'ladi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, I, II va III konturlar uchun (belgilangan yo'nalishlar bo'yicha aylanib chiqib) quyidagi tenglamalarni hosil qilamiz:

$$\dot{E}_1 = (R_1 + j\omega L_1)\dot{I}_1 + j\omega M_{12}\dot{I}_2 - j\omega M_{31}\dot{I}_1 + (R_3 + j\omega M_3)\dot{I}_3$$

$$- j\omega M_{32}\dot{I}_2 - j\omega M_{31}\dot{I}_1 + \left( R_5 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_5;$$

$$\dot{E}_2 = (R_2 + j\omega L_2)\dot{I}_2 + j\omega M_{21}\dot{I}_1 - j\omega M_{23}\dot{I}_3 + (R_3 + j\omega L_3)\dot{I}_3 \\ - j\omega M_{32}\dot{I}_2 - j\omega M_{31}\dot{I}_1 + R_4\dot{I}_4;$$

$$0 = R_4\dot{I}_4 - \left( R_5 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_5 + R_6\dot{I}_6$$

Olingan tenglamalar sistemasiga ko'ra, o'sha noma'lum toklarning sonida zanjir ayrim elementlari orasidagi o'zaro induktiv boglanish

hisobga olinganda, o'zaro induktiv e.yu.k.i hisobiga hosil bo'lgan qo'shimcha kuchlanish tushuvlari zanjirni murakkablashtiradi. Induktiv bog'lanishda murakkab zanjirlar yuqorida bayon qilingan usullarning biri bilan hisoblanadi.

**5.1-misol.** Parametrlari bir xil bo'lgan, induktiv bog'langan ikkita ketma-ket ulangan, avval  $U_0=12V$  o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulanganda, tok  $I_0=1A$  ni tashkil etadi. Shu zanjir effektiv qiymati  $U=60V$  bo'lgan sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulanganda  $I_{mos}=3A$  (g'altaklar mos ulanganda) va  $I_{qq}=4A$  (g'altaklar qarama-qarshi ulanganda) iste'mol qiladi. Induktiv boglanish koeffitsiyenti  $K_{bog}$  aniqlansin.

**Yechish:** Alovida olingan har bir g'altak  $Z=r+jX$  kompleks qarshilikka ega deb, o'zgarmas tok zanjirida  $X=0$  ekanligini e'tiborga olsak,

$$2r = \frac{U_0}{I_0} = 12 \text{ Om}$$

bo'ladi, ya'ni har bir g'altakning aktiv qarshiligi  $r=6 \text{ Om}$ . O'zgaruvchan tokda esa zanjirning to'la qarshiligi mos ulanganda:

$$Z_{mos} = \frac{U}{I_{mos}} = 20 \text{ Om}$$

qarama-qarshi ulanganda esa:

$$Z_{kk} = \frac{U}{I_{kk}} = 15 \text{ Om}$$

Bu rejimlar uchun zanjirning induktiv qarshiligi tegishlicha:

$$X_{mos} = 2\omega(L + M) = \sqrt{x_{mos}^2 - 4r^2} = 160 \text{ m}$$

$$X_{kk} = 2\omega(L - M) = \sqrt{x_{mos}^2 - 4r^2} = 90 \text{ m}$$

Har bir galtakning xususiy induktiv qarshiligi:

$$x_L = \omega L = \frac{1}{4}(x_{mos} + x_{kk}) = 6,25 \text{ Om}$$

Har bir g'altakning o'zaro induktiv qarshiligi:


$$x_M = \omega M = \frac{1}{4}(x_{mos} - x_{kk}) = 1,75 \text{ Om}$$

Induktivlik  $L_1=L_2=L$  hisobga olinganda bog'lanish koeffitsiyenti:

$$K_{bog} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{M}{L} = \frac{1,75}{6,25} = 0,28$$
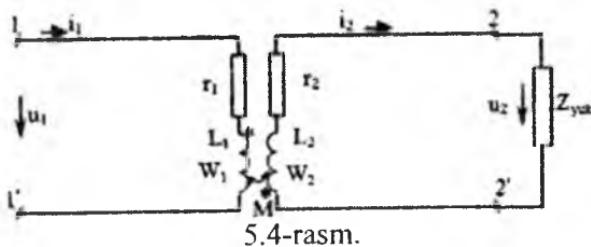
### 5.3. O'zaksiz transformator. Transformatorning ekvivalent sxemasi va vektor diagrammasi

Biror zanjirda e.yu.k.ning induksiyalanishi faqat o'zidagi tokning vaqt bo'yicha o'zgarishi natijasidagina bo'lmasdan, balki u bilan induktiv bog'langan boshqa zanjirdagi tokning ham o'zgarishi natijasida vujudga kelishi yuqorida aytilgan edi. Bu holda zanjirlardan birortasining xususiy energiya manbai bo'lmasa, boshqa zanjirdagi tok ta'siridan induksiyalangan o'zaro induksiya e.yu.k. uning uchun manba va energiya yetkazib beruvchi vazifasini bajarishi mumkin. Shunday qilib, bir zanjir dan ikkinchi zanjirga energiya faqat o'tkazgichlar vositasida uzatilmay, balki magnit maydon bilan bilvosita bog'langan shu zanjirning elementlari orqali ham uzatiladi. Transformator (o'zgaruvchan kuchlanish va toklarning miqdorini o'zgartuvchi statik qurilma) induktiv bog'langan zanjirlar orasida energiyani uzatish asosida ishlaydi. Oddiy transformator umumiy magnit oqimi bilan induktiv bog'langan (5.4-rasm) o'ramlar  $w_1$  va  $w_2$  bo'lgan ikkita qo'zg'almas g'altak (chulg'am) dan iborat bo'ladi.



5.4-rasm.

Chulg'ammlararo induktiv bog'lanishni yaxshilash maqsadida, chulg'amlar  $w_1$  va  $w_2$  bir-biridan izolatsiyalanib, yupqa elektrotexnik po'lat tunukkalardan dastalangan umumiylar ferromagnitaviy o'zakka kiydiriladi.

O'zgaruvchan tokning yuqori (o'n va yuz kilogers) chastotalarida transformator o'zaksiz qilib yasaladi. Zanjir tablilini qulaylashtirish uchun xuddi shunday turdagji transformatorni ko'rib chiqaylik (5.4-rasm).

Rasmda ko'rsatilganidek, g'altakning har bir qutblarini yulduzcha bilan belgilab, parametrlari  $r_1$  va  $L_1$  bo'lgan birlamchi  $w_1$  chulg'amni  $u_1$  sinusoidal kuchlanishga ulaymiz-da, transformatorning muvozanat holati tenglamasini tuzamiz. Parametrlari  $r_2$  va  $L_2$  bo'lgan ikkilamchi  $w_2$  chulg'am qarshiligi  $Z_{yuk}$  ga teng yuklamaga ulangan. Har bir chulg'amdan o'tayotgan  $i_1$  va  $i_2$  toklar tegishlichcha kuchlanish manbai  $u_1$  ning va  $w_2$  chulg'amda  $i_1$  tok induksiyalangan o'zaro induksiya e.yu.k.

$e_M = M \frac{di_1}{dt}$  ning ta'siri natijasida paydo bo'ladi.

Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra, birlamchi va ikkilamchi zanjirlar uchun quyidagini yozamiz:

$$\begin{aligned} u_1 &= r_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 &= r_1 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + u_2 \end{aligned} \quad (5.7)$$

(bunda:  $u_2$  – yuklamaning  $Z_{yuk}$  qarshiligi qismalaridagi kuchlanish). Bu tenglamalar kompleks shaklda quyidagicha yoziladi:

$$\begin{aligned} U_1 &= r_1 I_1 + j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 \\ 0 &= r_2 I_2 + j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 + U_2 \end{aligned} \quad (5.8)$$

Yuklama qarshiligini  $Z_{yuk} = R_{yuk} + jX_{yuk}$  olamiz va quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\omega L_1 = X_1; \quad r_2 + R_{yuk} = r_n; \quad \omega L_2 + X_{yuk} = X_n \text{ va } \omega M = X_M$$

Endi tenglamalar sistemasini quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\begin{aligned} U_1 &= (r_1 + jX_1) I_1 + jX_M I_2 \\ -jX_M I_1 &= (r_n + jX_n) I_2 \end{aligned}$$

Toklardan  $I_2 = -jX_M I_1 / (r_n + jX_n)$  ni tushirib,  $U_1$  va  $I_1$  larning orasidagi bog'lanishni hosil qillamiz:

$$U_1 = \left[ (r_1 + jX_1) + \frac{X_M^2}{r_n + jX_n} \right] \cdot I_1$$

Uncha murakkab bo'lмаган о'зgartirishlarni kiritib, kirish toki  $I_1$  ning transformator parametrlariga bog'liqligini aniqlash mumkin:

$$I_1 = \frac{U_1}{[r_n^2 + r_n \cdot X_M^2 : (r_n^2 + X_n^2)] + j[X_1 - X_n \cdot X_M^2 : (r_n^2 + X_n^2)]} = \frac{U_1}{Z_{kir}}$$

Transformatorning kirish qismalaridagi to'la kompleks qarshilik

$$Z_{kir} = R_{kir} + jX_{kir} = \left( r_n + \frac{r_n \cdot X_M^2}{r_n \cdot X_n^2} \right) + j \left( X_1 - \frac{X_n \cdot X_M^2}{r_n^2 \cdot X_n^2} \right)$$

kuchlanish manbaidan iste'mol qilinayotgan  $I_1$  tok faqat birlamchi zanjirning  $r_1$  va  $X_1$  qarshiligiga bogliq bo'lmay, u bilan induktiv bog'langan ikkilamchi zanjirning  $r_n$  va  $X_n$  qarshiligiga ham bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Transformatorning ikkala zanjirini yagona tenglama bilan birlash-tirish natijasida hosil bo'lgan to'la kirish qarshiligi  $Z_{kir}$ ning aktiv va reaktiv ( $\Delta r$  va  $\Delta x$ ) orttirmalari:

$$\Delta r = \frac{r_n X_M^2}{r_n^2 + X_n^2} \text{ va } \Delta x = \frac{-X_n X_M^2}{r_n^2 + X_n^2}$$

ya'ni tegishlicha transformatorning kiritilgan *aktiv* va *reakтив* *qarshiliklari* deb ataladi.

Endi transformatorning oldingi tenglamalar sistemasini quyidagicha yozsak bo'ladi:

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= r_1 \dot{I}_1 + j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \\ 0 &= r_1 \dot{I}_2 + j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + Z_{yuk} \dot{I}_2\end{aligned}\quad (5.9)$$

Demak, transformatorning sxemasini induktiv bog'lanishsiz, ya'ni zanjir elementlari orasida to'g'ri elektr bog'lanishli biror ekvivalent sxema bllan almashtirish mumkin.

Ekvivalent sxemasiga ko'ra, tok  $\dot{I}_0 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$  transformatorning salt ishslash rejimidagi ( $Z_{yuk} = \infty$  va  $I_2 = 0$  bo'lganda) magnit oqim  $\Phi_0$ ning miqdorini aniqlaydi. Aslida  $U_1$  kuchlanish manbaidan iste'mol qilinayotgan salt ishslash toki

$$\dot{I}_{10} = \dot{I}_0 = \frac{\dot{U}_1}{r_1 + j\omega L_1} \quad (5.10)$$

bo'ladi va uning miqdori  $\dot{I}_2$  tokka bog'liq bo'lmaydi. Oqim  $\Phi_0$  chulg'am  $w_1$  bilan to'la ilashgan bo'lib, unda salt ishslashga mos teskari e.yu.k. ni hosil qiladi:


$$\dot{E}_{10} = -j\omega L_1 \dot{I}_0 \quad (5.11)$$

Oqim  $\Phi_0$  ning  $\Phi_M$  ga teng bo'lgan bir qismi  $w_2$  chulg'amni kesib o'tib, unda teskari o'zinduksiya e.yu.k.ni induktivlaydi:

$$\dot{E}_M = -j\omega M \dot{I}_0 \quad (5.12)$$

Ammo real sharoitda  $M < 1$  bo'lganidan  $|\dot{E}_M| < |\dot{E}_{10}|$  bo'ladi. E.yu.k. lar ayirmasi  $\dot{E}_{10} - \dot{E}_M = \dot{E}_s = -jx_s \dot{I}_0$  tarqalgan oqimga doir xususiy induktivlik  $L_{s1} = (L_1 - M)$  dan ilashgan oqim  $\psi_{11} = W_1 L_1 I_1$  nimg'  $\psi_{s1} = w_1 L_{s1} I_1$  ga teng birlamchi  $w_1$  chulg'am bilan ilashgan qismidan hosil bo'ladigan va tarqalgan oqimga sarflanayotgan teskari o'zinduksiyaning e.yu.k. si, deb ataladi. Shunday qilib, ekvivalent almashtirish sxemasidagi (5.4-rasm)  $(L_1 - M)$  va  $(L_2 - M)$  induktivliklar  $w_1$  va  $w_2$  g'altaklardagi  $L_{s1}$  va  $L_{s2}$  induktivliklarni ifodalaydi. Tok  $\dot{I}_2$  ning miqdori faqat birlamchi zanjirning parametrlariga bog'liq bo'lmay, ikkilamchi zanjirning parametrlariga ham bog'liqligi yuqorida aytilgan edi. Demak,  $\dot{I}_2$  tokning ortishi (masalan,  $\varphi_2 > 0$ ) li aktiv-induktiv yuklamada  $\dot{I}_1$  tokning ham ortishiga olib keladi. Ammo yig'indi tok  $\dot{I}_0 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$  o'zgarmasdan qolishi uchun  $\dot{I}_1$  va  $\dot{I}_2$  toklarning orasidagi burchak  $90^\circ$  dan katta bo'ladi. 5.5-rasmda aktiv-induktiv xarakterli yuklama  $Z_{yuk} = Ze^{j\varphi_2}$  bilan yuklangan transformatorning tok va kuchianishlar vektor diagrammasi berilgan. Diagrammada  $\dot{I}_1$  va  $\dot{I}_2$  toklarning vektorlari deyaril qarama-qarshi fazada, demak,  $\dot{I}_2$  tokning har qanday ortishi (yoki kamayishi) transformatorning

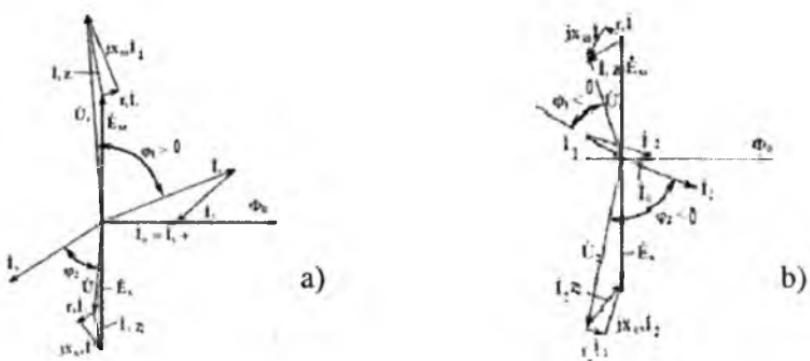$U_1$  kuchlanishli manbaidan iste'mol qilayotgan  $I_0$  tokining xuddi o'shanday o'zgarishiga olib keladi: chunki tok  $I_0$  va u hosil qilgan oqim  $\Phi_0$  o'zgarishsiz qolishi kerak.



5.5-rasm.

5.5-b rasmda aktiv sig'im yuklamali ( $Z_{yuk} = Z e^{j\varphi^2}$ ) transformatorning tok va kuchlanishlar vektor diagrammasi ko'rsatilgan. Diagrammada kirish toki  $I_1$  transformatorning faqat iste'mol toki miqdoriga bog'liq bo'lmay, fazasiga ham bog'liq. Demak,  $I_2$  sig'im tokining anchagina katta qiymatlarida, transformator (elektromagnit apparat bo'l shiga qaramay) ta'minlovchi tarmoqqa nisbatan aktiv-sig'im yuklama hisoblanishi mumkin ( $\varphi_1 < 0$ ).

Yuklangan transformatorda asosiy ilashgan oqim  $w_1 \Phi_0$  birlamchi va ikkilamchi magnitlovchi kuchlarning ta'siridan hosil bo'ladi:

$$\begin{aligned} I_1 W_1 + I_2 W_2 &= I_0 W_1 \\ I_1 W_1 &= -I_2 W_2 + I_0 W_1, \end{aligned} \quad (5.13)$$

ya'ni birlamchi tokning magnitlovchi kuchi ikkilamchi tokning magnitsizlash ta'sirini muvozanatlab, ikkala chulg'am uchun umumiylig'an oqim  $\Phi_0$  ni miqdoriy jihatdan o'zgarishsiz ushlab turadi. Tenglama (5.13) ni toklar tenglamasiga keltiramiz:

$$I_1 = -I_2 \frac{w_2}{w_1} + I_0 = I_2 + I_0, \quad (5.14)$$

bunda

$I_2 = -I_2 \cdot n$  — keltirilgan ikkilamchi tok;  
nisbat  $n = \frac{w_1}{w_2}$  — transformatorning transformatsiyalash koefitsiyenti.

Agar real sharoitda  $I_0 < I_1$  bo'lishini hisobga olsak, u holda  $I_1 \approx I_2$  yoki  $I_1 \approx I_2 \frac{w_2}{w_1} = \frac{I}{n}$ , yoki  $I_1 : I_2 = w_1 : w_2$ , ya'ni chulg'amlardagi toklarning nisbati transformator chulg'amlari o'ramlar sonining nisbatiga teskari proporsionaldir.

Boshqa tomondan, salt ishlashi rejimida transformatorning tegishlicha birlamchi va ikkilamchi chulg'amlarida induktivlangan e.yu.k.larning effektiv qiymatlari:

$$E_1 = 4,44w_1 f \Phi_0 \text{ va } E_2 = 4,44w_2 f \Phi_0$$

yoki

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} = n$$

Agar bu rejimda  $U_{20} = E_2$  va  $U_{10} \approx E_1$  ni ( $X_{s1} \ll X_M$  va  $I_0 \approx 0$  bo'lgani uchun) hisobga olsak,

$$U_{10} : U_{20} \cong \frac{w_1}{w_2} = n \quad (5.15)$$

deb yozish mumkin, ya'ni trasformator birlamchi va ikkilamchi chulg'amlari kuchlanishlarining nisbati shu chulg'amlar o'ramlar sonining nisbatiga to'g'ri proporsional (yoki transformatsiya koefitsiyentiga teng). Demak, transformatorning transformatsiya koefitsiyentini yetarlicha aniqlik bilan salt ishslash rejimidan topish mumkin:

$$n = U_{10} : U_{20} .$$

Transformatorda bo'ladijan fizik jarayonlarning muhim xususiyatlaridan biri shuki, uning yordamida chiqish qismida o'zgaruvchan tokni kamaytirish hisobiga kuchlanishni orttirish mumkin va aksincha:

$$\frac{U_2}{U_1} \approx \frac{E_2}{E_1} \approx \frac{I_1}{I_2} \quad (5.16)$$

ya'ni

$$U_1 I_1 \approx U_2 I_2$$

Buning sababi shuki, transformator zanjirning o'z energiya manbai bo'lmagan passiv elementidir, ya'ni u manbadan birlamchi zanjirga keltirilgan energiyami taxminan o'shanday miqdorda ikkilamchi zanjirga uzatadi (transformatsiyalaydi). Transformator faqat tok  $I_1$  va kuchlanish  $U_1$ ning miqdorlarini tegishlicha  $I_2$  va  $U_2$ ga o'zgartiradi, lekin keltirilayotgan energiya miqdorim o'zgartirolmaydi.

Manbadan keltirilayotgan energiyaning miqdori transformatorning chiqish qismidagi yuklama bilan rostlanadi.

Transformator elektrotexnika sohasida eng ko'p tarqalgan apparadir. Uning yordamida turli energiya iste'molchilarining kuchlanishlari


standart (0,22 kV, 0,38 kV, kV, 3 kV, 6 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV va h.k.) kuchlanishlarga keltirilib, 50 Gts chastotali manba kuchlanishlari bilan moslashtiriladi.

Katta quvvatli transformatororda  $w_1$  va  $w_2$  chulg'amlar maxsus magnit o'tkazgich (po'lat o'zak) orqali birlashtirilgan bo'lib, u orqali chulg'amlararo induktiv bog'lanish hosil qilinadi. Ulardagi fizik jarayonlar yuqorida ko'rib o'tilganlarga nisbatan ancha murakkabdir. Bu to'g'rida tegishli ma'lumotlar keyingi boblarda bayon qilinadi.

## VI BOB. ELEKTR ZANJIRLARIDA REZONANS HODISALARI
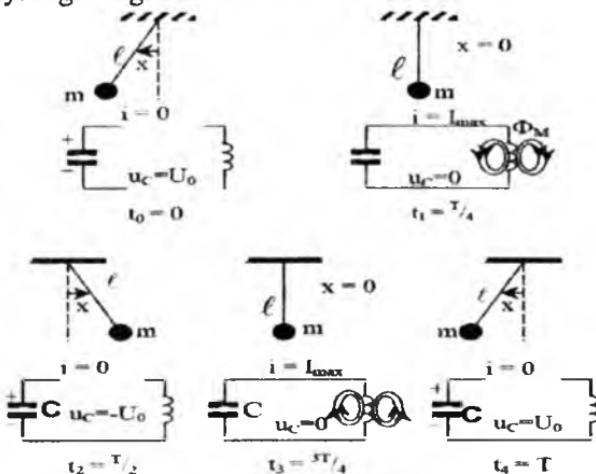
### 6.1. Tehranish sistemasi va rezonans hodisasi (umumiy tushunchalar)

Rezonans hodisalari tebranish sistemalarida, ya'ni energiyaning tebranib o'zgarishi ro'y beradigan elementli (energiya to'plovchi) sistemalarda sodir bo'ladi. Matematik mayatnik bilan elektr tebranish konturi texnikada eng ko'p tarqalgan tebranish sistemalari hisoblanadi (6.1-rasm). Mayathikning harakati (ishqalanish kuchlarini hisobga olmaganda) quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:



6.1-rasm.

$$ml \frac{d^2x}{dt^2} + mgx = 0 \quad (6.1)$$

bunda:  $m$  – mayatnikning massasi (kg);  $l$  – mayatnikning uzunligi (m);  $g$  – yerning tortish kuchi tezlanishi ( $m/s^2$ );  $x$  – og'ish burchagi (rad.). (6.1) ni quyidagi ko'rinishda qayta yozamiz:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad \left[ \omega_0^2 = \frac{g}{l} \right] \quad (6.2)$$

buning yechimi esa:


$$x = A_{\max} \cos \omega_0 t = X_{\max} \cos \omega t \quad (6.3)$$

bo'ladi, ya'ni tebranma harakat ham

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \left( \frac{rad}{s} \right)$$

chastotali sinusoidal qonuniyat bilan o'zgaradi (6.2-rasm).

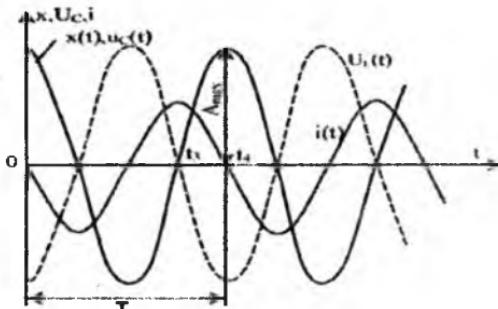Xuddi shunga o'xshash, C sig'imiga boshlang'ich  $q_0=CU_0$  ( $U_0$  – kondensator qoplamalaridagi boshlang'ich kuchlanish) zaryad berilgan L-C tebranish konturida elektr o'shanday tebranadi. Zanjirning muvozanat holati tenglamasi:



6.2-rasm.

$$LC \frac{d^2u_c}{dt^2} + u_c = 0$$

yoki


$$\frac{d^2u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u_c = 0 \quad (6.4)$$

bo'ladi; bunda,  $u_c$  – C sig'imdagisi oniy kuchlanish (V); L – konturning induktivligi (G); C – sig'im ( $\Phi$ );  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$  – konturning xususiy tebranish chastotasi (rad/s). (6.3) ning yechimi  $u_c = A_{\max} \cos \omega_0 t = U_0 \cos \omega_0 t$  bo'ladi, ya'ni C sig'imdagisi kuchlanishning tebranishi avvalgi holdagiga o'xshash chastota bilan sinusoidal qonun asosida o'zgaradi (6.2-rasm).

Ikkala sistema uchun ham  $t_0=0$ ,  $t_2=T/2$ ,  $t_4=T$  va h.k. paytlarda sistemaning energiyasi potensial bo'lib,  $t_1=T/4$ ,  $t_3=3T/4$  va h.k. paytlarda ular kinetik shaklga o'tishi muhimdir.

Elektr konturida kondensatorning elektr maydoni energiyasi  $W_3 = \frac{CU_0^2}{2}$  g'altakning magnitaviy maydoni energiyasi  $W_M = L \frac{I_{\max}^2}{2}$  ga davriy ravishda aylanib turadi. Ammo real tebranish sistemalarida (6.3-a rasm) tebranishning amplitudasi  $A_m$  o'zgarmay qolishiga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar doimo mavjud. Bu esa ishqalanish kuchlari va tebranish konturining aktiv qarshiligi tufayli issiqqlik isrofi bo'ladi demakdir. Shular natijasida sistemada to'plangan energiyaning bir qismi surʼat bo'ladi. Bu esa tebranish amplitudasining har bir siklda monoton

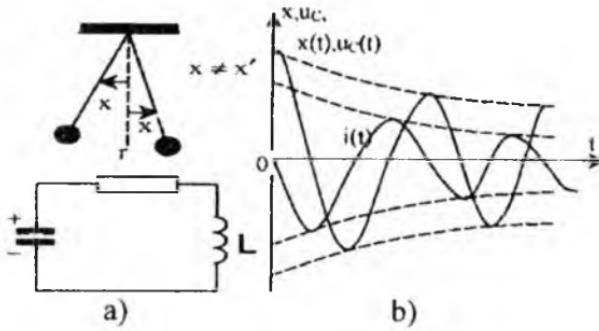kamayib borishiga olib keladi, ya'ni tebranish *so'nuvchi tebranish* deyiladi.



6.3-rasm.

Yuqorida bayon qilingan tebranish sistemalarida tebranishlar qat'iy, aniq chastotada sodir bo'lib, bu chastota sistemaning faqat ichki parametrlaridan aniqlanib, tashqi energiya kiritgan boshlang'ich inipulsning miqdoriga bog'liq emas. Shuning uchun bunday tebranishlar **erkin tebranishlar** deb ataladi.

Tebranish sistemalaridagi erkin tebranishlarni o'zgarmas amplitudali qilib tutib turish uchun unda isrof bo'ladigan energiya o'mini tashqi manbadan to'ldirib turish kerak. Agar manbaning ta'sir etuvchi  $\omega$  chastotasi tebranish sistemasining xususiy tebranishlar chastotasi  $\omega_0$  ga teng bo'lsa, u holda tebranishlar tashqaridan minimal energiya iste'mol qilish hisobiga saqlanadi. Bu esa rezonans holati demakdir. Shunday qilib, rezonansli tebranishlar sistemasi deganda, xususiy tebranishlar chastotasining tashqi kuchlar (energiya manbai) chastotasi bilan mos tushish hodisasi tushuniladi.

Endi ketma-ket, parallel va aralash ulangan, energiya to'plovchi L va C elementli elektr zanjirlarda rezonans hodisasi ro'y berishining ayrim xususiyatlarini ko'rib chiqaylik.

## 6.2. R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirda rezonans (kuchlanishlar rezonansi)

$u = U_m \sin \omega t$  kuchlanish manbaiga aktiv  $r$ , induktiv  $X_L = \omega L$  va sig'ini  $X_C = \frac{1}{\omega C}$  qarshiliklar ketma-ket ulangan zanjir berilgan, deb faraz qilaylik (6.4-a rasm).

Zanjirning muvozanat tenglamasi (Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra):

$$u_r + u_L + u_c = u$$

yoki

$$ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = u \quad (6.5)$$

Tenglama kompleks shaklda yozilganda:

$$rI + j\omega LI \frac{i}{j\omega C} = U \quad (6.6)$$


Zanjirming kompleks qarshilligi:

$$Z = r + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = r + jx = Ze^{j\varphi}$$

Zanjirda rezonans hodisasi sodir bo'lganda, unga berilayotgan kuchlanish aktiv qarshilikdagi  $U_r$  kuchlanishning pasayishini to'ldirilib turishi kerak:

$$U_r = ri = U$$

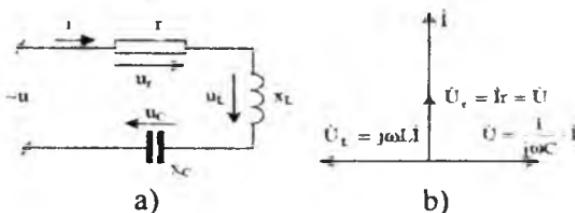bu  $jI \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = U_L + U_c = 0$  bo'lganda,  $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ , ya'ni reaktiv elementlarning qarshiliklari o'zaro teng ( $x_L = x_C$ ) bo'llishi mumkin.



6.4-rasm.

Rezonans vaqtida  $Z_{min} = r$  va  $\varphi=0$  bo'lib, zanjirdagi tok  $I$  bilan manba kuchlanishi  $U$  bir xil fazada turadi. Rezonans payti uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi 6.4-b rasmida berilgan. Rezonans holatiga asosan ikkita usul bilan erishiladi:

a) tebranish konturining parametrlari o'zgarmas ( $L=Const$  va  $C=Const$ ) bo'lganda, manba chastotasi uni o'zgartirib (rostlab), xususiy tebranishlar chastotasi bilan tenglashtiriladi:

$$\omega = \omega_0 \text{ yoki } \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad \omega_0^2 LC = 1;$$

b) manba chastotasi o'zgarmas ( $\omega=Const$ ) bo'lganda, tebranish konturi parametrlari  $L$  (yoki  $C$ ) birortasini o'zgartirib, quyidagi tenglik hosil qilinadi:

$$L_0 = \frac{1}{\omega^2 C}, \quad C_0 = \frac{1}{\omega^2 L};$$

Bunda  $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  chastota **rezonans chastotasi** deyiladi. Rezonans vaqtida zanjirning to'la qarshiligi minimal qiymatga erishadi ( $Z_{min} = r(X_L - X_C) = 0$  bo'lgani uchun). Bu vaqtida manbadan maksimum tok iste'mol qilinadi:

$$I_{max} = I_{rez} = \frac{U}{r}$$

Bu tok o'z navbatida katta miqdordagi reaktiv  $U_L = IX_L$  va  $U_C = IX_C$  kuchlanishlarni hosil qiladi: bu kuchlanishlar manba kuchlamishi **U** dan bir necha marta katta bo'lishi mumkin. Kuchlanishlar rezonansi deyish ham ana shundan kelib chiqqan.

Reaktiv kuchianishlar miqdoriy jihatdan manba (yoki aktiv) kuchlanishdan necha marta katta bo'lishiga bog'liq. Rezonans vaqtida

$$x_L = x_C = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho$$

ya'ni g'altak va kondensator reaktiv qarshlligining miqdorlari ( $L : C$ ) nisbatiga bog'liq:

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{Om})$$

Bu nisbat qarshilik birligi o'lchamiga ega bo'lgani uchun tebranish konturining **to'lqin qarshiligi** deb ataladi.

Reaktiv kuchlanishlar  $U_{L0} = U_{C0}$  ning **U** dan necha marta kattaligi quyidagi nisbatdan aniqlanadi:

$$Q = \frac{U_{L0}}{U} = \frac{U_{C0}}{U} = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{\rho}{r},$$

bunda:  $Q$  – konturning sarxilligi yoki **sifat koefitsiyenti**, unga teskari bo'lgan miqdor  $d = \frac{1}{Q} = \frac{r}{\rho}$  **konturning so'nishi** deyiladi.


### 6.3. Ketma-ket ulangan rezonans zanjirning chastotaviy (rezonansli) tavsiflari

6.5-rasmda zanjirning to'la qarshiligi  $Z$  va uning tashkil etuvchilari  $r$  va  $X$ , shuningdek, burchak siljishi  $\phi$  ni manba chastotasining o'zgarishiga  $\omega = \omega_0$  ga (manba kuchlanishi o'zgarmas  $U = \text{const}$  bo'lganda) bog'liqligi (egri chiziqlar) ko'rsatilgan.

$$Z(\omega) = \sqrt{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

funksiyali egri chiziq  $\omega$  ning 0 dan  $\infty$  gacha o'zgarganda  $r(\omega)$  to'g'ri chiziq va  $x(\omega)$  egri chiziqlarning koordinatalarini geometrik qo'shish natijasida hosil qilingan (6.5-a rasm).

Aktiv qarshilik  $r$  ning qiymati tokning chastotasiga bog'liq emas (bundan radio chastotali zanjirlar mustasno), ya'ni  $r(\omega)$  absissalar o'qidan  $r$  masofada joylashgan to'g'ri chiziqdir. X reaktiv qarshilik  $-\infty$  dan  $+\infty$  gacha o'zgaradi, ya'ni  $X(0)=-\infty$  va  $X(\infty)=\infty$  bo'lgan  $X(\omega)$  egri chizig'i bilan ifodalanadi. Rezonans paytida ( $\omega=\omega_0$ ),  $\omega_0 L \frac{-1}{\omega_0 C} = 0$  bo'lGANI uchun  $X=0$ . Shu tufayli, to'la qarshilik  $Z(\omega)$  ning manba chastotasiga bog'liqligi  $Z(0)=-\infty$   $Z(\omega_0)=r$  va  $Z(\infty)$  tegishlicha nol, rezonans va cheksiz katta chastotalarga mos keluvchi uchta xarakterli qiymatga ega. Shunga mos ravishda faza siljishi burchagi  $\phi$  ham o'zgaradi:

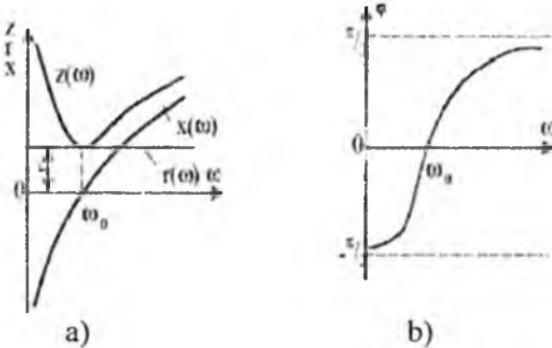


6.5-rasm.

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{r} \quad (6.7)$$

bu 6.5-b rasmdagi  $\varphi(\omega)$  egri chiziqdir. Agar  $\omega=0$  bo'lsa, zanjir sig'im xarakteriga ega, ya'ni  $\varphi=-\frac{\pi}{2}$ ;  $\omega \rightarrow \infty$  da u induktiv xarakterga ega, ya'ni  $\varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$ . Rezonans nuqtasida ( $\omega=\omega_0$ ) zanjir aktiv xarakterga ega, ya'ni  $\varphi=0$  bo'lib, tok manba kuchlanishi bilan faza jihatidan ustma-ust tushadi.

Shunday qilib,  $\omega=\omega_0$  nuqtasida zanjir xarakteri sig'imdan induktivga o'zgaradi. Energiya isrof bo'lmaydigan ideal ( $r=0$ ) kontur ko'rib chiqilganda, zanjir xarakteri sakrash bilan o'zgarib, ( $\omega=\omega_0$ ) nuqtada siljish burchagi  $\varphi_C = -\frac{\pi}{2}$  dan  $\varphi_L = \frac{\pi}{2}$  gacha o'zgaradi, ya'ni "faza to'ntarilishi" sodir bo'ladi. Endi tok  $I(\omega)$  kuchlanish  $U_r(\omega)$  va  $U_L(\omega)$  larning zanjir qismlaridagi kuchlanish effektiv qiymati o'zgarmas ( $U=\text{const}$ ) bo'lganda, ularning manba chastotasiga bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

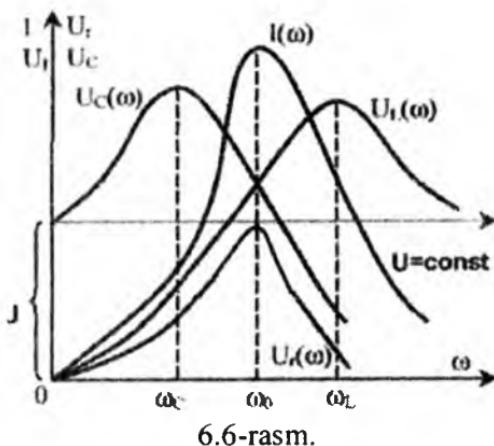

6.6-rasm.

Egri chiziq  $Z(\omega)$  ga binoan (6.5-a rasm) tok:

$$I = U: \sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad (6.8)$$

chastota  $\omega=0$  bo'lganda,  $Z(0)=\infty$  bo'lgani uchun nolga teng. Noldan boshlab  $I(\omega)$  egri chiziqi  $\omega=\omega_0$  nuqtada maksimumga erishadi; chunki bu yerda  $Z(\omega_0) = r$ , ya'ni minimaldir. Shundan so'ng  $Z(\omega) \rightarrow \infty$  (6.6-rasm) tufayli nolgacha monoton kamayib boradi.

Egri chiziq  $U_r(\omega) = rI(\omega)$  qandaydir o'zga mashtabda  $I(\omega)$  egri chiziqni takrorlaydi va uning maksimumi bo'lganda (rezonans) kirish kuchlanishi  $U$  ga teng. Induktivlik va sig'imdag'i kuchlanishlar tegishlicha quyidagi funksiyalar bilan ifodalanadi:

$$U_L = \omega L \cdot I = \frac{U \cdot \omega L}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = U_L(\omega); \quad (6.9)$$

$$U_C = \frac{I}{\omega C} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = U_C(\omega); \quad (6.10)$$

chastota  $\omega=0$  va  $\omega=\infty$  bo'lganda, ularning miqdori tegishlicha  $U_L(0)=0$ ;  $U_C(0)=U$  va  $U_L(\infty)=U$ ,  $U_C(\infty)=0$  bo'ladi. Buning sababi quyidagicha:  $\omega=0$  bo'lganda, tok  $I=0$  va manbaning barcha kuchlanishi kondensator C ning qismlariga to'planadi, chunki uning qarshiligi o'zgarmas tok bo'yicha ooga teng. Chastota  $\omega \rightarrow \infty$  da tok yana nolgacha kamayib, manbaning kuchlanishi g'altak qismlariga to'planadi, chunki uning

qarshiligi  $X_L = \omega L$  cheksiz katta bo'ladi. Rezonans nuqtasida ( $\omega = \omega_0$ )  $U_L$  va  $U_C$  kuchlanishlar o'zarlo teng va bir-birini kompensatsiyalaydi, chunki  $I_{xL} = I_{xC} = I_p$ , manbaning kuchianishi esa aktiv qarshilik r ning qismalarida tushadi. To'lqin qarshiligi  $\rho > r$  ( $Q > 1$  va  $d < 1$ ) bo'lganda,  $U_L = U_C > U$  bo'lishi yuqorida aytildi.

Demak,  $U_L(\omega)$  va  $U_C(\omega)$  funksiyalar ayon ifodalangan maksimumlarga ega bo'lishi kerak. Bu funksiyalar  $U_L(\omega)$  va  $U_C(\omega)$  ekstremumlarini mavjud shartlaridan aniqlash qiyin emas:

$$\frac{dU_L(\omega)}{d\omega} = 0 \quad (6.11) \quad \frac{dU_C(\omega)}{d\omega} = 0 \quad (6.12)$$

Bu tenglamalarning yechimlari quyidagicha:

$$\omega_L = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{d^2}{2}}} \text{ va } \omega_C = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{d^2}{2}}$$

Demak,  $U_L(\omega)$  funksiyaning maksimumi  $\omega_L > \omega_0$  va  $U_C(\omega)$  funksiyaning maksimumi  $\omega_C < \omega_0$  chastotalarga to'g'ri keladi (6.6-rasm).

Agar  $d \geq 1$  bo'lsa,  $U_L(\omega)$  va  $U_C(\omega)$  larning egri chiziqlari monoton xarakterga ega bo'lib, absissalar o'qi bilan  $U = \text{const}$  to'g'ri chiziq oralig'iga joylashadi.


6.6-rasmda keltirilgan  $I(\omega)$ ,  $U_R(\omega)$ ,  $U_L(\omega)$  va  $U_C(\omega)$  larning bog'lanishlari rezonans zanjirining chastotaviy xarakteristika yoki **rezonans egri chiziqlari** deyiladi.

Muhandislik hisoblashlarda  $I(\omega)$  egri chizig'inining chastotaviy xarakteristikasi  $I/I_0 = f(n)$  ko'proq amaliy ahamiyatga ega, ya'ni tok I o'rniga  $I/I_0$  nisbat, chastota  $\omega$  o'rniga esa  $\eta = \frac{\omega}{\omega_0}$  nisbat olingan (bu yerda  $I_0 = \frac{U}{r}$  va  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ , u holda,

$$\begin{aligned} \frac{I}{I_0} &= \frac{U}{z} : \frac{U}{r} = \frac{r}{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left[\frac{\omega_0 L}{r} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{d^2} \left(\eta - \frac{1}{\eta}\right)^2}} \end{aligned}$$

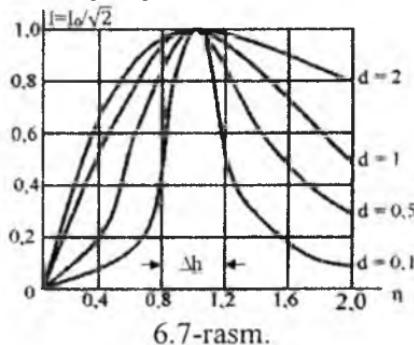6.7-rasmda  $0 < d < 2$  qiymatlari uchun qurilgan  $I/I_0 = f(n)$  chastotaviy xarakteristikalar berilgan. Egri chiziqlarning shakli faqat konturning so'nishiga bog'liqligi grafikdan ko'rinish turibdi. **Konturning so'nishi** qanchalik katta bo'lsa,  $I/I_0 = f(\eta)$  egri chiziq shunchalik yotiq bo'ladi va aksincha, konturning so'nishi d kichik bo'lganda (yoki Q katta bo'lga-

da), rezonans egri chiziqlarning tikligi birmuncha ortadi, ya'ni chastotaning o'zgarishiga tokning reaksiyasi keskimroq bo'ladi. Bu hollarda rezonans ayon ifodalangan bo'lib,  $U_L$  va  $U_C$  kuchlanishlar miqdori jihatidan manba kuchlanishidan keskin farq qiladi. Bu tebranish konturini manbaning umumiy chastotalari spektridan birorta aniq chastotaga sozlaganda muhim ahamiyatga ega.



6.7-rasm.

**6.1-misol.** Parametrlari  $r=0,5 \text{ Om}$ ,  $L=0,01 \text{ g}$  va  $C=10^{-4} \Phi$  bo'lgan zanjirda (6.4-a rasm) kuchlanishlar rezonansi mavjud. Zanjirga berila-yotgan kuchlanishning effektiv qiymati  $U=1 \text{ V}$ . Zanjir elementidagi tok va kuchlanish manba tokining chastotasi, zanjirning to'lqin qarshiligi. Konturning asillik koefitsiyenti ( $Q$ ) va so'nish ( $d$ ) aniqlansin.

$$I_0 = \frac{U}{r} = \frac{1}{0,5} = 2A$$

Zanjirning  $g$ ,  $L$  va  $C$  elementlaridagi kuchlanishlar tegishlichcha:

$$U_r = I \cdot r = 2 * 0,5 = 1V$$

$$U_L = Ix_L = I \cdot \omega_0 L = I \cdot \rho = 2 \sqrt{\frac{0,01}{10^{-4}}} = 20B U_C = U_L = 20 \text{ V}$$

Manba tokining chastotasi:

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-4}}} = 10^3 \text{ rad/s}$$

Tebranish konturining to'lqin qarshiligi:


$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{10^2} = 10 \text{ Om}$$

Tebranish konturining sarxillik koefitsiyenti va so'nishi tegishlichcha:

$$Q = \frac{\rho}{r} = \frac{10}{0,5} = 20, d = \frac{\rho}{Q} = \frac{10}{20} = 0,05$$
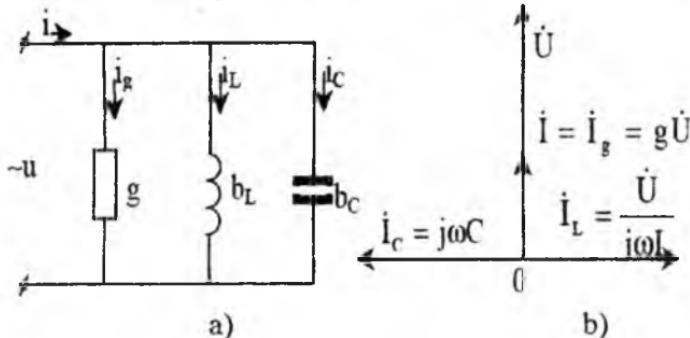
#### 6.4. R, L va C elementlari parallel ulangan zanjirda rezonans (toklar rezonansi)

O'tkazuvchanliklari tegishlicha  $g$ ,  $b_L = 1/\omega L$  va  $b_C = \omega C$  bo'lgan aktiv, induktiv va sig'im tarmoqlardan tuzilgan parallel zanjir  $u = U_m \sin \omega t$  kuchlanish manbaiga ulangan (6.8-a rasm) deb faraz qilaylik. Zanjirning muvozanat holati tenglamasi (Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra):



6.8-rasm.

$$i = i_g + i_L + i_C \text{ yoki } i = gu + \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt} \quad (6.13)$$

(6.13) tenglamani kompleks shaklda qayta yozsak:

$$gU + \frac{U}{j\omega L} + j\omega C U = i \quad (6.14)$$

Zanjirning kompleks to'la o'tkazuvchanligi:

$$Y = \frac{i}{U} = g - j \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = g - jb = ye^{-j\varphi}$$

Rezonans sharti bo'yicha butun zanjirning toki I aktiv tarmoqdagi  $I_g$  tokka teng:  $i_g = gU = I$

Bu faqat g'altak va sig'imning reaktiv o'tkazuvchanliklari teng ( $b_L = b_C$ ) bo'lganda, ya'ni  $b = \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right) = 0$  da mumkin bo'ladi.

U holda  $Y = g$  va  $\varphi = 0$  bo'ladi.

Demak, rezonans paytida zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok I manba kuchianish U bilan faza jihatidan ustma-ust tushadi. Rezonans payti uchun tok va kuchlanishning vektor diagrammasi 6.8-b rasmida berilgan. Elementlari ketma-ket ulangan zanjirdagi kabi, parallel ulangan zanjirda ham rezonans ikki usulda:

a) zanjirning parametrлari L va C o'zgarmas ( $L = \text{const}$  va  $C = \text{const}$ ) bo'lsa, manbaning rostlanuvchi chastotasini ( $\omega$ ) tebranish konturining xususiy chastotasiga ( $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ) rostlash;

b) tebranish konturining chastotasi  $\omega_0$  ni L (yoki S) parametrlaridan birortasini o'zgartirish hisobiga manba chastotasi  $\omega$  ning qiymatigacha

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} \text{ yoki } C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

bo'ladigan qilib o'zgartirish usuh bilan hosil qilinadi.

Bunda  $\omega = \omega_0$  – rezonans chastotasi.

Rezonans paytida ( $b_L - b_C = 0$ ) bo'lgani uchun zanjirning to'la o'tkazuvchanligi minimal  $Y_{min} = g$  qiymatga erishadi. Bu vaqtida zanjirning manbadan iste'mol qilayotgan toki ham minimal bo'ladi:

$$I_{min} = I_{rez} g U$$

Ammo o'zaro kompensatsiyalangan  $I_L = U/\omega L$  va  $I_C = \omega C U$  reaktiv toklar miqdorlari jihatidan manbadan kelayotgan umumiy tok I dan birmuncha ortib ketishi mumkin. Shuning uchun ham bu hodisa **toklar rezonansi** deb ataladi. Reaktiv o'tkazuvchanlik  $b_L$  va  $b_C$  lar qanchalik katta bo'lsa,  $I_L$  va  $I_C$  toklar ham shunchalik katta bo'ladi:

$$b_L = b_C = \frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C = \sqrt{\frac{C}{L}} = \gamma \left[ \frac{1}{\Omega m} \right],$$

bunda  $\gamma$  – rezonansli parallel ulangan zanjirning (tebranish konturining) to'lqin o'tkazuvchanligi deyiladi.

$I_{LO} = I_{CO}$  ning  $I = I_{rez}$  dan necha karra kattaligi quyidagi nisbatdan aniqlanadi:

$$Q = \frac{I_{LO}}{I} = \frac{I_{CO}}{I} = \frac{\gamma U}{g U} = \frac{\gamma}{g}$$


bunda: Q – konturning sarxilligi yoki sifat koeffitsiyenti, unga teskari miqdor  $d = \frac{1}{Q} = \frac{g}{\gamma}$  – **konturning so'nishi** deyiladi.

## 6.5. Parallel ulangan zanjirlarning chastotaviy (rezonansli) xarakteristikaları

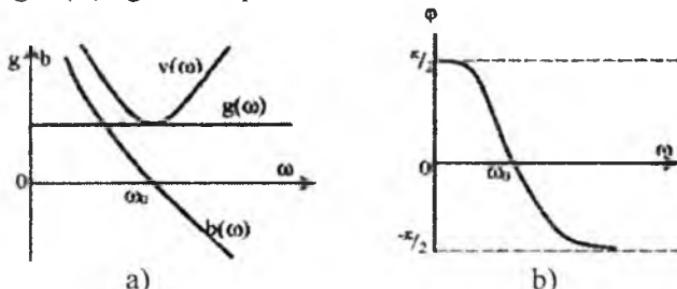6.9-rasmda zanjirning to'la o'tkazuvchanligi u va uning tashkil etuvchilari g va b, shuningdek, faza siljishi burchagi  $\varphi$  ning (manba kuchlanishi o'zgarmas  $U = \text{const}$  bo'lganda) o'zgaruvchan chastotaga  $\omega = \text{var}$  bog'liqligini ko'rsatuvchi egri chiziqlar berilgan. Egri chiziq

$y(\omega) = \sqrt{g^2 + \left( \frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2}$  chastota  $\omega$  ning 0 dan  $\infty$  gacha o'zgarishidan kelib chiqqan to'g'ri chiziq  $g(\omega)$  va egri chiziq  $b(\omega)$  larning ordinatalarini geometrik qo'shish natijasida olinadi (6.9-a rasm). Aktiv o'tkazuvchanlik g ning qiymati manba tokining chastotasiga bog'liq emas (bundan radio chastotali zanjirlar mustasno), ya'ni  $g(\omega)$

absissalar o'qidan g masofada joylashgan to'g'ri chiziqdır. Reaktiv o'tkazuvchanlik  $b = \frac{1}{\omega L} - \omega C$ ,  $b(0) = \infty$  dan  $b(\infty) = -\infty$  gacha o'zgaradi va 6.9-a rasmdagi  $b(\omega)$  egri chiziqdan iborat bo'ladi.




6.9-rasm.

Rezonans paytida ( $\omega = \omega_0$  bo'lganda)  $\frac{1}{\omega_0 L} - \omega_0 C = 0$  bo'lgani uchun, u nolga teng. Shu tufayli, to'la o'tkazuvchanlik  $Y(\omega)$  bilan manba chastotasi orasidagi bog'lanishlar  $Y(0) = \infty$ ,  $Y(\omega_0) = g$  va  $Y(\infty) = \infty$  tegishlicha nol, rezonans va cheksiz katta chastotalarga mos keluvchi uchta xarakterli qiymatga ega. Shunga mos ravishda faza siljishi burchagi  $\varphi$  ham o'zgaradi:

$$\varphi = \arctg \frac{b_L - b_c}{g}$$

va 6.9-b rasmdagi  $\varphi(\omega)$  egri chiziqdan iborat bo'ladi. Chastota  $\omega = 0$  bo'lganda, zanjir induktiv xarakterga ( $\varphi = \pi/2$ ),  $\omega \rightarrow \infty$  da esa sig'im xarakterga ega ( $\varphi = -\pi/2$ ) bo'ladi. Rezonans paytida ( $\omega = \omega_0$ ) zanjir aktiv xarakterga erishadi ( $\varphi = 0$ ), butun zanjirning toki manba kuchlanishi bilan faza bo'yicha ustma-ust tushadi. Kuchlanishlar rezonansi kabi chastotaning  $\omega = \omega_0$  nuqtasidan o'tishi zanjir xarakterining o'zgarishi bilan birga sodir bo'ladi. Ammo bunda zanjir induktiv xarakterdan sig'im xarakterga o'tadi. Aktiv o'tkazuvchanlik  $g = 0$  bo'lganda (isrofsiz kontur), bu o'tish sakrashsimon bo'ladi. Rezonans nuqtasida ( $\omega = \omega_0$ ) faza siljishi burchagi  $\varphi = \pi/2$  dan  $\varphi = -\pi/2$  gacha sakrab o'zgaradi, ya'ni faza "to'ntarilishi" sodir bo'ladi. Manba kuchlanishi bilan zanjirning parametrlari o'zgarmas ( $U = \text{const}$ ,  $L = \text{const}$  va  $C = \text{const}$ ) bo'lganda va manba chastotasi  $\omega = 0 \div \infty$  gacha o'zgarganda olingan  $I(\omega)$ ,  $I_g(\omega)$ ,  $I_L(\omega)$  va  $I_C(\omega)$  kahi chastotaviy xarakteristikalari (rezonans egri chiziqlari) 6.10-rasmda ko'rsatilgan.

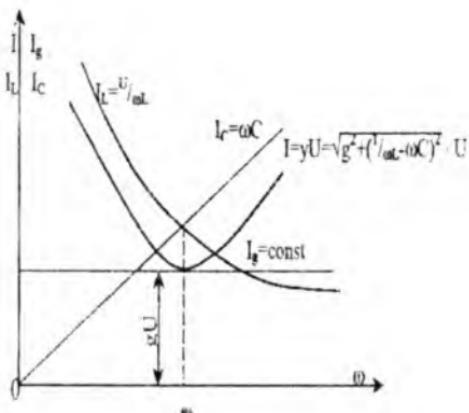

6.10-rasm.

Aktiv o'tkazuvchanlikdagi tok  $I_g$  chastotaga bog'liq bo'lmasani tufayli  $I_g = \text{const}$  to'g'ri chiziqdır. Induktivlikdagi tok  $I_L = U/\omega L$  manba tokining chastotasiga teskari proporsional, ya'nı  $\omega=0$  bo'lganda, cheksizlikka teng va  $\omega \rightarrow \infty$  dan olg'a tushadi. Sig'imdagи tok  $I_0 = \omega C U$  chastotaga to'g'ri proporsional bo'lib, uning bog'lanishi to'g'ri chiziq bilan ifodalananadi. O'zining tashkil etuvchilaridan farqli o'laroq, to'la tokning egri chizig'i  $I(\omega) = U \cdot \sqrt{g^2 + (1/\omega L - \omega C)^2}$  rezonans nuqtasida  $\omega = \omega_0$  chastotaga mos keluvchi ayon ifodalangan minimumga ega  $I_{\min} = U \cdot g$ ;  $\omega = 0$  va  $\omega \rightarrow \infty$  da  $I(\omega)$  ning qiymati cheksizlikka intiladi.

## 6.6. Elementlari ketma-ket va parallel ulagan rezonansli zanjirda energiyaning tebranishi

Tebranish sistemalari rezonans rejimida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bu sistemalarning energiya to'plovchi elementlarida (tebranish konturining L va C elementlarida) energiya manbara qaytarilmasdan, elementlar orasida aylanib yuradi. Bunga zanjirdagi tebranishning bir davri ichida L va C elementlarda oniy quvvatning o'zgarishini ko'rib chiqib, ishonch hosil qilish mumkin. Masalan, elementlari ketma-ket ulagan zanjirda (6.4-a rasm) kuchlanishlar rezonansi ro'y berganda, oniy tok  $i = I_m \sin \omega t$  manbaning oniy kuchlanishi  $u = U_m \sin \omega t$  bilan faza bo'yicha ustma-ust tushadi. Reaktiv elementlardagi kuchlanishlar quyidagi qonun bilan o'zgaradi:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega_0 L I_m \cos \omega_0 t \quad \text{va} \quad u_C = -\frac{I_m}{\omega_0 C} \cos \omega_0 t$$

ya'ni qarama-qarshi fazada bo'ladi. Induktiv va sig'im elementlaridagi oniy quvvatlar tegishlicha quyidagicha ho'ladi:

$$P_L = u_L i = \omega_0 L I_m^2 \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t = \omega_0 L I^2 \sin 2\omega_0 t = U_L I \sin 2\omega_0 t$$


$$P_C = u_C i = \frac{-I_m^2}{\omega_0 C} \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t = \frac{I^2}{\omega_0} \sin 2\omega_0 t = -U_C I \sin 2\omega_0 t$$

Ammo rezonans paytida  $U_L = U_C$  bo'lgani uchun istagan vaqtida  $P_L + P_C = 0$  bo'ladi. Boshqa tomondan, oniy quvvatlar

$$p_L = u_L i = L i \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left( L \frac{i^2}{2} \right) = \frac{dw_M}{dt}$$

$$p_C = u_C i = C u_C \frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left( C \frac{u_C^2}{2} \right) = \frac{dw_3}{dt}$$

Miqdor jihatidan g'altak magnit maydoni  $[W_M = \frac{Li^2}{2}]$  va kondensatorning elektr maydoniga  $[W_3 = \frac{Cu_C^2}{2}]$  energiyaning kirib kelish tezligi bilan aniqlanadi. Bu, demak:  $\frac{dw_M}{dt} + \frac{dw_3}{dt} = 0$  yoki  $w_M + w_3 = \text{const}$ , ya'ni maydonlar energiyalarining yig'indisi istagan vaqtida o'zgarmas demakdir. 6.11-rasmda g'altakdagi tok  $i$ , sig'imdagi kuchlanish  $u_C$  va induktiv  $L$  hamda sig'im  $C$  elementlarida to'plangan energiyalar oniy qiymatlarining o'zgarish qonuniyatları ko'rsatilgan.

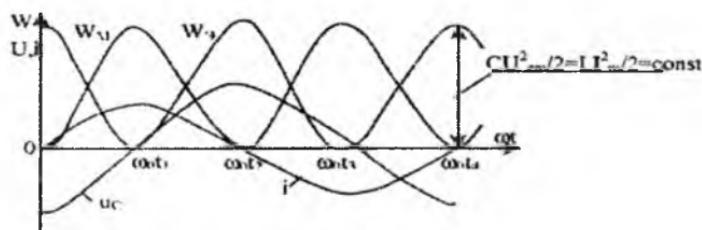

6.11-rasm.

Egri chiziq  $w_M(t)$  va  $w_3(t)$  lardan oniy qiymatlari yig'indisi o'zgarmas ekanligi yaqqol ko'rinish turibdi:

$$w_M + w_3 = \frac{Li_m^2}{2} \sin^2 \omega_0 t + \frac{CU_{cm}^2}{2} \cos^2 \omega_0 t = \frac{LI_m^2}{2} = \frac{CU_{cm}^2}{2} = \text{Const}$$

chunki chastota  $\omega = \omega_0$  da

$$\rho^2 = \frac{L}{C} = \frac{U_C^2}{I^2}, \quad \frac{LI_m^2}{2} = LI^2 = CU_C^2.$$

Kondensatorning elektr maydoni energiyasi  $t_0=0$ ,  $t_2=T/2$ ,  $t_4=T$  va h.k. (kuchlanish  $u_c(t)$  o'zining amplitudavisi  $\pm U_{cm}$  qiymatiga erishgan) vaqt paytlarida maksimumga erishadi, ya'ni  $w_{3max} = C \frac{U_{cm}^2}{2}$ .

Oniy kuchlanish  $u_c(t)$  noldan o'tayotgan paytlarda yuqorida ko'r-satilgan energiya ham nolga teng. G'altakning magnit maydoni energiyasi  $t_1:=T/4$ ,  $t_3=3T/4$ ,  $t_5=5T/4$  va h.k. vaqt paytlarida, ya'ni  $i(t)$  tokning maksimumlarida maksimal ( $w_{Mmax}=L \frac{I^2 max}{2}$ ) bo'lib, butun zanjirning oniy toki nolga teng bo'l ganda u ham nolga teng (6.11-rasm). Kondensatordagi kuchlanish  $u_c$  mutlaq qiymatining kamayib borishi bilan, elektr maydon energiyasi  $w_3$  ham kamaya boshlaydi, ammo  $w_3$  ning kamaya borishi natijasida magnit maydon energiyasi  $w_M$  ning ortib borishi bilan bir vaqtida davom etadi va aksincha.

Shunday qilib, tebranish konturining elektromagnit maydon energiyasining yig'indisi  $LI^2 = CU_c^2 = \text{const}$  bo'lib, o'zgarishsiz qoladi, ya'ni energiya goh kondensatorda, goh g'altakda navbatma-navbat to'planadi. Aktiv qarshilikrda issiqlikka aylanayotgan energiyaning o'mi manbadan uzlusiz to'ldirilib turiladi. Shunday qilib, butun zanjirning quvvati  $P = UI = U_r I = I^2 r$  elementnda iste'mol qilayotgan aktiv quvvatga teng.

Parallel tebranish konturida ham energiyaning ayanib yurish qonuniyati yuqorida bayon etilganlardan hech qanday farq qilmaydi.

## 6.7. Elementlari aralash ulangan zanjirda rezonans hodisalari

Umuman aytganda, rezonans hodisalari tarkibida  $L$  va  $C$  energiya to'plovchi elementlar (ularning soni va ulanish usulidan, shuningdek, rezistorli elementlarning soni va ulanishidan qat'i nazar) bo'lgan har qanday murakkab zanjirda paydo bo'lisbi mumkin. Aralash ulangan rezonansli zanjirlardan eng ko'p tarqalgalari tarzida 6.12-a rasmda berilgan sxemani ko'rib chiqaylik. Bunday zanjirning to'la kompleks qarshiligi:

$$\underline{Z} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(r_1 + j\omega L) \left( r_2 + \frac{1}{j\omega C} \right)}{(r_1 + r_2) + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}$$

Kasrning surʼat va maxrajini  $\left[ (r_1 + r_2) - j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]$  ga ko'paytirib, murakkab bo'lmagan o'zgarishlar kiritib, quyidagini hosil qilish mumkin:

$$Z = \frac{r_1 \left( r_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2} \right) + r_2 (r_1^2 + \omega^2 L^2)}{(r_1+r_2)^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} + j \frac{\omega^2 L C \left( r_2^2 - \frac{L}{C} \right) - \left( r_1^2 - \frac{L}{C} \right)}{(r_1+r_2)^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = \\ = r_e + jx_e$$


bunda:  $r_e$  va  $X_e$  – butun zanjirning ekvivalent aktiv va reaktiv qarshiliklari.

Har qanday zanjirda rezonans hosil bo‘lishining asosiy belgisi butun zanjirdagi tokning manba kuchlanishi bilan faza bo‘yicha ustma-ust tushishidir, shu tufayli ko‘rib chiqilayotgan zanjir uchun  $X_C=0$  shart bajarilishi lozim, ya’ni;

$$\omega^2 L C \left( r_2^2 - \frac{L}{C} \right) - \left( r_1^2 - \frac{L}{C} \right) = 0$$

Demak, 6.12-a rasmdagi zanjirming rezonans chastotasi quyidagicha bo‘jadi:
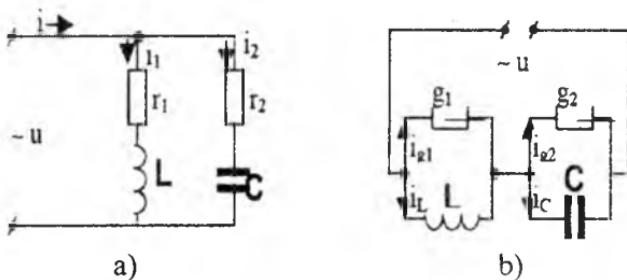
$$\omega_{rez} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{\frac{r_1^2 - \frac{L}{C}}{r_2^2 - \frac{L}{C}}} \quad (6.15)$$



6.12-rasm.

Ketma-ket va parallel ulangan oddiy zanjirlardan farqli o‘laroq, bu chastota faqatgina energiya to‘plovchi L va C elementlarning parametrlariga bog‘liq bo‘lmasdan,  $r_1$  va  $r_2$  aktiv qarshiliklarga ham bog‘liq. Real tebranish konturini hisoblashda buni bilish muhim ahamiyatga ega, chunki ideallashtirilgan zanjirga qanday xususiyat bermaylik, baribir real induktiv g‘altak L va sig‘im C ideal faza siljishiga ega bo‘lmaydi. Amalda har qanday induktivlik simdan o‘ralgan g‘altak bo‘lib, uning aktiv qarshiliqi nolga teng emas.  $r_f \neq 0$ , shuningdek, real kondensatorning qoplamlari orasidagi har qanday dielektrik biroz bo‘lsa-da, aktiv o‘tkazuvchanlikka ega ( $g_C \neq 0$ ). Muhandislik hisoblashlarida 6.12-a rasm-

da berilgan zanjirdagi aktiv qarshilik  $g_2$  ni ko'pincha nol deb olinadi, ya'ni  $r_2=0$ . U holda (6.15) quyidagi ko'rinishga ega:

$$\omega_{rez} = \sqrt{\frac{1 - r_1^2 C : L}{\sqrt{LC}}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{r_1^2}{L^2}} \quad (6.16)$$

Aktiv qarshiliklar  $r_1 = r_2 = r = \sqrt{\frac{L}{C}}$  bo'lgan holat alohida qiziqish tug'diradi. Tenglik (6.15) bo'yicha rezonans chastotasi  $\omega_{rez} = \sqrt{\frac{1}{LC}}$  noaniqlik, ya'ni zanjir manbaning har qanday chastotasida rezonans bo'la oladi. Bu  $r_1 = r_2 = \sqrt{\frac{L}{C}}$  shartiga rioya qilinganda, 6.12-a rasmdagi zanjir chastotasiga bog'liq bo'lmay, aktiv xarakterga ega bo'lishi ta'minlanadi, demakdir.

Bu holda butun zanjirning qarshiligi:  $Z_3 = r_3 = r = \sqrt{\frac{L}{C}}$ , chunki

$$r_3 = r \frac{\omega^2 L^2 + 2r^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}{4r^2 + \omega^2 L^2 - 2\frac{L}{C} + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = r \frac{\left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2}{\left(\omega L + \frac{1}{\omega C}\right)^2} = r$$

Agar zanjirning kirish qismlaridagi kuchlanish  $\dot{U} = U$  bolsa, u holda butun zanjirdagi tok:

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = I_1 e^{-j\varphi_1} + I_2 e^{-j\varphi_2} = \frac{U}{r}$$

Sig'im C dagi kuchlanish:

$$\dot{U}_C = I_2 \frac{1}{\omega C} e^{-j\left(\varphi_2 + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Faza siljish burchaklari  $\varphi_1$  va  $\varphi_2$  tegishlichka:

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{r} = \operatorname{arctg} \omega \sqrt{LC} \text{ va } \varphi_2 = \operatorname{arctg} \left( \frac{1}{r \omega C} \right) = \operatorname{arctg} \left( \frac{-1}{\omega \sqrt{LC}} \right)$$

$$\text{yoki } \operatorname{tg} \varphi_1 = -\operatorname{ctg} \varphi_2 = \operatorname{tg} \left( \varphi_2 + \frac{\pi}{2} \right)$$

Demak,  $\varphi_1 = \varphi_2 + \frac{\pi}{2}$ , ya'ni L induktivlikdan o'tayotgan tok  $i_1 = I_1 e^{-j\varphi_1}$  va

C sig'imdagi kuchlanish  $\dot{U}_C = \frac{I_2}{\omega C e^{-j\left(\varphi_2 + \frac{\pi}{2}\right)}}$  fazalari bo'yicha ustma-ust tushadi.

Energetik nuqtayi nazardan, g'altakning magnit maydoni va sig'imming elektr maydonidagi energiyalari bir vaqtida (simfazaviy) ortadi va kamayadi. 6.12-a rasmdagi zanjirning L va C energiya to'plovchi elementlari orasida energiya almashinish jarayoni sodir bo'lmaydi. Manbadan olinayotgan energiya chorak davr davomida

g'altak va kondensatorning elektromagnit maydonlarida to'planib, qisman  $r_1$  va  $r_2$  qarshiliklarda sarflanadi. Keyingi chorak davr davomida ham manbadan o'sha miqdorda energiya olinib,  $r_1$  va  $r_2$  elementlarida sarf bo'ladi. Avvalgi chorak davrda g'altak va kondensatorda to'plangan energiyaning bir qismi shu chorak davrda  $r_1$  va  $r_2$  elementlarida sarf bo'ladi. Uchinchi chorak davrda birinchi chorak davridagi energetik jarayon takrorlanadi, to'rtinchi chorak davrda esa ikkinchi chorak davridagi energetik jarayon takrorlanadi va h.k.

6.12-b rasmida berilgan aralash zanjir o'z xarakteri jihatidan 6.12-a rasmdagi zanjir bilan bir xil bo'lib, rezonans holatining tenglamalari yuqorida olinganlarga o'xshashdir. Masalan, ayrim parallel konturning ekvivalent reaktiv qarshiliklari tegishlicha:

$$x_{L3} = b_L : (g_1^2 + b_L^2) = \frac{\omega L}{1 + \omega^2 L^2 g_2^2}; \quad x_{C3} = \frac{b_C}{g_2^2 + b_C^2} = \frac{\omega C}{g_2^2 + \omega^2 C^2}$$

$$\text{Rezonans sharti } x_{L3} = x_{C3}, \frac{1}{\omega L \left( g_1^2 + \frac{1}{\omega^2 L^2} \right)} = \frac{\omega C}{g_2^2 + \omega^2 C^2},$$

bundan rezonans chastotasi:


$$\omega_{rez} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{\left( g_2^2 - \frac{C}{L} \right) : \left( g_1^2 - \frac{C}{L} \right)} \quad (6.17)$$

qarshiliklari  $r_1=r_2=\sqrt{\frac{L}{C}}$  bo'lgan 6.12-a rasmdagi zanjirga xos xususiyatlar


o'tkazuvchanliklari  $g_2=g_1=\sqrt{\frac{L}{C}}$  bo'lgan bu zanjirga ham tegishlidir.
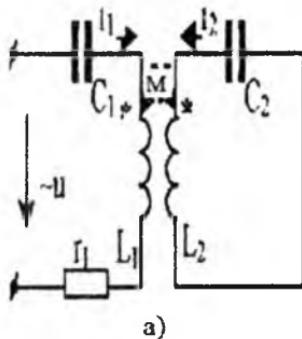
## 6.8. Induktiv bog'langan zanjirlardagi rezonans hodisalari

Transformatorning yuklangan rejimdagi vektor diagrammasiga (6.19-rasm) ko'ra, zanjirning kirish qismlaridagi tok bilan kuchlanish orasidagi fazalar siljish burchagi, ikkilamchi zanjirdagi yuklamaning xarakteriga bog'liq holda musbat ( $\phi_1 > 0$ ) yoki manfiy ( $\phi_1 < 0$ ) bo'lishi mumkin. Demak, ikkilamchi zanjir parametrlarini  $Z_{kir}=R_{kir}$ ,  $X_{kir}=0$  va  $\phi_1=0$  qilib tanlash mumkin. Reaktiv qarshilik  $X_{kir}=0$  bo'lishi uchun induktiv bog'langan ikkala konturdan birortasida  $C_1$  (yoki  $C_2$ ) sig'im bo'lishi kerak. Tahsil qilish qulay bo'lishi uchun ikkilamchi zanjirda isrof ( $r_H=0$ ) yo'q: bo'ylama sig'im kompensatsiya esa ikkala g'altakda ham bor, deb faraz qilamiz (6.13-a rasm).



a)

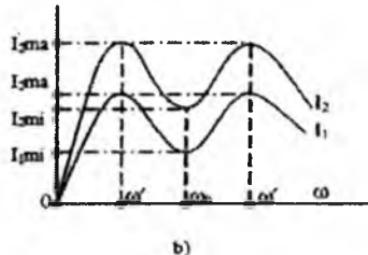

b)

6.13-rasm.

Rezonans shartidan zanjirning kirish qismida  $x_{kir} = x_1 \cdot \frac{x_M^2}{x_{II}} = 0$  ga ega bo'lamiz. Ammo  $x_I = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}$ ;  $x_M = \omega M$  va  $x_{II} = \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}$  bo'lgani uchun  $\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{\omega^2 M^2}{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}} = 0$

yoki

$$\left( \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right) \left( \omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2} \right) = \omega^2 M^2 \quad (6.18)$$

bo'ladi. Agarda  $L_1$  va  $C_2$   $L_2$  hamda  $C_1$  parametrlarini ixtiyoriy deb olsak, (6.18) ning  $\omega$  ga nisbatan yechimi murakkab rezonansni ifodalovchi  $a\omega^4 + b\omega^2 + c = 0$  bikvadrat tenglama bilan bog'langan bo'ladi. Endi amaliy ahamiyatga ega xususiy hollarni ko'rib chiqamiz.

**Birinchi hol.** Sig'im.  $C_2=0$  da rezonansga  $C_1$  ni rostlash yo'li bilan erishiladi. U holda xususiy rezonans quyidagi chastotada hosil bo'ladi:

$$\omega_{rez} = \frac{\omega_{01}}{\sqrt{1 - K_{bog}^2}}$$

bunda:  $\omega_{01} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$  – kontur  $L_1 - C_1$  ning xususiy tebranish chastotasi;  $U_L = j\omega L I$  – bog'lanish koeffitsiyenti.

**Ikkinchchi hol.** Sig'im  $C_1=0$  da rezonansga  $C_2$  ni rostlash yo'li bllan erishiladi. Endi xususiy rezonans  $\omega_{rez} = \frac{\omega_{02}}{\sqrt{1 - K_{bog}^2}}$  da ro'y beradi;

bunda:  $\omega_{02} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$  – kontur  $L_2 - C_2$  ning xususiy tebranish chastotasi.

Ikkala holda ham rezonans nuqtasida toklar maksimumga erishadi:

$$I_{1max} = \frac{U_1}{r_1} \text{ va } I_{2max} = \frac{U_1 \omega M}{r_2 x_2}$$

**Uchinchi hol.** Sig‘imlar  $C_1 \neq 0$  va  $C_2 \neq 0$ , ammo  $L_1 - C_1$  va  $L_2 - C_2$  konturlarning xususiy tebranish chastotalari o‘zaro teng:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

U holda manbaning chastotasi  $\omega = \omega_0$  bo‘lganda,  $X_{kir} = -\infty$  va  $I_1 = 0$  bo‘ladi. Real zanjirlarda  $r_2 \neq 0$  bo‘lgani tufayli,  $I_1$  va  $I_2$  toklar nolga teng bo‘lmay, tegishlichcha  $I_{1min}$  va  $I_{2min}$  – minimal qiymatlarga erishadi (6.13-b rasm). Agar  $\omega \neq \omega_0$  chastotada  $X_{kir} = 0$  shartga erishilsa, zanjirda

$$\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm K_{bog}}},$$

yoki  $\omega' = \frac{\omega_0}{\sqrt{1+K_{bog}}}$ ,  $\omega'' = \frac{\omega_0}{\sqrt{1-K_{bog}}}$ , chastotalarda kuchlanishlar rezonans hodisasi sodir bo‘ladi. Tok  $I_1$  va  $I_2$  larning manba chastotasiga bog‘liqligi 6.13-b rasmda ko‘rsatilgan. Bunda:

$$I_{1max} = \frac{U_1}{r_1} \text{ va } I_{2max} = \frac{\omega M U_1}{r_1 x_2}$$

## 6.9. Elektr zanjirlardagi rezonanslarning amaliy ahamiyati

Yuqorida bayon etilganlarga ko‘ra, kuchlanish va toklar rezonansining sababi – manba o‘zgaruvchan tok I chastotasi tebranish konturining xususiy tebranishlar chastotasi bilan mos tushganda ulardagi reaktiv kuchlanish va toklar tebranish amplitudalarining ortishidir. Demak, L va C parametrlarida rostlanadigan tebranish konturidagi rezonansdan aniq chastotali signallarni kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Xuddi ana shu xususiyatga yagona zanjirda birlashib ishlayotgan turli chastotali signallardan (toklardan) kerakli chastotali signalni ajratib olish prinsipi asoslangan. Shunga ko‘ra, barcha radio va televizion priyomniklarning kirish qismlarida tashqi antenna bilan ulangan tebranish konturi bor. Bu antenna radio va televizion stansiyalar tarqatayotgan elektromagnit to‘lqinlar maydoniga joylashib, priyomnikning L-C tebranish konturidagi induktivlikda e.yu.k. hosil qiladi. Parametr C ni (yoki L va C ni bir vaqtida) bir tekis (radio priyomniklarda) yoki pog‘onali (televizorlarda) rostlab, tebranish konturining xususiy tebranishlar chastotasi yoki aniqrog‘i, tanlangan stansiyaning chastotasiga moslanadi. Bu, rezonans hodisasi hisobiga, priyomnikda qabul qilinayotgan stansiyaning signalini oldindan kuchaytirib beradi. So‘ngra signal maxsus elektron kuchaytirichilar yordamida yana ham kuchaytirilib hamda halaqit beruvchi

o‘zga signallardan “tozalanib”, priyomniklarning chiqish qismlariga tovush yoki tasvir tarzida beriladi.

Ko‘p kanalli uzoq masofali telefon aloqasida ham kuchlanishlar rezonansi hodisasi asos qilib olingan. Bunda uzatilayotgan tovush signallari chastotalarning amplitudasi o‘zgarish qonuniyati bo‘yicha o‘zgaruvchi (eltuvchi) chastotalarga ega bir necha tok bir juft simdan yuboriladi. Informatsiya qabul qilinayotgan joyida yuborilayotgan signal (tok)lar tegishlicha “eltuvchi” chastotalarga sozlangan alohida rezonans konturlariga kiradi va halaqit beruvchi yot signallardan “tozalanib”, o‘zlarining kanallari bo‘yicha tegishli abonentning telefon apparatiga beriladi. Kuchlanishlar rezonansi hodisasi 50 Gts chastotali elektr tarmoqdarining ayrim qismlarida ham sodir bo‘lishi mumkin. Bu holda induktiv g‘altak rolini har xil transformatorlar (reaktorlar), kondensator rolini esa uzatgich simlar oralig‘idagi sig‘im, kabellarda uning simlari orasidagi sig‘im, kabelning o‘zi bilan yer orasidagi sig‘im bajaradi. Bunday hollarda rezonans hodisasi o‘ta kuchlanish hosil qilib, elektr tarmoqning nominal kuchlanishiga mo‘ljallangan elektr apparatlar, mashinalar va sistemalarining boshqa elementlari buzilishiga sabab bo‘ladi. Rezonansning oldini olish uchun xususiy tebranishlar chastotasida hosil bo‘ladigan tebranish konturining “sozini buzish” maqsadida, elektr tarmoqlariga sun’iy ravishda reaktiv qarsbiliklar va o‘tkazuvchanliklar kiritiladi.

Aksincha, toklar rezonansi hodisasi esa elektr sistemalarining ishlashi uchun birmuncha qulay bo‘lib, energiya manbalarining quvvat imkoniyatidan to‘la foydalanishga yordam beradi. Toklar rezonansida reaktiv energiya faqat L va C elementlar orasida sirkulyatsiyalanib, shunga ko‘ra, “manba” – “iste’molchi” uzatish liniyasini qo‘srimcha toklar bilan yuklamaydi. Masalan, quvvati  $P=600 \text{ kVt}$  va quvvat koeffitsiyenti  $\cos\varphi=0,8$  bo‘lgan induktiv xarakterli bir fazali iste’molchi  $U_{nom}=3kV$  nominal kuchlanishda  $I_{nom} = 25A$  tok iste’mol qilayotgan bo‘lsin. Agar uning reaktiv quvvati parallel ulangan C sig‘im bilan kompensatsiyalansa, butun qurilmaning quvvat koeffitsiyenti  $\cos\varphi=1$  gacha ko‘tarilib, avvalgi foydali quvvat  $I_H=20A$  tok kuchida ham ta’minlanadi. Bu holda iste’molchining ta’minlanayotgan elektr uzatish liniyasi, avvalgi  $I_H=25A$  tok bilan endilikda yana qo‘srimcha  $S_{kush}=3000 \times 5=15 \text{ kVA}$  foydali quvvatni uzata oladi. Shunday qilib, toklar rezonansi (yoki reaktiv quvvatlarni parallel kompensatsiyalash) hodisasi elektr energiyasi generatorlarining va elektr uzatish liniyalaring (EUL) quvvat manbalaridan to‘laroq foydalanish imkoniyatini

beradi. Bu hodisadan amalda keng tarqalgan sinxron kompensatorlar sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan energetik qurilmalarning quvvat koefitsiyenti cosφ ni oshirishda ko'proq foydalaniлади.

**6.2-misol.** Quvvati  $P_n=1,65 \text{ kW}$  bo'lgan bir fazali asinxron yuritgich (motor)  $U_H=220 \text{ V}$  nominal kuchlanishli manbaga ulangan. Quvvat koefitsiyenti  $\cos\phi_H = 0,75$  va tarmoq chastotasi  $f=50 \text{ Hz}$  bo'lgan ushbu qurilma toklar rezonansi rejimida ( $\cos\phi'=1$ ) ishlashi uchun motorga parallel qanday sig'imli kondensator ularash kerak?

**Yechish:** Motoring manbadan iste'mol qilayotgan toki:

$$I_H = P_H:(U \cdot \cos\phi_H) = 1650:220 \cdot 0,75 = 10 \text{ A}$$

Sig'imdagagi tokka teng bo'lgan ( $I_C=I_p$ ) yuritgichning kompensatsiyalanadigan reaktiv toki:

$$I_p = I_H \cdot \sin\phi_H = 10 \cdot 0,66 = 6,6 \text{ A.}$$

Kondensatorning qarshiligi:

$$x_c = \frac{U_H}{I_p} = \frac{220}{6,6} = 33,3 \text{ Ohm}$$

Burchak chastota  $\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad/s}$  da kondensatorning sig'imi quyidagicha:

$$C = \frac{1}{\omega x_c} = \frac{1}{314 \cdot 33,3} = 95,5 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 95,5 \text{ mF}$$

## 7.1. Ko'p fazali o'zgaruvchan tok zanjirlari haqida tushuncha

Iste'molchi manbadan uzoq masofada bo'lganda, elektr energiyasini uzatish uchun boshlang'ich b fazalari turlicha, ammo chastota hamda amplitudalari bir xil bo'lgan bir nechta o'zgaruvchan e.yu.k. manbalarini yagona sistemaga birlashtirish ancha samarali bo'ladi. Bunday o'zgaruvchan tok elektr zanjirlarining yig'indisi **ko'p fazali elektr sistemasi** deyiladi. 7.1-a rasmida  $e_1, e_2, \dots, e_m$  e.yu.k. larning ko'p fazali sistemasi ko'rsatilgan. Ularning har biri o'zlarining avtonom  $z_1, z_2, \dots, z_m$  iste'molchilariga borish va qaytish simlari orqali ulangan hamda tegishli generatorlarning boshlang'ich ( $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ ) va oxirgi ( $O_1, O_2, \dots, O_m$ ) qismlariga tutashdirilgan. Bunday ko'p fazali sistema **bog'langan sistema** deyilib, energiyani iste'molchiga uzatish uchun 2 m-ta liniya simi kerak bo'ladi. Aksincha, 7.1-b rasmida ko'rsatilgan e.yu.k. larning ko'p fazali sistemasi **bog'langan sistema** deyildi. Bu holda e.yu.k. manbalarining sistemasi bilan iste'molchi ( $m+1$ )ga liniya simlari yordamida bog'langan. Bunda ( $m+1$ ) sim "**neytral sim**" deb ataladi.

Umumiy holda ko'p fazali sistema e.yu.k. (yoki tok) manbalaridan tuzilgan bo'lib, bir xil chastotali tok hosil qilgan holda bir-birlaridan amplituda va boshiang'ich fazalari bilan farq qiladi. Bunday sistema **ko'p fazali nosimmetrik sistema** deb ataladi. Agar umumiy ko'p fazali sistemaga kiruvchi e.yu.k. lar bir xil amplitudalarga ega bo'lib, har bir keyingi e.yu.k.  $e_k$  oldingisi  $e_{(k-1)}$ ga nisbatan faza bo'yicha  $\frac{2\pi}{m}q$  burchakka siljigan bo'lsa, u holda bunday e.yu.k.larning sistemasi **simmetrik sistema** deb ataladi (bunda  $q=1, 2, \dots, m$  – ayrim e.yu.k.lar fazalarining almashinish tartibi). Masalan,  $m$ -fazali e.yu.k.larning simmetrik sistemasi  $q=1$  uchun (fazalarning to'g'ri ketma-ketlli) quyidagicha:

$$e_1 = E_m \sin \omega t,$$

$$e_2 = E_m \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{m} \right),$$


$$e_3 = E_m \sin \left( \omega t - \frac{4\pi}{m} \right),$$

.....

$$e(m) = E_m \sin \left[ \omega t - \frac{2\pi}{m} (m-1) \right] = E_m \sin \left( \omega t + \frac{2\pi}{m} \right)$$

yoki kompleks shaklda
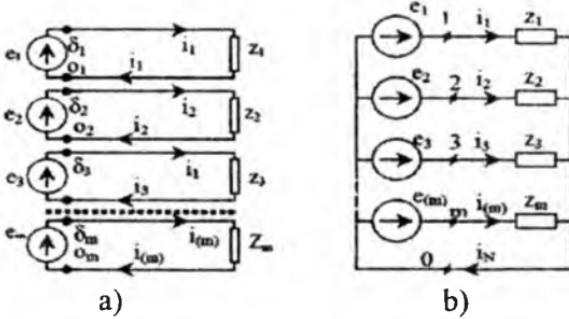
$$\dot{E}_1 = E, \quad \dot{E}_2 = E e^{-j \frac{2\pi}{m}}, \quad \dot{E}_3 = E e^{-j \frac{4\pi}{m}}, \dots, \dots, \dots, \quad \dot{E}_{(m)} = E e^{-j \frac{2\pi}{m}}$$



7.1-rasm.


Ya'ni har bir keyimgi e.yu.k. oldingisiga nisbatan  $\frac{2\pi}{m}$  burchakka orqada qolgan bo'ladi. Shunday qilib, 7.1-b rasmdagi ko'p fazali zanjirning har bir tarmog'i o'zining iste'molchisi bilan avtonom e.yu.k. manbaiga ega bo'lib, uning tok kuchi boshqa tarmoqlarning na parametrlariga va na undagi e.yu.k ning miqdoriga bog'liq. Ayrim tarmoqlarning e.yu.k.lari faqat boshlang'ich fazalari bilan farq qilgani uchun, ular faza e.yu.k.lari deb, tarmoqlaridagi toklar esa **faza toklari** deb ataladi. Ko'p fazali sistemalardagi avtonom manba va iste'molchisi bo'lgan tarmoqlar ko'pincha **faza** deb ataladi. Bu holda ko'p fazali sistemaning fazasi deyilganda, e.yu.k.larning (yoki toklarning) vektorlari orasidagi faza siljishi tushunilmasdan, shu sistemani tashkil etuvchi ayrim zanjir (tarmoq) lar tushuniladi.

Ko'p fazali simmetrik sistemalar uchun faza e.yu.k.larning yig'indisi nolga teng ekanligini ko'rsatish mumkin (7.1-b rasm), ya'ni

$$\sum_{k=1}^m e_k = 0 \text{ yoki } \sum_{k=1}^m \dot{E}_k = 0,$$

chunki bu miqdorlarning vektorlari yig'indisi nolga teng bo'lgan m-nurli simmetrik yulduzni tashkil etadi (7.2-a rasm). Besh nurli simmetrik yulduzning vektorlari (faza e.yu.k.lari)  $\dot{E}_1, \dot{E}_2, \dots, \dot{E}_5$  bir-birlari bilan qo'shilib, yopiq (muntazam) beshburchaklik hosil qiladi (7.2-b rasm), demak,
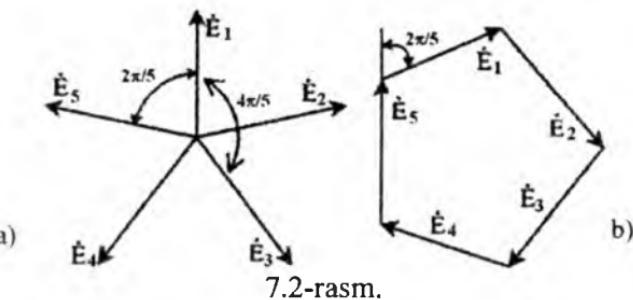
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m=5} \dot{E}_k &= \dot{E}_1 + \dot{E}_2 + \dot{E}_3 + \dot{E}_4 + \dot{E}_5 = \\ &= E \left( 1 + e^{-j\frac{2\pi}{5}} + e^{-j\frac{4\pi}{5}} + e^{-j\frac{6\pi}{5}} \pm e^{-j\frac{8\pi}{5}} \right) = 0 \end{aligned}$$



7.2-rasm.

Faza e.yu.k.laridan farqli bo'lgan tarzda, ko'p fazali simmetrik sistemasining faza toklari bir-biridan o'zlarining amplituda miqdorlari, hamda boshlang'ich fazalari bilan farq qilishi mumkin. Bu ayrim faza iste'molchilarining parametrlariga bog'liq bo'lib, umumiy holda  $I_1 + I_2 + \dots + I_{(m)} = \sum_{k=1}^m I_k \neq 0$  bo'ladi.

Shu sababli 7.2-b rasmdagi zanjir uchun  $I_1 + I_2 + \dots + I_m = I_0$ , ya'ni faza toklarining yig'indisi neytral simdagi tokka teng.

Agar  $Z_1 = Z_2 = \dots = Z_m = Z_{yu} e^{j\varphi_{yu}}$  bo'lsa, faza toklari ham o'zlarining oniy miqdorlari bilan simmetrik sistema hosil qiladi:

$$i_1 = I_m \sin(\omega t - \varphi_{yu}),$$

$$i_2 = I_m \sin(\omega t - \frac{2\pi}{m} - \varphi_{yu})$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$i_{(m)} = I_m \sin(\omega t + \frac{2\pi}{m} - \varphi_{yu})$$


va ularning yig'indisi nolga teng bo'ladi. Neytral simdagi tok  $I_0 = 0$  bo'lgani tufayli, m-fazali simmetrik sistemada generatorlar iste'molchilarga m-ta sim bilan ulanishi mumkin.

## 7.2. Uch fazali o'zgaruvchan tok sistemasi

Ko'p fazali sistemaning amalda eng ko'p tarqalgani sinusoidal o'zgaruvchan uch fazali tok sistemasidir. Uch fazali sistemaga asos qilib, uch fazali generator olingan (7.3-rasm). Bu generator ichiga uchta bir fazali generator joylashtirilgan sinxron elektr mashinadir. Mashina pazlariga generatorning uchta chulg'ami (fazalari) - A, B va C joylashtirilgan qo'zg'almas silindrik statordan va  $\omega$  burchak tezlik bilan aylanuvchi rotor (elektromagnit) dan iborat. Mashinaning ishlash prinsipini o'rGANISH qulay va ayon bo'lishi uchun generatorning har bir fazasi statorning diametral qarama-qarshi pazlariga joylashtirilgan bo'

lib, bitta o'ram hosil qiluvchi juft simlar tarzida ko'rsatilgan. Statorning old tomonida har bir o'ram simlarining uchlari tegishlicha generator ayrim fazalarining boshlanish ( $A, B, C$ ) va oxirgi ( $x, y, z$ ) uchlarni tashkil etadi. Statorning orqa tomonida esa yarim o'ramlar tashqi simlarga ulangan (bu 7.3-rasmida punktir chiziq bilan ko'rsatilgan). Bunda ayrim fazalarning o'ramlari shunday joylashtirilganki,  $B$  fazaning o'ram tekisligi  $A$  fazaning o'ram tekisligiga nisbatan (soat strelkasi bo'yicha)  $120^\circ$ ,  $C$  fazaning o'ram tekisligi esa  $B$  fazaning o'ram tekisligiga nisbatan o'sha yo'nalishda  $120^\circ$  ga faza bo'ylab siljigan.

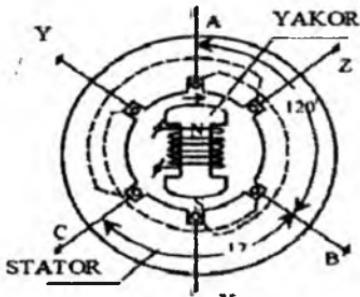Generatorning fazalarida faza chulg'amlarini rotor bilan aylanayotgan o'zgarmas (rotorni magnitlab turuvchi o'zgarmas tok hosil qiluvchi) magnit oqimni kesib o'tishi natijasida e.yu.k. hosil bo'ladi. Rotoring chulg'ami w ikkita kontakt halqa va grafit cho'tka yordamida tashqi o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulanadi. Bunday konstruksiyali mashina



7.3-rasm.

har bir fazada elektromagnit miqdorining tebranishi bir xil chastota va amplituda bo'lishini ta'minlaydi, chunki rotoring to'la bir marta aylanishi ayrim fazalardagi e.yu.k. ning to'la siqqlik (sinusoida qonuni bo'yicha) o'zgarishi bir davr  $T$  ga teng vaqtida sodir bo'ladi. Ammo generatorning fazalaridagi (chulg'amlaridagi) e.yu.k. ning oniy miqdori rotoring fazaviy o'rni, biror chulg'am (o'ram) bilan ilashgan magnit oqimning yo'nalishi va miqdori bilan aniqlanadi. Agar rotoring fazoviy o'rniaga  $A$  fazadagi e.yu.k.ning maksimumi to'g'ri kelsa,  $B$  fazada e.yu.k.ning xuddi shunday maksimumiga rotoring uchdan bir marta aylanishidan (yoki  $T/3$  vaqtdan) keyin erishiladi (7.3-rasm).


Shunga o'xshash  $C$  fazada ham e.yu.k.ning maksimumi yana uchdan bir davr  $2T/3$  dan so'ng hosil bo'ladi. Shunday qilib,  $A, B, C$  fazalarda e.yu.k.ning o'zgarishi sinusolda qonuni bo'yicha sodir bo'lsa, ularni tasvirlovchi sinusoidalalar ham vaqt bo'yicha  $T/3$  qadar siljigan

bo'ladi (7.4-rasm). Faza e.yu.k. larining vektorlari simvolik (kompleks) shaklda quyidagicha yoziladi:

$$\dot{E}_A = E, \quad \dot{E}_B = Ee^{-j\frac{2\pi}{3}}, \quad \dot{E}_C = Ee^{-j\frac{4\pi}{3}}$$

Fazalardagi oniy e.yu.k.lar tegishlichcha:
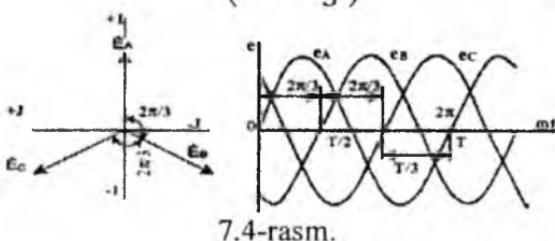
$$e_A = E_m \sin \omega t, \quad e_B = E_m \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right); \quad e_C = E_m \sin \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$



7.4-rasm.

Uch fazali zanjirni tahlil qilishda ko'pincha A faza – birinchi faza, B faza – ikkinchi faza, C faza – uchinchi faza deb olinadi, u holda:

$$e_1 = E_m \sin \omega t,$$

$$e_2 = E_m \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right);$$

$$e_3 = E_m \sin \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

yoki kompleks shaklda

$$\dot{E}_1 = E, \quad \dot{E}_2 = Ee^{j\frac{2\pi}{3}} \text{ va } \dot{E}_3 = Ee^{-j\frac{2\pi}{3}}$$


bo'ladi (bunda va bundan keyin A,B,C fazalar tegishlichcha 1, 2 va 3 raqamlar bilan belgilanadi).

Yuqorida ko'p fazali simmetrik sistema e.yu.k. (kuchlanish, toklar) vektorlari sistemasidan iborat ekanligi to'g'risida ta'rif berilganidek, har bir keyingi vektor oldingisidan  $\frac{2\pi}{m} \cdot q$  burchakka orqada qoladi ( $m$  – fazalar soni;  $q=0,1,2,3,\dots,m$ ).

Shu nuqtayi nazardan uch fazali simmetrik sistemani, ayrim faza elektr miqdorlari vektorlarining o'zaro joylashuviga ko'ra, uch xil ketma-ketlikdagi sistemaga ajratish mumkin. Boshqacha aytganda, fazalarning almashinish tartibi  $q$  ning qiymatiga bog'liq. Masalan,  $q=1$  bo'l ganda, fazalardagi e.yu.k. lar maksimumdan quyidagi tartib nomerlari bo'yicha o'tadi (1,2,3; 1,2,3 va h.k.) (7.5-a rasm),  $q=2$  bo'l ganda, teskari tartibda boradi (1, 3, 2; 1, 3, 2 va h.k.) (7.5-b rasm) va nihoyat,  $q=3$  bo'l ganda (yoki  $q=0$  da) faza e.yu.k.larining vektorlari mos tushadi (7.5-

v rasm). Bu vektorlarning simmetrik sistemasi tegishlicha “to‘gri, teskari va nol ketma-ketlikdagi sistemalar” deb ataladi.

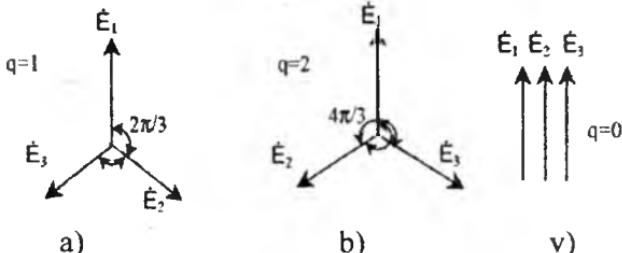Vektorlarmi kompleks shaklda qisqa yozish uchun “fazaviy ko‘paytiruvchi” deb ataladigan  $a = e^{j\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$  belgilash kiritiladi. U holda:



7.5-rasm.

a) to‘g‘ri ketma-ketlik uchun:  $q=1$

$$\dot{E}_1 = E, \dot{E}_2 = a^2 \cdot E \text{ va } \dot{E}_3 = a \cdot E$$

b) teskari ketma-ketlik uchun:  $q=2$

$$\dot{E}_1 = E, \dot{E}_2 = a \cdot E \text{ va } \dot{E}_3 = a^2 \cdot E,$$

bunda:  $a = e^{j2\pi/3}$ ,  $a^2 = e^{j4\pi/3}$ ,  $a^3 = e^{j2\pi} = 1$ ,  $a^4 = a = e^{j2\pi/3}$  va h.k. Shu ma’noda:  $a + a^2 + a^3 = 0$  yoki  $1 + a + a^2 = 0$ .

Shunday qilib, vektorlarni a ga ko‘paytirish, uni soat strelkasi yo‘nalishida  $2\pi/3$  burchakka burish degan ma’noni bildiradi;  $a^2$ ga ko‘paytirish esa, uni o’sha yon‘alishda  $4\pi/3$  burchak yoki teskari yo‘nalishda ( $-2\pi/3$ ) burchakka burish demakdir.

Xuddi shunga o‘xshash amalni har qanday boshqa (kuchlanish, tok va h.k.) vektorlarning uch fazali simmetrik sistemasi bilan ham bajarish mumkin.

### 7.3. Uch fazali zanjirlarni ulash usullari. "Yulduz-yulduz" shaklida ulash

Uch fazali sistemada generatorlarni va iste’molchilarni ulash usuli iste’molchi fazasining nominal kuchlanish qiymati, ya’ni energiya iste’molchisining normal ish rejimini ta’minlovchi kuchlanish bilan aniqlanadi. 7.6-a rasmda nol simli "yulduz-yulduz" usulida ulash ko‘rsatilgan. Bunda uch fazali generatordaning har bir fazasi iste’molchingning faza qarshiligi bilan bevosita bog‘lanishda bo‘ladi. Generator chulg‘amlari yulduz shaklida ulanganda uning boshlang‘ich qismlari (A, B va C) tegishlicha 1-, 2- va 3-liniya simlariga ulanadi. Oxirgi (x,y,z) qismalarini

esa yagona 0 tugunga, shuningdek, yerga ulash mumkin. Bu hol faza e.yu.k. larining miqdorlari uch fazali iste'molchining faza qismlaridagi kuchlanishga (yoki ulash simlarining qarshiligini hisobga olish kerak bo'lganda) taxminan teng deyish mumkin bo'lgan hol uchun yaroqlidir. Agar ulash (liniya va neytral) simlarining qarshiligi nolga teng deb hisoblansa, u holda yuklama qarshiliklaridagi faza kuchlanishlarining effektiv qiymatlari  $U_1$ ,  $U_2$  va  $U_3$  tegishlicha fazalar e.yu.k.larining  $E_1$ ,  $E_2$  va  $E_3$  effektiv qiymatlariga teng. Bu kompleks shaklda quyidagicha yozildi:

$$\begin{aligned} \bar{U}_1 &= \bar{E}_1 = E_\Phi, \\ \bar{U}_2 &= \bar{E}_2 = E_\Phi e^{\frac{-2\pi}{3}}, \\ \bar{U}_3 &= \bar{E}_3 = E_\Phi e^{j\frac{2\pi}{3}} \end{aligned}$$

Shunday qilib, generator va iste'molchining neytral nuqtaları (neytrallari): 0 va 0' ni yagona tugunga ulash uch fazali iste'molchida kuchlanishning fazalari bo'yicha simmetrik taqsimlanishini ta'minlaydi, ya'ni

$$\bar{U}_1 = \bar{U}_2 = \bar{U}_3 = \bar{U}_\Phi$$

bu yerda  $\bar{U}_\Phi = E_\Phi$ .


1', 2' va 3' tugunlarning har biri bilan iste'molchining 0' neytrali orasida sodir bo'lgan (7.6-a rasm)  $\bar{U}_1$ ,  $\bar{U}_2$  va  $\bar{U}_3$  faza kuchlanishlaridan tashqari, yana 1', 2' va 3' tugunlaridan istagan ikkitasining orasida hosil bo'lувчи (7.6-b rasm)  $\bar{U}_{12}$ ,  $\bar{U}_{23}$  va  $\bar{U}_{31}$  liniya kuchlanishlari sodir bo'ladi. Liniya kuchlanishlari faza kuchlanishlarining ayirmasi hisoblangani uchun, faza kuchanishlaridan o'zlarining miqdorlari va yo'nalishi jihatidan farq qiladi.

Faza kuchlanishlarining ( $\bar{U}_1$ ,  $\bar{U}_2$  va  $\bar{U}_3$ ) vektorlari 7.6-a rasmida ko'rsatilgani bo'yicha 1', 2' va 3' tugunlardan shartli "nol kuchlanishli" (sistemaning 0 nuqtasi yerga ulanganda) 0' nuqtaga ulangan bo'ladi. Agar  $\bar{U}_{12}$ ,  $\bar{U}_{23}$  va  $\bar{U}_{31}$  liniya kuchlanishlarining vektorlarini tegishlicha 1' dan 2' ga, 2' dan 3' ga va 3' dan 1' ga yo'nalgan deb qabul qilsak, u holda quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\bar{U}_{12} = \bar{U}_1 - \bar{U}_2 = U_\Phi(1 - a^2) = \sqrt{3U_\Phi} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right) = U_L e^{j\frac{\pi}{6}}$$

$$\bar{U}_{23} = \bar{U}_2 - \bar{U}_3 = U_\Phi(a^2 - a) = -j\sqrt{3U_\Phi} = U_L e^{j\frac{\pi}{2}}$$
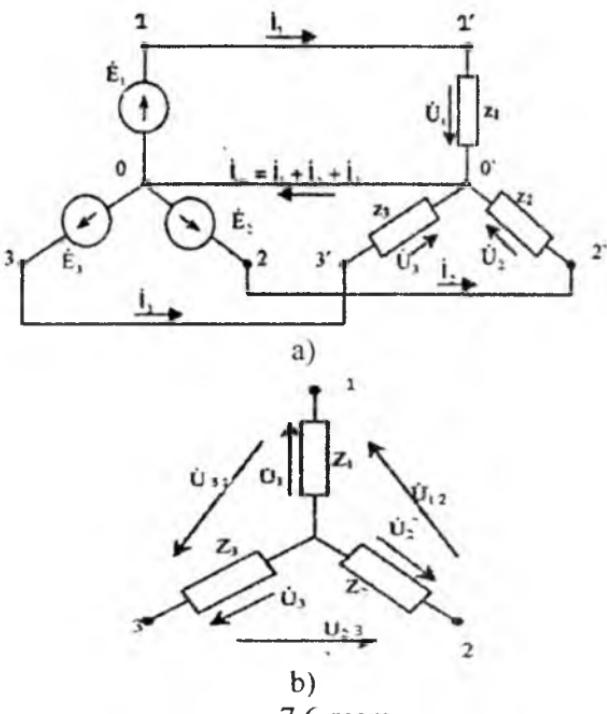
$$\bar{U}_{31} = \bar{U}_3 - \bar{U}_1 = U_\Phi(a - 1) = \sqrt{3U_\Phi} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right) = U_L e^{j\frac{5\pi}{6}}$$



7.6-rasm.

Yuqoridagi formulalarga ko'ra,  $\dot{U}_{12}$ ,  $\dot{U}_{23}$  va  $\dot{U}_{31}$  liniya kuchlanishlarining miqdorlari o'zaro teng, shuningdek,  $\dot{U}_{12}$ ,  $\dot{U}_{23}$  va  $\dot{U}_{31}$ ,  $U_{12}$ ,  $U_{23}$  va  $U_{31}$  vektorlari ham o'zaro  $2\pi/3$  burchakka siljigan. Keltirilgan nisbatlarga binoan, uch fazali kuchlanishlarning simmetrik sistemasida liniya kuchlanishi faza kuchlanishidan  $\sqrt{3}$  marta katta, ya'ni  $U_L = -\sqrt{3}U_\Phi$ .

Shunga o'xshash munosabatlarni generatorning e.yu.k. vektorlari uchun ham yozish mumkin:

$$\dot{E}_{12} = \sqrt{3}E_\Phi e^{j\frac{\pi}{6}} = E_L e^{j\frac{\pi}{6}}, \quad \dot{E}_{31} = E_L e^{j\frac{5\pi}{6}},$$

$\dot{U}_1$ ,  $\dot{U}_2$  va  $\dot{U}_3$  vektorlarining haqiqiy yo'nalishlariga ko'ra, 7.6-b rasmda qabul qilingan kuchlanishlarning shartli belgilanishi juda qulay deb hisoblash mumkin. Bu esa 7.6-a rasmda ko'rsatilgan vektorlarning o'zaro joylashuvini buzmaydi.

Faza kuchlanishlarining ta'rifidan iste'molchining faza qarshiliklarida  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  faza toklari hosil bo'lib, ularning qiymatlari  $Z_1$ ,  $Z_2$  va  $Z_3$  qarshiliklarning miqdorlariga bog'liq. Umumiy holda faza qarshiliklari modullari va argumentlari jihatidan bir xil bo'lmasligi mumkin. Unda bu toklarning vektorlari quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} \hat{I}_1 &= \frac{\hat{U}_1}{Z_1} = \frac{U_\phi}{Z_1} e^{-j\varphi_1} = I_1 e^{-j\varphi_1} \\ \hat{I}_2 &= \frac{\hat{U}_2}{Z_2} = I_2 e^{-j\frac{2\pi}{3}-j\varphi_2} = I_2 e^{-j(\frac{2\pi}{3}+\varphi_2)} \\ \hat{I}_3 &= \frac{\hat{U}_3}{Z_3} = I_3 e^{-j(\frac{4\pi}{3}+\varphi_3)} \end{aligned}$$

Bu toklarning yig'indisi esa neytral simda 0' nuqtadan 0 nuqtaga oqib o'tayotgan  $I_0$  tokni hosil qiladi, uning vektori esa  $\hat{I}_0 = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 + \hat{I}_3$  bo'ladi. Fazalar bo'yicha nosimmetrik yuklama uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi 7.7-a rasmida ko'rsatilgan. Vektor diagrammaga ko'ra, nol simdagi  $\hat{I}_0$  tok vektorining yo'naliishi va moduli har bir fazadagi tokning xarakteriga va miqdoriga bog'liq.


Agar fazalar bo'yicha yuklovchi qarshiliklar  $Z_1, Z_2$  va  $Z_3$  miqdori bir xil bo'lmay, xarakteri jihatidan bir xil bo'lsa (masalan,  $0 \leq \varphi_1 \neq \varphi_2 \neq \varphi_3 \leq \frac{\pi}{2}$ ), tok  $I_0$  ning moduli doimo eng katta faza tokidan kichik bo'ladi (7.7-a rasm). Bu xususiyatdan amalda uch fazali tokni to'rt simli liniya bilan uzatishda eng ko'p foydalaniladi. Shuning uchun rangli metallarni tejash maqsadida nol sim diametrik faza (liniya) simlariga nisbatan bir oz kichik qilib olinadi.

Agar yuklama fazalar bo'yicha har xil xarakterli bo'lsa (masalan),

$$\varphi_1 = 0, \varphi_2 \cong -\frac{\pi}{2} \text{ va } \varphi_3 \cong \frac{\pi}{2}$$

nazariy jihatdan tok  $I_0$  o'zining miqdori bo'yicha har qanday faza tokidan birmuncha katta bo'lishi mumkin. Fazalar bo'yicha simmetrik yuklama ( $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_{yuk} = Z_{yuk} e^{j\varphi_{yuk}}$ ) bo'lgan holda,  $\hat{I}_1, \hat{I}_2$  va  $\hat{I}_3$  faza toklari faza kuchlanishlari vektorlarining simmetrik sistemasi kabi o'sha ketma-ketlikda tok vektorlarining simmetrik sistemasini tashkil qiladi, ya'mi
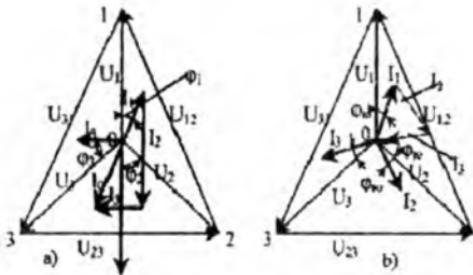
$$\begin{aligned} \hat{I}_1 &= \frac{\hat{U}_1}{Z_{yuk}} = \frac{U_\phi}{Z_{yuk}} e^{-j\varphi_{yuk}} = I_\phi e^{-j\varphi_{yuk}}; \\ \hat{I}_2 &= \frac{\hat{U}_2}{Z_{yuk}} = I_\phi e^{-j(\frac{2\pi}{3}+\varphi_{yuk})} \\ \hat{I}_3 &= \frac{\hat{U}_3}{Z_{yuk}} = I_\phi e^{-j(\frac{4\pi}{3}+\varphi_{yuk})}; \end{aligned}$$



7.7-rasm.

Bu hol uchun qurilgan vektor diagrammada (7.7-b rasm) faza toklarining yig'indisi nolga teng bo'lib, neytral simda tok  $I_0$  bo'lmaydi. Bu esa ana shu uch fazali iste'molchilar guruhi larining elektr energiyasi bilan ta'minlashni faqat uch simli elektr uzatish liniyalari orqali bajarishga imkon beradi va uch simli sistemada bitta liniya simi tejaladi. Uch fazali simmetrik iste'molchilar kategoriyasiga amalda keng tarqalgan uch fazali asinxron dvigatellarni, katta quvvatli (kuchli) transformatorlarni, elektr pechlarni, o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiruvchi to'g'rilaqichlarni va boshqalarini kiritish mumkin.

Uch fazali tokni to'rt simli liniya bilan uzatishdan asosan, elektr yoritish tarmoqlarini, maishiy korxonalarini va turar joylarni elektr energiyasi bilan ta'minlashda foydalaniladi. Uch fazali manbani uch fazali iste'molchi bilan "yulduz-yulduz" usulida ulashda liniya simlaridagi toklar (liniya toklari) bir vaqtida iste'molchilarning faza toklari hisoblanadi, ya'ni  $I_L = I_\Phi$ .

#### 7.4. Uch fazali iste'molchini "uchburchak" shaklida ularash

Uch fazali iste'molchi "uchburchak" shaklida ulanganda, faza qarshiliklarning boshi va oxiri tegishlichcha uch fazali generatordan kela-yotgan liniya simlarining 1'-2', 2'-3', 3'-1' qismlariga ulanadi (7.8-rasm). Endi generator chulg'ammlarini ularash usulidan qat'i nazar, iste'molchi tomonidan faqat liniya  $U_{12}$ ,  $U_{23}$  va  $U_{31}$  kuchlanishlarining sistemasi hosil bo'ladi. Bu kuchlanishlar bir vaqtida uch fazali yuklamaning faza kuchlanishlari ham hisoblanadi. Agar e.yu.k. va liniya simlarining qarshiliklari hisobga olinmasligi mumkin bo'lsa, yuklama qarshiliklari ( $Z_{12} \neq Z_{23} \neq Z_{31} \neq 0$ ) ning istalgan qiymatida liniya (faza) kuchlanishlarining simmetriyasi saqlanadi. Iste'molchingning fazalari bo'yicha yuklama nosimmetrikligi faqat generator ayrim fazalarining quvvat bo'yicha

turlich yuklanishiga olib keladi. Iste'molchilarini "uchburchak" usulida ulashning yana bir afzalligi shundaki, iste'molchi manbaga faqat uchta sim bilan ulanadi. E.yu.k.lari


$$\dot{E}_1 = E_{1m}, \dot{E}_2 = E_{2m} e^{-j\frac{2\pi}{3}}, E_3 = E_{3m} e^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

bo'lgan generatorning chulg'amini ulash usuli iste'molchining faza qarshiligi qanday nominal kuchlanishga ( $U_{fnom}$ ) mo'ljallanganligiga bog'liq. Agar  $U_L = G = \sqrt{3}U_\Phi$  bo'lsa, generatorning chulg'ami (fazalari) yulduz shaklida ulanadi (7.8-rasm yo'g'on chiziqlari).

Agar uch fazali iste'molchining faza kuchlanishi faza e.yu.k. ga teng, ya'ni  $U_{\Phi Nom} = E_\Phi$  bo'lsa, u holda generator fazalari "uchburchak" shaklida ulanadi (7.8-rasm punktir chiziqlari). Zanjirlarning tahlilini osonlashtirish maqsadida generatorning 1, 2 va qismlari orasidagi liniya kuchlanishlarini "simmetrik sistemaning fazalari" deb hisoblaymiz. Bu sistemalardan iborat bo'lib,

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_L = \dot{U}_\Phi, \quad \dot{U}_{23} = U_\Phi e^{-j\frac{2\pi}{3}} \text{ va } \dot{U}_{31} = U_\Phi e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

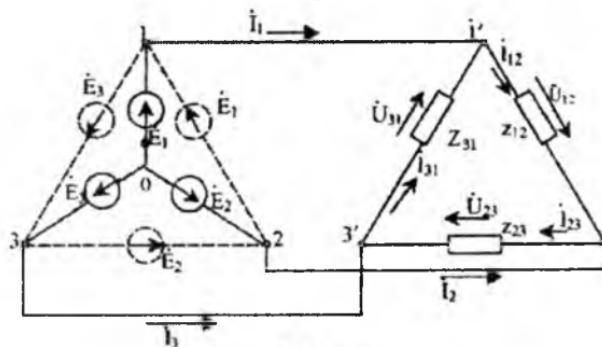ularning vektorlaridan teng tonmonli uchburchaklik hosil bo'ladi (7.9-a rasm). 7.8-rasmdagi zanjirning ulanish sxemasiga ko'ra, iste'molchilarning  $\dot{I}_{12}$ ,  $\dot{I}_{23}$  va  $\dot{I}_{31}$  faza toklari Kirxgofning birinchi qonuniga




7.8-rasm..

ko'ra, liniya similariagi  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  toklar (liniya toklari) bilan quyidagicha bog'langan bo'ladi:  $\dot{I}_1 = \dot{I}_{12} - \dot{I}_{31}$ ,  $\dot{I}_2 = \dot{I}_{23} - \dot{I}_{12}$ ,  $\dot{I}_3 = \dot{I}_{31} - \dot{I}_{23}$ , ya'ni liniya toklarining geometrik yig'indisi har doim nolga teng. Bu esa generator fazalari yulduz usulida ulanganda, 0 tugundagi toklarning balansidan ham kelib chiqadi. Bu xulosaga yana  $Z_{12}$ ,  $Z_{23}$  va  $Z_{31}$  qarshiliklarni "uchburchak" shakldan  $Z_1$ ,  $Z_2$  va  $Z_3$  qarshiliklardan iborat ekvivalent "yulduz" shakliga almashtirish bilan ham kelish mumkin.

Bu holda hosil bo'lgan nolinch tugunda  $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0$  shartga rioya qilinadi.

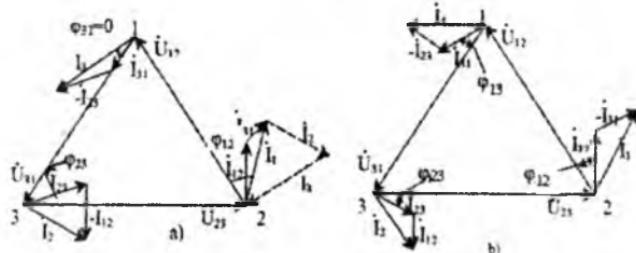7.9-b rasmida uch fazali sistemaning fazalari bo'yicha



7.9-rasm.

nosimmetrik yuklama ( $Z_{12} \neq Z_{23} \neq Z_{31}$ ) holati uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi ko'rsatilgan. Uchburchakning tomonlarini tashkil etuvchi tarmoqlaridagi toklar, ya'ni faza toklari tegishlichcha

$$\dot{I}_{12} = \frac{\dot{U}_{12}}{Z_{12}}, \quad \dot{I}_{23} = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_{23}} \text{ va } \dot{I}_{31} = \frac{\dot{U}_{31}}{Z_{31}},$$

bo'lib, bir-biridan miqdorlari hamda fazalari jihatidan farq qiladi. Agar iste'molchining har bir fazasining qarshilligi  $Z_{yuk} = Z_{yu} e^{j\varphi_{yu}}$  bo'lsa, faza toklari o'zaro teng bo'ladi, ya'ni

$$\dot{I}_{12} = \dot{I}_{23} = \dot{I}_{31} = \dot{I}$$

Bu faza toklarining vektorlari esa simmetrik sistemani tashkil etadi:

$$\dot{I}_{12} = I_\phi e^{-j\varphi}; \quad \dot{I}_{23} = I_\phi e^{-j(\varphi_{yu} + \frac{2\pi}{3})}; \quad \dot{I}_{31} = I_\phi e^{-j(\varphi_{yu} - \frac{2\pi}{3})}$$

yoki 7.9-b rasmida tasvirlangan vektor diagrammadan

$\dot{I}_{12} = I_\phi e^{-j\varphi_{yu}}$ ;  $\dot{I}_{23} = a^2 \dot{I}_{12}$  va  $\dot{I}_{31} = a \dot{I}_{12}$  bo'lib, bu vektorlarning yig'indisi nolga teng, chunki

$$\dot{I}_{12} + \dot{I}_{23} + \dot{I}_{31} = (1 + a^2 + a) \cdot I_\phi e^{-j\varphi_{yu}} = 0$$

Liniya toklari  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{I}_2$  va  $\dot{I}_3$  ning vektorlari simmetrik yulduz tashkil qiladi, chunki

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{12} - \dot{I}_{31} = I_\phi e^{-j\varphi} (1 - a) = \sqrt{3} I_\phi e^{-j(\varphi + \frac{5}{6}\pi)} = I_L e^{-j(\varphi + \frac{\pi}{6})}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{23} - \dot{I}_{12} = I_\phi e^{-j\varphi} (a^2 - 1) = I_L e^{-j(\varphi + \frac{5\pi}{6})}$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_{31} - \dot{I}_{23} = I_\phi e^{-j\varphi} (a - a^2) = I_L e^{-j(\varphi + \frac{\pi}{2})}$$


Bunga ko'ra, yuklama simmetrik bo'lganda, liniya simlaridagi toklar miqdor jihatdan o'zaro teng bo'lib, ularning vektorlari faza bo'yicha bir-biriga nisbatan  $2\pi/3$  burchakka siljiydi, chunki liniya tokining

miqdori faza tokidan  $\sqrt{3}$  marta katta:  $I_L = \sqrt{3}I_\phi$ , ammo shu bilan bir vaqtida  $U_L = U_\phi$ .

### 7.5. To'rt simli uch fazali nosimmetrik yuklamalni zanjirni hisoblash

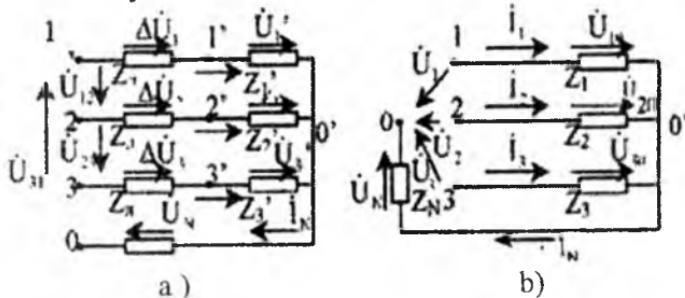7.10-a rasmda fazalarida yuklama qarshiliklari  $Z_1'$ ,  $Z_2'$  va  $Z_3'$  bo'lgan uch fazali zanjir sxemasi ko'rsatilgan. Fazalardagi yuklama qarshiliklari liniya similarning  $Z_L$  qarshiliklari orqali "yulduz" usulida uch fazali generatorning 1, 2 va 3-fazalariga ularadi. Iste'molchining nol ( $0'$ ) nuqtasi generatorning 0 neytrali bilan ulovchi neytral simning qarshiligi  $Z_N$  ga teng. Bu hisoblashdan maqsad, generatorning qismalaridagi kuchlanish ma'lum bo'lganda, zanjir tarmoqlaridagi toklarning va zanjir qismlaridagi kuchlanishning taqsimlanishini aniqlashdir.

Zanjirni tahlil qilish qulay bo'lishi uchun, uch fazali generatorning kuchlanishlarini simmetrik va liniya similarning qarshiliklarini esa, o'zaro teng deb qabul qilamiz. Birinchi shartga ko'ra, generatorning 1, 2 va 3-fazalari bilan neytral 0 orasida ta'sir etuvchi faza kuchlanishlari



7.10-rasm.

$$\dot{U}_1 = U_\phi, \quad \dot{U}_2 = U_\phi e^{-j\frac{2\pi}{3}}, \quad \dot{U}_3 = U_\phi e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

bo'ladi. Demak, liniya bosh qismlaridagi liniya kuchlanishi:

$$\dot{U}_{12} = \sqrt{3}U_\phi e^{j\frac{\pi}{6}} = \dot{U}_L e^{j\frac{\pi}{6}}, \quad \dot{U}_{23} = \dot{U}_{12} e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \dot{U}_L e^{-j\frac{\pi}{2}},$$

$$\dot{U}_{31} = \dot{U}_{12} e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \dot{U}_L e^{-j\frac{5\pi}{6}}$$

Zanjir tahlilini boshlashdan avval uni soddalashtirish maqsadida har bir faza uchun  $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_L + \underline{Z}_1'$ ,  $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_L + \underline{Z}_2'$  va  $\underline{Z}_3 = \underline{Z}_L + \underline{Z}_3'$  yig'indi qarshiliklarni hosil qilib, 7.10-b rasmdagi zanjirga almashtiramiz.

Endi 0' tugun uchun Kirxgofning birinchi qonuniga binoan:

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \dot{I}_N \quad (7.1)$$

Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan (faza-neytral konturlar bo'ylab):

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_{10} + \dot{U}_N \quad (7.2)$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{20} + \dot{U}_N \quad (7.3)$$

$$\dot{U}_3 = \dot{U}_{30} + \dot{U}_N \quad (7.4)$$

Fazalardagi toklar tegishlicha:

$$\dot{I}_1 = Y_1 \dot{U}_{10}, \quad \dot{I}_2 = Y_2 \dot{U}_{20} \quad \text{va} \quad \dot{I}_3 = Y_3 \dot{U}_{30},$$

bo'lgani uchun, (7.2), (7.3) va (7.4) tenglamalarni hisobga olgan holda, (7.1) tenglamaning o'rniغا quyidagini yozish mumkin:

$$Y_1(\dot{U}_1 - \dot{U}_N) + Y_2(\dot{U}_2 - \dot{U}_N) + Y_3(\dot{U}_3 - \dot{U}_N) = Y_N \dot{U}_N \quad (7.5)$$

bunda:  $Y_1 = 1/Z_1$ ,  $Y_2 = 1/Z_2$  va  $Y_3 = 1/Z_3$  – fazalarning kompleks o'tkazuvchanliklari,  $Y_N = 1/Z_N$  – neytral simming to'la kompleks o'tkazuvchanligi, (7.5)-tenglikka ko'ra, 0 va 0' nuqtalar orasidagi kuchlanish vektori yoki neytral simdag'i kuchlanish siljishining vektori quyidagicha bo'ladi:

$$\dot{U}_N = \frac{Y_1 \dot{U}_1 + Y_2 \dot{U}_2 + Y_3 \dot{U}_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_N} \quad (7.6)$$

Endi  $\dot{U}_{10} = \dot{U}_1 + \dot{U}_N$ ,  $\dot{U}_{20} = \dot{U}_2 + \dot{U}_N$  va  $\dot{U}_{30} = \dot{U}_3 + \dot{U}_N$  nisbatlardan  $\dot{U}_{10}$ ,  $\dot{U}_{20}$  va  $\dot{U}_{30}$  kuchlanishlarni aniqlash qiyin emas. Yuklama qarshiliklardagi faza kuchlanishlari tegishlicha:

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 Z_1 = Y_1 Z_1 \dot{U}_{10}, \quad \dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2 = Y_2 Z_2 \dot{U}_{20} \quad \text{va} \quad \dot{U}_3 = Y_3 Z_3 \dot{U}_{30}$$

Liniya simlaridagi kuchlanishlarning kamayishini (isrofini) zanjir qismi uchun Om qonuniga binoan:

$$\Delta \dot{U}_1 = \dot{I}_1 Z_1, \quad \Delta \dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2 \quad \text{va} \quad \Delta \dot{U}_3 = \dot{I}_3 Z_3$$

deb aniqlash mumkin yoki Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan:

$$\Delta \dot{U}_1 = \dot{U}_{10} - \dot{U}_1, \quad \Delta \dot{U}_2 = \dot{U}_{20} - \dot{U}_2.$$


7.11-rasmda neytral simming to'la qarshiligi bo'lib, zanjir iste'molchilarining faza qarshiliklari

$$Z_1 = z_1 e^{j\varphi_1} \left( \frac{-\pi}{2} < \varphi'_1 < 0 \right)$$

$$Z_2 = z_2 2 e^{j\varphi_2} \left( \varphi'_2 = \frac{-\pi}{2} \right)$$

$$Z_3 = z_3 3 e^{j\varphi_3} \left( \varphi'_3 < 0 \right)$$

sig'im xarakteriga va liniya simlarining qarshiliklari  $Z_L = Z_L e^{j\varphi_L} (\varphi_L > 0)$  induktiv xarakterga ega bo'lgan hol uchun tok va kuchlanishlarning vektor diagrammasi ko'rsatilgan. Bu hol amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, nosimmetrik yuklamada neytral simning uzilib, tez-tez bo'lib turadigan avariya holatini aks ettiradi. Bu holda yuklamlardagi faza kuchlanishlarining assimetriyasi eng katta bo'ladi.

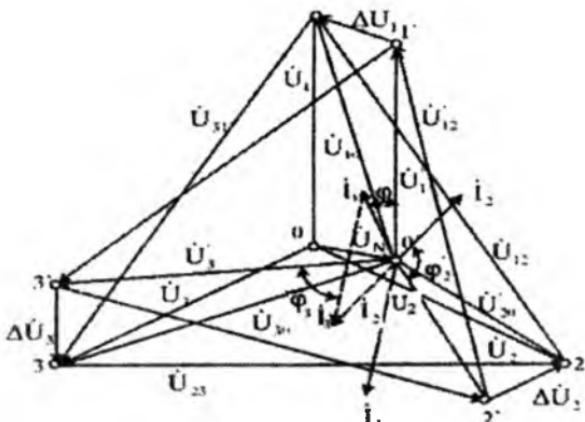

7.11-rasm.

Topografik deb ataladigan bu diagrammadan yuklamaning faza qarshiliklarining eng noqulay ( $z_1'$ :  $z_2'$ :  $z_3'$ ) nisbatlarida ularning xarakterlari bir xil bo'lsa ham, 0 nuqta uchburchaklik 1-2-3 ning ichida holatini ko'rish mumkin. Bunda faza kuchlanishlari  $\dot{U}_1$ ,  $\dot{U}_2$  va  $\dot{U}_3$  o'z miqdorlari jihatidan doimo generator liniya kuchlanishidan kichik bo'ladi.  $z_1'$ :  $z_2'$  va  $z_3'$  qarshiliklarni shunday tanlash mumkinki (masalan,  $(\phi''_2 < \phi'_3) > 0$ ), natijada yuklamaning neytrali 0' uchburchaklik 1-2-3 ning tashqarisiga chiqib qoladi. Bu yuklamaning bitta (yoki ikkita) faza kuchlanishi generatorning liniya kuchlanishidan katta bo'lishiga olib keladi. Bunday hollarda neytral simning uzilishiga sira yo'l qo'yib bo'lmaydi.

Yana tekshirilayotgan zanjirning ikkita xarakterli ish rejimiga to'xtab o'tamiz.

1. Uch fazali yuklama simmetrik, ya'ni  $\underline{Y}_1 = \underline{Y}_2 = \underline{Y}_3 = \underline{Y}_{yu}$ , ammo  $\underline{Y}_N \neq 0$ .

2. Uch fazali yuklama nosimmetrik, neytral simning qarshiligi esa  $Z_N = 0$  ( $\underline{Y}_N = \infty$ ).

(7.6)-ifodaga ko'ra, ikkala holda ham  $\dot{U}_N = 0$ , ya'ni  $\dot{U}_{10} = \dot{U}_1$ ,  $\dot{U}_{20} = \dot{U}_2$  va  $\dot{U}_{30} = \dot{U}_3$  yoki iste'molchining fazalaridagi  $U_1 = U_2 = U_3 = U_{TM}$  kuchlanishlari bir xil.

Birinchi holda faza kuchlanishlarining simmetriyasi neytral simning qarshiligiga bog'liq emas, chunki  $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 0$ . Ikkinci holda faza kuchlanishlarining simmetriyasi aynan  $z_N = 0$  bo'lgani tufayli ta'milanadi, chunki  $\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \dot{I}_N \neq 0$ .

## 7.6. Uch fazali zanjirdagi o'zgaruvchan tok quvvati va uni o'lhash usullari

Umumiy holda uch fazali nosimmetrik zanjirning k-fazasidagi oniy quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$p_k = u_k i_k = \sqrt{2}U_{\phi k} \sin(\omega t + \psi_k) \sqrt{2}I_{\phi k} (\omega t + \psi_k - \varphi_k) \\ = U_{\phi k} I_{\phi k} [\cos \varphi_k - \cos(\omega t + \psi_k - \varphi_k)]$$

bunda:  $U_{mk}$  va  $I_{mk}$  – k – faza toki va kuchlanishining effektiv qiymatlari;  $\psi_k$  – kuchlanishning boshlang'ich fazasi;  $\varphi_k$  esa  $U_{mk}$  va  $I_{mk}$  orasidagi faza siljishi burchagi. Ana shu fazadagi quvvatning o'rtacha yoki aktiv qiymati quyidagicha bo'ladi:

$$P_k = \frac{1}{T} \int_0^T u_k i_k dt = U_{\phi k} I_{\phi k} \cdot \cos \varphi_k$$

Butun zanjirning quvvati ayrim fazalar quvvatlarining yig'indisiga teng:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = U_{\phi 1} I_{\phi 1} \cos \varphi_1 + U_{\phi 2} I_{\phi 2} \cos \varphi_2 + U_{\phi 3} I_{\phi 3} \cos \varphi_3$$

Simmetrik bo'lganda:

$U_{\phi 1} = U_{\phi 2} = U_{\phi 3} = U_{\phi}$ ,  $I_{\phi 1} = I_{\phi 2} = I_{\phi 3} = I_{\phi}$ ,  
bo'lib, butun zanjirning quvvati esa:  $P = 3P_{\phi} = 3U_{\phi} I_{\phi} \cos \varphi$

Bu quvvatni kuchlanish va tokning liniya qiymatlari orqali ifodalasak,

a) "yulduz" usulida ulash uchun:

$$P_Y = 3 \frac{U_{\phi}}{\sqrt{3}} I_{\phi} \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

b) "uchburchak" usulida ulash uchun:

$$P_{\Delta} = 3U_{\phi} \frac{I_{\phi}}{\sqrt{3}} \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

ya'ni butun sistema uchun bunday ko'rinishidagi formulasi "yulduz" va "uchburchak"lik usullarida ulash uchun bir xil.

Uch fazali simmetrik sistemaning to'la va reaktiv quvvatlari xuddi shunga o'xshash ifodalanishi mumkin:

$$S = 3S_{\phi} = 3U_{\phi} I_{\phi} = \sqrt{3} U_L I_L ,$$


$$Q = 3U_{\phi} I_{\phi} \sin \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$$

Yuqorida qayd qilinganlarga ko'ra, bir fazali zanjirlarning oniy quvvati ikkilangan chastota  $2\omega$  bilan tebranuvchi tashkil etuvchilar  $P=U_{\phi} \cos(2\omega t - \varphi)$  ga ega. Bundan farqli o'laroq, uch fazali simmetrik zanjirning oniy quvvati vaqt t ga bog'liq bo'lmay, quyidagicha aniqlanadi:

$$P = \sum_{k=1}^3 u_k i_k = 3U_\phi I_\phi \cos\varphi = P - \text{const}$$

Chunki yig‘indining quyidagi tashkil etuvchilari nolga teng, ya’ni:
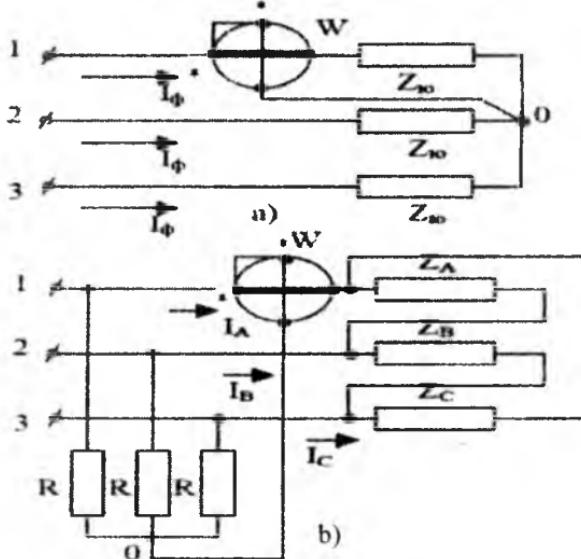
$$\begin{aligned} \sum p_{\approx} &= U_\phi I_\phi \left[ \cos(2\omega t - \varphi) + \cos\left(2\omega t - \varphi - \frac{4\pi}{3}\right) \right. \\ &\quad \left. + \cos\left(2\omega t - \varphi - \frac{2\pi}{3}\right) \right] = 0 \end{aligned}$$




7.12-rasm.

Bunday sistemalar “muvozanatlashgan sistemalar” deyiladi. Bularga ikki fazali ortogonal simmetrik sistemadan tashqari,  $m > 2$  bo‘lgan barcha m-fazali sistemalar ham kiradi. 7.12-a rasmda nolli “yulduz” usulda ulangan uch fazali simmetrik zanjirning quvvatini o‘lchash sxemasi ko‘rsatilgan. Bir fazali vattmetr W ning tok chulg‘ami, ampermetr kabi, fazalardan birortasiga ketma-ket, kuchlanish chulg‘ami esa shu fazaning kuchlanishiga parallel (masalan, 7.12-a rasmida ko‘rsatilganidek, 1-faza bilan 0 orasiga) ulangan. Vattmetrning ko‘rsatishl shu fazaning  $U_\phi$  kuchianishiga,  $I_\phi$  tokiga va  $\cos\varphi_yu$  quvvat koefitsiyentiga proporsional bo‘ladi. Butun zanjirning quvvatini aniqlash uchun o‘lchangan  $P_\phi = U_\phi I_\phi \cos\varphi$  quvvatni uchg‘a ko‘paytirish kifoya. Amalda manba tomonda neytral simsiz simmetrik sistema tez-tez uchrab turadi.

Yuklama “uchburchak” (7.12-b rasm) yoki noli tashqariga chiqaril-magan “yulduz” usulida ulanishi mumkin.

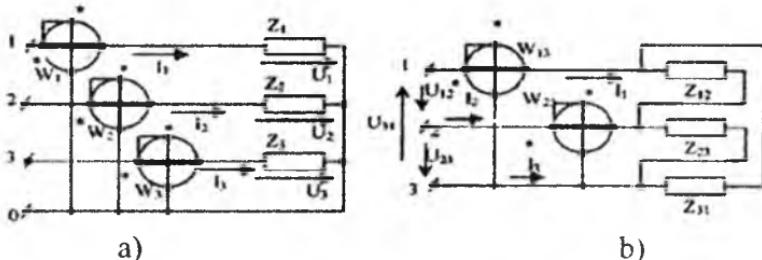Bunday hollarda vattmetr uchun 0 sun’iy ravishda olinishi mumkin. Buning uchun ucta bir xil va katta qiymatli R qarshilikni “yulduz” usulida ulab, faqt o’lhash paytidagini ulanadigan qo’shimcha zanjir hosil qilinadi.



7.13-rasm.

7.13-a rasmida nolli “yulduz” usulida ulangan uch fazali nosimmetrik yuklamaning quvvatini o’lhash sxemasi ko’rsatilgan. Bunday sxemada har bir fazaning quvvati alohida  $W_1$ ,  $W_2$  va  $W_3$  vattmetrlar yordamida o’lchanadi. Butun zanjirning quvvati uchala vattmetr ko’rsatishining yig’indisiga teng bo’ladi, ya’ni  $p = p_1 + p_2 + p_3$ . Quvvatni bunday o’lhash usuli **uch vattmetr usuli** deyiladi.

Endi, yuklamalarni ulash usulidan qat’i nazar, uch fazali zanjirning quvvatini ikkita vattmetr yordamida ham o’lhash niumkinligini ko’rib chiqaylik. Haqiqatdan ham uch fazali manbaning oniy quvvatlari yig’indisi (7.13-b rasm) quyidagicha bo’ladi:

$$p = p_1 + p_2 + p_3 = u_1 i_1 + u_2 i_2 + u_3 i_3$$

bunda:  $u_1$ ,  $u_2$  va  $u_3$  – generator faza kuchlanishlarining oniy qiymatlari;  $i_1$ ,  $i_2$  va  $i_3$  – sistemaning liniya simlaridagi oniy toklar.


Neytral sim bo’lganda, liniya toklarining yig’indisi doimo nolga teng  $i_1 + i_2 + i_3 = 0$  bo’lgani uchun, quvvat  $p$  ifodasidan tok  $i_3$  ni tushirib qoldirib, quyidagiga ega bo’lamiz:

$$p = u_1 i_1 + u_2 i_2 + u_3 (-i_1 - i_2) = (u_1 - u_3) i_1 + (u_2 - u_3) i_2 = u_{13} i_1 + u_{23} i_2$$

Bu demak, tok chulg’amlari  $i_1$  va  $i_2$  liniya toklari bilan ta’minlanayotgan ikkita vattmetrning tegishli kuchlanish chulg’amlari  $u_{13}$  va  $u_{23}$  liniya kuchlanishlariga ulangan bo’lsa, bu vattmetrlar butun zanjirning quvvatini o’lchay oladi (7.13-b rasm). Umuman aytganda, vattmetrlar tok bo’yicha istalgan ikkita fazaga ulangan bo’lib, kuchlanish chulg’amlari o’z fazasidan tashqari toki vattmetrdan o’tmayotgan fazaga (liniya simiga) ulanishi kerak. Quvvatni o’lhashning bunday usuli **ikki vattmetr** usuli deyiladi. O’lhashning bayon etilgan sxemalari faqat uch

simli sistemaning faza iste'molchilarini ixtiyoriy ulangan nosimmetrik (yoki simmetrik) yuklamasi uchun foydalilanadi. Amalda o'z ichiga ikkita vattmetr joylashtirilgan yagona konstruktsiyali uch fazali vattmetrlar ko'proq ishlataladi. Bunday uch fazali vattmetr ikkita tok chulg'ami (g'altak) bilan ikkita kuchlanish chulg'amiga egadir.

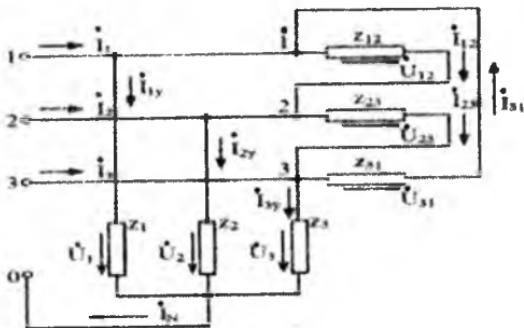**7.1-misol.** Liniya kuchlanishi  $U_L=380$  V bo'lgan simmetrik uch fazali generatorga tegishlich nol simli "yulduz" va "uchburchak" usulida ikki gruppa iste'molchi ulangan. 7.14-rasmdagi iste'molchilarining faza qarshiliklari quyidagicha:  $Z_1=55$  Om,  $Z_2=(33-j44)$  Om,  $Z_3=(44+j33)$  Om,  $Z_{12}=Z_{23}=Z_{31}=Z_\Delta=38e^{j\frac{\pi}{6}}$  Om (liniya va neytral simlarning qarshiliklari e'tiborga olinmaydi). Butun sistemaning to'la, aktiv va reaktiv quvvatlari aniqlansin.



7.14-rasm.

**Yechish:** Generator faza kuchlanishlarining komplekslari:

$$U_1 = 220B, U_2 = 220e^{-j\frac{2\pi}{3}}V \text{ va } U_3 = 220e^{j\frac{2\pi}{3}}V,$$

chunki

$$U_\phi = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220V$$

Zanjirning kirish qismlaridagi liniya kuchlanishlarining komplekslari esa:

$$U_{12} = 380e^{j\frac{\pi}{6}}, U_{23} = 380e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ va } U_{31} = 380e^{j\frac{5\pi}{6}}$$

"Uchburchak" usulida ulangan iste'molchilarining faza toklari:

$$I_{12} = \frac{U_{12}}{Z_\Delta} = \frac{380e^{-j\frac{\pi}{6}}}{38e^{j\frac{\pi}{6}}} = 10A,$$

$$I_{23} = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_\Delta} = \frac{380e^{-j\frac{\pi}{6}}}{38e^{j\frac{\pi}{6}}} = 10e^{-\frac{2\pi}{3}} A,$$

$$I_{31} = \frac{\dot{U}_{31}}{Z_\Delta} = \frac{380e^{j\frac{5\pi}{6}}}{38e^{j\frac{\pi}{6}}} = 10e^{j\frac{2\pi}{3}} A$$

Yuklamalar iste'mol qilayotgan liniya toklari esa:

$$I_{1\Delta} = I_{12} - I_{31} = 10(1 - a) = 10\left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 10\sqrt{3}e^{-j\frac{\pi}{6}} A,$$

$$I_{2\Delta} = I_{23} - I_{12} = 10(a^2 - 1) = 10\left(\frac{-3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 10\sqrt{3}e^{-j\frac{5\pi}{6}} A$$

$$I_{3\Delta} = I_{31} - I_{23} = 10(a - a^2) = 10(0 + j\sqrt{3}) = 10\sqrt{3}e^{+j\frac{\pi}{2}} A$$

"Yulduz" usulida ulangan iste'molchilarining faza (liniya) toklari tegishlichka:

$$I_{1\lambda} = \frac{\dot{U}_1}{Z_1} = \frac{220}{55} = 4A;$$

$$I_{2\lambda} = \frac{\dot{U}_2}{Z_2} = \frac{220e^{-j120^\circ}}{55e^{-j53^\circ} e^{j10^\circ}} = 4e^{-j66^\circ - 0^\circ} A;$$

$$I_{3\lambda} = \frac{\dot{U}_3}{Z_3} = \frac{220e^{j120^\circ}}{55e^{j36^\circ} e^{-j50^\circ}} = 4e^{j83^\circ - 0^\circ} A;$$

Neytral simtdagi tok esa:

$$I_N = I_{1\lambda} + I_{2\lambda} + I_{3\lambda} = 4(1 + e^{-j66^\circ} e^{j83^\circ} + e^{j83^\circ} e^{-j66^\circ}) = \\ = 4(1,513 + j0,07) \cong 6A$$

Liniya simtdagisi yig'indi (yoki generatorming faza toklari):

$$I_1 = I_{1\lambda} + I_{2\Delta} = 4 + 17,3e^{-j30^\circ} = 20,8e^{-j24^\circ} e^{j30^\circ} A$$

$$I_2 = I_{2\lambda} + I_{2\Delta} = -13,42 - j12,33 = 18,3e^{-j133^\circ} e^{j30^\circ} A$$

$$I_3 = I_{3\lambda} + I_{3\Delta} = 0,48 + j21,26 \approx 21,3e^{j90^\circ} A$$

Generatorming fazalari bo'yicha quvvatlarning komplekslari:

$$a) \dot{S}_1 = \dot{U}_1 I_1 = 220 \cdot 20,8e^{-j24^\circ} e^{j30^\circ} = 4180 - j1900 = \\ = P_1 - jQ_1 = 4580e^{-j24^\circ} e^{j30^\circ}$$

[ $P_1 = 4,18kVt$ ,  $Q_1 = 1,9$ ] kvar (induktiv xarakterli) va  $S_1 = 4,58 \text{ kVA}$ ];

$$b) \dot{S}_2 = \dot{U}_2 I_2 = 220e^{j120^\circ} \cdot 18,3e^{-j137^\circ} e^{j30^\circ} = \\ = 4026e^{-j17^\circ} e^{j30^\circ} = 3840 - j1208$$

[ $P_2 = 3,84kVt$ ,  $Q_2 = 1,2$  kvar (ind. xar.) va  $S_2 = 4,03 \text{ kVA}$ ];

$$v) \dot{S}_3 = \dot{U}_3 I_3 = 220e^{-j120^\circ} \cdot 21,3e^{j90^\circ} = 4686 - j30^\circ = \\ = 4060 - j2343$$

[ $P_3 = 4,06 \text{ kVt}$ ,  $Q_3 = 2,34 \text{ kvar}$  (ind. xar.) va  $S_3 = 4,69 \text{ kVA}$ ];

g) Butun zanjirning to'la quvvati:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 13,3 \text{ kVA}.$$

Butun zanjirning aktiv quvvati:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 12,08 \text{ kWt}.$$


Butun zanjirning reaktiv (induktiv xarakterli) quvvati:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 5,45 \text{ kvar}.$$

## 7.7. Uch fazali tok yordamida aylanuvchi magnit maydon hosil qilish

Yuqorida aytigancha ko'ra (7.2-rasm), o'zgaruvchan tok generatoringa ishlash prinsipi uning qo'zg'almas chulg'amlarini aylanma harakatda bo'lgan magnit maydonning kuch chiziqlari kesib o'tganda (elektromagnit induksiya qonuniga binoan) e.yu.k. induktivlanishiga asoslangan. Shuningdek, uch fazali tok generatorida elektromagnit (rotor tarzida) o'zining aylanma harakati davomida aylanuvchan magnit maydoni hosil qiladi. Undagi aylanuvchi magnit maydon elektr energiyasiga aylantirilayotgan tashqi mexanik kuch ta'sirida hosil qilinadi. Agar shunday mashinaning stator chulg'amlari uch fazali e.yu.k. manbaiga ulansa, tashqaridan iste'mol qilinayotgan tok hisobiga unda xususiy aylanuvchi magnit maydon hosil bo'ladi. Bu magnit maydon rotorning qo'zg'almas magnit maydoni bilan o'zaro ta'sirlashib, rotorni statorning magnit maydoni yo'nalishida aylanishga majbur etuvchi mexanik kuch hosil qiladi. Bu rejim **yuritgich rejimi** deyilib, barcha elektr mashinalarga xos qaytuvchanlik prinsipi dahlidir. Sinxron va asinxron o'zgaruvchan tok yuritgichlarining ishlashi ana shu prinsipga asoslangan. Endi bir va uch fazali mashinalarda aylanuvchi magnit maydonining hosil qilinish jarayonini ko'rib chiqaylik.

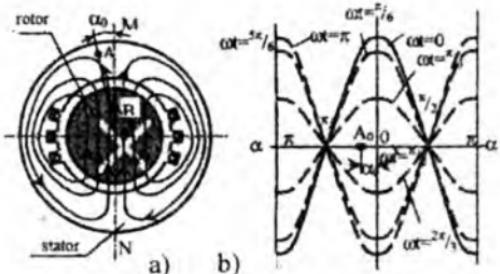1. **Pulsatsiyalanuvchi magnit maydon.** 7.15-a rasmida bir fazali o'zgaruvchan tok mashinasi ko'rsatilgan (uni uch fazali mashinaning bir fazasi deb qarash mumkin). Ko'rib chiqilayotgan onda statorning tashqi manbaiga ulangan chulg'amlaridan o'tayotgan tok uning o'ng tomonida yarim o'rmlarida kirib borayotgan (krestchalar), chap tomonida yarim o'rmlarida esa chiqib kelayotgan (nuqtalar) bo'lsin. U holda chulg'amlardan o'tgan tokning magnit maydoni kuch chiziqlari parma qoidasiga binoan, uning o'ng tomonida soat strelkasi, chap tomonida esa soat strelkasiga teskari yo'nalishda bo'ladi.



7.15-rasm.

Agar tashqi sinusoidal tok manbai hosil qilgan magnit induksiyasi  $b=B_m \cos\omega t$  qonuniyat asosida o‘zgaradi deb qabul qilsak, u holda 7.16-rasmda aks ettirilgan  $t=0$  vaqt paytda  $B_m$ ga teng bo‘lib, pastdan yuqoriga yo‘nalgan bo‘ladi. Vaqt o‘tishi bilan magnit induksiyaning oniy qiymati va yo‘nalishi o‘zgaradi. Masalan,  $\omega t=\pi/2$  da u nolga teng,  $\omega t=\pi$  da esa maksimum bo‘lib, teskari yo‘nalishga ega.

Agar  $b=B_m \cos\omega t$  ni kompleks shaklda ifodalasak,

$$\dot{B}_m = \frac{1}{2} B_m (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) = \frac{B_m}{2} e^{j\omega t} + \frac{B_m}{2} e^{-j\omega t}$$

bo‘ladi, demak, uni elektr mashina ichida hosil bo‘lgan magnit maydoni  $\omega$  va  $(-\omega)$  burchak tezliklar bilan qarama-qarshi yo‘nalishda aylanayotgan ikkita moduli  $B_m/2$  ga teng bo‘lgan induksiya vektori tarzida tasavvur qilish mumkin.

Bulardan har birining aylanuvchi magnit maydoni o‘ziga tegishli aylanuvchi momentni hosil qiladi. Ammo bu momentlarning yo‘nalishi bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgani uchun harakatlanuvchi kuch hosil bo‘lmaydi. Shunday qilib, bir fazali o‘zgaruvchan tok generator dvigatel rejimida ishlay olmaydi. Amalda ishlatiladigan bir fazali dvigatellar maxsus yasalgan bo‘lib, ulardagи bir yo‘nalishli aylanuvchi magnit maydonni sun‘iy fazaga bo‘lish yo‘li bilan erishiladi.

Endi t vaqtida mashinaning statori aylanasi bo‘ylab bir fazali tok hosil qilgan magnit maydonining taqsimlanishini ko‘rib chiqaylik. Statorning ichki aylanasi tomonida normal MN ga nisbatan  $a_0$  burchak hosil qilib joylashgan biror  $A_0$  nuqtami tanlaylik. Magnit induksiyaning vaqt jihatidan o‘zgarish qonuniyatiga ko‘ra, shu nuqtadagi induksiya miqdori quyidagicha:  $b = B_m \cos\omega t \cdot \cos \alpha$  bo‘ladi.

Statorning halqasini fikran nN bo‘lamiz-da, uni 7.15-b rasmda ko‘rsatilganidek,  $\alpha = (-\alpha)$  o‘q bo‘ylab «to‘g‘rilaymiz». U holda  $t=0$  vaqtida magnit induksiyaning taqsimlanish qonuniyati sinusoidal shaklidagi uzluksiz egri chiziq bilan tasvirlanadi-da, maksimum  $i_\alpha=0$  ga

to‘g‘ri keladi (MN chiziq bo‘ylab). Vaqt t ga 0 dan  $\frac{2\pi}{\omega}$  gacha (yoki  $\omega t=0$  dan  $\omega t=2\pi$  gacha) turli qiymatlar berib, bir nechta sinusoidal egri chiziqlarni (punktir shaklda ko‘rsatilgan) hosil qilamiz. Bu esa magnit induksiyaning statorning turli nuqtalari uchun bir xil bo‘lmagan (musbat va manfiy) maksimumlari orasida tebranishini ko‘rsatadi. Bunday magnit maydon **pulsatsiyalanuvchi maydon** deyiladi.

**2. Aylanuvchi magnit maydon.** Endi uch fazali elektr mashinaning stator chulg‘amlaridan o‘tayotgan faza toklarining bir vaqtdagi ta’siri natijasida hosil bo‘lgan magnit maydonning paydo bo‘lishini va uning fazo – vaqt jihatidan o‘zgarishini ko‘rib chiqaylik. 7.16-rasmda shunday mashinaning modeli ko‘rsatilgan, uning statorining ichki aylanasi bo‘ylab o‘qlari bir-biridan fazoviy  $120^\circ$  burchakka siljigan uchta simmetrik A – x, B – y va C – z faza chulg‘amlari joylashtirilgan. Bunda B va C fazalar chulg‘amlarining birinchi o‘ramlari (boshi) joylashgan pazlar (konussimon ariqchalar)ning radial o‘qlari A faza birinchi o‘rami pazining radial o‘qiga nisbatan (soat strelkasining yuradigan tomoniga)  $120^\circ$  va  $240^\circ$  burchaklarga siljigan.

Mashinaning stator chulg‘amlarini simmetrik uch fazali kuchlanish manbaiga ulasak, ulardagи toklarning simmetrik sistemasi hosil bo‘лади:


$$\begin{aligned} i_A &= I_m \sin \omega t, \\ i_B &= I_m \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right), \\ i_C &= I_m \sin \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Bu toklar, o‘z navbatida, induksiysi quyidagi qonuniyat bilan o‘zgaruvchi magnit maydonini hosil qiladi:

$$\begin{aligned} b_A &= B_m \cos \omega t, \\ b_B &= B_m \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right), \\ b_C &= B_m \cos \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Induksiya oniy qiymatlari  $b_A$ ,  $b_B$  va  $b_C$  ning yig‘indisi, xuddi  $i_A$ ,  $i_B$  va  $i_C$  toklarning yig‘indisiga o‘xshash, istalgan vaqtda nolga teng. Ammo bu faqat vaqt jihatidan fazasi siljigan toklar uchun to‘g‘ri bo‘lib, ham vaqt bo‘yicha, ham fazaviy siljigan induksiya uchun to‘g‘ri kelmaydi. Haqiqatan ham A – x, B – y va C – z faza chulg‘amlarining o‘qlari fazaviy siljimagandagi  $t=0$  vaqtda magnit induksiyalari  $b_A=B_m$ ,  $b_B=B_m$   $\text{Cos}(\omega t-120^\circ)=B_m$   $\text{Cos}(-120^\circ)$  va  $b_C=B_m$   $\text{Cos}(\omega t-240^\circ)=B_m$   $\text{Cos}(-240^\circ)$  bo‘lib, ularning yig‘indisi  $\Sigma b=0$  bo‘лади.

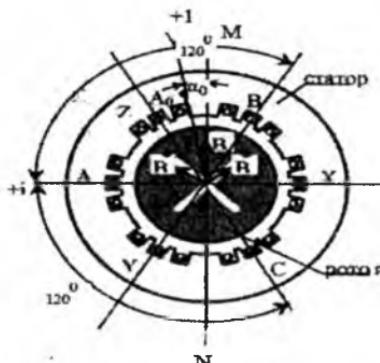Biz ko'rib chiqayotgan holda chulg'amilar stator aylanasi bo'ylab fazaviy siljiganligi tufayli (7.16-rasm) magnit induksiyalar kompleks tekislikda fazaviy vektorlar bilan ko'rsatiladi:



7.16-rasm.

$$\dot{B}_A = B_m, \quad \dot{B}_B = \frac{1}{2} B_m e^{j60^\circ} \text{ va } \dot{B}_C = \frac{1}{2} B_m e^{-j60^\circ}$$

Bu vektorlarning yig'indisi:

$$B_0 = \dot{B}_A + \dot{B}_B + \dot{B}_C = B_m \left( 1 + \frac{1}{4} + j \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} - j \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{3}{2} B_m$$

bo'ladi va  $t=0$  vaqt uchun yo'nalishi jihatidan  $+1$  o'q bilan mos tushadi. Istalgan vaqtida magnit induksiyalar oniy qiymatlarining yig'indisi  $\sum b = \frac{3}{2} \cdot B_m - Const$  ekanligini ham isbotlash mumkin.

Ammo yig'indi induksiya vektori  $\vec{B}$  ning yo'nalishi vaqt o'tishi bilan aylanish qonuni bo'yicha biror o'q atrofida o'zgarmas burchak tezligi  $\omega$  bilan o'zgaradi. Buning uchun yuqorida pulsatsiyalanuvchi maydonni tahlil qilish uchun keltirilgan mulohazalardan foydalanamiz. Xuddi bir fazali mashinalardagi o'xshash uch fazali mashinaning statorida ham MN o'qqa ( $+1$  o'qqa) nisbatan  $\alpha_0$  burchak hosil qilib joylashgan biror  $A_0$  qo'zgalmas nuqtani tanlaymiz (7.16-rasm). Ayrim faza induksiyalari  $b_A$ ,  $b_B$  va  $b_C$  ning bu nuqtaga nisbatan fazo hamda vaqt jihatidan ta'siri quyidagi qonuniyatlar bilan ifodalanadi:

$$b_A = B_m \cos \omega t \cdot \cos \alpha_0,$$

$$b_B = B_m C \cos (\omega t - 120^\circ) \cdot \cos (\alpha_0 + 120^\circ),$$

$$b_C = B_m \cos (\omega t - 240^\circ) \cdot \cos (\alpha_0 + 240^\circ).$$

Statorning teng ta'sir etuvchi magnit maydoni induksiyasining yig'indisi:

$$b_0 = B_m [\cos \omega t \cdot \cos \alpha + \cos(\omega t - 120^\circ) \cdot \cos(\alpha_0 + 120^\circ) + \cos(\omega t - 240^\circ) \cdot \cos(\alpha_0 + 240^\circ)]$$

$$\cos X \cdot \cos Y = \frac{1}{2} [\cos(X+Y) + \cos(X-Y)]$$

Formula bo'yicha trigonometrik o'zgartirishlarni bajarib, uni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$b_0 = \frac{B_m}{2} [\cos(\omega t + \alpha_0) + \cos(\omega t - \alpha_0) + \cos(\omega t + \alpha_0) +$$

$$+ \cos(\omega t - \alpha_0 - 240^\circ) + \cos(\omega t + \alpha_0) + \cos(\omega t - \alpha_0 - 240^\circ)] =$$

$$= \frac{3}{2} B_m \cos(\omega t + \alpha_0)$$

chunki

$$\cos(\omega t - \alpha_0) + \cos(\omega t - \alpha_0 - 240^\circ) + \cos(\omega t - \alpha_0 + 240^\circ) = 0$$

bo'lishi, xuddi teskari ketma-ketlikdagi simmetrik sistemanı hosil qiluvchi uchta vektorning yig'indisini tasvirlaydi.

Shunday qilib,  $A_0$  nuqta statorda qo'zg'almas bo'lib, MN o'qqa (+1 o'qqa) nisbatan  $\alpha_0$  burchak hosil qilib joylashgan bo'lsa (7.16-rasm), magnit maydonining yig'indi induksiyasi unga nisbatan quyidagi qonuniyat bilan o'zgaradi:

$$b_0 = B_0 = \frac{3}{2} B_m \cos(\omega t + \alpha_0).$$

Endi bu nuqtani stator bo'ylab  $[-\omega]$  burchak tezlikda aylanadi, deb faraz qilsak, u holda  $\alpha_0 = -\omega t$  va teng ta'sir etuvchi magnit maydonining induksiyasi istalgan vaqtida  $A_0$  nuqtaga nisbatan o'zgarmas va miqdor jihatidan:

$$b_0 = B_0 = \frac{3}{2} B_m \text{Const}$$

Demak, miqdori jihatidan o'zgarmas magnit induksiyaning vektori  $\vec{B}_0$  stator o'qi atrofida soat strelkasi yuradigan tomonga ( $+\omega$ ) burchak tezlik bilan aylanadi. Natijada mashinaning statori bo'ylab aylanuvchi magnit inaydoni hosil bo'ladi.

Manba toklari  $i_A$ ,  $i_B$  va  $i_C$  fazalarining ketma-ketlik tartibi o'zgartirilganda (buning uchun, masalan, B va C chulg'amlarining uchlarini tashqi manbaning C va B fazalariga ulash kifoya), yig'indi induksiyaning oniy qiymati quyidagi ko'rinishni oladi:

$$b_0 = B_m [\cos \omega t \cdot \cos \alpha_0 + \cos(\omega t - 120^\circ) + \cos(\omega t - 240^\circ)] =$$

$$= \frac{3}{2} B_m \cos(\omega t - \alpha_0)$$


ya'ni teng ta'sir etuvchi magnit maydonining induksiya vektori o'zining aylanish yo'nalishini teskarisiga o'zgartiradi, chunki  $\alpha=\omega t$  bo'lгanda,  $b_0=3/2Bm=\text{Const}$ .

Demak, uch fazali mashinaning statorida hosil bo'lган aylanuvchi magnit maydonining aylanish yo'nalishini o'zgartirish uchun, stator chulg'amlarini uch fazali kuchianish manbai bilan ulovchi uchta faza simlaridan istagan ikkitasini manbaga ulanish joylarini almashtirish kifoya.

### **3. Ishlash prinsipi aylanuvchan magnit maydonga asoslangan o'zgaruvchan tok yuritgichlari.**

Ko'п fazali (xususan uch fazali) o'zgaruvchan tok zanjirlarining asosiy afzalliklaridan biri shuki, bunda ular o'zgaruvchan tok dvigatellari yaratish uchun zarur bo'lган aylanuvchi magnit maydonini hosil qiladi.

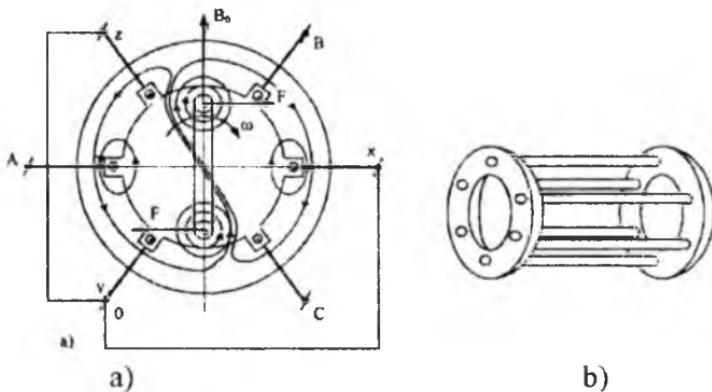7.17-a rasmda uch fazali oddiy dvigatelning modeli ko'rsatilgan, uning aylanuvchi magnit maydonida chulg'amlari (ramkasi) qisqa tutashgan rotor joylashgan.



7.17-rasm.

Fizik jarayonlarning tadqiqini soddalashtirish maqsadida, statorning A – x, B – y va C – z chulg'amlarini yagona o'ramlar bilan almashtiramiz. Chulg'amlarning bosh uchlari A, B, C tashqi uch fazali manbaga, oxirgi uchlari x, y, z bitta tugunda ulangan bo'lib, 0 neytralni hosil qiladi.

Rotor chulg'ami bitta o'ram tarzida ko'rsatilgan bo'lib, tekisligi vertikal o'q bilan mos tushadi. 7.17-a rasmda  $b_{1(0)}=Bm$ ,  $b_{2(0)}=Bm/2$  va  $b_{3(0)}=-Bm/2$  (xuddi shunday vaqt 7.15-a rasmda ko'rsatilgan) bo'lган,  $t=0$  vaqt uchun yig'indi induksiyasi  $B_0$  bo'lган magnit maydonining tasviri ko'rsatilgan.

Yig'indi induksiya vektori  $B_0=3/2$  Bm o'zgarmas  $\omega$  burchak tezlik bilan soat strelkasi yuradigan tomonga aylanmoqda deb olib, tormozlangan rotor chulg'amining qo'zg'almas berk o'tkazgichiga aylanuvchi magnit maydonining ta'sirini ko'rib chiqayllk. Aylanuvchi magnit maydonining berilgan yo'nalishda aylanishi bilan statorning qo'zg'almas magnit maydonida rotor ramkasining yarim o'rmlarida e.yu.k. induktivlanadi; tokning yo'nalishi esa o'ng qo'l qoidasiga binoan yuqori o'tkazgichda bizdan, pastkisida esa bizga qarab yo'naladi. O'z navbatida bu tok hosil qilgan yangi magnit maydonining kuch chiziqlari yuqorida soat strelkasi yuradigan tomonga, pastda esa unga teskari yo'nalishda tutashadi. Bu magnit maydonining stator maydoni bilan o'zaro ta'siri natijasida yig'indi magnit kuch chiziqlari rotor o'tkazgichining chap va o'ng tomonlarida bir tekis taqsimlanmaganligi tufayli (7.17-a rasmga qarang) magnit maydonining boshlang'Ich ko'rinishi bir muncha deformatsiyalangan bo'ladi. Stator magnit maydonining rotor magnit maydoni tomonidan deformatsiyalanishi stator chulg'amlaridan o'tayotgan tokning ortishiga va shu bilan birga, manbadan yana qo'shimcha energiya keltirishiga sabab bo'ladi. Bu qo'shimcha energiya  $B_0$  induksiyaning dastlabki qiymatini va magnit kuch chiziqlarining yana avvalgi taqsimlanishini tiklashga sarflanadi. Natijada statorning magnit maydoni ta'sirida tokli o'tkazgichni surib chiqarish jarayoni sodir bo'ladi.

Rotor o'ramining statorning aylanuvchi magnit maydoni yo'nalishida burishga intiluvchi F-h juft kuch hosil bo'ladi. Natijada ramka aylanuvchi magnit maydonining aylanish tezligi  $n_1$  yaqin bo'lgan  $n_2$  tezlik bilan stator maydoni yo'nalishida aylana boshlaydi. Bunday aylanuvchi magnit maydonining aylanish tezligi  $n_1 = 60f_1/p$  tarmoq tokining chastotasi  $f_1$  ga va statorning uch fazali chulg'ami hosil qilgan juft qutblar soni p ga bog'liq. Qisqa tutashgan ramkaning (dvigatel rotorining) tezligi esa ana shu miqdorlarga bilvosita bog'liq, chunki xarakatlanayotgan ramkaning mexanik kuchish u ramkadan o'tayotgan tok kuchiga ham bog'liq bo'ladi. Qisqa tutashgan ramkada (7.17-b rasm) tok hosil bo'lishi uchun energiya manbai ramka yarim o'rmlarining stator aylanuvchi magnit maydoni kuch chiziqlarini kesib o'tishi natijasida hosil bo'lgan e.yu.k. hisoblanadi. Demak, aylanuvchi magnit maydoni yo'nalishida ramkaning tezligi ortib borgan sari bu e.yu.k.ning miqdori kamayib boradi,  $n_2=n_1$  bo'lгanda, u nolga tenglashadi. Bu ramkadagi tok va u hosil qilgan ikkilamchi magnit oqim ham nolga tenglashadi, demakdir. Binobarin,  $n_2=n_1$  rejim hech qachon sodir bo'lmaydi, chunki bunga rotor o'qida nolga teng bo'lgan aylanuvchi

magnit maydoni to'g'ri keladi. Qisqa tutashgan chulg'amli rotoring tezligi doimo aylanuvchi magnit maydonining aylanish tezligidan kichik, ya'ni  $n_2 < n_1$  bo'ladi. Statorning aylanuvchi magnit maydoni tezligi bilan vaqt jihatdan bir xil bo'limganligi tufayli, bu xil konstruksiyalı o'zgaruvchan tok mashinalari **asinxron mashimalar** deb ataladi. Asinxronlik darajasi sirpanish deb ataluvchi quyidagi nisbat bilan aniqlanadi:

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

Dvigatelni yurgizish paytida  $n=0$  va  $S=1$  bo'lib, salt ishlash rejimida  $n_2 \rightarrow n_1$ ,  $S \rightarrow 0$ . Bunda rotordagi tokning chastotasi  $f_2 = f_1 * S$  bo'lib, u statordagi tokning chastotasiga va sirpanishiga bog'liq. Bu – asinxron mashinadan chastota o'zgartirgich elektr mashina sifatida ham foydalanish mumkin, demakdir.

Yuqorida bayon qilingan o'zgaruvchan tok dvigateli rotorining chulg'ami o'zgarmas tok manbaiga ulansa, u  $n_2 = n_1$  rejimda ham ishlay oladi. Bu hoida rotor chulg'amidan o'tayotgan tok hosil qilgan o'zgarmas magnit maydon aylanuvchi magnit maydonga bog'liq bo'lmaydi, ularning fazodagi o'zaro ta'siri qat'iy aniq bo'lib, stator va rotor magnit maydonlari bir xil tezlik bilan aylanadi. Shuning uchun bunday dvigatellar **sinxron dvigatellar** deb ataladi.

## 7.8. Nosimmetrik sistemalarining tashkil etuvchilarini. Simmetrik tashkil etuvchilar usuli

Ko'p fazali (shuningdek, uch fazali) har qanday nosimmetrik e.yu.k., kuchlanish va toklar vektorlari sistemasi fazalarining ketma-ketlik tartibi oldindan belgilangan tartibda almashinadigan simmetrik sistemalar yig'indisi bilan almashtirishi mumkin.


Buni umumiy holda nol, to'g'ri va teskari tartibdagi ( $A_0 = B_0 = C_0$ ) simmetrik tashkil etuvchilarga ajratish mumkin bo'lgan uch fazali nosimmetrik sistemalar misolida ko'rib chiqamiz. 7.18-a rasmida ixtiyoriy uch fazali nosimmetrik sistema  $\vec{A}$ ,  $\vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlar sistemasi tarzida ifodalangan. Bu sistemani simmetrik tashkil etuvchilarga ajratish maqsadida undagi har bir vektorni o'z navbatida quyidagicha  $A = \vec{A}_0 + \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ ,  $B = \vec{B}_0 + \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ ,  $C = \vec{C}_0 + \vec{C}_1 + \vec{C}_2$  va tashkil etuvchi vektorlar yig'indisi tarzida tasavvur qilish mumkm. Shu bilan bir vaqtda quyidagi shartlar bajarilishi kerak deb bilamiz:

$$\vec{A}_0 = \vec{B}_0 = \vec{C}_0; \quad \vec{B}_1 = \alpha^2 \vec{A}_1; \quad \vec{C}_1 = \alpha^2 \vec{A}_1 \\ \vec{B}_2 = \alpha \vec{A}_2; \quad \vec{C}_2 = \alpha^2 \vec{A}_2 \quad (7.7)$$

(bunda  $a = e^{j120^\circ} = \frac{-1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;  $a^2 = e^{-j120^\circ} = \frac{-1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$  ekanligini eslatib o'tamiz).

Umumiy holda 7.18-a rasmida berilgan  $\vec{A}, \vec{B}$  yoki  $\vec{C}$  vektorlardan sanoqsiz ko'p (ixtiyoriy yo'nalghan) vektorlarga ajratish mumkin. Ammo (7.7) ifodada keltirilgan shartlarga rioya qilinsa, vektorlarning mo'ljallangan yo'nalishda ajratishning yagona varianti chiqadi. Bunda  $\vec{A}, \vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlarning tegishli tashkil etuvchilari nolinchi ( $A_0, B_0, C_0$ ), to'g'ri  $\vec{A} = \vec{B}$  va  $\vec{C}$  va teskari ( $\vec{A}_2, \vec{B}_0$  va  $\vec{C}_0$ ) ketma-ketlikdagi simmetrik sistemalarni hosil qildi. **Simmetrik tashkil etuvchilar usuli** degan nom ana shundan kelib chiqqan.

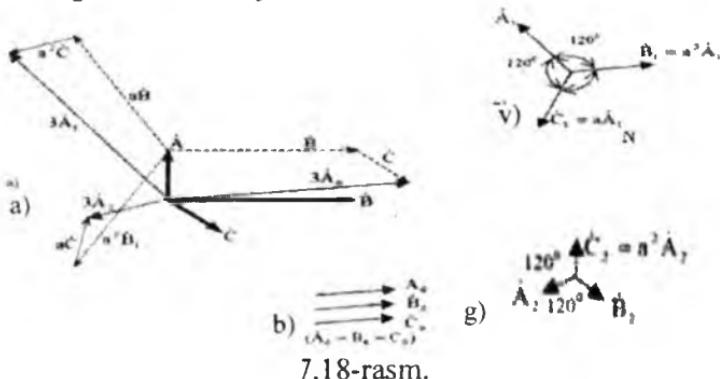Uch fazali nosimmetrik sistemani simmetrik tashkil etuvchilarga analitik hamda grafik usulda ajratish mumkin.



7.18-rasm.

**1. Analitik usul.** Berilgan  $\vec{A}, \vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlarning aniqlanadigan komponentalarining balansini quyidagi tenglamalar sistemasi ko'rinishida ifodalaymiz:

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \vec{A}_0 + \vec{A}_1 + \vec{A}_2, \\ \vec{B} &= \vec{B}_0 + \vec{B}_1 + \vec{B}_2, \\ \vec{C} &= \vec{C}_0 + \vec{C}_1 + \vec{C}_2,\end{aligned}\tag{7.8}$$

(7.8) dagi shartlarni hisobga olganda (7.9) ni quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \vec{A}_0 + \vec{A}_1 + \vec{A}_2, \\ \vec{B} &= \vec{A}_0 + a^2 \vec{A}_1 + a \vec{A}_2, \\ \vec{C} &= \vec{A}_0 + a \vec{A}_1 + a^2 \vec{A}_2,\end{aligned}\tag{7.9}$$

Endi  $\vec{A}_0, \vec{A}_1, \vec{A}_2$  larni aniqlash uchun ketma-ket uchta amalni bajaramiz:

(7.9) tenglamalar sistemasining o'ng va chap qismlarini qo'shish natijasida  $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 3\vec{A}_0$  ga ega bo'lamiz, chunki  $1 + a + a^2 = 0$  bo'lgani uchun  $A_1(1 + a^2 + a) = A_2(1 + a + a^2) = 0$  bo'ladi. Shunday qilib,

$$\vec{A}_0 = \frac{1}{3}(\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}) \quad (7.10)$$

kelib chiqadi.

(7.9) sistemaning ikkinchi va uchinchi tenglamalarini tegishlicha a va  $a^2$  ga ko'paytirib, shu sistemaning birinchi tenglamasiga qo'shsak, quyidagini hosil qijamiz:

$$\vec{A} + a\vec{B} + a^2\vec{C} = 3\vec{A}_1 \quad (7.11)$$

chunki  $A_0(1 + a + a^2) = A_2(1 + a^2 + a^4) = 0$

$$\text{Demak, } \vec{A}_1 = \frac{1}{3}(\vec{A} + a\vec{B} + a^2\vec{C}) \quad (7.11, a)$$

(7.9) sistemaning ikkinchi va uchinchi tenglamalarini tegishlicha  $a^2$  va a ga ko'paytirib, shu sistemaning birinchi tenglamasiga qo'shsak, quyidagini hosil qilamiz:

$$\vec{A} + a^2\vec{B} + a\vec{C} = 3\vec{A}_2; \quad \vec{A}_2 = \frac{1}{3}(\vec{A} + a^2\vec{B} + a\vec{C}) \quad (7.12)$$

Shunday qilib, (7.7) ni hisobga olgan holda (7.10) - (7.12) larga binoan,  $\vec{A}$ ,  $\vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlar ma'lum bo'lsa,  $\vec{A}_0$ ,  $\vec{A}_1$  va  $\vec{A}_2$ ;  $\vec{B}_0$ ,  $\vec{B}_1$  va  $\vec{B}_2$ , shuningdek,  $\vec{C}_0$ ,  $\vec{C}_1$  va  $\vec{C}_2$  larning simmetrik tashkil etuvchilarini aniqlash mumkin.

**2. Grafik usul.** Bu usul  $\vec{A}$ ,  $\vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlar bilan bajariladigan algebraik amallarni ularning tekishlikdagi tasvirlari bilan bajariladigan geometrik amallarga almashtirish imkonini beradi. Bu holda bayon qilingan uch amal 7.18-rasmida keltirilgan geometrik amallardan iborat bo'ladi.

$\vec{B}$  vektoring boshi  $\vec{A}$  vektoring oxiriga,  $\vec{C}$  vektoring boshi  $\vec{B}$  vektoring oxiriga (7.18-a rasmida  $\vec{B}$  va  $\vec{C}$  vektorlarning yangi vaziyatlari punktir chiziqlar bilan ko'rsatilgan) ko'chirib qo'yamiz. Yig'indi vektor  $3\vec{A}_0$  bo'lib, ular asosida ketma-ketlikda yo'nalgan  $\vec{A}_0$ ,  $\vec{B}_0$  va  $\vec{C}_0$  (7.18-b rasm) simmetrik sistemani tuzish mumkin;

$\vec{A}$  vektoring oxiridan soat strelkasiga teskari yo'nallshda  $120^\circ$  burchakka burilgan  $\vec{C}$  vektorni qo'yamiz (bu  $\vec{A} = a\vec{B}$  amalga to'g'ri keladi). Bunga yana soat strelkasi yuradigan yo'nallishga  $120^\circ$  burchak burilgan vektor C ni qo'shamiz (bu esa vektor  $a_2S$  ni qo'shishga mos keladi). Yig'indi vektor  $3\vec{A}_1$  bo'lib, uning asosida, (7.7) ni hisobga olgan

holda, to‘g‘ri ketma-ketlikda yo‘nalgan A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub> va C<sub>1</sub> (7.18-v rasm) simmetrik sistemani tuzish mumkin;

ikkinchi punktdagiga o‘xshash yo‘l bilan (7.12) tenglamaga mos geometrik yasashlarni bajarish natijasida A, a<sup>2</sup>B va C vektorlarni qo‘shib, 3A ga teng vektorni hosil qilamiz (7.18-a rasm). Sistema (7.7) ni hisobga olgan holda, A vektorning miqdori va yo‘nalishini bilib, teskari ketma-ketlikda yo‘nalgan simmetrik sistemani tuzamiz (7.18-g rasm).

Endi haqiqiy uch fazali elektr zanjirlarda e.yu.k., kuchlanish va toklarning sistemalarida nosimmetriya paydo bo‘lishi muhim fizik jarayonlar ekanligi haqida to‘xtalib o‘tamiz. Bunda har qanday uch fazali uzgaruvchan tok sistemasining eng yaxshi ishlash rejimi generator e.yu.k.larining iste’molchi fazalari to‘la (uzatish liniya simlarining qarshiliklari bilan birgalikda) qarshiliklarning tamomila simmetriyada bo‘lishi hisoblanadi. Bu holda barcha liniyaviy va fazaviy e.yu.k., kuchlanish va toklarning vektorlari simmetrik yopiq uchburchak va uch nurli yulduz hosil qiladi. Bunday sistemalar tarkibida nol va teskari ketma-ketlikda yo‘nalgan tashkil etuvchilar bo‘lmaydi. Animo katta quvvatli elektr sistemalarda bunday ideal rejimni amalda hosil qilib bo‘lmaydi.

Generatorning fazalari va elektr uzatish liniyalari (EUL (LEP)) simmetriyada bo‘lganiga qaramasdan, sistema nosimmetrik, chunki uning fazalarida to‘la qarshiliklarning miqdori va xarakteri har xil. Uch fazali generatorning fazalarida yuklama qarshiliklari asimetriyasi paydo bo‘lishining asosiy sababi shuki, uch fazali sistemaning ayrim fazalariga ulangan qarshiliklar turlicha va ko‘pchiligi bir fazali iste’molchilar (induksion pechlar, bir fazali yuritgichlar, elektr yoritish sistemasi, maishiy korxonalar va boshqalar) bo‘ladi. Shu tufayli faza va liniya toklari keskin asimetriya rejimini tashkil etadi. Fazalarning parametrлари bir-biridan keskin farq qilganda faza va liniya kuchlanishlari vektorlarining sistemasida nol (faza kuchlanishlari uchun) hamda teskari ketma-ketlikda yo‘nalgan tashkil etuvchilarning ulushi sezilarli darajada ortadi. Faza kuchlanishlari vektorlari sistemasida nolinchи ketma-ketlikda yo‘nalgan tashkil etuvchilarning bo‘lishi generator bilan iste’molchilning nol nuqtalari orasidagi  $\bar{U}_N = \bar{U}_{00}$  teskari kuchlanishning paydo bo‘lganligini bildiradi (7.10-rasm). Teskari ketma-ketlikda yo‘nalgan simmetrik tashkil etuvchilarning bo‘lishi elektr tarmog‘iga fazalari tartibi teskari ketma-ketlikda bo‘lgan yangi uch fazali manbani ularash bilan baravardir. Bu, o‘z navbatida, bunday nosimmetrik sistemadan elektr energiyasi iste’mol qiluvchi uch fazali

o'zgaruvchan tok dvigatellarida asosiy aylanuvchi magnit maydonidan tashqari, yana unga qarama-qarshi yo'nalishda aylanuvchi magnit maydonini hosil qiladi (tormozlovchi momentni vujudga keltiradi). Bunday sharoitda kuchlanishlar, shuningdek, toklar sistemasi uchun miqdorlari anchagina bo'lgan teskari ketma-ketlikda yo'nalgan tashkil etuvchilarning bo'lishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Uch fazali sistemalarning real ishlashi sharoitida fazalar va liniya toklarining simmetriyasini amalda bir tekis ushlab turish imkoniyati bo'lmaganligidan, tegishli simmetriyalash shartlari fazalar va liniya kuchlanishlari sistemasiga nisbatan qo'yiladi. Elektr energiyasining bu muhim sifat ko'satkichi **asimmetriya koeffitsiyenti** deb ataladigan koeffitsiyent bilan aniqlanadi. Bu koeffitsiyent simmetrik sistemalardagi teskari ketma-ketlikda yo'nalgan  $U_{(2)}$  tashkil etuvchilar bilan to'g'ri ketma-ketlikda yo'nalgan tashkil etuvchilar  $U_{(1)}$  effektiv qiymatlarining nisbatiga teng, ya'ni

$$\varepsilon_u = \frac{U_{(2)}}{U_{(1)}}$$

Xuddi shunga o'xshash yo'l bilan toklar vektorlarining asimetriya koeffitsiyenti  $\varepsilon_i = I_{(2)}: I_{(1)}$  aniqlanadi. Katta quvvatli uch fazali sistemalarning liniya kuchlanishlari asimetriya koeffitsiyentining GOST bo'yicha mumkin bo'lgan eng katta qiymati  $\varepsilon_{u(maks)} = 0,02$  bo'lib, tok asimetriya koeffitsiyenti  $\varepsilon_i$  (alohida hollardan tashqari) aniq chegaraga ega emas.

Elektr energiyasining sifati va energosistemaning kuchlanish hamda toklarining mo'tadilligi maxsus avtomatik qurilmalar bilan nazorat qilinadi, kuchlanish va toklarning asimetriya darajasi esa texnik o'lchash asboblari yordamida qayd qilinadi. Bu qurilmalarga **simmetriyalovchi tashkil etuvchilarining elektr filtrlari** asos qilib olingan.

## VIII BOB. NOSINUSOIDAL DAVRIY KUCHLANISH VA TOKLAR

### 8.1. Umumiy tushunchalar

Deyarli barcha hollarda davriy o'zgaruvchan tok deyilganda, har doim sinusoidal qonuniyat bilan o'zgaruvchi tok tushuniladi. Ammo, asosan sanoat chastotasiidagi e.yu.k. kuchlanish va toklar sinusoidal shaklga ega bo'ladi. Chunki miqdorlarning bunday davriy qonuniyat bo'yicha o'zgarishi chiziqli elektr zanjirlarda elektr energiyasini boshqa tur energiyaga aylanishi uchun qulay. Agar elektrotexnikaga oid radiotexnika, elektronika, aloqa, avtomatika va telemexanika, hisoblash texnikasi va avtomatik boshqarish sohalarini olib ko'rsak, bularda foydalaniladigan o'zgaruvchan elektr miqdorlari deyarli hech qachon sinusoidal bo'lmaydi. 8.1-rasmda nosinusoidal deb ataladigan elektr miqdorlari toklarining xarakterli va tez-tez uchrab turadigan egri chiziqdari ko'rsatilgan.


Bu o'zgaruvchan miqdorlarning oniy qiymatlari umumiy holda  $i=f(t)$  qonuniyat bilan o'zgarishi mumkin. Nosinusoidal miqdorlar ham ma'lum vaqt oralig'ida o'sha fazada qayta takrorlanganligi uchun, u davriy hisoblanadi, ya'ni bu  $f(t) = f(t + kT)$  shartni qanoatlantiruvchi formula vaqt funksiyasidir. Bunda  $T$  – shu funksiyaning davri;  $k$  – har qanday butun musbat son. Masalan, to'g'rilangan o'zgaruvchan tok  $i(t)=i(t+kT)$  (8.1-a rasm) tiristorlar bilan boshqariladigan sinusoidal manbaning kuchlanishi  $u(t)=u(t+kT)$  (8.1-b rasm), shuningdek, amplituda – impuls modulatsiya natijasida avtonom inventorlarning tashqi qismlarida hosil bo'lган egri chiziqlari (8.1-v rasm) ana shular jumlasi-dandir. Davriy bo'lмаган miqdorlar (signallar) toifasiga mikrofon orqali elektr to'lqinlariga aylantirilgan tovush to'lqinlarini kiritish mumkin (8.1-g rasm).

Oliy matematika kursidan ma'lumki, Dirixle shartini qanoatlantiruvchi har qanday uzlusiz davriy funksiya  $f(t)$  ni Furye qatoriga yoyish mumkin:

$$f(t) = A_0 + A_1 \sin(\omega t + \alpha_1) + A_2 \sin(2\omega t + \alpha_2) + \\ + \dots + A_k \sin(\omega t + \alpha_k) + \dots \quad (8.1)$$

Bunda  $A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(\omega t) dt$  – o'zgarmas tashkil etuvchi;  $A_1 \sin(\omega t + \alpha_1)$  – asosiy yoki birinchi garmonika;  $A_k \sin(k\omega t + \alpha_k)$  – "k" – tartibli yuqori garmonika (yoki "k" - garmonika)  $A_k$  va  $\alpha_k$  – uning

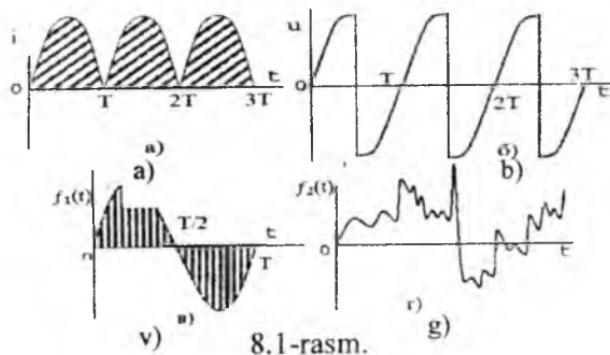amplituda va boshlang'ich fazasi;  $\omega = 2\pi/T$  va  $T$  – berilgan funksiyaning burchak chastotasi va o'zgarish davri.



Amalda elektr va elektron zanjirlarning elementlarida hosil bo'lgan barcha davriy nosinusoidal elektromagnit miqdorlar (e.yu.k., kuchlanish, tok, magnit oqim va boshqalar) Dirixle shartini qanoatlantiradi.

Shuning uchun Furye qatorini hosil qiluvchi o'zgarmas va sinusoidal tashkil etuvchilar ekvivalent tarzda almashtirilishi mumkin. Nazariy jihatdan olganda, Furye qatori cheksiz ( $k \rightarrow \infty$ ) bo'lib, amalda har qanday o'ta murakkab davriy chiziqlarni yetarlicha katta aniqlikda (tashkil etuvchilari soni o'ntadan ortiq bo'limgan) Furye qatori bilan ko'rsatish mumkin.

Furye qatorining koeffitsiyentini aniqlash uchun (8.1) ni quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$\begin{aligned} f(t) &= A_0 + A_1 \cos \alpha_1 \cdot \sin \omega t + A_1 \sin \alpha_1 \cdot \cos \omega t + \\ &+ A_2 \cos \alpha_2 \cdot \sin 2\omega t + A_2 \sin \alpha_2 \cdot \cos 2\omega t + \\ &+ \dots + A_k \cos \alpha_k \cdot \sin k\omega t + A_k \sin \alpha_k \cdot \cos k\omega t = \\ &= A_0 + B_1 \sin \omega t + B_2 \sin 2\omega t + \dots + B_k \sin k\omega t + \\ &+ \dots + C_1 \cos \omega t + C_2 \cos 2\omega t + \dots + C_k \cos k\omega t. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Endi "k" - garmonika tashkil etuvchilarning quyidagicha ekanligini ko'rish qiyin emas:

$$B_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin k\omega t \cdot dt \quad C_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos k\omega t \cdot dt$$

Tashkil etuvchilar  $B_k$  va  $C_k$  ning miqdorlarini bilgach, "k"-garmonikaning amplitudasini va boshlang'ich fazasini quyidagidek aniqlaymiz:

$$A_k = \sqrt{B_k^2 + C_k^2} \text{ va } \alpha_k = \arctg \frac{C_k}{B_k}$$

Shunday qilib, nosinusoidal e.yu.k., kuchlanish, toklarning oniy qiymatlarini quyidagi analitik yig'indi ko'rinishida ifodalash mumkin:

$$e = e_0 + e_1 + e_2 + \dots + e_k + \dots$$

$$u = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_k + \dots$$

$$i = i_0 + i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots$$

Bu qatorlardagi e.yu.k., kuchlanish, garmonikalarining tartibi tegishli qator hadining indeksi bilan ko'rsatilgan. Ana shu garmonikalar ta'sir etayotgan zanjir chlzig'i bo'lsa, ustma-ustlash (superpozitsiyalash) usulini tatblq etib, berilgan signal bo'yicha har doim uning ayrim elementlari reaksiyasini aniqlash mumkin. Ammo yagona garmonikali e.yu.k. va tok manbali chlziqli zanjirga nisbatan turlicha chastotalar spektri ta'sirida bo'lgan zanjir reaksiyasi ushbu zanjir elementlarining parametrlariga va ulash usullariga (zanjur strukturasiga) bog'liq. Agar R, L, S elementlari ketma-ket ulangan birorta murakkab zanjir

$u = U_0 + U_{1m} \sin(\omega t + \psi_{u2}) + U_{2m} \sin(2\omega t + \psi_{u2}) + \dots + U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{uk}) + \dots$   
kuchlanish ta'sirida bo'lsa, manbadan iste'mol qilinayotgan tok  $i = \sum_0^n i_k$  zanjirga berilgan kuchlanishdan egri chizig'inining shakli jibatidan farq qiladi. Buning sababi shuki, garmonika tarkibi bir xil bo'lmaydi. Bu esa zanjirning to'la qarshiligi turli garmonikalar uchun turlicha ekanligidan kelib chiqadi.

Masalan, "k"-garmonika tokining oniy qiymati quyidagicha bo'ladi:

$$i_k = I_{km} \sin(k\omega t + \psi_{uk} - \varphi_{ik}),$$

bunda  $I_{km} = U_{km} / Z_k$  – tok amplitudasi qiymati;

$Z_k = \sqrt{R^2 + (k\omega L - \frac{1}{k\omega C})^2}$  – zanjirning "k"-garmonikadagi to'la qarshiligi;

$\varphi_k = \operatorname{arctg} \left[ \left( k\omega L - \frac{1}{k\omega C} \right) : R \right]$  – kuchlanish  $u_k$  va tok  $i_k$  orasidagi faza siljishi burchagi.

Bu ifodalarga ko'ra, R, L, C elementlari ketma-ket ulangan zanjirda  $Z_0 = \sqrt{R^2 + (0 - \infty)^2} = \infty$  bo'lgani uchun tokda o'zgarmas tashkil etuvchilar bo'lmaydi, chunki o'zgarmas tok uchun  $\omega = 0$ .

## 8.2. Nosinusoidal elektr miqdorlarining maksimal, effektiv va o'rtacha qiymatlari

Nosinusoidal e.yu.k., kuchlanish va tokli zanjirlarni hisoblashda, nosinusoidal elektr miqdorlarining zanjir elementlariga ta'siri foydali

bo'lishini bilihda davriy va effektiv funksiyalarning amplitudalari hamda o'rtacha qiymatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Davriy nosinusoidal funksiya  $f(\omega t)$  ning amplituda qiymati deb, bir davr ichidagi o'zgarishi natijasida erishgan oniy qiymatlaridan eng kattasi olinadi.

Funksiya  $f(\omega t)$  ning effektiv qiymati deb, sinusoidal funksiyalarda-giga o'xshash bo'lgan bir davr ichidagi o'rtacha kvadratik qiymati olinadi:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(\omega t) dt} \quad (8.3)$$

Umuman, nosinusoidal e.y.u.k., kuchlanish va toklarning miqdorlari haqida gapirilganda,  $f(\omega t)$  funksiyaning (8.2) formula yordamida topilgan qiymati tushuniladi. Elektr o'lchash asboblarining ko'rsatuviga ana shu miqdorga moslangan bo'ladi.

Ixtiyoriy davriy nosinusoidal kuchlanishning o'zgarish qonuniyati va spektr tarkibi berilgan, deb faraz qilaylik:

$$u(\omega t) = \sum_0^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ku})$$

(8.3) tenglamaga binoan, bu kuchlanishlar effektiv qiymati quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sum_0^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ku})^2 dt} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \sum_0^{\infty} \int_0^T U_{km}^2 \sin^2(k\omega t + \psi_{ku}) dt} + \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{T} \sum_{\substack{q=0 \\ s=0 \\ q \neq s}}^{\infty} \int_0^T U_{qm} \cdot U_{sm} \sin(q\omega t + \psi_{qu}) dt \cdot \sin(s\omega t + \psi_{su}) dt \quad (8.4)$$

(8.4) da ko'rsatilganidek, ildiz ostidagi ifodaning ikkinchi tashkil etuvchisining integrali nolga teng. Demak, berilgan kuchlanish effektiv qiymatini kvadrati endi quyidagicha bo'ladi:

$$U^2 = \sum_0^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T U_{km}^2 \sin^2(k\omega t + \psi_{ku}) dt = \frac{1}{T} \int_0^T U_0^2 dt +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^T \frac{U_{km}^2}{2} [1 - \cos(2k\omega t + 2\psi_{ku})] dt = \\ = U_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k^2 = \sum_{k=0}^{\infty} U_k^2 \quad (8.5)$$


chunki har bir  $k\omega$  chastotali garmonikaning effektiv kuchlanishi:

$$U_k = \frac{U_{km}}{\sqrt{2}}.$$

Agar kuchlanish quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsa,

$u = U_0 + U_{1m} \sin(\omega t + \psi_{1u}) + U_{2m} \sin(2\omega t + \psi_{2u}) + \dots + U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ku}) + \dots$

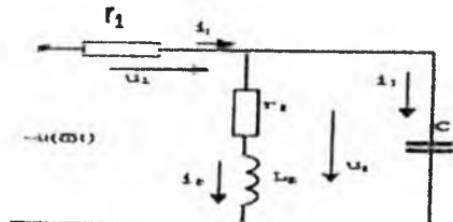u holda effektiv qiymati (8.5) ga binoan,



8.2-rasm.

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2} \dots \quad (8.6)$$

E.yu.k. va toklarning effektiv qiymatlari shunga o'xshash yo'l bilan hisoblab topiladi:

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2 + E_2^2 + \dots + E_k^2 + \dots} \quad (8.7)$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_k^2 + \dots} \quad (8.8)$$

Nosinusoidal davriy funksiya  $f(\omega t)$  ning o'rtacha qiymati umumiy holda

$$A_{o,r} = \frac{1}{T} \int_0^T f(\omega t) dt, \quad (8.9)$$

ya'ni bu qiymat asosi T davrga teng bo'lgan shartli to'g'ri to'rtbur-chaklikning balandligiga barobar. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasi esa  $(\omega t_2 - \omega t_1) = \omega T$  oralig'ida  $f(\omega t)$  egri chiziq bilan chegaralangan yuzalarning arifmetik yig'indisiga teng. Agar  $f(\omega t)$  egri chiziq  $\omega t$  o'qiga nisbatan simmetrik bo'lsa:

$$A_{ur} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(\omega t) dt \quad (8.10)$$

**8.1-misol.** 8.2-rasmida elektr zanjiriga  $u(\omega t) = 60 + (100 \sin \omega t + 100t) + 80 \sin(300t - 60^\circ)$  B nosinusoidal kuchlanish berilgan. Zanjirning parametrlari  $r_1 = 8$  Ohm;  $r_2 = 12$  Ohm,  $L = 0,16$  G va  $C = 50$  mksΦ bo'lsa, zanjir qismlaridagi toklarning oniy va effektiv qiymatlari aniqlansin.

**Yechish.** 1. Avval  $r_2$  ni g'altak  $L_2$  ning to'la qarshiligi  $Z_2$  ning aktiv tashkil etuvchisi deb hisoblab, garmonikalar bo'yicha zanjir qismlarining kompleks to'la qarshiliklarini aniqlaymiz:

$$\underline{Z}_{1(0)} = r_1 = 8; \quad \underline{Z}_{2(0)} = r_2 = 12 \text{ va } \underline{Z}_{3(0)} = -jx_{c3(0)} = -j\infty, \\ \text{chunki } \omega_0 = 100 \text{ [1/sek]}$$

$$\underline{Z}_{1(1)} = r_1 = 8; \quad \underline{Z}_{2(1)} = r_2 + j\omega_1 L_2 = 12 + j16 = 20e^{j53^\circ 10}$$

$$\underline{Z}_{3(1)} = -jx_{c3(1)} = -j \frac{10^6}{100 \cdot 50} = -j200;$$

$$\underline{Z}_{1(3)} = r_1 = 8; \quad \underline{Z}_{2(3)} = r_2 + j\omega_2 L_2 = 12 + j48 = 49,6e^{j76^\circ}$$

$$\underline{Z}_{3(3)} = -jx_{c3(3)} = -j \frac{1}{\omega_2 C_3} = -j66,7;$$

chunki  $\omega_1 = 100$  [1/sek];  $\omega_2 = 300$  [1/sek].

2. Tarmoqlardagi toklarning va zanjir qismlaridagi kuchlanishlarning effektiv va oniy qiymatlarini aniqlash uchun tegishli garmonalarning butun zanjir uchun to'la qarshiligi komplekslarini topamiz:

$$\underline{Z}_{(0)} = r_1 + r_2 = 8 + 12 = 20 \text{ ohm''}$$

$$\underline{Z}_{(1)} = \underline{Z}_{1(1)} + \frac{\underline{Z}_{2(1)} \cdot \underline{Z}_{3(1)}}{\underline{Z}_{2(1)} + \underline{Z}_{3(1)}} = 8 + \frac{20e^{j53^\circ 10} \cdot 200e^{-j90^\circ}}{12 + j16 - j200} = 21 + j17,4 \\ = 27,3e^{j39^\circ 36};$$

$$\underline{Z}_{(3)} = \underline{Z}_{3(1)} + \frac{\underline{Z}_{2(3)} \cdot \underline{Z}_{3(3)}}{\underline{Z}_{2(3)} + \underline{Z}_{3(3)}} = 116 + j104 = 156e^{j42^\circ}$$

3. Tok  $i_1$  ning garmonikalar bo'yicha komplekslari:

$$i_{1(0)} = i_{1(0)} = \frac{U_0}{Z_0} = \frac{60}{20} = 3A, \quad i_{1(1)} = \frac{\dot{U}_{1(1)}}{Z_{(1)}} = \frac{100}{\sqrt{2} \cdot 27,3e^{j39^\circ 36}} \\ = 2,6e^{-j39^\circ 36} A,$$

$$i_{1(3)} = \frac{80e^{-j60^\circ}}{\sqrt{2} \cdot 156e^{j42^\circ}} = 0,364e^{-j102^\circ} A.$$

Tok  $i_1$  ning oniy qiymati:

$$i_1 = i_{1(0)} + I_{lm(1)} \sin(\omega t + \psi_{1u} - \varphi_{11}) + \\ + I_{lm(3)} \sin(3\omega t + \psi_{3u} - \varphi_{13}) = 3 + 3,67 \sin(100t - 39^\circ 36^\circ) + \\ + 0,515 \sin(300t - 102^\circ) A$$

Tok  $i_1$  ning effektiv qiymati esa:

$$I_1 = \sqrt{3^2 + 2,6^2 + 0,364^2} \cong 4A$$

4.  $r_1$  qarshilikdagi oniy kuchlanish:

$$u_1 = r_1 i_1 = 24 + 29,48 \sin(100t - 39^\circ 36^\circ) + 4,12 \sin(300t - 102^\circ) V$$

bo'lib, uning effektiv qiymati:  $U_1 = r_1 I_1 = 8 \cdot 4 = 32 V$

5. Garmonikalar bo'yicha kondensator qobiq qismlaridagi kompleks kuchlanishlar:

$$U_{2(0)} = U_0 - U_{1(0)} = 60 - 24 = 36 V$$

$$U_{2(1)} = \dot{U}_{(1)} - \dot{U}_{1(1)} = \frac{100}{\sqrt{2}} - 8 \cdot 2,6 e^{-j39^\circ 36^\circ} = 56,5 e^{j13^\circ 30^\circ} V$$

$$\dot{U}_{2(3)} = \dot{U}_{(3)} - \dot{U}_{1(3)} = \frac{80}{\sqrt{2}} e^{-j60^\circ} - 2,9 e^{-j102^\circ} = 28,9 - j46,2$$

$$= 54,5 e^{-j58^\circ 48^\circ} V$$

Bu kuchlanishning tegishli oniy va effektiv qiymatlari:

$$u_2 = 36 + 80 \sin(100t + 13^\circ 30^\circ) + 77 \sin(300t - 58^\circ 48^\circ) V,$$

$$U_2 = \sqrt{U_{2(0)}^2 + U_{2(1)}^2 + U_{2(3)}^2} = \sqrt{36^2 + 56,5^2 + 54,5^2} = 85,7 V.$$

6. Aktiv-induktiv tarmoqdagi  $i_2$  tokning garmonik tashkil etuvchilarining komplekslari quyidagicha aniqlanadi:

$$i_{2(0)} = I_{2(0)} = 36 : 12 = 3A$$

$$i_{2(1)} = \frac{U_{2(1)}}{Z_{2(1)}} = 56,5 e^{j13^\circ 39^\circ} : 20 e^{j53^\circ 10^\circ} = 2,825 e^{-j39^\circ 40^\circ} A$$

Bu tokning tegishli oniy va effektiv qiymatlari:

$$i_2 = 3 + 4 \sin(100t - 39^\circ 40^\circ) + 1,54 \sin(300t - 134^\circ 48^\circ) A$$

$$I_2 = \sqrt{3^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1,09^2} = 4,25 A.$$

$$i_{2(3)} = \dot{U}_{2(3)} : Z_{2(3)} = 54,5 \cdot e^{-j58^\circ 48^\circ} : 49,6 e^{j76^\circ} = 1,09 e^{-j134^\circ 48^\circ} A$$

7. Sig'im tarmoqdagi kompleks tok  $i_3$  garmonik tashkil etuvchilar bo'yicha quyidagicha aniqlanadi:

$$i_{3(0)} = I_{3(0)} = U_{3(0)} : \infty = 0,$$

$$i_{3(1)} = \frac{\dot{U}_{2(1)}}{Z_{3(1)}} = 56,5 e^{j13^\circ 30^\circ} : 200 e^{-j90^\circ 30^\circ} = 0,28 \cdot e^{j103^\circ 30^\circ} A$$

$$i_{3(3)} = \dot{U}_{2(3)} : Z_{3(3)} = 54,5 \cdot e^{-j58^\circ 48^\circ} : 66,7 \cdot e^{-j90^\circ 12^\circ} = 0,815 e^{j31^\circ 12^\circ} A$$

Bu tokning oniy va effektiv qiymatlari:

$$i_s = 0,815 \sin(300t + 31^\circ 12^\circ)$$

$$i_3 = 0,4 \sin(100t + 103^\circ 30^\circ) + 1,15 \sin \omega A$$

$$I_3 = \sqrt{I_{3(1)}^2 + I_{3(3)}^2} = \sqrt{0,28^2 + 0,815^2} = 0,86A$$

8. Zanjirning kirish qismlaridagi kuchlanishning effektiv qiymati:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_{(1)}^2 + U_{(3)}^2} = \sqrt{60^2 + \frac{1}{2} 100^2 + \frac{1}{2} 80^2} = 108,63V$$

### 8.3. Davriy nosinusoidal tokning quvvati

Zanjirdagi (yoki uning ayrim qismlaridagi) o'zgaruvchan kuchianishning oniy quvvati tok i bilan (egri chiziq shaklidan qat'i nazar) u hosil qilgan kuchlanish u tushuvining ko'paytmasiga teng, ya'ni  $P=ui$ . Bu quvvatning bir davr ichidagi o'rtacha qiymati yoki aktiv quvvat:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T uidt$$

Agar nosinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish va tok qiymatini ikkita trigonometrik qatorga yoysak,

$$u = U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{uk})$$

$$i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ik})$$

Quvvat quyidagicha ifodaلانади:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[ U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \psi_{uk}) \right] \times \\ \times \left[ I_{0+} + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \psi_{ik}) \right] dt = U_0 I_0 + \\ + \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} U_m I_k \cos \varphi_k dt = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \\ + \cdots + U_k I_k \cos \varphi_k = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots + P_k.$$

Turli  $q\omega$  va  $S\omega$  chastotalarning simus tashkil etuvchilarini yig'indilarining integrali nolga teng bo'lgani uchun (8.2)

$$P = U_0 I_0 + \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} U_{km} I_{km} [\cos(\psi_{uk} - \psi_{ik}) -$$

$$-\cos(2\omega t + \psi_{uk} + \psi_{ik})]dt = U_0 I_0 \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k dt = \\ = U_0 I_0 + U_k I_k \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + \dots + U_k I_k \cos \varphi_k + \\ + \dots = P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_k + \dots \quad (8.11)$$

ya'ni davriy nosinusoidal o'zgaruvchan tokning aktiv quvvati kuchlanish va tok spektrlariga kiruvchi o'zgarmas va tashkil etuvchi barcha garmoniklarning aktiv quvvatlari yig'indisiga teng.

Sinusoidal tokdagiga o'xshash, yana to'la va reaktiv quvvatlar haqidagi tushunchani kiritamiz:

$$S = UI = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2 + \dots} \times \\ \times \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_k^2 + \dots}, \quad (8.12)$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_k + \dots = \\ = U_1 I_1 \sin \varphi_1 + U_2 I_2 \sin \varphi_2 + \dots + U_k I_k \sin \varphi_k + \dots \quad (8.13)$$

Aktiv quvvatning to'la quvvatga nisbatini α bilan belgilasak,

$$\alpha = \frac{P}{S} = \\ = \frac{P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_k + \dots}{\sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_k^2 + \dots} \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + \dots + I_k^2 + \dots}} \quad (8.14)$$

bo'ladi va uni "**davrly nosinusoidal o'zgaruvchan tokli zanjirning quvvat koeffitsiyenti**" deb ataymiz. Davriy nosinusoidal o'zgaruvchan tokli zanjir quvvat koeffitsiyentidan farqli ravishda kuchlanish bilan tok orasidagi faza siljishi burchagining kosinusiga teng emas. Zanjirdagi kuchlanish va tok nosinusoidal o'zgaruvchan bo'lgani tufayli, "faza siljishi" tushunchasi fizik ma'noga ega bo'lmay qoladi. Shunga qaramasdan muhandislik hisoblarida "kosinus φ" o'miga, ko'pincha

$$\alpha = \cos \theta = P/S$$

ifoda ishlataladi. Bu yerda:  $\theta$  - (8.6) va (8.8) bo'yicha nosinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish va tokning effektiv qiymatlariga ekvivalent kuchlanish hamda tok sinusoidalari orasidagi shartli siljish burchagini bildiradi.

Har qanday ixtiyoriy parametrlarga ega bo'lgan zanjirga o'zgaruvchan nosinusoidal kuchlanish va tok ta'sir etsa, bu zanjirning to'la quvvati  $S > \sqrt{P^2 + Q^2}$  bo'lishi (8.11), (8.12) va (8.13) dan ko'rinish turibdi. Zanjir faqat rezistordan iborat bo'lganda,  $Q=0$  bo'lgani tufayli,

ya'ni  $S = P$  bo'lgani uchun quvvat koeffitsiyenti  $\alpha = 1$ ; qolgan barcha hollarda  $\alpha < 1$  bo'ladi. Shunday qilib, kuchlanish va toklarning egri chiziqlarida yuqori garmonikalarning bo'lishi zanjir quvvat koeffitsiyentining pasayishiga otib keladi. Shu nuqtayi nazardan katta quvvatli elektro-energetik sistemalarda manba kuchlanishi egri chizig'inining shakli iloji boricha sinusoidaga yaqin bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Elektr energiyasining sifatiga bo'lgan bu talab yirik sinxron generatorlarni loyihalashda hisobga olinadi.

**8.2-misol.** 8.1-misolda berilganlar asosida 8.2-rasmdagi zanjir uchun aktiv, reaktiv va zanjirning kirish qismasidagi to'la quvvat, shuningdek, butun zanjirning quvvat koeffitsiyenti aniqlansin.

**Yechish.** 1. Zanjirning kirish qismalaridagi aktiv quvvat quyidagi cha:

$$P = P_0 + P_1 + P_3 = U_0 I_0 + U_{(1)} \cdot I_{(1)} \cos \varphi_1 + U_{(3)} \cdot I_{(3)} \cos \varphi_3 = \\ 60 \cdot 3 + 70,7 \cdot 2,6 \cos 39^0 36 + 56,6 \cdot 0,364 \cos 42^0 = 336,3 \text{ Bm}$$

Manba bilan zanjir orasidagi sirkulatsiyalanuvchi reaktiv quvvat:

$$Q = U_{(1)} \cdot I_{(1)} \sin \varphi_1 + U_{(3)} \cdot I_{(3)} \sin \varphi_3 = 117 + 13,8 = 130,8 \text{ var}$$

$$\text{To'la quvvat: } S = UI_1 = 108,63 \cdot 4 = 434 \text{ BA}$$

$$\text{Zanjirning quvvat koeffitsiyenti: } \alpha = \frac{P}{S} = \frac{336,3}{434} = 0,775.$$

## 8.4. Nosinusoidal o'zgaruvchan tokli zanjirdagi rezonans hodisalari

Rezonans hodisasi ta'rifiga ko'ra, "rezonans" deganda nosinusoidal o'zgaruvchan kuchlanishli zanjirda tebranish konturi xususiy chastotasing manba kuchlanishi (yoki toki) chastotasi bilan mos tushuvi tushuniladi. Chastotalarning bunday mos tushuvi faqat asosiy garmonikada sodir bo'lmasdan, balki har qanday yuqori garmonikada ham ro'y berishi mumkin. Agar R, L va C chiziqli elementlari ketma-ket ulangan zanjirning ko'chototasida to'la qarshilik:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left( k\omega L - \frac{1}{k\omega C} \right)^2}$$

bo'lsa, shu chasteotada rezonans hosil bo'lganda:

$$k\omega L = \frac{1}{k\omega C} \text{ yoki } k^2 \omega^2 LC = 1 \quad (8.15)$$

Garmonikalarning tartibi k, ya'ni ularning chastotasi ko'chototdan berilgan bo'lsa, L va C parametrлar ko'chot = 1/k\omega C shartga ko'ra tanlanadi. Rezonansli garmonikada zanjirning qarshiligi minimal ( $Z_k=R$ ), uning toki esa maksimal bo'ladi. Agar aktiv qarshilik R kichik bo'lsa, k

garmonikadagi rezonans paytida butun zanjirdagi tokning effektiv qiymati

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + \dots + I_k^2} \dots$$

biroz ortib boradi. Rezonans natijasida “k”-garmonika tokining amplitudasi boshqa garmonika toklarining amplitudasidan ancha ortib ketishi mumkin.

Bu holda butun zanjir umumiyligi tokining effektiv qiymati asosan “k”-garmonika tokining amplitudasi bilan aniqlanadi:

$$I \cong I_k = \frac{U_k}{\sqrt{R^2 + \left(k\omega L - \frac{1}{k\omega C}\right)^2}} = \frac{U_k}{R}$$

Aks holda murakkab zanjirlarning parametrlari shunday bo‘lishi mumkinki, bunda  $k\omega$  rezonans chastotali zanjirning to‘la o‘tkazuvchani amalda nolga teng bo‘lib qoladi:

$$Y_k = \sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{k\omega L} - k\omega C\right)^2} = g \approx 0$$

U holda bu garmonikaning toki boshqa garmonikalarning tokiga nisbatan hisobga olmaslik darajada kichik bo‘ladi. Bu ikkala effektdan foydalanib, chastotaviy filtrlarining sxemalarini hisoblashda isme’molchining zanjirida tanlangan signal chastotalarini ajratish va uni kuchaytirish hamda iste’molchi uchun "**begona**" bo‘lgan (halaqit beruvchi) chasteotalarni tutib qolish ishlari bajariladi.

## 8.5. Uch fazali tok zanjiridagi yuqori garmonik tashkil etuvchilar

Sanoat chasteotasiidagi katta quvvatlari o‘zgaruvchan tok generatorlari-da induktivlanayotgan e.yu.k. ning shakli sinusoid a ga yaqm ekanligi yuqorida aytilgan edi. Eng mukammal konstruksiyali uch fazali generatorlar ham ideal shakldagi sinusoidal e.yu.k. hosil qilmaydi. Agar zanjirida tavsiflari chiziqli bo‘lmagan elementlar bo‘lsa, iste’mol qilinayotgan tok tarkibida yuqori garmonikalar yanada kuchayadi. Tavsiflari chiziqli bo‘lmagan elementlar nosinusoidal tebranishlarning manbai ekanligi keyinroq alohida ko‘rsatib o‘tiladi. Uch fazali o‘zgaruvchan tok zanjirlarida yuqori garmonik tashkil etuvchilarning bo‘lishi uch fazali zanjirlarning ayrim xususiyatlarini o‘rganishni talab etadi. Uch fazali zanjirlar simmetrik bo‘lgani tufayli, uchala fazada ham garmonikalarning amplitudaviy va chasteotaviy tarkibi bir xil bo‘ladi.

Fazalardagi e.yu.k. larning egri chiziqlari o'zaro  $2\pi/3$  burchakka yoki nosinusoidal funksiya T davrining uchdan biriga siljigan. Davr T bir vaqtida birinchi garmonikaning ham davri bo'lGANI uchun, k - tartibdag'i yuqori garmonikalar qo'shni ikkala fazada k  $-\frac{2\pi}{3}$  ga qadar (yoki vaqt jihatidan  $-\frac{1}{3}KT$  ga qadar) siljigan bo'ladi. Shunday qilib, k- va q- garmonikalar uchun generatorning ikkita qo'shni fazalaridagi faza siljishi burchaklari teng bo'lmaydi. Masalan, A fazaning faza e.yu.k. quyidagicha garmonik tashkil etuvchilarga ega deylik:

$$e_A = E_{1m} \sin \omega t + E_{3m} \sin(3\omega t + \psi_3) + E_{5m} \sin(5\omega t + \psi_5) + \\ + E_{7m} \sin(7\omega t + \psi_7)$$

(Eslatma: simmetrik uch fazali sistemalarda juft garmonikalar va o'zgarmas tashkil etuvchilar bo'lmaydi.).

Faza e.yu.k. ye<sub>v</sub> ning ye<sub>A</sub> dan  $2\pi/3$  ga qadar orqada qolishini va ye<sub>v</sub> ning ye<sub>A</sub> ga nisbatan  $2\pi/3$  burchak oldin kelishini bilgach, quyidagilarni yoza olamiz:

$$e_B = E_{1m} \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right) + E_{3m} \sin \left( 3\omega t + \psi_3 - 3 \frac{2\pi}{3} \right) + \\ E_{5m} \sin \left( 5\omega t + \psi_5 - 5 \frac{2\pi}{3} \right) + E_{7m} \sin \left( 7\omega t + \psi_7 - 7 \frac{2\pi}{3} \right) = \\ E_{1m} \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right) + E_{3m} \sin(3\omega t + \psi_3) + E_{5m} \sin \left( 5\omega t + \psi_5 + \frac{2\pi}{3} \right) + \\ E_{7m} \sin \left( 7\omega t + \psi_7 - 7 \frac{2\pi}{3} \right);$$

$$e_C = E_{1m} \sin \left( \omega t + \frac{2\pi}{3} \right) + E_{3m} \sin(3\omega t + \psi_3) + \\ + E_{5m} \sin \left( 5\omega t + \psi_5 - \frac{2\pi}{3} \right) + E_{7m} \sin \left( 7\omega t + \psi_7 \frac{2\pi}{3} \right)$$

Faza siljishiaridagi farq ayrim garmonikalarning fazalari almashinish tartibi bir xil emasligi sabab bo'lganini yozilganlardan ko'rish qiyin emas. Masalan, tartibi uchg'a teng yoki unga karrali bo'lgan (k=3, 6, 9, 12, 15 va h.k.), garmonikalar nolinchi ketma-ketlikdagi simmetrik sistemani hosil qiladi, ya'ni bu garmonikalarning oniy e.yu.k. lari uchala fazada faza jihatidan mos tushadi (sinfazali bo'ladi). Agar garmonikaning tartibi k bo'lib va (k-1) uchg'a bo'linsa (k=4,7,10,13 va h.k.), bunday tartibili garmonikalar to'g'ri ketma-ketlikdagi simmetrik sistemani hosil qiladi. Bu garmonika e.yu.k. larining vektorlari birinchi garmonika kabi bir-biridan o'shanday ketma-ketlikda siljigan bo'ladi.

Agar (k+1) uchg'a bo'linsa (k=2,5,8,11 va h.k.), bu garmonikalar-dagi faza e.yu.k.lari teskari ketma-ketlikdagi simmetrik sistemani hosil qiladi.

Endi yuqorida qayd qilingan xossalarga binoan, simmetrik uch fazali zanjirning o'ziga xos bir qancha xususiyatlarini ko'rsatib o'tamiz.

Uch fazali generatorning faza chulg'amlari "yulduz" usulida ulanganda faza kuchlanishining effektiv qiymati:

$$U_\phi = \sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + U_7^2 + U_9^2 + U_{11}^2 + \dots}$$

bo'lsa, faza kuchlanishlarining tarkibiga kiruvchi uchga karrali garmonikalar liniya kuchlanishlari  $U_{AB} = U_A - U_B$ ,  $U_{BC} = U_B - U_C$  va  $U_{CA} = U_C - U_A$  larning tarkibida bo'lmaydi. Shuning uchun liniya kuchlanishining effektiv qiymati:

$$U_L = \sqrt{3} \cdot \sqrt{U_1^2 + 0 + U_5^2 + U_7^2 + 0 + U_{11}^2 + \dots}$$

ya'ni  $U_L < \sqrt{3} \cdot U_\phi$  bo'ladi. Tarkibida toq yuqori garmonikalar bo'lgan e.yu.k. manbaiga nol simsiz "yulduz" usulida ulangan uch fazali simmetrik iste'molchining fazalaridagi kuchlanishning tarkibida ham uchga karrali garmonikalar bo'lmaydi:

$$U_\phi = \sqrt{U_1^2 + U_5^2 + U_7^2 + U_{11}^2 + \dots}$$

Buning sababi shuki, uchga karrali garmonikalar bo'lganda faza toklari yig'indisi nolga teng bo'lmaydi. Bu garmonikalar generatorning faza e.yu.k. lari tarkibida bo'lgani uchun zanjirdagi muvozanat. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, generator bilan iste'molchining 0 va 0' nuqtalari 3-, 9- va hokazo garmonikalarning hosil bo'lishi hisobiga vujudga keladi:

$$U_{00'} = \sqrt{U_3^2 + U_9^2 + U_{15}^2 + \dots}$$

Agar uch fazali iste'molchi nol simli "yulduz" usulida ulansa, uning fazalaridagi kuchlanish o'zining garmonika tartibi bo'yicha generatorning faza e.yu.k. lari bilan bir xil bo'ladi:

$$U_\phi = \sqrt{U_1^2 + U_3^2 + U_5^2 + \dots}$$

Xuddi shu garmonikalar faza (liniya) toklarining tarkibida ham bo'ladi:

$$I_\phi = I_A = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_9^2 + \dots}$$

Bunda simmetrik rejimda toklarning asosiy chastotalari va uchga karrali bo'limgan barcha yuqori garmonikalarini oniy qiymatlarining yig'indisi nolga teng, chunki ular to'g'ri va teskari ketma-ketlikdagi

simmetrik sistema hosil qiladi. Uchga karrali bo'lgan toklarning garmonikalari nolinchi ketma-ketlikdagi sistema hosil qilib, neytral sim orgali tutashadi. Bu yig'indi tokning effektiv qiymati esa betaraf:

$$I_N = 3 \sqrt{I_3^2 + I_9^2 + I_{15}^2 + \dots}$$

Uch fazali generatorning faza chulg'amlarini "uchburchak" usulida ulaganda, garmonikalari uchga karrali bo'lgan e.yu.k. larning yig'indisi nolga teng bo'lmaydi. Agar chulg'amlar voltmetr bilan ketma-ket ulansa, unda voltmetr o'lchagan kuchlanishning effektiv qiymati:

$$U_V = 3 \sqrt{E_3^2 + E_9^2 + E_{15}^2 + \dots}$$

Bu kuchlanish, generator yuklanganligidan qat'i nazar, uning chulg'amlari yuqori tartibli garmonikali tok ta'sirida bo'ladi. Bunga iste'molchining qismalaridagi fazaviy kuchlanishlar ham, liniyaviy kuchlanishlar ham uchga karrall garmonikalarga ega emas, vaholanki, bu xil rejimga generator chulg'amlarining ortiqroq qizishi hisobiga erishiladi.

## 8.6. Davriy nosinusoidal funksiyalarning simmetriklik alomatlari

Nosinusoidal simmetrik egri chiziqlarning garmonika tarkiblari. Amalda uchraydigan davriy nosinusoidal o'zgaruvchan elektr miqdorlari berilgan koordinatalar sistemasida biror simmetrik alomatlarga ega bo'lgan egri chiziqlar bilan ifodalanadi. Quyida qanday ko'rinishdagi simmetrik egri chiziqdarning tez-tez uchrab turadigan turlari va ularni Furye qatoriga yoyishning xususiyatlari bayon qilinadi.

Agar  $f(t)$  nosinusoidal davriy o'zgaruvchan funksiya  $f(t) = -f(t+T/2)$  shartni qanoatlantirsa, uning egri chizig'i absissalar o'qiga nisbatan simmetrik hisoblanadi. 8.1-v rasmdagi egri chiziq ana shunday simmetriklik alomatiga ega, chunki uning manfiy yarim to'lqini yarim davrdan keyingi musbat yarim to'lqinning aksidir. Furye qatoriga yoyganda egri chiziqning garmonikalari tarkibida o'zgarmas tashkil etuvchilar va juft garmonikalarni bo'lmaydi. Haqiqatan ham,  $\pi$  fazaga siljishi burchagiga mos yarim davrdan so'ng (7.2) Furye qatoridagi tokning barcha garmonikalari ishorasi teskarisiga almashinib,  $f(t) = -f(t + T/2)$  shartni qanoatlantiradi. O'zgarmas tashkil etuvchilar va juft garmonikalarni nol yoki butun bir davrga siljisiga ham o'zining avvalgi ishorasini saqlashi tufayli yuqoridagi simmetriya shartini qanoatlantirmaydi. Demak, ular absissa o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan egri chiziqlarning tarkibida

uchraydi. Agar  $f(t)$  davriy nosinusoidal o'zgaruvchan funksiya  $f(t)=f(-t)$  shartni qanoatlantirsa, uning egri chizig'i ordinatalar o'qiga nisbatan simmetrik hisoblanadi. 8.1-a rasmdagi egri chiziq ana shunday simmetriklik alomatga ega, chunki funksiyaning manfiy yarim (-t) vaqt o'qidagi tasviri uning o'ng tomonidagi (+t) inusbat yarim to'lqin tasviri bilan bir xil. Egri chiziqnini Furye qatoriga yoyganda, (8.2) tenglamaga binoan, uning garmonikalari tarkibida sinusli tashkil etuvchilar bo'lmaydi, chunki o'zgarmas tashkil etuvchi A vaqtga bog'liq bo'lmay, kosinusli tashkil etuvchilari qo'yilgan simmetrik shartni qanoatlantiradi: har doim  $C_k \cos k\omega = C_k \cos(-k\omega)$ . Demak, ordinatalar o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan egri chiziqlarni (7.2) ko'rinishdagi qatorga yoyganda, sinusoidal tashkil etuvchilar amplitudalarining nolga tengligini ko'ramiz, ya'ni:

$$B_1 = B_2 = \dots = B_k = 0.$$

Agar  $f(t)$  nosinusoidal davriy funksiya  $f(t)=-f(-t)$  shartni qanoatlantirsa, uning egri chizig'i koordinatalar sistemasining markaziy nuqtasiga nisbatan simmetrik hisoblanadi. 8.1-b rasmdagi egri chiziq ana shunday simmetriya belgisiga ega, uning  $u(t)$  funksiyasi orqali tasvirlanuvchi oniy qiymatlari musbat va manfiy ishorali vaqt o'qlarida absolyut miqdorlari bo'yicha bir xil bo'lib, ishoralari jihatidan qaramaqarshidir, ya'ni  $u(t)=-u(-t)$ . Furye qatoriga yoyish (8.2) formulasida simmetriya shartlarini faqat uning sinusli tashkil etuvchilari qanoatlantiradi, ya'ni

$$f(t) = B_1 \sin \omega t + B_2 \sin 2\omega t + B_3 \sin 3\omega t + \dots + B_k \sin k\omega t +$$

Haqiqatan ham, o'zgarmas tashkil etuvchilar vaqtga bog'liq bo'lmay, kosinusli tashkil etuvchilari argumentining ishorasi o'zgarganda ham o'zining ishorasini o'zgartirmaydi, ya'ni  $C_k \cos k\omega = C_k \cos(-k\omega)$ . Demak, koordinatalar o'qlari markaziga nisbatan simmetrik bo'lgan egri chiziqlar Furye qatorida o'zgarmas va kosinusli tashkil etuvchilarga ega bo'lmaydi.

## 8.7. Davriy cheklangan nosinusoidal egri chiziqlar. Pulsatsiya. Modulatsiyalangan tebranishlar

Bir davriy tebranishiga boshqa davriy tebranishning ta'siri natijasida olingan tebranish egri chiziqlari "**davriy cheklangan egri chiziqlar**" deyiladi. Bu tebranishlar tashqi belgilari va davriylik xususiyatlari jihatidan nosinusoidal funksiyalarning alohida turini tashkil etadi. Misol tariqasida pulsatsiyani va amplitudasi bo'yicha modulatsiyalangan sinusoidal tebranishlarni ko'rib chiqamiz.


**1. Pulsatsiya.** Pulsatsiya – amplitudalari bir-biriga teng bo‘lgan, ammo chastotalari o‘zaro yaqin va lekin teng bo‘limgan ( $\omega_1 > \omega_2$ ) sinusoidal tebranishlarning bir-birlariga ustma-ust tushishi natijasida olingan davriy tebranishlarning murakkab turi hisoblanadi. Pulsatsiya egri chizig‘i vaqt jihatidan quyidagi qonun asosida o‘zgaradi:

$$f(t) = A_m(\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) \quad (8.16)$$

Trigonometrik funksiyalarga oid  $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}$  dan foydalilanilgan holda (8.16) ni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$f(t) = 2A_m \cdot \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t + \sin \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t = 2A_m \cos \Omega t \cdot \sin \omega t \quad (8.17)$$

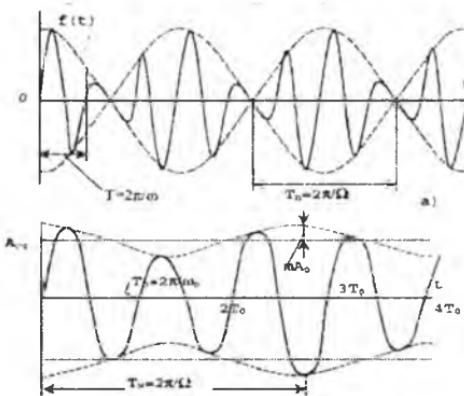bunda:  $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$  – funksiya  $f(t)$  ning oniy qiymatini o'zgartiradigan burchak chastota;  $\Omega = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)$  – nosinusoidal  $f(t)$  ning asosiy to'lqinining amplitudasini o'zgartiradigan burchak chastota.



### 8.3-rasm.

Shunday qilib, miqdori jihatidan davriy o'zgaruvchan ko'paytiruvchi Cos  $\Omega t$  ni amplitudasi  $2A_m$  ga teng bo'lgan egri chiziq  $f(t)$ ning vaqt jihatidan o'zgaruvchan koeffitsiyenti deb qaraladi.


Natijaviy egri chiziq (8.3-a rasm) davri  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  tebranish amplitudasi kosinusoida  $2A_m \cos \Omega t$  bilan cheklangan sinusoidani ifodalaydi.  $f(t)$  funksiya  $f(t)$  davriy bo‘lib, har bir teng oraliq  $T_n$  vaqtidan so‘ng, sinot funksiyasining argumentidan qat’i nazar noldan o‘tadi, chunki  $t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$  va hokazo onlarda funksiya  $2A_m \cos \Omega t = 2A_m \cos \left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$ , ya’ni nolga teng.

"Pulsatsiya davri" deb ataladigan xuddi shunday  $T_i = \pi/\Omega$  vaqt oraliq'idan so'ng,  $f(t)$  funksiya o'zining maksimal amplitudasi  $2A_m$  ga erishadi. Qo'shiladigan sinusoidalarning chastotalari  $\omega_1$  va  $\omega_2$  o'zlari ning miqdorlari jihatidan bir-biridan qanchalik kam farq qilsa, pulsatsiya davri  $T_p$  shunchalik katta bo'ladi.

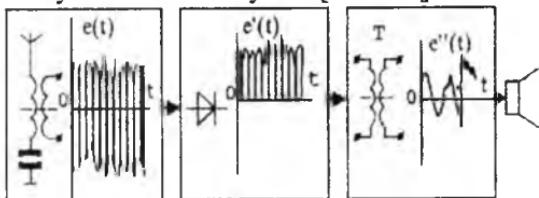**2. Amplitudaviy modulatsiyalash.** Bu o'zgarmas  $\omega_0$  chastotali sinusoidal funksiya amplitudasini avvaldan berilgan  $A_m(t)$  qonun bo'yicha boshqarish demakdir. Vaqt bo'yicha o'zgarish qonuni, ya'ni  $A_m(t)$  amplitudaning modulatsiyasi umumiy holda ixtiyoriy bo'lib, davriy yoki davriy emas. Oddiy misol tariqasida amplitudasi  $A_m(t) = (1 + m \cos \Omega t) \cdot A_{0m}$  qonun bo'yicha o'zgaruvchi  $f(t) = A_m \sin \omega_0 t$  funksiyani ko'rib chiqamiz:

$$f(t) = A_{0m} (1 + m \cdot \cos \Omega t) \cdot \sin \omega_0 t \quad (8.18)$$

bunda:  $\omega_0$  – o'zgartirilayotgan signalning asosiy yoki eltvuchi chastotsi;  $\Omega$  – amplitudaning o'zini o'rtacha miqdori atrofidagi o'zgarish chastotsasi;  $m$  – modulatsiyalash koeffitsiyenti [ $0 < m < 1$ ].




8.4-rasm.

8.3-b rasmida chastotalarning nisbati  $\omega_0 : \Omega = 3$  va modulatsiyalash koeffitsiyenti  $m=0,25$  bo'lgan modulatsiyalangan tebranishlarning egri chizig'i ko'rsatilgan. Modulatsiyalangan signallar hosil bo'lishining barcha amaliy hollarida  $m < 1$  bo'lgani uchun, davriy cheklangan  $A_{0m}(1+m \cos \Omega t)$  vaqt o'qiga nisbatan noldan o'tmaydigan bir juft simmetrik egri chiziqni ifodalaydi. Amplitudaviy modulatsiyalash aloqa texnikasida, radioda, televideniyeda, informatsiya uzatish va obyektda distansion boshqarish signallarini hosil qilishda eng ko'p tarqalgan. 8.4-rasmida tovush signalini radiokanal orqali uzatishning soddalashtirilgan blok-chizmasi ko'rsatilgan. Amplitudaviy modulatsiyalangan tovush tebranishlari yuqori chastotali sinusoidal signal tarzida uzatgich orqali efirga tarqaladi. Efirga tarqatilgan bu signal keyinchalik antenna orqali priyomnikning L - C tebranish konturiga tushadi (I blok). Uzatilayotgan signal chastotasi bilan rezonansga sozlangan tebranish konturi boshqa radiosignallar to'plamidan kerakli signalni ajratib, uni sinusoidal e.yu.k.

- e(t) tarzda dastlabki kuchaytirish chizmasiga uzatadi. So'ngra signal detektorlanadi, ya'ni to'g'rilanib, natijada uning yo'nalishi o'zgarmaydi va miqdori pulsatsiyalanuvchi bo'ladi (II blok). So'ngra signal quvvat bo'yicha kuchaytirilib, o'zgarmas tashkil etuvchini ushlab qoluvchi kondensatorli yoki transformatorli filtrlardan o'tadi (III blok). Priyomnikka kirgan boshlang'ich signallar begona signallardan "tozalanishi" natijasida faqat foydali tovush signali qoldirilib, dinamikka (radio-karnaychaga) uzatiladi.
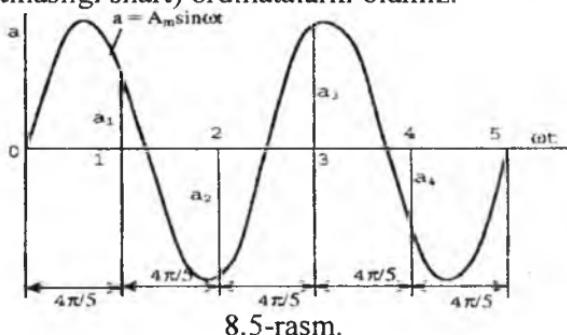
### **8.8. Nosinusoidal o'zgaruvchan funksiya egri chiziqlarini Furye qatoriga yoyishning grafik usuli (Chebishev usuli)**

Ma'lum sharoitda  $f(t)=f(t+kT)$  turdag'i barcha davriy uzlusiz funksiyalar faqat analitik usul bilan emas, shuningdek, grafik usul bilan ham Furye qatoriga yoyiladi. Grafik usullarning eng ko'p tarqalgan usullaridan biri, absissa o'qlariga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiya egri chiziqlarini yoyishda tatbiq qilinadigan Chebishev usulidir. Bu usul sinusoidalarning quyidagi xususiyatlariga asoslangan. Agar  $a=A_m \sin \omega t$  sinusoidaning k-ta to'la davri p-ta teng qismlarga bo'linsa, u holda bo'linish nuqtalaridagi ordinatalarning algebraik yig'indisi (buning uchun  $k/p$  butun son bo'lmasligi shart) nolga teng. Masalan, ikkita to'la davrli sinusoidani beshta qismga bo'lsak (8.5-rasm), ordinatalarning yig'indisi ( $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0$ , chunki  $a_1 := -a_4$ ,  $a_2 = -a_3$  va  $a_5 = 0$ ). Agar  $k/p$  nisbat butun son bo'lsa, bo'linish nuqtalarida noldan farq qiladigan o'zaro teng (buning uchun bo'linish nuqtalari sinusoidalarning nolli qiymatlaridan o'tmasligi shart) ordinatalarni olamiz.



8.5-rasm.


Shunday qilib, koordinatalar boshiga nisbatan qandaydir burchakka qadar (8.6-a rasm) siljigan ixtiyoriy tok davriy nosinusoidal  $f(a,t)$  funksiyani olib, uni p-ta teng qismlarga bo'lsak, u holda bo'linish nuqta-

laridagi ordinatalarning yig'indisi faqat uning p ga teng yoki unga karrali garmonikalari uchun nolga teng bo'lmaydi. Misol uchun "p beshga teng", deb faraz qilaylik. U holda (8.2) formulaga va 8.6-a rasmida bajarilgan bo'linishlarga binoan, ordinatalarning yig'indisi  $M_5 = \sum_{i=1}^5 a_i$  beshinchi va unga karrali kosinusoidalar ordinatalarihing yig'indisiga teng. Endi berilgan egri chiziq  $f(\omega t)$  ni 8.6-a rasmida ko'rsatilganidek, to'rtidan bir davrga surib, uni yana beshta teng qismga bo'lsak, u holda, ordinatalarning yangi yig'indisi  $N_5 = \sum_{i=1}^5 b_i$  o'sha tashkil etuvchilari garmonikalari sinusoidalari ordinatalarining yig'indisiga teng bo'ladi.

Ixtiyoriy simmetrik tok funksiya

$$f(\omega t) = B_1 \sin \omega t + B_3 \sin 3\omega t + B_5 \sin 5\omega t + \dots + C_1 \cos \omega t + C_3 \cos 3\omega t + C_5 \cos 5\omega t + \dots$$

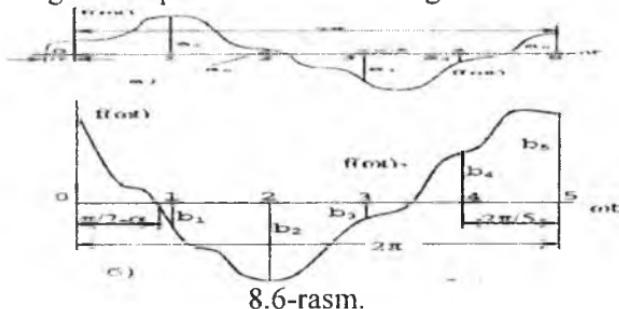uchun bu holni umumlashtirib, 8.6-a rasmida tasvirlangan egri chiziqning qanday garmonikalardan tuzilganligini quyidagicha aniqlaymiz.  $\omega t=0$  da barcha garmonikalar ordinatalarining yig'indisi  $M_1=f(0)=C_1 + +C_3 + C_5 + \dots = a_5$ ; bu esa egri chiziqli bir davr ichida birga bo'lish demakdir.



8.6-rasm.

Bunda  $f(\omega t)$  egri chiziqlining sinusli tashkil etuvchilari nolga teng. Egri chiziqli  $f(\omega t)$  ni uchta teng qismga bo'lib, bo'linish nuqtalarida ordinatalarining uchta tashkil etuvchisini olamiz, ularning yig'indisi esa:

$$M_3 = 3(C_3 + C_9 + C_{15} + \dots) = \sum_{i=1}^3 a_i$$

Xuddi shunga o'xshash, egri chiziqli  $f(\omega t)$  ni besh, yetti, to'qqiz va h.k. qismlarga bo'lganda, tegishli ravishda quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$M_5 = 5(C_5 + C_{15} + C_{25} + \dots) = \sum_{i=1}^5 a_i$$

$$M_7 = 7(C_7 + C_{21} + C_{35} + \dots) = \sum_{i=1}^7 a_i$$

$$M_9 = 9(C_9 + C_{27} + C_{45} + \dots) = \sum_{i=1}^9 a_i$$

va h.k.

Egri chiziq  $f(\omega t)$  ning sinusli tashkil etuvchilaridagi  $B_1; B_3, \dots, B_k$  koefitsiyentlarni aniqlash uchun uni koordinatalar boshiga nisbatan  $\pi/2$  burchakka (yoki to'rtadan bir davrga) suramiz (8.6-b rasm). Endi berilgan egri chiziqning bir davrini birga, uchga, beshga, yettiga, to'qqizga va hokazo qismlarga bo'lganda, yangi bo'linish nuqtalarida tegishlicha quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$N_1 = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = B_1 - B_3 + B_5 - B_7 + B_9 + \dots = B_5$$

$$N_3 = 3(-B_3 + B_9 - B_{15} + \dots) = \sum_1^3 b_i$$

$$N_5 = 5(B_5 - B_{15} + B_{25} - \dots) = \sum_1^5 b_i$$

$$N_7 = 3(-B_7 + B_{21} - B_{35} + \dots) = \sum_1^7 b_i \quad \text{va h.k.}$$

Yuqori tartibdagi garmonikalarning amplitudalari unchalik katta emasligini hisobga olgan holda, egri chiziqlarni yoyishning yetariicha aniqligini ta'minlovchi n-tartibli garmonikani ko'rish bilan cheklanamiz. Masalan,  $k=9$  da quyidagi nisbatlarga egamiz:

$$M_1 = C_1 + C_3 + C_5 + C_7 + C_9 \quad N_1 = B_1 - B_3 + B_5 - B_7 + B_9$$

$$M_3 = 3(C_3 + C_9) \quad N_3 = 3(-B_3 + B_9)$$

$$M_5 = 5C_5 \quad N_5 = 5B_5$$

$$M_7 = 7C_7 \quad N_7 = -7B_7$$

$$M_9 = 9C_9 \quad N_9 = 9B_9$$

bulardan  $k$ -garmonikaning sinusli va kosinusli tashkil etuvchilaridagi  $B_k$  va  $C_k$  koefitsiyentlarni osongina aniqlash mumkin, demak, bu garmo-nikalarning to'la sinusoidasiga o'tish mumkin:

$$f_n(\omega t) = A_n \sin(k\omega t + \psi_n)$$

bunda:  $A_n = \sqrt{B_{2n} + C_{2n}}$   $n$ -garmonikaning amplitudasi;  $\psi_n = \arctg(C_n/B_n)$   $n$ -garmonikaning boshlang'ich fazasi. Bunda  $A_n$  dan farqli,  $\psi_n$  fazasi  $C_n$  va  $B_n$  larning ishoralariga bog'liq, ya'ni egri chiziqni p-ta qismga bo'lish nuqtalaridagi koordinatalarning ishoralariga bog'liq bo'ladi.

## **IX BOB. YIG‘IQ, O‘LCHAMLI ELEKTR ZANJIRLARDAGI O‘TKINCHI JARAYONLAR**

### **9.1. Umumiy tushunchalar**

Elektr zanjirlarning bitta turg‘unlashgan holatdan boshqasiga o‘tishini xarakterlovchi jarayon “*o‘tkinchi jarayon*” deb ataladi. Elektr zanjirining asosiy ish holati (rejimi) quyidagi omillar: manbaga ulanishi va undan ajratilishi, zanjir o‘lchamlarining keskin o‘zgarishi (yuklananing keskin ortishi yoki kamayishi), ishlayotgan zanjirga qo‘sishma manbalarning ulanishi, zanjir tarkibiy qismlarining qisqa tutashuvi, alohida tarmoqlarning uzilishi va boshqalar tufayli o‘zgarishi mumkin. Elektr zanjirlarining ish holatlarini o‘zgarishga olib keluvchi barcha sabablar oddiy ravishda *kommutsiya yoki kommutatsion jarayonlar* natijasida vujudga keladi. Muhandislik hisoblarida, elektr zanjirdagi o‘rganilgan holat kommutatsiya sodir bo‘lgan ondan (zanjirga yuklama ulangandan yoki uzilgandan) keyin boshlanadi, deb taxmin qilinadi. Ammo bunday taxmin zanjir faqat blrgina aktiv qarshilikdan iborat bo‘lgandagina to‘g‘ri, agar zanjirda bitta bo‘lsa ham energiya to‘plovchi element (induktivlik yoki sig‘im) bo‘lsa, bunday taxmin noto‘g‘ri hisoblanadi. Gap shundaki, induktivlik va sig‘im uchun bir turg‘unlashgan holatdan boshqasiga o‘tishi, shu elementlarning magnit va elektr maydonlarida to‘plangan elektromagnit energiyasining miqdor jihatidan o‘zgarishiga bog‘liq. Energiyaning son jihatidan chekli miqdorga o‘zgarishi bir zumda sodir bo‘la olmasligi tufayli, zanjirning turg‘unlashgan holatdan boshqasiga o‘tishi ma’lum (noldan farq qiladigan) vaqtini talab etadi. Elektr zanjirlarining o‘tkinchi holati reaktiv element: L va C larning xususiyatlaridan kelib chiquvchi kommutatsiya qoidalari (qonunlari) orqali izohlanadi.

**1. Kommutatslyaning birinchi qonuni.** Har qanday induktivlikka ega tarmoqdagi tok va magnit toki kommutatsiya paytida o‘zining kommutatsiyaga qadar bo‘lgan qiymatini saqlaydi va bundan so‘ng ana shu qiymatlaridan boshlab o‘zgaradi.

Bu hol matematik ravishda quyidagicha ifodalanadi:

$$i_L(0+) = i_L(0-) \text{ yoki } \Phi(0_+) = \Phi(0_-).$$

Buni induktiv g‘altakni o‘zgarmas kuchlanish manbaiga ular misolida ko‘rib chiqamiz. Agar ilgari (kommutatsiyaga qadar) g‘altakdan tok o‘tmagan bo‘lsa [ $i_L(0)=0$  va  $\Phi(0)=0$ ], kommutatsiya paytida g‘altakdan o‘tayotgan tok va uning hosil qilgan magnit oqimi nolga teng bo‘ladi

$[i_L(+0)=0 \text{ va } \Phi(+0)=0]$ . Bu miqdorlarning noldan to barqaror qiymatlari  $i'$  va  $\Phi'$  gacha birdaniga ortib ketishi nazariy jihatdan mumkin emas. Chunki buning uchun tok va magnit oqimining o'zgarish tezliklari cheksiz katta bo'lishi kerak; boshqacha qilib aytganda, kommutatsiya paytida  $u_L(0)=(Ldi/dt)=\infty$  bo'lishi lozim. Elektr zanjirining muvozanati nuqtayi nazaridan esa Kирxgofning ikkinchi qonuni buziladi.

Energetik nuqtayi nazaridan bu qonun g'altak magnit maydoni energiyasi  $1/2Li^2$  ning birdaniga ma'lum miqdorga o'zgarishi mumkin emasligidan kelib chiqadi, chunki bu holda manbadan cheksiz katta quvvat talab qilinadi.

**2. Kommutatsiyaning ikkinchi qonuni.** Har qanday tarmoqda sig'imdagi kuchlanish va zaryad kommutatsiya paytida o'zining kommutatsiyaga qadar bo'lgan qiymatini saqlaydi va bundan so'ng ana shu qiymatlaridan boshlab o'zgaradi.

Bu hol matematik ravishda quyidagicha ifodalanadi:

$$u_c(+0) = u_c(0) \text{ yoki } q(+0) = q(0)$$

Buni sig'im C ni o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulash misolida ko'rib chiqamiz. Agar kommutatsiyaga qadar kondensatorda hech qanday zaryad bo'lmasa  $[U_c(0)=0 \text{ va } q(0)=0]$ , kommutatsiya paytida kuchlanish kabi zaryad ham nolga teng bo'lib qolaveradi  $[U_c(+0)=0 \text{ va } q(+0)=0]$ . Kuchlanish  $U_c$  va zaryad  $q$  ning  $t=0$  paytda birdaniga o'zgarishi mumkin emas. Chunki bunday holda  $i = \frac{dq}{dt} = \left(C \frac{du_c}{dt}\right)_{t=0} = \infty$  bo'lishi tufayli zanjirning muvozanat holati buziladi.

Energetik nuqtayi nazaridan bu qonun kondensator elektr maydoni energiyasini  $\frac{Cu_c^2}{2}$  ning birdaniga sakrab o'zgarishining mumkin emasligi bilan tasdiqdanadi; chunki manbadan bu holda cheksiz katta quvvat talab qilinadi.

## 9.2. O'tkinchi, turg'unlashgan va erkin holatlar haqida tushunchalar

Yuqorida ko'rsatilib o'tilganidek, elektr zanjirining bir turg'unlashgan holatdan boshqa holatga o'tishi bir zumda sodir bo'lmasdan, energiya manbai bilan zanjirning energiya to'plovchi elementlari orasida energiyaning taqsimlanish jarayoniga ketgan vaqt qadar davom etadi. Modomiki, chegaraviy oniy vaqtida (kommutatsiya paytida  $t=0$ ) elektrromagnit energiyasining oniy miqdorlari kommutatsiyaga qadar bo'lgan va undan keyingi turg'unlashgan rejimlarda o'zarlo teng emas ekan,

demak, zanjirda ana shu energiya farqini kompensatsiyalovchi kuch mavjud bo'lishi kerak. Masalan, rezistor R va induktiv L ketma-ket ulangan zanjirni o'zgarmas kuchlanish  $U_0$  manbaiga ulash  $t=0$  chegarada bir-biriga teng bo'lmasan ikkita turg'unlashgan tok o'zaro "tutashuvi" kerak. Bular tegishlicha kommutatsiyaga qadar va undan keyin  $I_{tur}(-0)=0$  va  $i_{tur}=U_0/R$  qiymatlarga ega. Kommutatsiyaning birinchi qonuniga binoan  $i(-0)=i(0)=0$ ; demak, o'tkinchi tok vaqt bo'yicha o'zgaruvchan yana bitta erkin tashkil etuvchi  $i_{erk}(t)$  ga ega bo'ladi. Uning oniy qiymati  $t=0$  paytida  $i_{erk}(0)=-U_0/R$  bo'ladi. Bu holda kommutatsiya qonuni induktivlik tarmoq uchun quyidagicha yoziladi:

$$i(0) = i(0) = i_{tur}(0) + i_{erk}(0) = 0$$

Vaqt o'tishi bilan tokning erkin tashkil etuvchisi kamaya borib,  $t=\infty$  bo'lganda nolga teng bo'lishi kerak. Chunki bu vaqt ichida zanjirda energiyaning qayta taqsimlanishi va o'tkinchi jarayon tugallanadi. Tok erkin tashkil etuvchisining yoki oddiy qilib aytganda, erkin tokning o'zgarish va so'nish tezligining qonuni tashqi ta'sirning miqdori va xarakteriga bog'liq bo'lmay, zanjir o'lchamlariga bog'liqdir.

Bu qonunni va undan kelib chiqadigan miqdorlarni aniqlash uchun berilgan zanjirning differential muvozanat tenglamasi tuzilgan va yechilgan bo'lishi kerak.

Misol tariqasida aktiv qarshilik R, induktivlik L va sig'im C ketma-ket ulangan zanjirning kuchlanish manbai  $u(t)$  ga ulanishini ko'rib chiqamiz (9.1-rasm).


Berilgan zanjirning elektr muvozanat tenglamasi Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan,

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = u(t) \quad (9.1)$$

bo'ladi; bunda:  $i$  – tokning  $t=0$  dan to  $t=\infty$  gacha bo'lgan vaqtagi oniy qiymati yoki oddiy qilib aytganda, o'tkinchi tok;  $u(t)$  – manba kuchlanishining analitik ko'rinishdagi, vaqtga bog'liq uzluksiz funksiyasi (masalan,  $u=U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ ).

Zanjirda o'tkinchi jarayon tugashi bilan manba kuchlanishining o'zgarish qonuni  $u(t)$  ga bo'ysungan turg'unlashgan majburiy rejim boshlanadi. U holda (9.1)ning o'rniga quyidagini yozish mumkin.
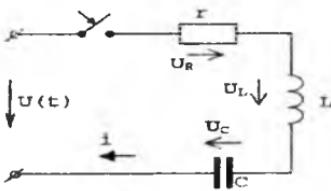
$$Ri_{tur} + L \frac{di_{tur}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{tur} dt = u(t) \quad (9.2)$$



9.1-rasm

Ammo o'tkinchi tok i majburiy  $i_{tur}$  turg'un va erkin  $i_{erk}$  tashkil etuvchilardan iborat, ya'ni  $i = i_{tur} + i_{erk}$  bo'lsa, unda (9.1) dan (9.2) ni

$$Ri_{tur} + L \frac{di_{tur}}{dt} + \frac{1}{C} \int i_{tur} = 0 \quad (9.3)$$

yoki

$$U_{Rek} + U_{Lek} + U_{Cek} = 0$$

ni hosil qilamiz, ya'ni kuchlanishlar tushuvi erkin tashkil etuvchilarining yig'indisi yoki kuchlanishning erkin tushuvi nolga teng. Demak, kuchlanish manbai zanjirda erkin tebranishlar hosil qilmaydi. Aslida bunday erkin tebranishlar kommutatsiya paytida zanjirdagi energiya jamlovchi elementlarning tashqi ta'siriga bo'lgan reaksiyasi natijasida paydo bo'ladi. Shunday qilib, zanjir elementlaridagi o'tkinchi kuchlanishlarni xuddi tok kabi, turg'unlashgan va erkin tashkil etuvchilardan iborat deb qarash mumkin, ya'ni

$$u_R = u_{Rek} + u_{Rtur}, \quad U_L = u_{Lek} + u_{Ltur}, \quad U_C = u_{Cek} + u_{Ctur}$$

Endi 9.1-rasmda ko'rsatilgan zanjirdagi o'tkinchi jarayon ifodasini olish uchun, (9.3) tenglamaning yechimiga murojaat qilamiz. Buning uchun (9.3) tenglamani avval quyidagi ko'rinishga keltirib olamiz.

$$\frac{d^2 i_{erk}}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di_{erk}}{dt} + \frac{i_{erk}}{LC} = 0 \quad (9.4)$$

$2\delta = \frac{R}{L}$  va  $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$  belgilar kiritib, tavsifiy tenglamaga o'tamiz:

$$\alpha^2 + 2\delta\alpha + \omega_0^2 = 0 \quad (9.5)$$

Uning ildizlari esa  $\alpha_{1,2} = \delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ .

Shunday qilib, bir jinsli differensial tenglama (9.4) ning umumiy yechimi:

$$i_{erk} = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} \text{ bo'ladi;}$$

bunda:  $A_1$  va  $A_2$  – kommutatsiya qonunlarining chegaraviy (boshlang'ich) shartlardan kelib chiqadigan integrallash doimiyлари.

Erkin tokning o'zgarish qonuni  $i_{erk}(t)$  tavsifiy tenglamaning ildizlari  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  ning qiymati va xarakteriga bog'liq. Ammo  $i_{erk}(t)$  funksiya doimo  $t \rightarrow \infty$  da nolgacha so'nuvchi egri chiziq bilan ifodalanadi.

Zanjirlar murakkab bo'lgan sari o'tkinchi jarayonlarni hisoblash yanada yuqori tartibdag'i differensial tenglamalarni yechishga olib keladi.

Masalan, shunday zanjirning k- tarmog'idagi o'tkinchi tok n-tartibli differensial tenglama bilan ifodalanadi:

$$a_n \frac{d^n i_k}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} i_k}{dt^{n-1}} + \cdots + a_2 \frac{d^2 i_k}{dt^2} + a_1 \frac{di_k}{dt} + a_0 i_k = f(t) \quad (9.6)$$

Erkin tok esa quyidagicha bo'ladi:

$$i_{ek} = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t} \quad (9.7)$$

Zanjirdagi o'tkinchi jarayonlarni hisoblashning differensial tenglamalarini tahlil qilishga asoslangan usul "klassik usul" deyiladi. Bu usulni quyidagi misollarda ko'rib chiqamiz.

### 9.3. Induktiv g'altakni o'zgarmas kuchlanishga ularash

9.2-rasmida vaqt  $t=0$  da o'zgarmas kuchlanish  $U_0$  ga uylanadigan  $r$ ,  $L$  o'lchamlarga ega induktiv g'altak sxemasi berilgan. Ana shu zanjirdagi o'tkinchi jarayonni tekshiramiz. Zanjirning differensial tenglainasi


$$ri + L \frac{di}{dt} = U_0$$

bo'lib, unga mos bir jinsli tenglama quyidagi ko'rinishga ega.

Bu tenglama yordamida erkin tok  $i_{ek}$  aniqlanadi uning tavsifiy tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$L \cdot \alpha + r = 0$  biringa haqiqiy va manfiy  $\alpha = -r/L$  ildizga ega. Demak, erkin tok quyidagi qonun bo'yicha o'zgaradi:

$i_{ek} = Ae^{-\frac{r}{L}t}$  bunda:  $|\alpha| = r/L$  – so'nish koeffitsiyenti, unga teskari qiymat ( $\tau = \frac{L}{r}$  (sek) – vaqt doimisi).

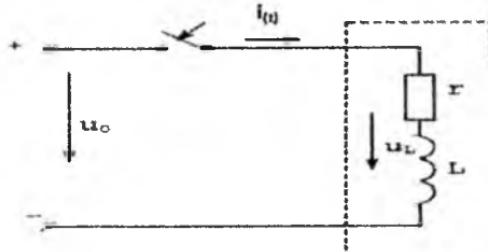

9.2-rasm.


Integrallash doimiysi  $A$  ni aniqlash uchun boshlang'ich shartlarga murojaat qilamiz, ya'ni kommutatsiyaga qadar zanjirdan tok o'tmagani [ $i(0)=0$ ]. Demak, zanjirni ularash paytida ham u nolga teng bo'lgan  $i(0)=0$ . Zanjirda o'tkinchi jarayon (protsess) tugagandan so'ng, faqat g

ning qarshiligi bilan aniqlanadigan va miqdori jihatidan barqaror bo'lgan tok  $i_{\text{tur}} = U_0/r$  bo'ladi. Shuning uchun:

$$i(0) = i_{\text{tur}}(0) + i_{\text{erk}}(0) = \frac{U_0}{r} + A = 0$$

Shunday qilib,  $A = -U_0/r$  bo'lib, o'tkinchi tok i esa:
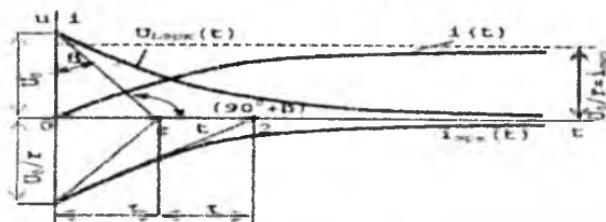
$$i(t) = i_{\text{tur}} + i_{\text{erk}} = \frac{U_0}{r} - \frac{U_0}{r} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.8)$$



9.3-rasm.

zanjirning ayrim elementlaridagi o'tkinchi kuchlanishlarni (9.8) tenglamaga ko'ra, quyidagicha aniqlash mumkin:

$$u_R(t) = ri = U_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (9.9)$$

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = \frac{L}{r} U_0 \left[ 0 - \left( \frac{-i}{\tau} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.10)$$

9.3-rasmda ko'rsatilgan i va  $u_L$  ning o'zgarish grafiklari noldan boshlanuvchi va qandaydir o'zgarmas miqdorga intiluvchi yoki teskarisi bo'lgan bir xilda (monoton) o'zgaruvchi eksponentalarni ifodalaydi.

Agar  $t=0$  da  $u_L(t)$  egri chiziqli o'rinxma o'tkazsak, u t o'qida vaqt doimiysi  $\tau$  ga teng kesmani ajratadi; chunki istagan vaqtida  $\frac{du_L}{dt} = \frac{-u_L}{\tau}$  bo'ladi. Haqiqatdan ham, kuchlanish  $u_L(t)$  ning birinchi hosilasi  $u_L'(t)$   $t=0$  da

$$\left| \frac{du_L}{dt} \right|_{t=0} = \left| \frac{U_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right|_{t=0} = -\frac{U_0}{\tau} = tg(90^\circ + \beta) = -ctg\beta$$

bo'ladi; bundan  $ctg\beta = U^\circ/\tau$ ,  $\tau = U_0 ctg\beta$ . Bu esa grafikdan ham ko'riniib turibdi. Vaqt  $\tau$  ichida o'tkinchi kuchlanish  $u_L = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$  ning oniy miqdori  $e=2,718\dots$  marta kamayadi, ya'ni  $t=\tau$  bo'lganda,  $u_L(\tau) = U_0 e^{-1} = \frac{U_0}{e}$ .

Bundan keyingi t vaqtida o'tkinchi kuchlanish yana o'shancha marta kamayadi. Shu sababli yig'indi vaqt  $t=k\tau$  davomida  $u_L$  miqdor e<sup>k</sup> marta kamayadi. Vaqt doimiysi t faqat  $t=0$  nuqtada o'rinxma ostidagi chiziqning uzunligi bo'lib qolmasdan, ixtiyoriy  $t=t_1$ : da ham  $i_{\text{erk}}$  uchun 9.3-rasmida

ko'rsatilgandek grafik usulda topiladi. O'tkmchi miqdorlar  $i(t)$  va  $u_L(t)$  ning o'zgarish grafiklariga ko'ra, zanjirdagi o'tkinchi jarayonning davom etish vaqt faqat nazariy hisoblashlarda cheksizga teng. Ainaida esa zanjirdagi turg'unlashgan holat bir necha  $\tau$  teng, nisbatan juda qisqa vaqt oralig'ida sodir bo'ladi. Masalan, 9.2-rasmdagi zanjir parametrlarining miqdorlari tegishlichcha:  $r=50$  Ohm va  $L=0,1$  Gн ni tashkil etsa, kuchlanish  $U_0=200$  V da zanjirdagi turg'unlashgan tok  $I_{tur}=I_0=U_0/r=200/50=4A$  ni tashkil etadi. Nazariy jihatdan tok bunday qiymatga zanjir ulangandan keyim  $t=\infty$  vaqtidan so'ng erishadi, chunki

$$i = I_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

bunda:  $\tau = L/r = 0,002$  sek. Amalda esa o'tkinchi tok  $t=5\tau=0,01$  sek. dan so'ng  $i=4(1-e^{-5})=4 * 0,99325 = 3,97$  A miqdorga erishib, turg'unlashgan qiymatidan 1 % dan kamroq farq qiladi. Ammo shunday  $r$ ,  $L$  elementli zanjirdagi  $L$  ning induktivligi kattaligi (inasalan, yirik elektromagnitlar yoki katta quvvatli elektr mashinalarning va transformatorlarning chulg'amlari) va  $r$  qarshiligining kichikligi tufayli vaqt doimiysi sekundlar hisobida o'lchanib, bunday zanjirdagi o'tkinchi jarayonlar hatto bir necha sekund davoin etishi mumkin.

#### **9.4. Induktiv g'altakni sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ularash**

Aktiv qarshiligi  $r$  va induktivligi  $L$  bo'lган g'altakning sinusoidal kuchlanish  $u=U_m \sin(\omega t + \psi_i)$  manbaiga ularashdagi o'tkinchi jarayonni ko'rib chiqamiz (9.4-rasm). Bunday zanjirning differensial tenglamasi quyidagicha bo'lib,  $L \frac{di}{dt} + ri = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ , xususiy yechimi turg'unlashgan tok  $i_{tur} = \frac{U_m}{Z} \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$  ga teng bo'ladi; bunda:  $Z = \sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}$  - zanjirning to'la qarshiligi;  $\varphi = \arctg \frac{\omega L}{r}$  - kuchlanish  $u$  va tok  $i_{tur}$  orasidagi siljish burchagi.

Oldingi paragrafdan ma'lumki, tokning erkin tashkil etuvchisi  $i_{erk}=Ae^{-\frac{t}{\tau}}$  bo'ladi. Demak, zanjirdagi o'tkinchi tok quyidagi qonuniyat bo'yicha o'zgaradi:


$$i_t = i_{tur} + i_{erk} = \frac{U_m}{Z} \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Integrallash doimiysi  $A$  ni aniqlash uchun boshlang'ich shartlarga murojaat qilamiz: kommutatsiyaning birinchi qonuniga ko'ra,  $t = 0$

$$i_0(0_-) = i(0) = \frac{U_m}{Z} \sin(\psi_u - \varphi) + A = 0$$

ya'ni  $A = -\frac{U_m}{Z} \sin(\psi_u - \varphi)$ . Shunday qilib, zanjirdagi o'tkinchi tok:
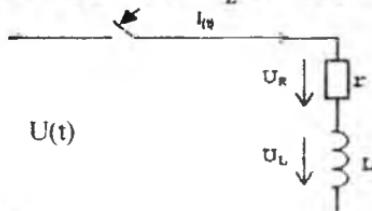
$$i(t) = \frac{U_m}{Z} \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) - \frac{U_m}{Z} \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.11)$$



9.4-rasm.

G'altakning qismlaridagi o'tkinchi induktiv kuchlanishi quyida-gicha:


$$\begin{aligned} u_L &= L \frac{di}{dt} = \frac{\omega L}{Z} U_m \cos(\omega t + \psi_u - \varphi) + \frac{r}{Z} U_m \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}} = \\ &= U_m \left[ \sin \varphi \cdot \sin \left( \omega t + \psi_u - \varphi + \frac{\pi}{2} \right) + \cos \varphi \cdot \right. \\ &\quad \left. \cdot \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \end{aligned} \quad (9.12)$$

Induktivlikdagi o'tkinchi tok va kuchlanishlar uchun olingan ifoda-larning to'g'riligiga vaqt t ga 0 dan  $\infty$  gacha chegaraviy qiymatlar berib, ishonch hosil qilish mumkin. Masalan, vaqt t=0 bo'lganda (9.11) tenglamaning o'ng qismi nolga aylanadi, u esa induktivli tarmoqdag'i tok uchun kommutatsiya qonuni bilan tasdiqlanadi:  $i(-0)=i(0)=0$ . O'tkinchi jarayon tugagandan so'ng ( $t=\infty$ ,  $i=i_{ur} = U_m/Z \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$ ); chunki  $i_{erk}=0$ .

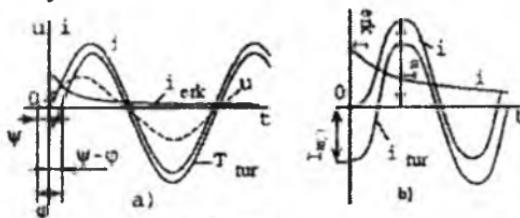(9.12) tenglamaga ko'ra, koinniutatsiya paytida

$u_L(0) = U_m [\sin \varphi \cdot \cos(\psi_u - \varphi) + \cos \varphi \cdot \sin(\psi_u - \varphi)] = U_m \sin \psi$   
 ya'ni vaqt t=0 da g'altak qismlaridagi kuchlanish zanjirga berilgan kuchlanishning oniy qiymatiga teng. 9.5-a rasmda  $\psi > 0$ ,  $\varphi > 0$  va  $\psi - \varphi < 0$  hollar uchun zanjirga berilgan kuchlanish  $u = U_m \sin(\omega t + \psi)$  ning (punktir chiziq) va o'tkinchi tok i ning (yo'g'on chiziq) egri chiziqlari ko'rsatilgan. Bulardan ko'rindanidiki, erkin tok  $i_{erk} = -\frac{U_m}{Z} \sin(\psi_u - \varphi) e^{-\frac{t}{\tau}}$  ning miqdori va yo'nalishi kommutatsiya paytidagi erkin turg'unlashgan tokning boshlang'ich fazasi  $\psi_i = \psi_u - \varphi$  ga bog'liq. Agar komniutatsiya paytida zanjirga berilgan kuchlanishning boshlang'ich fazasi  $\psi_u$  siljish burchagiga teng bo'lib qolsa, u holda o'tkinchi tok i faqat

turg'unlashgan tok  $i_{\text{tur}}$  ning qiymatlaridan iborat bo'ladi, chunki 9.11-tenglamaga binoan  $i_{\text{erk}}=0$ . Bu, demak, zanjirni ulagandan so'ng, darhol unda hech qanday oraliq erkin tebranishlarsiz sinusoidal tok  $i = \frac{U_m}{Z} \sin \omega t$  turg'unlashadi va aksincha, demakdir. Agar zanjirni  $\psi = \varphi \pm \frac{\pi}{2}$  da sodir bo'lsa, erkin tokning boshlang'ich chayqalishi o'zining mumkin bo'lgan eng yuqori qiymatiga erishadi (9.5-b rasm). Shu tufayli zanjirga berilgan kuchlanish davrining yarmiga teng bo'lgan vaqtadan so'ng, o'tkinchi tok ham o'zining eng katta qiymati  $i_{\text{maks}}$  ga erishadi. Ammo nazariy jihatdan tokning bu maksimumi hatto vaqt doimiysi:  $t$  ning eng katta qiymatlarida ham turg'unlashgan tok amplitudaviy qiymatini ikkilanganidan ortmaydi.



9.5-rasm.

**9.1-misol.** Parametrlari  $r_L=10$  Om va  $L=0,2$  G bo'lgan induktiv g'altak  $t=0$  da  $U_0=100$  V o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan.

O'tkinchi tok oniy qiymatining  $i(t_1) = 7,5$  A bo'lish vaqt aniqlansin.

**Yechish.** Zanjirdagi o'tkinchi tok quyidagi qonun bo'yicha o'zgaradi:


$$i_{(t)} = \frac{U_0}{r_L} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 10(1 - e^{-50t})$$

bunda:  $\tau=L/r = 0,02$  sek,  $t_1$  vaqtidagi o'tkinchi toki  $i(t_1) = 7,5 = 10 - 10e^{-50t_1}$  bo'ladi; bundan  $e^{-50t_1} = 0,25$  yoki  $e^{50t_1} = 4$ . Demak,  $t_1 = \ln 4 / 50 = 1,385 / 50 = 0,0277$  sek.
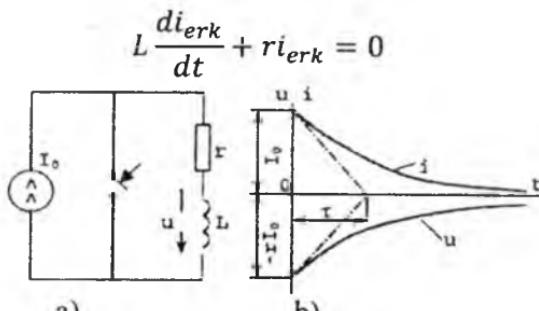
## 9.5. Qoldiq tokka ega bo'lgan induktiv g'altakdag'i qisqa tutashuv

Endi boshlang'ich (qoldiq) toki  $i(0) \neq 0$  bo'lgan g'altakni qisqa tutashganda vujudga keluvchi o'tkinchi jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Bu zanjir kommutatsiyaga qadar o'zgarmas tok manbai  $I_0$  ga ulangan bo'lib,  $t=0$  paytida qisqa tutashadi, deb faraz qilaylik (9.6-a rasm). Agar

kommutatsiyaga qadar turg'unlashgan tok  $I_0$  bo'lsa, kommutatsiyadan so'ng u nolga teng, chunki kontur manbadan ajralgan bo'lib, ilgari g'al-takka tok  $I_0$  olib kirgan magnit maydonning energiyasi  $W_M = \frac{1}{2}LI_0^2$  g'altakning aktiv qarshiligi r da issiqlik energiyasiga aylanib, asta-sekin nolgacha kamayadi. O'tkinchi jarayondagi zanjirning differensial tenglamasi:



9.6-rasm.

$$o'tkinchi tok esa i = i_{erk} = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$


Integrallash doimiyi A ni  $i(0) = i(0)$  shartidan topamiz, ya'ni  $A = I_0$ , shunday qilib

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.13)$$

Induktiv g'altakdag'i kuchlanish:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -rI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.14)$$

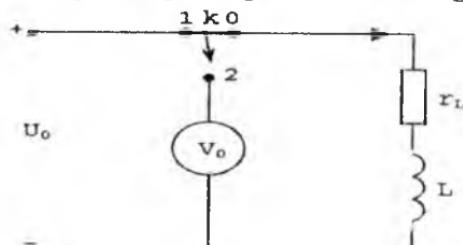ya'mi u miqdori jihatidan qarshiligi r dagi kuchlanishning



9.7-rasm.

tushuvi:  $u_r = r \cdot i = rI_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$  ga teng, ishorasi qarama-qarshi bo'ladi. Kommutatsiya paytida o'tkinchi tokning avvalgi qiymati  $i(-0) = i(0) = I_0$  ni

saqlagan tok i dan farqli, g'altakdagi induktiv kuchlanish  $u_L(0)=0$  dan  $u_L(+0)=rI_0$  gacha sakrab o'zgarishl mumkin (9.6-b rasm).

G'altakdagi e.yu.k.  $e_L = -L \frac{di}{dt}$  ning qutb ishoralari kuchlanishga va tokning vaqt bo'yicha o'zgarishiga bog'liq: agar induktivlikka ega tarmoqdagi tok ortib borsa, e.yu.k. ning ishorasi  $e_L = -u_L$  manfiy (9.3-rasm), kamayib borsa musbat bo'ladi (9.6-b rasm). Shunday qilib, induktiv g'altakni o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulash va ajratish natijasida induktiv tarmoqdagi tokning har qanday o'zgarishi e.yu.k. ni hosil qilishga va uning zanjirdagi boshlang'ich muvozanat holatini saqlab turishga sabab bo'ladi.

Endi induktiv g'altakni energiya manbaidan ajratganda undagi kommutatsiyaga qadar turg'unlashgan tok  $I_0$  bilan uni ixtiyoriy  $R_0$  qarshilikka qayta ulash jarayoni qator hollarda nazariy masaladan muhandislik ishlari muhim bo'lgan amaliy masalaga aylanishini ko'rib chiqamiz. Masalan, xususiy aktiv qarshiligi  $r_L$  bo'lgan real induktiv g'altak turg'unlashgan tok  $I_0 = U_0 / r_L$  va  $t=0$  da ichki qarshiligi  $r_V = R_0 > r_L$  bo'lgan voltmetrga qayta ulangan bo'lsin (9.7-rasm). U holda (9.13) ifodaga binoan, kommutatsiya paytida ( $t=0$ ) voltmetrning qismalarida ilgari zanjirga berilgan kuchlanish  $U_0$  dan  $R_0 / r_L$  marta ortiq bo'lgan kuchlanish  $u_V(0) = R_0 I_0$  bir zumda paydo bo'ladi. Bu kuchlanish faqat voltmetr uchun xavfli bo'lib qolmasdan, g'altak uchun ham xavflidir, buning sababi shuki, (9.14) tenglamaga binoan, g'altak qismalaridagi kuchlanishning qiymati birdaniga  $I_0 R_0$  gacha ortib ketishi mumkin. G'altakni manbadan tokli zanjirni bevosita uzish bilan ajratish yanada xavfli, bunda  $I_0$  tokli induktiv tarmoq  $R_0 \approx \infty$  qarshilikka ulangandek bo'ladi. Bunday hollarda g'altak qismalarida paydo bo'lgan xaddan tashqari katta elektr yurituvchi kuch (o'ta kuchlanish) uning chulg'ammlari izolatsiyasini yemirishi mumkin. Chulg'amning induktivligi katta bo'lib, ammo aktiv qarshiligi kichik bo'lgan katta quvvatli elektr mashinalar hamda transformatorlar bilan kommutatsion ishlari bajarilganda, bu hodisa har doim hisobga olinishi kerak.

Endi 9.6-a rasmdagi zanjirda qisqa tutashuv hodisasi sodir bo'lidan dan keyin r qarshilikdan issiqlik tarzida ajralib chiqqan energiyani hisoblaymiz. Zanjir qisqa tutashuv paytidan boshlab to o'tkinchi jarayon tugaguncha tok i =  $I_0 e^{rt}$  qonuni bo'yicha o'zgarishi tufayli aniqlanayotgan energiya:

$$W_r = \int_0^{\infty} r i^2 dt = \int_0^{\infty} r I_0^2 e^{\frac{-rt}{\tau}} dt = \frac{-r I_0^2 \tau}{2} \left| e^{\frac{-rt}{\tau}} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{2} L I_0^2$$

bunda:  $\tau = \frac{L}{r}$  qisqa tutashgan kontur r, L ning vaqt doimiysi.

Issiqlikka aylanayotgan energiyaning katta-kichikligi boshlang'ich vaqt ( $t=0$ ) da  $I_0$  tokka ulangan induktiv g'altakning aktiv qarshiligiga bog'liq bo'lmay, magnit maydonning energiyasi  $W_M = L \frac{I_0^2}{2}$  miqdori bilan aniqlanadi.

**9.2-misol.** Parametrlari  $r = 40 \text{ Om}$  va  $L = 0,022 \text{ G}$  bo'lgan induktiv g'altak  $t=0$  vaqtida  $u = 120 \sin(314t - 30^\circ) \text{ V}$  sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulangan. Ammo  $t=0,01 \text{ sek.}$  dan so'ng induktiv g'altak manbadan ajralib, zanjir qisqa tutashtirilgan. Shu ikkinchi kommutatsiyadan keyin g'altakning  $r_L$  qarshiligidagi ajralgan issiqlik miqdori aniqlansin.

**Yechish.** 1. G'altakning o'zgaruvchan tokdag'i to'la qarshiligi:

$$z = \sqrt{r_L^2 + \omega^2 L^2} = \sqrt{40^2 + 69,1^2} = 800 \text{ m}$$

2. Zanjirdagi turg'unlashgan tok va kuchlanish orasidagi sijjish burchagi:

$$\varphi = \operatorname{artg} \frac{\omega L}{r} = \operatorname{arctg} \frac{69,1}{40} = 60^\circ$$

3. Zanjirdagi turg'unlashgan tok:

$$i_{tur} = \frac{U_m}{z} \sin(314t - 30^\circ - \varphi) = 1,5 \sin(314t - 90^\circ)$$

4. Tokning erkin tashkil etuvchisi:

$$i_{tur} A e^{-\frac{t}{\tau}} = A e^{-\frac{t}{5.5 \cdot 10^{-4}}}$$

bunda:  $A - i_{tur}(0) = -1,5 \sin(-90^\circ) = 1,5$

5. Zanjirdagi o'tkinchi tok:

$$i_{(t)} = i_{tur} + i_{erk} = 1,5 \sin(314t - 90^\circ) + 1,5 e^{-\frac{-10^4}{5.5} t}$$

6. Zanjir qisqa tutashtirilgandagi o'tkinchi tokning oniy qiymati:

$$i(t_1 = 1,5 \sin\left(\frac{2\pi}{\tau} t_1 - \frac{\pi}{2}\right) + 1,5 e^{\frac{-10^4}{5.5} t_1} = 1,5 \sin\left(\frac{2\pi \cdot 0.01}{0.02} - \frac{\pi}{2}\right) + \\ 1,5 e^{-\frac{10^4 \cdot 10^{-2}}{5.5}} = 1,5 \sin\frac{\pi}{2} + 1,5 e^{-18,2} = 1,5 A$$

7. Ikkinchi kommutatsiyadan keyin g'altakning  $r_1$  qarshiligidagi ajralgan issiqlik energiyasi induktiv g'altakning magnit maydoni energiyasiga teng:

$$W_r = W_L = \frac{Li_0^2}{2} = \frac{0,22 \cdot 1,5^2}{2} = 0,2475 \cong 0,25 \text{ Joule}$$

chunki qisqa tutashuv paytidagi birlamchi tok:  $I_0 = i(t_1) = 1,5 \text{ A}$

## 9.6. Kondensatorni rezistor orqali o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulash

9.8-a rasmida vaqtning  $t=0$  paytida R, C elementlari ketma-ket ulangan zanjirni o'zgarmas kuchlanish  $U_0$  manbaiga ulash sxemasi ko'rsatilgan. Endi ana shu zanjirdagi o'tkinchi jarayonni tekshiramiz. Buning uchun sig'imdag'i kuchlanish  $u_c$  ni o'zgaruvchan hisoblab, zanjirning differensial tenglamasini tuzamiz:

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_0$$


bunda:  $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_c}{dt}$  – kondensator C qoplamlaridagi o'tkinchi tok.

Sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanish  $u_c = u_{ctur} + u_{cerk}$  ni bilgach, erkin holat uchun zanjir tenglamasini tuzamiz:

$$RC \frac{du_{cerk}}{dt} + u_{cerk} = 0$$

Bunga mos tavsifiy tenglama  $RC \cdot \alpha + 1 = 0$  dan chastota o'lchami 1/sek. ga ega bo'lgan  $\alpha = -\frac{1}{RC}$  ni ildizini topamiz. **So'nish koeffitsiyentining** ishorasiga ko'ra, sig'imdag'i erkin kuchlanish  $u_{cerk} = Ae^{\alpha t} = Ae^{-\frac{t}{RC}}$  vaqt o'tishi bilan (nazariy jihatdan  $t=\infty$  da) nolgacha kamayadi. Integrallash doimiyisini aniqlash uchun sig'imli zanjir qismi uchun kommutatsiya qonunlaridan kelib chiqadigan boshlang'ich shartlardan foydalanamiz. Shunga binoan  $u_c(-0) = u_c(0)$  bo'ladi, ya'ni:
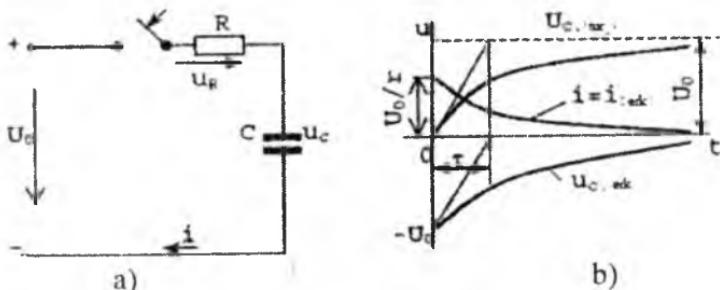
$$u_c(-0) = 0 = u_{ctur}(0) + u_{cerk}(0) = U_0 + A \text{ yoki } A = -U_0$$



9.8-rasm.

chunki kommutatsiyaga qadar sig'imdag'i kuchlanish nolga teng edi [ $u_c(0) = 0$ ]. O'tkinchi jarayon tugagandagi turg'unlashgan kuchlanish  $u_{ctur} = U_0$ , chunki o'zgarmas tokdan kondensatorning qarshiligi  $\infty$  ga teng, zanjirdagi tok  $i_{tar} = 0$ . Shunday qilib, sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanish

$$u_c = u_{-tur} + u_{-erk} = U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (9.15)$$

bunda:  $\tau = RC$  – o'tkinchi jarayonning intensivligini tavsiflovchi vaqt doimiyligi (sek.).  $t$  qanchalik katta bo'lsa, kondensator C ning zaryadlanishi shunchalik sekin boradi va aksincha.

O'tkinchi tok i =  $C \frac{du_c}{dt}$  (9.15) tenglamaga binoan:

$$i = CU_0 \left[ 0 - \left( \frac{-1}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right] = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.16)$$

(9.16) tenglamadan zanjirning qisqa tutashuvi paytida tok i ( $\dot{U}_0 = U_0 / R$ ) maksimal bo'lishi, manbaming barcha kuchlanishi qarshilik R da tushishi, sig'im esa qisqa tutashgan simdek bo'lib qolishi ko'rinish turibdi. 9.8-b rasmida tekshirilayotgan zanjirdagi o'tkinchi kuchlanish va toklar grafiklari ko'rsatilgan. Grafiklardan, sig'imdag'i kuchlanishdan farqli o'laroq, o'tkinchi tok i kommutatsiya paytida noldan  $U_0 / R$  qiyamatgacha sakrash bilan ortishini bilsa bo'ladi.

**9.3-misol.** Sig'im  $C=100 \cdot 10^{-6}$  F bo'lgan kondensator qarshiligi  $R=40$  Ohm rezistor orqali  $U_0=200$  V o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan. Agar ulangandan keyin  $t_1=0,001$  sek. vaqt o'tgan bo'lsa, kondensatorning zaryadi va kuchlanishi qancha bo'ladi?

**Yechish.**  $t_1$  vaqtida sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanish:

$$u_c(t_1) = U_0 \left( 1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}} \right) = 200 \left( 1 - e^{\frac{-10^{-3}}{4 \cdot 10^{-3}}} \right) = 200 \cdot 0,22 = 44B$$

(bunda:  $\tau = R \cdot C = 40 \cdot 10^{-4} = 0,004$  sek.)

O'sha vaqt davomida sig'imda to'plangan zaryad:

$$q(t_1) = Cu_c(t_1) = 10^{-4} \cdot 44 = 4,4 \cdot 10^{-3} KI$$

## 9.7. Kondensatorni rezistor orqali sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanishga ularash

R, C elementlari ketma-ket ulangan zanjirni sinusoidal kuchlanish  $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$  manbaiga ularashda (9.9-rasm) hosil bo'lgan o'tkinchi kuchlanish va toklarning o'zgarish qonunlarini aniqlash kerak, deb faraz qilaylik. O'tkinchi kuchlanish  $u_c = u_{ctur} + u_{cerk}$  ikkita tashkil etuvchidan iborat bo'lib, ulardan birinchisi zanjirdagi turg'unlashgan tok  $i_{tur}$  ga bog'liq, ikkinchisi esa  $u_{-erk} = A e^{-\frac{t}{\tau}}$  ga teng. Zanjirdagi turg'unlashgan tok  $i_{tur} = U_m / 2 \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$  bo'ladi;

bunda:  $z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$  – zanjirning to'la qarshiligi;  $\varphi = \arctg(-1/R\omega C)$  – o'tkinchi jarayon tugagandan zanjirdagi kuchlanish bilan tok orasidagi siljish burchagi.

Sig'imdag'i turg'unlashgan kuchlanish:

$$u_{tur} = \frac{U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\omega t + \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

chunki u tokdan  $\pi/2$  burchakka orqada qolayapti. Shunday qilib, o'tkinchi kuchlanish vaqt jihatidan quyidagi qonun bo'yicha o'zgaradi:

$$u_{ctur} = \frac{U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\omega t + \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Integrallash doimisi A ni aniqlash uchun 9.6-mavzuda keltirilgan boshlang'ich shartlardan foydalanamiz:

$$u_{tur}(0) = \frac{U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) + A = 0$$

yoki


$$A = \frac{-U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

Kuchlanish  $u_c$  uchun quyidagi ifodaga egamiz:

$$\begin{aligned} u_c(t) &= \frac{U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\omega t + \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) - \\ &- \frac{U_m}{z \cdot \omega C} \sin\left(\psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned} \quad (9.17)$$

Bundan o'tkinchi tok  $i = C \frac{du_c}{dt}$  ni topamiz.
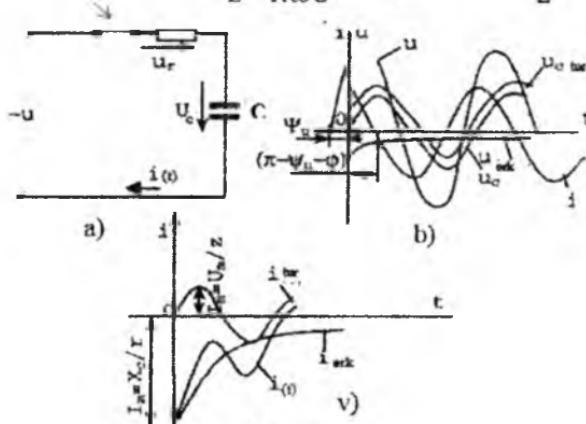
$$i = \frac{U}{z} \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) + \frac{U}{z} \cdot \frac{1}{R\omega C} \sin\left(\psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad (9.18)$$



9.9-rasm.

9.9-b rasmda ko'rsatilgan o'tkinchi miqdorlarning egri chiziqlaridan sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanish  $u_c$  o'tkinchi jarayon davomida o'zining oniy qiymati bo'yicha (xuddi r, L zanjirda kuzatilayotgandek) turg'unlashgan rejimda ushbu kuchlanish amplitudasidan ancha ortishi mumkin, lekin nazariy jihatidan ikkilangan amplituda qiymatidan kamligicha qoladi. Ammo bu kuchlanishning o'zgarish qonuni (9.17) formulaga ko'ra, berilgan kuchlanishning boshlang'ich fazasi qilib  $\psi_u = \varphi + \frac{\pi}{2}$  tanlansa, nisbiy o'ta kuchlanish umuman paydo bo'lmasligi mumkin. Bu holda erkin tebranishlar tamomila bo'lmaydi, chunki  $u_{cerk}=0$  sig'imdag'i turg'unlashgan rejim kommutatsiyadan so'ng birdaniga sodir bo'ladi. Binobarin, o'tkinchi tok  $i$  ning paydo bo'lishi va uning xarakteri erkin tashkil etuvchisining o'zgarish qonuni bilan bog'liq. (9.18) tenglamaga binoan, bu erkin tashkil etuvchining maksimal qiymati:

$$i_{erk} = \frac{U_m}{Z} \cdot \frac{\frac{1}{\omega C}}{R} \sin \left( \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

sinusning argumenti faqat  $\left( \psi_u - \varphi - \frac{\pi}{2} \right)$  ga bog'liq bo'lmay,  $\frac{1/\omega C}{R}$  yoki  $X_C/R$  nisbatlarga ham bog'liq. Bordi-yu,  $\psi-\varphi=0$  bo'lsa,  $t=0$  kommutatsiya paytida o'tkinchi tok:

$$i(0) = \frac{-U_m}{Z} \cdot \frac{x_c}{R}$$

ya'ni turg'unlashgan tok  $U_m/Z$  ning amplituda miqdorida X<sub>c</sub>/R marta ortiq (9.9-v rasm). Bu esa sig'imi o'zgarmas va o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulashdagi farqdan iborat. X<sub>c</sub>/R kattalik tegishli muhandislik hisoblarida e'tiborga olinadi. Tok tebranishining eng katta amplitudasi har qanday sharoitda ham  $I_m=U_m/R$  qiymatdan ortib ketmaydi.

## 9.8. Zaryadlangan kondensatorni rezistorga ulash

Faraz qilaylik, boshlang'ich (qoldiq) kuchlanish U<sub>0</sub> ga ega bo'lgan kondensator C qarshiligi R ga teng rezistorga ulanadi (9.10-rasm).

Sig'imdag'i turg'unlashgan holatda tok va zaryadning nolga tengligini bilgach, o'tkinchi yoki erkin kuchlanish  $i_o$  uchun quyidagi ifodani yozamiz:



$$u_c = u_{erk} = A e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (\tau = RC)$$

Integrallash doimiysi boshlang'ich shartlar, ya'ni  $u_c(0)=u_c(0)=U_0$  dan aniqlanadi. Demak,  $u_c(0)=A=U_0$  bo'ladi yoki

$$u_c = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.19)$$

Zanjirdagi o'tkinchi tok esa:
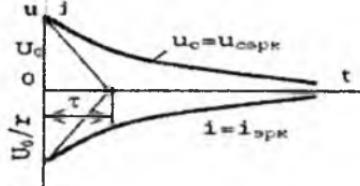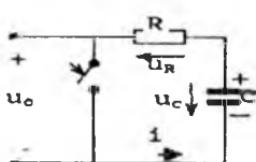
$$i = i_{erk} = C \frac{du_c}{dt} = \frac{-U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9.20)$$



9.10-rasm.

Ikkala o'tkinchi miqdorlar vaqt o'tishi bilan eksponenta qonuni bo'yicha so'nishi va  $t=\infty$  da nolga teng bo'lishi yaqqol ko'rinish turibdi. Ammo kuchlanish  $u_c$  dan farqli o'laroq, o'tkinchi tok oldidagi manfiy ishora kondensatorning zaryadsizlanishini bildiradi. O'tkinchi kuchlanish va toklarning o'zgarish egri chizig'i 9.10-b rasmda ko'rsatilgan.

O'tkinchi jarayon (ya'ni  $t=0$  dan  $t=\infty$  gacha) davomida qarshilik  $R$  da ajralib chiqqan issiqlik energiyasi:

$$W_r = \int_0^{\infty} Ri^2 dt = \frac{-U_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} \cdot dt = \frac{Cu_0^2}{2}$$

Demak, kondensatorning zaryadsizlanishi paytida undan ajralib chiqayotgan issiqlik energiyasi miqdori zaryadsizlanish qarshiligining miqdoriga bog'liq bo'lmay, kondensatorning zaryadsizlanishiga unda to'plangan elektr energiyasi  $W_e = C U_0^2 / 2$  ning miqdoriga bog'liqdir.

**9.4-misol.** Sig'imi  $C=400 \text{ mF}$  bo'lgan kondensator boshlang'ich kuchlanish  $U_0=400 \text{ V}$  gacha zaryadlanib, so'ngra energiyaning manbai dan ajratilgan. Agar kondensatorning ichki qarshiligi  $r_0=100 \text{ kOm}$  bo'lsa, uning o'z-o'zidan zaryadsizlanishi natijasida kuchlanishi  $U_0'=10 \text{ V}$  ga pasayguncha qancha vaqt o'tadi?

**Yechish.** 1. Sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanish:

$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 400 e^{-0.025t}, \text{ chunki } \tau = r_0 C = 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-4} = 40 \text{ sek}$$

2.  $t_1$  vaqtida kuchlanish  $u_c = U_0' = 10 \text{ B}$ , demak,  $u_c(t_1) = 400 e^{0.025t_1} = 10$   
 $10 \ln e^{0.025t_1} = 40, \ln 0.025t_1 = \ln 40$ ; bundan  $t_1 = 40 \ln 40 = 148 \text{ sek.} =$

2 min. 28 sek.

## 9.9. Kondensatorning R, L zanjirga zaryadsizlanishi

Zaryadi nolga teng bo'Imagan [ $q_0(0) \neq 0$ ] S sig'imli kondensatorning rezistor R va induktivligi L ga teng g'altakka ketma-ket ulanishi 9.11-rasmida ko'rsatilgan. Kondensatorning zaryadsizlanish qonuni va R, L hamda C parametrlarning qiymatlari turlicha bo'lganda o'tkinchi jaryonlar qanday bo'lishini ko'rib chiqaylik. O'tkinchi jarayon tugagandan so'ng kondensatorning elektr maydon energiyasi  $W_3 = \frac{1}{2}CU_c^2(0)$  rezistor R da tamomila issiqlik energiyasiga aylanadi. Shu tufayli zanjirdagi tok va kuchlanishlarning turg'unlashgan qiymatlari nolga teng. Demak, barcha o'tkinchi va erkin miqdorlar o'rtaida hech qanday farq bo'lmaydi.

O'zgaruvchan miqdor erkin o'tkinchi tok  $i$  bo'lsa, zanjirning differensial tenglamasi quyidagicha yoziladi:


$$\frac{d^2i}{dt} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (9.21)$$

Ushbu  $2\delta = \frac{R}{L}$  va  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  belgilashlarini (9.21) ga kiritib, shunga mos tavsifiy tenglama tuzamiz:

$$\alpha^2 + 2\delta\alpha + \omega_0^2 = 0 \quad (9.22)$$

uning ildizlari:
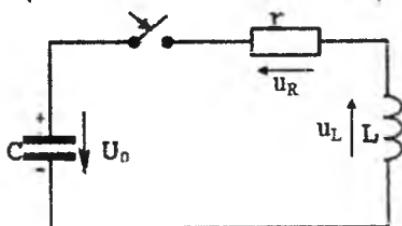
$$\alpha_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \text{ va } \alpha_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$



9.11-rasm.

Demak, o'tkinchi tok  $i = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t}$ . Kommutatsiya paytida induktivlik L tokning sakrab o'zgarishiga yo'l qo'ymasligi sababli,  $i(0)=0$  yoki  $A_1+A_2=0$ , yoki  $A_1=-A_2=A$ . Kommutatsiyaning ikkinchi qonuniga binoan, xuddi shu vaqtida  $u_c(0)=U_0 \neq 0$  bo'ladi. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan,  $u_R+u_L+u_C=0$ . Demak,  $t=0$  vaqt uchun

$$\left[ Ri + L \frac{di}{dt} + u_c \right]_{t=0} = 0$$

ya'ni  $\left[ L \frac{di}{dt} \right]_{t=0} = -u_c(0) = -U_0$

yoki  $LA[\alpha_1 e^{\alpha_1 t} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t}]_{t=0} = -U_0$

Bundan A =  $-U_0 \cdot L(\alpha_1 - \alpha_2)$  bo'lib, o'tkinchi tok:

$$i = \frac{-U_0}{L} \cdot \frac{e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}}{\alpha_1 - \alpha_2} \quad (9.23)$$

Induktiv g'altakdagi o'tkinchi kuchlanish:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -U_0 \frac{\alpha_1 e^{\alpha_1 t} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t}}{\alpha_1 - \alpha_2} \quad (9.24)$$

Sig'imdag'i o'tkinchi kuchlanishni zanjirning elektrik muvozanat tenglamasi  $Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = 0$  dan aniqlaymiz.

Shunga ko'ra,

$$\begin{aligned} u_c &= -Ri - L \frac{di}{dt} = \frac{U_0}{\alpha_1 - \alpha_2} \left[ \frac{R}{L} (e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}) + \alpha_1 e^{\alpha_1 t} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t} \right] = \\ &= \frac{U_0}{\alpha_1 - \alpha_2} [(-\alpha_1 - \alpha_2)(e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}) + \alpha_1 e^{\alpha_1 t} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t}] = \\ &= -\frac{U_0}{\alpha_1 - \alpha_2} (\alpha_2 e^{\alpha_1 t} - \alpha_1 e^{\alpha_1 t}) = \frac{U_0 (\alpha_1 e^{\alpha_2 t} - \alpha_2 e^{\alpha_1 t})}{\alpha_1 - \alpha_2} \end{aligned} \quad (9.25)$$

chunki R: L =  $-(\alpha_1 + \alpha_2) = 2\delta$ .

Endi (9.23) - (9.25) ifodalar orqali tasvirlangan i(t), u<sub>L</sub>(t) va u<sub>c</sub>(t) egri chiziqlar ko'rinishining (9.22) tavsifiy tenglama ildizlari bilan bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Boshqacha aytganda, zanjirdagi o'tkinchi jarayon tamomila R, L va C parametrlarning miqdorlari nisbati bilan aniqlanadi. Bu nisbatning uchta variantini ko'rib chiqamiz:

1.  $\alpha_1$  va  $\alpha_2$  ildizlar haqiqiy va turlich, ya'ni  $\delta^2 - \omega_0^2 > 0$

2.  $\alpha_1$  va  $\alpha_2$  ildizlar haqiqiy va teng, ya'ni  $\delta^2 - \omega_0^2 = 0$

3.  $\delta^2 - \omega_0^2 < 0$  bo'lganda,  $\alpha_1 = -\delta + j\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$  va  $\alpha_2 = -\delta - j\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$  ildizlar qo'shma (bog'lliq) komplekslardan iborat.

Dastlabki ikki variantda kondensatorning zaryadsizlanishi nodavriy ravishda o'tsa, uchinchi variantda bu jarayon davriy (yoki tebranma) bo'ladi.

**A. Kondensatorning nodavriy (aperiodik) zaryadsizlanishi.** Endi o'tkinchi jarayonni  $\delta > \omega_0$  yoki  $\frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}}$  yoxud  $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$  yoki  $R > R_{kr}$  hollar uchun tekshiramiz (bunda  $R_{kr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ ) kondensatorning nodavriy tarzda

zaryadsizlanishini saqlab qoladigan chegaraviy qarshilik). Shunday qilib, haqiqiy va turlicha ildizlarga ega bo'lamiz:

$$\alpha_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \text{ va } \alpha_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

shu bilan birga,  $\alpha_1 < 0, \alpha_2 < 0$  va  $|\alpha_2| > |\alpha_1| \dots$


(9.23) ifodaga kiruvchi ayirma ( $e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}$ ) ning so'nish koefitsiyentlaridan keskin farq qiluvchi ikkita eksponentaning ayirmasini ifodalaydi (9.12-a rasm).

Ammo  $(\alpha_1 - \alpha_2) > 0$ ;  $U_0 > 0$  va  $L > 0$  bo'lgani uchun, tok  $i$  ning (9.23) ifodadagi ishorasi istalgan vaqt uchun manfiyligicha qoladi.


Shuning uchun  $i(t)$  egri chiziq (punktir chiziq) yoki boshqacharoq mashtabda chizilgan  $Ri(t)$  egri chiziqlar, vaqt o'qi t ostida joylashgan bo'lishi kerak (9.12-b rasm). Sig'imdagisi o'tkinchi kuchlanish tokdan farqli o'laroq, miqdor jihatidan hamma vaqt musbat bo'lib, maksimumga ega bo'lmay, nolgacha bir xilda kamayib boradi.

Kuchlanish  $u_c$  ning musbatligi va o'tkinchi tok  $i$  ning manfiyligi zanjirdagi kondensatorning zaryadsizlanishini bildiradi.

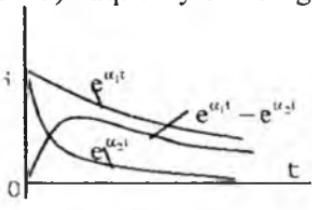Bunday bir tomonlama zaryadsizlanish "odavriy zaryadsizlanish" deyiladi. G'altak qismalaridagi kuchlanish  $u_L$  ning ( $u_c$  va  $i$  lardan farqli ravishda) vaqt bo'yicha o'zgarishi birmuncha boshqacharoq.



a)

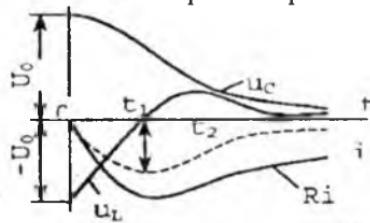

b)

9.12-rasm.

O'tkinchi kuchlanish  $u_L(0) = -U_0$  qiymatdan boshlab, nolgacha keskin kamayadi [ $u_L(t_1) = 0$ ], so'ngra qandaydir ma'lum maksimumga erishib, yana nolgacha monoton kamayib boradi (9.12-b rasm). Funksiya  $u_L(t)$  ning ekstremal qiymatlariga mos  $t_1$  va  $t_2$  vaqtlar quyidagi shartlardan aniqlanadi:

$$1. u_L(t_1) = 0 \text{ yoki } \alpha_1 e^{\alpha_1 t_1} - \alpha_2 e^{\alpha_2 t_1} = 0 \text{ yoki } e^{(\alpha_1 - \alpha_2)t_1} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$$

bundan  $t_1 = [\ln(\alpha_2/\alpha_1)]:(\alpha_1 - \alpha_2)$

$$2) u_L(t)|_{[t=t_2]} = 0 \text{ yoki } \alpha_1^2 e^{\alpha_1 t_2} - \alpha_2^2 e^{\alpha_2 t_2} = 0 \text{ yoki } e^{(\alpha_1 - \alpha_2)t_2} = \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right)^2, \text{ bundan } t_2 = 2t_2 = \frac{2 \ln \alpha_2 / \alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2}. \text{ Demak, } u_L = L^{d}/dt \text{ bo'lgani tufayli,}$$

$u_L = (t_1) = 0$  da  $t = t_1$  bo'ladi va tokning maksimum bo'lgan paytiga mos keladi. Umuman, tekshirilayotgan zanjirdagi erkin jarayon vaqtini ikkita o'ziga xos davrga ajratish inumkin:

a)  $0 < t < t_1$ ; bo'lganda, tok i mutlaq qiymati jihatidan o'zining maksimumigacha ortadi; kuchlanish u<sub>c</sub> esa  $U_R = R_i$  va  $u_L = L \frac{di}{dt}$  kuchlanishning tushuvi bilan muvozanatlashadi (kondensatorning elektr energiyasi aktiv qarshilik R da issiqlik energiyasiga aylanib, bir qismi g'altakda magnit energiyasi tarzida to'planadi).

b)  $t_1 < t < \infty$  bo'lganda, tok i nolgacha monoton kamayib borib, kuchlanishlar u<sub>c</sub> va u<sub>L</sub> esa kuchlanish tushuvi u<sub>R</sub> = R<sub>i</sub> bilan muvozanatlashadi (kondensatordagi qoldiq elektr energiyasi kabi, g'altakda qisman to'plangan magnit maydon energiyasi rezistor R da issiqlik energiyasiga aylanadi).

**B. Nodavriy zaryadsizlanishning chegaraviy holati.** Yuqorida ko'rsatilganidek,  $R = R_{kr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$  bo'lganda ham nodavriy zaryadsizlanish ro'y beradi. Ana shunda fizik jarayon o'zgarmasa ham, ammo ildizlar  $\alpha_1 = \alpha_2 = -\delta$  [ $\delta = \omega_0$ ]ning nisbatlari miqdori birmuncha boshqacha bo'lishini ko'rsatib o'tamiz. Xolbuki, o'tkinchi miqdorlar uchun olingan (9.23), (9.24) va (9.25) ifodalarning sur'at va maxrajlari nolga teng bo'lganida noaniqlikka olib keladi. Lopital qoidasidan foydalanib, bu noaniqliklarni yechamiz. Unda (9.23) ni quyidagicha yozish mumkin:

$$i(t) = -\frac{U_0}{L} \lim_{(\alpha_1 \rightarrow \alpha_2)} \frac{\frac{d}{d\alpha_1}(e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t})}{\frac{d}{d\alpha_2}(\alpha_1 - \alpha_2)} = -\frac{U_0}{L} t e^{-\delta t}$$

ya'ni  $\alpha_1$  ni o'zgaruvchi hisoblab, uni  $\alpha_2 = -\delta$  ga intiluvchi deb faraz qilamiz. (9.26) ifoda bo'yicha u<sub>L</sub> va u<sub>c</sub> ni aniqlaymiz:

$$u_L = L \frac{di}{dt} = -U_0(e^{-\delta t} - \delta t e^{-\delta t}) = -U_0(1 - \delta t)e^{-\delta t} \quad (9.27)$$

$$\begin{aligned} u_c &= -Ri - u_L = \frac{R}{L} U_0 e^{-\delta t} + U_0(1 - \delta t)e^{-\delta t} = \\ &= U_0 e^{-\delta t}(2\delta t - \delta t + 1) = U_0(1 + \delta)e^{-\delta t}. \end{aligned} \quad (9.28)$$

Kondensatorning zaryadsizlanish xarakteri nodavriy bo'lib, i, u<sub>L</sub> va u<sub>c</sub> larning vaqt bo'yicha o'zgarish qonuni 9.12-rasmida ko'rsatilgan egri chiziqlarga o'xshash bo'ladi. Bunda oldingi holdan farqli,  $t_1 = 1/\delta$ ,  $t_2 = 2/\delta$  bo'ladi.

**V. Kondensatorning davriy (tebranma) zaryadsizlanishi.** (9.21) tenglamaning ildizlari qo'shma kompleks bo'lganda  $\delta < \omega_0$  yoki

$r < 2\sqrt{\frac{L}{c}}$  hollar uchun kondensatorning zaryadsizlamish xarakterini tekshiramiz. Demak:

$$\alpha_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta + j\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta + j\omega' = \omega_0 e^{j\theta}$$

$$\alpha_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta - j\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta + j\omega' = \omega_0 e^{j\theta}$$

Bunda  $\theta = \arctg\left(\frac{-\omega}{\delta}\right)$  burchak  $90^\circ < \theta < 180^\circ$ , chunki

$$\sin\theta = \frac{\omega'}{\omega_0} > 0, \cos\theta = \frac{-\delta}{\omega_0} < 0$$

Bularni (9.23) ifodaga qo‘yib, quyidagini hosil qilamiz:

$$i_{(t)} = \frac{-U_0 e^{-\delta t} e^{j\omega t} - e^{-\delta t} e^{-j\omega t}}{L(-\delta + j\omega') - (-\delta - j\omega')} = \frac{U_0 (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})}{\omega' L 2j} \cdot e^{-\delta t} = \\ = \frac{-U_0}{\omega' L} e^{-\delta t} \cdot \sin\omega' t = -I_0 e^{-\delta t} \sin\omega' t \quad (9.29)$$

(9.29) ni hisobga olgan holda, induktivlikdagi o‘tkinchi kuchlanish


$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{-U_0}{\omega'} [e^{-\delta t} \cdot \omega' t - \delta \cdot e^{-\delta t} \sin\omega' t] = \frac{-U_0 \omega'_0}{\omega'} e^{-\delta t} \times \\ \times \left[ \frac{-\delta}{\omega_0} \sin\omega' t + \frac{\omega}{\omega_0} \cos\omega' t \right] = \frac{-U_0 \omega_0}{\omega} e^{-\delta t} [\sin\omega' t \cdot \cos\theta + \\ + \cos\omega' t \cdot \sin\theta] = -U_0 \frac{\omega_0}{\omega} \cdot e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega' t + \theta) \quad (9.30)$$

Sig‘imdagи o‘tkinchi kuchlanish:


$$u_c = \frac{U_0}{\alpha_1 - \alpha_2} (\alpha_1 e^{\alpha_2 t} - \alpha_2 e^{\alpha_1 t}) \text{ bo‘lgani uchun} \\ u_{c(t)} = \frac{U_0}{\omega'} \cdot \frac{R}{L} e^{-\delta t} \sin\omega' t + U_0 \frac{\omega_0}{\omega'} e^{-\delta t} \left( \frac{-\delta}{\omega_0} \sin\omega' t + \frac{\omega}{\omega_0} \cos\omega' t \right) \\ = \frac{U_0}{\omega'} \omega_0 e^{-\delta t} \cdot \left( \frac{-2\delta}{\omega_0} \sin\omega' t - \frac{\delta}{\omega_0} \sin\omega' t + \frac{\omega}{\omega_0} \cos\omega' t \right) \\ = -U_0 \frac{\omega_0}{\omega'} e^{-\delta t} \left( \frac{-\delta}{\omega_0} \sin\omega' t - \frac{\omega}{\omega_0} \cos\omega' t \right) \\ = -U_0 \frac{\omega_0}{\omega} e^{-\delta t} (\sin\omega' t \cdot \cos\theta - \cos\omega' t \cdot \sin\theta) = \\ = -U_0 \frac{\omega_0}{\omega'} e^{-\delta t} \sin(\omega' t - \theta) \quad (9.31)$$

Grafikda (9.13-rasm) bu o‘tkinchi miqdorlar tebranish davri  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  bo‘lib, amplitudalari vaqt o‘tishi bilan  $e^{-\delta t}$  qonun bo‘yicha kainayuvchi sinusoidalarni ifodalaydi. Bunda  $Ri$ ,  $u_L$  va  $u_c$  oniy qiymatlarning istalgan

vaqt dagi yig'indisi nolga teng. 9.13-rasmdagi egri chiziqlardan ko'rindaiki, tok i bilan reaktiv elementlardagi kuchlanish  $u_L$  va  $u_C$  lar orasidagi fazaviy siljish turg'unlashgan holatdagidek  $90^\circ$  ga teng bo'lmay,  $\Theta > 90^\circ$  bo'ladi. Buning sababi shuki, o'tkinchi kuchlanish u va tok i amplitudalarining ko'paytma koeffitsiyenti  $e^{-\delta t}$  bo'ladi. Shu tufayli haqiqiy amplitudalari vaqt bo'yicha sinusoida yarim to'lqini asosining o'rtasidan chapga siljigan bo'ladi. Shunga qaramasdan, tok maksimal bo'lgan paytlarda kuchlanish  $u_L$  noldan o'tadi, kuchlanish  $u_C$  ning maksimumi esa vaqt bo'yicha tok i ning nolga teng bo'lgan paytlariga mos keladi. Buning sababi shuki, vaqtning istalgan paytida  $u_L = L \frac{di}{dt}$  va  $i = c \frac{du_C}{dt}$  Shunday qilib, kondensatorning avvaldagagi zaryadsizlanishidan ( $R > R_{kp}$  da) farqli o'laroq, o'tkinchi tok i vaqt o'tishi bilan o'zining oniy miqdorini ham, yo'naliшибimi ham takror o'zgartiradi.

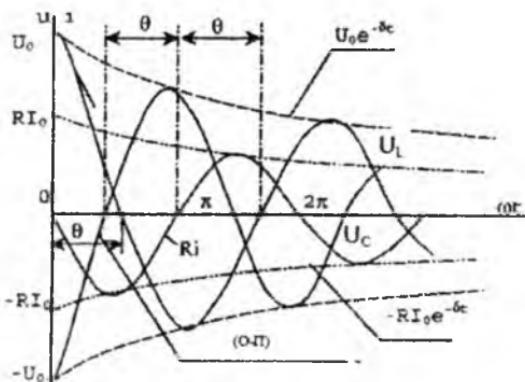

9.13-rasm.

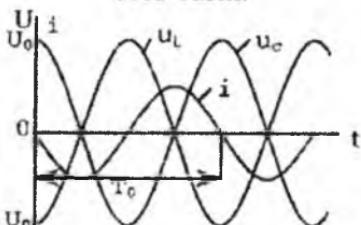

9.14-rasm.

*Tokning sig'imi orqali musbat yo'naliшибini kondensatorning zaryadsizlanishini bildirsa, o'tkinchi jarayon g'altak magnit maydoni energiyasining davriy ravishda kondensatorning elektr maydoni energiyasiga o'tishi bilan kuzatiladi va aksincha.*

Tokning ikkala yo'nalishidagi davriy tebranishda uchraydigan qarshilik R ning miqdori qanchalik kichik bo'lsa, kondensator bir sikl tebranishda shunchalik kam energiya yo'qotadi, o'tkinchi jarayon shunchalik uzoq davom etadi. Kondensatorning bunday zaryadsizlanish jarayoni davriy yoki tebranma o'tkinchi harakati deyiladi. Tebranma o'tkinchi jarayonning so'nish darajasini o'tkinchi miqdorning o'zaro bir davr  $T = 2\pi/\omega'$  masofada joylashgan ikkita qo'shni maksimumlarning nisbati bilan aniqlash mumkin. Bu nisbat **tebranish dekrementi** deb ataladi va u  $\frac{U_0 e^{-\delta t}}{U_0 e^{-\delta(1+T')}} = e^{\delta T'} = \Delta$  bo'ladi. Ko'pincha tebranishning logarismik dekrementi  $\ln \Delta = \ln e^{\delta T'} = \delta T'$  dan foydalilanadi,  $T \approx T_0$  da  $\ln \Delta = \pi$  d bo'ladi.

Bunda:  $d=R: \sqrt{\frac{L}{C}}$  – konturning so'nish koefitsiyenti.

Demak, erkin tebranishlarning so'nish tezligi sig'imdag'i boshlang'ich kuchlanish  $u_c(0)$  bilan aniqlanmasdan, zanjirning parametrlari R, L va C bilan aniqlanadi. Agar R=0 bo'lsa, erkin tebranishlar cheksiz uzoq davom etadi. Haqiqatan R=0 bo'lganda,  $\delta=0$ ;  $\alpha_{12}=\pm j\omega_0$ ;  $\omega=\omega_0$   $\Theta=90^\circ$  ga egamiz. Demak, o'tkinchl tok:

$$i = \frac{-U_0}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t = -I_m \sin \omega_0 t$$

induktivlik va sig'imdag'i kuchlanishlar mos ravishda:

$$u_L = -U_0 \sin \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$u_c = -U_0 \sin \left( \omega_0 t - \frac{\pi}{2} \right)$$

Zanjirda bo'ladigan barcha so'nmas tebranishlarning burchak chas-totasi  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  va davri  $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$  bo'lgan so'nmas (sinusoidal) tebranishlardir (9.14-rasm).

## 9.10. Murakkab zanjirlardagi o'tkinchi jarayonlarni hisoblash

9.15-rasmda e.yu.k.  $e_1$  manbaga ega bir konturli zanjirga t=0 vaqtida  $R_2$ ,  $L_2$  tarmoq orqali ikkinchi o'zgaruvchan e.yu.k. manbai  $e_2 = E_{2m} \sin(\omega t + \psi_2)$  ulanadigan murakkab holat ko'rsatilgan. Zanjirning parametrlari, shuningdek, e.yu.k.  $e_1 = E_{1m} \sin(\omega t + \psi_1)$  ning miqdori berilgan bo'lib, kommutatsiya natijasida zanjirda paydo bo'lgan o'tkinchi tok va kuchlanishlarni topish talab etiladi.

Qo'yilgan masalani kontur toklari  $i_I$  va  $i_{II}$  (toklarning yo'nalishi yo'simon chiziqlar bilan ko'rsatilgan) usuli bilan yechamiz. Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, zanjirning elektr muvozanati tenglamasi quyidagicha bo'ladi:


$$(R_1 + R_3)i_I + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{C_3} \int i_I dt + R_3 i_{II} + \frac{1}{C_3} \int i_{II} dt = e_1 \quad (9.32)$$

$$R_3 i_I + \frac{1}{C_3} \int i_I dt + (R_2 + R_3) i_{II} + L \frac{di_{II}}{dt} + L_3 \frac{1}{C_3} \int i_{II} dt = e_2 \quad (9.33)$$

Modomiki, (9.32) va (9.33) differensial tenglamalar chiziqli ekan, differensiallash operatsiyasi  $d/dt$  ni p simvoli bilan, integrallash operatsiyasi  $\int dt$  ni esa 1/p simvoli bilan almashtirib, olingan tenglamalar sistemasini qayta yozamiz:

$$\left( R_1 + R_3 + pL_1 + \frac{1}{pC_3} \right) i_I + \left( R_3 + \frac{1}{pC_3} \right) i_{II} = e_1$$
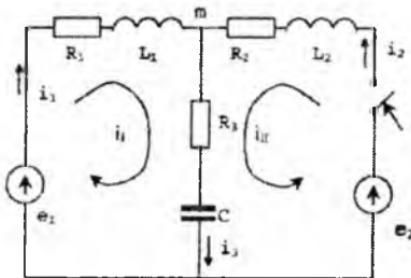
$$\left( R_3 + \frac{1}{pC_3} \right) i_I + \left( R_2 + R_3 + pL_1 + \frac{1}{pC_3} \right) i_{II} = e_2 \quad (9.34)$$



9.15-rasm.

(9.34) sistemaning birinchi tenglamasidan olingan tokning qiymati:

$i_{II} = \frac{1}{R_3 + 1/pC_3} \left[ e_1 - \left( R_1 + R_3 pL_1 + \frac{1}{pC_3} \right) i_I \right]$  ni ikkinchi tenglamaga qo'yib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\left( R_3 + \frac{1}{pC_3} \right)^2 i_I - \left( R_1 + R_3 + pL_1 + \frac{1}{pC_3} \right) \left( R_1 + R_3 + pL_2 + \frac{1}{pC_3} \right) i_I =$$

$$= \left( R_3 + \frac{1}{pC_3} \right) e_2 - \left( R_2 + R_3 + pL_2 + \frac{1}{pC_3} \right) e_1 \quad (9.35)$$

(9.35) tenglamaning ikkala qismini p ga ko'paytirib, murakkab bo'limgan o'zgarishlardan so'ng, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} L_1 L_2 p^3 i + [(R_2 + R_2)L_1 + (R_1 + R_3)L_2]p^2 i_L + \\ + \left( R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 + \frac{L_1}{C_3} \right) p i_L + \frac{R_1 - R_3 + 2R_2}{C_3} i_L = \\ = p^2 L_2 + (R_2 + R_3)p + \frac{1}{p C_3} e_1 - R_3 p - \frac{1}{p C_3} e_2 \end{aligned}$$

yoki:

$$\begin{aligned} a_3 \frac{d^3 i_L}{dt^3} + a_2 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + a_1 \frac{di_L}{dt} + a_0 i_L = b_2 \frac{d^2 e_1}{dt} + \\ + b_1 \frac{de_1}{dt} + b_0 e_1 - c_1 \frac{de_2}{dt} - c_0 e_2, \end{aligned} \quad (9.36)$$

bu yerda:

$$a_0 = \frac{R_1 - R_3 + 2R_2}{C_3}; \quad a_1 = \left( R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 + \frac{L_1}{C_3} \right);$$

$$a_2 = (R_2 + R_3)L_1 + (R_1 + R_3)L_2; \quad a_3 = L_1 L_2;$$

$$b_0 = \frac{1}{C_3}; \quad b_1 = (R_2 + R_3)$$

$$b_2 = L_2; \quad c_0 = \frac{1}{C_3}; \quad c_1 = R_3; \quad p^3 i_L = \frac{d^3 i_L}{dt^3}; \quad p^2 i_L = \frac{d^2 i_L}{dt}; \quad p i_L = \frac{di_L}{dt}$$

Shunday qilib, (9.36) tenglama birinchi kontur toki i ga nisbatan 3-tartibli differensial tenglamadir. Bu tokning kommutatsiyadan keyingi turg'unlashgan qiymati  $I_{\text{tur}} = I_{\text{lm}} \sin(\omega t + \psi_i)$  (9.36) tenglamaning xususiy yechimi bo'lib, uning amplitudasi  $I_{\text{lm}}$  ni va boshlang'ich fazasi  $\psi_i$  ni topamiz. O'tkinchi tok i ning erkin tashkil etuvchllari (9.36) tenglamaning o'ng qismisiz yechish yo'li bilan topiladi. Buning uchun avval uning tavsifiy tenglamasini tuzamiz:

$$\alpha_3 \alpha^3 + \alpha_2 \alpha^2 + \alpha_1 \alpha + \alpha_0 = 0 \quad (9.37)$$

O'tkinchi tok  $i_L = i_{\text{ltur}} + i_{\text{lerk}}$  ekanligini bilgach, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$i_L = I_{\text{lm}} \sin(\omega t + \psi_i) + A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + A_3 e^{\alpha_3 t} \quad (9.38)$$

Integrallash doimiylarini aniqlash uchun quyidagi shartlardan foydalananamiz:

$$1) i_L(-0) = i_L(+0); \quad 2) i_L(0) = 0; \quad 3) u_{c3}(0) = u_{ctur}(-0)$$

Birinchi shartga ko'ra, kommutatsiyaga qadar turg'unlashgan tokning qiymati ma'lum bo'lishi lozim; bu esa quyidagicha:

$$i_{Itur}(0_-) = \frac{E_{1m}}{Z_{11}} \sin(\omega t + \psi_1 - \varphi_1) = \frac{E_{1m} \sin(\omega t + \psi_1 - \varphi_1)}{\sqrt{(R_1 + R_3)^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_3}\right)^2}}$$

$$= I_{1m} \sin(\omega t + \psi_1 - \varphi_1)$$

bu yerda:  $\varphi_1 = \arctg \frac{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_3}}{R_1 + R_3}, I_{1m} = \frac{E_{1m}}{Z_{11}}$

Shunday qilib, (9.38) ga binoan, birinchi shartga ko'ra, t=0 da

$$i_I(0) = I_{1m} \sin \psi_{i1} + A_1 + A_2 + A_3 = I_{1m} \sin(\psi_1 - \varphi_1) \quad (9.39)$$

$$\text{Bundan } A_1 + A_2 + A_3 = I_{1m} \sin(\psi_1 - \varphi_1) - I_{1m} \sin \psi_{i1}$$

Ikkinchi konturning turg'unlashgan toki qiymati (kommutatsiyadan keyingisi)  $i_{IItur} = I_{2m} \sin(\omega t + \psi_{i2})$  ma'lum deb,

$$i_{II} \left( R_3 + \frac{1}{pC_3} \right) = e_1 - \left( R_1 + R_3 p L_1 \frac{1}{pC_3} \right) i_I \quad (9.40)$$

tenglamadan uning amplitudaviy qiymati  $I_{2m}$  ni va boshlang'ich fazasi  $\psi_{i2}$  ni topamiz. Ana shu munosabatdan ikkinchi konturning erkin tokini aniqlaymiz:

$$i_{IIerk} = A_1 e^{\alpha_2 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + A_3 e^{\alpha_3 t} = k_1 A_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 A_2 e^{\alpha_2 t} + k_3 A_3 e^{\alpha_3 t}$$

$$k_1 = \frac{-R_1 + R_3 + \alpha_1 L_1 + \frac{1}{\alpha_1 C_3}}{R_3 + \frac{1}{\alpha_3 C_3}},$$

$$k_2 = \frac{-R_1 + R_3 + \alpha_2 L_1 + \frac{1}{\alpha_2 C_3}}{R_3 + \frac{1}{\alpha_3 C_3}},$$

$$k_3 = \frac{-R_1 + R_3 + \alpha_3 L_3 + \frac{1}{\alpha_3 C_3}}{R_3 + \frac{1}{\alpha_3 C_3}},$$

Shu tufayli, ikkinchi boshlang'ich shart quyidagini bildiradi:

$$i_{II}(0) = I_{2m} \sin \psi_{i2} + k_1 A_1 + k_2 A_2 + k_3 A_3 = 0$$

$C_3$  sig'imli tarmoqdagi turg'unlashgan (kommutatsiyadan keyingi) tok:

$$i_3 = i_{Itur} + i_{IItur} = I_{1m} \sin(\omega t + \psi_{i1}) + I_{2m} \sin(\omega t + \psi_{i2})$$

$$= I_{3m} \sin(\omega t + \psi_{i3})$$

Demak, sig'imdagи turg'unlashgan kuchlanish:

$$u_{ctur} = \frac{I_{3m}}{\omega C_3} \sin \left( \omega t + \psi_{i3} - \frac{\pi}{2} \right)$$

sig'imdagи erkin kuchlanish esa:

$$u_{cerk} = \frac{1}{C_3} \int i_{3erk} dt = \frac{1}{C_3} \int i_{1erk} dt + \frac{1}{C_3} \int i_{2erk} dt = \frac{A_1}{\alpha_1 C_3} (1 + k_1) e^{\alpha_1 t} + \frac{A_2}{\alpha_2 C_3} (1 + k_2) e^{\alpha_2 t} + \frac{A_3}{\alpha_3 C_3} (1 + k_3) e^{\alpha_3 t}$$

(kommutatsiyaga qadar) turg'unlashgan kuchlanish qiymati:

$$u_{ctur} = \frac{I_{1m}}{\omega C_3} \sin \left( \omega t + \psi_1 - \varphi_1 - \frac{\pi}{2} \right)$$


Shu sababli uchinchi boshlang'ich shart quyidagini bildiradi:

$$u_c(0) = \frac{I_{3m}}{\omega C_3} \sin \left( \psi_{i3} - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{k_1 + 1}{\alpha_1 C_3} A_1 + \frac{k_2 + 1}{\alpha_2 C_3} A_2 + \frac{k_3 + 1}{\alpha_3 C_3} A_3 = \frac{I_{1m}}{\omega C_3} \sin \left( \psi_{i3} - \varphi_1 - \frac{\pi}{2} \right) \quad (9.41)$$

(9.39), (9.40) va (9.41) tenglamalarni birgalikda yechish integral-lash doimisi  $A_1$ ,  $A_2$  va  $A_3$  larni va shu bilan birga, barcha erkin o'tkinchi tok va kuchlanishlarni aniqlash imkonini beradi.
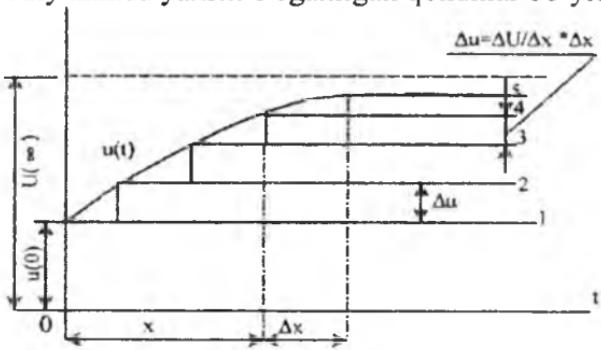
### 9.11. Ixtiyoriy shakldagi kuchlanish ta'sir etgan zanjirdagi o'tkinchi jarayonlarni hisoblash (Dyuamel integrali)

Passiv zanjirlarni o'zgarmas (yoki sinusoidal) kuchlanishga ulanganda bo'ladigan o'tkinchi jarayonlarni hisoblash nisbatan oddiy, chunki kommutatsiyadan keyin turg'unlashgan va shuningdek, erkin tok va kuchlanishlar oddiy hamda yaxshi o'rganilgan qonunlar bo'yicha



9.16-rasm.

o'zgaradi. Lekin manbaning kuchlanishi vaqt jihatidan ixtiyoriy qonunga ko'ra o'zgarsa (9.16-rasmda ko'rsatilganidek), masala birmuncha murakkablashadi. Ammo ana shu kuchlanishga ulanadigan passiv zanjirning strukturasini ma'lum bo'lsa, u holda bu masalani quyidagicha

hal qilish mumkin. Masalan, shu zanjir  $t=0$  vaqtida qandaydir o'zgarmas kuchlanish  $u_0$  ga ulangan, deb faraz qilaylik. Zanjir iste'mol qiladigan o'tkinchi tok shu kuchlanishning o'tkinchi o'tkazuvchanlik deb ataladigan  $Y(t)$ ga ko'paytmasini ifodalovchi qandaydir vaqt funksiyasi bo'lsin:

$$i(t) = Y(t) \cdot U_0$$

Funksiya  $Y(t)$  faqat zanjirning strukturasiga bog'liq bo'lib, berilgan kuchlanish  $U_0$  ning miqdoriga bog'liq emas. Masalan, passiv ikkiqutblik ketma-ket ulangan  $R$  va  $L$  elementlardan iborat bo'lsa,

$i(t) = U_0 \cdot Y(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$  va tok  $i(t)$  ning o'zgarish qonuni ushbu zanjir o'tkinchi o'tkazuvchanligining o'zgarish qonuni  $Y(t) = 1/R(1-e^{-Rt})$ da aks ettirilgan bo'ladi. Kuchlanish  $U_0$  ni yagona (ya'ni 1 V ga teng bo'lgan) impuls bilan almashtirsak,

$$i(t) = 1 \cdot Y(t) = Y(t)$$

ga ega bo'lamiz.  $Y(t)$  istalgan paytda o'tkinchi tok  $i(t)$  ning oniy qiymatini son jihatdan aniqlaydi.

Xuddi ana shu xususiyat berilgan kuchlanishning uzluksiz funksiasi  $u(t)$  ni (9.16-rasm) vaqtning ma'lum  $\Delta X$  oraliq'idan so'ng ikkiqutblikka beriladigan pog'onali funksiyaning elementar impulsi.  $\Delta u$  ga sakrashli to'g'ri burchaklar bilan almashtirishga imkon beradi. Boshlang'ich shartlarni nolli bo'lganda, shaxobchalaragi barcha tok va kuchlanishlarni nolga tenglashtirib, zanjirning yuqoridaqgi  $\Delta u$  impulsga ulanishidagi o'tkinchi jarayonni vaqt jihatidan bir necha burchaklarga yoyamiz. Kuchlanish  $u(0)$  ning birinchi sakrashi o'tkinchi tok  $i(t)$  ning  $u(0)Y(t)$  ga teng birinchi tashkil etuvchisini beradi. Oraliq  $\Delta X$  vaqt dan so'ng  $\Delta u$  ga sakrash bo'lib, o'tkinchi tokni  $Au^*Y(t - \Delta x)$  tashkil etuvchi bilan to'ldiradi.

Oraliq  $x$  vaqt dan so'ng, o'tkinchi tok  $Y(t - x) \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$  ni hosil qiluvchi navbatdagi sakrash paydo bo'ladi va h.k. (bu jarayon  $t \rightarrow \infty$  da ham davom etadi). Kuchlanish  $u(t)$  ning zanjirga natijaviy ta'siri quyidagi o'tkinchi tok bilan ifodalanadi:


$$i(t) \cong u(0) \cdot Y(t) + \sum_{x=0}^{x=t} Y(t - x) \frac{\Delta u}{\Delta x} \cdot \Delta x \quad (9.42)$$

Orttirma  $\Delta u$  va  $\Delta x$  lar qanchalik kichik bo'lsa, (9.42) ifoda o'tkinchi jarayonning haqiqiy manzarasini shunchalik aniq ifoda etadi.

$$\Delta x \rightarrow 0 \text{ bo'lsa, } u'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \left(\frac{du}{dx}\right)_{x=1}$$

Endi (9.42) ifodaning o'rniiga quyidagini yozish mumkin:
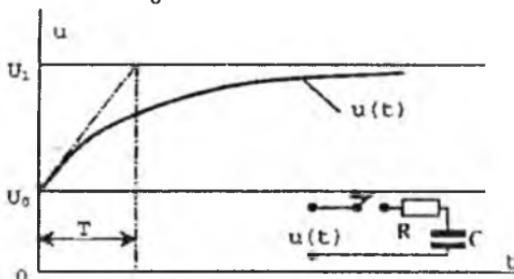
$$i(t) = u(0) \cdot Y(t) + \int_0^t Y(t-x) \cdot u'(x) dx \quad (9.43)$$



9.17-rasm.

Olingen ifoda "Dyuamel formulasi yoki integrali" deb ataladi va zanjir ixtiyoriy shakldagi kuchlanish  $u(t)$  ga ulanganda, yuqorida keltirilgan o'tkinchi tokning o'zgarish qonuniyatini aniqlashga imkon beradi.

**9.5-misol.** Vaqt jihatdan uzluksiz o'zgaruvchan kuchianish  $u(t) = U_1 - (U_1 - U_0)e^{-\frac{t}{\tau}}$  ning ta'sirida 9.17-rasmdagi ( $U_0=100$  V,  $U_1=220$  V va  $\tau = 0,02$  sek.) R, C zanjirda hosil bo'ladigan o'tkinchi tok aniqlansin. Agar zanjirning parametrlari  $R = 10^3$ Om va  $C = 80$  mkF bo'lsa, o'tkinchi jarayon davomida R qarshilikda issiqlik tarzida ajralib chiqqan energiya miqdori ham hisoblansin.

**Yechish.** 1) Zanjir R, C ning o'tkinchi o'tkazuvchanligi quyida-gicha:

$$Y(t) = \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = 10^{-3} e^{-12.5t} [1/0 m],$$

bunda:  $\tau = RC = 0,08$  sek.

2) Zanjirning kirish qismlaridagi kuchlanishning o'zgarish qonuni:

$$u(t) = U_1 - (U_1 - U_0)e^{-\frac{t}{\tau}},$$

yoki bu ham vaqtning noma'lum oralig'i x ning funksiyasida:

$$u(x) = U_1 - ((U_1 - U_0)e^{-\frac{x}{\tau}}) = 220 - 120e^{-50x}$$

3) Dyuamel formulasiga binoan quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} i(t) &= u(0) \cdot Y(t) + \int_0^t Y(t-x) \cdot u'(x) dx = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \int_0^t \frac{1}{R} e^{-\frac{t-x}{\tau}} \times \\ &\times \frac{\bar{U}_1 - \bar{U}_0}{T} e^{-\frac{x}{\tau}} \cdot dx = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U_1 - U_0}{T} e^{-\frac{x}{\tau}} \cdot \int_0^t e^{-[\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau}x]} dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{(U_1 - U_0)\tau}{R(\tau - T)} e^{-\frac{x}{\tau}} \cdot \left[ e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot e^{\frac{t}{\tau}} - 1 \right] = \\
 &= 0,1e^{-12,5t} + \frac{120 \cdot 0,08}{10^3 \cdot 0,06} [e^{-12,5t} - e^{-50t}] = 0,26e^{-12,5t} - 0,16e^{-50t}
 \end{aligned}$$

Zanjirni ularash paytida iste'mol qilinayotgan tok maksimal bo'ladi, ya'ni  $i(0) = 0,26 - 0,16 = 0,1$  A o'tkinchi jarayonning oxirida u nolga teng, ya'ni  $i(\infty)=0$ .

### 9.12. Chiziqli elektr zanjirlardagi o'tkinchi jarayonlarni operator usulida hisoblash

O'tkinchi jarayonlarni klassik usul bilan hisoblashda asosiy qiyinchilik shundaki, zanjir murakkablashgan sari, uning muvozanat holatini anglatuvchi differensial tenglamaning darajasi ortib boradi. Bu esa integrallash doimiysi  $A_1, A_2, \dots, A_k$  larni aniqlash bilan bog'liq bo'lган hisoblash ishlarining ortib borishini bildiradi. O'tgan asrnинг о'rtalarida rus matematigi M.Ye.Vashchenko-Zaxarchenko chiziqli differensial tenglamalarni yechishni Laplas almashtirish formulasiga asoslangan simvollk usulini tavsiya etadi. Uning mohiyati shundan iboratki, vaqt funksiyasi  $f(t)$  ning integrallash va differensiallash о'rнига, uning operator tasviri deb ataladigan funksiyasi  $B(r)$  bilan algebraik amallar bajariladi. Agar sistemaning muvozanat holatini ifodalovchi differensial tenglama chizig'i bo'lsa, bunday o'tishning haqqoniyligi isbotlangan. Bunda tenglama hadlarining koeffitsiyentlari o'zgarmas yoki o'zgaruvchan bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, orginal deb ataluvchi har qanday vaqt funksiyasi  $f(t)$ ni unga ekvivalent bo'lган kompleks о'zgaruvchan  $p=s+j\omega$  argumentli  $F(p)$  funksiya bilan almashtirish mumkin. Shu bilan birga, original funksiya  $f(t)$  ning tasvir funksiyasi  $F(p)$  ga teng bo'lmay, balki mos bo'lishini esda tutish lozim. Bu hol matematik ko'rinishda quyidagicha ifodalanadi:

$$f(t) \div F(p) \text{ yoki } F(p) \div f(t)$$

Berilgan funksiya  $f(t)$  ning tasviri  $F(p)$  "Laplas almashtirishi" deb ataladigan formula

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-pt} \cdot f(t) dt \quad (9.44)$$

bilan aniqlanadi. Bu formula bo'yicha almashtirishni har qanday  $t < 0$  da faqat nolga teng va pirovard oraliq vaqtida Dirixle shartini qanoatlan-tiruvchi  $f(t)$  funksiyalar uchungina bajarish mumkin. Bunda vaqtning

istalgan paytida orignal funksiya  $f(t)$  ning mutlaq qiymati bo'yicha u bilan solishtiriladigan boshqa funksiya  $M e^{st}$  dan kichikligicha qolishi kerak (ya'ni  $|f(t)| < M e^{st}$ ; bu yerda  $S > S_0 > 0$ ). Bu shartlarga rioya qilish Laplas integralini aniq qiymatli funksiya deb qaralishiga imkon beradi.

Original  $f(t)$  dan uning tasviri  $\varphi(p)$  ga o'tish uchun "Karson-Xevisayd almashtirishi" deb ataluvchi formula

$$\varphi(p) = p \int_0^{\infty} e^{-pt} \cdot f(t) dt \quad (9.45)$$

dan ham foydalaniлади, bu formula (9.44) formuladan operator ko'paytiruvchi bilan farq qiladi. Bunda  $\varphi(p) = pF(p)$  ekanligini ko'rish qiyin emas. Aymo bu yerda va bundan so'ng (hisoblash masalalarida) biz asosan Laplas almashtirishlaridan foydalanamiz.

### 9.13. Oddiy funksiyalarni Laplas formulasi bo'yicha almashtirish

Berilgan oddiy funksiya  $f(t) = U_0$  bo'lganda, uning tasviri  $F(p)$  ni topish talab etiladi deb faraz qilaylik. Unda (9.44) formulaga binoan,

$$F(p) = \int_0^{\infty} U_0 e^{-pt} \cdot dt = -\frac{U_0}{p} |e^{-pt}| \Big|_0^{\infty} = \frac{U_0}{p}$$

bo'ladi, ya'ni o'zgarmas kattalikning tasviri shu kattalikning operatori  $p$  ga bo'linganiga teng.

Shuningdek, eksponensial funksiya  $f(t) = e^{\alpha t}$  ning tasviri:

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} \cdot e^{-pt} \cdot dt = -\frac{1}{p-\alpha} |e^{-(p-\alpha)t}| \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{p-\alpha}$$

ya'ni  $e^{\alpha t} \doteq \frac{1}{p-\alpha}$ . Xuddi shunga o'xshash, quyidagilarni ham isbot etish mumkin:

$$1) \quad e^{-\alpha t} \doteq \frac{1}{p+\alpha}$$

$$2) \quad 1 - e^{-\alpha t} \doteq \frac{1}{p} - \frac{1}{p+\alpha} = \frac{\alpha}{p(p+\alpha)};$$

$$3) \quad e^{j(\omega t + \psi)} \doteq e^{j\psi} \cdot e^{j\omega t} = \frac{e^{j\psi}}{p-j\omega};$$

$$4) \quad \sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{j2} \doteq \frac{1}{j2} \left[ \frac{1}{p-j\omega} - \frac{1}{p+j\omega} \right] = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2};$$

$$5) \cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \div \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{p - j\omega} + \frac{1}{p + j\omega} \right] = \frac{p}{p^2 + \omega^2};$$

Quyidagi jadvalda o'tkinchi jarayonlarni hisoblashda ko'p uchrab turadigan vaqtli funksiyalar va ularning tasvirlari ko'rsatilgan. Jadval vaqtli funksiyalardan ularning tasviriga bevosita o'tish imkonini beradi. Tasvirlar bilan tegishli operasiyalar bajarilgandan so'ng, originallar  $f_1(t)$ ;  $f_2(t)$  va boshqa funksiyalarning originallariga qayta o'tish mumkin.

Endi vaqt jihatidan  $x$  ga siljigan original funksiyaning (bunday funksiya o'tkinchl o'tkazuvchanlik  $Y(t-x)$  ko'rinishida Dyuamel integralida uchragan edi) tasvirini ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, agar  $f(t) \div F(p)$  bo'lsa, 9.44-formulaga binoan,

$$\begin{aligned} f(t-x) &= \int_0^\infty f(t-x)e^{-pt} dt = e^{-px} \int_0^\infty f(t-x)e^{-p(t-x)} d(t-x) = \\ &= e^{-px} \int_0^\infty f(t')e^{-p't'} dt' = e^{-px} \int_0^\infty f(t)e^{-p't} dt = e^{-px} \cdot F(p) \end{aligned}$$

bo'ladi, ya'ni  $f(t-x) = e^{-px}F(p)$  (bunda  $t-x = t > 0$  – yangi koordinatalar boshi  $t+x = 0$  dan hisoblanadigan shartli vaqt, shuningdek,  $(t-x)$  noldan kichik bo'lmashligi kerak).

9.1-jadval

Original (asli)	Tasvir	Original (asli)	Tasvir
A	$A/p$	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{p \cdot \sin \psi + \omega \cos \psi}{p^2 + \omega^2}$
$e^{\pm \alpha t}$	$\frac{1}{p \mp \alpha}$	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{p \cdot \cos \psi + \sin \psi}{p^2 + \omega^2}$
$1 - e^{-\alpha t}$	$\frac{\alpha}{p(p + \alpha)}$	$e^{-\alpha t} \cdot \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{e^{j\psi}}{p - j\omega}$	$e^{-\alpha t} \cdot \cos \omega t$	$\frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	$t$	$\frac{1}{p^2}$
	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(p + \alpha)^2}$

## 9.14. Funksiya hosilasi va integralining Laplas bo'yicha tasviri

Berilgan hosila funksiyasining  $\frac{d}{dt}[f(t)] = f'(t)$  tasvirini topish talab etiladi, deb faraz qilaylik. (9.44) formulaga binoan,

$$\hat{f}(t) = \int_0^\infty \hat{f}(t) \cdot e^{-pt} dt \quad (9.46)$$

Qismlar bo'yicha integrallash qoldasi

$$\int_0^t (uv)' dt = \int_0^t uv' dt + \int_0^t vu' dt$$

dan foydalaniib, (9.46) ifodannng o'rniga quyidagini yozamiz:

$$f'(t) \doteq |e^{-pt} \cdot f(t)|_0^\infty -$$

$$-\int_0^\infty f(t)(e^{-pt})' dt = p \int_0^\infty f(t) \cdot e^{-pt} dt - f(0) = pF(p) - f(0)$$

chunki  $\int_0^\infty f(t)e^{-pt} \cdot dt = F(p)$ ,  $[f(t)] < M^{50t}$  va  $[e^{-pt}f(t)]_{t=\infty} = 0$  ga binoan,  $f(t)_{t=\infty} \neq \infty$ . Agar  $f(0) = 0$  bo'lsa, u holda  $f'(t) = pF(p)$  bo'ladi, ya'ni  $f(t)$  dan hosila olish uning tasvirini operator  $p$  ga ko'paytirish bilan barobar.

Xuddi shunga o'xshash, original  $f(t)$  ning ikkinchi hosilasi quyidagi tasvirga ega ekanligini ham ko'rsatish mumkin:

$$f''(t) = p^2 F(p) - pf(0) - f'(0) = p^2 \left[ F(p) - \frac{f(0)}{p} - \frac{f'(0)}{p^2} \right]$$

$f(t)$  funksiyadan  $n$ -hosila

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n \left[ F(p) - \frac{f(0)}{p} - \frac{f'(0)}{p^2} - \dots - \frac{f^{(n-1)}(0)}{p^n} \right]$$

Chunonchi, vaqtning  $t=0$  paytida funksiyaning o'zi va uning barcha hosilalari 0 ga teng bo'lsa,  $f^{(n)}(t)^0 = p^n F(p)$  bo'ladi.

Agar endi  $f(t)$  funksiyadan integral olinadigan bo'lsa,

$$\varphi(t) = \int_0^t f(t) dt;$$

uning Laplas bo'yicha tasviri, (9.44) formulaga binoan,

$$\psi(p) = \int_0^\infty \varphi(t) e^{pt} dt \quad (9.47)$$

Bo'laklab integrallash qoidasiga binoan, (9.47) ni quyidagicha qayta yozamiz:

$$\psi(p) = -\frac{e^{-pt}}{p} \int_0^t f(t) dt |_0^\infty + \int_0^\infty + \frac{e^{-pt} \cdot f(t)}{p} dt = 0 + \frac{1}{p} F(p)$$

Shuning uchun  $\varphi(t) = \int_0^\infty f(t)dt \doteq F(p)/p$ , ya'ni funksiya integralining tasviri funksiya tasvirining operator p ga bo'linganiga teng. Biroq shuni hisobga olish lozimki, boshlang'ich shartlar nolga teng bo'lmagan  $f(0) \neq 0$  holda, funksiyaning integralida bu o'zgarmas kattalik  $f(0)$  ham qatnashuvi lozim.

U holda (9.47) ifodaga  $\varphi(t)$  tarzida  $\left[ \int_0^t f(t)dt + f(0) \right]$  funksiyani kiritish kerak bo'ladi. Uning tasviri esa quyidagicha ifodalanadi:

$$\psi(p) = \frac{1}{p} F(p) + \frac{f(0)}{p}$$

Sig'imdag'i kuchlanish  $u_c = \int_0^t idt + u_c(0)$  ni aniqlashda bunday ko'rinishdagi integral ilgari ham uchragan edi. Agar umumiy holda  $u_c(0)=0$  bo'lsa, bu kuchlanishning tasviri:

$$u_c(p) = \frac{I(p)}{p} + \frac{u_c(0)}{p}$$

### 9.15. Kirxgof va Om qonunlarining operator shaklidagi tasviri

Kirxgofning birinchi qonuniga ko'ra, zanjir tugunidagi toklar oniy qiymatlarining yig'indisi nolga teng:

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0$$

Ammo har qanday tarmoqdagi  $uk(t)$  tokni  $I_k(r)$  kabi operator shaklida ifodalash mumkin. Shunday ekan, Kirxgofning birinchi qonunini operator shaklida quyidagicha yoza olamiz:

$$\sum_{k=1}^n I_k(p) = 0$$

Kirxgofning ikkinchi qonuniga ko'ra, berk konturning ayrim qismalaridagi kuchlanishlar yig'indisi shu konturdagi e.yu.k. larning yig'indisiga teng:

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^m e_k$$

Demak, yuqoridagiga o'xshash, operator shaklida quyidagini yoza olamiz:

$$\sum_{k=1}^n U_k(p) = \sum_{k=1}^m E_k(p)$$

Bu tenglama esa, Kirxgofning ikkinchi qonunini operator shaklida ifodalaydi.

Endi kuchlanish  $u(t)$  ta'siridagi  $R$ ,  $L$ ,  $C$  zanjirga qaytamiz (9.1-rasm). Bu zanjirning differensial tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t idt + u_c(0) = u(t) \quad (9.48)$$

Umumiy holda vaqt bo'yicha o'zgaruvchan tok  $i(t)$  ning differensial tenglamasi (9.48) dan Laplasning operator tasviri bo'yicha algebraik tenglamasiga o'tish mumkin:

$$R \int_0^\infty i(t)e^{-pt} dt + L \int_0^\infty i(t)e^{-pt} dt + \frac{1}{C} \int_0^\infty \left[ \int_0^\infty idt \right] e^{-pt} dt + \\ + \int_0^\infty u_c(0)e^{-pt} dt = \int_0^\infty u(t)e^{-pt} dt$$

Buni 9.14-mavzuda bayon qilinganini hisobga olgan holda, quyidagicha qayta yozish mumkin:

$$RI(p) + pLI(p) - Li(0) + \frac{I(p)}{pC} + \frac{u_c(0)}{p} = U(p) \quad (9.49)$$

chunki (9.44) formulaga binoan,  $i(t) \doteq I(p)$  va  $u(t) \doteq U(p)$  bo'ladi.

(9.49) tenglamadan quyidagini aniqlaymiz:

$$I(p) = \frac{U(p) + Li(0) - \frac{u_c(0)}{p}}{R + pL + 1/pC} = \frac{U(p) + Li(0) - \frac{u_c(0)}{p}}{Z(p)} \quad (9.50)$$

Bunda:  $I(p)$  va  $U(p)$  – zanjirning tegishli kirish qismlaridagi tok va kuchlanishning operator shakli;

$$Z(p) = R + pL + 1/pC – operator qarshilik.$$

Shunday qilib, (9.50) tenglama Om qonuning operator shaklidagi ifodasidir. Ayrim boshlang'ich shartlarda:

$$I(p) = \frac{U(p)}{Z(p)}$$

Bu esa  $R$ ,  $L$ ,  $C$  zanjirni  $i(0)$  tok va  $i(0)$  kuchlanish nolga teng bo'lgan holda  $u(t)$  kuchlanishga ulash jarayonini tasvirlaydi.

Qarshiliklari

$$Z_1(p) = R_1 + pL_1 + \frac{1}{pC_1} \text{ va } Z_2(p) = R_2 + pL_2 + \frac{1}{pC_2}$$

bo'lgan ikkita parallel tarmoq kuchlanish  $U(p)$  ga ulangandagi umumiy operator tok

$$I(p) = I_1(p) + I_2(p) = \\ U(p) + L_1 i_1(0) - \frac{u_{c1}(0)}{p} + U(p) + L_2 i_2(0) - \frac{u_{c2}(0)}{p} \\ = \frac{U(p) + L_1 i_1(0) - \frac{u_{c1}(0)}{p}}{R_1 + pL_1 + 1/pC_1} + \frac{U(p) + L_2 i_2(0) - \frac{u_{c2}(0)}{p}}{R_2 + pL_2 + 1/pC_2}$$

holda zanjirning to'la o'tkazuvchanligi  $Y(p)$  ning  $U(p)$  ga ko'paytmasi, deb bo'lmaydi, chunki kasrlarning sur'atlari  $I_1(p)$  va  $I_2(p)$  boshlang'ich shartlari nolga teng bo'lmasa, o'zaro teng bo'lmaydi; ammovi  $i_1(0)$ ,  $u_{c1}(0)$ ,  $i_2(0)$  va  $u_{c2}(0)$  lar nolga teng bo'lsa,

$$I(p) = U(p) \left[ \frac{1}{Z_1(p)} + \frac{1}{Z_2(p)} \right] = U(p)[Y_1(p) + Y_2(p)]$$

bunda:  $Y_1(p)$  va  $Y_2(p)$  – tarmoqlarning operator o'tkazuvchanliklari.

Bu holda butun zanjirning ekvivalent operator qarshiligi quyidagicha bo'ladi:

$$Z(p) = \frac{z_1(p) \cdot z_2(p)}{z_1(p) + z_2(p)}$$

## 9.16. O'tkinchi jarayonlarni operator usuli bilan hisoblashga doir misollar

O'tkinchi jarayonlarning ilgari klassik usul bilan hisoblangan ba'zi misollarini ko'rib chiqamiz.

**1.  $r$ ,  $L$  zanjirni o'zgarmas kuchlanishi  $U_0$  ga ularash** (9.2-rasm). Zanjirdagi o'tkinchi tok  $i(t)$  Om qonuniga binoan, operator shaklida

$$I(p) = \frac{U_0(p)}{Z(p)} = \frac{U_0/p}{r + pL} = \frac{U_0}{r} \left[ \frac{r}{p(r + pL)} \right] = \frac{U_0}{r} \left[ \frac{1}{p} - \frac{1}{p + \frac{r}{L}} \right]$$

bo'ladi. Bu esa originalga mos keladi:  $i(t) \doteq \frac{U_0}{r} \left( 1 - e^{-\frac{rt}{p}} \right)$

**2.  $r$ ,  $L$  zanjirni sinusoidal kuchlanishga ularash** (9.4-rasm). 9.1-jadvalga binoan, zanjirga berilgan kuchlanish  $u(t)$  ning funksiyasi quyidagi tasvirga mos keladi:

$$U(p) = U_m \frac{p \sin \psi + \omega \cos \psi}{p^2 + \omega^2}$$

Demak, operator shaklidagi o'tkinchi tok

$$I(p) = \frac{U(p)}{Z(p)} = U_m \frac{p \sin \psi + \omega \cos \psi}{(p^2 + \omega^2)(r + pL)} = \frac{U_m / L (p \sin \psi + \omega \cos \psi)}{(p + j\omega)(p - j\omega) \left( p + \frac{r}{L} \right)}$$

bo'ladi.

Ko'rib turibmizki, bu ifoda originaldan bevosita tasvirga o'tish uchun imkon bermaydigan va qisqartirib bo'lmaydigan murakkab tasvirdir:

$$\frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n} \quad (9.51)$$

(bunda  $n > m$ ).

Bunday hollarda oliv matematika kursida ma'lum bo'lgan **yoyish teoremasidan** foydalilaniladi. Uning mohiyati shundaki, ildizlar o'zaro teng bo'lmagan ko'p hadli funksiya  $F_2(p)$  ming ildizlarini yoyib, uni oddiy kasrlarning yig'indisi tarzida ifodalash mumkin:

$$\frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{A_1}{p - p_1} + \frac{A_2}{p - p_2} + \dots + \frac{A_n}{p - p_n} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{p - p_k} \quad (9.52)$$

bunda:  $A_1, A_2, \dots, A_n$  – yoyish koeffitsiyentlarini ifodalovchi oddiy haqiqiy sonlar;  $p_1, p_2, \dots, p_n$   $F_2(p) = 0$  – tenglamaning ildizlari.

Koeffitsiyent  $A_k$  quyidagicha aniqlanadi:

$$A_k = F_1(p_k) \lim_{p \rightarrow p_k} \frac{p - p_k}{F_2(p)} = F_1(p_k) \lim_{p \rightarrow p_k} \frac{\frac{d}{dp}(p - p_k)}{\frac{d}{dp}F_2(p)} = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} \quad (9.53)$$

(bunda Lopital qoidasidan yana foydalilaniladi, chunki  $\lim_{p \rightarrow p_k} \frac{p - p_k}{F_2(p)}$  da 0/0 turidagi noaniqlik hosil bo'ladi).

Ko'rib chiqilayotgan misolda tekshirilayotgan operator funksiya quyidagi kasrni ifodalaydi:

$$I(p) = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{U_m/L(p \cdot \sin\psi + \omega \cdot \cos\psi)}{(p + j\omega)(p - j\omega)(p + \frac{r}{L})}$$

maxrajning  $F_2(p)$  ildizlari:  $p_1 = -j\omega$ ,  $p_2 = j\omega$  va  $p_3 = -r/L$ .

Demak, (9.51) ga binoan, bizning misolda yoyish koeffitsiyentlari quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\frac{U_m}{L}(-j\omega)\sin\psi + \frac{U_m \cdot \omega}{L}\cos\psi}{\left(p^3 + \frac{r}{L}p^2 + \omega^2 p + \omega^2 \frac{r}{L}\right)} \Big|_{[p_1 = -j\omega]} = \frac{\frac{\omega}{L}U_m(\cos\psi - j\sin\psi)}{\left(3p^2 + 2\frac{r}{L}p + \omega^2\right)} \Big|_{p = -j\omega} = \\ &= -\frac{U_m / L \cdot \omega e^{-j\psi}}{2\omega^2 + j2\omega \frac{r}{L}} = -\frac{U_m e^{-j\psi}}{2(\omega L + jr)} = -\frac{U_m e^{-j\psi}}{j2ze^{-j\varphi}} = -\frac{U_m e^{-j(\psi-\varphi)}}{j2z}; \end{aligned}$$

$$A_2 = \frac{U_m \cdot \omega (\cos\psi + j \sin\psi)}{L \left( 3p^2 + 2 \frac{r}{L} p + \omega^2 \right)_{p_2=j\omega}} = \frac{U_m e^{j\psi}}{2j(r+j\omega L)} = \frac{U_m e^{j\psi}}{j2ze^{j\psi}} = \frac{U_m e^{j(\psi-\varphi)}}{j2z};$$

$$A_3 = \frac{U_m \left/ L \left( -\frac{r}{L} \right) \sin\psi + \frac{U_m \cdot \omega}{L} \cos\psi \right.}{\left( 3p^2 + 2 \frac{r}{L} p + \omega^2 \right)_{p_3=-\frac{r}{L}}} = -\frac{U_m (r \sin\psi - \omega L \cos\psi)}{L^2 \left( \omega^2 + \frac{r^2}{L^2} \right)} =$$

$$= \frac{U_m z (\sin\psi \cdot \cos\varphi - \cos\psi \cdot \sin\varphi)}{z^2} = -\frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi).$$

(bunda:  $z = \sqrt{r^2 + \omega^2 L^2}$  – zanjirning to‘la qarshiligi yoki  $ze^{j\varphi}$  ming moduli, shu sababli  $Z = r + j\omega L$ ,  $r = Z \cos\varphi$  va  $\omega L = Z \sin\varphi$ ).

Endi (9.50) ifodaga binoan,

$$I(p) = \frac{F_1(p)}{F_2(p)} = \frac{U_m e^{-j(\psi-\varphi)}}{j2z(p + j\omega)} + \frac{U_m e^{j(\psi-\varphi)}}{j2z(p - j\omega)} - \frac{U_m \sin(\psi - \varphi)}{z \left( p + \frac{r}{L} \right)}$$

9.1-jadvaldan oddiy kasrlar yig‘indisining har bir tashkil etuvchisiga mos originalni tanlaymiz, shunda:

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{\psi - \varphi}{\omega} \\ i(t) &= \frac{U_m}{j2z} e^{-j(\psi-\varphi)} \cdot e^{-j\omega t} + \frac{U_m}{j2z} e^{j(\psi-\varphi)} \cdot e^{j\omega t} - \frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{-r}{L}t} \\ &= \frac{U_m}{j2z} \left[ e^{j(\omega t + \psi - \varphi)} - e^{-j(\omega t + \psi - \varphi)t} \right] - \frac{U_m}{z} \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{-r}{L}t} = \\ &= \frac{U_m}{z} \left[ \sin(\omega t + \psi - \varphi) - \sin(\psi - \varphi) e^{-\frac{-r}{L}t} \right] \end{aligned}$$

Bu ifodaning ilgari (9.4) ifodada olingan natijalari bilan bir xilligi ko‘rinib turidi.

**3. R, C zanjirni qisqa tutashtirish.** (9.10-rasm).

Zanjirning o‘tkinchi rejimdagи differensial tenglamasi:

$$Ri + \frac{1}{C} \int idt = 0$$

Bunga mos algebraik operator tenglama

$$R \cdot I(p) + \frac{I(p)}{pC} + \frac{u_c(0)}{p} = 0$$

bo‘ladi. [ $u_c(0)$  had boshlang‘ich shart nolga teng bo‘limganidan paydo bo‘ldi; chunki kommutatsiyaga qadar sig‘im zaryadlangan bo‘lib, hoshlang‘ich kuchlanish  $u_c(0) = U_0$  edi].

Shuning uchun zanjirdagi operator tok:

$$I(p) = \frac{-U_0}{p\left(R + \frac{1}{pC}\right)} = \frac{-U_0}{R} \cdot \frac{1}{p + \frac{1}{RC}}$$

9.1-jadvaldan operator shu funksiyaning originalini topamiz:

$$I(p) = i(t) = \frac{-U_0}{R} e^{\frac{-t}{RC}} \quad \text{bunda } RC = \tau.$$

Bu 9.8-mavzudagi (9.20) ifoda bilan bir xilligi yaqqol ko'rinib turibdi.

**4. R, L zanjirga kondensatorning aperiodik zaryadsizlanishi** (9.11-rasm).

$$RI + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = 0$$

Zanjirming differensial tenglamasi. Bunga mos algebraik operator tenglama

$$R \cdot I(p) + pLI(p) - Li(0) + \frac{I(p)}{pC} + \frac{u_c(0)}{p} = 0$$

ekanligi boshlang'ich shartdan ma'lum.

Demak,

$$I(p) = -\frac{U_0}{\left(R + pL + \frac{1}{pC}\right)} = -\frac{U_0}{L} \cdot \frac{1}{p^2 + 2\delta p + \omega^2} = -\frac{U_0}{L} \cdot \frac{F_1(p)}{F_2(p)}$$

bunda:  $F_1(p) = 1$  va  $F_2(p) = p^2 + 2\delta p + \omega^2$  yoyish teoremasiga moslashtirilgan funksiyalar.  $F_2(p) = 0$  ning ildizlari:

$$p_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega^2} = \alpha_1 \quad \text{ba} \quad p_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega^2} = \alpha_2$$

Funksiya  $F_2(p)$  ning birinchi hosilasi esa  $F'_2(p) = 2p + 2\delta$ , shuning uchun yoyish koeffitsiyentlarini quyidagicha aniqlaymiz:

$$A_1 = \frac{1}{(p-\alpha_1)(2\alpha_1+2\delta)} \quad \text{va} \quad A_2 = \frac{1}{(p-\alpha_2)(2\alpha_2+2\delta)}$$

Endi funksiyaning originalini yangi va unga ekvivalent tasvirdan izlaymiz:

$$\begin{aligned} I(p) &= \frac{-U_0}{L} \left[ \frac{1}{(\alpha_1 - \alpha_2)(p - \alpha_1)} + \frac{1}{(\alpha_2 - \alpha_1)(p - \alpha_2)} \right] = \\ &= \frac{-U_0}{L(\alpha_1 - \alpha_2)} \left[ \frac{1}{(p - \alpha_1)} - \frac{1}{(p - \alpha_2)} \right] \end{aligned}$$

chunki

$$2\alpha_1 + 2\delta = 2\alpha_1 - \alpha_1 - \alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2;$$

$$2\alpha_2 + 2\delta = 2\alpha_2 - \alpha_2 - \alpha_1 = \alpha_2 - \alpha_1 = -(\alpha_1 - \alpha_2).$$


Funksiya  $I(p)$  ning tasviriga qaraganda, uning originali

$$I(p) = i(t) = -\frac{U_0}{L(\alpha_1 - \alpha_2)} [e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}]$$

bo'ladi; bu esa 9.9-mavzudan olingan (9.23) ifodaga mos keladi.
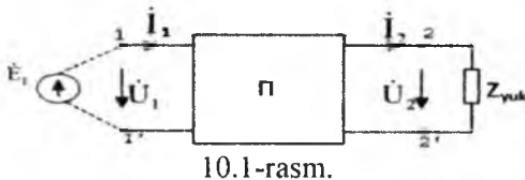
### 10.1. Passiv to'rtqutblik zanjir asosiy tenglamasi

Ikkita kirish 1-1' va ikkita chiqish 2-2' qismlari (qutblari) bo'lgan har qanday murakkab elektr zanjir **to'rtqutblik** deb ataladi (10.1-rasm). To'rtqutblikning kirish qutblari (1-1') kuchlanish manbai  $U_1$  ga, chiqish qutblari (2-2')



10.1-rasm.

esa elektr energiyasining qabul qiluvchi yuklama qarshiligi  $Z_{yuk}$  ga ulanadi. Ko'p qutbliklar (yoki bizning misolimizda to'rtqutbliklar) ko'rinishidagi murakkab zanjirlarni o'rghanishdan assosiy maqsad, ko'p qutbliklar (to'rtqutbliklar) ming ichki tuzilishlarini tashkil etuvchi elementlarning ish rejimlaridan qat'i nazar, zanjirning kirish va chiqish qismlari orasidagi funksional bog'lanishni aniqlashdan iborat. Boshqacha qilib aytganda (to'rtqutbliklar bo'lgan holda), buning ma'nosi manbaning kuchlanishi  $U_1$  va toki  $I_1$  ma'lum bo'lsa, iste'molchining kuchlanishi  $U_2$  va toki  $I_2$ ni aniqlashning qonuniyatlarini va bog'lanishini topish demakdir. Zanjir ichki parametrlarining tavsiflariga ko'ra, to'rtqutblikning kirish va chiqish qismlarini bog'lovchi tenglama chiziqli yoki nochiziqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'rtqutblik birinchi holda chiziqli, ikkinchi holda esa nochiziqli bo'ladi. Ichki tarmoqlarida e.yu.k. va tok manbai bo'lmagan to'rtqutblik passiv bo'ladi. To'rtqutbliklarning bu turkumiga ikkita simli elektr uzatish va aloqa liniyalari, transformatorlar, to'g'rilagichning ko'prik sxemalari, tekislovchi filtrlar va h.k.lar kiradi. Agar to'rtqutblikning ichida bitta bo'lsa ham energiya manbai bo'lsa, u **aktiv** bo'ladi. Quyida chiziqli parametrarga ega bo'lgan faqat passiv to'rtqutbliklarni ko'rib chiqamiz.

Endi quyidagi nazariy muammoni hal etamiz: murakkab passiv zanjir  $P$  ning (10.1-rasm) parametrlari va uning kirish qismlaridagi kuchlanish  $U_1$  bo'yicha funksional bog'lanish  $U_1 = f_1(U_2, I_2)$  va  $I_1 = f_2(U_2, I_2)$  larni aniqlaymiz. Bu murakkab zanjirning ixtiyoriy tarmog'ida kuchlanish va tokni shartli ravishda to'rtqutblikning chiqish qismlarida quyidagi kuchlanish  $U_2$  va tok  $I_2$  ga teng deb faraz qilamiz. Buning

uchun zanjirning tenglamalari sistemasini kontur toklari usulida tuzamiz:

$$\left. \begin{array}{l} Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 + \dots + Z_{1n}\dot{I}_n = U_1 \\ Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 + \dots + Z_{2n}\dot{I}_n = 0 \\ \dots \\ Z_{n1}\dot{I}_1 + Z_{n2}\dot{I}_2 + \dots + Z_{nn}\dot{I}_n = 0 \end{array} \right\} \quad (10.1)$$

bunda:  $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_n$  – n-ta mustaqil kontur bo‘yicha ulagan kontur toklarining komplekslari;  $Z_{kk}$  – “k”-konturga kiruvchi barcha qarshiliklarning yig‘indisiga teng bo‘lgan, shu konturning xususiy to‘la qarshiligining kompleksi;  $Z_{qs}$  - q va S - konturlarning orasida hosil bo‘lgan yondosh tarmoq; ( $Z_{qs} = Z_{sq}$ ) barcha qarshiliklarning yig‘indisiga teng bo‘lgan o‘zaro to‘la kompleks qarshilik.

Zanjirda  $U_1$  dan boshqa hech qanday kuchlanish inanbai bo‘lmaganligi uchun, (10.1) tenglamalar sistemasining barcha o‘ng qismi (birinchisidan boshqalari) nolga teng. Ammo yuqoridagi shartga ko‘ra, noma’lum bog‘lovchi (10.1) tenglamada sistema ikkinchi tenglamasi ning ikkinchi hadiga kirgan oshkor bo‘lmagan kuchlanish  $U_2 = \dot{I}_2 Z_{yuk}$  ham qatnashishi kerak, chunki  $Z_{22}\dot{I}_2 = Z'_{22}\dot{I}_2 + Z_{yuk}\dot{I}_2$ . Shuning uchun (10.1) sistemani quyidagi ko‘rinishda qayta yozamiz:

$$\left. \begin{array}{l} Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 + \dots + Z_{1n}\dot{I}_n = U_1 \\ Z_{21}\dot{I}_1 + Z'_{22}\dot{I}_2 + \dots + Z_{2n}\dot{I}_n = -U_2 \\ \dots \\ Z_{n1}\dot{I}_1 + Z_{n2}\dot{I}_2 + \dots + Z_{nn}\dot{I}_n = 0 \end{array} \right\} \quad (10.2)$$

Bunda:  $Z'_{22} = Z_{22} - Z_{yuk}$  – iste’molchi  $Z_{yuk}$  qarshiligidan ikkinchi kontur barcha qarshiliklarning yig‘indisiga teng kompleks qarshilik.  $Z'_{22}$  qarshilik 2-2’ qisinalarga nisbatan passiv to‘rtqutblik P ning ichiga kiruvchi ikkinchi kontur xususiy qarshiligining bir qismi.

(10.2) sistemaning to‘la aniqlovchisini

$$\Delta = \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & Z_{nn} \end{vmatrix}$$

va uning  $\Delta_{kk}$  hamda  $\Delta_{qs} = \Delta_{sq}$  tarzidagi algebraik to‘ldiruvchisini hisoblab, kontur toklari  $\dot{I}_1$  va  $\dot{I}_2$  ni topamiz:

$$\dot{I}_1 = \frac{\Delta_{11}}{\Delta} U_1 - \frac{\Delta_{12}}{\Delta} U_2; \dot{I}_2 = \frac{\Delta_{21}}{\Delta} U_1 - \frac{\Delta_{22}}{\Delta} U_2$$

yoki

$$\begin{cases} I_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ I_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases} \quad (10.3)$$

chunki  $Y_{11} = \frac{\Delta_{11}}{\Delta}$ ,  $Y_{22} = \frac{-\Delta_{22}}{\Delta}$ ,  $Y_{12} = \frac{-\Delta_{12}}{\Delta}$  va  $Y_{21} = \frac{\Delta_{21}}{\Delta}$  nisbatlar o'tkazuvchanlik o'lchov birligiga ega. (10.3) tenglama to'rtqutblikning  $Y$ -parametrlar orqali yozilgan tenglamasini ifodalaydi. Bunda passiv to'rtqutblikning parametrlari chiziqli bo'lganligi tufayli  $Y_{12} = -Y_{21}$ , chunki  $\Delta_{12} = \Delta_{21}$ .

(10.3) munosabatni qarshilik o'lchamlarini ko'rsatuvchi  $Z$ -parametrlar orqali ham ifodalash mumkin, u holda

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \cdot I_1 + Z_{12} \cdot I_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \cdot I_1 + Z_{22} \cdot I_2 \end{cases} \quad (10.4)$$

bu yerda

$$\begin{aligned} Z_{11} &= \frac{Y_{11}}{Y_{11} \cdot Y_{22} - Y_{12} \cdot Y_{21}}, & Z_{22} &= \frac{Y_{22}}{Y_{11} \cdot Y_{22} - Y_{12} \cdot Y_{21}}, \\ Z_{12} &= \frac{Y_{12}}{Y_{11} \cdot Y_{22} - Y_{12} \cdot Y_{21}}, & Z_{21} &= \frac{Y_{21}}{Y_{11} \cdot Y_{22} - Y_{12} \cdot Y_{21}}, & Z_{12} &= -Z_{21} \end{aligned}$$

Endi to'rtqutblikning kirish kompleks miqdorlari:  $\dot{U}_1$  va  $I_1$ ning chiqish kompleks miqdorlari:  $\dot{U}_2$  va  $I_2$  bilan bog'lanishini bevosita ifodalovchi ikkita tenglamalar sistemasiga o'tish mumkin:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \frac{-Y_{22}}{Y_{21}} \dot{U}_2 + \frac{1}{Y_{21}} I_2 = \frac{Y_{22}}{Y_{12}} \dot{U}_2 + \frac{1}{Y_{21}} I_2 \\ I_1 = \frac{-1}{Z_{21}} \dot{U}_2 + \frac{Z_{22}}{Z_{12}} I_2 = \frac{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}Y_{21}}{Y_{21}} \dot{U}_2 + \frac{Y_{11}}{Y_{12}} I_2 \end{cases} \quad (10.5)$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B I_2 \\ I_1 = C\dot{U}_2 + D I_2 \end{cases} \quad (10.5,a)$$

bunda  $A = \frac{Y_{22} - \Delta_{22}}{Y_{12}}$ ,  $B = \frac{1}{\Delta_{21}}$ ,  $C = \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22} - \Delta_{12}^2}{\Delta_{12} \cdot \Delta}$ ,  $D = \frac{\Delta_{11}}{\Delta}$  to'rtqutblikning doimiy parametrlari. Bular ham (ya'ni A, B, C va D)  $Y$  va  $Z$  parametrlar kabi kompleks sonlardir.

(10.5) tenglamadan B parametrning o'lchov birligi Om, C parametrning o'lchov birligi 1/Om ekanligini, A va D parametrlarning esa o'lchov birligi yo'qligini ko'rish oson. Bu parametrlar quyidagi tenglama vositasida o'zaro bog'langan:

$$AD - BC = 1 \quad (10.6)$$

Shuning uchun bulardan o'zaro bog'lanishsiz faqat uchtasi berilishi mumkin, to'rtinchisini esa (10.6) tenglama yordamida aniqlasa bo'ladi.

(10.6) tenglamaning to‘g‘riligiga A, B, C va D larning qiymatlarini ularning aniqlovchisi va algebraik to‘ldiruvchisi orqali qo‘yib ishonch hosil qilish mumkin:

$$AD - BC = \frac{\Delta_{22}}{\Delta_{12}} \cdot \frac{\Delta_{11}}{\Delta_{12}} - \frac{\Delta}{\Delta_{21}} \cdot \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22} - \Delta_{12}^2}{\Delta_{12} \cdot \Delta} = 1$$

Agar kuchlanish manbai  $\dot{U}_1$  to‘rtqutblikning chiqish qismi 2-2’ ga, yuklama  $Z_{yuk}$  ga esa uning kirish qismi 1-1’ ga ulagan bo‘lsa, u holda, avvalgi tok /1 o‘rniga iste’molchining teskari yo‘nalishidagi toki  $-(-\dot{I}_2)$  oqib o‘tadi. Bunda tok  $I_2$  ning o‘rniga zanjirning avvalgi chiqish (hozirgi kirish) tarmog‘i 2-2’ ga kuchianish  $\dot{U}_1$  berayotgan tok  $(-\dot{I}_1)$  ma‘lum bo‘ladi. Shu sababli (10.5) tenglamaning o‘rmiga quyidagi sistemani olamiz:

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= A\dot{U}_1 - B\dot{I}_1 \\ -\dot{I}_1 &= C\dot{U}_1 - D\dot{I}_1\end{aligned}\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = A\dot{U}_1 - B\dot{I}_1 \\ -\dot{I}_1 = C\dot{U}_1 - D\dot{I}_1 \end{array} \right.$$

Tenglamalarning birgalikdagi yechimi:

$$\dot{U}_1 = \frac{\dot{U}_2}{A} + \frac{B}{A}\dot{I}_1 = \frac{1}{A}\dot{U}_2 + \frac{B}{A}\left[\frac{C}{D}\dot{U}_1 + \frac{1}{D}\dot{I}_2\right]$$

yoki

$$\dot{U}_1\left(1 - \frac{BC}{AD}\right) = \frac{1}{A}\dot{U}_2 + \frac{B}{AD}\dot{I}_2$$

Ammo  $AD - BC = 1$  bo‘lgani uchun

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= D\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 &= \frac{C}{D}\dot{U}_1 + \frac{1}{D}\dot{I}_2 = C\dot{U}_2 + \left(\frac{BC}{D} + \frac{1}{D}\right)\dot{I}_2 = C\dot{U}_2 + A\dot{I}_2\end{aligned}\quad (10.7)$$

bo‘ladi, ya’ni kuchlanish manbai  $\dot{U}_1$  ni to‘rtqutblikning chiqish qismi 2-2’ ga, yuklama  $Z_{yuk}$  ni esa kirish qismi 1-1’ ga qayta ulanganda (10.5) tenglamadagi A va D parametrlar o‘rin almashadi. Agar bu parametrlar o‘zaro teng bo‘lsa, (10.5) ifoda o‘z kuchini saqlab, to‘rtqutblik “kirish-chiqish” yo‘nalishida, shuningdek, teskari yo‘nalishda energiya uzatishda o‘zini bir xil tutadi. Parametrlari  $A=D$  bo‘lgan to‘rtqutbliklar siinmetrik hisoblanadi.


## 10.2. Passiv to‘rtqutblik zanjir almashinish sxemasi bo‘yicha ularning ekvivalent parametrlarini aniqlash

Elektr mashinalarda, transformatorlarda, elektr uzatish va aloqa liniyalarida va boshqa amaliy hollarda uchraydigan fizik jarayonning tahlilini qulaylashtirish uchun to‘rtqutblik tarzida ko‘rib chiqilayotgan qurilmaning real sxemasini unga ekvivalent bo‘lgan almashtirish sxema-

siga keltirish mumkin. Tuzilishi jihatidan eng oddiy sxema T - shaklli (10.2-rasm) va  $\Pi$ -shaklli (10.3-rasm) almashinish sxemasi bo'yicha tuzilgan uch elementli to'rtqutblikdir. Bu to'rtqutbliklarning ichki tuzilishini tashkil etuvchi qarshilik va o'tkazuvchanlikning berilgan qiymatlari orqali aniqlaymiz. 10.2-rasm zanjir uchun Kirxgofning qonunlariga binoan tuzilgan quyidagi tenglamalar sistemasini olamiz:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_2 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{I}_1 &= \dot{I}_2 + (\dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_2) Y_0 \end{aligned}$$

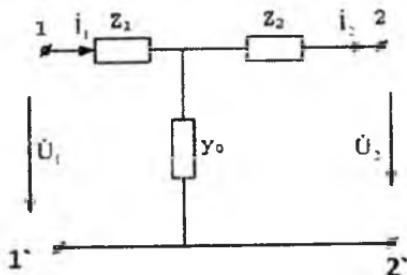Tok 1 ming qiymatini ikkinchi tenglamadan birinchi tenglamaga



10.2-rasm.

qo'ysak,

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= \dot{U}_2 Z_1 Y_0 + \dot{I}_1 Z_1 + \dot{I}_2 Z_2 + \dot{I}_2 Z_1 Z_2 Y_0 \\ &= (1 + Z_1 Y_0) \dot{U}_2 + (Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 Y_0) \dot{I}_2 \end{aligned}$$

hosil bo'ladi. Olingan tenglamani natijaviy ko'rinishda qayta yozamiz:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= (1 + Z_1 Y_0) \dot{U}_2 + (Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 Y_0) \dot{I}_2 = A \dot{U}_2 + B \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 &= Y_0 \dot{U}_2 + (1 + Z_2 Y_0) \dot{I}_2 = C \dot{U}_2 + D \dot{I}_2 \end{aligned}$$

Bu yerda tegishlichcha:


$$A = 1 + Z_1 Y_0; \quad B = Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 Y_0; \quad C = Y_0; \quad D = 1 + Z_2 Y_0$$

Shunday qilib, to'rtqutblikning parametrlari T-shaklli almashinish sxemasi bo'yicha bevosita passiv to'rtqutblik tarzida berilgan zanjir ichki elementlari qarshiliklarining va o'tkazuvchanliklarining qiymatlaridan aniqlash mumkin.

Ammo ko'pincha teskari masala qo'yilib, bunda ichki tuzilishi mu-rakkab bo'lgan passiv to'rtqutblikning berilgan A, B, C va D parametrlari bo'yicha uning T-shaklli almashinish sxemasini tuzib (10.2-rasm) va uning uchun  $Z_1$ ,  $Z_2$  va  $Y_0$  larning qiymatlarini aniqlash talab etiladi.

Yuqoridagi tenglamalarga ko'ra,
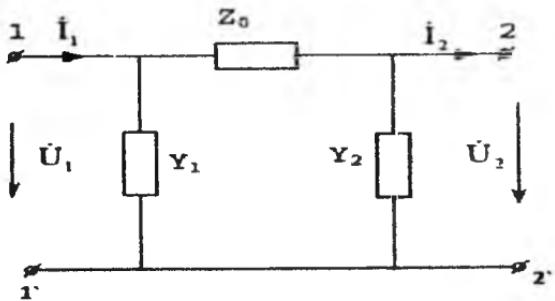
$$Z_1 = \frac{A-1}{C}, \quad Z_2 = \frac{D-1}{C} \quad \text{va} \quad Y_0 = C$$



10.3-rasm.

Agar  $Z_1 = Z_2$  bo‘lsa, T-shaklli sxema simmetrik bo‘ladi, chunki bu holda  $A=D$ .

$\Pi$ -shaklli almashinish sxemasi (10.3-rasm) uchun quyidagi tenglamalar sistemasiga egamiz:

$$U_1 = U_2 + Z_0(I_2 + Y_2 U_2),$$

$$I_1 = I_2 + Y_2 U_2 + Y_1 U_1,$$

i yechimi (10.5) sistema ko‘rinishidagi ifodani beradi:

$$U_1 = (1 + Z_0 Y_2) U_2 + Z_0 I_2 = A U_2 + B I_2$$

$$I_1 = (Y_1 + Y_2 + Y_1 Y_2 Z_0) U_2 + (1 + Y_1 Z_0) I_2 = C U_2 + D I_2$$

ya’ni

$$A = 1 + Z_0 Y_2, \quad B = Z_0, \quad C = Y_1 + Y_2 + Y_1 Y_2 Z_0 \text{ va } D = 1 + Y_1 Z_0$$

Agar shu parametrlardan foydalanib, to‘rtqutblikning  $\Pi$ -shaklli ekvivalentini tuzish talab etilsa, u holda:

$$Y_1 = \frac{D - 1}{B}, \quad Y_2 = \frac{A - 1}{B} \quad \text{va} \quad Z_0 = B$$

$\Pi$ -shaklli almashinish sxemasi bo‘yicha to‘rtqutblikning simmetriya sharti  $Y_1 = Y_2$  dir, chunki bunda  $A = D$ .

### 10.3. To‘rtqutblik zanjir parametrlarini tajriba usulida aniqlash

Passiv zanjirlarни, umuman olganda ko‘pqtbliklar, xususiy holda esa to‘rtqutbliklar nuqtayi nazaridan tahlil qilishning asosiy afzalligi shuki, bu ko‘pqtbliklar (to‘rtqutbliklar)ning ichki tuzilishidagi murakkab zanjir va elementlarni alohida tahlil qilish shart emas. Ichki zanjirlarning kattaliklari o‘zgarmas va parametrlarining xarakterlari chiziqli bo‘lganda, (10.5) tenglama bilan aniqlanadigan to‘rtqutblikning kirish va chiqishdagи kattaliklar orasidagi bog‘lanish zanjirning har qanday ish rejimida  $U_1, I_1$  va  $U_2, I_2$  larning miqdoriy nisbatlarini

tavsiflovchi qat'iy matematik qonuniyatga aylanadi, ya'ni to'rtqutblikning A, B, C va D parametrlari zanjirning har qanday ish rejimida, shuningdek, salt ishlashida va qisqa tutashganda ham (agar bu rejim to'rtqutblikning ichki strukturasining o'zgarishiga sabab bo'lmasa) o'zgarishsiz qoladi. Salt ishlash va qisqa tutashish tajribalari asosida A, B, C va D parametrlarni tajriba o'tkazish yo'li bllan aniqlash uchun ana shu vaziyatdan foydalanamiz.

Salt ishlash holatida  $Z_{yuk}=\infty$  va  $\dot{I}_{2c}=0$  bo'lsa, (10.5) sistema o'miga quyidagi ifodani olamiz:

$$\dot{U}_{1c} = A \dot{U}_{2c}$$

$$\dot{I}_{1c} = C \dot{U}_{2c}$$

("c" indeks tegishli kuchlanish va toklarning qarshiligi  $Z_{yuk}=\infty$  bo'lib, to'rtqutblikning salt ishlash rejimida o'lchanligini bildiradi).

Qisqa tutashish holatida zanjirning tashqi (chiqish) qismlarida  $Z_{yuk}=0$  va  $U_{2k}=0$  bo'lsa, (10.5) sistema o'miga quyidagini olamiz:

$$\dot{U}_{1g} = B \dot{I}_{2k} \dot{I}_{1k} = D \dot{I}_{2k}$$

("k" indeks tegishli tok va kuchlanishlarni to'rtqutblikning qisqa tutashish rejimida o'lchanligini bildiradi).

Shunday qilib, to'rtqutblikning parametrlari quyidagicha aniqlanishi mumkin:

$$A = \frac{\dot{U}_{1c}}{\dot{U}_{2c}}; B = \frac{\dot{U}_{1k}}{\dot{I}_{2k}}; C = \frac{\dot{I}_{1c}}{\dot{U}_{2c}} \text{ va } D = \frac{\dot{I}_{1k}}{\dot{I}_{2k}}$$

Bu parametrlar to'rtqutblikning kirish va chiqishlarida turg'unlashgan kuchlanish va toklarga bog'liq bo'limganligi tufayli, yuqoridagi tajribalarni kuchlanish U<sub>1</sub> va tok I<sub>1</sub> ning o'lhashsga qulay bo'lgan har qanday qiymatlarida bajarish mumkin. Umumiy holda A, B, C va D parametrlar quyidagi ko'rinishli kompleks sonlardir:

$$\dot{A} = ae^{j\psi_a}, \quad \dot{B} = be^{j\psi_b}, \quad \dot{C} = ce^{j\psi_c} \text{ va } \dot{D} = de^{j\psi_d}$$

Yuqorida bajarilgan o'lhashlar bu miqdorlarning a; b; c va d modullarini aniqlashga imkon beradi.  $\psi_a$ ,  $\psi_b$ ,  $\psi_c$  va  $\psi_d$  argumentlarni aniqlash uchun bu tajribalarni boshqa chastotada bajarib va olingan natijalarni taqqoslab, noma'lum parametrlarni aniqlashning to'la kompleksiga o'tish mumkin.

Umuman, A, B, C va D parametrlarni eksperimental aniqlash to'rtqutblikning ikkita ixtiyoriy ishchi holati uchun bajarilgan o'lhashlarni taqqoslashga asoslangan bo'lishi mumkin. Bu holda, (10.5) sistemaga binoan, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{array} \right\} \quad \text{va} \quad \left. \begin{array}{l} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{array} \right\}$$

Bu tenglamalar sistemasining birligida yechimi:

$$A = \frac{\dot{U}_1\dot{I}_2 - U_1U_2}{\dot{U}_2\dot{I}_2 - U_2I_2}, \quad B = \frac{\dot{U}_1\dot{I}_2 - U_2\dot{U}_1}{\dot{U}_2\dot{I}_2 - \dot{U}_2\dot{I}_2},$$

$$C = \frac{\dot{I}_1\dot{I}_2 - I_1I_2}{\dot{U}_2\dot{I}_2 - \dot{U}_2\dot{I}_2}, \quad D = \frac{\dot{U}_2\dot{I}_1 - \dot{U}_2\dot{I}_1}{\dot{U}_2\dot{I}_2 - \dot{U}_2\dot{I}_2}$$

bo‘ladi; bunda  $\dot{U}_1$ ,  $\dot{I}_1$  va  $\dot{U}_2$ ,  $\dot{I}_2$  – to‘rtqutblikning kirish va chiqishidagi birinchi ixtiyoriy holatda o‘lchangan kuchlanish va toklar  $U_1$ ,  $I_1$  va  $U_2$ ,  $I_2$  – boshqa ixtiyoriy rejimda  $\dot{U}_2$  yoki  $Z_{yuk}$  ning o‘zgarishi tufayli yuzaga kelgan kattaliklar.

#### 10.4. To‘rtqutblik zanjir uzatish funksiyalari. To‘rtqutblik zanjir differensiallash va integrallash xususiyatlari

To‘rtqutblikning kirish  $\dot{U}_1$ ,  $\dot{I}_1$  va chiqish  $\dot{U}_2$ ,  $\dot{I}_2$  kattaliklari orasidagi bog‘lanishni ifodalovchi asosiy tenglamasi bo‘lgan (10.5) tenglama shunday o‘zgartirilishi mumkinki, bunda to‘rtqutblikning berilgan A, B, C va D parametrlarida iste’molchining  $Z_{yuk}$  qarshiligidida uning bitta kirish va bitta chiqish kattaliklari orasidagi bog‘lanish bevosita ifoda etilgan bo‘ladi.  $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2$  bo‘lgani tufayli, (10.5) sistemaning o‘rniga quyidagini yozamiz:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{U}_1 = \left( A + B \frac{1}{Z_{yuk}} \right) \dot{U}_2 = f_1(\dot{U}_2) \quad \text{yoki} \quad \dot{U}_2 = F_1(j\omega)\dot{U}_1 \\ \dot{U}_1 = \left( AZ_{yuk} + B \right) \dot{I}_2 = f_2(\dot{I}_2) \quad \text{yoki} \quad \dot{I}_2 = F_2(j\omega)\dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 = \left( C + D \frac{1}{Z_{yuk}} \right) \dot{U}_2 = f_3(\dot{U}_2) \quad \text{yoki} \quad \dot{U}_2 = F_3(j\omega)\dot{I}_1 \\ \dot{I}_1 = \left( CZ_{yuk} + D \right) \dot{I}_2 = f_4(\dot{I}_2) \quad \text{yoki} \quad \dot{I}_2 = F_4(j\omega)\dot{I}_1 \end{array} \right\} \quad (10.8)$$

Bunda:

$$F_1(j\omega) = F_1(\omega)e^{j\alpha_1} = \frac{1}{A + \frac{B}{Z_{yuk}}}, \quad F_2(j\omega) = F_2(\omega)e^{j\alpha_2} = \frac{1}{AZ_{yuk} + B};$$

$$F_3(j\omega) = F_3(\omega)e^{j\alpha_3} = \frac{1}{C + D/Z_{yuk}},$$

$$F_4(j\omega) = F_4(\omega)e^{j\alpha_4} = \frac{1}{CZ_{yuk} + D}$$

– kompleks ko‘paytuvchilar; ularning yordamida berilgan kirish kattaligidan noma’lum chiqish kattaligiga o‘tiladi.

Umuman, murakkab zajirlar tahlil qilinganda, zanjirning qandaydir tarmog‘iga berilgan ( $ma'lum$ ) tok  $i_1(t)$  yoki kuchlanish  $U_1(t)$  ta’sirida boshqa tarmoqlarda hosil bo‘lgan tok  $i_2(t)$  ni yoki kuchlanish  $U_2(t)$  ni aniqlash zarurati tug‘iladi. Birinchi tarmoqni qandaydir to‘rtqutblikning kirish va ikkinchi tarmoqni esa chiqish qismlari deb qabul qilib, berilgan va noma’lum kattaliklar orasidagi zarur bog‘lanishni olish uchun (\*) tenglamalar sistemasining birontasidan foydalanish mumkin. Kirish kattaliklari  $i_1(t)$  va  $u_1(t)$  larni umumlashgan funksiya  $x_2(t)$  orqali, chiqish kattaliklari  $i_2(t)$  va  $u_2(t)$  ni esa  $x(t)$  orqali belgilab, bu o‘zgaruvchan kattaliklar orasidagi bog‘lanishni ifodalovchi va uzatuvchanlik funksiyasi deb ataladigan  $F(t)=x_2(pt):x_1(pt)$  ni topamiz. Agar  $x_1(t)$  va  $x_2(t)$  ning o‘rniga ularning operator tasviri olinsa, bu bog‘lanish operator shaklida quyidagicha yoziladi:

$$F(p) = \frac{x_2(p)}{x_1(p)}, \quad (10.9)$$

bunda:  $F(p)$  – operator shaklidagi uzatuvchanlik funksiyasi.

(10.8) va (10.9) ifodalarni taqqoslab, kompleks ko‘paytiruvchilar  $F_1(j\omega)$ ,  $F_2(j\omega)$  va hokazolarning  $p=j\omega$  da  $F_1(p)$ ,  $F_2(p)$  va hokazo uzatuvchanlik funksiyalari ma’nosiga ega bo‘lishini ko‘ramiz.

Furey qatorini bevosita almashtirish shaklini olib,

$$F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} \cdot dt$$

uni vaqt  $t < 0$  da  $f(t)=0$  shartni qanoatlantiruvchi vaqt funksiyasi uchun Laplas almashtirishi

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} \cdot dt$$

ni taqqoslashdan keyin ham shunday xulosaga kelish mumkin.

(10.8) va (10.9) ifodalardan ko‘rinadiki, to‘rtqutblikning kirish qismlaridagi kuchlanish  $u_1(t)$  dan uning chiqish qismlaridagi kuchianish  $u_2(t)$  ga yoki tok  $i_1(t)$  dan tok  $i_2(t)$  ga o‘tishda uzatuvchanlik funksiyasi  $F(j\omega)=F(p)$  ning o‘lchami nolga teng. Agar  $x_1(t)=i_1(t)$  va  $x_2(t)=u_2(t)$  bo‘lsa, u holda  $F(p)$  funksiya qarshilik o‘lchamiga ega bo‘lib, to‘rtqutblikning kirish va chiqish qutblari orasidagi umumlashgan (operatorli) o‘zaro qarshilikni ifodalaydi. Agar  $x_1(t)=i_1(t)$  va  $x_2(t)=u_2(t)$  bo‘lsa, uzatuvchanlik o‘lchamiga ega bo‘lib, ko‘rib chiqilayotgan zanjirning qismlari orasidagi umumlashgan (operatorli) o‘zaro o‘tkazuvchanlikni ifodalaydi.

Yuqorida kiritilgan tushunchalarning qarshiligi  $Z_1=Z_2=j\omega L$  va o'tkazuvchanligi  $Y=j\omega C_0$  bo'lgan T-shaklli konkret simmetrik to'rtqutblikning (10.2-rasm) misolida ko'ramiz. Bu to'rtqutblikning parametrlari:

$$A = 1 + Z_1 Y_0 = 1 + j\omega L \cdot j\omega C_0 = 1 - \omega LC_0;$$

$$B = Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 = j2\omega L - j\omega LC_0 = j\omega L(2 - \omega LC);$$

$$C = j\omega C_0 \quad D = A = 1 - \omega^2 LC_0$$

To'rtqutblikning chiqish qutblaridagi priyomnikning qarshiligini  $Z_{yuk}=\infty$  deb hisoblab (salt ishlash rejimi), (10.4) sistemani keltirilgan  $Z$ -parametrli tenglama orqali bu hol uchun mumkin bo'lgan barcha uzatuvchanlik funksiyasini ifodalaymiz. To'rtqutblikning (10.4) sistemasi bo'yicha yozilgan tenglamasining operator tasviri quyidagicha bo'ladi:

$$U_1(p) = Z_{11}(p)I_1(p) + Z_{12}(p)I_2(p)$$

$$U_2(p) = Z_{21}(p)I_1(p) + Z_{22}(p)I_2(p)$$

bunda:  $Z_{yuk}=\infty$  va  $I_2(p)=0$ . bo'lgan tufayli

$$F_1(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{Z_{21}(p)}{Z_{11}(p)} = \frac{1}{pC_0 \left( pL + \frac{1}{pC_0} \right)} = \frac{1}{1 + p^2 LC_0}$$

ammo (\*) ga binoan,

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{A + B/Z_{yuk}} = \frac{1}{A} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC_0}$$

bo'lganda,  $F(p)$  bilan  $F(j\omega)$  bir-biriga munosib bo'ladi.

To'rtqutblikning kirish va chiqish qutblari orasidagi umumlashgan (operatorli) o'zaro qarshiligi:

$$F_3(p) = \frac{U_2(p)}{I_1(p)} = Z_{21}(p) = \frac{1}{pC_0}$$

bu esa (\*) ga binoan:

$$F_3(j\omega) = \frac{1}{C + D/Z_{yuk}} = \frac{1}{C} = \frac{1}{j\omega C_0}$$

Zanjirning umumlashgan (operatorli) o'zaro o'tkazuvchanligi:

$$F_2(p) = \frac{I_2(p)}{U_1(p)} = 0$$

shuningdek,

$$F_2(j\omega) = \frac{1}{A \cdot Z_{yuk} + B} = 0$$

(demak, zanjirning umumlashgan (operatorli) o'zaro qarshiligi va o'tkazuvchanligi bir-biriga qarama-qarshi kattaliklar emas).

Uzatuvchanlik funksiyasi:

$$F_4(p) = \frac{I_2(p)}{I_1(p)} \quad v.a F_4(j\omega) = \frac{1}{CZ_{yuk} + D}$$

tok  $I_2(p) = 0$  yoki  $Z_{yuk} = \infty$  bo'lganidan nolga teng.

Endi to'rtqutblikning kirish operator qarshiligi to'grisida tushuncha kiritamiz; shunga ko'ra,

$$Z_{1kir}(p) = \frac{U_1(p)}{I_1(p)} \quad \text{bu esa } I_2(p) = \frac{U_2(p)}{Z_{yuk}} \neq 0$$

bo'lgan umumiy holda (10.8) dan quyidagicha aniqlash mumkin:

$$Z_{kir}(p) = \frac{Z_{11}(p) \cdot Z_{yuk}(p) - Z_{11}(p)Z_{22}(p) + Z_{12}(p) \cdot Z_{21}(p)}{Z_{yuk}(p) - Z_{22}(p)}$$

Yuqorida keltirilgan misol uchun (salt yurish rejimida ishlayotgan T-shaklli simmetrik to'rtqutblik) (10.8) ga binoan, quyidagiga egamiz:

$$Z_{1kir}(p) = \frac{U_1(p)}{I_1(p)} = Z_{11}(p) = pL + \frac{1}{pC_0}$$


yoki kompleks shaklda:

$$Z_{kir}(p) = \frac{\hat{U}_1}{\hat{I}_1} = Z_{11} = Z_1 + \frac{1}{Y_0} = j\omega L + \frac{1}{j\omega C_0} = j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C_0}\right)$$

Shunday to'rtqutbliklar qurish mumkinki, ularning chiqish qismalaridagi kuchlanishlar vaqt jihatidan kirish qismlaridagi kuchlanishlarning hosilasini yoki integralini beradi.

Bu to'rtqutbliklar alohida toifani tashkil etadi. Ular **differensiallovchi** va **integrallovchi zanjirlar** deb ataladi va o'lchash hamda hisoblash texnikasida, avtomatika va elektronikada keng qo'llaniladi. 10.4-a,b rasmida R, L va R, C parametrlardan tuzilgan oddiy (ikki elementli) differensiallovchi zanjir tasvirlangan. To'rtqutblikning chiqish qismlaridagi qarshilik  $Z_{yuk} = \infty$  va tok  $i_2 = 0$  deb olinganda (real zanjirlarda  $i_2 \neq 0$  bo'ladi, ammo ( $i_2 < i_1$ )), 10.4-a rasmdagi zanjirda bu nolli boshlang'ich shartlariga binoan va (10.8) ifodani hisobga olganda quyidagi bog'lanish mavjud:
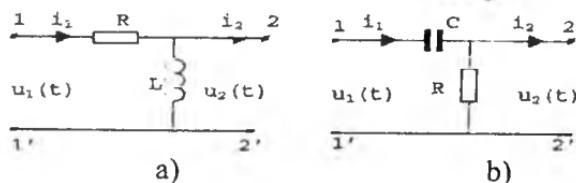
$$U_2(p) = Z_{21}(p) \cdot I_1(p) = pLI_1(p) = \frac{pL}{R + pL} U_1(p)$$



10.4-rasm.

Bu bog'lanish esa o'tish funksiyasi orqali amalga oshirilishl mumkin:

$$K(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)} = \frac{pL}{R + pL}$$

Agar R, L zvenoning vaqt doimiysi  $\tau=L/R$  unchallik katta bo'lmasa, ya'ni kuchlanish  $u_1(t)$  ming sezilarli o'zgarishi uchun ketgan vaqt integralidan birmuncha kam deb olinsa, u holda taxminan  $I(p) = \frac{U_1(p)}{R}$  deb qabul qilish mumkin.

Demak,  $U_2(p) = \frac{L}{R} p U_1(p)$  va  $F(p) = \frac{L}{R} p$


Nolli boshlang'ich shartlarda  $p U_1(p) = \frac{d}{dt} u_1(t)$  ekanligini hisobga olgan holda, quyidagini yozamiz:  $u_2(t) \cong \frac{L}{R} \cdot \frac{d}{dt} u_1(t)$ , ya'ni to'rtqutblikning 2-2' chiqishidagi kuchlanish  $u_2(t)$  uning 1'-1 kirishidagi kuchlanish  $u_1(t)$  ning hosilasiga proporsional (10.4-a rasm).

Xuddi shunga o'xhash, 10.4-b rasmdagi zanjir uchun (10.8) siste-maga binoan

$$U_2(p) = Z_{21}(p) \cdot I_1(p) = R \frac{U_1(p)}{R + \frac{1}{pC}}, F(p) = \frac{R}{R + \frac{1}{pC}}$$

ni yozish mumkin. R, C zveno vaqt doimiysi  $\tau=RC$  ning yetarlicha ki-chik qiymatlarida  $I_1(p) \cong pCU_1(p)$ ,  $U_2(p) \cong RCpU_1(p)$  va  $F(p) \cong RC \cdot p$ , deb qabul qilish inumkin; demak,

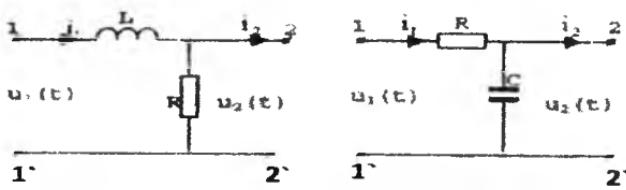$u_2(t) \cong RC \frac{d}{dt} u_1(t)$ , ya'ni zanjirning chiqish qismlaridagi kuchlanish  $u_2(t)$  10.4-b rasmda ham uning kirish qismlaridagi kuchlanish  $u_1(t)$  ning hosilasiga proporsional. 10.5-a,b rasmda R, L va C parametrlardan tuzilgan oddiy (ikki elementli) integrallovchi zanjir tasvirlangan.



10.5-rasm.

Differensiallashni tatbiq etib, zanjirning kirish va chiqish qismlari orasidagi kattaliklarning bog'lanishini ifodalovchi tenglama tuzamiz.

10.5-a rasmdagi zanjir uchun (10.8) ga binoan,

$$U_2(p) = Z_{21}(p) \cdot I_1(p) = R \frac{U_1(p)}{R + pL}, \quad F(p) = \frac{R}{R + pL}$$

10.5-a,b rasmdagi zanjir uchun ham:

$$U_2(p) = Z_n(p) \cdot I_1(p) = \frac{1}{pC} \cdot \frac{U_1(p)}{R + \frac{1}{pC}}, \quad F(p) = \frac{\frac{1}{pC}}{R + \frac{1}{pC}}$$

10.5-a rasmdagi zanjirda R ning kichik qiymatlari uchun va aksincha, 10.5-b rasmdagi zanjirda R ning yetarllicha katta qiymatlari uchun birinchi holda taxminan

$$U_2(p) \cong \frac{R}{Lp} U_1(p) \text{ va } F(p) \cong \frac{R}{pL}$$

deb, ikkinchi holda  $U_2(p) \cong \frac{1}{RC} \frac{1}{p} U_1(p)$  va  $F(p) \cong \frac{R}{pRC}$  qabul qilish mumkin. Ammo  $\frac{1}{p} U_1(p) = \int_0^t u_1(t) dt$  bo'lgani uchun, 10.5-a,b rasmdagi zanjirda kirish kuchlanishi  $u_1(t)$  ni integrallash jarayoni sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kirish kuchlanishi  $u_1(t)$  ni differensiallash va integrallashning effektiga, R, L va C parametrlarning miqdoriy nisbatlari bo'yicha qo'yilgan shartga ko'ra, kirish signalining anchagina so'nishi natijasida erishiladi. Shuning uchun aniq sharoitda fazasi bo'yicha o'zgartirilgan kuchlanish  $u_2(t)$  ning yuklamaga uzatishdan avval kuchaytirish lozim bo'ladi. Parametrlarini tanlash nuqtayi nazaridan qo'yilgan shartlarni qanoatlantiruvchi eng yaxshi optimal sxema 10.4-a rasmdagi differensiallovchi zanjir, 10.5-b rasmdagi integrallovchi zanjir hisoblanadi.

**10.1-misol.** Agar  $Z_1 = 3 + j4$  Om,  $Z_2 = 5 + j12$  Om va  $Y_0 = j0,1$  1/Om ma'lum bo'lsa, T-shaklli passiv to'rtqutblikning (10.2-rasm) parametrlari aniqlansin.

**Yechish:**

$$A = 1 + Z_1 Y_0 = 1 + (3 + j4)j0,1 = 0,6 + j0,3 = 0,671 \cdot e^{j26^\circ 30'}$$

$$\begin{aligned} B &= Z_1 + Z_2 + Z_1 \cdot Z_2 Y_0 = 8 + j16 + 6,5e^{j210^\circ 40'} = 2,4 + j12,7 \\ &= 12,9e^{j79^\circ 20'}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= Y_0 = j0,1 = 0,1e^{j90^\circ}; \quad D = 1 + Z_2 Y_0 = -0,2 + j0,5 \\ &= 0,54e^{j111^\circ 480} \end{aligned}$$

**Yechimni tekshirish:**

$$AD - BC = (0,6 + j0,3) \cdot (-0,2 + j0,5) - (2,4 + j12,7) \cdot j0,1 = -0,12 - j0,06 + j0,3 + j0,3 - 0,15 - j0,24 + 1,27 = 1$$

**10.2-misol.** Kuchlanishi  $\dot{U}_1 = 220$  voltli mo'tadil manbaga passiv simmetrik to'rtqutblik (10.1-rasm) ulangan, uning 2-2' chiqish qutbiga qarshiligi  $Z_{yuk} = 30e^{j60^\circ}$  Om bo'lgan yuklama ulangan. Nominal rejimda u orqali  $I_2 = j4$  A tok oqib o'tadi. Yuklama ajratllganda (salt ishslashda) zanjirning chiqish qismlaridagi kuchlanish  $\dot{U}_{2c} = 180e^{j60^\circ}$ . Quyidagilar aniqlansin: 1) to'rtqutblikning A, B, C va D parametrleri;

2) to'rtqutblikning salt ishslash, qisqa tutashish va nominal rejimlarda uning kirish qarshiligi;

3) to'rtqutblikning nominal rejimida uning uzatuvchanlik funksiyasi.

**Yechish:** 1. A parametrini quyidagi shartdan topamiz:

$$\dot{U}_{1c} = A \cdot \dot{U}_{2c} \quad (I_2=0)$$

$$\text{Shuning uchun } A = \frac{\dot{U}_{1c}}{\dot{U}_{2c}} = \frac{220}{180e^{-j60^\circ}} = 1,22e^{j60^\circ} = 0,61 + j1,05$$

2. Nominal rejimda  $\dot{U}_2 = Z_{yuk} I_2$  ekanligini bilgan holda

$$\dot{U}_2 = 30e^{j60^\circ} \cdot 4 \cdot e^{-j90^\circ} = 120e^{-j30^\circ} \text{ ga ega bo'lamiz; demak, } \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2.$$

Bu yerdan:

$$B = \frac{\dot{U}_1 - A\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{220 - 1,22e^{j60^\circ} \cdot 120e^{-j30^\circ}}{4e^{-j90^\circ}} = 29,6e^{j51^\circ 48}$$

3. To'rtqutblikning simmetrikligi ( $A=D$ ) hisobga olingan holda bog'lanish tenglamasi  $AD-BC=1$  dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$C = \frac{A^2 - 1}{B} = \frac{1,22^2 e^{j120^\circ - 1}}{29,6e^{j51^\circ 48}} = \frac{-1,75 + j1,3}{29,6e^{j51^\circ 48}} = 0,074e^{j91^\circ 378} \cong j0,074$$

To'rtqutblikning kirish qarshiligi:

a) salt ishslash rejimida:

$$Z_{1kir.s} = \frac{\dot{U}_{1c}}{\dot{I}_{1c}} = \frac{A}{C} = \frac{1,22e^{j60^\circ}}{0,074e^{j60^\circ}} = 16,6e^{-j30^\circ} \text{ Om}$$

b) qisqa tutashish rejimida:

$$Z_{1kir.k} = \frac{\dot{U}_{1k}}{\dot{I}_{1k}} = \frac{B}{D} = \frac{29,6e^{j51^\circ 48}}{1,22e^{j60^\circ}} = 24,1e^{-j8^\circ 12} \text{ Om}$$

v) nominal rejimda:

$$\begin{aligned} Z_{1kir} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{U}_1}{(CZ_{kir} + D)\dot{I}_2} = \frac{220e^{j90^\circ}}{(0,074e^{j90^\circ} \cdot 30e^{j60^\circ} + 1,22e^{j60^\circ}) \cdot 4} \\ &= \frac{220e^{j90^\circ}}{10,1e^{j31^\circ}} = 21,8e^{-j31^\circ} \text{ Om} \end{aligned}$$

4. To'rtqutblikning nominal rejimdagi uzatuvchanlik koeffitsiyenti:  
a) kuchlanish bo'yicha:

$$F_u(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{120e^{-j30^\circ}}{220} = 0,54e^{-j30^\circ} \text{ yoki operator shaklida:}$$

$$F_u(p) = 0,545 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{p}{2\omega} \right)$$

$$\text{b) tok bo'yicha: } F_1(j\omega) = \frac{i_2}{i_1} = \frac{4e^{-j90^\circ}}{10,1e^{j31^\circ}} = 0,4e^{-j121^\circ}$$

$$\text{yoki operator shaklida: } F_i(p) \cong 0,4 \left( -0,5 - \frac{\sqrt{3}p}{2\omega} \right)$$

v) umumlashgan o'zaro qarshiligi:

$$F_2(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \frac{120e^{-j30^\circ}}{10,1e^{j31^\circ}} = 11,9e^{-j61^\circ} \cong 11,9 \left( -0,5 - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

yoki

$$F_z(p) = 11,9 \left( 0,5 - \frac{\sqrt{3}p}{2\omega} \right)$$


g) umumlashgan o'zaro o'tkazuvchanligi:

$$F_y(j\omega) = \frac{i_2}{\dot{U}_1} = \frac{4e^{-j90^\circ}}{220} = -j0,01818 \text{ yoki } F_y(p) = -0,01818 \frac{p}{\omega}$$

## XI BOB. ZANJIRSIMON (KASKADLI) SXEMALAR. ELEKTR FILTRLARI
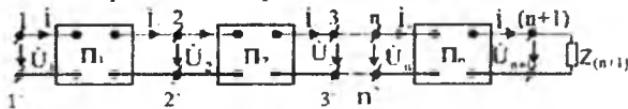
### 11.1. Zanjirsimon sxemalarning asosiy tenglamalari hamda tavsiflari

Bir qancha muhandislik masalalarida (aloqa kanali bo'ylab axborot uzatish, elektr uzatish liniyalari va h.k.) murakkab zanjirlarni tahlil qilishda ularning ayrim zvenolarini (zanjirsimon) ulash zarurati tug'iladi. Ko'pincha bunday to'rtqutbliklar passiv bo'lib, har bir kaskadning chiqish qismi keyingi kaskadning kirish qismi hisoblanadi (11.1-rasm). Bunday zanjirlar "zanjirsimon sxemalar" deb ataladi. Har qancha zvenoli barcha zanjirsimon sxemalar kirish qismlariga  $U_1$  kuchlanish va  $I_1$  tok, chiqish qismlariga esa  $U_{n+1}$  kuchlanish va  $I_{n+1}$  tok ta'sir etayotgan yagona to'rtqutblik deb qaralishl mumkin.



11.1-rasm.

Bunday to'rtqutblikning parametrlarini 10.3-mavzuda ko'rsatilgani-dek, nazariy hisoblash yo'li bilan, shuningdek, tajriba yo'li bilan aniqlash mumkin. To'rtqutblikning zvenosi alohida ko'rib chiqilganda, shu zvenoning ichki strukturasiga bog'liq bo'lган A,B,C va D parametr larga ega. Shunday qilib, k-nchi passiv to'rtqutblik  $\Pi_k$  quyidagi bog'lanish tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$\begin{aligned}\dot{U}_k &= A_k \cdot \dot{U}_{k+1} + B_k \dot{I}_{k+1} \\ \dot{I}_k &= C_k \cdot \dot{U}_{k+1} + D_k \dot{I}_{k+1}\end{aligned}$$

Bu zvenoning kirish tomonidagi to'la qarshiligi:

$$Z_{k,kir} = \frac{\dot{U}_k}{\dot{I}} = \frac{A_k \cdot Z_{k+1} + B_k}{C_k Z_{k+1} + D_k}$$

bunda:  $Z_{k+1} = \frac{U_{k+1}}{I_{k+1}}$  – to'rtqutblik  $\Pi_k$  ning chiqish tomonidagi qarshiligi;  $A_k$ ,  $B_k$ ,  $C_k$  va  $D_k$  – shu to'rtqutblikning doimiy parametrlari.

Shunday qilib, doimo har bir keyingi zvenodan oldingisiga o'tish yo'li bilan barcha zanjirli sxemaning 1-1' qismlariga nisbatan kirish qarshiligini aniqlash mumkin:

$$Z_{kir,1} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{A_1 \cdot Z_2 + B_1}{C_1 Z_2 + D_1}$$

Bunda  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  va  $D_1$  – to‘rtqutblik  $\Pi_1$  ning birinchi zvenosi parametrlari;  $Z_2=U_2/I_2$  – zanjirsimon sxemaning 2-2' qismalariga nisbatan kirish qarshiligi yoki birinchi to‘rtqutblikning chiqish tomonidagi qarshiligi.

Zanjirsimon sxemalarning zvenolarini moslashtirish amalda keng tarqalgan, ya’ni alohida olingan to‘rtqutbliklarning parametrlarini bunday tanlash (11.1-rasm), zanjirsimon sxemaning chiqish tomonidagi qarshilik  $Z_{n+1}$  ni kuchlanish manbai  $U_{n+1}$  bilan, kuchlanish manbai  $U_n$ ni esa qarshilik  $Z_1=U_1/I_1$  bilan almashtirsak, kuchlanish komplekslarining tok komplekslariga nisbatlari barcha qismlarda, bu murakkab zanjir manbara to‘g‘ri ulanganidek o‘zgarishsiz qoladi. Birinchi to‘rtqutblik uchun bu quyidagini bildiradi:

$$\frac{U_1}{I_1} = \frac{A_1 U_2 + B_1 I_2}{C_1 U_2 + D_1 I_2} = \frac{A_1 Z_2 + B_1}{C_1 Z_2 + D_1} = Z_1 \quad (\text{to‘g‘ri ulash}) \quad (11.1)$$

$$\frac{U_2}{I_2} = \frac{D_1 U_1 + B_1 I_1}{C_1 U_1 + A_1 I_1} = \frac{D_1 Z_1 + B_1}{C_1 Z_1 + A_1} = Z_2 \quad (\text{teskari ulash}) \quad (11.2)$$

bunda:  $Z_1=Z_{1c}$  va  $Z_2=Z_{2c}$  zanjirsimon sxema mos ravishda ishlaganda to‘rtqutblikning kirish va chiqish tomonlaridagi **tavsifiy qarshiliklari**.

(11.1) va (11.2) larni uncha murakkab bo‘limgan o‘zgartirish natijasida quyidagilarni olish mumkin:

$$Z_{1c} = \sqrt{\frac{A_1 B_1}{C_1 D_1}}, \quad Z_{2c} = \sqrt{\frac{B_1 D_1}{A_1 C_1}}; \quad Z_{1c} \cdot Z_{2c} = \frac{B_1}{C_1}; \quad Z_{1c}:Z_{2c} = A_1:D_1. \quad (11.3)$$

#### *To‘rtqutblikning parametrlari orasidagi bog‘lanish tenglamasi*

$A_1 D_1 - B_1 C_1 = 1$  ga mos bo‘lgan Ch  $2\gamma = A_1 D_1$  va Sh  $2\gamma = B_1 C_1$  belgilashlarni kiritib va xarakteristik qarshiliklar orqali ko‘rib chiqilayotgan qaytuvchan to‘rtqutblikning parametrlarini aniqlashga imkon beruvchi quyidagi munosabatlarni yoza olamiz:

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= \sqrt{\frac{Z_{1c}}{Z_{2c}}} \cdot ch\gamma, \quad B_1 = \sqrt{Z_{1c} \cdot Z_{2c}} \cdot sh\gamma_1, \\ C_1 &= \frac{1}{\sqrt{Z_{1c} \cdot Z_{2c}}} \cdot sh\gamma \quad \text{va} \quad D_1 = \sqrt{\frac{Z_{2c}}{Z_{1c}}} \cdot ch\gamma \end{aligned} \right\} \quad (11.4)$$

“To‘rtqutblikning uzatish o‘lchovi” deb ataluvchi parametr umumiyl holda kompleks miqdor bo‘lib, u quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$\gamma = \alpha + j\beta \quad (11.5)$$

bunda:  $\alpha$ –to‘rtqutblikning so‘nish koeffitsiyenti;  $\beta$ –fazaviy koeffitsiyenti.

To‘rtqutblik simmetrik ( $A_1=D_1$ ) bo‘lgan holda, (11.4) ga binoan, zanjirning umumiyl tavsifiy qarshiligi:

$$Z_{1c} = Z_{2c} = Z_c = \sqrt{\frac{B_1}{C_1}}$$

Bu qarshilik, boshqacha aytganda “*to’rtqutblikning takrorly qarshılıgi*” deb ataladi, chunki u to’rtqutblikning yuklamasi sifatida ulanganda keyingi to’rtqutblikning kirish tomonida xuddi shu  $Z_c$  qarshilikka ega bo’ladi. Agar zanjirsimon sxemaning zvenolari (11.1-rasm) faqat moslangan bo’lmay, simmetrik ham bo’lganda yuklamaning qarshılıgi  $Z_{yuk}=Z_c$  bo’lsa, zanjirli sxemaning kirish tomonidagi qarshılıgi  $Z_1$  ham  $Z_c$  ga teng bo’ladi.

Umumiy holda  $Z_{1c} \neq Z_{2c}$  bo’lganda, birinchi to’rtqutblikning uzatish koeffitsiyenti  $\gamma$  ni quyidagi nisbatlardan ham aniqlash mumkin:

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = A_1 + \frac{B_1}{Z_{2c}} \quad \text{va} \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = C_1 Z_{2c} + D_1$$

Bularni birlashtirib, quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2} &= A_1 C_1 Z_{2c} + A_1 D_1 + B_1 C_1 + B_1 D_1 - \frac{1}{Z_{2c}} = \\ &= (\sqrt{A_1 D_1} + \sqrt{B_1 C_1})^2 = (ch\gamma + sh\gamma)^2 = e^{2\gamma} \\ ch\gamma &= \frac{1}{2}(e^\gamma + e^{-\gamma}) \quad \text{va} \quad sh\gamma = \frac{1}{2}(e^\gamma - e^{-\gamma}) \end{aligned}$$

Shunday qillib, noma'lum parametrlar:

$$\gamma = \frac{1}{2} \ln \frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2} = \ln [\sqrt{A_1 D_1} + \sqrt{B_1 C_1}]$$

To’rtqutblik simmetrik bo’lganda, ya’ni  $A = D$  va

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_c \quad \text{va} \quad \gamma = \ln(A_1 + \sqrt{B_1 C_1})$$

Ammo

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = A_1 + \frac{B_1}{Z_1} = A_1 + \sqrt{B_1 C_1} \quad \text{va} \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = A_1 + \sqrt{B_1 C_1}$$

bo’lgani tufayli,

$\gamma = \ln \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \ln \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2}$  yoki  $\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = e^\gamma$  ni hosil qilamiz. Amplitudaviy va fazaviy nisbatlarni hisobga olganda  $\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{U_1}{U_2} e^{j(\varphi_{u1} - \varphi_{u2})}$  va endi (11.3) ifoda o’rniga quyidagini yozish mumkin:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \ln \left[ \frac{U_1}{U_2} e^{j(\varphi_{u1} - \varphi_{u2})} \right] = \ln \frac{U_1}{U_2} + j(\varphi_{u1} - \varphi_{u2}) \quad (11.6)$$

Koeffitsiyent  $\gamma$  ni haqiqiy qismi  $\alpha = \ln(U_1:U_2)$  kirish kuchlanishi  $U_1$  (yoki toki  $I_1$ ) ko'rib chiqilayotgan zanjirsimon sxemadagi (11.1-rasm)  $\Pi_1$  to'rtqutblikdan o'tganda uning moduli qancha o'zgarishini ko'rsatadi. To'rtqutblikning kirish va chiqish qismlaridagi oniy kuchlanishlar  $u_1(t)$  va  $u_2(t)$  ning boshlang'ich fazalari ayirmasiga teng bo'lган mavhum qismi  $\beta = \psi_{u1} - \psi_{u2}$  to'rtqutblikka berilgan kuchlanish fazalarining o'zgarish darajasini belgilaydi.

So'nish koeffitsiyenti  $\alpha$  neper (nep) yoki detsibell (db) hisobida, fazalar koeffitsiyenti  $\beta$  esa radian (rad) hisobida. Signalning 1 nep so'nishi chiqish kuchlanish moduli  $U_2$  ning (yoki tok  $I_2$  ning) kirish kuchlanishi  $U_1$  (yoki tok  $I_1$ ) modulidan  $e = 2,718$  marta kichikligini bildiradi, ya'ni  $U_1/U_2 = I_1/I_2 = e$ . So'nish birliklari 1 nep bilan 1 db orasidagi bog'lanish quyidagicha aniqlanadi:

$$1\text{nep} = 8,086 \text{ db} \text{ yoki } 1 \text{ db} = 0,115 \text{ nep.}$$

## 11.2. Chastota ajratuvchi elektr filtrlar

10.4-mavzuda ko'rsatib o'tilganidek, to'rtqutblikning kirish tomonidagi  $x_1(t)$  signal bilan uning chiqish tomonidagi reaksiyası  $x_2(t)$  orasidagi miqdor va sifat nisbatlar uzatuvchanlik funksiyasi  $F(j\omega)$  bilan aniqlanadi. Uzatuvchanlik funksiyasi  $F(j\omega)$  ning chastotasi o'z navbatida to'rtqutblikning ichki parametrlari  $R$ ,  $L$  va  $C$  ga bog'liq bo'ladi. Parametrarning shunday nisbatini tanlash mumkinki, bunda uzatuvchanlik funksiyasi  $F(j\omega)$  signal  $x_1(t)$  bilan kirayotgan ayrim chastotalar va chastotalar hududi uchun tanlash xususiyatiga ega. Chastota tanlash xususiyatiga ega bo'lib, ayrim to'rtqutbliklar yoki zanjirli sxemalar tarzida tuzilgan qurilmalar "*chastota ajratuvchi elektr filtrlar*" deb ataladi. Ba'zi chastotalar o'z diapazoni bilan aniqlanib, *o'tkazish chegaralari* (yoki *tiniqlik zonasasi*) deb ataladigan hududda elektr filtr signal  $x_1(t)$  ning boshlang'ich amplitudasini deyarli kamayitmay (bunda so'nish koeffitsiyentl  $\alpha \rightarrow 0$  bo'ladi) o'tkazadi. Aksincha, tutib qolish hududida (ya'ni, o'tkazish chegaralaridan tashqarida) signalning so'nishi maksimal bo'lib, filtrning chiqish tomonida signal  $x_2(t)$  ning amplitudasi signal  $x_1(t)$  ning amplitudasiga nisbatan hisobga olmaslik darajasida kichik bo'ladi. Elektr filtrlar aloqa texnikasida, radiotexnikada, avtomatika va telemexanika qurilmalarida hamda boshqalarda keng ko'lamda ishlataladi. Masalan, o'ta sezgir chastota filtri bir just sim orqali bir necha o'ntacha telefon signallarini uzatishga, ya'ni ko'p kanalli aloqani amalga oshirishga imkon beradi. Filtrlarning tanlangan

siziq chegaralari chastotalariga ta'siri shahar radio tarmoqlari orqali uch kanalli radio uzatishga ham asos qilib olingan.

O'zining vazifasi va sxenaning tuzilishi jihatidan elektr filtrlar  
1) quyi chastotall; 2) yuqori chasteotali; 3) hududli (chastotalararo) va  
4) to'suvchi filtrlarga bo'linadi.

Chastota ajratuvchi filtrlarning ishlash prinsipi induktivlik va si-g'iimlar qarshiliklarining (yoki o'tkazuvchanliklarning) signal chastotasi  $\omega$  qiymatiga bog'liq holda o'zgarishiga asoslangan. Chastota ajratuvchi filtlarning reaktiv elementi L va C lardan tuzilganligining yana bir sababi shuki, ularda aktiv energiya isrofi minimal bo'ladi.

### 11.3. Quyi chastota filtrlari

Noldan  $\omega_0$  gacha bo'lgan chastotalardagi signallarning erkin (bemalol) o'tishini ta'minlab, chastotasi birmuncha yuqori bo'lgan signallarning o'tishiga to'sqinlik qiluvchi filtlar *quyi chastota filtrlari* deb ataladi.

Qo'yilgan shartlarni yuqori chasteotali toklarning maksimal so'nishini ta'iminlovchi ketma-ket induktiv va parallel sig'im elementlaridan tuzilgan to'rtqutblik filtrlari qanoatlanadiradi. 11.2-a va b rasmida tegishlicha ideal reaktiv element L va C dan tuzilgan T va  $\Pi$  - shaklli quyi chastota filtrlari ko'rsatilgan. Bu to'rtqutbliklarning filtrlash xususiyatini aniqlash uchun ularning so'nish va fazalar koefitsiyentini, shuningdek, tavsifiy qarshiliklarini filtrlarni kirish tomonidagi signalning chasteotalariga bog'liqligini tekshiramiz. Tavsifiy qarshilik  $Z_{yuk}=Z_{cga}$  yuklangan simmetrik va moslangan T-shaklli to'rtqutblik (11.2-a rasm) uchun (\*\*) formula 11.1ga binoan,

$$A = ch\gamma = ch(\alpha + j\beta) = cha \cdot \cos \beta + jsha \cdot \sin \beta \quad (11.7)$$


bo'ladi, bunda:  $A$  – to'rtqutblik doimiysi.

11.2-mavzuda bayon qilinganiga binoan, 11.2-a rasmdagi T-shaklli to'rtqutblik uchun

$$A = 1 + Z_1 Y_0 = 1 + \frac{j\omega_0 L}{2} \cdot j\omega C = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Demak, (11.5) tenglamaning mavhum qismi nolga teng, shuning uchun:
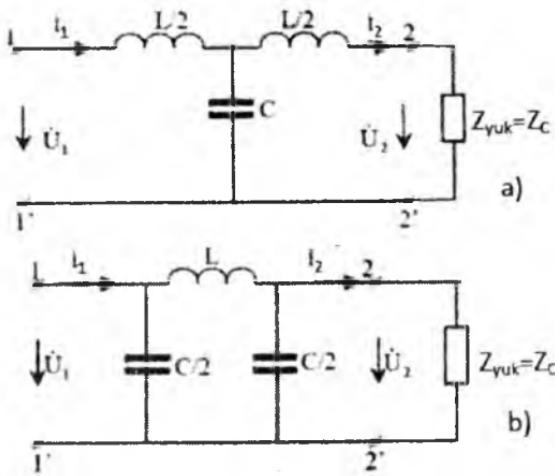
$$A = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} = cha \cdot \cos \beta \quad (11.7, a)$$



11.2-rasm.

Tiniqlik (erkin o'tkazish) zonasida filtrning so'nish koeffitsiyenti  $\alpha = 0$ , demak,  $\text{Ch}\alpha = 1$  (11.7-a) ning o'mniga  $A = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} = \cos\beta$  ni yozish mumkin; A-kattalik -1 dan +1 gacha ( $\beta=0 \div \pi$ ) o'zgara oladi.

Endi  $-1 \leq 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} \leq 1$  nisbatga asoslanib, tekshirilayotgan filtrning qanday chastotalar diapazonida ishlayotganini aniqlash qiyin emas.

Filtr  $\omega=0$  dan to  $\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$  gacha bo'lgan diapazondagi chastotalarni so'ndirmay ( $\alpha=0$ ) o'tkazadi. Bunda fazal koeffitsienti  $\omega=0$  va  $\beta = 0$

$\omega_0 = 2/\sqrt{LC}y_0$  bo'lganda,  $\beta=\pi$ , tavsifiy qarshiligi  $\omega=0$  bo'lganda,  $Z=\sqrt{L/C}$  va  $\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$  bo'lganda,  $Z_{ct}=0$  bo'ladi, chunki


$$Z_{ct} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{1}{Y_0} (Z_1 + Z_2 + Y_0 \cdot Z_1 Z_2)} = \sqrt{\frac{L}{C} - \left(\frac{\omega L}{2}\right)^2}$$

(bunda,  $Z_1=Z_2=j\omega L/2$ ,  $Y_0=j\omega C$  formuladagi indeks T-filtrning sxemasi T-shaklli ekanligini bildiradi).


So'nish koeffitsiyentlari  $a(\omega)$  va  $\beta(\omega)$  ning filtrni kirish tomonidagi signalning chastotasiga bog'liqligini ifodalovchi egri chiziqlar 11.3-rasmida, bog'lanish  $Z_{ct}(\omega)$ ning egri chizig'i esa 11.4-rasmda ko'rsatilgan.

T-shaklli filtrning (11.2-b rasm) tavsiflari  $a(\omega)$  va  $\beta(\omega)$  ham xuddi 11.3-rasmida ko'rsatilganidek bo'ladi, chunki ular

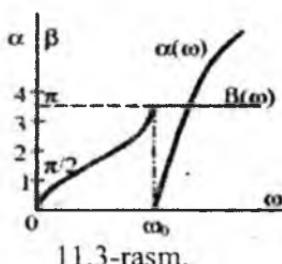$A = 1 + Z_0 Y_2 = 1 + j\omega L \cdot j \frac{\omega C}{2} = 1 - \frac{\omega^2 LC}{2} = \cos \omega \beta$  ga asoslangan.



11.3-rasm.

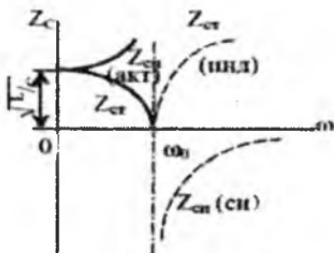

11.4-rasm.

Bunda  $Y_2=j\omega C/2$  – parallel ulangan sig‘imli tarmoqlarning o’tka-zuvchanligi;  $Z_0=j\omega L$  ketma-ket ulangan induktiv elementning qarshiligi.

Shunday qilib, 11.2-a va b rasmdagi filtrlarning sxemalari o’zaro ekvivalent bo’llib, faqat bir-biridan 11.4-rasmdagiga bog‘lanish  $Z_c(\omega)$  bilan farq qiladi, chunki:

$$Z_{CP} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{Z_0 \cdot \sqrt{Y_1 + Y_2 + Y_3 \cdot Y_2 \cdot Z_c}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{C}{L} - \left(\frac{\omega C}{2}\right)^2}}$$

Ko‘rinib turibdiki,  $\omega=0$  bo‘lganda  $\Pi$ -shaklli to‘rtqutblikning tavsifiy qarshiligi  $Z_{CP} = \sqrt{L/C}$  bo‘ladi, ammo  $\omega=\omega_0=2/\sqrt{LC}$  bo‘lganda tegishlishcha  $Z_{CP} = \infty$  ega bo‘lamiz.


## 11.4 Yuqori chastota filtrlari

Tiniqlik zonasasi  $\omega=\omega_0$  dan to  $\omega=\infty$  gacha bo‘lgan chastotalar diapazonida yotgan filtrlar **yuqori chastota filtrlari** deb ataladi. Ushbu chastotalar diapazonidagi so‘nish koefitsiyenti a nolga teng bo‘lganidan bu xil filtrlarga asos qilib olingan to‘rtqutbliklarning doimiysi bo‘lib, chastotalarga bog‘liq holda -1 dan +1 gacha o‘zgaradi. Endi 11.5-a va b rasmda tasvirlangan T va  $\Pi$ -shaklli sxemalar uchun  $a(\omega)$ ,  $\beta(\omega)$  va  $Z_c(\omega)$  bog‘lanishlarni tekshiramiz. Zanjirlarning strukturalaridan ko‘rinib turibdiki, ketma-ket ulangan sig‘imli elementlar quyisi chasteotali toklarning amplitudalarini imkonli boricha kamaytirib, parallel ulangan induktivliklar esa o’sha toklarning manba zanjiri bilan tutashuvining qisqa yo‘lini hosil qiladi.

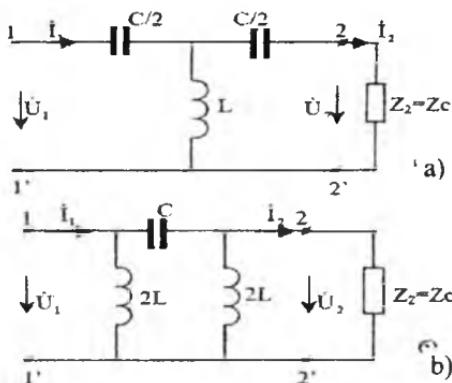10.2-mavzuda bayon qilinganiga binoan, T-shaklli to‘rtqutblikning (11.5-a rasm) parametri A quyidagidek aniqlanadi:

$$A = 1 + Z_1 Y_0 = 1 + \frac{1}{j2\omega C} \cdot \frac{1}{j\omega L} = 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC} \quad (11.8)$$

$$A = \operatorname{ch}\gamma = \operatorname{ch}(j\beta) = \cos\beta \quad (11.9)$$




11.5-rasm.

Ammo faza koefitsiyenti  $\beta$  (11.8) bo'yicha 0 dan  $\pi$  gacha o'zgarganligi tufayli,

$$-1 \leq 1 - \frac{1}{2\omega^2 LC} \leq 1$$

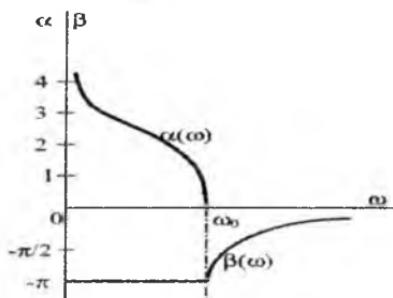Demak, filtr  $\omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}} (\cos\beta - 1)$  dan  $\omega = \infty (\cos\beta = -1)$




11.6-rasm.

gacha bo'lgan diapazondagi chastotalarni so'ndirmay o'tkazadi. 11.6-rasmida tekshirilayotgan zanjir uchun  $\alpha(\omega)$  va  $\beta(\omega)$  bog'lanishlarning egri chiziqlari ko'rsatilgan; rasmdan ko'rindaniki, quyi chastotali signal-larning eng ko'p so'nishi tavsiyalarining boshlanishida bo'lib, chastota  $\omega$  ning yaqinida ularning yuklama zanjiriga kirishi sezilarli bo'ladi. T-

shaklli sxema bo'yicha yig'ilgan yuqori chastotali filtri tavsifiy qarshiligi  $Z_{CT}$  ning chastotaga bog'liqligi aniqlanadi:

$$Z_{ct} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 Y_0}{Y_0}} = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{1}{4\omega^2 C^2}}$$

Bu formulaga binoan,  $\omega = 0$  bo'lganda  $Z = -\infty$ ,  $\omega = \omega_0$  bo'lganda  $Z_{CT}=0$ ,  $\omega \rightarrow \infty$  bo'lganda esa  $Z_{CT} = \sqrt{\frac{L}{C}}$  bo'ladi. Bularga oid  $Z_{CT}(\omega)$  egri chizig'i 11.7-rasmida tasvirlangan.  $\Pi$ -shaklli sxema bo'yicha yig'ilgan (11.5-b rasm) yuqori chastota filtri o'tkazish qobiliyati jihatidan bundan oldin bayon qilingan filtrga ekvivalent bo'lib, uning tavsiflari  $a(\omega)$  va  $\beta(\omega)$  11.6-rasmida ko'rsatilgan egri chiziqlari bilan mos tushadi.

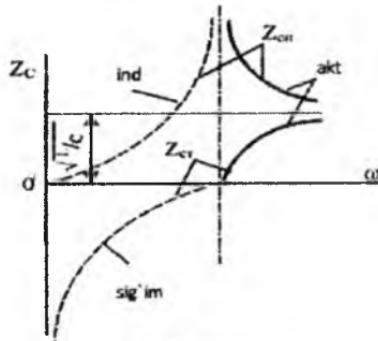

11.7-rasm.

T-shaklli filtrdan farqli ravishda bog'lanish  $Z_{CT}(\omega)$  quyidagicha hisoblanadi:


$$Z_{ct} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{\frac{Z_0}{Y_1 + Y_2 + Y_1 \cdot Y_2 Z_0}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{C}{L} - \frac{1}{4\omega^2 L^2}}};$$

Bu formulaga binoan,  $\omega=0$  bo'lganda  $Z_{CT}=0$ ,  $\omega=\omega_0$  bo'lganda  $Z_{CT}=\infty$ ,  $\omega \rightarrow \infty$  bo'lganda esa  $Z_{CT} = \sqrt{L/C}$  bo'ladi. Bularga oid  $Z_{CT}(\omega)$  egri chizig'i 11.7-rasmida tasvirlangan.
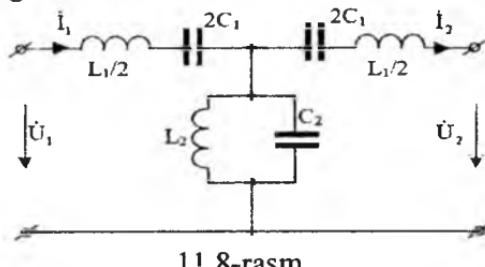
## 11.5. Ikki chastota bilan chegaralangan (hududli) filtrlar

$\omega_1$  dan  $\omega_2$  gacha bo'lgan diapazondagi chastotali signallarni so'n-dirmay (bunda  $\alpha = 0$  bo'ladi) o'tkazuvchi filtlar **hududli** yoki **chastotaviy cheklangan filtrlar** deb ataladi. Bunday filtrlar aloqa texnikasida va obyektlarni distansion boshqarish sistemalarida keng ko'lamma ishlataladi. Bu xil yuqori chastota filtrlari chastotalarning umumiy spektridan foydali signalni eltuvchi juda siqiq chastotalar polosasini (chegaralarini)

ajratishga hamda 0 dan  $\omega_1$  gacha va  $\omega_2$  dan  $\infty$  gacha bo'lgan barcha chastotalarni to'sishga imkon beradi.



11.8-rasm.

Oddiy hududli filtr  $\omega_1$  va uning yuqori chastotali signallarni so'ndirmay o'tkazuvchi yuqori chastota filtlarini (11.5-a rasm) va  $m=0$  dan  $Y_u=Y_{u2}$  (bunda  $M > Y_{u1}$ ) gacha bo'lgan signallarni so'ndirmay o'tkazuvchi (bunda  $a=0$  bo'ladi) quyi chastota filtrlarini (11.2-a va b rasm) kaskadli ketma-ket ulash yo'li bilan tuzish mumkin. Bunday kaskadning xususiyati T-shaklli sxema bo'yicha yig'ilgan (11.8-rasm) yagona sxemada mujassamlashtirish mumkin. Bu to'rtqutblikning doimiysi A bir tomonning bo'ylama qarshiligi  $Z_1=Z_2=j(\omega L_1/2-1/2\omega C_1)$  va ko'ndalang o'tkazuvchanligi  $Y_0=-j(1/\omega L_2-\omega C_2)$  dan quyidagicha aniqlanadi:

$$A = 1 + Z_2 Y_0 = 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{L_1}{L_2} - \omega^2 L_2 C_2 - \frac{1}{\omega^2 L_2 C_2} + \frac{C_2}{C_1} \right) \quad (11.10)$$

fazaviy koeffitsiyent  $\beta$  ning o'zgarish chastotalari bo'yicha:

$-1 < \cos \beta < 1$ , demak,  $-1 < A < +1$  ligini bilgan (11.10) tenglamani avval bitta  $A=-1$  chegaraviy qiymat uchun

$$\omega^4 - \frac{L_1 C_1 + 4L_2 C_1 + L_2 C_2}{L_1 L_2 C_1 C_2} \omega^2 + \frac{1}{L_1 L_2 C_1 C_2} = 0 \quad (11.11)$$

ko'rinishida, so'ngra boshqa  $A = 1$  chegaraviy qiymat uchun

$$\omega^4 - \frac{L_1 C_1 + L_2 C_1}{L_1 L_2 C_1 C_2} \omega^2 + \frac{1}{L_1 L_2 C_1 C_2} = 0 \quad (11.12)$$

ko'rinishda yechib,  $\omega_1$  va  $\omega_2$  chegaraviy chastotalarni topamiz. Masalani osonlashtirish maqsadida  $L_1 C_1 = L_2 C_2 = 1/\omega_0^2$  deb qabul qilamiz. U holda chastotalar

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

uchun qarshiliklar  $Z_1$ ,  $Z_2$  va o'tkazuvchanlik  $Y_0$  nolga teng bo'ladi, bu esa  $U_2 = U_1$  va  $I_2 = I_1$  ekanligini bildiradi. Demak, bu chastota filtrining

$\omega_4 - 2(1+2m_2) \cdot \omega_{02} \cdot \omega_2 + \omega_{04} = 0$  ni olamiz; bunda  $m_2 = L_2/L_1 = C_1/C_2$ . Bu bikvadrat tenglamani yechish natijasida quyidagini hosil qilamiz:


$$\omega_{1,2}^2 = \left[ (1 + 2m^2) \pm 2m\sqrt{1+m^2} \right] \omega_0^2 = \left[ \sqrt{m^2 + 1} \pm m \right]^2 \omega_0^2$$

Demak,

$$\omega_1 = \omega_0(\sqrt{m^2 + 1} - m) \quad \omega_2 = \omega_0(\sqrt{m^2 + 1} + m)$$

(manfiy ildizlarni tushirib qoldiramiz, chunki  $\omega$  – mushat kattalikdir).

Ko'rinish turibdiki,  $\omega_1, \omega_2 = \omega_0$ . Bu esa, o'z navbatida, rezonansli chastota  $\omega_0$  ning tekshirilayotgan filtrning tiniqligi zonasidagi chastota diapazoniga tegishli ekanligini bildiradi. Yagona  $\omega = \omega_0$  ildizli tenglama (11.12) ni yechib, bunga ishonch hosil qilishimiz mumkin. 11.9-rasm so'nish a( $\omega$ ) va faza  $\beta(\omega)$  koeffitsiyentlari egrisi chiziqlarining filtrning kirish tomonidagi signalning chastotaga bog'liqligi ko'rsatilgan. Egri chiziqlardan ko'rinish turibdiki,  $\omega$  chastota  $\omega_0$  chastotadan o'tganda  $\beta$  ning ishorasi o'zgarib, "faza to'ntarish" sodir bo'ladi.

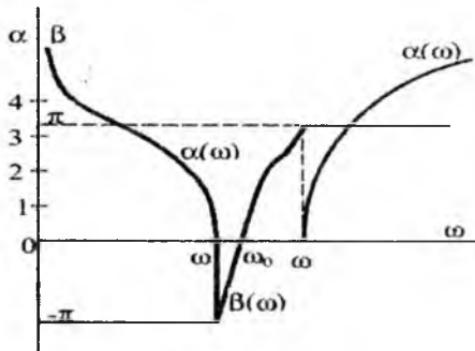

11.9-rasm.

Nihoyat, shumi aytish mumkinki, to'suvchi filtrlar signallarning  $\omega_1$  dan to  $\omega_2$  gacha diapazondagi chastotalarni to'sish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu filtrlar ham quyi va yuqori chastota filtrlarini o'zida mujassamlashtirgan. Ishlash jihatidan olganda bu filtrning hududiy filtrlardan farqi shuki, ular 0 dan  $\omega_1$  gacha va  $\omega_2$  dan  $\infty$  gacha bo'lgan chastotalar uchun "tiniq" bo'lib,  $\omega_1 \cdot \omega_2$  gacha diapazondagi chastotalar uchun katta ( $a >> 1$ ) qiymatga ega so'nish koeffitsiyentini ta'minlaydi.

**11.1-misol.** To'rtqutblikning  $\Pi$ -shaklli almashinish (ekvivalent) sxemasi (11.2-b rasm) bo'yicha yig'ilgan quyi chastota filtri  $f=0 \div 1\text{kHz}$  diapazondagi chastotada tiniqlik zonasiga ega bo'lganda,  $L=0,05\text{G}$  uchun quyidagilar aniqlansin:

1) filtrning parallel tarmoqdaridagi sig'im  $C'=C/2$ ;

2)  $f_1=1,2$  kGts chastotadagi so'nish koeffitsiyenti;

3)  $f = 0,2; 0,6; 1,2$  kGts chasteotalardagi tavsifiy qarshilik  $Z_c$ .

**Yechish:** 1. Parallel tarmoqning sig'imini  $1 - \frac{\omega^2 LC}{1} = -1$  dan quyidagicha aniqlaymiz:

$$C' = \frac{C}{2} = \frac{4}{2L\omega_0^2} = \frac{2}{0,05(2\pi \cdot 10^3)^2} \cong 10^{-6} \Phi = 1 \text{ mK}\Phi *$$

2. To'rtqutblikning  $\omega_1 = 2\pi f = 6,28 * 1200 = 7550$  radian/sek. chasteotadagi doimiysi

$$A = 1 - \frac{\omega_1^2 LC}{2} = 1 - \frac{57 \cdot 10^6 \cdot 0,05 \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{2} = -1,85$$

Ammo  $\omega > \omega_0$  chasteotada  $\beta = \pi - \text{const}$  bo'lgan tufayli,

$$Ch\alpha = \frac{A}{\cos \beta} = 1,85 \text{ yoki } \alpha = 1,225$$

3. Filtrning tavsifiy qarshiligi quyidagicha topiladi:

$$Z_{cr} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}} = 158: \sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}$$

Shu sababli,  $f_1=200$  Gts,  $f_2=600$  Gts va  $f_3=1200$  Gts chasteotalar uchun u tegishlichcha quyidagicha bo'ldi;

$$Z_{cr1} = 158: \sqrt{1 - 0,2^2} = 161 \Omega; Z_{cr2} = 158: \sqrt{1 - 0,6^2} = 198 \Omega;$$

$$Z_{cr3} = 158: \sqrt{1 - 1,2^2} = -j238 \Omega.$$

**11.2-misol.** T-shaklli sxema bo'yicha qurilgan (11.5-a rasm) yuqori chasteota filtrining parametrlari  $C=1\text{mK}\Phi$  va  $L=0,01\text{T}$ . Quyidagilar aniqlansin:

1) filtrning tiniqlik zonasini hosil qiluvchi chasteotalar diapazoni;

2)  $\omega = 0,8$  chasteotadagi so'nish koeffitsiyenti;

3) fazal koeffitsiyenti  $v$  va filtrning  $\omega=2\omega_0$  chasteotadagi tavsifiy qarshiligi  $Z_{cr}$ .

**Yechish:** 1. Filtrning bo'sag'aviy o'tkazish chasteotasi:

$$\omega_0 = \frac{1}{2\sqrt{LC}} = \frac{i}{2\sqrt{10^{-2} \cdot 1^{-6}}} = 5 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

yoki

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 797 \approx 800 \text{ Gts}$$

Demak, filtrning tiniqlik zonasasi  $\omega_0 = 5 \cdot 10^3$  dan  $\omega = \infty$  gacha bo'lgan chasteotalar diapazonida joylashgan.

Filtrning  $\omega = 0,8\omega_0$  chasteotadagi parametri  $A$  to'rtqutbliknikiga o'xshash aniqlanadi:

Filtrning  $\omega = 0,8\omega_0$  chastotadagi parametri A to'rtqutbliknikiga o'xshash aniqlanadi:

$$A = 1 - \frac{2\omega_0^2}{\omega^2} = 1 - \frac{2}{0,64} = -2,130 \leq \omega \leq \omega_0$$

bo'lgan chastotalarda faza koeffitsiyenti  $\beta = -\pi$  bo'lgani uchun, so'nish koeffitsiyenti quyidagi munosabatdan aniqlanadi:

$$Ch\alpha = \frac{A}{\cos\beta} = \frac{-2,13}{-1} = 2,13. \text{ Demak, } a = 1,39.$$

Filtrning o'tkazish chastotalalaridagi faza koeffitsiyenti:

$$\cos\beta = A = 1 - \frac{2\omega_0^2}{\omega^2} \text{ dan topiladi; demak, } \omega = 2\omega_0 \text{ chastotada}$$

$\cos\beta = A = 1 - 0,5 = 0,5$  bo'ladi, bunda  $\beta = \pi/3$  rad.

Filtrning  $\omega = 2\omega_0$  chastotadagi xarakteristik qarshiligi:

$$Z_{cT} = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{(Z_1 + Z_2 + Z_1 Z_2 Y_0) : Y_0} = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{1}{4\omega^2 C^2}}$$

$$= \sqrt{10^4 - 0,25 \cdot 10^4} = 0,866 \cdot 10^2 = 86,6 \text{ Ohm}$$

(qarshilik xususiyati – aktiv).

## XII BOB. TARQOQ PARAMETRLI ELEKTR ZANJIRLAR

### 12.1. Umumiyl tushunchalar

Biz oldingi boblarda, asosan, yig'iq parametrl, ya'ni elementlari bir-biridan yaqqol farq qiluvchi va aniq R, L va C parametrleriga ega bo'lgan zanjirlarni ko'rib chiqdik. Zanjir strukturasini bu xilda ideallashtirish unda bo'layotgan muhim fizikaviy jarayonlarning tahlilini soddalashtirib, ko'pgina hollarda muhandislik hisoblarining aniqligiga ta'sir etmaydi. Ammo zanjirning ayrim qismlarida R, L va C parametrлarni "**yig'iq**" deb qarash to'g'ri bo'lavermaydi, bir qancha hollarda xato ham bo'lib, tekshirilayotgan zanjirdagi haqiqiy fizik manzarani buzib ko'rsatadi.

Bunga elektr energiyasini uzatish (yoki aloqa) liniyasi yaqqol misol bo'lib, uning uzunasi bo'ylab istalgan nuqtasida R, L va C parametrлardan birortasining namoyon bo'lishini ko'rsatish mumkin emas. Liniyaning oxiridagi kuchlanish  $U_2$  liniyaning boshidagi kuchlanish  $U_1$ ga teng emas, chunki boruvchi va qaytuvchi simlarda ularning aktiv, induktiv qarshiliklari hisobiga kuchlanishning  $\Delta U$  pasayishi hosil bo'ladi. Ana shu qarshiliklar liniyaning butunlay uzunasi bo'ylab taqsimlangan, chunki liniyaning har qanday bo'lagi aktiv qarshilik R va simdagi tokning o'z magnit maydoni bilan ta'siri hisobiga hosil bo'lgan induktivlik L ga ega. Xuddi shunga o'xhash, liniyaning oxiridagi tok  $I_2$  uning boshlanishidagi tok  $I_1$ ga teng emas, chunki asosiy tokdan tashqari, simlarning izolatsiyasi mukammal bo'lmaganligidan ularning orasidagi o'tkazuvchanlik toki, shuningdek, sig'implarda va simlararo hamda simlar bilan yer orasida paydo bo'luvchi siljish toki ham bo'ladi. Liniya bo'ylab uning har bir bo'lagida (masalan, har bir kilometrida) uning induktivligi va sig'imi hisobiga kuchlanish U va tok I kuchlanish  $U_1$ dan va tok  $I_1$ dan fazalari  $\psi_u$  va  $\psi_i$  jihatidan farq qiladi.

Shunday qilib, bunday zanjirlardagi kuchlanish va tok faqatgina vaqt funksiyasi  $u(t)$  va  $i(t)$  deb qaralmasdan, manba (yoki yuklama) joylashgan yerdan boshlab masofa (liniyaning uzunligi) funksiyasi  $u(x)$  va  $i(x)$  tarzida ham qaralishi lozim. Liniya qanchalik uzun bo'lsa, uning R,L,G va C parametrларини yig'iq deb hisoblab bo'lmaydi.

Ko'rib chiqilayotgan holda liniyani "**faqat tarqoq parametrlı zanjir**" deb qarash lozim. Ko'rsatilgan kategoriyaligi zanjirlarni hisoblashga bunday yondoshishning ikkinchi muhim omili-vaqt omilidir, chunki liniya uzaygan sari energiyaning manbadan iste'molchiga yetib borish vaqtı sezilarli darajada ortib boradi. Gap shundaki, elektr uzatish

(yoki aloqa) liniyasi uzunligining ortib ketishi yoki o'zgaruvchan tok generatori chastotasining ortisbi bilan limiya bo'ylab signalning tarqalish tezligi va signalning tezligi bir-biriga taqqoslab bo'ladigan o'zarlo yaqin kattaliklarga aylanadi. Masalan, aloqa elektr liniyalarida davriy o'zgaruvchan signal manbaini ulangan paytidan boshlab, uni iste'molchi qabul qilgunga qadar shu signalning bir nechta o'zgarish davriga teng bo'lgan vaqt o'tishi mumkin.

Endi tarqoq parametrli zanjirlar uchun hosil bo'lgan asosiy fizik qonunlarni uzun liniyalar deb ataladigan liniyalardagi turg'unlashgan jarayonlarni tahlil qilish misolida ko'rib chiqamiz. Bunda masofa va signalning tarqalish vaqt (tezligi) elektr energiyasini (yoki aloqa signallarini) uzatish liniyalarini uchun muhim omil hisoblanadi.

## 12.2. Bir jinsli liniyaning differensial tenglamalari

Parametrlari liniyaning butun uzunligi bo'ylab bir tekis taqsimlangan limiya bir jinsli deb ataladi. 12.1-rasmda liniyaning boshlanishidan x masofada joylashgan ikki simli uzun liniya elementar  $dx$  qismining ekvivalenti, almashinish sxemasi ko'rsatilgan. Barcha liniya juda ko'p elementar qismlardan iborat bo'lib, bu qismlarning har biri qarshiligi  $R_0 dx$  ga, liniya simlarining induktivlik  $L_0 dx$  ga, aktiv o'tkazuvchanlik  $G_0 dx$  ga va simlararo hamda simlar bilan yer orasidagi sig'im  $C_0 dx$  x ga ega. Agar elementar qismning "a-v" kirish tomonidagi oniy kuchlanish  $u$  bo'lsa, uning "s-d" chiqish tomonidagi kuchlanish  $\left(u + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \partial x\right)$  bo'ladi; chunki elementar qism  $dx$  ning chegaralarida kuchlanishning  $\Delta u = \left(R_0 dx i + L_0 dx \frac{\partial i}{\partial t}\right)$  ga teng pasayishi sodir bo'ladi. Xuddi shunday elementar qismning kirish tomonidagi tok  $i$  uning chiqish tomonidagi tok  $\left(i + \frac{\partial i}{\partial x} \partial x\right)$  ga teng emas, chunki tokning  $\Delta i = \left(G_0 dx u + C_0 dx \frac{\partial u}{\partial t}\right)$  qismi bir simdan boshqasiga o'tkazuvchanlik toki  $C_0 dx \cdot \partial u / \partial t$  va siljish toki tarzida tarmoqlanadi. Shunday qilib, tok  $i$  kabi simlararo kuchlanish  $u$  faqat vaqt  $t$  ga bog'liq bo'lmay, liniyaning ko'rib chiqilayotgan qismi joylashgan masofa  $x$  ga ham bog'liq.


Kirxgofning ikkinchi qonuniga binoan, abdc berk konturdagi kuchlanishlar yig'indisi nolga teng, ya'ni

$$-u + \left(R_0 dx \cdot i + L_0 dx \frac{\partial i}{\partial t}\right) + \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx\right) = 0$$

yoki

$$\frac{-\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t} \quad (12.1)$$

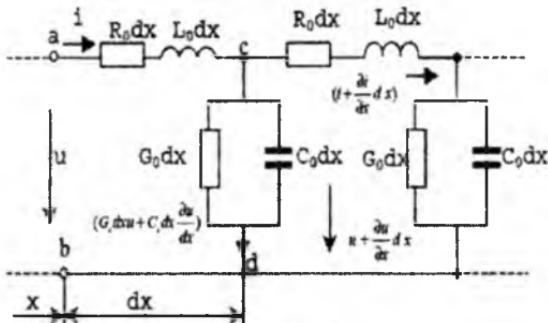Bunda  $\frac{\partial u}{\partial x}$  kuchlanishning x nuqtadan ( $x+dx$ ) nuqtaga  $dx$  o'tishdagi orttirmasi;  $R_0$ —boruvchi va qaytuvchl simlarning liniya uzunlik birligiga to'g'ri kelgan aktiv qarshiligi ( $\text{Om}/\text{km}$ ) ga;  $L_0$  - simlarning liniya uzunlik birligiga to'g'ri kelgan induktivligi ( $\text{G}/\text{km}$ ).



12.1-rasm.

Kirxgofning birinchi qonuniga binoan, "C" tugundagi toklar oniy qiymatlarining yig'indisi nolga teng:

$$i - \left( i + \frac{\partial i}{\partial x} \right) - \left( G_0 dx \cdot u + dx \frac{\partial u}{\partial t} \right) = 0$$

yoki

$$\frac{-\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \quad (12.2)$$

bunda:  $\left(\frac{-\partial i}{\partial x}\right)$  tokning nuqtadan ( $x+dx$ ) nuqtaga o'tishdagi orttirmasi;  $G_0$  – liniyaning uzunlik birligiga to'g'ri kelgan simlararo o'tkazuvchanligi ( $1/\text{Om} \cdot \text{km}$ );  $C_0$  – uzunlik birligiga to'g'ri kelgan simlararo va simlar bilan yer orasidagi sig'im ( $\Phi/\text{km}$ ).

Uzun liniyaning  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $G_0$  va  $C_0$  parametrlari uning birlamchi parametrlari deb ataladi. Agar liniya bir jinsli bo'lsa, ular liniyaning uzunligiga bog'liq bo'lmaydi, liniyaning geometrik parametrlari (simlarning yerdan balandligi, diametri va ular orasidagi masofa hamda materiali va uni izolatsiyalovchi modda va muhit) dan aniqlanadi.

(12.1)  $\partial u / \partial x$  va tok  $\partial i / \partial x$  (12.2) dagi orttirmalarining oldidagi manfiy ishora masofa x ortishi bilan  $u$  va  $i$  kattaliklarining kamayishidan darak beradi.

### 12.3. Sinusoidal kuchlanishga ulangan bir jinsli liniyaning turg'un holati

Uzun liniyaning boshlanishiga ulangan generatorning  $\omega$  burchak chastotali kuchlanishi va toki sinusoidal qonuniyat asosida o'zgarmoqda deb faraz qilaylik. Davriy kattaliklarni hisoblashning kompleks usulini tatbiq etib, (12.1) va (12.2) tenglamalarning o'rniغا ikki tenglamali sistemani yozish mumkin:

$$\begin{aligned} -\frac{d\dot{U}}{dx} &= R_0 \dot{I} + j\omega L_0 \dot{I} \\ -\frac{d\dot{I}}{dx} &= G_0 \dot{U} + j\omega C_0 \dot{U} \end{aligned} \quad (12.3)$$

Bunda kuchlanish  $\dot{U}$  va tok  $\dot{I}$  ning komplekslari faqat liniyaning uzunligi  $x$  ning funksiyalari hisoblanadi, chunki vaqt t bu ifodalarda yaqqol namoyon bo'lmaydi. Shuning uchun xususiy hosila tenglamalaridan kuchlanish  $\dot{U}$  va tok  $\dot{I}$  uchun oddiy differensial tenglamalarga o'tish mumkin.

Birinchi tenglamani  $x$  bo'yicha differensiallab, so'ngra ikkinchi tenglamadan unga  $\frac{dI}{dx}$  ning qiymatini qo'yib, quyidagini olamiz:

$$\frac{d^2\dot{U}}{dx^2} = (R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)\dot{U} = \gamma^2 \dot{U} \quad (12.4)$$

Bunga mos tavsifiy tenglama  $\alpha^2 - \gamma^2 = 0$  ikkita  $\alpha_1 = \gamma$ ;  $\alpha_2 = -\gamma$  ildizlarga ega. Bu yerda:  $\gamma = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \alpha + j\beta$  liniyaning tarqalish koefitsiyenti bo'lib, uning  $\alpha$  va  $\beta$  tashkil etuvchilari tegishlicha so'nish va faza koefitsiyentlari hisoblanadi. Shunday qilib, (12.4) tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$\dot{U} = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x} \quad (12.5)$$

Tokning o'zgarish qonuniyatini (12.3) sistemadan quyidagicha hosil qilish mumkin:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= -\frac{1}{R_0 + j\omega L_0} \cdot \frac{d\dot{U}}{dx} = \frac{\gamma}{R_0 + j\omega L_0} (A_1 e^{-\gamma x} - A_2 e^{\gamma x}) = \\ &= \sqrt{\frac{G_0 + j\omega C_0}{R_0 + j\omega L_0}} (A_1 e^{-\gamma x} - A_2 e^{\gamma x}) = \frac{1}{Z_c} (A_1 e^{-\gamma x} - A_2 e^{\gamma x}) \end{aligned}$$

bu yerda:  $Z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = Z_c e^{j\theta}$  liniyaning to'lqin yoki tavsifiy qarshiligi.

Agar liniyaning boshlanishi  $x=0$  dagi kuchlanish  $\dot{U}_1$  va tok  $\dot{I}_1$  ma'lum bo'lsa yoki liniyaning oxiri ( $x = \ell$ ,  $\ell$  - liniyaning uzunligi) ga ulangan iste'molchining qismlaridagi kuchlanish  $\dot{U}_2$  va undan o'tayotgan tok  $\dot{I}_2$  berilgan bo'lsa, integrallashning  $A_1$  va  $A_2$  doimiylarini boshlang'ich shartlardan aniqlash mumkin. Masalan,  $x=0$  bo'lganda,  $\dot{U}_1=A_1+A_2$  va  $\dot{I}_1Z_c=A_1-A_2$  bo'ladi, bundan esa

$$A_1 = \frac{1}{2}(\dot{U}_1 + \dot{I}_1 Z_c) \text{ va } A_2 = \frac{1}{2}(\dot{U}_1 - \dot{I}_1 Z_c)$$

kelib chiqadi. Demak, bu liniyaning istalgan  $x$  nuqtasidagi kuchlanish va tok quyidagicha bo'ladi:

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{1}{2}(\dot{U}_1 + \dot{I}_1 Z_c) e^{-\gamma x} + \frac{1}{2}(\dot{U}_1 - \dot{I}_1 Z_c) e^{\gamma x} \\ I &= \frac{1}{2Z_c}(\dot{U}_1 + \dot{I}_1 Z_c) e^{-\gamma x} - \frac{1}{2Z_c}(\dot{U}_1 - \dot{I}_1 Z_c) e^{\gamma x} \end{aligned} \right| \quad (12.7)$$

Endi  $\frac{1}{2}(e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}) = ch\gamma x$  va  $\frac{1}{2}(e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}) = sh\gamma x$  ligini bilgan holda, (12.7) sistemaning yechilishi ixchamroq bo'lgan giperbolik funksiyali quyidagi tenglanilar sistemasi bilan almashtirish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_1 ch\gamma x - \dot{I}_1 Z_c sh\gamma x \\ \dot{I} &= \dot{I}_1 ch\gamma x - \frac{\dot{U}_1}{Z_c} sh\gamma x \end{aligned} \right| \quad (12.8)$$

Liniyaning oxiri  $x=\ell$  dagi kuchlanish va tok, (12.8) tenglamaga binoan, quyidagicha bo'ladi:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_2 &= \dot{U}_1 ch\gamma \ell - \dot{I}_1 Z_c sh\gamma \ell \\ \dot{I}_2 &= \dot{I}_1 ch\gamma \ell - \frac{\dot{U}_1}{Z_c} sh\gamma \ell \end{aligned} \right.$$

Birinchi tenglamani  $ch\gamma \ell$  ga, ikkinchisini esa  $Z_c Sh\gamma \ell$  ga ko'paytirib va ularni qo'shib, quyidagini hosil qilamiz:

$$\dot{U}_1(ch^2\gamma \ell - sh^2\gamma \ell) = \dot{U}_2 ch\gamma \ell + \dot{I}_1 Z_c sh\gamma \ell$$

Endi birinchi tenglamani  $\frac{1}{Z_c} sh\gamma \ell$  ga, ikkinchisini esa  $ch\gamma \ell$  ga avval ko'paytirib, so'ngra ularni qaytadan qo'shsak, natijada quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1(ch^2\gamma \ell - sh^2\gamma \ell) &= \dot{U}_2 \frac{1}{Z_c} sh\gamma \ell + \dot{I}_2 Z_c sh\gamma \ell \\ ch^2\gamma \ell - sh^2\gamma \ell &= 1 \end{aligned}$$

bo'lgani uchun:

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{U}_2 chyl + \dot{l}_1 Z_c sh yl \\ l_1 &= \dot{U}_2 \frac{1}{Z_c} shyl + \dot{l}_1 ch yl\end{aligned}\right\} \quad (12.9)$$

Bu sistemaning tashqi ko'rinishidan foydalanib, uni doimiyлari (parametrlari)  $A = D = chyl, B = Z_c shyl$  va  $C = \frac{1}{Z_c shyl}$  bo'lgan simmetrik to'rtqutblik deb faraz qilamiz. Haqiqatan ham, to'rtqutbliklarga oid  $AD - BC = Ch^2\gamma - Sh^2\gamma = 1$  shart qanoatlantiriyapti.

Bundan kelib chiqadiki, uzun liniyaning unga ekvivalent bo'lgan to'rtqutblikni T yoki  $\Pi$ -shaklli sxema bilan almashtirish mumkin. Bunday almashtirish faqat zanjirning kirish tomonidagi kuchlanish U va tok I bilan uning chiqish tonionidagi kuchlanish U va tok I orasidagi nisbatlar bizni qiziqtirganda amalga oshirilishi mumkin. Liniyaning ayrim nuqtalaridagi kuchlanish va toklarni bilish kerak bo'lgan hollarda uzun liniya, odatda, zanjirsimon almashtirish sxemasi bilan ekvivalentlashtiriladi. Zvenolar soni ortgan sari, bajarilayotgan hisobning aniqlik darajasi ham ortib boradi.

## 12.4. Yugurma to'lqinlar

Liniyaning har qanday nuqtasidagi kuchlanish uchun yozilgan (12.7) ifodadan ko'rinadiki, liniyaning boshidan masofa x ortib borgan sari, uning o'zgarishi q ikkita tashkil etuvchi bilan tavsiflandi, ulardan biri

$$\dot{U}_q = \frac{1}{2} (\dot{U}_1 + \dot{l}_1 Z_c) e^{-\gamma x} \quad (12.10)$$

masofa x ortishi bilan kamayadi, ikkinchisi

$$\dot{U}_s = \frac{1}{2} (\dot{U}_1 - \dot{l}_1 Z_c) e^{\gamma x} \quad (12.11)$$

esa aksincha ortadi. Ularga mos holda

$$\dot{U}_q = \dot{U}_{q1} e^{-\gamma x} \text{ va } \dot{U}_s = \dot{U}_{s1} e^{\gamma x}$$

vektorlar bilan belgilab, (12.7) sistemaning birinchi tenglamasi o'rniqa quyidagini yozamiz:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_{q1} e^{-\gamma x} + \dot{U}_{s1} e^{\gamma x} = \dot{U}_{q1} e^{j\psi_q} + \dot{U}_{s1} e^{j\psi_s} e^{\gamma x} = \\ &= \dot{U}_{q1} e^{-\alpha x} e^{j(\psi_q - \beta x)} + \dot{U}_{s1} e^{\alpha x} e^{j(\psi_s + \beta x)}.\end{aligned}$$

Kuchlanishning kompleks qiymatlaridan uning oniy qiymatlariga o'tib, quyidagini olamiz:

$$\begin{aligned}u &= u_q + u_s = \sqrt{2} U_{q1} e^{\alpha x} \sin(\omega t + \psi_q - \beta x) + \\ &+ \sqrt{2} U_{s1} e^{\alpha x} (\omega t + \psi_s - \beta x)\end{aligned}$$

Bundan kelib chiqadiki, liniyaning istagan nuqtasidagi kuchlanishning oniy qiymati bir tomondan vaqt t ning, boshqa tomondan esa liniyaning boshlanishidan hisoblangan x masofaning sinusoidal funksiyasi bo'ladi. Agar  $x = x_0 - \text{const}$  deb qabul qilsak, u holda, liniyaning tanlangan nuqtasidagi kuchlanish vaqt t ning  $u = \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + \psi_1)$  ko'rnishidagi sinusoidal funksiyasi bo'lib qoladi, bunda  $U_1$  – natijaviy vektor:

$$U_1 = [U_{ql} e^{-\alpha x} e^{j(\psi_q - \beta x_0)} + U_{sl} e^{\alpha x} e^{j(\psi_s + \beta x_0)}] = U_1 e^{j\psi_1}$$

ning moduli va  $\psi_1$  – uning boshlang'ich fazasi.

Xuddi shunga o'xshash,  $\alpha = 0$  va  $t = \text{const}$  bo'lganda, liniya bo'ylab kuchlanish  $u(x)$  ning taqsimlanish qonuniyatini liniyaning boshlanishidan uning oxiriga qarab x masofaning sinusoidal funksiyasi bo'ladi. Ana shu taqsimlanish qonuniyatini aks ettiruvchi sinusoidal to'lqinning uzunligi  $\lambda$  ni tashkil etuvchi  $\beta x$  ni hosil qilgan va  $2\pi$  ga teng faza siljishi burchagi tarzida aniqlanishi mumkin, ya'ni

$$\beta x_2 - \beta x_1 = \beta \lambda = 2\pi$$

bunda:  $x_2 - x_1 = \lambda$ .

Demak, to'lqinning uzunligi:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad (12.12)$$

Vaqt o'tishi bilan liniya bo'ylab kuchlanishning taqsimlanish to'lqini quyidagi o'zgarmas tezlik  $v$  bilan tarqaladi. Uning qiymatini aniqlash uchun kuchlanishning fazasini o'zgarmas deb olamiz:


$$\omega t + \varphi_q - \beta x = \text{Const}$$

bunga binoan

$$\frac{d}{dt} (\omega t + \varphi_q - \beta x) = \omega - \beta \frac{dx}{dt} = 0$$

Bunda  $v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{\beta}$ , ya'ni to'lqin tarqalishining faza  $dt$  v tezligi deb ataladigan tezlik  $v$  burchak chastota  $\omega$  ning faza koeffitsiyenti  $v$  ga bo'lgan nisbatiga teng. Shunday qilib, uzun liniyaning ixtiyoriy nuqtasidagi kuchlanishning o'zgarish xarakteri to'lqinlidir. Shu sababdan, liniya bo'ylab (biror yo'naliishda) borayotgan kuchlanish to'lqinining taqsimlanishi **yugurma to'lqinlar** deb ataladi (12.2-rasm).

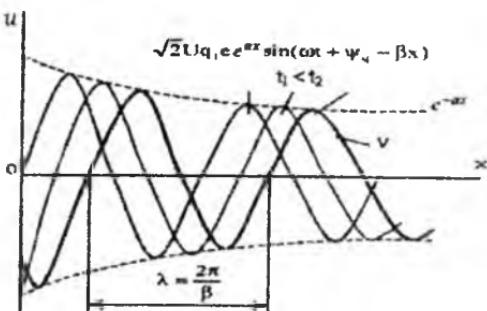Liniyaning boshlanishidan uning oxiriga qarab borayotgan to'lqinlar to'**g'ri** yoki **tushuvchi to'lqinlar** deb ataladi. Liniyaning oxiridan uning boshlanishiga qarab kelayotgan to'lqinlar esa **teskari** yoki **aks to'lqinlar** deyiladi.



12.2-rasm.

Kuchianishning tarqalishi to‘g‘risida yuqorida keltirilgan mulohazalar liniyaning ixtiyoriy nuqtasidagi tok  $i$  ga ham tegishlidir. Darhaqiqat, (12.7) sistemaga binoan, tok ifodasini quyidagi ko‘rinishda qayta yozish mumkin:

$$I = I_q + I_s$$

bunda

$$I_q = \frac{1}{2Z_c} (\dot{U}_1 + I_1 Z_c) e^{-\gamma x} \text{ va } I_s = \frac{1}{2Z_c} (\dot{U}_1 + I_1 Z_c) e^{\gamma x}$$

Demak, kuchlanish kabi, tok  $i$  ham to‘g‘ri  $i$  va qaytgan  $i_q$  to‘lqinlardan iborat. To‘g‘ri to‘lqin kuchlanishi kompleksining to‘g‘ri to‘lqin toki kompleksiga bo‘lgan nisbati qarshiligi  $Z_c$  ga, qaytuvchi to‘lqinning ana shu miqdori komplekslarining nisbati esa ( $-Z_c$ ) ga teng ekanligini ko‘rish oson:

$$\frac{\dot{U}_q}{I_q} = Z_c \text{ va } \frac{\dot{U}_s}{I_s} = -Z_c \quad (12.13)$$

Elektromagnit energiyaning to‘lqinli tarqalish nazariyasiga binoan, to‘g‘ri va qaytgan to‘lqinlarni tushuvchi va qaytuvchi to‘lqinlar deb qarash mumkin. Haqiqatan ham, to‘lqinning qaytishi faqat u bir muhitdan boshqasiga o‘tganda sodir bo‘ladi. Bizning holda muhitning o‘zgarishi  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $G_0$  va  $C_0$  tarmoq parametrlari zanjirdan qarshiligi  $Z_2 = Z_{yuk}$  bo‘lgan yig‘iq  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $C_0$  parametrlari zanjirga o‘tishiga ekvivalent. Bunda qarshilik  $Z_2$  nolga, shuningdek, cheksizga teng bo‘lishi mumkin. Bundan  $Z_2 = Z_c$  hol mustasnodir, chunki tekshirilayotgan liniyaning oxirida bunday qarshilikni ulash liniyani cheksizga o‘zgartirish bilan baravar. Tushuvchi va qaytuvchi to‘lqinlarning kuchlanislari amplitudasini miqdoriy taqsimlash uchun kuchlanishni qaytish (akslanish) koefitsiyenti  $K_u$  (yoki tok uchun  $K_i$ ) deb ataladigan koefitsiyentidan foydalanish qulay. Bu koefitsiyent liniyaning oxiridan qaytgan to‘lqin  $\dot{U}_{s2}$  ning to‘g‘ri to‘lqin  $\dot{U}_{q2}$  (yoki  $I_{s2}$  ning  $I_{q2}$ ) nisbatiga

teng. Shu sababli, liniyaning oxiridagi kuchlanish  $\dot{U}_2 = \dot{U}_{q2} + \dot{U}_{s2}$  (ilgari keltirilgan  $\dot{U}_1 = \dot{U}_{q1} + \dot{U}_{s1}$  ga o'xshash), tok esa  $\dot{I}_2 = \dot{I}_{q2} + \dot{I}_{s2} = \frac{\dot{U}_{q2}}{Z_c} - \frac{\dot{U}_{s2}}{Z_c}$  bo'lsa, u holda,

$$2\dot{U}_{s2} = \dot{U}_2 - \dot{I}_2 Z_c = \dot{I}_2(Z_{yuk} - Z_c)$$

$$2\dot{U}_{q2} = \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_c = \dot{I}_2(Z_{yuk} + Z_c)$$

(bu yerda:  $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_{yuk}$ ),

bundan:

$$\begin{aligned} K_u &= \frac{\dot{U}_{s2}}{\dot{U}_{q2}} = \frac{Z_{yuk} - Z_c}{Z_{yuk} + Z_c} \quad \text{va} \\ K_i &= \frac{\dot{I}_{s2}}{\dot{I}_{q2}} = \frac{Z_c - Z_{yuk}}{Z_c + Z_{yuk}} = -K_u \end{aligned} \quad (12.14)$$

chunki

$$\dot{I}_{s2} = -\dot{I}_{s2}/Z_c \text{ bolib, } \dot{I}_{q2} = \dot{U}_{q2}/Z_c, \text{ ya'ni } k_i/k_u = -1.$$

Salt ishlash rejimida ( $Z_{yuk}=\infty$ ) qaytish koefitsiyentlari tegishlicha quyidagi larga teng:

$k_u = \frac{1-Z_c/Z_{yuk}}{1+Z_c/Z_{yuk}} = 1$  va  $k_i = -k_u = -1$ , ya'ni o'zaro teng bo'lgan tushuvchi va qaytuvchi to'lqinlar qo'shib, liniyaning oxirida tushuvchi to'lqin  $\dot{U}_2$  ning ikkilangan qiymatiga teng bo'lgan kuchlanish  $\dot{U}_{2s}$  ni hosil qiladi. Tok  $\dot{I}_2=0$ , chunki o'zaro teng, ammo ishoralari qarama-qarshi bo'lgan tushuvchi va qaytuvchi to'lqinlarning  $\dot{I}_{q2}$  va  $\dot{I}_{s2}$  toklar yig'indisidan iborat.

Qisqa tutashuv rejimida ( $Z_{yuk}=0$ ):  $k_u=-1$  va  $k_i=1$ , ya'ni amplitudalari bo'yicha teng, ammo ishoralari qarama-qarshi bo'lib, o'zaro teng bo'lgan tushuvchi  $\dot{U}_{q2}$  va qaytuvchi  $\dot{U}_{s2}$  to'lqinlar yig'indisi  $\dot{U}_2=0$ , tok  $\dot{I}_{2k}$  esa tushuvchi to'lqin  $\dot{I}_{q2}$  ning ikkilangan qiymatiga teng. Iste'molchining qarshiligi liniyaning tavsifiy qarshiligiga teng bo'lgan  $Z_{yuk}=Z_c$  hol alohida o'ziga xos rejimdir. (12.14) formulaga binoan, qaytish koefitsiyentlari nolga teng bo'lib, liniyada qaytuvchi to'lqinlar bo'lmaydi, ya'mi liniyaning har qanday nuqtasidagi kuchlanishning tokka nisbati xarakteristik qarshilik  $Z_c$ ga teng:  $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{\dot{U}_q}{\dot{I}_q} = Z_c$  Bunday rejim "**moslangan rejim**" deb ataladi.

## 12.5. Bir jinsli liniyaning tavsifi. Signal shaklini buzmaydigan liniyalar

Uzun liniyaning eng muhim parametrlari uzun liniya bo'ylab enerjiyani uzatishni ta'minlovchi elektromagnit to'lqinlarning miqdor va sifatining o'zgarishini tavsiflovchi so'nish koefitsiyenti  $\alpha$ , faza koefitsiyenti  $\beta$  va tavsifiy qarshiligi  $Z_c$  dir. Bular bir jinsli liniyaning ikkilamchi parametrlari yoki oddiy qillb aytganda, tavsiflari deb ataladi.

Tarqalish koefitsiyenti  $\gamma = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \alpha + j\beta$  ni bilgach,  $\alpha$  va  $\beta$  ni birlamchi parametrlar  $R_0$ ,  $L_0$ ,  $G_0$  va  $C_0$  orqali belgilaymiz. Tarqalish koefitsiyentining mutlaq qiymati (moduli):

$$|\gamma| = \sqrt{R_0^2 + \omega^2 L_0^2}(G_0^2 + \omega^2 C_0^2) = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \quad (12.15)$$

boshqa tomonidan uni kompleksining kvadrati:

$$\gamma^2 = (\alpha + j\beta)^2 = \alpha^2 + j2\alpha\beta - \beta^2$$

yoki

$$\gamma^2 = R_0 G_0 - \omega^2 L_0 C_0 + j\omega(G_0 L_0 + R_0 C_0) \quad (12.16)$$

tarzida yozib: (\*) va (\*\*)ni quyidagicha keltirish mumkin:

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= \sqrt{(R_0^2 + \omega^2 L_0^2)(G_0^2 + \omega^2 C_0^2)} \\ \alpha^2 - \beta^2 &= R_0 G_0 - \omega^2 L_0 C_0 \end{aligned} \quad (12.17)$$

bularning yechimi quyidagilarni beradi:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{2} \left[ R_0 G_0 - \omega^2 \omega L_0 C_0 + \sqrt{(R_0^2 + \omega^2 L_0^2)(G_0^2 + \omega^2 C_0^2)} \right] \\ \beta &= \frac{1}{2} \left[ \omega^2 L_0 C_0 - R_0 G_0 + \sqrt{(R_0^2 + \omega^2 L_0^2)(G_0^2 + \omega^2 C_0^2)} \right] \end{aligned} \quad (12.18)$$

(12.13) ifodadan ko'rindaniki,  $\alpha$  va  $\beta$  tavsiflar ham xuddi tavsifiy qarshilik  $Z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}}$  kabi, bir jinsli liniyani ta'minlovchi

manbaning birlamchi parametrlari va tok chastotasi  $\omega$  ga bog'liq. Agar signal ko'p chastotali spektrga ega bo'lsa (masalan, aloqa liniyalaridagi tovush signallari), u holda turli chastotalarning kuchlanish va toklari iste'molchiga turlicha amplituda va fazalar bilan yetib keladi, ya'ni liniyaning chiqish tomonidagi nosinusoidal signal, liniyaning kirish tomoniga berilgan birlamchi nosinusoidal signaldan shakl jihatidan farq qilib, umuman informatsiya buzilgan bo'ladi. Ana shunday signal chastotasi bo'yicha sozlanmagan uzun liniyalar "signalni buzuvchi

liniyalar” deb ataladi. Bunday liniyalardan faqat bir chastotali (bir garmonikali) signallarni (masalan, sanoat chastotasidagi  $f = 50$  Gts li toklarni) uzatish mumkin.

So‘nish koeffitsiyenti  $\alpha$  to‘lqin qarshiligi  $Z_c$  va to‘lqinning fazaviy tarqalish tezligi  $v = \omega/\beta$  larning burchak chastotasi  $\omega$  ga bog‘liq bo‘lmasligi uchun, birlamchl parametrlar quyidagi nisbatda tanlanishi lozim:

$$\frac{R_0}{L_0} = \frac{G_0}{C_0} \quad (12.19)$$

Haqiqatan ham, shartga binoan,

$$Z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \cdot \sqrt{\frac{R_0/L_0 + j\omega}{G_0/C_0 + j\omega}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad (12.20)$$

va

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)} = \sqrt{L_0 C_0} \sqrt{\left(\frac{R_0}{L_0} + j\omega\right)\left(\frac{G_0}{C_0} + j\omega\right)} = \\ &= \sqrt{L_0 C_0} \sqrt{\left(\frac{R_0}{L_0} + j\omega\right)} = \sqrt{R_0 G_0} + j\omega \sqrt{L_0 C_0} \end{aligned} \quad (12.21)$$

To‘lqinning liniya bo‘ylab fazaviy harakat tezligi:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \quad (12.22)$$

ham burchak chastota  $\omega$  ga bog‘liq emas. Faza koeffitsiyenti  $\beta = \omega/\sqrt{L_0 C_0}$  signalning chastotasiga to‘g‘ri proporsional bo‘lib, liniyaning boshlanishidan berilayotgan signalning oxirida qahul qilinayotgan signal bilan sifat jihatidan moslik (ya’ ni, formasi bir xil bo‘lishi) shartini qanoatlantiradi. (12.19) formulaning shartlarini qanoatlantiruvchi bir jinsli liniya “signalni buzmaydigan liniya” deyilib, aloqa kanallari tarzida keng ko‘lamda ishlatiladi. Qaytuvchi to‘lqinlardan hosil bo‘ladigan buzilish-larning oldini olish maqsadida iste’molchining qarshiligi to‘lqin qarshiligiga teng ( $Z_{yuk} = Z_c = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$ ) qilib tanlanadi. Endi yuklama bilan moslangan liniya o‘zini manbagaga nisbatan faol qarshilikdek tutadi va liniyaning har qanday nuqtasidagi oniy kuchlanish  $u$  va tok  $i$  fazalari jihatidan mos tushib, ularning nisbati:  $\frac{u}{i} = z_c = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$ .

Bundan kelib chiqadiki,  $\frac{L_0 i^2}{2} = \frac{C_0 u^2}{2}$ , ya'ni yuklama bilan moslangan signalni buzmaydigan liniyaning magnit maydoni energiyasi vaqtning istalgan paytida elektr maydonning energiyasiga teng. Real aloqa liniyalarda  $R_0/L_0$  nisbat  $G_0/C_0$  nisbatga qaraganda birmuncha katta bo'lib, (12.19) formulaning sharti birlamchi parametrlar birortasini to'g'rilash hisobiga qanoatlanadiradi. Masalan, aktiv qarshilik  $R_0$  ning qiymatini kamaytirish, simlarning diametrini oshirish va qimmat turadigan rangli metallar ishlatish hisobiga qanoatlanirilishi mumkin, ammo bu iqtisodiy jihatdan zararli. Yomon izolatsiya ishlatish hisobiga aktiv o'tkazuvchanlik  $G_0$  ni oshirish signaling ko'proq so'nishiga olib keladi, sig'im  $C_0$  ni kamaytirish amalda mumkin emas. Shuning uchun, odatda, liniyaning ma'lum masofalarida induktiv g'altak ulab, parametr  $L_0$  ni sun'iy ravishda oshirishga harakat qilinadi. Kabelli liniyalarda bunday effektlarga kabelning tashqi izolatsiyasi qobig'i ustiga po'lat tasmalar o'rash hisobiga erishiladi.

## 12.6. Bir jinsli liniyaning turli holatlarda ishlashi

Endi iste'molchiming  $Z_{yuk}=Z_2$  ixtiyoriy qarshiligidagi yuklangan uzun liniyadagi turg'unlashgan rejimlarni, shuningdek, salt ishlash ( $Z_{yuk}=\infty$ ) va qisqa tutashish ( $Z_{yuk}=0$ ) rejimlarini ko'rib chiqamiz. Tahlil qulay bo'lishi nuqtayi nazaridan masofa sanashni liniyaning oxiridan boshlanishi tomon  $x'=l - x$  koordinatalar bo'yicha olib boramiz (bunda  $x'=0$  bo'lganda,  $x=l$  va  $x'=l$  bo'lganda,  $x=0$  bo'ladi). Aytilganlarni hisobga olib,

$$\begin{aligned}\dot{U} &= A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x} \\ \dot{I}Z_c &= A_1 e^{-\gamma x} - A_2 e^{\gamma x}\end{aligned}$$

tenglamalar sistemasida koordinata  $x$  ni ( $l-x$ ) bilan almashtiramiz-da, quyidagini hosil qilamiz:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= A_1 e^{-\gamma l} e^{\gamma x} + A_2 e^{\gamma l} e^{-\gamma x} = A_3 e^{\gamma x} + A_4 e^{-\gamma x} \\ \dot{I}Z_c &= A_1 e^{-\gamma l} e^{\gamma x} - A_2 e^{\gamma l} e^{-\gamma x} = A_3 e^{\gamma x} - A_4 e^{-\gamma x}\end{aligned}\quad (12.23)$$

bunda ( $A_3 = A_1 e^{-\gamma l}$  va  $A_4 = A_2 e^{\gamma l}$ ) ozgaruvchan  $x$ -ni ( $l-x$ ) ga almash-tirishga mos yangi integrallash doimiyllari.

Endi (12.23) sistemaga binoan, kuchlanish va tok masofa  $x = 0$  bo'lganda, liniyaning oxiriga tegishli bo'lishini bilgan holda,  $\dot{U}_2 = A_3 + A_4$  va  $\dot{I}_2 Z_c = A_3 - A_4$  shartlardan  $A_3$  va  $A_4$ , ni aniqlashimiz mumkin; shu sababli  $A_3 = 1/2(\dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_c)$  va  $A_4 = 1/2(\dot{U}_2 - \dot{I}_2 Z_c)$  bo'ladi. Endi liniyaning

oxiridan x masofaga joylashgan, istalgan nuqtasidagi kuchlanish  $\dot{U}$  va tok  $\dot{I}$ ning tegishlicha qiymati quyidagicha bo'lishi mumkin:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U} &= \frac{1}{2}(\dot{U}_2 + I_2 Z_c)e^{\gamma x} + \frac{1}{2}(\dot{U}_2 - I_2 Z_c)e^{-\gamma x} \\ I &= \frac{1}{2Z_c}(\dot{U}_2 + I_2 Z_c)e^{\gamma x} + \frac{1}{2Z_c}(\dot{U}_2 - I_2 Z_c)e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (12.24)$$

Sistemanini giperbolik funksiyalarda ifodalarak,

$$\left. \begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_2 ch\gamma x + I_2 Z_c sh\gamma x \\ I &= I_2 ch\gamma x + \frac{\dot{U}_2}{Z_c} sh\gamma x \end{aligned} \right\} \quad (12.25)$$

Salt ishslash rejimida, ya'ni  $Z_{yuk}=\infty$  va tok  $I_2=0$  bo'lganda, liniya bo'ylab (uning oxiridan boshlab) kuchlanish va tokning taqsimlanishini ko'rib chiqamiz. U holda (12.25) sistemaning o'rniiga quyidagi ega bo'lamiz:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_0 &= \dot{U}_{20} ch\gamma x \\ I_0 &= \frac{\dot{U}_{20}}{Z_c} \cdot sh\gamma x \end{aligned} \right\} \quad (12.26)$$

bunda:  $\dot{U}_{20}$  – uzun liniyaning oxirgi qismlaridagi ( $x=0$ ) salt ishslash kuchlanishi.


(12.26) sistemaga binoan, liniyaning generator tomondagi kirish qarshiligi:

$$Z_0 = \frac{\dot{U}_{10}}{\dot{I}_{10}} = \frac{\dot{U}_{20} ch\gamma l}{\dot{U}_{20}/Z_c \cdot sh\gamma l} = cth\gamma l = \frac{Z_c}{th\gamma l} \quad (12.27)$$


Masofa x ni liniyaning oxiridan boshlab hisoblaganimizda kuchlanishning liniya bo'ylab taqsimlanishi egri chizig'i 12.3-rasmida ko'rsatilgan. To'g'ri va teskari to'lqinlarning kuchlanishi qaytish nuqtasida o'zlarining oniy qiymatlari bo'yicha o'zaro teng va ishoralari bir xil. Demak, qaytish koeffitsiyenti  $K_u=1$  bo'lib, natijaviy kuchlanish  $\dot{U}_{20}$  ning oniy qiymati  $x=0$  nuqtada  $u_q$  va  $u_s$  oniy miqdorlarning yig'indisiga teng. Aksincha, salt ishslash tokning taqsimlanish egri chizig'i (12.4-rasm)  $i_0=0$  qiymatdan boshlanadi. Chunki tokning qaytish koeffitsiyenti  $K_i=-1$  bo'lib, tushuvchi va qaytuvchi to'lqinlarning toklari miqdoriy jihatidan o'zaro teng, ammo ishoralari qarama-qarshi bo'lganda, oniy qiymatlarining yig'indisi nolga teng.

Iste'molchining qismlarida qisqa tutashish ( $Z_{yuk}=0$  va  $U_2=0$ ) bo'lganda, liniya bo'ylab kuchlanish va tokning taqsimlanishi, (12.25) tenglamalar sistemasiga binoan, quyidagi qonundan kelib chiqadi:
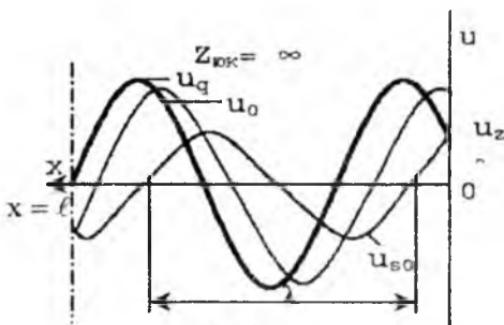
$$\left. \begin{array}{l} \dot{U}_k = I_{2k} \cdot Z_c \cdot sh\gamma x \\ I_k = I_{2k} \cdot ch\gamma x \end{array} \right\} \quad (12.28)$$



12.3-rasm.

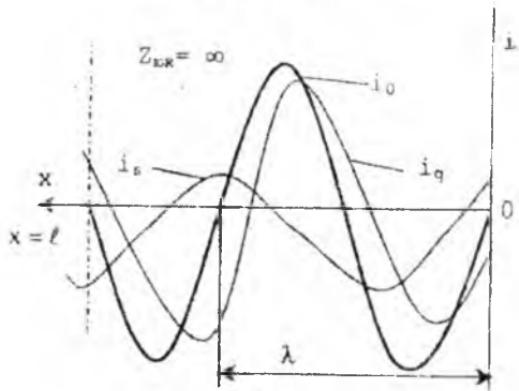


12.4-rasm.

bunda:  $\dot{I}_{2k}$  – liniyaning oxiridagi qisqa tutashish toki.

Liniyaning manba tomonidan kirish qarshiligi:

$$Z_k = \frac{\dot{U}_{1k}}{\dot{I}_{1k}} = Z_c th\gamma l \quad (12.29)$$

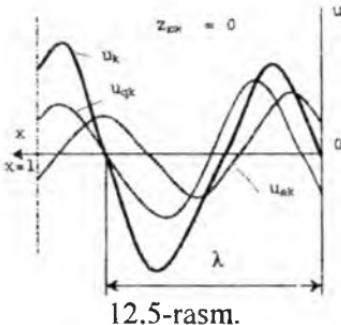12.5 va 12.6-rasmlarda vaqtning istalgan payti uchun kuchlanish va tokning taqsimlanish egri chiziqlari ko'rsatilgan. Salt ishlash rejimidan farqli ravishda, kuchlanish bo'yicha qaytish koeffitsiyenti  $K_u=-1$  va kuchlanish  $u_k(x)$  ning egri chizig'i  $x=0$  da nol nuqtadan o'tadi.




12.5-rasm.

Liniyaning oxiridagi tokning oniy qiymatlari o'zaro teng va ishora-lari bir xil bo'lgan to'g'ri va teskari to'lqinlar toklarining oniy qiymatlari yig'indisiga teng bo'lib, biror  $i_{2k}$  maksimumga erishadi.

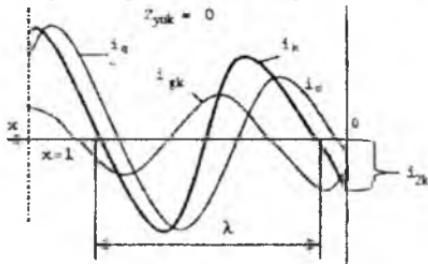(12.27) va (12.29) formulalarga binoan, yana quyidagilarni yozish mumkin:

$$Z_c = \sqrt{Z_0 Z_r} \text{ va } th\gamma = \sqrt{\frac{Z_k}{Z_0}}$$

ya'ni salt ishslash va qisqa tutashuv rejimlariga asoslanib, uzun liniyaning (agar uning uzunligi ma'lum bo'lsa) tavsifiy qarshiligi va tarqalish koeffitsiyentini aniqlash mumkin. Endi liniyaning oxiri ixtiyoriy qarshilik  $Z_{yuk} = Z_2$ ga bo'lgan iste'molchiga ulanganda limiya bo'ylab kuchlamish va tokning taqsimlanish qonuniyatini umumiyl bolda ko'rib chiqamiz.



12.6-rasm.

Kuchianish  $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_2 = \dot{I}_2 Z_{yuk}$  ekanligini bilgan holda, (12.25) sistema-ning o'rniga quyidagini yozamiz:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_2 \left( ch\gamma x + \frac{Z_c}{Z_2} sh\gamma x \right) = \dot{U}_2 \frac{ch(\gamma x + \delta)}{ch\delta} \\ \dot{I} &= \dot{I}_2 \left( ch\gamma x + \frac{Z_2}{Z_c} sh\gamma x \right) = \dot{I}_2 \frac{sh(\gamma x + \delta)}{sh\delta} \end{aligned} \right\} \quad (12.30)$$

bunda:  $Z_{yuk} = Z_2$  bo'lganda, liniyaning kirish qarshiligi:

$$Z_{kir} = \frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c th\beta l}{Z_c + Z_2 th\beta l}$$

bu yerda:  $\frac{Z_c}{Z_2} = th\delta$  shartli belgi ifodasi.

## 12.7. Isrofsiz liniya va turg'un (qo'zgalmas) to'lqinlar

Ko'pgina amaliy hollarda uzun liniyalardan aloqa va distansion boshqarish kanallari tarzida foydalanilganda, uning birlamchi parametrlari  $R_0$  va  $G_0$  tegishlichcha  $L_0$  va  $C_0$  larga nisbatan hisobga olmaslik darajada kichik bo'ladi. Shuning uchun bunday liniyalarning ish rejimi hisoblanganda,  $R_0$  va  $G_0$  parametrlar nolga teng, deb qabul qilinadi.  $R_0 \sim 0$  va  $G_0 \sim 0$  shartlarni qanoatlantirgan liniyalar "*isrofsiz liniyalar*" deb ataladi.

Endi ana shunday liniyalarning ular tavsiflari bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.  $R_0 \sim 0$  va  $G_0 \sim 0$  bo'lganda, (12.1)ga binoan, quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega \sqrt{L_0 C_0}$$

ya'ni

$$Z_c = \frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}; \quad \nu = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \text{ va } \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$


ya'ni isrofsiz liniya so'nish hosil qilmaydi; uning to'lqin qarshiligi  $Z_c$  aktiv bo'lib, chastotaga bog'liq emas. Shu bilan bir vaqtida bunday liniya "*signalni buzmaydigan liniya*" deb ham hisoblanadi.

Berilgan kuchlanish  $\bar{U}_2$  va tok  $\bar{I}_2$  bo'yicha liniya bo'ylab kuchlanish va tokning taqsimlanish qonuniyati quyidagicha yoziladi:

$$\left. \begin{aligned} \bar{U} &= \bar{U}_2 ch\beta x + \bar{I}_2 Z_c sh\beta x = \bar{U}_2 \cos\beta x + j \bar{I}_2 Z_c \sin\beta x \\ \bar{I} &= \bar{I}_2 ch\beta x + \frac{\bar{U}_2}{Z_c} sh\beta x = \bar{I}_2 \cos\beta x + j \frac{\bar{U}_2}{Z_c} \sin\beta x \end{aligned} \right\} \quad (12.31)$$

Chunki  $Ch(j\beta x) = \cos\beta x$ ;  $Sh(j\beta x) = j \sin\beta x$ ;  $Z_{yuk} = Z_2$  bo'lganda, isrofsiz liniyaning kirish qarshiligi:
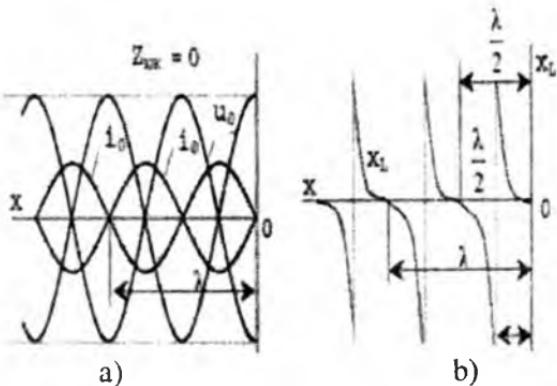
$$Z_{kir} = \frac{\bar{U}_1}{\bar{I}_1} = \frac{Z_2 \cdot \cos\beta l + j Z_c \sin\beta l}{\cos\beta l + j \frac{Z_2}{Z_c} \cdot \sin\beta l} = Z_c \frac{Z_2 + j Z_c \tan\beta l}{Z_c + j Z_2 \tan\beta l} \quad (12.32)$$



12.7-rasm.

Isrofsiz liniya salt ishlaganda ( $Z_{yuk} = \infty$ ,  $I_2 = 0$  va  $U_2 = U_{20}$ ), (12.31) sistemaning o'rniiga quyidagini yozamiz:

$$U_0 = U_{20} \cos \beta x, \quad I_0 = j \frac{U_{20}}{Z_c} \sin \beta x \quad (12.33)$$

ya'ni kuchlanish va tok liniya bo'y lab so'nmas sinusoidal qonuni bo'yicha taqsimlanib, turg'un to'lqinlar hosil qiladi (12.7-a rasm). Bu turg'un to'lqinlar amplitudalari bir xil bo'lgan ikkita so'nmas yuguruvchi (to'g'ri va teskari) to'lqinlarni ustlashdan iborat. Haqiqatan ham,  $x=0$ ,  $\lambda/2$ ,  $\lambda$ ,  $3\lambda/2$  va h.k. bo'lgan hollarda  $\cos \beta x = +1$ ga teng bo'lib,  $x=\lambda/4$ ,  $3\lambda/4$ ,  $5\lambda/4$  va h.k. bo'lgan hollarda  $\cos \beta x$  nolga aylanadi. x masofada kuchlanish  $U_0$  ham xuddi shunday qonuniyat bilan o'zgarib,  $\cos \beta x = +1$  da kuchlanishlar **bo'rtiqlarini**,  $\cos \beta x = 0$  da kuchlanishlar **tugunlarini** hosil qiladi. Aksincha, tok  $I_0$  isrofsiz liniyada  $\beta x$  ning sinusli funksiyasi bo'la turib,  $\cos \beta x = +1$  bo'lgan barcha nuqtalarda nolga teng bo'lib, tugunlar hosil qiladi va liniyaning  $\cos \beta x = 0$  bo'lgan nuqtalarida maksimal bo'lib, bo'rtiqlar hosil qiladi.

Isrofsiz liniya salt ishlaganda, (12.32) - formulaga binoan, uning kirish qarshiligi:

$$Z_0 = \frac{U_{10}}{I_{10}} = \frac{Z_c}{j t g \beta l} = j Z_c c t g \beta l = j x l$$

bunda:  $x l = -Z_c c t g \beta l$  – liniya tavsifiy qarshiliginining moduli, shu sababli  $0 = 0$ ,  $Z_c = Z_c$ .

Reaktiv qarshilik  $x$  ning qiymati va xususiyati liniyaning uzunligiga bog'liqligi 12.7-b rasmda ko'rsatilgan. Agar isrofsiz liniyaning uzunligi to'lqin uzunligining to'rtdan biridan ortmasa, ya'ni  $0 < l < \lambda/4$  bo'lsa, u holda uning kirish qarshiligi  $x l$  induktiv xususiyatiga ega, chunki  $c t g \beta l$

ning qiymati noldan  $\infty$  gacha bo'lgan oraliqda yotadi. Agar liniyaning uzunligi  $l = \lambda/4; 3\lambda/4; 5\lambda/4$  va h.k. larni tashkil etsa, uning kirish qarshiligi nolga teng. Bunday liniya o'zini xuddi kuchlanish rezonansli ideal ketma-ket tebranish konturiday tutadi. Uzunligi  $\lambda/4 < l < \lambda/2$  (yoki  $3\lambda/4 < l < \lambda$  va h.k.) bo'lgan liniyaning kirish qarshiligi sig'im xususiyatga ega. Oxiri ajratilgan liniya  $l = \lambda/2; \lambda; 3\lambda/2$  va h.k. larda o'zini xuddi toklar rezonansi rejimidagi ideal parallel tebranish konturidek tutadi.

Shunday qilib, 12.7-b rasmda ko'rsatilganidek, iste'molchi tomonidan ajratilgan liniya kirish qarshiligining qiymati va xususiyati uning uzunligi  $l$  ga bog'liq.

Endi isrofsiz liniyadagi qisqa tutashuv ( $Z_{yuk}=0$  va  $U_2=0$ )  $\hat{I}_2 = \hat{I}_{2k}$  rejimini ko'rib chiqamiz. Bunday liniyaning kirish qarshiligi (12.32) formulaga binoan,


$$Z_k = \frac{\hat{U}_{1k}}{\hat{I}_{1k}} = jZ_c \operatorname{tg} \beta l = jx_l \quad (12.34)$$

Endi liniyaning har qanday nuqtasidagi kuchlanish va tok quyida-gidek aniqlanadi:

$$\left. \begin{aligned} \hat{U}_k &= j\hat{I}_{2k} Z_c \sin \beta x \\ I_k &= \hat{I}_{2k} \cos \beta x \end{aligned} \right\} \quad (12.35)$$

bunda:  $\hat{I}_{2k}$  – liniyaning oxiridagi qisqa tutashuv tokining kompleksi.

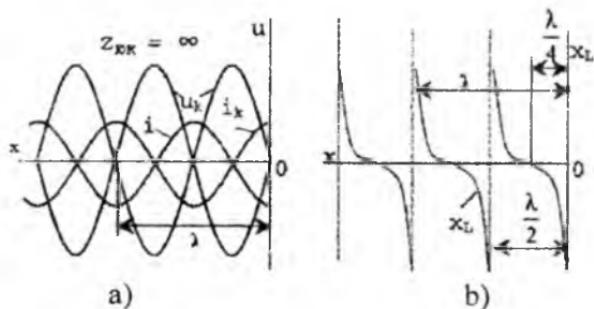Qisqa tutashuv rejimida hosil bo'lgan turg'un to'lqinlar hududi salt ishslash rejimidagidek bo'lib, faqat fazalari jihatidan  $\lambda/4$  masofaga (signal to'lqin uzunligining to'rtadan biriga) siljigan (12.8-a rasm). Liniyaning uzunligi  $l = 0; \lambda/2; \lambda$  va h.k. bo'lganda, liniyada tok bo'rtiqlari va kuchlanish tugunlari liniyaning oxirida  $l = \lambda/4; 3\lambda/4;$



12.8-rasm.

$5\lambda/4$  va h.k. masofalarda joylashgan nuqtalarda esa kuchlanish bo'rtiqlari u<sub>k</sub> va tok tugunlari ik ning hosil bo'lishi kuzatiladi. Uzunligi  $l = \lambda/2; \lambda; 3\lambda/2$  va h.k. bo'lib, oxirida qisqa tutashgan liniya qarshiligi  $Z_{\text{kir}}$  (12.32) ifodaga binoan, nolga teng va bunday liniya o'zini xuddi kuchlanish rezonansli zanjirday tutadi. Uzunligi  $l = \lambda/4; 3\lambda/4; 5\lambda/4$  va h.k. bo'lgan liniyaning kirish qarshiligi  $Z_k$  cheksizga teng bo'lib, o'zini xuddi toklar rezonansli zanjirday tutadi (12.8-b rasm). Bundan isrofsiz liniyaning yuqori chastotali qurilmalar uchun sof tayanch izolyatorlari yasashda foydalaniladi (12.9-rasm). Signalning chastotasi ortib borishi bilan isrof ham ortio boradigan oddiy izolyatorning o'rniga, umumiy uzunligi liniyadagi tok to'lqini uzunligining to'rtadan biri  $\lambda/4$  ga teng bo'lgan ikkita yerga ulangan qoziqchadan foydalaniladi. Shunday qilib, liniyaning mahkamlangan joylaridan qisqa tutashgan isrofsiz elementar liniyalar hosil bo'ladi, ularning mahkamlanish nuqtalari a va b ga nisbatan kirish qarshiligi cheksizga teng. Endi isrofsiz liniya reaktiv qarshiligi  $Z_{\text{yuk}} = jx_{\text{yuk}}$  bo'lgan yuklamaga ulangan bo'lsin. U holda liniyaning oxiridan I masofaga uzoqlashgan har qanday nuqtadagi kuchlanish va tok tegishlicha quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} \dot{U} &= \dot{U}_2 \left( \cos \beta x + \frac{z_c}{x_{\text{yuk}}} \cdot \sin \beta x \right) = \dot{U}_2 \frac{\sin(\beta x + \sigma)}{\sin \sigma} \\ I &= I_2 \left( \cos \beta x - \frac{x_{\text{yuk}}}{z_c} \cdot \sin \beta x \right) = I_2 \frac{\cos(\beta x + \sigma)}{\cos \sigma} \end{aligned} \quad (12.36)$$

Bunda  $\operatorname{tg} \delta = X_{\text{yuk}}/Z_c$  yuklama qarshiligi modulning liniya to'lqin qarshiligi moduliga nisbati. (12.25) sistemaga binoan, liniyadagi kuchlanish va toklar ham turg'un to'lqinlar hosil qiladi, ammo salt ishslash va qisqa tutashuv rejimlaridan farqli ravishda, liniyaning oxirida na bo'rtiq va na tugun hosil bo'ladi. Masalan, kuchlanishning birinchi bo'rtig'i va tokning birinchi tuguni liniyaning oxiridan  $x = \frac{\pi}{2\beta} - \frac{\delta}{\beta} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\delta}{\beta}$  masofalarga joylashgan, chunki  $\sin(\beta x + \delta) = 1$  bo'lib,  $\cos(\beta x + \delta) = 0$ .

Reaktiv qarshilikka ulangan liniyaning kirish qarshiligi:


$$Z_{\text{kir}} = \frac{\dot{U}_1}{I_1} = jX_{\text{yuk}} \operatorname{tg}(\beta l + \delta) \operatorname{ctg} \delta = jz_c \operatorname{tg}(\beta l + \delta)$$

shu sababli, uzunligi  $l = \lambda/4 - \delta/\beta$  bo'lgan liniyaning kirish qarshiligi  $Z_{\text{kir}} = \infty$  bo'lib, uzunligi  $l = \lambda/4 - \delta/\beta$  bo'lgan liniyaning kirish qarshiligi  $Z_{\text{kir}} = 0$  dir.

Endi uzunligi  $l = \lambda/4$  bo'lib, aktiv qarshilikka ( $Z_{\text{yuk}} = R_{\text{yuk}}$ ) ulangan isrofsiz liniyani ko'rib chiqamiz.

$$\text{Bu holda: } chyl = \cos \beta l = \cos \left( \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0;$$
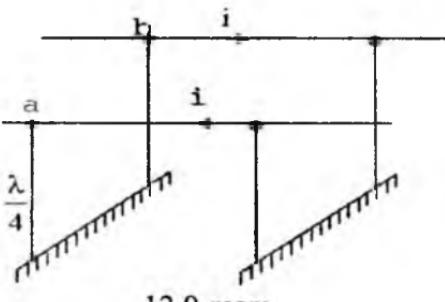
$$shyl = j \sin \beta l = j \sin \frac{\pi}{2} = j.$$



12.9-rasm.

bo‘lib, liniyaning boshlanishidagi kuchlanish va tok:  $\dot{U}_1 = j\dot{I}_2 Z_c$  va  $\dot{I}_1 = j \frac{\dot{U}_2}{Z_c}$  yoki  $\dot{U}_1 = j\dot{U}_2 \frac{Z_c}{R_{yuk}}$   $\dot{I}_1 = j\dot{I}_2 \frac{R_{yuk}}{Z_c}$

Bunday liniyani transformatsiyalash koeffitsiyenti  $k = \frac{Z_c}{R_{yuk}}$  bo‘lgan sof transformator deb qarash mumkin; chunki  $U_1 = kU_2$  va  $I_1 = I_2/k$ , undan ichki qarshiligi  $RL$  bo‘lgan generatorni va  $R_{yuk}$  qarshilikli iste’molchining ish rejimlarini moslashtirish uchun foydalansa bo‘ladi.

Ko‘rib chiqilayotgan liniyaning kirish qarshiligi:  $Z_{kir} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{Z_c^2}{R_{yuk}}$  bo‘lgani tufayli, generator va iste’molchi moslashgan rejimda ishlaydi:

$$Z_{kir} = R_r = \frac{Z_c^2}{R_{yuk}} \quad \text{yoki} \quad Z_c = \sqrt{R_{yuk} \cdot R_c}$$

Demak, moslashgan generator bilan iste’molchi orasidagi to‘lqin qarshiligi  $Z_c = \sqrt{R_{yuk} \cdot R_c}$  va uzunligi  $\lambda/4$  bo‘lgan liniya ulash yo‘li bilan amalga oshiriladi. To‘lqin qarshiliklari  $Z_c$  va  $Z_{c2}$  bo‘lgan ikki liniyani moslashtirishda ham shunday operatsiyani bajarish mumkin.

Buning uchun ularning orasiga tavsifiy qarshiligi  $Z_c = \sqrt{Z_{c1} \cdot Z_{c2}}$  va uzunligi  $l = \lambda/4$  bo‘lgan liniyani ulash lozim.

**12.1-misol.** Boshlang‘ich parametrlari  $R_0=0,08$  Om/km,  $G_0=4 \cdot 10^{-8}$  1/Oni·km,  $L_0=1,5 \cdot 10^{-3}$  G/km va  $C_0=8,2 \cdot 10^{-9}$  F/km bo‘lib, uzunligi  $L=200$  km bo‘lgan ikki simli liniyadan sanoat chastotasidagi elektr energiyasini uzatish uchun foydalaniлади. Liniyaning kirish tomonidagi kuchlanishi  $U_1=220$  kV, uning oxirgi ulangan yuklama qarshiligi esa  $Z_{yuk}=-800e^{j30^\circ}$  Om. Quyidagilar aniqlansin:

- 1) liniyaning tavsifiy qarshiligi, so‘nish va faza koeffitsiyenti;
- 2) Iste’molchining qismlaridagi kuchlanish va tok;
- 3) kuchlanish va tok bo‘yicha qaytish koeffitsiyenti;
- 4) liniya foydali ish koeffitsiyenti.

**Yechish.** 1. Liniyaning tavsifiy qarsbiligi:

$$z_c = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 10^{-2} + j314 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-8} + j314 \cdot 8,2 \cdot 10^{-9}}} = 10^3 \cdot \sqrt{\frac{8 + j74,1}{4 + j252}} = 432e^{-j14^\circ 48'} \Omega$$

Tarqalish koefitsiyenti:

$$\gamma = \beta + j\beta = \sqrt{(8 \cdot 10^{-3} + j314 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3})(4 \cdot 10^{-8} + j314 \cdot 8,2 \cdot 10^{-9})} = (1,1 + j11,1) \cdot 10^{-4}$$

So'nish koefitsienti:  $\alpha = 1,1 \cdot 10^{-4}$  HII/km

Faza koefitsienti:  $\beta = 1,1 \cdot 10^{-4}$  Rad/km

2. Iste'molchining qismlaridagi kuchlanish:

$$\dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_1}{ctr\gamma l + \frac{z_c}{z_u} \cdot sh\gamma l} = \frac{220 \cdot 10^3}{220 \cdot 10^3}$$

$$= \frac{ch(2,2 \cdot 10^4 + j222 \cdot 10^4) + 0,504e^{-j135^\circ} sh(2,2 \cdot 10^{-4} + j22,2 \cdot 10^4)}{1,048 + j0,09} = 209,12 \cdot 10^3 e^{-j5^\circ} V$$

Liniyaning oxiridagi tok (yuklama toki):

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_{yuk}} = 209,12 \cdot 10^3 e^{-j5^\circ} : 800e^{j30^\circ} = 261,4e^{-j36^\circ} A$$

3. Kuchlanish va tok buyicha qaytish koefitsiyentlari:

$$k_u = (z_{yuk} - z_c)(z_{yuk} + z_c) = 516e^{j59^\circ 30^\circ} : 1170e^{j17^\circ 40^\circ} = 0,44e^{j41^\circ 50^\circ};$$

$$k_i = -k_u = -0,44e^{j41^\circ 50^\circ}$$

4. Liniyaning foydali ish koefitsiyenti (f.i.k.):

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_{kk}}{U_1 I_1 \cos \varphi_1} = \frac{209,12 \cdot 10^3 \cdot 261,4 \cdot \cos 30^\circ}{220 \cdot 10^3 \cdot 220,9 \cdot \cos 8^\circ 21} = 0,984$$

bunda:  $I_1$  – liniyaning kirish tomonidagi tokning ta'siriyligini; u quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 ch\gamma l + \dot{I}_2 \frac{z_{yuk}}{z_c} sh\gamma l = 261,4 \cdot e^{-j35^\circ} *$$

$$[0,976 + j0,0044 + 1,98e^{j35^\circ} (0,02 + j0,22)] = 220,9e^{-j80^\circ 20^\circ} A$$

**12.2-misol.** Oldingi misolda berilgan elektr uzatish liniyasidan, bir vaqtning o'zida  $f = 400$  kGts eltuvchi chastota aloqa va teleboshqarish signallarini uzatish uchun foydalilanadi.

Quyidagilar aniqlansin: 1) liniyaning ana shu chastotadagi tavsiflari; 2) signalning fazaviy tarqalish tezligi va to'lqin uzunligi; 3) liniyaning priyomnik tomonidan salt ishlash va qisqa tutashish bo'lganda uning kirish qarshiligi.

**Yechish.** 1. Liniyaning to'lqin qarshiligi:

$$Z_c = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0):(G_0 + j\omega C_0)} \cong \sqrt{L_0:C_0} = \sqrt{1,5 \cdot 10^{-3}:8,2 \cdot 10^{-9}} = 4280m$$

Tarqalish koeffitsiyenti:

$$\gamma = \alpha + j\beta \cong j\omega\sqrt{L_0C_0} = j8,83 \frac{1}{km}$$

So'nish koeffitsiyenti  $\alpha = 0$ ; faza koeffitsiyenti  $\beta = 8,83 \text{ rad/km}$ , ya'ni aloqa signallarining chastotalarini buzmaydi va uning energiyasini isrof qilmaydi.

2. To'lqin fazaviy tarqalish tezligi:

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \cdot 400 \cdot 10^3}{8,83} = 284 \cdot 10^3 \frac{km}{c}$$

ya'ni hu tezlik yorug'lik tezligi  $C = 300 * 10^3 \text{ km/sek.}$  ga yaqin. Kuzatilayotgan signalning to'lqin uzunligi:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{6,28}{8,83} = 0,71 \text{ km}$$

3. Liniyaning salt ishlagandagi kirish qarshiligi:

$$Z_0 = -jZ_c \operatorname{ctg} \beta l = -jZ_c \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{\lambda} l = -j428 \operatorname{ctg} \frac{400\pi}{0,71} = -j42 \operatorname{ctg} l, 4\pi \\ = -j428 \cdot \operatorname{ctg} 72^\circ = -j1390m$$

4. Liniyaning qisqa tutashgandagi kirish qarshiligi:

$$Z_k = jZ_c \cdot \operatorname{tg} \beta l = j428 \operatorname{tg} l, 4\pi = j1317,20m$$

Shunday qilib, salt ishlagandagi liniyaning kirish qarshiligi reaktiv va sig'im, qisqa tutashganda esa reaktiv va induktiv xususiyatga ega.

## XIII BOB. TARQOQ PARAMETRLI ELEKTR ZANJIRIDAGI O'TKINCHI JARAYONLAR

### 13.1. O'tkinchi jarayonlarning vujudga kelishi va uning sabablari

Eng avval shuni aytish lozimki, mujassam parametrlı zanjirlarga nisbatan tarqoq parametrlı elektr zanjirlardagi o'tkinchi jarayonlar faqatgina vaqt mobaynida joylashgan bo'lmay, masofa bo'ylab yoyilgan harakatga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, uzun elektr yoki aloqa liniyasini oladigan bo'lsak, uning oxirida sodir bo'lgan qisqa tutashish liniyaning kirish qismidagi tokning qiymati va shaklini o'zgartirish uchun bir-muncha vaqt talab qiladi. Ammo bu vaqt faqatgina energiyani zanjirning bir elementidan ikkinchisiga o'tish jarayoniga sarf qilinishidan tashqari, ro'y berayotgan o'zgarishlarning tegishli masofani o'tib, manbara ta'sir eta boshlanishiga ham ketadi. Quyida ko'rsatiladiki, bu jarayon to'lqin-simon va murakkab ko'rinishda o'tadi.

O'tkinchi jarayonlarning vujudga kelish sabablarini ta'riflaydigan bo'lsak, bular asosan zanjirning ulash va uzish, uning ayrim uchastkalaridagi o'lchamlarni o'zgarishi, uning chiqish qismlaridagi yuklamalarni keskin o'zgarishi (masalan, qisqa tutashuv) va h.k.lardir. Ushbu sabablar katta o'lchamli elektr mashina va transformatorlarga ham xosdir. Undan tashqari o'tkinchi jarayonlar va unga doir to'lqinsimon o'zgarishlar uzun liniyalarning bir turidan (masalan, havo liniyasidan) ikkinchi turiga (masalan, kabel liniyasiga) o'tish joylarida ham sodir bo'ladi. Uzun ochiq liniyalardagi o'tkinchi jarayonlarga tashqi atmosferadagi hodisalar (yashin zaryadlari) sababchi bo'lishi mumkin.

### 13.2. O'tkinchi holat tenglamalarining tuzilishi va yechimi

Tarqoq parametrlı zanjir sifatida uzun, ikki simli elektr liniyasini olamiz va uning 12.2-mavzuda keltirilgan asosiy (12.1) va (12.2) differential tenglamalaridan foydalanamiz. O'tkinchi jarayonni tahlil etishni osonlashtirish maqsadida liniyanı isrofsiz deb olamiz, ya'ni  $R_0=0$ ,  $G_0=0$ . Shunda quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\left. \begin{aligned} \frac{-\partial u}{\partial x} &= L \frac{\partial i}{\partial } \\ \frac{-\partial i}{\partial x} &= C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \end{aligned} \right\} \quad (13.1)$$

Birinchi tenglamaning ikkinchi darajali xususiy hosilasini quyidagicha yozamiz:  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -L_0 \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right) = -L_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)$

Endi ikkinchi tenglamani hisobga olganda,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = L_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( C_0 \frac{\partial u}{\partial t} \right) = L_0 C_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (13.2)$$

kelib chiqadi. Bu tenglama esa matematikaviy fizikada **tor tebranish tenglamasi** deb ataladi va uning yechimini mashhur fransuz matematigi Dalamber quyidagicha qilib bergen:

$$i = f_1(x - vt) + f_2(x + vt) - u_q + u_s \quad (13.3)$$

Bu yerda:  $v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$  liniyada sodir bo'lgan to'lqinning tarqalish tezligi va  $f_1(x - vt) - f_2(x + vt)$  – kuchlanishning boshidan oxiri tomon harakat qiluvchi yakkalangan **to'g'ri to'lqini** ( $u_q$ ). Agarda  $x - vt = \text{const}$  bo'lsa, bu tashkil etuvchi o'zinining qiymatini o'zgarmas holatda saqlaydi; to'lqin esa  $v = dx/dt$  tezlik bilan tarqaladi, chunki  $\frac{d}{dt}(x - vt) = 0$ .

Shunga o'xshash  $f_2(x + vt)$  – kuchlanishning liniya oxiridan boshi tomon harakat qlluvchi yakkalangan **teskari to'lqini** ( $u_s$ ) hisoblanadi.

Qiyin bo'limgan matematik o'zgartirishlar kiritib, liniyadagi tok i-ning ham tenglamalarini olish mumkin, ya'ni

$$i = \sqrt{C_0/L_0} \cdot [f_1(x - vt) - f_2(x + vt)] = \frac{1}{Z_c} (u_q - u_s) = i_q - i_s \quad (13.4)$$

Bu yerda,  $Z_c = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$  – liniyaning tavsifiy yoki to'lqin qarshiligi (Om),  $i_q$  – tokning **to'g'ri to'lqini** va  $i_s$  uning **teskari to'lqini**.

Ko'rinish turibdiki,

$$u_q = Z_c i_q \quad \text{va} \quad u_s = Z_c i_s \quad (13.5)$$


Endi to'g'ri va teskari to'lqinlarni vaqt t va masofa x o'zgarishi bilan qanday bog'langanligini qarab chiqaylik. Faraz qilaylikki, biror tanlangan  $t = t_1$  vaqt uchun liniya bo'yicha kuchlanishining to'g'ri to'lqini 13.1-a rasmida ko'rsatilgandek bo'lib, quyidagiga teng bo'lsin:

$$u_q(t_1) = f_1(x - vt_1)$$

Unda  $t = t_1 + \Delta t$  vaqtida  $u_q(t_1 + \Delta t) = f_1(x - v\Delta t - vt_1) = f_1(x - \Delta x - vt_1)$  bo'ladi (bu yerda  $\Delta x = v\Delta t$ ). So'nggi tenglamadan ko'rinish turibdiki,  $u_q(t_1 + \Delta t)$  egri chizig'i  $u_q(t_1)$  ga nisbatan o'ngroqda joylashgan, ya'ni vaqtning  $\Delta t$  ga o'sishi hisobiga u  $\Delta x = V$ . At oralig'iga siljigan bo'lib chiqadi. Ammo liniya isrofsiz va signal shaklini buzmaydigan o'lchamlarga ega bo'lgani tufayli, ( $R_0=0$ ,  $G_0=0$ ) kuchlanish impulsi o'z shaklini saqlab qoladi.

Agar  $t = t_1$  onda impuls  $x=x_1$  nuqtaga o'z fronti (raxti) bilan kirib kelgan bo'lsa va shu paytdan boshlab kuchlanish  $u_q$  o'chana boshlansa, uning vaqt mobaynida joylashishl 13.1-b rasmida ko'rsatilganidek bo'ladi (sidirg'a chiziqi).
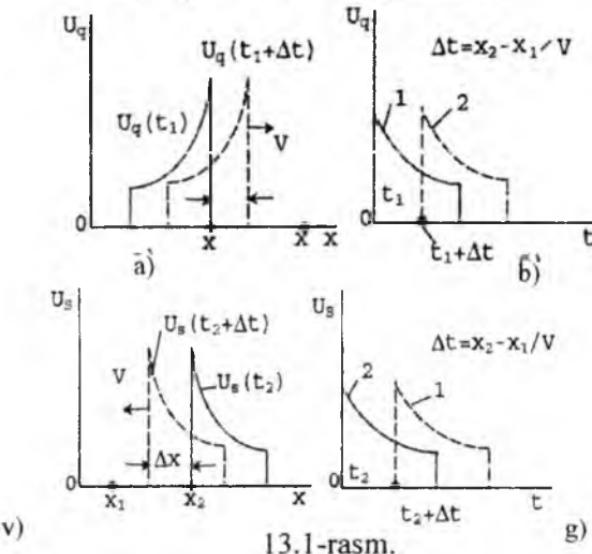
$$u_q = Z_c i_q \quad \text{va} \quad u_q = Z_s i_s \quad (13.6)$$



13.1-rasm.

Agarda ushbu o'chov asbobi  $x = x_2$  nuqtaga qo'yilgan bo'lsa, u ko'rsatgan kuchlanish  $\Delta t$  vaqtidan keyin sezila boshlaydi (punktir 13.1-rasm. chiziq 2).

Teskari to'lqm  $u_s(t)$  ga o'tsak va uni aks etish natijasida shakli va kuchi o'zgarmagan deb olsak, qaytgan impulsning ko'rinishi 13.1-v rasmida keltirilgan. Ko'rini turibdiki,  $\Delta t$  vaqtida u chap tomonga  $\Delta x = V\Delta t$  orallqqa siljiydi. Endi  $x_2$  nuqtada joylashgan o'chov asbobi (masalan, voltmetr)  $t = t_2$  ondan boshlab sidirg'a chiziq 2-ni qayd qiladi (13.1-g rasm). Umuman olganda, kuchlanish (yoki tok) to'lqinlarini vaqt o'zgarishiga bog'lamoqchi bo'lsak, ularni o'zgacha ko'rinishda organizmiz ma'quldir. Masalan, (13.6) o'mniga

$$u_q = \varphi_1 \left( t - \frac{x}{v} \right) \quad (13.7)$$

teskari to'lqin bo'l mish  $u_s = f_2(x + vt)$  o'mniga

$$u_s = \varphi_2 \left( t + \frac{x}{v} \right) \quad (13.8)$$

yozilishi tavsiya etiladi. Agarda 13.1-b va g rasmlarda ko'rsatilganidek,  $u_q(t)$  va  $u_s(t)$  funksiyalar  $x_1$  va  $x_2$  nuqtalar uchun ma'lum bo'lsa, (13.3) ga binoan, quyidagilarni yozish mumkin:

$$\left. \begin{aligned} u_q(x, t) &= u_q\left(t - \frac{x-x_1}{v}\right) \\ u_s(x, t) &= u_s\left(t + \frac{x-x_2}{v}\right) \end{aligned} \right\} \quad (13.9)$$

Endi har qanday vaqt uchun liniyadagi kuchlanish va tokni ikki to'monga (qarama-qarshi) yo'nalgan to'g'ri va teskari to'lqinlar yig'indisi deb hisoblash maqsadga muvosfiqdir.


### 13.3. To'g'ri burchakli frontga ega to'lqinlarning sodir bo'lishi. Liniyani o'zgarmas tokka ulash vaqtidagi o'tkinchi jarayonlar

Liniyani o'zgarmas tokka ulash vaqtidagi o'tkinchi jarayonlarga eng ko'p tarqalgan va tahsil qilishga oson bo'lgan misol sifatida ikki simli uzun elektr liniyasini o'zgarmas kuchlanish  $U_0$  ga ulanishini ko'rib chiqaylik (13.2-rasm). Liniya ulangan paytidan boshlab, uning simlarida manbadan yuklama tomon yo'nalgan kuchlanish to'g'ri to'lqini  $u_q=u_0$  paydo bo'ladi. U liniya elementlarini x masofa bo'ylab zaryadlay boshlaydi [tepada (+) ishorali, pastda (-)]. Zaryadlash (elektrlash)  $V=3*10^8$  m/s tezligida chapdan o'ngga to'lqinsimon tarqaladi. Agar to'lqin x masofani  $t = x/V$  vaqtida bosib o'tib, liniyani "mn" kesimiga yetib kelgan bo'lsa, bu vertikal chlziq to'g'ri to'lqin fronti (raxti) hisoblanadi. Ya'ni "mn" dan chaproq bo'lgan tomonda  $u_x = U_0$ , o'ngroq bo'lgan tomonda esa  $u'_x = 0$ . To'lqin dx oraliq'iga siljishi natijasida front "pq" kesimiga o'tadi. Shu tufayli "mpqn" orasidagi element  $d_q=q_0$   $d_x=C_0 U_0 dx$  miqdorda zaryadlanadi (elektrlanadi), chunki to'lqin frontining chap tomonida masofaning har bir bo'lakchasida  $q_0 = C_0 U_0$  ga teng zaryad to'plangan bo'ladi. Zaryadning liniya bo'ylab tarqalishi (yo'yilishi) esa tok hosil qilmasdan vujudga kela olmaydi. Mazkur tok, o'z navbatida, quyidagiga tengdir:

$$i = \frac{dq}{dt} = q_0 \frac{dx}{dt} = C_0 U_0 v = I_0 \quad (13.10)$$

Tabiiyki, yuqori simda musbat zaryadlar elementma-element chapdan o'ngga surilib borar ekan, pastdagi simda ularga qarama-qarshi manfiy zaryadlar ham vujudga kelaveradi, chunki busiz simlararo kuchlanish  $U_0$  paydo bo'lomaydi. Undan tashqari, musbat va manfiy zaryadlarning yuqori va pastki simlarda V tezligida tarqalishi ulardagi ikki to'monga yo'nalgan yagona tok  $i$  ning vujudga kelishini ta'minlaydi.

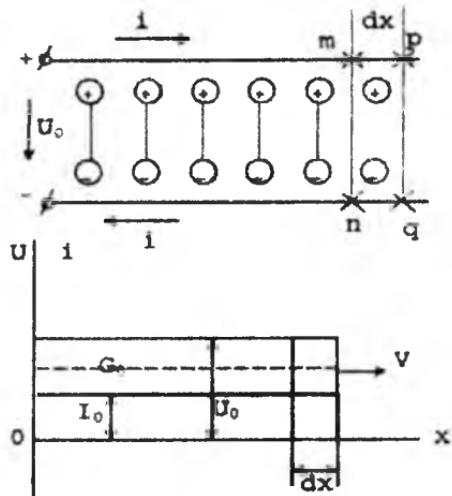Demak, ikki simli uzun liniyani cheksiz uzunlikka ega bo'lgan elektrodlardan tuzilgan va dielektrilgi havodan bo'lgan kondensator bilan taqqoslasak bo'ladi. Shunday ekan, unga yuqori simdan pastdagiga yo'nalgan siljish toki ham mansubdir.



13.2-rasm.

Demak, tok  $i$  simlar oralig'ida sig'im toki sifatida o'tadi va u ham to'lqinsimon liniyaning boshidan oxiriga qarab  $V=3 \cdot 10^8$  m/s tezlik bilan harakatda bo'ladi.

O'z navbatida liniya bo'y lab tarqalayotgan tok  $i$  o'z atrofida magnit kuch chiziqlari va tegishlicha magnit oqimini hosil qiladi. Tok to'lqini  $dx=vdt$  oraliqqa siljish natijasida hosil bo'lgan magnit oqimining o'sish miqdori  $d\Phi=L_0 I_0 dx = L_0 I_0 V dt$ . Buning hisobiga vujudga kelgan e.y.u.k.

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L_0 v I_0 \quad (13.11)$$

ya'ni u kuchlanish  $U_0=L_0 V I_0$  ga nisbatan qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi, chunki  $U_0 = I_0 Z_0 = I_0 \sqrt{L_0/C_0}$ . To'lqinlar shaklini 13.2-rasm (quyi qismi) dan ko'rsa bo'ladi: ikkalasi ham (ya'ni U va I) to'g'ri burchak ko'rinishiga ega bo'lib, tikka (vertikal) frontlidir.

### 13.4. To'lqinlarning liniya chegarasidan (oxiridan) aks etib qaytishi

Faraz qllaylikki, kuchlanish va tok  $Z_c$  to'lqin qarshiligi ega bo'lgan liniyani kesib o'tib, uni oxiriga yetib keldi va u yerda ulangan murakkab yuklama qarshiligi  $Z_2$  ga duch keldi. Shu vaziyatda qanday

o'tkinchi jarayonlar sodir boladi. Yuqorida keltirilgan ifodalardan foydalangan holda to'g'ri va teskari to'lqinlarni quyidagicha bog'laylik:

$$u = u_q + u_s, i = i_q + i_s = (u_q - u_s) : z_c,$$

yoki  $z_c i = u_q - u_s$  (bu yerda  $u_q = U_0$ ,  $i_q = I = 1/Z_c U_0$ ).

Bundan chiqadiki,

$$2u_q = z_c i + u \quad \text{yoki} \quad 2U_0 = z_c i + u \quad (13.12)$$

ya'ni, agar liniya o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan bo'lsa, uni kirish qismida  $2u_q$  qiymatga ega bo'lgan kuchlanishga ketma-ket ulangan  $R = Z_c$  va  $Z_2 = R_2 = u_2 / i$  (yuklama qarshiligi) qarshiliklardan iborat bo'lgan zanjirga almashtirsak bo'ladi.

Shunday qilib, shu ekvivalent zanjir uchun ma'lum bo'lgan  $u_q$  va  $z_c$  bilan  $R_2$  parametrlar orqali tok  $i$  va qaytgan to'lqinlar  $u_s$  va  $i_s$  larni topa olamiz:

$$u_s = u_q - z_c i \quad \text{va} \quad i_s = \frac{-u_3}{z_c} \quad (13.13)$$

Endi bir jinsli uzun liniyani tashqi qarshilik  $R_2$  ga ulangan deb olsak, unda (13.12) asosida quyidagini yoza olamiz:

$$\left. \begin{aligned} i &= \frac{2u_q}{z_c + R_2}, u_s = u_q - z_c i = \frac{R_2 - z_c}{R_2 + z_c} \cdot u_q \\ i_s &= \frac{-u_3}{z_c} = \frac{z_c - R_2}{z_c + R_2} \cdot i_q \end{aligned} \right\} \quad (13.14)$$

To'g'ri va teskari to'lqinlar quvvatini aniqlaydigan bo'lsak, liniya chegarasidagi oniy quvvat (yuklama va iste'mol qilayotgan quvvat):

$$p = ui = (u_q + u_s) \frac{u_q - u_s}{z_c} = \frac{u_q^2}{z_c} - \frac{u_s^2}{z_c} = p_q - p_s \quad (13.15)$$

ya'ni u to'g'ri va teskari to'lqinlar quvvatlarining ayirmasiga teng.

(13.14) tenglamadan ko'rinish turibdiki, agar yuklama qarshiligi liniya to'lqin qarshiligidagi teng bo'lsa ( $R_2 = Z_c$ ), teskari to'lqin vujudga kelmaydi, ya'ni  $u_s = 0$ ,  $i_s = 0$ . Shu tufayli  $P_s = 0$  va liniyadan yetib kelgan barcha quvvat yuklama tomonidan to'la-to'kis iste'mol qilinadi. Yuqoridaagi ifodalardan foydalananib, liniyaning salt yurishi va qisqa tutashuv holatlarini ham ko'rib chiqsak bo'ladi:

a) salt yurishda  $R_2 = \infty$ , demak,  $u_s = u_q$  va  $i_s = -i_q$




b) qisqa tutashuv holatida  $R_2 = 0$ , demak,  $u_s = -u_q$  va  $i_s = i_q$

Ikkala holatda ham teskari to'lqinlar qiymati to'g'ri to'lqinlar bilan bir xil. Faqat uchi ochiq (salt) liniya chegarasidan tok to'lqini, uchi yopiq (qisqa tutashuv) liniya chegarasidan esa kuchlanish to'lqini o'z ishoralarini o'zgartirib qaytdilar. Natijada, birinchi holatda o'tkinchi




jarayon tugagandan keyin tok  $i$ , ikkinchi holatda esa kuchlanish u nolga intilib boradi.

Agarda liniya ixtiyoriy qarshilik  $R_2 \neq Z_c$  ga ulangan bo'lsa, quyidagi ifodalarni yozamiz:
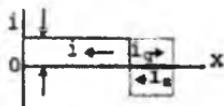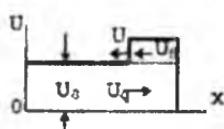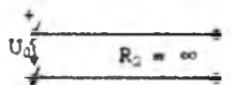
$$\left. \begin{aligned} u_q &= U_0, \quad i_q = \frac{1}{Z_c} U_0 = I_0, \\ u_2 &= 2U_0 - i_2 z_c = 2U_0 - \frac{2U_0}{R_2 + Z_c} \cdot z_c = 2U_0 \frac{R_2}{R_2 + Z_c}, \\ i_2 &= \frac{2U_0}{R_2 + z_c}. \end{aligned} \right\} \quad (13.16)$$



13.3-rasm.

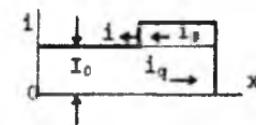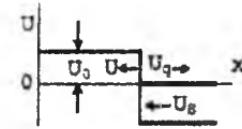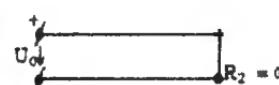

13.4-rasm.

Liniyaning oxiridagi kuchlanish  $u_s$  teskari to'lqin  $u_s$  ning qiyinati va ishorasiga bog'liqdir va (13.14) tenglamaga asosan:

$$\left. \begin{aligned} u_s &= \frac{R_2 - z_c}{R_2 + z_c} \cdot U_0 = k_a U_0 \\ i_s &= \frac{R_2 - z_c}{R_2 + z_c} \cdot I_0 = k_a I_0 \end{aligned} \right\} \quad (13.17)$$

(Bu yerda:  $k_a = \frac{R_2 - z_c}{R_2 + z_c}$  aks koeffitsiyenti; u hamma vaqt 1 dan kichik bo'lib, faqatgina  $R_2 = 0$  va  $R_2 = \infty$  bo'lganda,  $\pm 1$  ga teng bo'ladi). Biz olgan misolda  $R_2 \neq Z_c > 0$ , shu sababli teskari to'lqinlar to'g'ri to'lqinlardan kichikroq bo'ladi, ya'ni  $u_s < u_q = U_0$  va  $i_s < i_q = I_0$ . Shunday qilib, bizni qiziqtirgan liniya chegarasidagi kuchlanish va tok quyidagilarga teng:

$$\left. \begin{aligned} u_2 &= U_0 + u_s = (1 + k_a)U_0 \\ i_2 &= I_0 - i_s = (1 - k_a)I_0 \end{aligned} \right\} \quad (13.18)$$

13.15-rasmida  $k_a > 0$ , ya'ni  $R_2 > Z_c$  holat uchun olingan to'lqinlar harakati ko'rsatilgan. Aks koeffitsiyenti  $k_a > 0$  bo'lgani sababli, iste'molchiga yetib kelgan to'lqin  $u_q = U_0$  katta qarshilikka duch keladi va uning zaryadlari to'la neytrallashga imkon topmaydi va qisman qaytuvchi to'lqinga o'tadi ( $u_s > 0$ ).

Shuning uchun  $u_2 = (1+k_a)U_0 > U_0$ . Agarda  $k_a < 0$  bo'lsa (ya'ni  $R_2 < Z_c$  bo'lsa), to'g'ri to'lqin keltirgan zaryadlar  $R_2$  dagi tokni ta'minlashga yetimaydi va qo'shimcha zaryadiar liniyadan tortila boshiyadi. Shuning hisobiga liniyadagi kuchlanish  $u = u_q + u_s = (1 + k_a)U_0 < U_0$  bir necha kamayadi.


Ko'rib chiqilgan o'tkinchi jarayonlarni yana bir misol bilan yakunlaylik: liniya oxiriga  $r_2$ ,  $L_2$  parametrlarga ega bo'lgan zanjir ulangan holatini ko'raylik. Endi to'la zanjirning ekvivalent sxemasi aktiv qarshilik ( $Z_c + R_2$ ) va induktivlik  $L_2$  dan iborat bo'lib chiqadi. Demak, u o'zgarmas kuchlanish  $u_q = U_0 - \text{const}$  ga ulanganda, zanjirdagi tok

$$i_{(t)} = \frac{2u_q}{Z_c + R_2} [1 - e^{-t/\tau}] = \frac{2U_0}{Z_c + r_2} (1 - e^{-t/\tau}) \quad (13.19)$$

bo'ladi (bu yerda:  $\tau = L_2 : (Z_c + R_2)$ ). Yuqoridagi (13.14) tenglamaga binoan,

$$u_s = \left[ \frac{r_2 - Z_c}{r_2 + Z_c} + \frac{2Z_c}{r_2 + Z_c} e^{-t/\tau} \right] U_0 \quad (13.20)$$
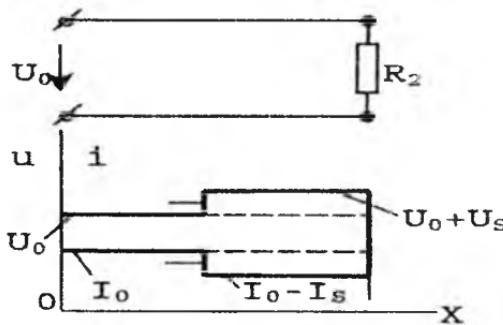
$$i_s = \left[ \frac{Z_c - r_2}{Z_c + r_2} + \frac{2r_2}{Z_c + r_2} e^{-t/\tau} \right] \cdot \frac{U_0}{Z_c} \quad (13.21)$$



13.5-rasm.


Liniya ulangan ondayoq ( $t=0$ )  $R_2$ ,  $L_2$  zanjir aks ettirish qobiliyatini salt yurishdagi liniyadan farq qilmaydi. Vaqt o'tgan sari ( $t \rightarrow \infty$ ) va

liniyaga faqatgina  $R_2$  ulangandek o'zgara boshlaydi. 13.6-rasmida kuchlanish va tok to'lqinlarining tarqalishi  $R_2 = 0$  uchun ko'rsatilgan. (13.20) va (13.21) tenglamaga binoan:

$$u_s \left[ -1 + 2e^{\frac{-z_c t}{L_2}} \right] U_0 \quad (13.22)$$

$$i_s \left[ 1 + 2e^{\frac{-z_c t}{L_2}} \right] \frac{U_0}{Z_c} \quad (13.23)$$

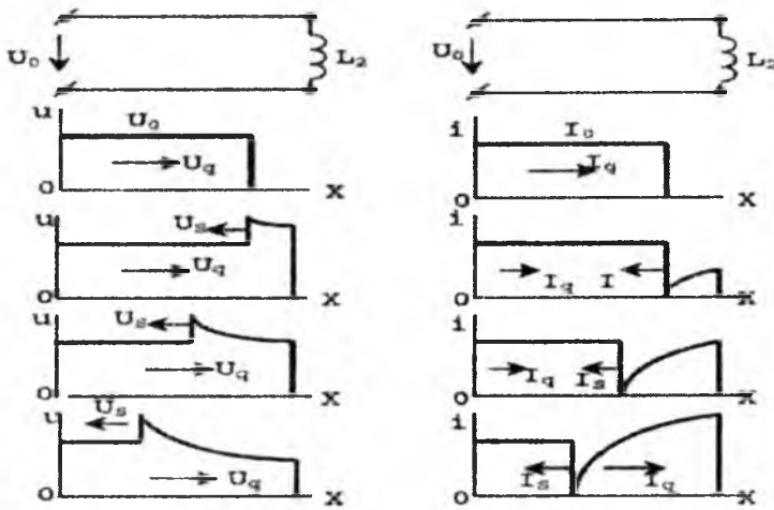13.6-a rasmdan ko'rinish turibdiki, liniya chegarasigacha kuchlanish  $U_0$  kattaligida yetib boradi va teskari to'lqin hisobiga birmuncha ko'payib, orqaga qaytadi. Ammo teskari to'lqin amplitudasi vaqt o'tishiga bog'liq eksponensial qonuniyat bilan kamaygani tufayli (13.6-rasm),  $u_2$  nolga intila boshlaydi va nihoyat,  $L_2$  qismlaridagi kuchlanish nolga teng bo'lib qoladi ( $t = \infty$ ). Tok to'lqinlarining harakati 13.6-a rasmda ko'rsatilgan: ularni (13.23) tenglamaga qarab, tushunish qiyin emas.



13.6-rasm.

### 13.5. To'lqinlarning ikki liniya tutashgan joyida aks etishi va sinishi

To'lqinlar faqatgina liniya oxiridan yoki unga qarshilik ulangan joydan aks etmasdan, liniyaning boshqa liniyaga ulangan joyidan ham qaytarilishi yoki ***sinishi*** mumkin. Agar birinchi liniyaning to'lqin qarshiligini  $Z_{c1}$ , kuchianishini  $u_1$  va tokini  $i_1$  deb olsak, ikkinchi liniyaga tegishli qiymatlar  $z_{c2}$ ,  $u_2$  va  $i_2$  bo'ladi. Tushunarlik, liniyalar  $u_1 = u_2$  va

$i_1 = i_2$ . Agarda birinchi liniya manbaga ulanayotganda ikkinchi lliniyada hech qanday kuchlanish va tok bo'lmasa, birinchi tutashuvchi to'lqin  $u_{q1}$  ikkinchi tutashuvchi to'lqin  $u_{q2}$  ga aylanadi. Birinchi to'lqinda nisbatan ikkinchisi singan to'lqin hisoblanadi ( $u_{q2} \neq u_{q1}$ ). Shu bilan bir vaqtida va  $u_{q2} \neq u_{q1}$  tufayli liniyalar tutashgan joydan manba tomon qaytuvchi teskari to'lqin  $u_{s1}$  ham hosil bo'ladi. Aytganlarni quyidagi tenglamalar bilan izohlash mumkin:

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= u_{q1} + u_{s1} = u_{q2} \\ i_1 &= (u_{q1} - u_{s1}) : z_{c1} = u_{s2} : z_{c2} = i_2 \end{aligned} \right\} \quad (13.24)$$

Endi ko'rinish turibdiki,

$$\left. \begin{aligned} u_{q2} &= \frac{2Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} \cdot u_{q1}, u_{q1} = \frac{Z_{c2} - Z_{c1}}{Z_{c2} + Z_{c1}} \cdot u_{q1} \\ i_{q2} &= \frac{2Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} \cdot u_{q1}, u_{q1} = \frac{Z_{c2} - Z_{c1}}{Z_{c2} + Z_{c1}} \cdot u_{q1} \end{aligned} \right\} \quad (13.25)$$


Agarda (13.17) tenglamaga binoan,  $K_a = \left| \frac{Z_{c1} - Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} \right|$  aks-koeffitsiyentini deb olinsa, unda ( $u_{q2} : u_{q1}$ ) va ( $i_{q2} : i_{q1}$ ) nisbatlarini **sinish koeffitsiyentlari** deb atash maqsadga muvofiq, ya'ni:

$$\left. \begin{aligned} K_{c(u)} &= \frac{u_{q2}}{u_{q1}} = \frac{2z_{c2}}{z_{c1} + z_{c2}} \\ K_{c(i)} &= \frac{i_{q2}}{i_{q1}} = \frac{2z_{c1}}{z_{c1} + z_{c2}} \end{aligned} \right\} \quad (13.26)$$

(13.26) ifodalardan ko'rinish turibdiki, sinish natijasida to'lqin o'z ishorasini na kuchlanishda, na tokda o'zgartirmaydi. Liniyalar tutashgan joydan qaytgan to'lqinlardan biri esa (yoki  $u_{s1}$ , yoki  $i_{s1}$ ) o'z ishorasini qarama-qarshiga o'zgartiradi; bu  $Z_{c1}$  bilan  $Z_{c2}$  larni qiymatiga bog'liqdir. Masalan,  $Z_{c2} > Z_{c1}$  bo'lma (kabel liniyadan havo liniyaga o'tishini olganda) kuchlanish to'lqini sinish natijasida zo'rayadi, tok to'lqini esa kuchsizlanib o'tadi. Liniyalarni tutashuv chegarasidan qaytuvchi kuchlanish to'lqini musbatligicha qolsa, tokning teskari to'lqini manfiy ishora bilan qaytadi.

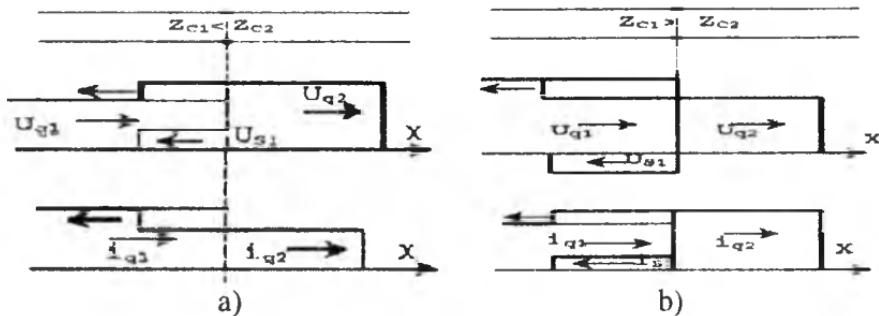13.7-a va b rasmida qaytuvchi va singan to'lqinlarning harakati ikki xil o'tish sharoitlari uchun ko'rsatilgan. Birinchi holda birinchi to'lqin tiniyaning to'lqin qarshiligi  $Z_a$  kichikroq bo'lgani sababli, chegaragacha bo'lgan kuchlanish qaytuvchi to'lqin  $u_{s1}$  hisobiga birmuncha ko'payadi, tok esa  $i_{s1} < 0$  bo'lgani tufayli birmuncha kamayadi (13.7-a rasm).

Ikkimchi holda, ya'ni  $Z_{c1} > Z_{c2}$  bo'lgani sababli, teskari samarani kuzatamiz:  $u_1$  kamayadi,  $i_1$  - aksincha, ko'payadi (13.7-b rasm).



13.7-rasm.

Shuni ham qayd etib o'tish kerakki,  $Z_{c1}$  va  $Z_{c2}$  bir-biridan qanchalik farq qilmasin, to'lqinlar ustplashida hosil bo'lgan to'lqin qiymati ikki baravardan ortiq ko'paya olmaydi.

Liniyadan o'tayotgan quvvatning chegaradagi qiymatlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$p = u_1 i_1 = u_2 i_2,$$

yoki

$$(u_{q1} + u_{q2})(u_{q1} - u_{q2}) \cdot \frac{1}{Z_{c1}} = u_{q1}^2 : z_{c1} - u_{s1}^2 : z_{c1} = \frac{u_{q2}^2}{z_{c2}}$$

demak,

$$\frac{u_{q1}^2}{z_{c1}} = \frac{u_{s1}^2}{z_{c1}} + \frac{u_{q2}^2}{z_{c2}} \quad (13.27)$$

yoki

$$p = q_1 = p_{s1} + p_{q2}$$

[bu yerda  $P_{q1}$ ,  $P_{s1}$  va  $P_{q2}$  – tegishlicha to'g'ri (tushuvchi), teskari (qaytuvchi) va singan to'lqinlar quvvati]. (13.27) ifodadan ko'rinish turibdiki, manbadan kelayotgan quvvatning to'g'ri to'lqini qisman birinchi liniyadan ikkinchisiga sinish natijasida o'tadi, qisman esa teskari to'lqin sifatida manba tomon qaytadi.

## XIV BOB. ELEKTR ZANJIRLAR SINTEZI

### 14.1. Umumiy tushunchalar. Sintez oldidagi masalalar

Yuqoridagi boblarda qo'yilgan tahlil masalalarida asosan yagona savolga javob qidirilar edi: zanjirning kirish qismiga berilgan signal (ta'sir)  $f_1(t)$  qonunida o'zgarayotgan bo'lsa, uning murakkab tarkibining ixtiyoriy elementidagi harakat  $f_2(t)$  qanday o'zgarish qonuniga ega? **Sintez** esa teskari masalani yechishga imkon beradi, ya'ni zanjirning chiqish qismi (elementi) dagi tok (yoki kuchlanish) qonuniyati  $f_2(t)$ , kirish qismida esa  $f_1(t)$  bo'lganda, zanjirning tarkibiy tuzilishini aniqlaydi. Sintez qilishdan oldin birmuncha shart-sharoitlar to'g'risida kelishib olish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, berilgan funksiyalarning o'xshashligi shart: ya'ni  $f_1(t)$  va  $f_2(t)$  - har xil o'zgarmas son yoki har xil amplituda va fazalarga ega, ammo barobar davrli sinusoidal funksiya (mos  $u_1=U_{m1}\sin(\omega t+\psi_1)$  va  $u_2=U_{m2}\sin(\omega t + \psi_2)$  va h.k. Ikkinchidan, kirish signali  $f_1(t)$  bilan chiqishdagi reaksiya (aks ta'sir)  $f_2(t)$  orasidagi taxminiy zanjir shakli eng sodda va kam elementlardan tashkil topgan bo'lishi shart. Uchinchidan, taxminiy zanjir ichki generatordan xo'li, ya'ni passiv bo'lishi shartdir.

Sintez masalalarini yechish variantlaridan biri noma'lum zanjirni passiv to'rtqutblik bilan almashtirishdir. Haqiqatan ham, to'rtqutblik tarkibida har qanday murakkablikda ixtiyoriy shaklda aktiv, induktiv va sig'im elementlari to'plangan bo'lishi mumkin. Uning kirish va chiqish qismidagi kuchlanish va toklar turli **uzatish funksiyalari** bilan bog'langan bo'ladi. Masalan, umumiy holda to'rtqutblikning tenglamalar sistemasi

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= A\dot{U}_2 + B\dot{I}_2 \\ I_1 &= C\dot{U}_2 + D\dot{I}_2 \end{aligned} \quad (14.1)$$

ko'rinishda yoziladigan bo'lsa va chiqish qismidagi tashqi (yuklama) qarshiligi  $Z$  aniq bo'lsa, (14.1) o'mniga (14.2)ni yozish mumkin, ya'ni, to'rttala funksiya ( $\dot{U}_1$ ,  $\dot{I}_1$ ,  $\dot{U}_2$  va  $\dot{I}_2$ ) o'zaro har qanday variatsiyada (14.2) yordamida bog'lash mumkin.

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= \left( A + \frac{B}{Z^2} \right) \dot{U}_2 = (AZ + B)\dot{I}_2, \\ I_1 &= \left( C + \frac{D}{Z^2} \right) \dot{U}_2 = (CZ + D)\dot{I}_2 \end{aligned} \quad (14.2)$$

Ko‘rinib turibdiki, berilgan  $U_2$  va  $Z_2$  orqali to‘rtqutblik doimiylari A,B,C va D ni topish mumkin. O‘zgarmas koeffitsiyentlar yordamida esa zanjir shaklini va uning parametrlarini topish qiyin emasdir.

Shu bog‘lovchi yoki uzatish funksiyalardan biri:

$$F(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{A + \frac{B}{Z_2}}$$

bo‘lishi mumkin.

Umumiy holda kirish qismidagi signalni  $f_1(t)$ , chiqish qismidagi  $f_2(t)$  deb olsak, ularni operator usulida olingan tasvirlari tegishlicha  $F_1(p)$  va  $F_2(p)$  bo‘ladi (bu yerda  $p=s+j\omega$ ). Demak, operator shaklida olingan uzatish funksiyasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$K(p) = \frac{F_2(p)}{F_1(p)}$$

Chiziqli parametrlerga ega bo‘lgan zanjirlarni tahlil qilganda ko‘rdikki, bir xil funksional vazifa bajaruvchi zanjir ikki xil shaklda tuzilgan bo‘lishi mumkin (masalan, differentiallovchi va integrallovchi zanjirlar (10.4 va 10.5-rasm). Shunday bo‘lishi ham mumkinki, uzatuvchi funksiya ma'lum, ammo uni amalga oshirib bo‘lmaydi, ya’ni unga munosib haqiqiy zanjir mavjud emas. Bu savollarga javobni  $K(p)$  funksiyadan qidirish kerak, chunki u hamma vaqt ham oddiy ko‘rinishda uchrayvermaydi. Ko‘pincha biz izlayotgan zanjirlar haqiqiy bo‘lgan R, L va C elementlardan tashkil topgan bo‘ladi va shu tufayli ularni ifodalovchi differential tenglamalardagi doimiy koeffitsiyentlari haqiqiy sonlardir. Demak, differential tenglamalarga tegishli operator tasvirlar ham haqiqiy sonli koeffitsiyentlar ishtirokida tuzilgan algebraik tenglamalardir.

## 14.2. Uzatish funksiyalarini oddiy kasrlar tarzida ifodalash

Passiv ikkiqutbliklarga oid kirish funksiyalarini o‘zgartirish usullari har qanday uzatish funksiyasi ikkita operator sonining bir-biriga bo‘lgan nisbatidir, ya’ni u ham qandaydir operator son. Umumiy holda mazkur funksiya quyidagi kasr tarzida ko‘rsatilishi mumkin:

$$FF(p) = \frac{G(p)}{H(p)} \quad (14.3)$$

O‘z navbatida (14.3) bir necha oddiy kasrlar yig‘indisi bilan almashtirilishi mumkin, bu esa  $G(p)$  va  $H(p)$  funksiyalarini p tashkil etuvchi qismlaridagi operator p ning eng yuqori darajasiga bog‘liq. Agar ularni tegishlicha

$$\begin{aligned} G(p) &= a_n p^n + A_{n-1} p^{n-1} + \cdots + a_0 \\ H(p) &= b_m p^m + A_{m-1} p^{m-1} + \cdots + b_0 \end{aligned} \quad (14.4)$$

ko'rinishda olsak, uch holat sodir bo'lishi mumkin:  $m > n$ ,  $m = n$  va  $m < n$ . Umumiyl holda (14.3) kasr quyidagicha parchalanishi mumkin:

$$F(p) = \frac{G(p)}{H(p)} = A_\infty \cdot p + A_0 + \frac{A_1}{p - p_1} + \frac{A_2}{p - p_2} \dots + \frac{A_m}{p - p_m} \quad (14.5)$$

(bu yerda  $p_1, p_2, \dots, p_m$  polinom  $H(p)$  ning ildizlari). Koeffitsiyentlarga kelganda,  $A_\infty \neq 0$  agar  $n = m + 1$  bo'lsa;  $A_\infty = 0$  va  $A_0 \neq 0$  agar  $m = n$  bo'lsa va nihoyat,  $A_\infty = 0, A_0 = 0$  agar  $m = n + 1$ . Ko'rinish turibdiki,

$$A_\infty = \left| \frac{F(p)}{p} \right|_{p=\infty} = a_n / b_m$$

qolgan koeffitsiyentlar 9.16-mavzuda keltirilgan *yoyish teoremasidan* foydalangan holda topiladi.

Yuqorida aytilganidek, uzatish funksiyasi  $F(p)$ -ning o'lchov birligi ixtiyoriy bo'lishi mumkin:  $O_m, C_m = 1/O_m$  yoki o'lchovsiz. Buni ikkiqtiblik sintezi misolida ko'rish mumkin. Faraz qilaylik, ikkiqtiblikning uzatish funsiyasi uning kirish qismidagi kuchlanish  $U(p)$  tok  $I(p)$  ga nisbati tarzida berilgan. Ya'ni, bu ixtiyoriy operator qarshilik:

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)} = A_\infty \cdot p + A_0 + \frac{A_1}{p - p_1} + \cdots + \frac{A_m}{p - p_m}.$$


Ko'rinish turibdiki, tenglamaning dastlabki ikki hadi tegishlichqa qandaydir induktiv qarshilik  $X(p) = pL$  (bu yerda  $L = A_\infty$ ) va rezistor  $R_0 = A_0$ . Boshqa hadlarga kelganda, ularni ko'rinishi faqatgina  $p_1; p_2, \dots, p_l$  larning qiymatiga bog'liqdir. Agar ixtiyoriy ildizning umumiyl ko'rinishini  $p_k = s_k + j\omega_k$  deb olsak, eng avval uning haqiqiy qismini doimo manfiyligini esda tutishimiz lozim, ya'ni  $s_k < 0$ . Aks holda (ya'm  $s_k > 0$  bo'lsa), bunday zanjirda o'tkinchi jarayonlar so'nmaydi, yoki uni ichida qo'shimcha energiya manbai bor, deb tan olishga to'g'ri keladi. Ikkinci navbatda shuni qayd qilish lozimki, har qanday  $p = S_k + j\omega_k$  kompleks sonli ildizning  $P_{k+1} = S_k - j\omega_k$  ko'rinishdagi bog'langan kompleks sonli justlovchi ildizi ham bo'ladi. Bu shart bajarilmagan holda zanjirdagi kuchlanish  $u(t)$  va tok  $i(t)$  larga tegishli yechimlar haqiqiy bo'la olmaydi. Va nihoyat, ayrim ildizlar faqat mavhum sonlardan tashkil topgan bo'lsa, ular o'zaro karralik nisbatlarda (masalan,  $p_q = j\omega_q$  va  $p_t = j7\omega_q$ ) bo'lmasligi shart.

(14.5) ning ildizlarini tegishli kompleks tekisligida tasvirlash mumkin (14.1-a va b rasm): ildizlar haqiqiy va bog'langan kompleks sonlardan iborat bo'lsa, ular mazkur tekislikning chap tomonida (yoki

$\omega$  o'qiga nisbatan) joylashgan bo'ladi (14.1-a rasm). Ildizlar mavhum bo'lsa, ular mavhum  $\omega$  q  $\omega$  ustida joylashgan bo'ladi (14.1-b rasm). Birinchi holda operatorning qarshiligi  $Z_p$ , rezistor R, induktivlik L va sig'im C lardan tashkil topgan bo'ladi.

Ildizlar faqat mavhum bo‘lganda, sintez qilinuvchi zanjir faqatgina reaktiv elementlar va C dan tashkil topgan bo‘ladi. Ya’ni bunday zanjirda faol isroflar sodir bo‘lmaydi: undagi magnit va elektr maydonlari energiyasi o‘zgarib turadi, xolos.

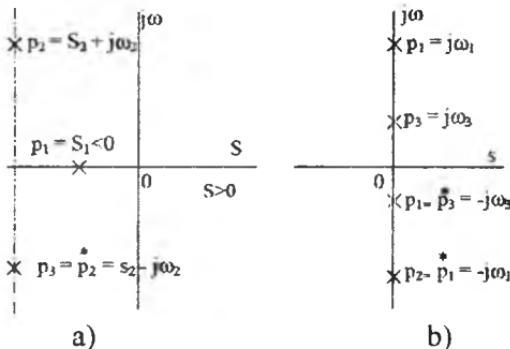Endi 14.5-a rasmida keltirilgan uzatish funksiyasining (yoki aniqrog'i, *kirish funksiyasining* ildiziariini faqat mavhum (yoki haqiqiy) sonlardan iborat deb olamiz.



## 14.1-rasm.

Birinchi holda  $p_k = j\omega_k$  va  $P(k+1) = -j\omega_k$  bo'lsa,  $A_k = a_k' + ja_k''$  va  $A(k+1) = a_k' - ja_k''$  bo'ladi. Shu tufayli:

$$\frac{A_k}{p - p_k} + \frac{A_{k+1}}{p - p_{k+1}} = \frac{a_k + ja_k}{p - j\omega_k} = \frac{-2a_k \cdot p}{p^2 + \omega_k^2} - \frac{2d_k \cdot \omega_k}{p^2 + \omega_k^2}$$

ammo S>0 bo‘lganda, har qanday operator funksiya  $F(p)$  ning haqiqiy qismi  $\text{Re } [F(p)] > 0$  bo‘lishi uchun  $a''_k = 0$  bo‘lishi shart. Shunday ekan, so‘nggi tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{A_k}{p - p_k} + \frac{A_{k+1}}{p - p_{k+1}} = \frac{2d_k \cdot p}{p^2 + \omega_k^2} = \frac{B_k \cdot p}{p^2 + \omega_k^2} \quad (14.6)$$

(Bu yerda  $B_k = 2a'_k$  – haqiqiy sondir).

Ikkinci turli ildizlarni haqiqiy sonlar deb qabul qilsak, ya'ni  $P_i = S_i = -\gamma_i$ , ularga tegishli oddiy kasrlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\frac{A_i}{p - p_i} = \frac{A_i}{p + \gamma_i} \quad (14.7)$$

Shunday qilib, ildizlar faqat mavhum va faqat haqiqiy sonlardan iborat bo'lsa, kirish funksiya operatori

$$Z(p) = A_{\infty}p + A_0 + \frac{B_1 p}{p^2 + \omega_1^2} + \frac{B_3 p}{p + \omega_1^2} + \cdots + \frac{A_{m-1}}{p + \gamma_{m-1}} + \frac{A_m}{p + \gamma_m} \quad (14.8)$$

Qo'yilgan masalani aniqlashtirish maqsadida quyidagi yaqqol misolni ko'raylik. Kirish funksiyasi:

$$\begin{aligned} Z(p) &= A_{\infty}p + A_0 + \frac{B_1 p}{p^2 + \omega_1^2} + \frac{A_3}{p + \gamma_3} = \\ &= Z_{\infty}(p) + Z_0(p) + Z_1(p) + Z_3(p) \end{aligned} \quad (14.8,a)$$


bo'lgan zanjirni qanday elementlardan tuzilishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. Yuqorida ko'rsatilganga binoan,  $Z_{\infty}(p) = pL_{\infty}(L_{\infty} = A_{\infty})$  va  $Z_0(p) = R_0(R_0 = A_0)$ , ya'ni ular ketma-ket ulangan induktivlik  $L_{\infty}$  va rezistor  $R_0$  dir. Uchinchi tashkil etuvchi  $Z_1(p)$  ni

$$\frac{B_1(p)}{p^2 + \omega_1^2} = \frac{1}{\frac{p}{B_1} + \frac{\omega_1^2}{pB_1}} \quad (14.9)$$

ko'rinishda yozish mumkin. Endi bu qarshilik faqat reaktiv elementlardan tashkil topganini hisobga olsak, xususiy holda parallel ulangan induktivlik  $L_1$  va sig'im  $C_1$  parametrлarni ekvivalent qarshiligidini eslatadi. Haqiqatan, bunday operator qarshilik:

$$Z_1(p) = \frac{pL_3 \cdot \frac{1}{pC_1}}{pL_1 + \frac{1}{pC_1}} = \frac{1}{pC_1 + \frac{1}{pL_1}} \quad (14.10)$$

ya'ni (14.9) tenglama bilan solishtirilganda,  $C_1 = 1/B_1$  va  $L_1 = B_1/\omega_1$ . Shuni qayd qilamizki,  $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$  – ushbu tebranish konturining xususiy burchak chastotasiga teng. Shunday qilib, sintez yordami bilan qidirilayotgan noma'lum zanjirning uchinchi uchastkasi parallel tebranish konturi  $L_1$  va  $C_1$  dan iborat ekan. Va nihoyat,  $Z(p)$  ning to'rtinchchi tashkil etuvchisi:

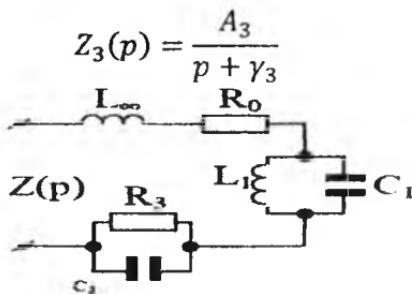

14.2 rasm.

parallel ulangan rezistor  $R_3$  va sig'im  $C_3$  lardan iborat, deb olsak bo'ladi; chunki bu holda:

$$Z_3(p) = \frac{R_3 \frac{1}{pC_3}}{R_3 + \frac{1}{pC_3}} = \frac{\frac{1}{C_3}}{p + \frac{1}{R_3} C_3} \quad (14.11)$$

Ko'rinishib turibdiki, noma'lum qarshilik  $R_3 = A_3/\gamma_3$  ni va sig'im  $C_3 = 1/A_3$ . Shunday qilib, (14.8) ga mutanosib zanjir 14.2-rasmida keltirilgan sxemadagi bo'lib chiqadi. Umuman olganda, ixtiyoriy zanjir sintezida asosiy uzatish funksiyasi  $F(p)$  sifatida kirish o'tkazuvchanligi  $Y(p)$  ham berilishi mumkin. Bu holda, sintezlanuvchi elementlar zanjir uchastkalarini tashkil qiladi. To'la zanjir bir necha parallel ulangan tarmoqlardan iborat bo'lib, ular  $Y(p)$  ning tegishlicha tashkil etuvchilar ko'rinishiga qarab tuziladi. Endi bir necha misollarni ko'rib chiqaylik.

**14.1-misol.** Passiv ikkiqutblikning kirish funksiyasi (operator qarshiligi)

$$Z(p) = \frac{p^4+4p^2+3}{p^3+2p} \text{ bo'lsa, u qanday ko'rinishli zanjirga mutanosib?}$$

**Yechish.** Berilgan kasrni suratini maxrajiga bo'lish natijasida quydagini olish mumkin:

$$Z(p) = p + \frac{1}{0,5p + \frac{0,25p}{p^2+1,5}} = Z_1(p) + \frac{1}{Y_2(p) + Y_3(p)} \quad (14.12)$$


Operator qarshiligining birinchi tashkil etuvchisi  $Z_1(p)=pL_1=p\cdot 1$ , demak, bu element induktivlik  $L=1$ . To'la qarshilikning ikkinchi qismi  $Z_2(p) = \frac{1}{Y_2(p)+Y_3(p)}$ , ya'ni u ikkita parallel ulangan o'tkazuvchanlik  $Y_2(p)=0,5p$  va  $Y(p) = \frac{0,25p}{p^2+1,5}$  lardan iboratdir.

Demak,  $Y_2(p)=p$   $C_2$  – sig'im o'tkazuvchanligi. Bundan ma'lum bo'ladiki,  $C=0,5$  (f). So'nggi o'tkazuvchanlikka kelsak, u yuqorida keltirilgan  $F_k(p) = \frac{B_k p}{p^2+\omega_k^2}$  ifodani eslatadi.

Demak, bu tenglama ketma-ket ulangan ( $L_3-C_3$ ) tebranma konturni tasvirlaydi. Bu holda  $L_k = L_3 = \frac{1}{B_k} = \frac{1}{0,25} = 4(G)$  va

$$C_k = C_3 = \frac{B_k}{\omega_k^2} = \frac{0,25}{1,5} = \frac{1}{6}(\Phi)$$

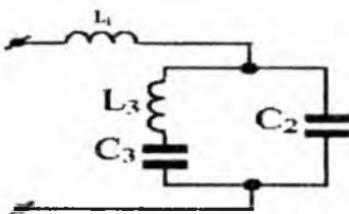Zanjirning to'la qarshiligini ifodasi (14.12) ga qaraganda, uning ko'rinishi 14.3-rasmida ko'rsatilgandek bo'ladi. Sintez qilib olingan zanjirga ishonch hosil qilish uchun, uning to'la operator qarshiligini zanjirning parametrlariga qarab tuzaylik:



14.3-rasm.

$$Z(p) = pL_1 + \frac{\left(\frac{pL_3 + \frac{1}{pC_3}}{pC_2 + \frac{1}{pC_3}}\right)^{\frac{1}{p}} - p}{p + \frac{(4p + \frac{6}{p})^2}{4p + \frac{2}{p} + \frac{6}{p}}} = p + \frac{2p^2 + 3}{p^3 + 2p} = \frac{p^4 + 4p^2 + 3}{p^3 + 2p}$$

ya'ni izlangan zanjir to'g'ri tuzilgan.

### 14.3. Reaktiv ikkiqtibliklarning chastotaviy xarakteristikasi. Nol va qutblar to'g'risida tushunchalar

Passiv ikkiqtibliklarni ta'riflashda keltirilgan misollarga qaraganda, ular ko'pincha reaktiv elementlardan iborat bo'ladi. Buning sababi, ko'pchilik energiya o'zgartiruvchi zanjir va ularning elementlari oldiga qo'yiladigan talablardan biri – berilgan quvvatni sarflamasdan manbadan iste'molchiga o'tkazishdir. Mazkur vazifa esa rezistorsiz, ya'ni faqat induktivlik va sig'implardan tashkil topgan zanjir zimmasiga qo'yiladi. Shunday ekan, uzatish funksiyasi  $Z(p)=x(p)$  mavhum son bo'lgani tufayli, operator  $p = j\omega$  deb ishlatalishi mumkin. Demak, zanjirni to'la reaktiv qarshiligini

$$Z(p)=x(j\omega) = jk \frac{(\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_3^2) \dots (\omega^2 - \omega_{m-1}^2)}{\omega(\omega^2 - \omega_0^2)(\omega^2 - \omega_2^2) \dots (\omega^2 - \omega_{m-1}^2)} \quad (14.13)$$

tarzda yozish mumkin (bu yerda  $\omega_1, \omega_3, \dots, \omega_n$  – suratdagi polinom ildizlari,  $\omega_0, \omega_2, \dots, \omega_{m-1}$  – maxraj polinomining ildizlari). Tushunarlik,  $\omega_1, \omega_3, \dots$  va h.k. lardan birortasi  $\omega$  ga teng bo'lsa,  $x(j\omega) = 0$  bo'ladi, ya'ni shu nuqtada uzatish funksiyasi noldan o'tadi. Agarda  $\omega_0, \omega_2, \dots$  va h.k. lardan biri (yoki bir nechta)  $\omega$  ga teng bo'lsa,  $x(j\omega) = y_\infty$  bo'ladi, ya'ni shu nuqtada uzatish funksiyasi qutb atrofida joylashadi.

Aytilganlarni ikki xil reaktiv elementli isrofsiz zanjir misolida ko'rib chiqaylik. Birinchi holda, "**zanjirni ikkita ketma-ket ulangan parallel tebranish konturlaridan iborat**" deb olsak (14.4-a rasm), ikkinchi holda uni "**ikkita parallel ulangan ketma-ket tebranish konturlaridan tashkil topgan**" deb olamiz (14.4-b rasm). Zanjirning birinchi konturi uchun:


$$Y_1(j\omega) = b(j\omega) = -j \left[ \frac{1}{\omega L_1} - \omega C_1 \right] = j \left( \omega C_1 - \frac{1}{\omega L_1} \right),$$

yoki  $x_1(j\omega) = \frac{1}{Y_1(j\omega)} = -j \frac{\frac{L_1}{C_1}}{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}} = j \frac{\frac{\omega}{C_1}}{\omega_{10}^2 - \omega^2}$


Xuddi shunga o'xshash uning ikkinchi konturi qarshiligi:

$x_2(j\omega) = j \frac{\frac{\omega}{C_2}}{\omega_{20}^2 - \omega^2}$ ; bu yerda  $\omega_{10} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$  va  $\omega_{20} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$  tebranish konturlarining xususiy chastotalari. Zanjirning to'la qarshiligi yoki uning kirish funksiyasi:
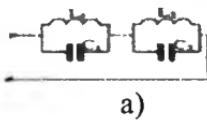
$$z(j\omega) = x(j\omega) = x_1(j\omega) + x_2(j\omega) = j \left[ \frac{\omega/C_1}{\omega_{10}^2 - \omega^2} + \frac{\omega/C_2}{\omega_{20}^2 - \omega^2} \right] = \\ j\omega \frac{\frac{1}{C_1}(\omega_{20}^2 - \omega^2) + \frac{1}{C_2}(\omega_{10}^2 - \omega^2)}{(\omega_{10}^2 - \omega^2)(\omega_{20}^2 - \omega^2)}$$




a)

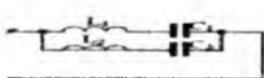


b)

14.4-rasm.

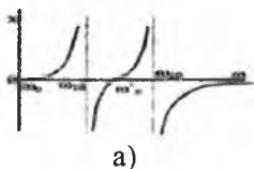

a)

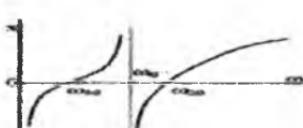

b)

14.5-rasm.

Ko'riniib turibdiki,  $x(j\omega) = 0$  bo'ishi uchun yoki  $\omega=0$ , yoki  $\omega=\infty$  sharti bajarilishi lozim. Ammo bu yaqqol holatlardan tashqari yana bir nuqta bor, ya'ni  $[(\omega_{20}^2 - \omega_2) 1/C_1 + (\omega_{10}^2 - \omega_2) 1/C_2] = 0$  yoki birmuncha algebraik o'zgartirishlardan keyin olinadigan:

$$\omega - \omega_0 = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 (C_1 + C_2)}} \quad (14.14)$$

Topilgan ildiz qiymatlari  $Z(p)=x(j\omega)$  funksiyasining **nollari** bo'ladigan bo'lsa, uning **qutblari**  $x(j\omega)=\infty$  sharti bajarilganda topiladi. Bu esa (14.13) maxraji nolga teng bo'lganda aniqlanadi, ya'ni  $(\omega_{10}^2 - \omega_2)$   $(\omega_{20}^2 - \omega_2) = 0$  yoki qutbli nuqtalarda:

$$\omega^2 - \omega_{10}^2 = \frac{1}{L_1 C_1} \quad \text{va} \quad \omega^2 - \omega_{20}^2 = \frac{1}{L_2 C_2} \quad (14.15)$$

Zanjirning qarshiligidagi chastotaga bog'langan  $x(\omega)$  egri chiziqlari  
14.4-a rasmida ko'rsatilgan.

14.5-b rasmida berilgan zanjir uchun ayrim qarshiliklar  
 $Z_1(p) = x_1(j\omega)$  va  $Z_2(p) = x_2(j\omega)$  quyidagicha ifodalanadi:

$$x_1(j\omega) = pL_1 + \frac{1}{pC_1} = j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}; \quad x_1(j\omega) = j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2},$$

Zanjirning to'la qarshiligidagi  $x(j\omega) = \frac{x_1(j\omega) \cdot x_2(j\omega)}{x_1(j\omega) + x_2(j\omega)}$  yoki

$$x(j\omega) = j \frac{(\omega^2 - \omega_{10}^2)(\omega^2 - \omega_{20}^2)}{\omega \left[ \frac{1}{L_1} (\omega^2 - \omega_{20}^2) + \frac{1}{L_2} (\omega^2 - \omega_{10}^2) \right]} \quad (14.16)$$

Ko'rinish turibdiki, funksiya ***nollari*** ikki nuqtada joylashgan:

$$\omega^2 = \omega_{10}^2 = \frac{1}{L_1 C_1}; \quad \omega^2 = \omega_{20}^2 = \frac{1}{L_2 C_2},$$

yoki

$$\omega_{10} = \sqrt{\frac{1}{L_2 C_2}} \quad \omega_{20} = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_1}} \quad (14.17)$$

***Qutblarni*** aniqlashdagi shartni bajarish uchun (14.16) tenglanianing  
maxrajini nolga teng deb olishimiz kerak, ya'ni

$$\left( \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \omega^2 - \left( \frac{\omega_{10}^2}{L_2} + \frac{\omega_{20}^2}{L_1} \right) = 0$$

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{(L_1 + L_2) C_1 C_2}} \quad (14.18)$$

Tegishli egri chiziqlari  $x(\omega)$  14.5-b rasmida keltirilgan va ular zanjirning ***chastotaviy tavsiflari*** deb ham ataladi.

#### 14.4. Passiv to'rtqutblik sintez asoslari

Agar passiv ikkiqutblik uzatish funksiyasi asosan kirish qarshilik  $Z(p)$  yoki o'tkazuvchanlik  $Y(p)$  tarzida uchraydigan bo'lsa, to'rtqutblik uchun bunday funksiya kuchlanishni  $U_2(p)/U_1(p)$  kuchlanishga bo'lgan o'lchovsiz nisbatlar tarzida ham berilishi mumkin. Masalan, to'rtqutblik tenglamalar sistemasini

$$\begin{cases} U_1(p) = AU_2(p) + BI_2(p) \\ I_1(p) = CU_2(p) + DI_2(p) \end{cases} \quad (14.19)$$

ko'rinishda yozilgan bo'lsa, unga to'rt xil uzatish funktsiyasi taalluqlidir:

$$K_u(p) = \frac{U_2(p)}{U_2(p)}, \quad K_i(p) = \frac{I_2(p)}{I_2(p)}$$

$$\text{va } K_y(p) = \frac{I_2(p)}{U_1(p)}, \quad K_z(p) = \frac{U_2(p)}{I_2(p)}.$$

Umumiy holda har bir funksiya ixtiyoriy ravishda:

$$K(p) = \frac{G(p)}{N(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0} \quad (14.20)$$

kasr tarzida berilgan bo'lishi mumkin (bu yerda  $m < n$ ).

$G(p)$  polinomining ildizlarini  $p_{10}, p_{20}, \dots, p_{m0}$  va  $N(p)$  polinomining ildizlarini  $p_{1\infty}, p_{2\infty}, \dots, p_{n\infty}$  deb belgilasak, (14.19) o'rniga

$$K(p) = C \frac{(p - p_{10})(p - p_{20}) \dots (p - p_{m0})}{(p - p_{1\infty})(p - p_{2\infty}) \dots (p - p_{n\infty})} \quad (14.20, a)$$

yozish mumkin (bu yerda  $C = b_m/a_n$ ). Demak, tegishlicha shartlar qo'yilsa, zanjirning chastotaviy tavsifini qurish qiyin emas. Passiv to'rtqutbliklar ham ko'pincha energiya uzatuvchi sifatida o'z elementlarida energiya sarflamaydigan zanjir hisoblanadi. Shu tufayli ular reaktiv elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Ikkinci tomondan, sintez qilinayotgan zanjirning tuzilishi (strukturasi) mutlaqo noma'lum deb hisoblash ham tavsiya etilmaydi. Buni sababi, ko'p hollarda uchraydigan to'rtqutbliklarning T-Π yoki ko'priq shakllaridagi soddagina almashtirish sxemalari yordamga keladi. Masalan, T-simon almashtirish sxemasini (14.19) da ko'rsatilgan tenglamalar sistemasini oladigan bo'lsak, uning doimiy koeffitsiyentlari tegishli ravishda:

$$A = 1 + Z_1(p) \cdot Y_0(p); \quad B = Z_1(p) + Z_2(p) + Z_1(p) \cdot Z_2(p) \cdot Y_0(p)$$

$$C = Y_0(p) \text{ va } D = 1 + Z_2(p) \cdot Y_0(p)$$

Demak, uzatish funksiyasining operator tasviri (14.20) tenglama ko'rinishda berilgan bo'lsa, uni (14.19) bilan moslashtirsak, masala hal bo'ladi. Passiv to'rtqutblikning ayrim elementlarini tashkil etuvchi L va C parametrlarga kelganda, ularning hammasini  $L_1-C_1$ ,  $L_2-C_2$  va  $L_0-C_0$  parallel rezonans konturlardan iborat deb faraz qilaylik.

Bu holda har bir qarshilik va o'tkazuvchanlik operator formada quyidagicha yozilishi kerak bo'ladi:

$$Z_1(p) = \frac{\frac{p}{C_1}}{p^2 + \omega_1^2}; \quad Z_2(p) = \frac{\frac{p}{C_2}}{p^2 + \omega_2^2}; \quad Y_0(p) = \frac{p^2 + \omega_0^2}{\frac{p}{C_0}}$$

Endi faraz qilaylik, shunday to'rtqutblik tuzish kerakki, uning uzatish funksiyalaridan biri  $k_u(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)}$  va ikkinchisi  $k_i(p) = \frac{I_2(p)}{I_1(p)} = (p \cdot \cos\alpha - \omega \sin\alpha) : (p \cdot \sin\alpha + \omega \cos\alpha)$  aniq operator tasvirlarga ega bo'lsin. Ravshanki, endi (14.19) tenglama o'rniغا

$$\left. \begin{aligned} 1 &= A \cdot K_u(p) + B \frac{I_2(p)}{U_1(p)} \\ 1 &= C \frac{U_2(p)}{I_1(p)} + D \cdot k_i(p) \end{aligned} \right\}$$

yoki

$[1 - A \cdot k_u(p)][1 - D \cdot k_i(p)] = BC \cdot k_u(p) \cdot k_i(p)$  (14.21)  
yozish mumkin. To'rtqutbliklar muvozanatiga doir  $AD - BC = 1$  tenglamani hisobga olganda, (14.21) tenglama o'rniغا quyidagini yozamiz:

$$1 - A \cdot k_u(p) - D \cdot k_i(p) + k_u(p) \cdot k_i(p) = 0 \quad (14.22)$$

Masalani osonlashtirish maqsadida to'rtqutblikni simmetrik deb olamiz, ya'ni  $Z_1(p) = Z_2(p)$  yoki

$$A = D = 1 + Z_1(p) \cdot Y_0(p) = 1 + Z_2(p) \cdot Y_0(p) = 1 + \frac{\frac{p}{C_1}}{p^2 + \omega_1^2} \cdot \frac{\frac{p}{C_0}}{p^2 + \omega_0^2} \quad (14.23)$$

(14.22) tenglama bilan (14.23) tenglamalarni birga yechish natijasida quyidagilarga erishamiz:

$$\frac{k_u(p) \cdot k_i(p) + 1}{k_u(p) + k_i(p)} = 1 + \frac{C_0}{C_1} \cdot \frac{p^2 + \omega_0^2}{p^2 + \omega_1^2}$$

yoki

$$\frac{(p^2 + \omega^2) \cdot \cos\alpha}{(p - \omega^2) \cdot \sin\alpha + 2p\omega \cdot \cos\alpha} = 1 + \frac{C_0}{C_1} \frac{p^2 + \omega_0^2}{p^2 + \omega_1^2} \quad (14.24)$$

bu yerda:  $\omega$ -manba chastotasi,  $m\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$  va  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \alpha$  tok  $I_2$  bilan kuchlanish  $U_2$  orasidagi siljish burchagi. Operator  $p = j\omega$  deb olinsa, (14.24) tenglamadan

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{L_0 L_1} \cdot \frac{(L_0 + L_1)}{(C_0 + C_1)}} \quad (14.25)$$

Demak, to'rtqutblikdagi tebranish konturlarining parametrlari  $L_0$ ,  $L_1$ ,  $C_0$  va  $C_1$  ixtiyorli variantda tanlanishi mumkindir.

## Elektr va magnit kattaliklarning birliklari

Elektromagnitaviy kattaliklar nomi	Kattalik belgisi	Birligi	Birlk nomi	Birlik belgisi
1.Umumiy elektr va magnit kattaliklari				
Elektr miqdori (hajmi) zaryad	Q,q	Amper-sekund	Kulon	K
Elektr maydonning kuchlanganligi, potensial gradiyenti	E,gred $\phi$	Volt/metr	-	V/m
Elektr zaryad siljishi	D	Kulon/metr kv	-	Km <sup>2</sup>
Elektr doimiysi	$\epsilon_0$	Farada/metr	-	F/m
Elektr sig'im	C	Kulon/metr	Farada	F
Elektr yurituvchi kuch, kuchlanish, potensial	e,u, $\phi$	Volt	Volt	V
Elektr tok	I,i	Amper	Amper	A
Elektr tokning zichligi	$\delta$	Amper/metr kv	-	A/m <sup>2</sup>
Elektr qarshilik	R,r	Volt/amper	Om	Om
Elektr o'tkazuvchanlik	G,g	Amper/volt	Simens	Sm
Elektr energiya (elektr bajargan ish)	W,A	Volt-amper-sekund (vatt-sekund)	Joul	J
Elektr quvvat	P,p	Volt-amper	Vatt	Vt
Magnit oqimi	$\Phi$	Volt-sekund	Veber	Vb
Ilashgan magnit oqimi	$\psi = w\Phi$	Volt-sekund	Veber	Vb
Magnit induksiya	B	Veber/m/kv	Tesla	Tl

Magnit maydon kuch- langanligi	H	Amper/ metr		A/m
Magnit doimiysi	$\mu_0$		-	G/m
Induktivlik	L	Genri	Genri	G
O'zaro induktivlik	M	Veber/ amper	Genri	G
Magnit yurituvchi kuch (magnitlovchi kuch)	$F=H l$	Amper	Amper	A
II. O'zgaruvchan (sinusoidal) toklarga oid kattaliklar				
Elektr tok: oniy	i	Amper	Amper	A
amplitudaviy	$I_m$	Amper	Amper	A
effektiv (amaliy)	$I = I_m / \sqrt{2}$	Amper	Amper	A
O'rta	$I_{o,r}$	Amper	Amper	A
Tok davri	T	sekund	sekund	s
Tok chastotasi	$f=1/T$	Bir/sek	Gerts	Gts
Burchak chastota	$\omega=2\pi f$	Radian/ sek	-	rad/s
Tokning (e.yu.k.ning, kuchlanishning) boshlan- g'ich fazasi	$\Psi_i(\Psi_u - \Psi_i)$	Radian (gradus)		
Tok va kuchlanish o'rta- sidagi fazaviy siljish	$\varphi = \Psi_u - \Psi_i$	Radian (gradus)		
Quvvat aktiv	$P=UI * \cos\varphi$	Volt- amper	Vatt	Vt
reakтив	$Q=UI * \sin\varphi$	Voltamper	Volt- amper reaktiv	var
Tola	$S=UI$	volt- amper	Volt- amper	VA
Quvvat koefitsiyenti	$\cos\varphi$	-	-	-
Rezonans chastotasi	$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	Radian/ sekund	-	rad/s
To'lqin qarshilik	$\rho = \sqrt{LC}$	Volt/amper	Om	Om

## **ADABIYOTLAR**

1. A. Karimov. Nazariy elektrotexnika. I qism. – Toshkent, 2003.
2. Л.Р.Нейман, К.С.Демирчян. Теоретические основы электротехники. – Москва, 2006.
3. Г.И.Атабеков. Теоретические основы электротехники. – Москва, 1998.
4. Г.В.Зевеке, О.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. Основы теории цепей. – Москва, 2003.
5. П.А.Ионкин и др. Теоретические основы электротехники. –Москва, 2006.
6. Б.А.Прянишников. Теоретические основы электротехники (курс лекций). – Санкт-Петербург, 2004.
7. М.Р.Шебес, М.В.Каблукова. Задачник по теории линейных электрических цепей. – Москва, 2003:
8. M.Ibadullaev. Nazariy elektrotexnika asoslari (masala va mashqlar to‘plami). – Toshkent: “Ozbekiston” nashryoti, 2015.
9. C.F.Amirov, M.C.Yoqubov, N.F.Jabborov Elektrotexnikaning nazariy asoslari. I-III qism. – Toshkent. “Ozbekiston” nashryoti, 2007.
10. Г.Н.Арсенев, И.И.Градов. Основы теории цепей. Учебное пособие. –М., 2007.
11. Л.А.Бессонов. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник для бакалавров. 11-ое изд. –М.: Издательство Юрайт, 2012, 701с.
12. Ruscha-o‘zbekcha politexnika atamalar lug‘ati. O.U. Salimov bosh muharrirligida. – T.: “Fan”, 1995, 360b.
13. K.T.Alimxodjayev, B.Abdullayev, K.Abidov. M.Ibadullayev. Elektrotexnikaning nazariy asoslari. 1-qism. –Toshkent: “Fan va texnologiya” nashryoti, 2015.

# MUNDARIJA

Muqaddima .....	3
-----------------	---

## I BOB. ELEKTROMAGNIT MAYDON HAMDA ELEKTR VA MAGNIT ZANJIRLARIGA OID ASOSIY TUSHUNCHA VA QOIDALAR

1.1. Elektromagnit maydon va uning xususiyatlari. Elektr maydoni (qisqacha tavsif).....	8
1.2. Elektr maydoni kuchlari va ular bajaradigan ish. Elektr potensiali.....	10
1.3. Magnit maydoni va uning xususiyatlari.....	12
1.4. Magnit oqim, magnit induksiya va magnit maydonining kuchlanganligi.....	14
1.5. Magnit maydonidagi harakatlanuvchi elektr zaryad. Lorens kuchi.....	16
1.6. Elektromagnit induksiya hodisasi.....	18
1.7. Ilashgan magnit oqim. O'zinduksiya va o'zaro induksiya elektr yurituvchi kuchlari.....	21
1.8. To'liq tok qonuni.....	24
1.9. Elektr toki va uning turlari.....	26
1.10. Elektr tokining uzluksizligiga oid nazariya.....	33

## II BOB. ELEKTR ZANJIRLAR NAZARIYASIGA OID TUSHUNCHA VA QONUNIYATLAR

2.1. Elektr zanjir va uning tarkibidagi elementlar.....	35
2.2. Elektr zanjirlarning parametrlari va ularning tavsiflari.....	37
2.3. Mujassam (yig'iq) va tarqoq parametrli zanjirlar to'g'risida tushunchalar.....	43
2.4. Elektr zanjiridagi elementlarning tok va kuchlanishlari.....	45
2.5. Elektr yurituvchl kuch va tok manbalari.....	46
2.6. Elektr zanjir sxemalari (shakllari).....	48
2.7. Elektr zanjirlar topologiyasi. Sxema grafi to'g'risida tushunchalar.....	51
2.8. Elektr sxemadagi ulanishlar matritsasi.....	53
2.9. Elektr zanjirlariga oid qonunlar.....	54
2.10. Zanjir toklarining tugun tenglamalari (graf-sxemalari asosida).....	57

2.11. Zanjir graf-sxemasining kontur tenglamalari (Konturlar matritsasi).....	59
---	----

### **III BOB. CHIZIQLI ELEKTR ZANJIRLAR NAZARIYASI. BIR FAZALI SINUSOIDAL O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARI**

3.1. Sinusoidal o'zgaruvchan elektr yurituvchi kuch va toklar.....	62
3.2. Bir fazali sinusoidal o'zgaruvchan tok.....	63
3.3. O'zgaruvchan tokning effektiv va o'rtacha qiymatlari.....	67
3.4. Sinusoidal funksiyalarni aylanuvchi vektorlar yordamida ifodalash. Vektor diagrammalar.....	70
3.5. Rezistor, induktiv g'altak va kondensator ketma-ket ulangan zanjirdagi turg'un (o'mnashgan) tok.....	71
3.6. Rezistor, induktiv g'altak va kondensator parallel ulangan zanjirdagi o'mnashgan tok. ....	75
3.7. Zanjirdagi sinusoidal o'zgaruvchan tok quvvati.....	78
3.8. Zanjirdagi sinusoidal o'zgaruvchan tok energiyasining tebramishi. Zanjir elementlарidagi oniy quvvatlar.....	81
3.9. Ketma-ket va parallel ulangan sinusoidal o'zgaruvchan tok zanjirlarini ekvivalent zanjirlarga almashtirish prinsipi (O'xshashlik parametrлari) .....	84

### **IV BOB. O'ZGARUVCHAN TOK ZANJIRLARINI KOMPLEKS USULDA HISOBBLASH**

4.1. Hisoblashning kompleks usuli haqida tushuncha.....	86
4.2. Om va Kirgxof qonunlarining kompleks shaklda ifodalanishi. Kompleks qarshiliklar va o'tkazuvchantiklar.....	89
4.3. Quvvat kompleksi.....	92
4.4. Oddiy va murakkab zanjirlarni kompleks usul bilan hisoblash.....	92
4.5. Elektr yurituvchi kuch manbalarini kompleks usulda tok manbalariga va tok manbalarini elektr yurituvchi kuch manbalariga almashtirish.....	96
4.6. "Yulduz" va "uchburchak" tarzida ulangan tarmoqlarni o'zaro almashtirish usuli.....	98
4.7. Kirgxof qonunlarini bevosita tatbiq etish usuli.....	102
4.8. Kontur toklari usuli.....	103
4.9. Tugun kuchlanishlar potensiallari usuli.....	105

4.10. Superpozitsiya yoki ustlash prinsipi va uning asosida tuzilgan hisoblash qoidalari.....	111
4.11. Mutanosiblik prinsipi va uning asosida tuzilgan hisoblash qoidalari.....	113
4.12. Ekvivalent generator usuli.....	114

## **V BOB. O'ZARO INDUKTIV BOG'LANGAN ZANJIRLAR**

5.1. Induktiv bog'langan zanjirlarni hisoblash usullari.....	117
5.2. Induktiv bog'langan zanjirlarni hisoblash.....	119
5.3. O'zaksiz transformator. Transformatorning ekvivalent sxemasi va vektor diagrammasi.....	123

## **VI BOB. ELEKTR ZANJIRLARIDA REZONANS HODISALARI**

6.1. Tebranish sistemasi va rezonans hodisasi (umumiyl tushunchalar).....	129
6.2. R, L va C elementlari ketma-ket ulangan zanjirda rezonans (kuchlamishlar rezonansi).....	131
6.3. Ketma-ket ulangan rezonans zanjirning chastotaviy (rezonansli) xarakteristikalari .....	133
6.4. R, L va C elementlari parallel ulangan zanjirda rezonans (toklar rezonansi).....	138
6.5. Parallel ulangan zanjirlarning chastotaviy (rezonansli) xarakteristikalari .....	139
6.6. Elementlari ketma-ket va parallel ulangan rezonansli zanjirda energiyaning tebranishi.....	141
6.7. Elementlari aralashi ulangan zanjirda rezonans hodisalari.....	143
6.8. Induktiv bog'langan zanjirlardagi rezonans hodisalari.....	146
6.9. Elektr zanjirlardagi rezonanslarning amaliy ahamiyati.....	148

## **VII BOB. UCH FAZALI O'ZGARGAN TOK ZANJIRLARI**

7.1. Ko'p fazali o'zgaruvchan tok zanjirlari haqida tushuncha.....	151
7.2. Uch fazali o'zgaruvchan tok sistemasi.....	153
7.3. Uch fazali zanjirlarni ulash usullari. "Yulduz-yulduz" shaklida ulash.....	156
7.4. Uch fazali iste'molchini "uchburchak" shaklida ulash.....	160
7.5. To'rt simli uch fazali nosimmetrik yuklamalni zanjirni hisoblash.....	163

7.6. Uch fazali zanjirdagi o'zgaruvchan tok quvvati va uni o'lhash usullari .....	166
7.7. Uch fazali tok yordamida aylanuvchi magnit maydon hosil qilish.....	171
7.8. Nosimmetrik sistemalarning tashkil etuvchilari. Simmetrik tashkil etuvchilar usuli....	178

## **VIII BOB. NOSINUSOIDAL DAVRIY KUCHLANISH VA TOKLAR**

8.1. Umumiy tushunchai.....	183
8.2. Nosinusoidal elektror miqdorlarining maksimal, effektiv va o'rtacha qiynatlari.....	185
8.3. Davriy nosinusoidal tokning quvvati.....	190
8.4. Nosinusoidal o'zgaruvchan tokli zanjirdagi rezonans hodisalari.....	192
8.5. Uch fazali tok zanjiridagi yuqori garmonik tashkil etuvchilar.....	193
8.6. Davriy nosinusoidal funksiyalarning simmetriklik alomatlari.....	196
8.7. Davriy cheklangan nosinusoidal egri chiziqlar. Pulsatsiya. Modulatsiyalangan tebranishlar.....	197
8.8. Nosinusoidal o'zgaruvchan funksiya egri chiziqlarini Furye qatoriga yoyishning grafik usuli (Chebishev usuli).....	200

## **IX BOB. YIG'IQ, O'LCHAMLI ELEKTR ZANJIRLARDAGI O'TKINCHI JARAYONLAR**

9.1. Umumiy tushunchalar.....	203
9.2. O'tkinchi, turg'unlashgan va erkin holatlar haqida tushunchalar.....	204
9.3. Induktiv g'altakni o'zgarmas kuchlanishga ulash.....	207
9.4. Induktiv g'altakni sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulash .....	209
9.5. Qoldiq tokka ega bo'lgan induktiv g'altakdagi qisqa tutashuv.....	211
9.6. Kondensatorni rezistor orqali o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulash.....	215
9.7. Kondensatorni rezistor orqali sinusoidal o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulash.. ..	216
9.8. Zaryadlangan kondensatorni rezistorga ulash.....	218

9.9. Kondensatorning R, L zanjirga zaryadsizlanishi.....	220
9.10. Murakkab zanjirlardagi o'tkinchi jarayonlarni hisoblash.....	226
9.11. Ixtiyoriy shakldagi kuchlanish ta'sir etgan zanjirdagi o'tkinchi jarayonlarni hisoblash (Dyuamel integrali).....	230
9.12. Chiziqli elektr zanjirlardagi o'tkinchi jarayonlarni operator usulida hisoblash.....	233
9.13. Oddiy funksiyalarni Laplas formulasi bo'yicha almashtirish..	234
9.14. Funksiya hosilasi va integralining Laplas bo'yicha tasviri.....	236
9.15. Kirgxfot va Om qonunlarining operator shaklidagi tasviri....	237
9.16. O'tkinchi jarayonlarni operator usulu bilan hisoblashga doir misollar.....	239

## **X BOB. TO'RTQUTBLIK ELEKTR ZANJIROLARI**

10.1. Passiv to'rtqutblik zanjir asosiy tenglamasi.....	243
10.2. Passiv to'rtqutblik zanjir almashinish sxemasi bo'yicha ularning ekvivalent parametrlarini aniqlash.....	246
10.3. To'rtqutblik zanjir parametrlarini tajriba usulida aniqlash....	248
10.4. To'rtqutblik zanjir uzatish funksiyalari. To'rtqutblik zanjir differensiallash va integrallash xususiyatlari.....	250

## **XI BOB. ZANJIRSIMON (KASKADLI) SXEMALAR. ELEKTR FILTRLARI**

11.1. Zanjirsimon sxemalarning asosiy tenglamalari hamda tavsiflari.....	258
11.2. Chastota ajratuvchi elektr filtrlari.....	261
11.3. Quyi chastota filtrlari.....	262
11.4. Yuqori chastota filtrlari.....	264
11.5. Ikki chastota bilan chegaralangan (hududli) filtrlari.....	266

## **XII BOB. TARQOQ PARAMETRLI ELEKTR ZANJIROLAR**

12.1. Umumiy tushunchalar.....	271
12.2. Bir jinsli liniyaning differensial tenglamlalari.....	272
12.3. Sinusoidal kuchlanishga ulangan bir jinsli liniyaning turg'un holati.....	274
12.4. Yugurma to'lqinlar.....	276
12.5. Bir jinsli liniyaning tavsifi. Signal shaklini buzmaydigan liniyalar.....	280

12.6. Bir jinsli liniyaning turli holatlarda ishlashi.....	282
12.7. Isrofsiz liniya va turg'un (qo'zg'almas) to'lqinlar.....	286
 <b>XIII BOB. TARQOQ PARAMETRLI ELEKTR ZANJIRIDAGI O'TKINCHI JARAYONLAR</b>	
13.1. O'tkinchi jarayonlarning vujudga kelishi va uning sabablari..	293
13.2. O'tkinchi holat tenglamalarining tuzilishi va yechimi.....	293
13.3. To'g'ri burchakli frontga ega to'lqinlarning sodir bo'lishi.	
Liniyani o'zgarmas tokka ulash vaqtidagi o'tkinchi jarayonlar .....	296
i3.4. To'lqinlarning iiniya chegarasidan (oxiridan) aks etib qaytishi.....	297
13.5. To'lqinlarning ikki liniya tutashgan joyida aks etishi va sinishi.....	301
 <b>XIV BOB. ELEKTR ZANJIRLAR SINTEZI</b>	
14.1. Umumiyl tushunchalar. Sintez oldidagi masalalar.....	304
14.2. Uzatish funksiyalarini oddiy kasrlar tarzida ifodalash.....	305
14.3. Reaktiv ikkiqutbliklarning chastotaviy xarakteristikasi. Nol va qutblar to'g'risida tushunchalar.....	310
14.4. Passiv to'rtqutblik sintez asoslari.....	312
<b>Ilova.....</b>	315
<b>Adabiyotlar.....</b>	317

**A.C. KARIMOV, M. IBADULLAYEV, B. ABDULLAYEV**

# **ELEKTROTEXNIKANING NAZARIY ASOSLARI**

**(Darslik)**

## **I QISM**

**Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2017**

Muharrir:	Sh.Aliyeva
Tex. muharrir:	F.Tishaboyev
Musavvir:	D.Azizov
Musahhih:	N.Hasanova
Kompyuterda sahifalovchi:	N.Raxmatullayeva

**E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Tel: 245-57-63, 245-61-61.**  
**Nashr.lits. AIN<sup>№</sup>149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi: 16.10.2017.**  
**Bichimi 60x84 1/16. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.**  
**Shartli bosma tabog'i 20,5. Nashriyot bosma tabog'i 20,25.**  
**Tiraji 500. Buyurtma №168.**

**«Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi» da chop etildi.**  
**100066, Toshkent sh., Olmazor ko‘chasi, 171-uy.**