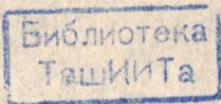


621.31  
K 21

С.К. КАМОЛОВ, Т.К. ЖОББОРОВ

# "САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ"

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсусе  
таълим Вазирлиги "Электр энергетика" ва "Касбий таълим  
(Электр энергетика)" таълим йўналишлари бўйича бакалаврлар  
учун дарслик сифатида тавсия этган



Фарғона - 2002

709592

УДК 658.26:621.32 (075.8)

Тақризчилар: т.ф.д., профессор Т.М. Қодиров  
Тошкент Даълат техникауниверситети.

т.ф.н., доцент Х.Х. Шарофутдинов  
Фарғона электр таъминоти корхонаси

т.ф.н., доцент М.Н. Нажимутдинов  
Фарғона политехника институти  
"Электр энергетика" кафедраси мудири

Камолов С.К., Жобборов Т.К.

"Саноат корхоналарининг электр таъминоти" Олий ўт юртлари учун дарслик. Фарғона - 2002 йил, 197 бет, 40 расм, 19 та жадвал.

Дарсликда саноат корхоналариниг электр таъминоти тиёзи сида асосий түшунчалар, электр таъминоти системаси ва ён куришининг асосий ўйналишилари берилган. Дарслик "Электр энергетикаси" ва "Касбий таълим (Электр энергетика)" ўйналиши рининг талабалари учун ва электр энергетика соҳасида шило мутахассислар учун мўлжалланган.

## СҮЗ БОШИ

"Саноат корхоналарининг электр таъминоти" фани 5.520200 "Электр энергетика" ва 5.140900 "Касбий таълим (Электр энергетика) йўналиши бўйича тасдиқланган намунавий дастур ва Давлат стандартлари асосида тузилган бўлиб, унинг мазмуни ва ҳажми намунавий ўқув режаси (№2 52/20, 02.06.99 йил), ишчи режа (02.07.99 йил) ҳамда фаннинг ишчи дастурига мос ёзилган.

Мазкур дарслек саноат корхоналари электр таъминотининг қўйидаги бўлимларини ўз ичига олган:

1. Саноатдаги электр энергия ишлатувчилари ва истеъмолчилари ҳамда уларнинг табақаланиши.
2. Электр юкламалари.
3. Электр энергиясини 1000 В гача кучланини остида тарқатиш.
4. Электр энергиясини 1000 Вдан юқори кучланини остида тарқатиш.
5. Реактив қувватни ўрнини қоплаш.
6. Электр энергиясининг сифати.
7. Электр таъминоти системасида кучланини ростлаш.
8. Электр таъминоти ишончлилиги.
9. Электр қурилмаларида нейтрал режимини танлаш. Ерга улани ва электр коррозияси.
10. Электр таъминоти системасидаги ўлчашлар, автоматика ва бошқариш. Электр таъминоти системаси (ЭТС) элементларининг ўта юкланишлари.

Дарслек "Электр энергетика" ва "Касбий таълим (Электр энергетика)" йўналишлари бўйича таълим олаётган талабаларга машгулотларда олган ва назарий билимларини мустаҳкамлангта, уларда мустақили ишлап кўнгикмаларини ҳосил қилишга ва саноат корхоналарида ишлабтган электриккларга керакли маълумотлар бериш учун хизмат қилади.

## КИРИШ

Саноат корхоналари электр энергиясининг 70% гача истеъмол қилиб, асосий электр энергия истеъмолчилари ҳисобланади. Бу дарсликда электр энергиясини ишлаб чиқариш, уларни саноат корхоналарида тарқатиш ва технологик жараён учун ишлатувчи истеъмолчиларга етказиб берип масалалари кўриб чиқилади. Агар энергосистемада, шаҳар ва қиппюқ электр тармоқларида фақат 3 фазали 50 Гц частотали ўзгарувчан ток ишлатилса, саноат корхоналарининг электр таъминоти системасида электр энергияси бир фазали ёки уч фазали, турли частотали ва кучланиши ўзгарувчан ток кўринишида, ўзгартирувчи подстанциялардан олинадиган ўзгармас ток кўринишида ишлатилади. Электр таъминоти масалалари ҳар қандай корхона учун муҳим ҳисобланади.

Ушбу дарслик "Электр энергетика" ва "Касбий таълим (Электр энергетика)" йўналиши бўйича бакалаврлар тайёrlашида "Саноат корхоналарининг электр таъминоти" курсининг дастурига мос равишда ёзилган. Дарсликда электр таъминоти тўғрисида дастлабки тушунчалар, электр таъминоти системасининг асосий параметрлари ва элементларини танлаш, электр таъминоти ишончлиги, электр энергиясининг сифати, кучланиши ростлаш, реактив қувватни компенсация қилиш масалалари кўриб чиқилган.

"Саноат корхоналарининг электр таъминоти" курсини ўрганиши талабаларни "Электр энергиясини узатиш ва таҳсиллаш", "Электр механикаси", "Станциялар ва подстанцияларининг электр қисмлари", "Реле ҳимояси ва автоматика", "Электр юритма", "Электр аппаратлари" фанларидан олган билимларига асосланади.

Саноат корхоналарининг электр таъминоти тараққиёти тўғрисидағи қисқача тарихий маълумотларни кўриб чиқамиз. Саноат корхоналарининг электр таъминоти тарихи М.О. Доливо-Добровольский (1862-1919) томонидан ўзгарувчан токнинг уч фазали узатиш системасини ва уч фазали трансформаторни яраттанидан бошланди дейин мумкин. Бу соҳанинг муҳим масалалари бўлган саноат подстанцияларини юкламалар марказига яқинлаштириш, электр юкламаларини ҳисоблаш, электр таъминоти узлуклизигини таъминлаш, реактив қувватни ўрнини қоплаш, кучланиши ростлаш ва бошқалар XX-асрнинг 50-60 йилларида А.С.Либерман, Г.М.Каялов, С.Д. Волобринский, И.А. Сиромятников, А.А. Федоров, Н.А. Мельников, Л.А. Соидатника, Н.С. Афонинлар томонидан ишлаб чиқилди.

Ҳозирги пайдада замонавий компьютер системалари ёрдамида электр таъминоти системасининг барча техник ва иётисидий талабларга жавоб берувчи параметрларини ва асосий элементларини танлаш йўлга қўйилган. Бу масалаларни мудаффаиятли ҳал этипда Москва энергетика техника университетининг "Саноат корхоналарининг электр таъминоти" кафедрасининг олимлари А.А.Федоров, В.А.Веников, С.И. Гамазин, Т.В.

Анчарова, Б.Н. Неклепаевларниң меңнатини алоқида таъкидлаб ўтиш керак.

Саноат корхоналари электр таъминоти системаси күчланиши 1000 В гача ва ундан юқори бўлган электр тармоқлари ҳамда трансформаторли ва ўзгартиргичли подстанцияларни ўз ичига олади. Унинг вазифаси ҳалиқ ҳўжалити обьектларидаги электр ишлатувчиларни ва истеъмолчиларни керакли кўрсат-кичларга эга бўлган электр энергияси билан таъмйланашдан иборатdir. Электр ишлатувчиларга электр энергиясини технологик жараённи юргизиш учун қабул қиливчи турли машина ва механизмларниң электр моторлари, электр печлар, электролиз қурилмалари, пайвандлани машиналари, ёритиши системаси ва бошқалар киради. Электр ишлатувчиларниң маълум гуруҳига электр истеъмолчилири дейилади.

Электр ишлатувчилар ва электр истеъмолчилари (ЭИ ва И) электр энергиясини энергосистеманиң район подстанцияларидан олади. Баъзи ҳолларда бир ёки бир неча корхона учун бир вақтда электр энергияси ва иссиқлик энергияси ишлаб чиқарувчи иссиқлик электр марказлари (ИЭМ) ҳам қурилиши мумкин.

ЭТС ишлаб чиқарувчи параметрлари электр энергия манбаси бўлган энергосистеманиң ҳамда ишлаб чиқариш жараёнининг режимларига боғлиқ. Бу параметрларга күчланиши, электр юкламалари, частота ва бошқа ўзгарувчан кўрсаткичларининг қийматлари киради. Энергосистема томонидан ЭТС параметрларига қўйидагилар таъсир кўрсатади: энергетика тизимида актив қувват баланси ва частота оғизи билан боғлиқ бўлган электр манбаларининг қувватларини ўзгариши, реактив қувват балансига боғлиқ бўлган күчланиши сатҳи, қисқа туташувлар ва мувозанатнинг бузилиши. Корхоналардаги технологик жараёнлар юкламалар режимиини аниқлайди.

Корхона ЭТС ини шартли равишда 2 қисмдан иборат деб қараш мумкин :

- 1). Ташиқи электр таъминоти системаси;
- 2). Ички электр таъминоти системаси.

Ташиқи электр таъминотига электр манбасидан корхонага ўтказилган таъминловчи ҳаво ва кабель линиялари ҳамда ЭТС ишлаб чиқарувчи элементи бўлган баш пасайтирувчи подстанция (БПП) ишлаб чиқарувчи күчланишиلى чулгами томони киради.

Ички электр таъминотига БПП ишлаб чиқарувчи қурилмаси (ТҚ) дан электр ишлатувчи ва истеъмолчиларгача бўлган электр тармоқлари киради.

"Саноат корхоналарининг электр таъминоти" фанида ички ва ташиқи электр таъминоти тизимларидаги асосий элементлар бўлган трансформаторли ва ўзгартиргичли подстанцияларни, кабель ва ҳаво линияларини, ток ўтказгичларини, реактив қувватни компенсация қиливчи қурилмаларни, күчланишини ростловчи қурилма ва усулиарни таълаш масалалари,

ЭТС инг асосий параметрлари ҳисобланган электр юкламалари, кучланиши қиймати, ички электр таъминоти схемаси, керак бўлган ишончлиги даражаси ва боиқа кўрсаткичларни аниқлаш кўриб чиқилади.

## I - БОБ. САНОАТДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИШЛАТУВЧИЛАРИ ВА ИСТЕММОЛЧИЛАРИ

### 1.1. Саноатдаги электр энергияси ишлатувчилари ва истеъмолчилари ҳамда уларнинг табақаланишилари

Электр энергиясини истеъмол қилувчи қурилмаси турлари бўйича ЭИ ва И лар қўйидаги турухларга бўлинади :

I. Электр моторлари бўлган ЭИ ва И лар;

II. Электротехнологик қурилмалар;

III. Электр ёритиш системаси;

ЭИ ва И ларнинг асосий кўрсаткичлари қўйидагилар:

1. Токнинг тури;

2. Кучланиши;

3. Номинал қуввати;

4. Фазалар сони;

5. Частотаси;

6. Иш режими;

7. Электр таъминоти ишончлиги бўйича тоифалари;

8. Жойлашуви бўйича иш давомида кўчиб юрувчи ёки кўчирилувчи ЭИ лар ҳам мавжуд (буларга кранлар, иккинчи ҳол учун металл қирқувчи станоклар киради).

Юқоридаги кўрсаткичларнинг асосийларини кенгроқ кўриб чиқамиз.

Электроэнергия истеъмолчиларининг асосий кўрсаткичларидан бири уларнинг номинал қувватлари ҳисобланади. Электр юритмаларидағи асинхрон ва ўзгармас ток моторлари (АД ва ЎТМ) учун кВт да ўлчанувчи актив номинал қувватлари Рн паспортларида ёки маълумотномаларда берилади. Синхрон моторлар (СМ) учун актив номинал қуввати Рн ва номинал қувват коэффициенти союзи ишлатилади. Металл әритувчи электр печлари ва электр пайванҷлан манинналарининг номинал (қўйилган) қуввати сифатида уларни таъмин-ловчи трансформаторларнинг кВА да ўлчаниувчи тўла қувватлари қабул қилинади ( $Sn=St.n$ ).

Қаршилик печлари, электролиз ваниналари ва ёритиш аёбблари учун номинал қувват - бу шу қурилмаларнинг тармоқдан иштеъмол қилалигидан қувватларига тент ( $Rn=Rist$ ). Такрорланувчи - қисқа муддатли иш режимли ЭИ ларнинг паспортида берилгаш қувватини узоқ муддатли иш режимига келтириб, номинал қувват сифатида қабул қилинади.

Саноат корхоналарининг электр қурилмаларида, асосан ўзгарувчан ток ишлатилади. Ўзгармас ток ишлатувчилари электр энергиясини ўзга-

рувчан токни ўзгармас токка айлантирувчи түгрилагичлардан олгани сабабли, ўзгармас ток доимо қимматроқ бўлади. Түгрилагичлар сифатида "Синхрон мотор - ўзгармас ток генератори" (СМ-ЎТГ) тизимини, бошқарилиувчи симобли түгрилагичлар (БСТ), тиристорли түгрилагичлар (ТГ) ишлатилиади.

Ўзгармас токнинг асосий ишлатувчиларига умумий тармоқдан таъминланувчи кўтариш - транспорт механизмларининг ва прокат стандартати ёрдамчи механизмларнинг стандарт кучланиши моторлари киради. Электролиз қурилмалари ностандарт кучланиши-ли истеъмолчиларга киради. Электр энергиясини тарқатиш тизимида электролиз қурилмали, ўзгармас токда ишловчи ёй печлари, пайвандлани машиналари ўзгарувчан ток истеъмолчилари ҳисобланади. Ўзгармас ток ишлатувчилар 5 % дан (машинасозликда) 85-90% гача (алюминий электролизи бўлган раигли металлургияда) электр энергиясини истеъмол қиласидар.

ЭИ ва И лар қўйидаги стандарт кучланишиларга эга : 12 В, 36 В, 127 В, 220 В, 380 В, 660 В, 6 кВ, 10 кВ - ўзгарувчан токда ва 220 В, 440 В, 825 В - ўзгармас токда.

Токнинг частотаси бўйича саноат частотасида ишловчи, ундан ортиқ ва ундан кам частотали электр ишлатувчилари мавжуд. Саноат частотаси 50 Гц га ёки 60 Гц га тенг бўлиб, 60 Гц га чиқарилган моторлар 50 Гц частотали тармоқдан ишланиши мумкин, аммо бунда кучланиши 380 В дан 460 В га кўтариш лозим. 50 Гц ли моторларни 60 Гц ли тармоқка улаб бўлмайди, бу ҳолда 60 Гц ни 50 Гц га пасайтувчи ўзгартиргич ўрнатилиши керак. 50 Гц частотага чиқарилган трансформатор ва электр аппаратлари 60 Гц да ишлатилиши мумкин.

50 Гц дан наст частоталар қўйидаги ҳолларда ишлатилиади :

1).0,5-1,5 Гц - электр печларида суюқ пўлатни электромагнит усулида арадаштириши учун;

2).2-5 Гц - контактли пайвандлани учун;

3).10-40 Гц - электр моторлари тезлигини ростлаши учун.

50 Гц дан юқори частота қўйидаги ҳолларда ишлатилиади:

1). 175-220 Гц частоталар тезкор моторлар ишлатиладиган, кичик габаритли электр асблори учун;

2).100-200 Гц - сунъий тола саноатидаги центро-футаларниң электр юритаси учун Гц;

3).400 Гц частота-тезлиги 20000 айл/дақ бўлган моторлри ёточини қайта ишловчи станокларда;

4).500-1000 Гц частота - қайнот штамповкада ва тобланда ишлатиладиган металларни индукцион қиздириши қурилмаларида.

Юқоридаги 4 та ҳолда электр энергияси 10000 Гц гача частотада тарқатилиади. Ундан ташқари металлар юзасини қиздириб тобланши ва қайта ишланиши учун 2000 Гц дан 106 Гц гача, сонол, пластмасса ва ёточ буюмларини 100Ч103ё100Ч106 Гц гача частотада электр қиздириши қурилма

лари мавжуд. Буларда индивидуал частота ўзгарткичлар ишлатилади.

ЭИ ва И нинг ишлапш режими З хил бўлади:

1. Узоқ давом этувчи режим. Унда мотор ёки трансформаторниң ҳарорати экспонента бўйича ошиб бориб, охири ўзгармас бўлиб қолади. Ошиб бориши вақти юкламага боғлиқ бўлиб, тахминан З та қизиш вақти доимийсига тенг (тўтиш = ЗЧТ қизиш).

2. Қисқа муддатли режимда иш вақти давомида токли қисмлар турғун ҳарораттacha қизиб ултурмайди ва тўхтаб турилганда эса муҳит ҳароратигача совиб ултурради.

3. Такрорланувчи-қисқа муддатли (ТҚМ) режимда иш давомида токли қисмлар қизини турғун ҳарораттacha етмайди, тўхташ даврида муҳит ҳароратигача совиб ултурмайди.

ТҚМ режимми фоизларда берилувчи уланиш давомийлиги (УД ёки русча ПВ) билан белгиланади :

$$УД \% = (t_y \cdot 100 \%) / (t_y + t_t) = (t_y / t_{t\cdot}) \cdot 100 \%$$

бу ерда:  $t_y$  - уланиш (ишлапш) вақти,  $t_t$  - тўхтаб туриш вақти,  $t_{t\cdot}$  - цикл вақти.

ТҚМ режимида  $T_d$  J 10 дақиқа бўлиши керак. Моторлар учун УД нинг 15 %, 25 %, 40 %, 60 % ли стандарт қийматларі бор.

ТҚМ режимида ишловчи ЭИ лар қувватини доимий режимига ( $УД=100\%$ ) қўйидаги формула ёрдамида келтирилади:

$$P_{100} = P_{пасп} \sqrt{(УД)/100}$$

бу ерда  $P_{пасп}$  - паспортда келтирилган қувват; УД % - давомийлик, %.

Электр таъминоти узлуксизлиги даражаси бўйича ЭИ ларнинг З та тоифаси мавжуд:

а). I - тоифали ЭИ ларининг электр таъминотидаги узилишлар натижасида одамлар ҳаётига хавф солинади ёки халқ хўёжалигига катта моддий зарар етказилади. Бу заарлар жиҳозларнинг шикастланиши, маҳсулотнинг брак бўлиши ёки технологик жараённинг узоқ муддатта бузилиши оқибатида ҳосил бўлади. Бунга мисол қилиб, кўмир шахталаридағи кўтаргич (подъёмник) ва бош вентиляторни, домна печларидағи сув бериши насосларини, кимё корхоналаридаги санитария-техника вентиляциясини ва электролиз қурилмаларини кўриш мумкин.

б). II-тоифага металл қирқиши станоклари, штамповка машиналари ва пресслар, электр ёй печлари, тўқимачилик станоклари ва бошқалар киради. Уларнинг электр таъминотидаги узилишлари маҳсулот чиқариши камайишига, бракларга, ишчилар ва механизмларнинг бекор туриб қолинига сабаб бўлади.

в). III-тоифага I ва II-тоифаларга кирмайдиган қолган ЭИ лар (ёрдамчи цехлар, қўшимча ишлаб чиқаришлар ва ҳ.к.ва бошқалар) киради.

## **1.2. Саноаттинг турли тармоқларидағи электр моторлари бўлган электр ишлатувчилар ва истеъмолчилар**

Саноаттинг асосий тармоқларида электр моторлари бўлган ЭИ ва И нинг асосий кўрсаткичларини ва уларнинг технологик жараёнидаги ўринини кўриб чиқамиз.

### **1.2.1. Кўмир шахталари ва рудниклар**

Матдумки, ер остидаи маъдан чуқурликда кўмир ва маъдан (руда) қазиб чиқариш учун шахталар қурилади. Бу ерда электр энергиясини истеъмол қилиувчи асосий механизмлар қўйидагилар: кўтаргичлар, транспортёрлар, кўмир ва проходка комбайнлари, кесин машиналари, асосий ва ёрдамчи вентиляторлар, сув насослари бўлиб, улардаги моторларнинг қуввати 1,1 кВт дан 8000 кВт гача бўлади.

Ер остидаги моторларнинг кучланишлари 6000 В, 660 В, баъзан 1140 В га тенг.

Ер устидаги юқори кучланиши (ЮК) моторларнинг кучланиши 6-10 кВ га тенг.

Шахта ва рудниклардаги электр тармоқлари изоляция қилинган нейтралга эга.

Кўмир ва маъдан қазилувчи лавалардаги механизмлар оғир ТКМ режимида, қолган механизмлар эса давомли ин режимида ишлатиладар.

Асосий кўтаргич, вентиляция, насослар I-тоифага киради.

### **1.2.2. Нефть конлари**

Нефть конларидағи асосий механизмларга қўйидагилар киради:

Разведка учун ва эксплуатация учун қудуқлар (скважиналар) қазишида ротор столи, лебедкалар, кўтаргичлар, аралашма насослари, электробур ишлатилади. Электробур мотори қувур кўринишларни конструкцияга эга бўлиб, унинг учиға парма (долото) ўрнатилган ва қудуқ чуқурлашган сари ер қаърига кетиб боради. Электробур моторига электр энергияси ер юзасида жойлашган автотрансформатордан иккى симли кабель ва қудуқка тушириб бориладиган қалин деворли қувурлар колоннасидан берилади. Бу колонна 8-12 метрли қувур бўлакларидан иборат бўлиб, улар ўзаро туташтирилган жойларидаги контактларда кучланиш йўқотишлари ҳосил бўлади. Бу контактлар сони ва кучланиш йўқотишлари қудуқ чуқурлашган сари ортиб боради. Кучланиш йўқотишлари ўринини қоплани учун автотрансформатор ўрнатилади.

Кувурсимон моторларнинг қуввати 82-230 кВт, узунлиги 7,5-12 метр, диаметри 215-250 мм, кучланиши 900-1650 В бўлади.

Қудуқ қазувчи механизмлар қўйидаги ҳолларда I - тоифага киради:

- а). қудуқ чуқурлиги 3000 метрдан ортиқ бўлса;
- б). чуқурликдан қатъий назар, мураккаб геологик шароитларда;
- в). дengизда жойлашган қудуқларни қазишида.

Қолган ҳолларда механизмлар II-тоифага киради.

Моторларнинг кучланиши 380 В, 6-10 кВ; иш режими давомли ва ТКМ.

Құдуқтардан нефть қазинда станок качалкалар ( $P=1.7-55$  кВт,  $\cos\phi=0.4-0.7$ ), чүкүрлик насослари ( $P=1.7-55$  кВт,  $L=4.2-8$  метр,  $d=103-123$  мм,  $U=300-1000$  В) ишлатилади, компрессор усулида (қудукта 250 кг·с/см<sup>2</sup> босимли газ ёки ҳаво ҳайдаб, нефть чиқарилади;

Иш режими давомли; станок-качалка ва чүкүрлик насослари II-тоифага, таркибида кучланиш 6 кВли, қуввати 200 кВтта тенг 16 та мотор бўлган компрессор станцияси I-тоифага киради.

Қазилган нефть қувурларда жүнатиш учун турли насослар ( $P=4.5-2000$  кВт, II-тоифа) ишлатилади.

Магистрал қувурлардаги насослар ( $P=500-3000$  кВт,  $U=6-10$  кВ) ва ёнгина қарши курашиц насослари I - тоифага киради, уларниң режимлари давомли.

### 1.2.3. Қора металлургия корхоналари

Қора металлургия саноати электр энергиясини кўп ишлатувчи тармоқдир.

Бу корхоналарда бойитилган темир рудаси, кокс, чўян, пўлат ва турли профилдаги прокат маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Бу корхоналар 2 турга бўлинади :

- Тўлиқ металлургия циклига эга корхоналар.
- Тўлиқсиз металлургия циклли корхоналар.

Тўлиқсиз циклли корхонада пўлат эритиш цехи ва бир нечта прокат цехлари бўлади.

Конвертор цехида 5 тагача пўлат эритиш конвертори бўлиб, ҳар бирининг ҳажми 150-350 тоннага тенг. Цехнинг умумий ўринатилган қуввати 25-30 МВт. Конвертор-пўлат конструкциялар ичидаги ўтга чидамли гингтдан териб чиқилиган "ноксимон" идиши бўлиб, у ўз ўки атрофида ағдарилади. Ичига суюқ чўян қўйилиб, кислород юборилади ва пўлат ҳосил бўлади.

Асосий механизмлари: конверторни ағдариш механизми (ҳар бир цапифсида 4 тадан 200 кВт ли ўТМ - 2 таси ишчи ва 2 таси резервда), 2500 тоннали 3 та миксер (ағдариш механизми 200 кВт ли 1 та ишчи ва 1 та резерв моторли, суюқ металл ташувчи кранлар (470 кВт гача), тутун ҳайдовчи (дымосос) вентилятор (1500-2000 кВт) бўлиб, улар I-тоифага киради. Кислород станциясида умумий қуввати 12 МВт бўлган компрессорлар мавжуд.

Прокат цехларида пўлат тасмалар (листлар), қувурлар, туника, вагон гидрираклари, арматура, сортли прокат (бурчаклар, швельлер) ишлаб чиқарилади. Пўлат тасмалар чиқарувчи прокат станица асосий механизмлардаги моторлар қуввати 10 МВт (СМ) ва 11,4 МВт (ЎТМ) гача етади. Қайноқ ҳолда тўхтосиз прокатловчи "2000" станица тасмалар ўрамасининг оғирлиги 35 тоннагача бўлиб, умумий қуввати 116,9 МВт

та тенг 12 та клети бор. Бу ердаги СМ ларининг қуввати 5 ва 10 МВт дан, ЎТМ нинг қуввати 8.5 ва 11,4 МВт дан бўлиб, ЎТМ лар БСТ ва ТТ системасидаги индивидуал тўғрилагичларга эга. Агрегатнинг узулини 1000 метр ва эни 750 метрга тенг. Механизмлар иш режими тез ўзгарувчан бўлиб, актив қувват ва реактив қувватнинг энг катта қийматлари 30 МВт ва 32 мВАр га етади.

Икки томонга айланувчи прокат станица бош моторлардаги реактив қувватнинг ўзгариши тезлиги 200 мВАр/с гача етиб, катта кучланиши тебринишлари ҳосил бўлади.

#### 1.2.4. Кимё корхоналари

Кимё корхоналари азот саноати, сода ишлаб чиқарни, суперфосфат, олтиншугурт кислота, кальций карбиди, каустик сода, шина, синтетик каучук, пластик массалар, сунъий толалар ишлаб чиқариш корхоналаридан иборат бўлиб, асосий механизмларига мешалкалар, центрофугалар, фильтр-пресслар ( $P=1\div 55$  кВт), марказдан кўчма насослар ( $P=6\div 1500$  кВт), поршенили компрессорлар ( $P=50\div 6300$  кВт), турбокомпрессорлар ( $P=700\div 12000$  кВт) киради. Бундан ташқари ҳар бир корхонанинг ўз маҳсус технологик механизмлари ҳам мавжуд.

Компрессорлар тезлигини ростлаши учун вентилли каскад схемаси ва БСТ схемаси ишлатилади.

Кимё корхоналарида коррозия хавфи, ёнгин ва портлаши хавфи бўлган муҳит шароитлари мавжуд.

Технологик жараёнга боғлиқ ҳолда механизмлар доимий ва ТҚМ режимларида ишлайди.

I - тоифага аралаштиригич (мешалка) лар, назорат ўлчов асбоблари (КИП), санитар-техника вентиляцияси, сув ва совуқлик таъминоти қурилмалари, тўхтаб қолини натижасида портлашлар, одамлар заҳарланиши ва механизмлар шикастланиши мумкин бўлган бошқа қурилмалар киради.

#### 1.2.5. Нефтни қайта ишлани корхоналари

Нефтни қайта ишлани корхоналари бир неча комплект технологик қурилмалардан иборат бўлиб, қўйцаги механизмлари бор; дозировка насослари ( $P=0.4\div 3.5$  кВт), винтли насослар ( $P=0.62\div 85$  кВт), марказдан кочма насослар ( $P=5.5\div 500$  кВт), крекинг насослар ( $P=160\div 2200$  кВт), поршенили насослар ( $P=58\div 625$  кВт) ва турбокомпрессорлар ( $P=500\div 12000$  кВт).

Юқоридаги технологик насослардан ташқари айланма сув блоклари ва товархом ашё базасида жуда кўп насослар мавжуд.

Механизмларининг иш режими давомли бўлиб, 50% юкламани 6 - 10 кВ кучланишили, қуввати 200 кВт дан ортиқ моторлар ҳосил қиласиди.

Кўпчилик механизмлари I - тоифага киради.

### **1.2.6. Тұқымачилик корхоналари**

Тұқымачилик саноатига пахта йигириш ва ин-газлама тұқиши фабрикалари, кимёвий толадан ва жуыдан газлама тұқиши, инак газлама тұқиши корхоналари киради. Бу ерда пахта толасини йигириш станоклари ( $P=0,6\div30$  кВт), тұқиши станоклари ( $P=0,6\div36$  кВт), инак газламаларни бүяш-пардозлаш машиналари ( $P=0,25\div150$  кВт), жун йигириш ( $P=0,27\div44$  кВт), тұқиши ( $P=0,1\div36$  кВт) ва пардозлаш-бүяш ( $P=0,25\div46$  кВт) станоклари ишлатилади.

Күнчилик механизмлар давомли ин режимига эта ва II-тоифага киради. Чүкік, электр таъминотидеги узилишлар асосан маҳсулот ишлаб чиқарыснан камайишига ва механизмларнинг бекор туриб қолишига сабаб бўлади. Техник-иктисодий ҳисоблар асосида бўяш - пардозлаш цехлари I - тоифага ўтказилиши мумкин.

### **1.2.7. Машинасозлик корхоналари**

Машинасозликда металл қирқиши станоклари, темирчilik-штамповка машиналари ва пресслар ҳамда электр асбоблар (электроинструментлар) бор.

Металл қирқиши станоклари ичиде қуввати 1000 кВт дан ортиг бўлган йирик станоклар мавжуд. Аммо, станокларнинг ўртача қуввати  $5\div10$  кВтдан (автотрак-тор машинасозлиги)  $15\div25$  кВт гача (йирик машинасозлик) бўлиб, уларнинг цехдаги сони  $2000\div3000$  гача бўлади. Ҳар бир цехда  $12\div20$  МВт ва бир неча цехдан иборат корпусда умумий қуввати 100 МВт гача станоклар ўрнатилади.

Ин режимлари турлича, асосан II-тоифага киради.

Темирчilik-штамповка машиналари ( $2\div500$  кВт), гидравлик пресслар (насос станицаларида  $250\div1500$  кВт ли насослар ўрнатилиб, умумий қуввати  $10\div12$  МВт) тез ўзгарувчан режимда ишлайди ва II-тоифага киради.

Электр асбобларига механизациялаштирилган қўл асбоблари-пармалар, гайкаверглар, арралар, шлифо-валкалар, сучкорезлар ва бошқалар киради. Уларнинг қувватлари  $0,2\div2,0$  кВт, частотаси 50 Гц ва 200 Гц, кучланиши 12 В, 36 В, 220 В, бўлиб, II-тоифага киради.

## **1.3. Электротехнологик қурилмалар**

Электротехнологик қурилмалар (ЭТҚ) та электр печлари, электр пайвандлаш машиналари, электролиз қурилмалари ва бошқалар киради.

Электротехнологик қурилмаларнинг ЭТСни лойиҳалашда ишлатиладиган параметрларини ўрганамиз.

### **1.3.1. Қаршилик печлари**

Бу печлар металл заготовкаларни қиздириши ва металл эритиши учун ишлатилади. Қуввати бир неча киловаттдан бир неча минг киловатттacha

бўлади. Бир ва уч фазали печлар бор бўлиб, уларниң кучланиши 220 В ва 380 В га тенг. Печларниң иссиқлиқ инерцияси катта бўлгани учун бир неча дақиқага узилишга йўл қўйилади ва II-тоифага киради.

### 1.3.2. Электр ёй печлар (ЭЁП)

Бу гурухдаги печларда электр ёйининг иссиқлиги металлургияда пўлат, чўян, мис ва унинг қотишмаларини, титан, молибден ва бошқа металларни эритиш учун, кимё саноатида метандан ацетиленни тўғридан тўғри электрокрекинг йўли билан олини учун ишлатилади.

Пўлат ва чўян эритувчи ЭЁП да электр ёйи электродлар ва металл орасида ёниб туради. Бу печларда 3 фазали трансформаторнинг қуввати 400 кВА дан (1.5 тонна ҳажмли печь), 45 мВА гача (200 тоннали печь) бўлади. Чўян эритиш печларининг қуввати 5200 кВА гача бўлади. Печь трансформаторларининг бирламчи чўлгами кучланиши 6, 10, 35, 110 ва 220 кВ га тенг. Печь трансформаторларидан олинадиган ёй кучланиши 110 ё 500 В, ёй токи 100 кА ва ундан ортиқ. Электр занжирининг трансформатордан электродларгача бўлган қисми "қисқа тармоқ" дейилади. "Қисқа тармоқ"даги ток кучи 100 кА гача ва ундан ортиқ бўлгани учун яқинлик эффекти ва қувватини I фазадан 2 фазага кўчиш эффекти натижасида уни қуриш жуда қийин. "Қисқа тармоқ" нинг эгилувчан қисми электродлар ҳолатини ўзгартириши, тайёр металлни қўйин учун печь ванинани ағдариши ва ванинани силжитишга имкон беради.

Пўлат эритувчи ЭЁП шинг иш режими тез ўзгарувчан бўлиб, бунга сабаб эритиш жараёнида шихта электродларига қулаб тушиб, уларни қисқа туташтиради ва эксплуатацион қисқа туташув (қ.т.) токларини ҳосил қилишидир. Бу қисқа туташув бўлганда қисқа тармоқ узгич ёрдамида узилиб, электродлар юқорига кўтарилади. Сўнгра яна шихта юзасига яқин келтирилиб, эритиш давом эттирилади.

Ҳажми 80 тоннадан ортиқ печларда ванинани аралаштириши учун қуввати 500 ё 1200 кВА, частотаси 0.5 ё 2 Гц ли индуктив галтак ўрнатилади. Бу галтак частота ўзгартиргичдан таъминланади.

Битта эритиш давомида (50 ё 60 дақиқада) 2-3 та эксплуатацион қисқа туташув бўлгани учун трансформаторларнинг узгичлари маҳсус чидамли конструкцияни бўлади, масалан, электромагнит ёй ўчириши системасига эга бўлган ВЭМ-10 туридаги узгич ишлатилиши керак.

Мис ва унинг қотишмаларини эритиш печларида электр ёйи металл юзасида, электродлар орасида ёниди ва иш режими осойиштагилиги билан фарқ қиласи. Қуввати 125 ё 400 кВА дан бўлган 1 фазали трансформаторлар гурухи ишлатилади, таъминлаши кучланиши 6-10 кВ га тенг. Пўлат, чўян ва мис эритувчи ЭЁП лар II-тоифага киради.

### 1.3.3. Руднотермик печлар (РТП)

Улар ЭЁП шинг алоҳида тури бўлиб, электродомия спфатида ва фе

роқотишмалар олиш учун, рангли металлургияда полиметалл рудаларини эритиш учун, кимёда түрли карбителер, электрокорунд олиш, фосфор ҳайдаш учун ишлатилади. РТП да электродлар шихта орасынга киришилди. Иссөңликни қисман ёй, қисман шихта қаршилигидан ўтган ток ҳисобига ажратади.

РТП З электродлы ёки катта қувватларда 6 электродлы бўлиб, 1 та 3 фазали ёки 3 та 1 фазали трансформатордан таъминланади. Трансформатор қуввати  $2.5 \div 80$  мВА, кучланишлари  $U_{\text{юк}} = 6, 10, 35, 110$  ва  $154$  кВ,  $U_{\text{пк}} = 15 \div 400$  В. Электродларининг диаметри  $1000 \div 2400$  мм. РТП II - тоифага киради.

#### 1.3.4. Индукцион металл эритини печлари

Бу печларда эритилаётган металлда индуктивланган токлар ҳисобига эритини жараёни кечади. Бу печлар бир фазали бўлиб,  $f=50$  Гц,  $f < 10$  кГц ва  $f < 74$  кГц частоталарда ишлайди. 50 Гц ли печларда алюминий, рух, латунь эритилади, суюқ чўян ва пўлатни қиздирилади.

Пўлат ва чўян эритувчи  $1 \div 60$  тоннали титель печларининг қуввати  $200 \div 17000$  кВт, рангли металларни эритиш ва қиздириши учун  $0,75 \div 60$  тоннали печларининг қуввати  $250 \div 6000$  кВт, таъминланган кучланиши  $380, 6000, 10000$  В га тенг. Индукцион печчининг қувват коэффициенти  $\cos\phi = 0,4 \div 0,6$ .

#### 1.3.5. Электролиз қурилмалари

Енгил металларни уларнинг тузлари эритмасидан олиш учун (алюминий, литий, кадмий), оғир металларни (мис) тозалаш учун ва металл қопламалар ҳосил қилиш учун ишлатилади. Электролиз қурилмалари сочиштирма электр энергия сарфи билан характерланади. Масалан, 1 т алюминий олиши учун  $18000$  кВт\*соат, 1 т магний учун  $15000$  кВт\*соат, 1 т литий учун -  $60000$  кВт\*соат сарфланади. Й-тоифага алюминий қурилмалари киради ва улар узлуксиз режимда ишлайди. Ўзгармас ток манбасининг кучланиши  $400 \div 450$  В дан  $1600 \div 1800$  В гача аста-секин оширилади.

Ўзгармас токли электр тармоғидан  $100$  кА гача ток ўтади. Шу сабабли ўтказтич материалини иқтисод қилиш учун трансформатор подстанцияси иложи боричча электролиз ванналарига яқин жойга ўринатилади ва бир нечта электролиз ванналари кетма-кет уланиб, сериялар ҳосил қилинади.

#### 1.3.6. Электр пайвандлаш (ЭП) машиналари ва қурилмалари

Улар ёйли ва контактли усуллар билан қора ва рангли металларни пайвандлаш учун ишлатилади. ЭП металлургияда, машинасозликда, қурилиш монтаж ишларида кенг қўлланилади.

ЭП учун ўзгарувчан ва ўзгармас ток ишлатилади. Ўзгарувчан ток

нинг частотаси нормал ( $f=50$  Гц), паст ( $2.5 \div 10$  Гц), юқори ( $100 \div 360$  Гц) ва радиочастотали ( $450 \div 500$  кГц) бўлади.

Ўзгарувчан токли ЭП юкламалари ўз юкламаси билан корхона электр таъминотида қатор қийинчилликларни келтириб чиқаради. Унга сабаб қўйидагилар:

а) юклама асосан бир фазали бўлиб, 380 В да айрим ЭП машиналарининг қуввати 1200 кВА ва ундан ортиқ, электрическии ЭП машинала-рида  $6 \div 10$  кВ кучланишда қуввати  $3 \div 4$  мВА га тенг бўлади.

б) кичик қувват коэффициентига эга: ёйли электр пайвандланашда  $\cos\phi = 0.3 \div 0.35$ , контактли электр пайвандланашда  $\cos\phi = 0.2 \div 0.6$  га тенг.

в) тез ўзгарувчан юкламали, ТҚМ режимида, кичик УД билан ишлайди, бунда юклама максимумлари номинал қувватдан  $2 \div 6$  марта ортиқ бўлади.

ЭП машиналари II-тоифага киради.

#### 1.4. Электр ёритиш системаси

Ёритиш системасида чўғланма лампалар ва газ разрядли лампалар ишлатилади. Инчи ёритиш системаси умумий, маҳаллий ва комбинацияланган системага бўлинади. Электр таъминотини лойиҳаланда умумий ёритиш асбобларининг қуввати ҳисобга олинади. Авария ёритиш системаси ишнинг давом эттирии учун ёки механизмларни ўчириб, ишчиларни ташқарига чиқарип учун ишлатилади ва I-тоифага киритилади.

Умумий ёритиш системасидаги лампалар кучланиши 220 В га тенг, маҳаллий ва кўчма ёритиш учун 12 В, 36 В, 127, 220 В кучланишлар ишлатилиши мумкин.

### 2 - БОВ. ЭЛЕКТР ЮКЛАМАЛАРИ

2.1. Электр юкламаларининг турлари ва улар ҳақида асосий тушунчалар

Электр юкламалари ток ва қувватлар кўринишсида берилади ва ишлатилади. Қўйидаги электр юкламалари мавжуд :

1. Ўртacha юкламалар.
2. Максимал ҳисобий юкламалар.
3. Максимал иш юкламалари.
4. Иктисодий юклама.

1. Ўртacha юкламаларни кўриб чиқамиз. Ҳисобларда, асосан, ўртacha актив қувват ишлатилади. Суткалик ўртacha қувват ва йиллик ўртacha қувват аниқланиши мумкин. Ишлаб турган корхоналарда ўртacha йиллик қувватлар актив ва реактив энергиялар сарфи бўйича топилади :

Рўй =  $W_{ийл}/T_{ийл}$  - йиллик ўртacha актив қувват.

Qўй =  $V_{ийл}/T_{ийл}$  - йиллик ўртacha реактив қувват.

Wийл ва Vийл - счётчиклардан олинган йиллик энергия сарфи; Tийл-йиллик иш соатлари сони бўлиб, қўйидагича топилади:

$$Т_{\text{йил}} = (365 \cdot m - n) \cdot p \cdot q ;$$

бу ерда :

$m$  ва  $n$  - йилдик дам олиш ва байрам күнларини сони;

$p$  - 1 кундаги сменалар сони;

$q$  - 1 сменадаги соатлар сони.

Сұтқалик актив ва реактив құламалар графикалардан ўртача актив ва реактив құвватларни математик күтилмалар формулалари ёрдамда топиш мүмкін:

$$P_{\bar{x}, \bar{z}} = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{n}; \quad Q_{\bar{x}, \bar{z}} = \sum_{t=1}^n \frac{Q_t}{n}$$

Бу ерда  $t = 1 \div n$  - вақт оралиқлари;  $P_t$ ,  $Q_t$  - шу оралиқдаги ўртача құвватлар.

2. Максимал ҳисобий құламалар ЭТС инің асосий күреаткичларидан биридір.

Электр таъминоти тизимларидаги асосий элементлар, трансформаторлар, ұзғартыгичлар, симлар, кабеллар ва ток ўтказгичлар бошқа шартлар қаторы йўл қўйиладиган қизиш бўйича ҳам ташланади.

Қизиш бўйича ҳисобий максимал құлама деб энг оғир иссиқлик таъсири (максимал ҳарорат ёки ўтказгичлар, трансформатор ва электр машиналари чўлгамлари изоляциясининг иссиқликдан максимал ейилиши) бўйича күтилаётган ұзғарувчан құламага эквивалент бўлган шартли құламага айтилади. Буни қисқача ҳисобий құлама деб атаемиз.

Ҳисобий құламаларга ҳисобий ток  $I_x(A)$ , ҳисобланган актив құвват  $P_x$  (кВт), ҳисобий реактив құвват  $Q_x$  (кВАр) ва ҳисобий тўла құвват  $S_x$  (КВА) киради.

Ток ўтишидан ўтказгич томири қизишшининг йўл қўйиладиган ҳарорати 3 хил қийматта эта:

т.н. - ўтказгич томири изоляцияси турига ва куяланишга боғлиқ бўлган узоқ муддатли йўл қўйиладиган ҳарорати  ${}^{\circ}\text{C}$ , ( $50 \div 80 {}^{\circ}\text{C}$ ) ;

т.ў. - ўта қуланишда қисқа муддатли йўл қўйила-диган ҳарорат,  ${}^{\circ}\text{C}$  ( $90 \div 125 {}^{\circ}\text{C}$ ) ;

т.м. - қисқа туташувларда йўл қўйиладиган мак-симал ҳарорат,  ${}^{\circ}\text{C}$  ( $125 \div 350 {}^{\circ}\text{C}$ ) ;

Ўтказгич томири изоляциясининг ҳарорат таъсирида эскириши нисбий бирликларда ўлчаниб, т.н. даги изоляция ейилишини 1 деб қабул қилинади. Температура ұзғарганды изоляция ейилишини  $8 {}^{\circ}\text{C}$  ли қоюда билан аниқланади. Буниң моҳияти шундаки, т.ни ҳар  $8 {}^{\circ}\text{C}$  га ортиши ейилиши (эскириши) 2 баробар тезлаштиради ва аксинча. Т. ҳароратда  $t$  вақт ичидаги нисбий ейилиши қўйидагича топилади :

$$I_x = 2 [ ( t - t_{\text{ни}} ) / 8 ]$$

Погонали графикада алоҳида ейилишлар меъёрдан кам ёки ортиқ бўлиши мүмкін, аммо умумий ейилиши 1 га тенг бўлиши керак :

$$\Sigma I = (I_1 * t_1 + I_2 * t_2 + \dots + I_n * t_n) / t = 1$$

3. Энг катта иш юкламаси (ЭКИЮ) (чүккү юклама) қисқа муддат-ли бўлиб, максимал кучланиши йўқотишни ва кучланиш тебранишини ҳосил қиласди. Энг катта иш юкламаси амперларда (Іекио), киловаттларда (Рекио), ёки киловолт-амперларда (Секио) белгиланиб, пайдо бўлиш частотаси ҳам аниқланади.

4. Иктиносидий афзал юклама ўтказгичлар учун токнинг иктиносидий зичлиги ё [A/mm<sup>2</sup>] орқали белгиланади. ё нинг қийматлари Марказий Осиё учун ўтказгичининг материалы (мис ёки алноминий), изоляция синфи ва актив қувват максумумидан фойдаланиши йиллик соатлари сони Тм га боғлиқ ҳолда 3.2 - жадвалда келтирилади.

### 2.3. Ҳисобий юкламаларни аниқлашнинг асосий услуби (Тартибга солинган диаграммалар услуби)

Ҳисобий электр юкламаларини аниқлашнинг асосий услубларидан бири тартибга солинган диаграммалар услубидир. Бу услубда ҳисобий коэффициентларни ишлатиб юкламалар аниқланади.

Юкламаларни аниқлаш масаласи ЭИ лар сони 3 тадан ортиқ бўлса, пайдо бўлади. Агар n J 3 бўлса, ҳисобий ток Іх тахминан ЭИ лар номинал токларининг йигинидисига тенг деб олиниади. Масалан, n = 3 бўлса :

$$I_h = I_{h1} + I_{h2} + I_{h3} \rightarrow I \quad (2.1)$$

Индивидуал ўзгартичили ўтМ учун ҳисобланган ток трансформаторнинг номинал токига тенг. РП дан асинхрон моторга ўтказилган кабелни ташлаш учун ҳисобий ток шу моторнинг номинал токига тенг. Агар n J 3 бўлса, ҳисобий қувватлар Px ва Qx ЭИ лар номинал режимда истеъмол қиласдиган қувватлар йигинидисига тенг :

$$P_x = P_{h1}/h_{h1} + P_{h2}/h_{h2} + P_{h3}/h_{h3} \quad (2.2)$$

$$Q_x = P_{h1}/(\cos\phi_{h1} h_{h1}) + P_{h2}/(\cos\phi_{h2} h_{h2}) + P_{h3}/(\cos\phi_{h3} h_{h3})$$

бу ерда h<sub>h1</sub>, h<sub>h2</sub>, ва h<sub>h3</sub> - ЭИ ларнинг фойдалари иш коэффициентлари (Ф.И.К.); cosφ<sub>h1</sub>, cosφ<sub>h2</sub>, cosφ<sub>h3</sub> - ЭИ ларнинг номинал қувват коэффициентлари.

Агар n > 3 бўлса, электр юкламалари маҳсус ҳисоблаши услублари ёрдамида ҳисоблаб чиқилади. Асосий бўлган тартибга солинган диаграммалар услубини кўриб чиқамиз. Бу услубдаги ҳисобий коэффициентлар билан танишамиз.

1. Ишлатиш (фойдаланиши) коэффициенти маълумотнома китобларида ҳар бир ЭИ утун (Ки) ва ЭИ лар туруҳи (Ки.ум) учун берилади. Ишлатиш коэффициенти қўйицаги формулалар билан ифодаланади :

$$Ki = P_{h1} / R_{h1} \quad (2.3)$$

$$Ki.um = \Sigma Ki \cdot R_{hi} / \Sigma R_{hi} \quad (2.4)$$

(кейинги ҳисобларда  $\Sigma R_{hi} = R_h$  деб белгланаш киритамиз).

бу ерда P<sub>h1</sub> - энг катта юкланганди сменадати ўргача қувват ; R<sub>h</sub> - ЭИ ларнинг номинал қувватлари.

2. Максимум коэффициенти Km қўйицаги формула билан ифодаланади

$$K_m = P_x / P_{\text{sum}} \quad (2.5)$$

Максимум коэффициенти амалий ҳисобларда  $K_m = f(K_i, u_m, n_e)$  графиклардан топилади (2.2 -жадвал). 3. Гурухдаги ЭИ ларнинг эффектив (келтирилган) сони  $n_e$  қўйидаги формула орқали топилади:

$$n_e = (\sum P_i)^2 / \sum P_i^2 n_i \quad (2.6)$$

$n_e$  нинг физик маъноси қўйидагича: бир хил иш режимига эга ва қувватлари тенг бўлган  $n_e$  сонли ЭИ лар юкламаси турли иш режимли ва ҳар хил қувватли  $n$  сонли ЭИ лар максимал юкламасига тенг бўлади.  $n_e$  ни ҳисоблашнинг таҳрибий (соддалаштирилган) йўллари ҳам мавжуд. Агар энг катта ЭИ қувватининг энг кичик ЭИ қувватига нисбати

$$m = P_i / \text{макс} / P_i \text{макс} < 3 \quad (2.7)$$

бўлса,  $n_e \approx n \geq 4$  қабул қилишини мумкин. ві сонини аниқлашда қувватлари йигинидиси умумий қувватининг 5% дан ошмайдиган майдада ЭИ лар ҳисобга олинмайди.

2.1-жадвал.  $n_e^*$  ни аниқлаш.

$n_e^*$	0.7	0.8	0.9	0.85	0.8	0.75	0.7	0.65	0.6	0.65	0.6	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1
0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.011	0.013	0.016	0.019	0.029	0.030	0.039	0.061	0.073	0.011	0.018	0.034			
0.01	0.009	0.011	0.001	0.013	0.018	0.017	0.019	0.023	0.026	0.031	0.037	0.047	0.059	0.076	0.10	0.14	0.20	0.32	0.59			
0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.069	0.11	0.14	0.19	0.26	0.36	0.51	0.71			
0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.17	0.16	0.21	0.27	0.36	0.48	0.64	0.81			
0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.18	0.22	0.27	0.34	0.44	0.57	0.72	0.86			
0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.16	0.18	0.22	0.26	0.33	0.41	0.51	0.66	0.79	0.90			
0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.18	0.21	0.26	0.31	0.38	0.47	0.58	0.70	0.83	0.92			
0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.15	0.18	0.18	0.20	0.24	0.28	0.33	0.40	0.48	0.57	0.68	0.79	0.89	0.94			
0.10	0.09	0.10	0.12	0.19	0.18	0.17	0.19	0.22	0.26	0.29	0.34	0.40	0.47	0.56	0.66	0.76	0.87	0.92	0.96			
0.15	0.14	0.16	0.17	0.30	0.29	0.28	0.28	0.32	0.37	0.49	0.48	0.66	0.67	0.78	0.80	0.88	0.93	0.96				
0.20	0.19	0.21	0.23	0.26	0.29	0.33	0.37	0.42	0.47	0.64	0.64	0.69	0.76	0.83	0.89	0.93	0.96					
0.25	0.24	0.26	0.29	0.32	0.36	0.41	0.45	0.51	0.64	0.71	0.75	0.88	0.90	0.90	0.95							
0.30	0.29	0.32	0.35	0.39	0.42	0.46	0.53	0.60	0.66	0.75	0.80	0.86	0.90	0.94	0.96							
0.35	0.35	0.37	0.41	0.45	0.50	0.56	0.62	0.68	0.74	0.81	0.86	0.91	0.94	0.96								
0.40	0.38	0.42	0.47	0.52	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	0.86	0.91	0.93	0.96									
0.45	0.43	0.47	0.52	0.58	0.64	0.70	0.76	0.81	0.87	0.91	0.92	0.95										
0.50	0.48	0.53	0.58	0.64	0.70	0.76	0.82	0.89	0.91	0.94	0.96											
0.55	0.52	0.57	0.63	0.69	0.76	0.82	0.87	0.91	0.94	0.96												
0.60	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	0.87	0.91	0.94	0.96													
0.65	0.62	0.68	0.74	0.81	0.86	0.91	0.94	0.96														
0.70	0.66	0.73	0.80	0.86	0.90	0.94	0.96															
0.75	0.71	0.76	0.83	0.90	0.93	0.96																
0.80	0.76	0.85	0.89	0.94	0.96																	
0.85	0.80	0.88	0.93	0.96																		
0.90	0.85	0.99	0.96																			
0.95	0.96																					

Алар  $m > 3$  ва Күй.ум  $> 0.2$  бүлсә, үйнілдік формула иштепталады:

$$n_3 = 2 \Sigma R_{ni} / R_{n, \text{макс}} \quad (2.8)$$

бұу ерда  $R_{ni}$  - ғұруудан эт кетте ЭИ нинг күвнегі.

Алар  $m > 3$  ва Күй.ум  $\leq 0.2$  бүлсә, нәни тоғиши учун 2.1- жағдайлдан құйнадыма фойдаланылады. Энг кетте номинал құвват  $R_{n, \text{макс}}$  олиниб, құвваты 0.5 Рн.макс та текті ва улдан кетте ЭИ лар соли  $n_1$  ва күвнегіндең  $n_1^*$  тишиңесі Р1 топтады үздеде  $n_1^* = n_1$  ва  $R_1 / R_n$  ишбагылар ҳисобланады,  $n_1 = n_1^*$ -н формуладан пән топтады.

2.2-жадыл Максимум коэффициентларни анықтайды.

$n_1$	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
4	3.43	3.11	2.64	1.14	1.87	1.65	1.46	1.29	1.14
5	3.23	2.87	2.42	2.0	1.76	1.57	1.41	1.26	1.12
6	3.03	2.64	2.24	1.88	1.55	1.51	1.37	1.23	1.10
7	2.88	2.48	2.10	1.80	1.58	1.45	1.33	1.21	1.09
8	2.72	2.31	1.99	1.72	1.52	1.40	1.30	1.20	1.08
9	2.56	2.20	1.90	1.65	1.47	1.37	1.28	1.18	1.08
10	2.42	2.10	1.84	1.60	1.43	1.34	1.26	1.16	1.07
12	2.24	1.96	1.75	1.52	1.36	1.28	1.23	1.15	1.07
14	2.10	1.85	1.67	1.45	1.32	1.25	1.20	1.13	1.07
16	1.99	1.77	1.61	1.41	1.28	1.23	1.18	1.12	1.07
18	1.91	1.70	1.55	1.37	1.26	1.21	1.15	1.11	1.06
20	1.84	1.65	1.50	1.34	1.24	1.20	1.15	1.11	1.06
25	1.71	1.55	1.40	1.28	1.21	1.17	1.14	1.10	1.06
30	1.62	1.46	1.34	1.24	1.19	1.16	1.13	1.10	1.05
35	1.56	1.41	1.30	1.21	1.17	1.15	1.12	1.09	1.05
40	1.50	1.37	1.27	1.19	1.15	1.13	1.12	1.09	1.05
45	1.45	1.33	1.25	1.17	1.14	1.12	1.11	1.08	1.04
50	1.32	1.30	1.23	1.16	1.13	1.11	1.10	1.08	1.04
60	1.27	1.25	1.19	1.14	1.12	1.11	1.09	1.07	1.03
70	1.25	1.20	1.17	1.12	1.10	1.10	1.09	1.06	1.03
80	1.25	1.20	1.15	1.11	1.10	1.10	1.08	1.06	1.03
90	1.23	1.18	1.13	1.10	1.09	1.09	1.08	1.05	1.02
100	1.21	1.17	1.12	1.10	1.08	1.08	1.07	1.05	1.02
120	1.19	1.16	1.12	1.09	1.07	1.07	1.07	1.05	1.02
140	1.17	1.15	1.11	1.08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.02
160	1.16	1.13	1.10	1.08	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02
180	1.16	1.12	1.10	1.08	1.05	1.05	1.05	1.04	1.01
200	1.15	1.12	1.09	1.07	1.05	1.05	1.05	1.04	1.01

$n_3 > 200$  бўлса  $K_i \cdot u_m$  ҳар қандай қийматда ҳам  $n_3 = n$ ;  $K_i > 0.8$  бўлса, нэ инг ҳар қандай қийматида ҳам  $K_m = 1$  ва  $P_x = P_{ym}$ .

$K_m = f(n_3, K_i, u_m)$  қийматлари 2.2-жадвалда келтирилган.

Кўриб чиқилган ҳисобий коэффициентлар ёрдамида ҳисобланган электр юкламаларини аниқлаимиз:

Ҳисобий актив юклама (2.4) формуладан топилади:

$$P_x = K_m \cdot P_{ym} \quad (2.9)$$

$$\text{бу ерда } P_{ym} = \sum_{i=1}^n K_i \cdot P_{ni} \quad (2.10)$$

Ҳисобий реактив юклама:

$$Q_x = 1.1 \cdot Q_{ym}, \text{ агар } n \leq 10 \text{ бўлса,}$$

$$Q_x = Q_{ym}, \text{ агар } n_3 > 10 \text{ бўлса,} \quad (2.11)$$

$$\text{бу ерда: } Q_{ym} = \sum_{i=1}^n K_i \cdot P_{ni} \cdot \operatorname{tg}\phi_i, \quad (2.12)$$

тज нинг қиймати ЭИ ёки уларнинг гурухлари учун маълумотномадан олинади.

ЭИ лар гурухининг ҳисобий тўла қуввати:

$$S_x = \sqrt{P_x^2 + Q_x^2} \quad (2.13)$$

Ҳисобий ток:

$$I_x = S_x / (\sqrt{3} \cdot U_n) \quad (2.14)$$

(2.9) ва (2.11) формулалар бўйича ( $K_i$  ва  $K_m$  бўйича) юкламалар ўзгарувчан иш графигига эга бўлган ЭИ ва И лар учун аниқланади.

Ўзгарувчан иш режимида металл қирқиши станоклари, кранлар, термичилик штамповка машин-налари ва пресслар, пайвандлаш машиналари ишлайди.

#### 2.4. Талаб коэффициенти ( $K_t$ ) бўйича юкламалар ҳисоби

$K_t$  қўйидаги формула билан ёзилади:

$$K_t = P_x / P_{ni} \Sigma \quad (2.15)$$

бу ерда  $K_t$  нинг қиймати алоҳида ЭИ лар ва уларнинг гурухлари учун маълумотнома китобидан олинади.

Талаб коэффициенти бўйича юкламалар ҳисобланада (2.9)-формуладан ҳисобий актив қувват топилади:

$$P_x = \sum_{i=1}^n K_{ti} \cdot P_{ni} \Sigma \quad (2.16)$$

Ҳисобий реактив қувват:

$$Q_x = \sum_{i=1}^n K_{ti} \cdot P_{ni} \cdot \operatorname{tg}\phi_i \quad (2.17)$$

(2.16) ва (2.17) бўйича (Кт бўйича) юкламалар ўзгармас иш графигига эга ЭИ ва Илар учун аниқланади. Ўзгармас иш режимида насослар, вентиляторлар, компрессорлар, тўқимачилик станоклари ва бошқалар ишлайди.

### 2.5. Бир фазали ЭИ ва И нинг юкламаларини ҳисоби

Бир фазали ЭИ ва И фаза кучланишига ёки фазаларо кучланишига уланиши мумкин.

Агар битта бир фазали S1 юклама фазаларо кучланишига, масалан, А ва В фазаларга уланган бўлса, уч фазали эквивалент юклама қўйидаги чашни топилади.

$$S_3 = \sqrt{3} S \quad (2.18)$$

S1 юклама фаза кучланишига, масалан, А - О фаза кучланишига улансан, эквивалент уч фазали юклама:

$$S_3 = 3 \cdot S_1 \quad (2.19)$$

UAB ва UBC кучланишиларга уланган 2 та юклама токларида В фазанинг токи:

$$I_B = \sqrt{I_{AB}^2 + I_{BC}^2 + I_{AB} \cdot I_{BC}} \quad (2.20)$$

Агар турли фазалараро кучланишиларга уланган 3 та турли юкламалар учун  $S_1 > S_2 > S_3$  бўлса, энг юклантан фаза S1 ва S2 орасида бўлади:

$$S_3 = \sqrt{3} \cdot \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_1 \cdot S_2} \quad (2.21)$$

Масалан, 40, 30 ва 20 кВА юкламалар учун  
( cosφ лари бир - бирита яқин ҳолда ) :

$$S_3 = \sqrt{3} \cdot \sqrt{40^2 + 30^2 + 40 \cdot 30} = 105 \text{ кВА} \quad (2.22)$$

Агар 3 та ҳар хил юклама фаза кучланишиларига уланган бўлса,  $S_1 > S_2 > S_3$  ҳол учун:

$$S_3 = 3 \cdot S_1$$

Агар 1 фазали ЭИ лар сони 3 тадан ортиқ бўлса, ЭТС схемасини тузишда уларни қувватлари бўйича учала фазага имкони борича тенг қилиб тақсимлаш керак. Агар бунда фазалар орасидаги иотекислик 15% дан кам бўлса, 1 фазали ЭИ ва И лар симметрик деб ҳисобланаб, 3 фазали ЭИ ва И лар билан бирга юкламаси ҳисобланади. Агар бир фазали қувватларининг фазалар бўйича фарқи 15 % дан ортиқ бўлса, симметрик ва носимметрик юкламалар алоҳида ҳисобланади.

Бир фазали ЭИ ларнинг уланиши натижасидаги носимметрия 15 % дан ортиқ бўлгандаги юкламаларни ҳисоблашни кўриб чиқамиз. Бунда фазаларнинг ўртача максимал қувватлари топилади ва уларнинг энг каттаси учга кўнайтирилиб, эквивалент уч фазали ўрта максимал қиймат белгиланади.

Фазаларниң ўртаса максимал құввати қүйіндегіча топылади:

$$\begin{aligned} P_{\bar{s}_M(A)} &= K_i \cdot P_{AB} \cdot \rho_{(AB)A} + K_i \cdot P_{AC} \cdot \rho_{(AC)A} + K_i \cdot \rho_{AO} \\ P_{\bar{s}_M(B)} &= K_i \cdot P_{AB} \cdot \rho_{(AB)B} + K_i \cdot P_{BC} \cdot \rho_{(BC)B} + K_i \cdot \rho_{BO} \\ P_{\bar{s}_M(C)} &= K_i \cdot P_{AC} \cdot \rho_{(AC)C} + K_i \cdot P_{BC} \cdot \rho_{(BC)C} + K_i \cdot \rho_{CO} \\ Q_{\bar{s}_M(A)} &= K_i \cdot P_{AB} \cdot \rho_{(AB)A} + K_i \cdot P_{AC} \cdot \rho_{(AC)A} + K_i \cdot \rho_{AO} \cdot \operatorname{tg}\phi_0 \\ Q_{\bar{s}_M(B)} &= K_i \cdot P_{AB} \cdot \rho_{(AB)B} + K_i \cdot P_{BC} \cdot \rho_{(AC)B} + K_i \cdot \rho_{BO} \cdot \operatorname{tg}\phi_0 \\ Q_{\bar{s}_M(C)} &= K_i \cdot P_{AC} \cdot \rho_{(AC)C} + K_i \cdot P_{BC} \cdot \rho_{(BC)C} + K_i \cdot \rho_{CO} \cdot \operatorname{tg}\phi_0 \end{aligned} \quad (2.23)$$

Бу ерда:  $K_i$  ва  $K_i$  - фазалараро ва фаза күчланишита уланган ЭИ ларниң ишлатин коэффициентлари ( $P_{(AB)A}, \dots, q_{(AB)A}$ );  $\rho_{(AB)}$ ; көлтириши коэффициентлари фазалараро күчланишта уланган ЭИ лар қувватини алохида фазаларға көлтириши коэффициенті бўлиб, уларниң қийматлари созға боғлиқ ҳолда 3 - жадвалда көлтириллади.

### 2.3-жадвал. Көлтириши коэффициентларини аниқлай

Көлтириш коэффициентлари	Юкламанинг қувват коэффициенти созғ							
	0.4	0.5	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0
$\rho_{(AB)A}, \rho_{(BC)B}, \rho_{(CA)C}$	0.17	1.0	0.89	0.84	0.8	0.72	0.64	0.5
$\rho_{(AB)B}, \rho_{(BC)C}, \rho_{(CA)A}$	0.17	0	0.11	0.16	0.2	0.28	0.36	0.5
$Q_{(AB)A}, q_{(BC)B}, q_{(CA)C}$	0.86	0.58	0.38	0.3	0.22	0.09	-0.05	-0.29
$q_{(AB)B}, q_{(BC)C}, q_{(CA)A}$	1.44	1.16	0.96	0.88	0.8	0.67	0.53	0.29

$\operatorname{tg}\phi_0$  - фаза күчланишита уланган ЭИ қувват коэффициенти.

$P_{\bar{s}_M^A}$ ,  $P_{\bar{s}_M^B}$  ва  $P_{\bar{s}_M^C}$  қувватларининг энг катасини таңлаб олиб, шу бўйича эквивалент уч фазали ўртаса максимал қувватни топамиз.

Масалан:  $P_{\bar{s}_M^C} > P_{\bar{s}_M^B} > P_{\bar{s}_M^A}$  бўлсин. Унда  $P_{\bar{Y}} = 3P_{\bar{s}_M^C}$

Бир фазали ЭИ ларниң эффектив сони қүйіндегіча топылади :

$$n_3 = 2 \sum_{i=1}^n n_i / (3P_{\bar{Y}, \max}) \quad (2.24)$$

бу ерда  $P_{\bar{Y}, \max}$  - бир фазали ЭИ лар қувват ичидан энг катта номинал қувват;

Үмумий ишлатин коэффициенти:

$$K_{i,y} = \frac{P_x}{(P_{BC} + P_{CA}) : 2 + P_{CO}} \quad (2.25)$$

бу ерда  $P_{BC}$  ва  $P_{CA}$  - BC ва CA фазалараро күчланишларга уланган,  $P_{CO}$  - C фазаси ва O га уланган I фазали ЭИ лар номинал қувватлари ингридиенси.

$n_3$  ва  $K_{i,y}$  бўйича  $K_m$  ни топиб,  $P_x$  ва  $Q_x$  ни аниқлаймиз :

$$P_x = K_m \cdot P_{\bar{s}_M} - ҳисобий актив қувват, \quad (2.26)$$

$$Q_x \approx Q_{\bar{Y}} - ҳисобий реактив қувват. \quad (2.27)$$

## 2.6. Юкламалар ҳисоблашынг ёрдамчи усулдар

### 2.6.1. Маҳсулот бирлигини ишлаб чиқарыш учун сарфланган электр энергиясын бүйича юклама ҳисоблаш

Ҳисоблар құйидаги формула бүйича амалта оширилады:

$$P_x = (M \cdot W_{\text{сол}}) / T_m \quad (2.28)$$

бу ерда:  $W_{\text{сол}}$  - солишиштірма электр миқдори ( $\text{kVt} \cdot \text{s}$  / маҳс.бирлиги);  $M$  - бир йылда чиқарылған маҳсулоттың миқдори;  $T_m$  - актив құвват максимумидан фойдаланыш үшінлик соаттар сони (мағлұмутномада көлтирилады);

Будай ішін билан корхоналар бүйича умумий юкламалар топылады.

### 2. Құвват зичлигі бүйича юкламаларни ҳисоблаш

Ҳисоблар құйидаги формула бүйича бажарылады:

$$P_x = K_t \cdot P_{\text{сол}} \cdot a \cdot b \cdot 10^{-3} \quad (2.29)$$

бу ерда  $a$  ва  $b$  - цехнинг бүйін ва эни, [м];  $P_{\text{сол}}$  - солишиштірма құвват зичлигі [ $\text{Bt}/\text{m}^2$ ], мағлұмутномада көлтирилады.

Бу усул күпроқ ёритиш юкламаларини ҳисоблаш үчун ишлатылады. Ерітіншік юкламалар учун :

$$P_{x,\text{ЕРІТ}} = K_{t,\text{ЕРІТ}} \cdot a \cdot b \cdot P_{\text{сол}} \cdot 10^{-3} \quad (2.30)$$

### 3. Юклама графікларидан фойдаланыб ҳисоблаш

Сұтқарлық графиклар мағлұм бўлса, ҳисобланған құвваттың құйидаги-ча топшы мүмкін:

$$P_x = P_g + 3\sigma \quad (2.31)$$

бу ерда  $P_g$  - график бүйича ўртача құвват;  $\sigma$  - ўргача квадратик оғиши.

### 2.7. Энг катта иш юкламаларни топшы

Алохіда олинған моторлар үчун энг катта иш токи юргизиш токи-дир:  $I_{\text{ЭКИЮ}} = I_{\text{ЮРГ}}$

Юргизиш токи құйидагы топылады.

$$I_{\text{ЮРГ}} = K_{\text{ю}} \cdot I_n \quad (2.32)$$

бу ерда  $I_n$  - номинал ток, А;  $K_{\text{ю}}$  - юргизиш токининг карралиги (мағлұмутнома китобларда берилады).

Моторнинг номинал токи мағлұмутнома китобларыда берилади ёки құйидаги формула бүйича топылады:

$$I_n = \frac{P_h}{\sqrt{3} \cdot U_h \cdot \cos \varphi_h \cdot \eta_h} \quad (2.33)$$

бу ерда :  $P_h$  - моторнинг номинал құвваты;  $U_h$  - номинал күчләнеш;  $\cos \varphi_h$  - номинал құвват коэффициенті;  $\eta_h$  - номинал фойдалы иш коэф-фиценті.

Электр пайвандлаш машиналарининг энг катта иш юкламасы :

$$S_{\text{ЭКИЮ}} = U_{\text{МАКС}}^2 \cdot I_{\text{2МАКС}} \quad (2.34)$$

ЭИ гурухы учун энг катта иш юкламалары :

$$I_{\text{экин}} = I_x + I_{\text{юрг.макс}} \quad (2.35)$$


бу ерда  $I_x$  - гурухнинг ҳисобланган токи, А;  $I_{\text{юрг.макс}}$  - гурухдаги ЭИ ларнинг энг катта юргизиш токи.

## 2.8. Электр таъминоти системасининг турли номиналаридаги электр юкламаларни топиш

Корхона электр таъминоти системасининг бир чизиқли схемасида юкламалар ҳисобланшини керак бўлган сатҳларни (шуқталарни) белгилаб чиқамиз (2.1-расм).

1). Кучланиши 1000 В гача бўлган битта ЭИ томонидан ҳосил қилинадиган юклама шу ЭИ га ўтказиладиган кабель ёки симни кесим юзасини ва ҳимоя - коммутация аппаратини танлаш учун топилади. Бу юклама шу ЭИ нинг номинал токига тенг деб қабул қилинади:  $I_x = I_n$

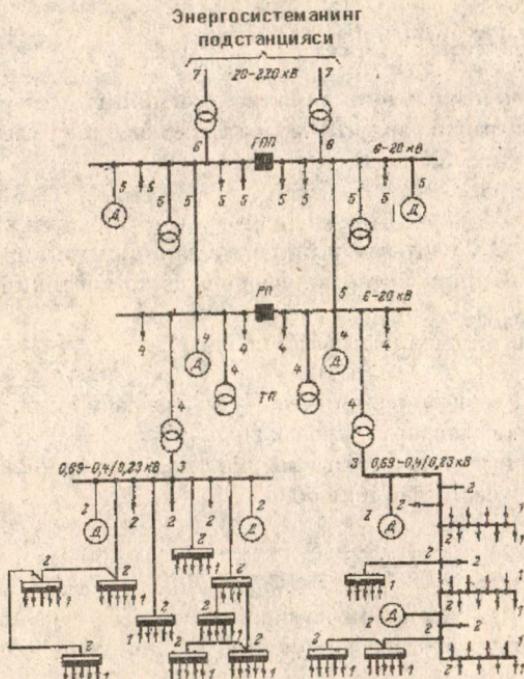2) ЭИ лар гурухининг юкламаларини топиш. "1" рағами билан гурух тарқатиш пункти (РП) ни белти-лаймиз. Бу ерда РП ни таъминловчи кабелини ва ҳимоя аппаратини танлаш учун керак бўлган гурухнинг ҳисобий токини аниқлаймиз. Цех электр таъминоти



2.1- расм. Корхона электр таъминоти системасининг бир чизиқли схемасида юкламаларни ҳисоблани сатҳлари.

тизимида бундай гурухлардан бир нечта бўлади. Юкламалар ҳисобланганда ЭИ лар гурухларини тақиқил этини масаласи ечилади. Гурухларга кирувчи ЭИ лар ўзаро яқин жойлашган бўлиб, ўриятиш учун мўлжалланган РП олдиндан танланади. РП даги чизиқли автоматлар сони гурухга киритилаётган ЭИ лар сонига тент бўлиши керак (ЭИ лар сони ихтиёрий равишда олинади). Агар гурухга кирувчи ЭИ лар сони ну 3 бўлса, гурухнинг ҳисобланган токи ЭИ лар номинал токлари йигиндисига тенг.

$$I_x = I_{n_1} + I_{n_2} + I_{n_3} \quad (2.36)$$

ЭИ лар сони ну 3 бўлганда гурухнинг ҳисобий юкламаси ( $I_x$ )  $K_m$  ёки  $K_t$  орқали топилади.

3). ТП трансформаторларининг паст кучланишили (ПК) томонидаги цех юкламаларини топиш.

Агар ҳисоблар  $K_t$  бўйича бажарилган бўлса, цех бўйича куч юкламалари  $P_{x,куч}$  ва  $Q_{x,куч}$  гурухлар юкламаларининг йигиндисига тенг. Агар гурухларнинг юкламалари  $K_m$  бўйича топилган бўлса, уларнинг юкламаларини қўшишга йўл қўйилмайди. Бу ерда цех учун умумий  $K_{и.ум.}$ , ну ва  $K_m$  топилади ва цехнинг куч юкламалари  $P_{x,куч}$  ва  $Q_{x,куч}$  ни топилади. Ёритиши юкламалари  $P_{x,ерит}$ ,  $Q_{x,ерит}$  ва конденсатор батареяси қуввати  $Q_k$  ни ҳисобланади.

Умумцех бўйича ҳисобланган актив қувват:

$$P_{x,и} = P_{x,куч} + P_{x,ерит} \quad (2.37)$$

Умумцех бўйича ҳисобланган реактив қувват

$$Q_{x,и} = Q_{x,куч} + Q_{x,ерит} - Q_k \quad (2.38)$$

Бу ерда  $P_{x,куч} = K_m \cdot P_{и,куч}$ ;  $Q_{x,куч} = K_t \cdot P_i$ ;  $Q_{x,и} = Q_{и,ум.}$  ёки  $Q_{x,куч} = P_{x,куч} \cdot \operatorname{tg}\phi$ ;  $P_{x,ерит} = K_t \cdot P_{и,ерит}$ ;  $Q_{x,ерит} = P_{x,ерит} \cdot \cos\phi_{ерит}$ ;  $Q_k = P_{и,иль} (\operatorname{tg}\phi_{и,иль} - \operatorname{tg}\phi_{мъер})$ ;  $P_{и,иль} = W_{иль}/T_{иль}$ ;  $\operatorname{tg}\phi_{и,иль} = V_{иль}/W_{иль}$ ;  $\operatorname{tg}\phi_{мъер} = 0.33 - \text{қувватнинг коэффициентини мъёрий қиймати}$ .

Цехнинг ҳисобий тўла қуввати:

$$S_{x,и} = \sqrt{P_{x,и}^2 + Q_{x,и}^2} \quad (2.39)$$

Ҳисобий ток:

$$I_{x,и} = \frac{S_{x,и}}{\sqrt{3}U_i} \quad (2.40)$$

бу ерда  $U_i = 0.38$  кВ га тенг.

$S_{x,и}$  қуввати ТП трансформаторларини танлаш учун,  $I_{x,и}$  токи ТП нинг 0.4/0.23 кВли тарқатиш қурилмасидаги кириши автоматини танлаш учун ишлатилади.

4). Цех подстанциясининг юқори кучланишили (ЮК) чўлгами томонидаги юкламаларни аниқлаш.

Бу ҳисоблар ТП трансформаторларидағи актив ва реактив қувват үйқотишиларини ҳисобға олиб бажарылади:

$$S_{x, \text{тиюк}} = \sqrt{(P_{x,x} + \Delta P_{\text{ти}})^2 + (Q_{x,x} + \Delta Q_{\text{ти}})^2} \quad (2.41)$$

бу ерда  $P_{\text{ти}} = \Delta P_{\text{тио}} + K_{\text{в}}^2 \cdot \Delta P_{\text{к.т}}$

$$Q_{\text{ти}} = (I_{\text{тио}} + K_{\text{в}}^2 \cdot U_{\text{н}}) St/100$$

$$I_{x, \text{тиюк}} = S_{x, \text{тиюк}} / \sqrt{3} \cdot U_{\text{н}}, \text{ бу ерда } (U_{\text{н}} = 6 \div 10 \text{ кВ}).$$

5). БПП нинг 6÷10 кВ ли тарқатиш қурилмасига уланиувчи юқори күчланишили ЭИ ларнинг юкламалари аниқланади. Буларга 6÷10 кВ ли катта қувватлы АД, СД ва бошқалар киради.

6). Бони пасайтуvчи подстанциянинг 6÷10 кВ томонидаги юкламаларини аниқлаши.

Бу ерда корхона цехларнинг 380 В ли ва 6÷10 кВ ли юкламалари ҳамда юқори күчланишили СД нинг ва конденсатор батареяларининг қуввати ҳисобға олинади.

Корхонанинг умумий ҳисобланған актив қуввати  $P_{x, \text{к.}}$  ва реактив қуввати  $Q_{x, \text{к.}}$ :

$$P_{x, \text{к.}} = \sum P_{x, \text{и}} + \sum \Delta P_{\text{ти}} + \sum P_{x, \text{юк}} \quad (2.42)$$

$$Q_{x, \text{к.}} = \sum Q_{x, \text{и}} + \sum \Delta Q_{\text{ти}} + \sum Q_{x, \text{юк}} - \sum Q_{\text{кв.юк}} + \sum Q_{\text{СД}} \quad (2.43)$$

бу ерда  $\sum P_{x, \text{юк}}$  ва  $\sum Q_{x, \text{юк}}$  - юқори күчланишили электр юкламалари,  $K_{\text{и}}$  ёки  $K_{\text{т}}$  бүйінча топилади.  $Q_{\text{кв.юк}}$  - 6÷10 кВ ли конденсатор батареяларининг қуввати,  $Q_{\text{СД}}$  - 6÷10 кВ ли СД ларнинг тармоқта берини мүмкін бўлган реактив қуввати.

$$Q_{\text{пм}} = \frac{\alpha_m P_{\text{к.}} t g \varphi_{\text{к.}}}{\eta_{\text{к.}}} \quad (2.44)$$

бу ерда  $\alpha_m = 1.1 \div 1.4$  мотор конструкциясига боғлиқ коэффициент.

$P_{\text{к.}}$ ,  $t g \varphi_{\text{к.}}$  ва  $\eta_{\text{к.}}$  - СД нинг номинал қуввати, қувват ва фойдалы иш коэффициент (ф.и.к.) лари.

Корхонанинг ҳисобий тұла қуввати ва токи

$$S_{x, \text{к.}} = \sqrt{P_{x, \text{к.}}^2 + Q_{x, \text{к.}}^2} \quad (2.45)$$

$$I_{x, \text{к.}} = \frac{S_{x, \text{к.}}}{\sqrt{3} U_{\text{н}}} \quad (2.46)$$

бу ерда  $U_{\text{н}} = 6 \div 10 \text{ кВ}$ .

$S_{x, \text{к.}}$  ва  $I_{x, \text{к.}}$  қыйматлари БПП трансформатор-ларини ва 6÷10 кВ ли РП даги кириш узгичини танлаш учун керак.

7). БПП нинг юқори күчланишили томонидаги юкламаларни топиш. Бу ерда БПП трансформатор-ларидаги қувват үйқотишиларини ҳисобға олинади ва ҳисобий ток топилади.

$$I_{x,k} = \frac{\sqrt{(P_{\text{ак}} + \Delta P_{\text{ин}})^2 + (Q_{\text{ак}} + \Delta Q_{\text{ин}})^2}}{\sqrt{3}U_x} \quad (2.47)$$

бұрауда  $U_{\text{и}} = 35+110$  кВ

$I_{x,k}$  бүйінчі БПП та район подстанциясыдан ўтқазылладыган таъминловчи линиялар таңланады.

### 3 - БОБ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ 1000 В ГАЧА КУЧЛАНИШ ОСТИДА ТАРҚАТИШ

#### 3.1. Цех электр тармоқтарига құйилладыган талаблар

Кучланиши 1000 В гача бўлган электр тармоқтарига қуйидаги талаблар қўйилади:

1. Технологик жараёндан келиб чиқадыган техник талаблар;
2. Муҳит шароити талаблари;
3. Иктисодий талаблар.

Техник талабларга хисобий юкламалар миқдори, кучланиши қиймати, ишончлилик даражаси, частота, фазалар сони ва бошқалар киради. Масалан, кабель кесим юзасини таңлаш учун ҳисобий ток, трансформатор қувватини таңлаш учун ҳисобий тўла қувват техник талабларга киради.

Муҳит шароити электр қурилмаларнинг конст-рукциясини таңлашда муҳим роль ўйнайди. Муҳит шароити ҳақида кейинги мавзуда кенгроқ ўрганилади.

Хар қандай электр қурилмаси учун иктисодий кўрсаткичлар асосий талаблардан бириди, чунки техник талабларга қанчалик яхши жавоб бермасин, электр қурилмаси иктисодий томонидан тежамли бўлмаса, у қатнашеттан технологик жараён қиммат маҳсулот ишлаб чиқаради ва келажаги бўлмайди. Шунинг учун электр жиҳозининг ёки ЭТС параметрининг техника талабларига жавоб берувчи бир неча варианти мавжуд бўлса, улар ичидан иктисодий кўрсаткичлари энг юқориси таңлаб олниади. Таңлаш техника - иктисодий ҳисоблар асосида олиб борилади. Бу ҳисобларда электр қурилмасини ўринатиш учун кеттган капитал қўйилмалар  $K$  ва эксплуатацион сарфлар  $C$  топилади, капитал қўйилмалар  $K$  электр қурилмасини ташкил этувчи электр жиҳозларининг прейскурант қийматларини ёки ЭТС нинг бирор параметрини таъминловчи қурилмалар қийматларини ўз ичига олади.

Эксплуатацион сарфлар иккита ташкил этувчидан - амортизация ажратмалари  $C_a$  ва электр энергияси йўқотишлари қиймати  $C_{\text{и}}$  дан иборат:

$$C = C_a + C_{\text{и}} \quad (3.1)$$

Са қиймати хар бир электр жиҳози учун амортизация коэффициенти ра ёрдамидан капитал қўйилмалар қиймати орқали топилади.

$$C_a = P_a \cdot K \quad (3.2)$$

Электр энергиясы қиймати Сій ішкөтешләри электр қурилмасыга ки-  
рувчи жиһозлардаги актив ва реактив энергия ішкөтешләри қийматыдан  
иборат. Бу ішкөтешләри қийматларини аниқланы йүлләри кейинги мавзу-  
ларда батафсыл күриб чиқылади.

### 3.2. Күч ва ёритиш электр ишлатувчиларини таъминлаши схемалари

Маңымзеке, күч юкламалари - күч ЭИ лари томонидан ҳосил қылана-  
ди. Буларга электр моторлари, печлар, пайвандаш машиналари ва  
боңқалар киради.

Күч ва ёритиш ЭИ ларининг таъминлаши схемаси күч ЭИ ларининг  
иш режимига ва күчланиши қийматига бөлгөлөк.

Маңымзеке, ёритиш асбоблари учун 220 В күчланиши талаб қылнаади.

Құвшаты 200 кВт (400 кВт) гача бўлган ЭИ лар учун 380 В ёки  
660 В күчланишлар ишлатилиади.

Иш режими ва күчланишига бөлгөлөк ҳолда күч ва ёритиш электр  
ишлатувчиларининг биргаликда таъминлаши ва алоҳида таъминлаши схе-  
малари ишлатилиади.

Биргаликда таъминлашида күч ЭИ лари ва ёритиш системаси учун  
битта умумий трансформатор ишлатилиади. Алоҳида таъминлаши схемаси-  
да күч ва ёритиш учун алоҳида (2та) трансформаторлар ишлатилиади.

ЭРС ни лойихалашда қўйидағы күчланиши вариантылари бўлиши мумкин:

а). Алоҳида таъминлашда :

1. Күч ЭИлари учун 380 В, ёритишга 380/220 В.
2. Күч ЭИлари учун 660 В, ёритиш учун 380/220 В.

б). Биргаликда таъминлашда :

1. Күч ва ёритиш ЭИ лари учун 380/220 В.

2. Күч ЭИ ларининг бир қисми учун 660 В, күч ЭИ ларининг қолган  
қисми ва ёритиш учун 660/380/220 В.

Ҳозирги пайтда, асосан, умумий трансформатордан биргаликда  
таъминлаш схемаси ишлатилиади. Бу схема иисбатан арzon ва содда бўлса  
ҳам, камчилиги - ҳар қандай I фазали ерга уланиши қисса туташув бўлиб,  
ҳимоя аппарати (автомат ёки сағдагич) томонидан ўчирилади. Бу I-  
тоифага киравчи ЭИ ва И ларнинг электр таъминотида узулишта олиб  
келади, чунки бу схемада электр тармоги ерга уланган пейтраплар режимида  
ишлатайди.

Алоҳида таъминлаши схемаси тез ўзгарувчан иш режимли ЭИ лар  
мавжуд бўлса ишлатилиши мумкин. Маңымзеке, бундай ЭИ ларга электр  
пайвандаш, штамповка машиналари ва пресслар ҳамда тез-тез ўргизиб-  
ўчирилиб туриладиган катта қувватли ( $80 \div 100$  кВтдан ортиқ қувватли)  
моторлар киради. Бундай ЭИ лар ўз ишлари давомида күчланиши тебра-  
нишлари ҳосил қилиб, ёритиш тизими ишига салбий таъсир қиласади.

Давлат стандарты бүйича, агар күчланини тебраниши қиймати 1.5 % дан ортмаса, тебранишлар сони чекланмайды. Агар >1.5 % бўлса, соатига йўл қўйиладиган тебранишлар сони н қўйидагича топилади :

$$n = \frac{6}{\delta U - 1} \quad (3.3)$$

масалан,  $dU = 4$  % бўлган тебранишларнинг сони  $n=2$  тага йўл қўйилади. Күчланини тебраниши қиймати цех трансформатори ва шу тебранишини ҳосил қўлувчи тез ўзгарувчан иш режимли ЭИ қувватилари нисбатига боғлиқ. Масалан, трансформатор қувватининг 10 % ги тенг қувватли мотор ишлагандан, соатига 2 та тебранишга йўл қўйилади. Агар битта пайвандлани машинасининг қуввати трансформатор қувватининг 15% тача бўлса, биргаликда таъминлаши мумкин. Аммо, бундай машиналардан бир нечта бўлса, уларнинг тебранишлари устма-уст тушиши мумкин бўлгани учун, биргаликда таъминлаши мумкин эмас.

### 3.3. Хоналар ва ташки қурилмаларнинг муҳит шароити бўйича табақаланиши

Агар иншаб чиқарии хоналаридаги муҳит шароити электр қурилмаларига бирор заарли таъсир кўрсатмаса, электр қурилмалари ўз навбатида бирор ҳодиса сабабчиси бўлмаса, бундай хоналар нормал шароитни дейилади.

Булар қуруқ, иситиладиган ёки иситилмайдиган, хоналар бўлиб, уларда коррозия, ёнгин ёки портлаш хавфлари йўқ бўлади. Бунга майиний хизмат хоналари, металларни совуқ ҳолда ишлаши цехлари, йигув, асбобозлиги ва шунга цехлар киради.

Чанг, нам, кислота ва ишқор буглари бўлиб, улар ўтказгичлар материалига ва изоляциясига емирувчи таъсир кўрсатадиган хоналар коррозия хавфи бор дейилади. Буларга нўлат эритин ва қўйиш, ёғочсозлик, шлифовкалаш, олтингутурт кислотаси, электролиз цехлари киради.

Ёнгин хавфи бор (ЭХ) хоналарда ва ташки қурилмаларда аланга олганда иортлаш содир бўлмайдиган ёнувчи материаллар сақланади ёки ишлатилади. Улар 4 та тоифага бўлинишиади.

П-I тоифадаги хоналарда бугларининг ёниб кетини ҳарорати 45°C дан юқори бўлган ёнувчи суюқликлар сақланади ёки ишлатилади. Буларга ёғомборлари, подстанцияларнинг ёғ хўжаликлари киради.

П-II хоналарида ҳавода учб юрувчи ёнувчи чанг ва толалар ажрабли туради. Буларга ёғочсозлик цехлари, ацетилцеллюлозани майдалаш бўлими, олтингутурт омбори, сероуглерод ишлаб чиқаришдаги олтингутурт эритини бўлими ва бошқалар киради.

П-III хоналарида қаттиқ ёки толасимон ёнувчи материаллар ишлатилади. Бу тоифага ёғоч детал ва конструкция омборлари, газлама ва қоғоз омборлари киради.

П-III-ёнувчи материаллар сақланувчи очиқ қурилмалар бўлиб, буларда кўмир, торф, ёғоч, минерал ёёлар сақланади.

Портлаш хавфи бор (ПХ) хоналар ёки ташчи қурилмаларда технологик жараён натижасида ёки аварияларда ёнувчи газлар ва бугларнинг ҳаво билан ёки ўзаро портловчи аралашмаси ҳосил бўлади. Буларга яна газ ва чанг билан хавфли ерости шахталар ҳам киради.

Агар шундай қурилмаларда очиқ олов ишлатилса, чўғланиб турувчи қисимлар бўлса ёки ёқилги ёқилса, улар портлаш бўйича хавфсиз ҳисобланади.

ПХ хоналарнинг 5 та синфи ва очиқ қурилмаларнинг 1 та синфи бор.

В-I хоналар энг хавфли ҳисобланади. Бу ерда газлар ва бугларнинг портловчи аралашмаси технологик жараёнда ва аварияларда ҳосил бўлади.

В-Ia хоналарда газлар ва бугларнинг портловчи аралашмаси фақат аварияларда содир бўлади. В-I ва В-Ia хоналарда метан ёки бензин буглари ажралиб туради.

В-Іb хоналарда портлашпининг пастки чегараси юқори бўлган ёнувчи газлар ишлатилади (15% дан ортиқ) ва улар ўткір ҳидди билан ажралиб туради. Масалан, совуттичларнинг компрессорларида ишлати-лувчи заҳарли ва портловчи газ аммиак ўткір ҳидга эга ва санитар нормаси бўйича концентрацияси 0.02 Г/л дан ортмаслиги керак; аммиак портловчи аралашма ҳажмининг 15-27% чегарасида бўлиб, олдиндан аниқланиши ва олдинни олиш мумкин. Баъзан ҳидсиз ва рангсиз портловчи газларга зарарсиз бўлган ўткір ҳидди ва рангли "индикатор" газлар қўшиб ишлатилади.

В-Іc синифига портловчи аралашмалар фақат авария ёки шикастлашишлар натижасида ҳосил бўлувчи ташчи қурилмалар киради. Бунда портлашга хавфли зона радиуси тез аллангаланувчи суюқцикларнинг очиқ қўйиш жойларида горизонтал ва вертикаль бўйича 20 метрга тенг; ёниқ технологик қурилмалар учун 3 метр ва нафас олиш клапанлари ва олдиндан сақловчи клапанлар учун 5 метрга тенг.

Портловчи аралашма ҳосил қиливчи ёнувчи чанг ва толалар доим ажралиб турувчи хоналар В-II тоифага ва фақат авариялар натижасида пайдо бўладиган хоналар В-Іa синифига киради. Буларга пахтани тозалаш цехлари, ёғ заводларида чититни қайта ишловчи бўлимлар киради.


### 3.4. Цех ичидаги электр энергиясини тарқатиш ва узатиш схемалари

Wex электр тармоқлари асосан радиал, магистрал ва аралаш схемалари бўйича бажарилади.

Алоҳида электр ишлатувчини таъминловчи тармоқнинг участкаси тармоқланувчи (ответвление) дейилади. ЭИ лар гуруҳини ёки РП лар гуруҳини таъминловчи линия магистрал дейилади. Радиал схемада (3.1-расм) цех подстанцияси (ТП) нинг тақсимлари қурилмасидан бош тарқатиш пунктлари (БТП) га таъминловчи магистраллар, иккиласмачи тарқа-

тиши шкафлари (ТШ) га бош БТП дан иккиламчи магистраллар, ТШ дан моторларга тармоқланувчи линиялар ўтказилади. Соғ магистрал тармоқ "Трансформатор-магистрал" блоки схемасида қўлланилади. Бу схемада ТПда таҳсимлаш қурилмаси ўрнатилмайди, магистрал шинопровод КТП (комплект трансформатор подстанцияси) нинг кириши шкафидаги "Электрон" туридаги автоматта уланиб, тўғри цехга киритилади. Магистрал шинали ўтказгич трассаси бўйича унга тарқатувчи шинали ўтказгичлар уланаиди. Тарқатувчи шинали ўтказгичларга қуввати  $R_h \leq 80+100$  кВт ли моторлар уланаиди. Қуввати  $80+100$  кВтдан ортиқ моторлар тўғри магистрал шинали ўтказгичга уланаиди (3.2-расм).

Битта линияга кетма-кет бир нечта мотор ёки тарқатувчи шкафлар уланса, "занжир" схемаси ҳосил бўлади. Бундай ҳар бир магистрал линияга 3-4 та ЭИ уланиши мумкин. Арадаш тарқатини схемасида тарқатувчи шинали ўтказгичлар ТПнинг РП сига кабеллар ёрдамида уланаиди. Бу схеманинг бошса вариантида магистрал шинали ўтказгичга тарқатувчи пунктлар уланаиди. Цех электр таъминоти схемасини танлаш мухим масалалардан биридир. Бу схемани танлашда қўйидагилар ҳисобга олинади:

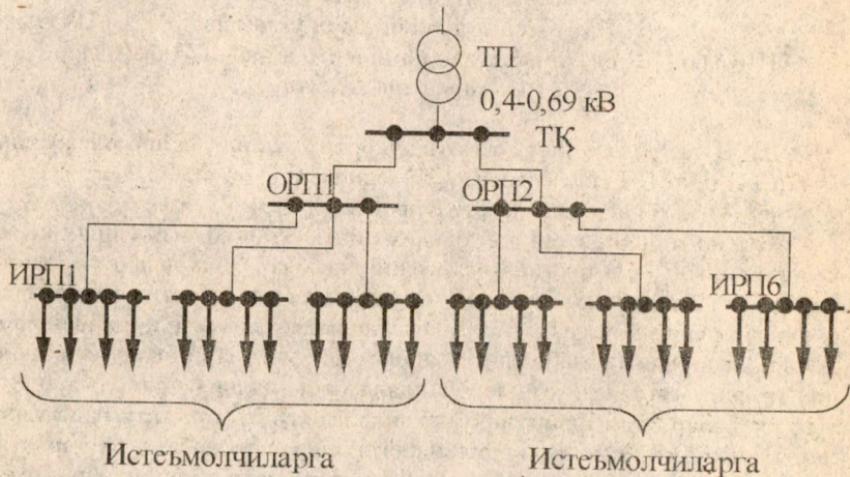


3.1 - расм. Радиал схема.

ОРП1 - ОРП2 - оралиқ тарқатиш пунктлари;

ИРП - ИРП6 - иккиламчи тарқатини пунктлари.

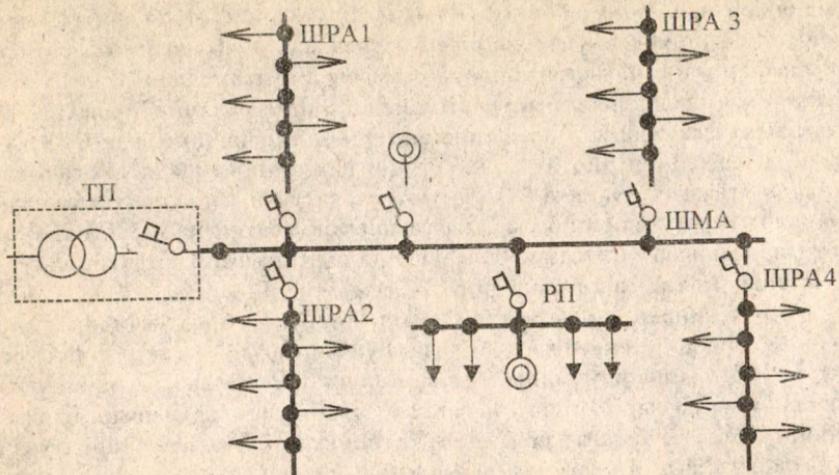- 1). Цех подстанцияси трансформаторларнинг сони ва қуввати ;
- 2). Цехдаги ЭИ ларнинг қувватлари (токлари) ва уларнинг цех режасидаги жойлашуви ва ишончлилик бўйича тоифаси;



3.2 - расм. Магистрал схема.

ШМА - магистрал шинали ўтказгич;

ШРА1 - ШРА4 - тарқатувчи комплект шинали ўтказгичлар;

РП- тарқатиш пунктleri.

3). Қуввати 80-100 кВт ва ундан ортиқ бўлган ЭИ лар мавжудлиги (улар ТП ишинг РП сига бевосигта уланадилар);

4). Цех хонасининг муҳит шароити.

Бўндан ташқари танланган схема иқтисодий афзал бўлиши керак. Буни аниқлаш учун техника-иқтисодий ҳисоблар бажарилади. Бу ҳисоблар техника талабларига жавоб берувчи 2 ва ундан ортиқ варианнтдаги схемалар мавжуд бўлса бажарилади. Машинасозлик ва тўғимачлик корхоналарида радиал (кабеллар ва тарқатиш пунктлари билан бажарилади) ҳамда магистрал (комплект шинали, ўтказгичлар билан бажариладиган) схемалар 2 та варианнтда кўриб чиқилади ва техник-иқтисодий ҳисоблар қилиниади. Кимё ва нефтни қайта ишлашда кабель ва тарқатиш пунктларида тузилган радиал схема ишлатилади, шунинг учун схема танланашда техник иқтисодий ҳисоблар қилинмайди. Цех электр тармоқларини қуриш учун кабеллар ва изоляцияли симлар, тарқатиш пунктлари, комплект шинали ўтказгичлар ишлатилади.

### 3.5. Кучланинни 1000 В гача бўлган кабель ва симларнинг маркалари

Асосий ток ўтказувчи материаллар бўлган кабель ва симларнинг ток ўтказувчи симлари алюминийдан (70%) ва мисдан ясалади. Мис ўтказгичлар қўйидаги ҳолларда ишлатилади:

- 1). Электр ёй печларининг "қисқа тармоғи" ни бажариш учун;
- 2). Троллей ток ўтказгичлари учун;
- 3). В-І ва В-Іа синфли портлаш хавфи бор хоналар учун;
- 4). 220 кВ ва ундан юқори күчланишилди подстанцияларда иккиламчи занжирлар учун;

5). Қиздирилған ва эритилған (суюқ) металл ташувчи күпприк кранлари учун; пұлат ўтказгичлар ҳозирги вақтда, ёйилишта чыдамлы бүлгани учун, троллей линияларида ишлатылади.

Ток ўтказгичлар учун юқори мустаҳкамийкка эга бүлған АМ-31 маркалы алюминий қотишмаси ишлатылади. Бу қотишманинг ўтказувчанлығы алюминийдан 13%дан кам, аммо механик чыдамтилігі пұлатникнанға яқин.

Симлар ва кабелларнинг маркалариниң күриб чиқамиз. Изоляцияси йүқ симлар ўтказгич материалининг биринчи ҳарфи билан белгиланади; М - мис, А - алюминий, С - пұлат, АС - пұлаталюминий. Изоляциялы симлар ва кабелларнинг ўзаро фарқи - уларнинг конструкцион түзүлишіндейдір, кабелнинг конструкциясы мұраккаброқ - изоляциясы устидан түрли ҳимоя воситалари бор. Буларга кабель қобиги, зирхи (броня) ва коррозияға қарши қопламаси киради.

Изоляциялы симлар ва кабелларнинг конструктив элементлари уларнинг маркаларыда акс эттирилади ва маркалар бүйіча кабель түғрисінде барча асосий мағылумоттарни олші мүмкін. Сим ва кабелларнинг ток ўтказувчи томирлари қуйидагы маркаланағади: мисдан бұлса, белгиланмайды, алюминий томир марканинг бошида А ҳарфи билан күрсатылади. Қуддис шұнша қозоз изоляцияси белгиланмайды, резина изоляция Р билан, поливинил хлорид В билан, поли-этилен П билан белгиланади.

Кабелларнинг қобиги - материалининг 1 - ҳарфи билан белгиланағади. С - құрғошин, А - алюминий, В - поливинилхлорид, Н - нейрит (ёймайдын резина); Г - ҳарфи билан ингичка симчалардан түқилған әгилувчан сим ва қобиги ёки зирхи ҳимоялашмаган (очиқ) кабеллар белгиланади. Пұлат тасмалы зирх Б ва пұлат симлы зирх П билан белгиланади.

Кичик "г" ҳарфи әгилувчан конструкциялы кабелдеги гофрланған қобиқин күрсатади.

Хозир күн ишлатыладын резина изоляциялы мис симларнинг маркалари қуйидагилар: ПРГ - әгилувчан, ПРП - металл түқима қопламали, ПРГО, АПРГО - пұлат құвурларда ўтказиш учун; ПРЛ - лакланган, монтаж учун, ЦРПА - шланглы, енгіл күчма. Поливинилхлорид изоляциялы симлар: ПВ, АПВ; текис (япалоқ): ППВ, АППВ.

Кабелларнинг күн учрайдиган маркалари - СБ ва АСБ: мис ва алюминий томирлар, қозоз изоляциялы, құрғошин қобиқылы, пұлат тасмадан зирхли, коррозияға қарши қопламали; ПВГ ва АПВГ - юқорицаги деңгээ томирлар кабеллар, аммо изоляциясы полиэтилендан, очиқ; ВБВ - В-І ва В-Іа хоналарыда ишлатыладын мис томирлар, қозоз изоляцияны, поливинилхлорид қобиқылы ва зирхи устидан яна поливинилхлориддан құпшымча қопламали кабель.

Назорат кабеллари маркаси бошида К ҳарфи билан бошланади. Масалан, КАБГ - мис томирли, қоғоз изоляциялы, алюминий қобиқлы, зарх-ли ва очиқ назорат кабели.

Маълумотномаларда кабелларининг маркалари ва етказини усуллари муҳит шароитига боғлиқ ҳолда келтирилади.

### 3.6. Тарқатиш пунктлари

Тарқатиш пунктлари (РП) ичига 1 та кириш ва бир неча (1÷12 тагача) автоматик узгичлар (автоматлар) ёки сақлагичларнинг З фазали турұхлари ўрнатилиб, уларга ЭИ ларга қараб кетүвчи кабеллар ёки симлар уланаиди. РП шкаф конструкцияли (пол устига ўрнатиладиган) ёки шит конструкцияли (дөвөрдагы ўйиқда ўрнатилади) ишланади. РП нинг кириш автоматисиз варианти ҳам бор, шкаф ва шитлар эшиклари билан ҳимояланади. Улардагы ўрнатилган автоматларнинг токларига қараб, күч ЭИ лари учун ёки ёритиш тизимида ишлатилади.

Күч ЭИ лари учун ишлатиладиган РПдаги автоматлар 3 құтблы (3 фазали), номинал токлари  $10\div630$  гача, ёритиш РП ларида 1 құтблы (1-фазали), токлари 25 А гача бўлади. Кўпроқ PR21, PR22, PR24 ва PR41 туридаги РП лар ишлатилади. Уларда 1 тадан (PR 21) 12 тагача чизиқли автоматлар ўрнатилған. PR22 ва PR24 да  $3\div10$  та номинал токлари  $I_H=160$  А ва  $I_H=250$  А бўлган A3715, A3716 ва A3725, A3726 автоматлари, PR 41 да  $6\div12$  та AE 2000 туридаги, токи 100 А гача бўлган автоматлар бор. Автоматлардаги иссиқлиқдан узувчи элементи токлари шкаласи (A3715; 16 учун  $16\div160$  А, A3725; 26 учун  $160\div250$  А, AE200 учун  $10\div100$  А) битта РП га қуввати ва токи бир бирордан анча фарқ қылувчи ЭИ ларни улаш имконини беради.

### 3.7. Комплект шинали ўтказгичлар

Магистрал ва аралап схемаларда ишлатилувчи шинали ўтказгичлар комплект конструкциясига эга бўлиб, уларнинг қўйидаги турлари бор:

1. ШМА комплект магистрал алюминий шинали ўтказгичи 1600 А, 2500 А ва 4000 А номинал токларга чиқарилади. Шинали ўтказгичлар турли конструкцияли алоҳида секциялардан тузилған. Цех режасида шинали ўтказгич трассаси белгиланади, ундан секциялар сони аниқланади. Қўйидаги секциялар бор: узунлиги 6 м, 3 м ва 1,5 метрли түғри секциялар, трасса йўналишини ўзгартириш учун бурилни секциялари, баландлигини ўзгартириш учун бурчак секциялари, чизиқли узайини ва қисқаришини қопловчи эгилувчан компенсацияловчи секция, трассани режага мословчи (подгоночная) секция, A3734 С ёки A3744 С туридаги чизиқли автомат ўрнатиладиган секция, КТП-1000, КТП-1600, КТП-2500 нинг трансформаторига (улаш) кириш секцияси.

Номинал токи 1600 А ли шинали ўтказгичда нул сим сифатида кўтариб турувчи конструкциялари ишлатилади, 2500А ва 4000А ли ши-

нали ўтказгичларда нул сим учүн маҳсус алюминий лента ўтказилған.

Секциялар ўзаро болғылғы бирикмалар билан уланади. "Яқинлик" әфекти натижасыда орқада қолаёттан фазага ўзиб кетувчи фазадан құвват күчшіни ҳодисасини олдини олин учун ҳар бир фаза маҳсус жойланыптырылған 2 тадан түгри бурчак кесимли алюминий шиналардан бажарылади.

ШМА шинали ўтказгичи қурилыш конструкциялари бўлган деворлар, потолок, металл конструкциялари бўйича ва маҳсус устунларда ўтказилади.

2. ШРА туридаги, алюминий шиналардан ясалған тарқатувчи комплект шинали ўтказгич 250 А 400 А ва 630 А номинал токларга чиқарылади. ШРА трассаси узунлиги 3 м ва 1.5 метрни түгри секциялардан, бурилиши ва бурчак секцияларидан йигилади. Бу секцияларда 4 та түгри түрлубурчак кесимли алюминий шиналар ишлатылади. Шиналар туника конструкция ичига изоляцияловчи ушлаб тургичларда маҳкамланиб, секциялар ўзаро болғылғы бөлганишлар билан уланади. Түгри секцияда ҳар 0,7 метр масофада ўнг ва сўл томонидан тарқатувчи қути штепсел равишида ўрнатыладиган түйнуклар бор (Ита 3 метрни түгри секциядаги бундай түйнуклар сони 4 та). Тарқатувчи қутида А 3715; 16, А3725; 26 автоматлари ёки 3 фазали сақлагичлар гурухи кесувчи (рубильник) билан бирга ўрнатылади. Тарқатувчи қутига ЭИ га кетувчи кабеллар ва симлар уланади.

ШРА қурилыш конструкцияларида (деворларда) ёки маҳсус устунларда ўтказилади.

3. ШОС шинали ўтказгичи кесими 6 мм<sup>2</sup>, 16 мм<sup>2</sup> ёки 35 мм<sup>2</sup> бўлган 4 тадан мис симли конструкциядан иборат бўлиб, 25А, 63А ва 100А токка мўлжалланган ва алоҳида секциялардан йигилади. Бу шинали ўтказгич ёритгич ва кичик құвватли моторларни улашыга ишлатылади. ШОС ни ШРА билан барчаликда ёки алоҳида пўлат трассларда ўтказилади.

4. ШТА туридаги троллей комплект шинали ўтказгичи мис шиналардан йигилиб, 200 А ва 400 А токларга мўлжалланган. ШТА кўпрайк кранларини таъминлаш учун чиқарылади.

### **3.8. Кучланиши 1000 Вольттacha бўлган коммутация ва ҳимоя аппаратураси**

#### **3.8.1. Электр тармоқлари ва қурилмаларини ҳимоя қилиши**

Моторлар учун қўйидағи ҳимоялар ишлатылади:

1). Ўта юкланишидан-иссиқлик релеси ва ток қийматига тескари боғлиқ характеристикали максимал реле билан;

2). Ички қисқа тугашувлардан-сақлагичлар ёки автоматларнинг бирлаҳзада ишловчи узувчиси билан;

3). Тармоқ кучланишининг пасайишиданмагнит юргизгичлар ёки контактторларнинг ушлаб турувчи галтаклари билан.

Синхрон моторлар учун қўйимчада равишда синхронизмдан тушишдан ҳимоя ишлатилади. Бу ҳимоя таркибига кучланиш 0.85 Un гача пасайганда қўзғатиш форсировкасини уловчи ва кучланиш пасайганда моторни синхронизмда ушлаб турувчи кучланиш релеси ҳамда синхронизмдан тушганда моторни ўчирувчи максимал тоқ релеси киради.

Ўта юкланишдан ҳимоя иссиқлик релеси билан амалга оширилиб, унинг ишлари иринципи қўйидаги ҳодисаларга боелиқ:

- 1). Биметалл пластиниканинг деформацияси;
- 2). Металл пластиникани чизиқли узайини;
- 3). Осон эрувчи металлининг эриб кетиши.

Иссиқлик релеси мотор билан бир хонада жойлануви керак. Ҳозирги найтда иссиқлик ҳимояси ўта юкланишиз ишловчи моторлар учун ёки доимо кузатиш остидаги моторлар учунгина ишлатилмайди. Қолтас ҳолларда иссиқлик ҳимояси мажбурийдир. Бу ҳимояни аниқ тўтилаш-мосланш қийин бўлса ҳам аварияларни камайтиради. Электр аппаратурлари алоҳида хоналарда ўриатиладиган портлаш хавфи бор хоналарда иссиқлик ҳимоясини моторга мосланш қийинлашади.

Қисқа туташув токларидан эрувчан сақлагичлар ва автоматларнинг максимал узувчилари ҳимоя қиласади.

### 3.8.2. Сақлагичлар билан ҳимоя қилиши

а) Сақлагичлар ва уларни танланни.

Сақлагичлар билан ҳимояни кўриб чиқамиз. Эрувчан сақлагичлар патрон ва унинг ичидаги эрувчан қўйилмадан иборат. Эрувчан киритма қўрошин ва унинг қотишмаларида ёки ингичка мис симдан қилиниади. 1-ҳолда инерцион сақлагич, 2-ҳолда инерциясиз сақлагич бўлади.

Сақлагичлар ажралмайдиган (неразборний) ва ажраладиган (разборний) бўлиб, тегишли равишида ПН ва ПР билан белтиланади. НПН туридаги сақлагичда кварц қуми тўлғазилган, бу қум қўйилма эритганда ёйни тезроқ ўчиришга хизмат қиласади.

Сақлагичларни танланни кўриб чиқамиз.

Танланаш учта шарт бўйича каталоглардан танла-нади.

1-шарт. Сақлагиччининг ва эрувчан қўйилманинг номинал токлари Ін ва Іэ.қ занжирининг ҳисобланган токидан кичик бўлмаслиги керак:

$$I_{\text{н}} \geq I_{\text{х}} \text{ ва } I_{\text{э.к.}} \geq I_{\text{х}} \quad (3.4)$$

2-шарт. Мотор ишга туширалаётган пайтда ёки технологик юкланишнинг максимал қийматида эрувчан қўйилма ортиқча қизиб кетмаслиги, юзасини оксидланмаслиги ва кераксиз ўчиб қолмаслиги учун, уни ўта юкланиши вақтида эрита оладиган токининг 50 % идан ортиқ бўлган Іэкиюн токи билан юклаш мумкин эмас. Буни қўйидагича формула билан ифодалани мумкин:

$$I_{\text{э.к.}} \geq \frac{I_{\text{зах.}}}{k} \quad (3.5)$$

бу ерда  $K = 2,5$  - нормал юргизиш шароитида қабул қилинади;  $K=1,6 \div 2$  - оғир юргизиш шартлари мавжуд бўлса ҳамда юргизишлар сони кўп бўлса ёки мотор тезланиши 2 секунддан ортиқ бўлса (кранлар ва инерция моменти катта механизмларниң моторлари) олинади.

3-шарт. Эрувчан қўйилмаларни селектив(тандаб) ишлапи бўйича, сақлагичларниң вақт-ток характеристикаси  $t = f(I)$  дан фойдаланиб танлаш.

$180 \div 250\%$  ли ўта юкланишда НПН ва НПР сақлагичлари учун РП га киришдаги сақлагич токи  $I_{e,k_1}$  ва РП дан кетувчи линиядаги сақлагич токи  $I_{e,k_2}$  нинг орасидаги фарқ токлар ўиласасида камида 1 погона бўлса, селективлик таъминланади.

НПН сақлагичлари билан ҳимояланашда  $I_k/I_{e,k_2}$  нисбатининг турли қийматларида селектив ишланиши таъминловчи,  $I_{e,k_1}/I_{e,k_2}$  нисбат қийматлари қўйида келтирилган:

$$I_k / I_{e,k_2} \leq \dots \quad 50 \quad 100 \quad 200$$

$$I_{e,k_1} / I_{e,k_2} \dots \quad 2.0 \quad 2.5 \quad 3.3$$

бу ерда  $I_k$  - РП дан кетувчи линиядаги қисқа туташув токи, А.

Кетма-кет уланган ПН-2 сақлагичлари эрувчан қўйилмаларниң селективликни таъминловчи токлари қўйидаги 3.1 - жадвалда келтирилган.

### 3.1 - жадвал. Селективликни таъминлан

Кичик $I_{e,k_2}$ токнинг қиймати, А	Катта токнинг $I_k/I_{e,k_2}$ нисбатга боғлиқ қиймати, А			
	10	20	50	100 ва ундан ортиқ
30	40	50	80	120
40	50	60	100	120
50	60	80	120	120
60	80	100	120	120
80	100	120	120	150
100	120	120	150	150
120	150	150	250	250
150	200	250	250	250
200	250	250	300	300
250	300	300	400	600
300	400	400	600	
400	500	600		

Жадвалдаги  $I_k$  - ҳимояланувчи линия бошидати қисқа туташув токи, А. Сақлагичлар энг катта ўчириш қобилияти билан ҳам характеристлариди. НПН ва НПР сақлагичлари токни чеклани хусусиятига эга. Улар қисқа туташув токларининг номинал токка нисбати катта бўлганда, қ.т. токини энг катта қийматига эришмасданоқ, узиб қўядилар. Агар эрувчан сақлагичларни аниқ танланса, уларнинг юқори ўчириш қобилияти ишончли ишланишини таъминлайди.

### 3.8.3. Автоматик үзгічлар (автоматлар)

Автоматик үзгічлар моторларни юргизип тақтатып үчүн, электр қурилмаларини ўта юклапшиш ва қисқа туташпұв токларидан ҳимоя қылышында ишлатылади.

Күчланиши 1000 В гача автоматлар шартлы равишда 3 та гурухға бүлинади:

- 1). Кичик автоматлар АП-50, АК-63 ва АЕ-2000;
- 2). А3100 ва А3700 автоматлари сериялари;
- 3). Катта, подстанциялар учун АВМ ва "Электрон" сериялари.

Юқоридаги сериялардаги автоматлар тарқатыш пунктларыда ва шитларда, бошқарыш станцияларда, КТП нинг тақсилмалы қурилмаларыда ўрнатылади. АП-50, АК-63 ва А3100 автоматлари ҳозир ишлаб чиқарыл-майды, шунинг учун уларни лойхаларда құллаш мүмкін әмас.

АЕ 2000 автоматшын АЕ 2010, АЕ 2030, АЕ 2040 ва АЕ 2050 турлари 10A, 25A, 63A ва 100A номинал токларга чиқарылади. Максимал токни узувчи элементи 0,32A - 100A оралығыда шкаладарға эга. Бу автомат электромагнит ва комбинациялы узувчига эга.

А3700Б автоматлари токни чекловчи бўлиб, иссиқлик ва электромагнитли максимал ток узувчиларға эга.

Токни чеклапсиз автоматлар қ.т токлари зона-сіда ишлапнин се-кінлаштирувчи билан (селектив автоматлар), ярим ўтказгичли, иссиқлик ва электро-магнитли, фақат максимал ток узувчи элементлар билан чиқарылади.

Ярим ўтказгичли узувчилар эксплуатация давомида номинал токни, қ.т. зонасида ишлаб кетиши токини, ўта юкланишлар зонасида ишлаб кетиши вақтини, селектив автоматларда эса қисқа туташпұв зонасида ишлаб кетиши вақтини ростлаш (ўзгартириш) имконига эга.

Ток чекловчи автоматларнинг электромагнитли ва ярим ўтказгичли узувчилари олдиндан құйылмаган вақт ишіда қисқа туташпұв токларини ўчирады, селектив автоматларнинг ярим ўтказгичли узувчилари қ.т. токига боғлиқ бўлмаган доимий вақт сақламаси билан узади.

А3700 С селектив автоматларнинг ишлаб кетиши вақти узувчининг 6 марта оширилган токида 4-16 сонияға, қ.т. зонасида 0,1 ва 0,4 сонияға тенг.

А3701Б ва А3702Б автоматларыда электромагнит узувчи бўлиб, қуйидаги турлари бор :

А 3711Б, 12Б: Номинал токи :  $I_{n} = 160$  A, узувчи элементшыннинг номинал токи  $I_{n,yz} = 80$  A ва 160A.

А3721Б, 22Б,  $I_{n} = 250$  A,  $I_{n,yz} = 250$  A

А3731Б, 32Б,  $I_{n} = 400$  A,  $I_{n,yz} = 400$  A

А3741Б, 42Б,  $I_{n} = 630$  A,  $I_{n,yz} = 630$  A

А3703С ва А3704С автоматларыда ярим ўтказгичли учувчи бўлиб, қуйидаги турлари бор:

А3733 С :  $I_{n} = 250$  A,  $I_{n,yz} = 160, 200, 250$  A

A3734 С :  $I_{\text{н.}} = 400 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.уз}} = 250, 320, 400 \text{ A}$

A3743 С :  $I_{\text{н.}} = 400 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.уз}} = 250, 320, 400 \text{ A}$

A3744 С :  $I_{\text{н.}} = 630 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.уз}} = 400, 500, 630 \text{ A}$

А3705Б ва А3706Б автоматлари иссиқлик ва элек-тромагнит узувчили бўлиб, қўйидаги турлари бор:

А3715Б; А3716Б:  $I_{\text{н.}} = I_{\text{н.уз}} = 160 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.уз}} = 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 \text{ A}$ ,

А3725Б; 26Б :  $I_{\text{н.}} = I_{\text{н.уз}} = 250 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.}} = 160, 200, 250 \text{ A}$

А3735Б; 36Б :  $I_{\text{н.}} = I_{\text{н.уз}} = 400 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.}} = 250, 320, 400 \text{ A}$

А3745Б; 46Б :  $I_{\text{н.}} = I_{\text{н.уз}} = 630 \text{ A}$ ,  $I_{\text{н.}} = 400, 500, 630 \text{ A}$

АВМ автоматлари электромагнит узувчили бўлиб, селектив ва инос-лектив максимал ҳимояга эга ва қўйидаги турлари бор:

АВМ-4 :  $I_{\text{н.}} = 400 \text{ A}$

АВМ-10 :  $I_{\text{н.}} = 750 \text{ A}, 1000 \text{ A}$

АВМ-15 :  $I_{\text{н.}} = 1150 \text{ A}, 1500 \text{ A}$

АВМ-20 :  $I_{\text{н.}} = 2000 \text{ A}, 2500 \text{ A}$

АВМ автоматлари стационар ва чиқарилувчи аравачада жойлашган бўлини мумкин.

"Электрон" автоматида масофадан ўчирувчи мустақил узувчи; мини-мал узувчи - Ун дан 70-35 % кучланишида узади; максимал ток ҳимояси ток датчикларидан, қаршиликлар блокидан, ярим ўтказгичли блокдан ва электромагнит узувчидан иборат. Ток датчиги ток трансформаторлари-дир. Максимал ток ҳимояси вақт сақламаси ва вақт-ток характеристики-касини танлаш олд панелдаги ручкалар билан амалга оширилади.

"Электрон" нинг турлари қўйидагилар:

Э06,  $I_{\text{н.}} = 630 \text{ A}; I_{\text{н.мтх}} = 250, 400, 630 \text{ A}$

Э16,  $I_{\text{н.}} = 1600 \text{ A}; I_{\text{н.мтх}} = 630, 1000, 1250, 1600 \text{ A}$

Э25,  $I_{\text{н.}} = 2500 \text{ A}; I_{\text{н.мтх}} = 1600, 2000, 2500 \text{ A}$

Э40,  $I_{\text{н.}} = 4000 \text{ A}; I_{\text{н.мтх}} = 2500, 3200, 4000, 5000 \text{ A}$

### 3.8.4. Автоматларни танланти

Автоматларни танлаш шартларини кўриб чиқамиз. АВМ, "Электрон", А3703С, А3704С автоматлари қўйидаги шартлар билан нормал иш режимини кўрсаткичлари бўйича танланади:

1). Автоматнинг номинал кучланиши  $U_{\text{н}} \geq U_{\text{нш}}$  - ишчи кучланиши;

2). Автоматнинг номинал токи  $I_{\text{н}} \geq I_x$  ҳисобий ток A;

3). Узувчининг номинал токи  $I_{\text{н.уз}} \geq I_x$  ҳисобий ток A.

Юқоридаги автоматларни ишлаб кетини токлари - уставка токлари-ни танлаш шартлари:

4) Қисқа туташувдан ҳимоя уставкаси токи  $I_{\text{у.к}} \geq 1,25 I_{\text{экию}}$ ;

5) Ўта юкланишдан ҳимоя уставкаси токи  $I_{\text{у.ю}} \geq I_x$ .

А3705 Б, А3706 Б - автоматларини танлаш шартлари қўйидагилар:

1).  $U_{\text{н}} \geq U_{\text{нш}}$

- 2).  $I_n \geq I_x$   
 3). Электромагнит узувчисининг номинал токи  $I_{n_3} \geq I_x$ .  
 4). Иссиқлик узувчисининг номинал токи  $I_{n_i,uz} \geq I_x$ .  
 5). Электромагнит узувчисининг қисқа туташувдан ҳимоя уставкаси  $I_{y,i} \geq 1,25 I_{ekino}$ .  
 6). Иссиқлик узувчисининг ўта юкланишидан ҳимоя уставкаси  $I_{y,i} \geq I_x$ .  
 Юқоридаги уставка токларини ҳисоблаш формулалари:  
 $I_{y,10} = K1 \cdot I_{n,uz}$   
 $I_{y,K} = K2 \cdot I_{n,uz}$  ёки  
 $I_{y,II} = K1 \cdot I_{n,uz}$   
 $I_{y,3} = K2 \cdot I_{n,uz}$   
 бу ерда  $K1$  ва  $K2$  - ўта юкланишидан ва қисқа туташувда ҳимояловчи элементларниң уставка токлари ва номинал токлари нисбатининг қийматлари ( $K1=0,8; 1,15; 1,25; 2,0; K2=3; 5; 7; 10$ ).

### 3.9. Қисқа туташув токлари "Фаза-иул" ҳалиқасидаги бир фазали қисқа туташув токлари

#### 3.9.1. Кучланиши 1000 в гача бўлган ўзгарувчан ток тармоқларида қисқа туташув токларини ҳисоблашниң алоҳида томонлари

Қисқа туташув токларини ҳисоблашда электр занжири элементларининг қаршиликлари билан бирга, ундаги коммутация аппаратлар kontaktlariining, автомат ва релелар ток чўлгамларининг, ток трансформаторларининг бирламчи чўлгамишининг актив қаршиликларини ҳисобга олиш керак, чунки уларниң умумий қаршиликлари

$$\sum r > \frac{1}{3} \sum X \quad (3.6)$$

бўлиши мумкин. Қисқа туташув ишқасининг маибадан анча узоқлиги туфайли ( $X_{chi} > 3$ )  $\Pi = \Gamma$  деб олиш мумкин (бу ерда  $\Gamma$  токи -  $t=0$  даги,  $\Pi$  токи  $t=1$  даги қисқа туташув токларининг қийматлариди). Цех ТП си шиналаридаги зарб коэффициенти  $K_y=1,3$  ва электр тармоқларида  $K_y=1,0$  деб оламиш.

Контактлар қаршилиги занжирига актив қаршилиқ киритиб, ҳисобга олиниади:

- 1). ТП тақсимлаш қурилмасидаги аппаратлар учун 0.015 Ом;
- 2). ТП РП сидан кабель ёки шинали ўтказгич орқали таъминланувчи бирламчи тарқатиш пунктларидағи аппаратлар учун 0.02 Ом;
- 3). Иккиласми РП даги ва бирламчи РП га уланган линия охиридағи аппаратлар учун 0.025 Ом;
- 4). Иккиласми РП га уланган ЭИ лар ёнида ўринатилган аппаратлар учун 0.03 Ом.

Уч фазали қ.т. токлари юқорида келтирилганларни ҳисобга олган ҳолда, маълум усуллар билан ҳисоблани мумкин. Бундан ташари [A-3]

да қ.т.токларини аниқлаш учун көлтирилган графиклардан фойдаланиши ҳам мүмкін.

### 3.9.2. Цех электр тармоқларида I фазали қисқа туташув токлариниң ҳисоблашы

Цех электр тармоқларидаги бир фазали қисқа туташув токлариниң аниқлаш алохыда масаладыр. Бу ерда трансформатор нейтралы ерга түгридан-түгри уланған бўлиб, тармоқлардаги ерга уланишларда нул кетма-кетли токлар ҳосил бўлади. Бир фазали қисқа туташув токиниң қўйидаги-ча топиш мүмкін :

$$I_x^{(1)} = \frac{U_{\Phi}}{\sqrt{(r_t + r_{\Phi} + r_o)^2 + (x_{t_0} + x_{\Phi_0})^2}} \quad (3.7)$$

бу ерда  $r_t$  - трансформаторининг актив қаршилиги;  $r_{\Phi}$  ва  $r_0$  - фаза ва нул симининг актив қаршилиги;  $x_{t_0}$ ,  $x_{\Phi_0}$  - трансформаторниң ва "фаза-нул" ҳалқасининг нул кетма-кетлик қаршилиги.

Хизматчи ходимларни ишончли ҳимоя қилиш учун I фазали қисқа туташувни тезда ўзириш керак. Бунинг учун қиймати етарли даражада катта бўлиши керак.

Трансформатор чўлғамлари D/Y0 схемаси бўйича уланғанда, нул кетма-кетли токлар бирламчи чўлғам учбурчаги ичида айланади ва ундан линияга чиқмайди. Улар иккиласми чўлғамдаги нул кетма-кетли токлар билан қарама-қарши фазада туради, шунинг учун трансформатор стерженларida нул магнит оқими пайдо бўлмайди ва трансформаторниң нул кетма-кетли қаршилиги Хт.о кичик қийматта эга. Шунинг учун асосий эътибор "фаза-нул" занжирининг индуктив қаршилигига қаратилиши керак. Агар анча узоқликдаги асинхрон моторга пўлат қувур ичида изоляцияли симлар ўтиказилган бўлиб, нул сим сифатида қувур ишлатилса, индуктив нул кетма-кетли қаршилик катта бўлади, (қувур ёки зирҳин магнит экранлашуви натижасида), бир фазали қ.т. токи етарли қийматта эга бўлмайди. Нул сим сифатида алюминий қобиқ ёки 4 томирли кабелнинг нул томири ишлатилса, индуктив қаршилик камаяди ва бир фазали қ.т. токи каттароқ бўлади.

### 3.9.3. Электр апаратларини 3 фазали ва I фазали қисқа туташув токлари бўйича текшириш

Автоматлар ва сақлагачлар қ.т. токлари бўйича катта заҳира (запас) га эга қилиб ишлаб чиқарилади. Шунинг учун уларни 3 фазали қ.т. токларини узиш қобилияти ва зарб токи бўйича текшириш етарлидир.

ПУЭ бўйича I фазали қисқа туташув токи  $I_x^{(1)}$  ҳимоя апарати

бўлган сақлагачининг эрувчан қўйилмаси токидан камида 3 марта катта

бўлиши керак (нормал шароитли хоналарда) ва ПХ хоналарда 4 марта катта бўлиши керак.

$$I_x^{(1)} > 3 \text{ I}_{\text{э}} \text{ ва } > 4 \text{ I}_{\text{э}}$$

Ток қийматига тескари боғлиқ характеристикали автомат билан ҳимояда  $I_x^{(1)} > 3 \text{ I}_{\text{н.уз}}$  (нормал шароитда) ва  $I_x^{(1)} > 6 \cdot \text{I}_{\text{н.уз}}$  (портлаш хавфи бор хоналарда) бўлиши керак.

Агар ҳимоя фақат тез ишловчи электромагнит узувчи билан амалга оширилса, ЁХ ва ПХ хоналари учун  $I_x^{(1)} > 1.4 \cdot \text{I}_{\text{у.уз}}$  ( $\text{I}_{\text{н.р}} \leq 100 \text{ A}$  бўлса),

$$I_x^{(1)} > 1.25 \cdot \text{I}_{\text{у.э}} \quad (\text{I}_{\text{н.уз}} > 100 \text{ A} \text{ да}) \text{ бўлиши керак.}$$

Бир фазали қ.т. токини узин масаласи мухим бўлгани учун ПУЭ бўйича қўйидагиларга амал қилиши керак:

1.ПХ хоналарида ерга уловчи сифатида пўлат қувурларни ва қўргошин қобиқларни ишлатиш таъкидланади;

2. Қувурларда ётқизишда нул сим албатта қувур ичида фаза сими билан бирга ўтказилиши керак;

3. Қўргошин қобиқли кабеллар 4 та томирли бўлиши керак;

4. Алюминий қобиқ нул сим сифатида ишлатилса, Хфо кичик бўлади, фақат кабелнинг иккала учидаги қобиқ билан ерга улаш занжири ўргасида яхши контакт бўлса кифоя;

5. Ёритиш тизимида магистрал ва таъминиловчи тармоқларда нул сим қувурда фаза симлари билан бирга ўтказилиши, алюминий қобиқли ёки 4 томирли кабель ишлатилиши керак; пўлат конструкциялар нул сим сифатида фақат ёритичилар гурухларий учунгина ишлатилади.

### 3.10. Симлар, кабеллар ва шинали ўтказгичларниң кесим юзаларини таизлаш

#### 3.10.1. Ўтказгичларниң кесим юзаларини қизиш бўйича ва ҳимоя апаратини токи бўйича таизлаш

Ўтказгичларниң кесим юзалари қизиш шартси, ҳимоя апаратининг токи ва токининг иқтисодий зичлиги бўйича таизланади. Цех тармоқлари иисбатан қисқа бўлани учун улар кучланини исрофи бўйича текнирилмайди (бу шарт бўйича фақат ёритиш тармоқлари таизланади). Таизлаш шартларини кўриб чиқамиз :

1. Қизиш бўйича

$$I_{\text{н.к.}} (I_x / K_{\text{тз}}) = (I_x / K_1 \cdot K_2) \quad (3.8)$$

2. Ҳимоя апаратиниң токи бўйича

$$I_{\text{н.к.1}} (I_{\text{хим}} / K_{\text{хим}}) / (K_1 \cdot K_2) \quad (3.9)$$

бу ерда  $I_{\text{жк}}$  - якка ўтказгичнинг төт ҳароратда узоқ муддатли йўл қўйдиган токи, А ( $t_{\text{ct}}$ -стандарт ҳарорат бўлиб, очиқ ҳавода ўтказиладиган кабель ва симлар учун  $t_{\text{ct}} = 25^{\circ}\text{C}$ , ер ости траншеяларида ётқизилган кабеллар учун  $t_{\text{ct}} = 15^{\circ}\text{C}$ ), маълумотномаларда келтирилади;  $K_{\text{тз}} = K_1 \cdot K_2$  - тузатни коэффициенти;  $K_1$ -мухит ҳарорати ва  $t_{\text{ct}}$  орасидаги, фарқ учун киригиладиган тузатиш коэффициенти;  $K_1 > 1$ , агар  $t_{\text{мухит}} < t_{\text{ct}}$  бўлса;  $K_1 < 1$ , агар  $t_{\text{мухит}} > t_{\text{ct}}$  бўлса;  $K_2$  бир траншеяда, лотокда, коробда, каналда, туннелда биргаликда ётқизилаётган бир неча кабелларни ўзаро қиздиришини ҳисобга олган ҳолда кабель кесимини оширувчи ( $I_x$  ни оширади) коэффициент ( $K_2 \leq 1.0$ );  $K_{\text{хим}}\text{-йўл қўйиладиган токни ҳимоя аниарати токига нисбати}$ ; бу коэффициентнинг қўймати ўтказгич ўтказиладиган хонанинг муҳит шароити ва қўлланилаётган ҳимоя турига боғлиқ ҳолда маълумотномада берилади;  $K_{\text{хим}} = 1,0$  - ўта юкланишдан ҳимоя бўлса нормал муҳитли хоналар учун;  $K_{\text{хим}} = 1,25$ -юқоридаги ҳимоя бўлса, ёнгин ва порглаши ҳавфи бор хоналар учун;  $K_{\text{хим}} = 0,33$ -агар нормал хоналарда фақат қисқа туташувдан ҳимоя бўлса;  $K_{\text{хим}} = 0,66$  - ЭХ ва ПХ хоналарда фақат қ.т.токларидан ҳимоя бўлса,  $I_{\text{хим}}$  - ўта юкланишдан ҳимоянинг уставка токи ( $I_{\text{хим}} = I_{y,yo}$  ёки  $I_{\text{хим}} = I_{y,ui}$ ) ёки фақат максимал ток ҳимояси бўлса, шу ҳимоянинг уставка токи ( $I_{\text{хим}} = I_{y,k}$  ёки  $I_{y,z}$ ) 0,38 кВли РП да ва ТПнинг ТҚда ўриатилган автоматларнинг ўта юкланишдан ҳимоя уставка токлари билан шу аппаратларга уланадиган ўтказгичлардаги юклама токларини бир бирига мослаш қўйин, чунки қўпинча автоматнинг уставка токи  $I_{y,yo}$  линияларнинг ҳисобланган токидан анча катта бўлади. Бу кабель ва изоляцияли симларнинг кесим юзасини ошириб юборади.

### 3.10.2. Токнинг иқтисодий зичлиги бўйича танлаш

Ўтказгичларнинг кесим юзаси  $s = I_x/J_a$  шарти бўйича ҳам танланади.

Кучланиш 1000В гача бўлган электр тармоқларида бу шарт бўйича танланган кесим юзалари (1) ва (2) шартларда танланган юзалардан 2-3 марта катта бўлади. Бу ўтказгич материалларини кўн сарфлашга сабаб бўлади. Шунинг учун бу тармоқларда Їё бўйича танлаш қўйидаги ҳолларда ишлатилади.

а) Агар  $T_m > 6000 \div 7000$  соат бўлса:

б) Электролиз қурилмаларининг электр ўзгармас токли тармоқларида.

Қўйидаги 3.2-жадвалда токнинг иқтисодий зич-лиги ҳақида маълумотлар келтирилган :

### 3.2-жадвал. Токнинг иқтисодий зичлиги

№	Ўтказгич тури	Юклама максимумидан фойдаланиш йиллик соатлари сони Тм, соатга боғлиқ ҳолда токнинг иқтисодий зичлиги j, А		
		1000 - 3000	3000-5000	5000 - 8700
1.	Мис симлар	2.5	2.1	1.8
2.	Алюминий очиқ симлар ва шиналар	1.5	1.4	1.3
3.	Поливинилхлорид изоляцияли симлар : а) Мис томирли б) алюминий томирли	3.0 1.8	2.5 1.6	2.0 1.5
4.	Резина ва пластмасса изоляцияли кабеллар : а) мис томирли б) алюминий томирли	3.5 2.2	3.1 2.0	2.7 1.9

### 3.11. Ўзгарувчан ва ўзгармас токли кўп амперли қурилмалар учун электр тармоқлари

#### 3.11.1. Ўзгарувчан токли кўп амперли қурилмалар учун тармоқлар

Кўп амперли қурилмалар тармоқлари (1000 А ва ортиқ) қўйидаги жойларда ишлатилиди:

1) Трансформатор-магистрал блоки (ТМБ) схемаси бўйича цехдаги магистрал тармоқларни ўтка-зишда;

2) Пайванҷланни цехларидаги йирик пайванҷланни машиналари ва трансформаторларини, қўйиш цех-ларидаги йирик электр печларини таъминланни учун;

3) Электр печи ва печ трансформатори орасидаги "қисқа тармоқ" учун.

Ўзгарувчан токнинг 1000 А дан ортиқ қўйматларида қутисимон, тўтри бурчакли, қувурсимон, думалоқ профилли, кесим юзаси катта массив ўтказгичлар ишлатилиди. Ўзгарувчан ток кесим юзаси катта ўтказгичлардан ўтганда сирт эффицити ва яқинлик эффицити кучаяди. Бу эффицитлар токни кўрилаётган ўтказгич ва қўшни ўтказгичларнинг электромагнит майдонлари таъсирида сиёшиб чиқарилишига боғлиқ.

Шиналарнинг энг кўп тарқалгани тўтри бурчакли профилга эга. Бу шиналарда ҳатто 50 Гц частотада ҳам токни сиёшиб чиқарилиши натижасида шина четларидаги ток зичлиги ўртасидагига нисбатан 2-2.5 марта ортиқ бўлади, бу ўзгарувчан токка қаршиликни оширади. Бу ортиқ қўшимча йўқотишлилар коэффициенти  $K_k$  орқали ҳисобга олинади :

$$K_k = R_0 / R_0 \quad (3.10)$$

бу ерда  $R_0$  - ўзгарувчан токка қаршилик;  $R_0$  - ўзгармас токка қаршилик.

Алоқида ўтказылған шина учун К<sub>к</sub> сирттіктердің коеффициенттері К<sub>к</sub> га тең.

$$K_k = K_c > 1,0 \quad (3.11)$$

А 10 x 100 мм<sup>2</sup> шинасаси учун K<sub>к</sub>=1,175. Иккита ёнма - ён шиналардаги токни юза бүйлаб тарқалиши үларни бир - биригә иисбатан энсиз ёки кең томонлари билан жойлашувига ва улардаги токларнинг йұналишига бөлгілік. Иккита шинада K<sub>к</sub> қыймати яқинликтіктердің коеффициенттері K<sub>я</sub> га ҳам бөлгілік бўлиб, K<sub>к</sub> = K<sub>c</sub> K<sub>я</sub>.


Кя нинг қыймати 1 дан кичик ёки 1 дан катта бўлиши мумкин. Агар токни шина бүйлаб тарқалиши бир хил бўлса, K<sub>я</sub><1, агар тарқалиши турлича бўлса, K<sub>я</sub>>1 бўлади. Масалан, А 10x100 мм<sup>2</sup> иккита шина кең томонлари билан 10 мм масофада жойлаштирилганда бўлиб, улардаги токларнинг йұналиши турли томонга бўлса, K<sub>я</sub>=1,04; 1,175=0,885; токлар бир хил йұналишида бўлса, K<sub>я</sub>=1,36; K<sub>я</sub>=1,36 : 1,175=1,16.

Уч ва тўртта шинадан иборат пакеттада бир йұналишили токлар оқса, ток чеккадаги шиналарга сиқиб чиқарилади, бундан ташқари алоқида шиналардаги токлар қыймати ва фазаси бўйича фарқ қиласади ва учта шинада K<sub>к</sub>=1,6, тўртта шинада K<sub>к</sub>=2,03 бўлади. Агар 4 та шина ўртасида тиркүни қолдириси, квадрат шаклида жойлаштирилса, K<sub>к</sub>=1,25 бўлиб қолади.

Катта токли ва кучли электромагнит майдонлари бўлган 3 фазали тармоқларда юқоридаги 2 та эффектдан ташқари яна индуктив қувват кўчиш эффекти ҳам мавжуд.

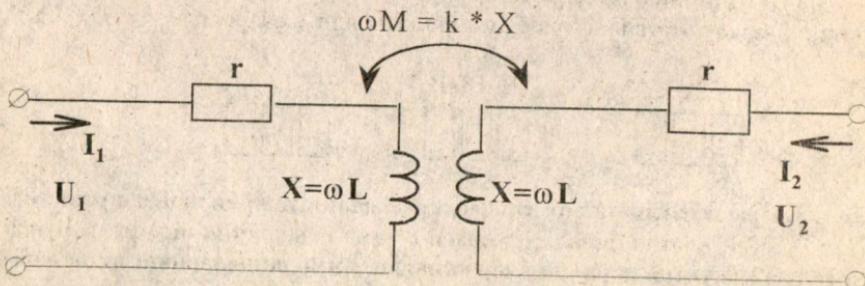3.3-расмда U<sub>1</sub>=U<sub>2</sub> бўлганда иккала занжирдаги токлар:

$$I_1 = I_2 = \frac{U}{r + j(x + kx)} \quad (3.12)$$



3.3-расм. Ўзаро индуктивлігига бўлган 1 фазали тармоқлар схемаси U<sub>1</sub>=-U<sub>2</sub> күчланишлардаги токлар :

$$I_1 = I_2 = \frac{U}{r + j(x - kx)} \quad (3.13)$$

Фаза сиљиши 1200 бүлган күчланициларда ( $U_2 = U \cdot e^{-j120^\circ}$ ) занжирилардаги токлар тенг эмас: фазаси бүйінча ўзіб кетувчи фазадаги 12 ток кичикроқ, оркада қолувчи фазадаги 11 токи кattтароқ бўлади:

$$I_1 = \frac{U_1}{r - \Delta r_1 + j(x - \Delta x_1)} \quad (3.14)$$

$$I_2 = \frac{U_2}{r + \Delta r_2 + j(x - \Delta x_2)} \quad (3.15)$$


бу ерда  $\Delta r_1$  ва  $\Delta r_2$  киритиладиган қаршиликлар бўлиб, ўзіб кетувчи фаза занжиридан ортда қолувчи фаза занжирига индуктив қувват кўчишини характерлайди.

Агар шиналар тенг томонли учурчак учларида симметрик жойлаштирилса, қувват кўчиши эффекти бўлмайди. Шиналар бир текисликда жойлаштирилса, энг кичик ток ўзиб кетувчи А фазада бўлади, максимал ток  $\cos\phi < 0,87$  бўлса, С фазада, агар  $\cos\phi > 0,87$  бўлса;  $\cos\phi = 0,87$  да В ва С даги токлар ўзаро тенг бўлади.

Қувват кўчиши эффекти катта ток ва магнит майдонларида катта қийматта эга бўлади. Масалан, электр ёй печларидағи "қисқа тармоқ" да минимал токли фаза "ўлик" ("мертвая"), максимал токли фаза "ёввойи" ("дикая") номини олди. "Ўлик" фаза электроди остида металъ яхши қизимайди, "ёввойи" фаза остида эса ўта қизиб кетади. "Қисқа тармоқ" конфигурациясига ва печчининг конструкциясига боғлиқ ҳолда "ўлик" ва "ёввойи" фазалар А, В, С нинг четкилари ёки ўргасидагиси бўлиши мумкин.


Қувват кўчиши эффектини камайтириши учун қўйидалари ишлатилиди:

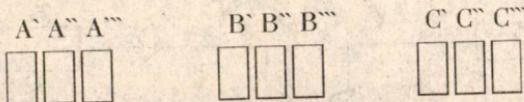1). Бўлинган фазалар схемаси (схема расщепленных фаз). Бу схема битта фазада уттагача шина бўлса ишлатилиди (3.4-расм).




3.4-расм. Бўлинган фазалар схемасида шиналарни жойлашуви.

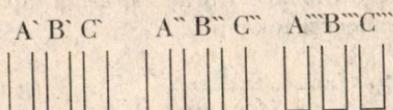2). Тўқилган фазалар схемаси (схема переплетен-ицҳ фаз). Бунда актив ва индуктив қаршиликлар камаяди, аммо шиналарнинг яқин жойлашуви кўчиши эффектини кучайтиради (3.5-расм).



3.5. - расм. Тўқилган фазалар схемасида шиналарни жойлашуви.

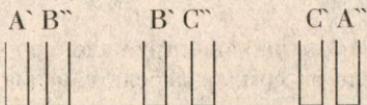3). Жуфтлиқ фазалар схемасида (схема со спаренными фазами) учта жуфтлик бўлиб, ҳар бир жуфтликда турли фазаларниң шиналари жойлаштирилади: А'В", В'С", С'А". Бунда 1-жуфтда S қуввати А'дан В"га, 2-жуфтда В'дан С"га, 3-жуфтда С'дан А"га ўтади ва натижада А, В ва С фазалардаги қувватлар ўзгаришсиз қолади. ШМА шинали ўтказгичларида жуфтниклар ёнима-ён горизонтал ҳолатда ёки устма-уст вертикал ҳолатда жойлаштирилади (3.6-расм).



3.6-расм.ШМА шинали ўтказгичида шиналарни жойлашуви

### 3.11.2 Кўн амперли ўзгармас ток қурилмалари учун тармоқлар

Бу гурухга электролиз қурилмаларининг ўзгармас токли тармоқлари, ўзгармас токда ишловчи электромагнит насослар қурилмалари ҳамда "Ўзгартиргич-Магистрал" блоки схемасидаги магистраллар киради. Цех тармоқларида 2 қутубли ШМАД шинали ўтказгичлари ишилатилиди. Улар алюминий шиналардан бажарилиб, 2-3-5 кА токи чиқарилади. Электролиз қурилмалари учун очиқ, кесими  $50 \times 500\text{мм}$  гача бўлган алюминий шиналардан пакетлар ҳосил қилинади. Бу ерда йиллик йўқотишлар вақти 1 катта бўлганидан алюминий учун токнинг икътисодий зичлиги  $j_s = 0,4-0,5 \text{ A/mm}^2$ , мис учун  $j_s = 0,7-0,9 \text{ A/mm}^2$  бўйича шиналар ташланаб, кучланиши йўқотилиши ва қизини бўйича текширилади.

Кўн тасмали шина пакетлари учун узоқ муддатли ток,  $I_{y,M} \sum = K \cdot I_{y,M}$  бўлиб, бу ерда I та алоҳида ишнанинг токи  $I_{y,M}$  ва шиналар сонига боғлиқ коэффициенти K маълумотномалардан олинади.

Шинали ўтказгичдаги кучланиши йўқотилиши:

$$\Delta U = 2I_x \cdot \frac{L \cdot \rho}{s} \quad (3.13)$$

бу ерда  $I_x$  - ҳисобий ток, А; L - шинали ўтказгич узулилиги, м; s-шинали ўтказгич кесим юзаси,  $\text{mm}^2$ , ρ-шина материалининг соглиштирма қаршилиги,  $\text{ОМ} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ .

Йўл қўйиладиган кучланиши йўқотилиши  $\Delta U_{y,k}$  нинг қиймати маъба кучланишини 6 ёки 12 В нинг 10 % га teng, яъни 0.6 - 1.2 В га teng қилиб олинади.

Катта қувватга мўлжалланган электролиздаги шинали ўтказгичларда  $\Delta U_{y,k}$  нинг қиймати технология шароитларига ва ўзгартичининг кучланишига боғлиқ.

### **3.12. Турли мұхит шароитги мавжуд бўлган хоналардаги электр қурилмалари**

Мұхит бўйича турли шароитта эга бўлган хоналардаги электр қурилмалари қўйидагича бўлиниади:

- 1). Нормал шароитли хоналарда электр қурилма-лари;
- 2). Ёнгин хавфи бор хоналардаги электр қурил-малари;
- 3). Портланг хавфи бор хоналардаги электр қурилмалар ва тармоқлари.

#### **3.12.1. Нормал шароитли хоналарда электр қурилмалари**

Бу хоналарда кабель ва симлар кабель каналларида, очиқ ҳолда фермаларда, балкаларда, потолокда, устунларда, лотокларда, коробларда, дөврлар бўйиб ўтказилади.

ШРА, ШМА, ШОС, ШТМ комплект шинали ўтказгичлар машина-созлик ва тўқимачиликда кенг ишлатилмоқда.

#### **3.12.2. Ёнгин хавфи бор хоналардаги электр қурилмалари**

Ёнгин хавфи бор хоналарда электр учқунланиши ва ҳароратни нормалдан ортишига йўл қўймаслик керак. ПУЭ бўйича моторлар қўйидагига бажарилган бўлишлари керак :

П-І синфига киравчи хоналар учун сув сачрапидан ҳимояланган, ёпиқ, ёпиқ ҳаво ҳайдаладиган (закрітое обдуваюмое, продуваемое); П-ІІ синфи учун ёпиқ, ёпиқ ҳаво ҳайдаладиган; П-ІІа синфи учун ҳимояланган (заюйенное); П-ІІІ синфи учун ёпиқ, ёпиқ ҳаво ҳайдаладиган. Барча учқунланаидиган қисмлар маҳсус қобиқ (кожух) билан ёпилади.

Электр апаратларининг бажарилши: П-І синфи учун чант ўтмайдиган (пқленепроницаемое) ёки ёғ тўлдирилган (маслонаполнение); П-ІІ синфи учун чант ўтмайдиган; П-ІІа синфи учун ёпиқ ёки ёғ тўлдирилган ва П-ІІІ синфи учун ёпиқ конструкияли бўлиши керак. Тарқатиш шкафлари ва ёритиш шитлари имкони борича хоналардан коридорга, шилланоя майдончаларига ёки маҳсус электр хоналарига чиқарилиши, бўлмаса, ичига чант кирмайдиган қилиб зичлаштириши керак.

Ўтказгичлар-металл қобиқли кабеллар, пўлат қувурларда симлар ва кабеллар, металдан, поливинил-хлориддан ёки нейритдан қобиқли ишлатилади. Уланини жойлари ўтга чидамли пластмасса ёки зичлаштирилган пўлат қутиларда бажарилади (полиэтилен ва винилласт қувурлар ёнувчи бўлишгани учун ишлатилмайди). АПВ ва АПР симлари одам етмайдитан баландлике, ёнувчи материаллардан узоқда изоляторларда ўтказилади.

П-І синифидаги хоналarda кўпик кранлари КРПТ маркали кабель ёрдамида уланади. Қолган синифидаги ёнгин хавфи бор хоналарда очиқ троллейлар ишлатилиши мумкин, аммо улар трассаси остида ёнувчи материаллар бўлмаслиги керак.

### **3.12.3. Портлаш хавфи бор хоналардаги электр қурилмалари ва тармоқлари**

Портлаш хавфи (ПХ) бор хоналарда энг катта хавфиң электр моторлар ва ёриттичлар туғидиради; электр ўтказгичлар хавфи камроқ.

ПХ хоналарида ўрнатиладиган қурилмалар конструкцияси бүйінча күйіндегіча бўлади :

а). Портлашни ўтказмайдиган (взрываонепроницае-мое) - В билан белгиланади;

б). Кварц тўлдирилган - К;

в). Учқунга хавфсиз (искробезопасище) - Н;

г). Ишончлилги оширилган - П (ер ости қурилмалари учун), Н (хоналар ва ташқи қурилмалар учун);

д). Ток ўтказувчи қисмлардан кучланишин автоматик олиш - А;

е). Ёғ тўлдирилган - М;

ж). Махсус (специальное) - С;

Ер ости шахталарида ва рудниклардаги электр жиҳозлари :

РВ - рудниклар учун, портлашда хавфсиз;

РП - рудниклар учун, портлашга қарши юқори ишончлилликка эга;

РН - рудниклар учун, нормал конструкцияли.

В-І ва В-Іа синфидағи хоналарида мис ўзакли кабеллар ва симлар ишлатилади: ВБВ кабели зирхи устидан қопланган поливинилхлорид қобиқ портлашга хавфсизликни таъминлайди. ПВ ва ПРТО симлари пўлат қувларда ўтказилиши керак. Қувур бўлаклари маҳсус портлашга хавфсиз фитинглар билан бирлаштирилади.

В-Іа, В-Іб, В-ІІ, В-ІІа синфидағи хоналарда ва В-Іг ташқи қурилмаларда алюминий кабеллар ишлатилиши мумкин. В-ІІ хонада АВБВ кабели ва пўлат қувларда симлар ишлатилади.

Барча хоналарда кранларни таъминлаш утун КРПТ маркали эгитувчан кабель ишлатилади. Ер ости шахталарида кўчиб юрувчи механизmlар учун ГРШС ва ГРШСН (ёнмайдиган) маркали маҳсус эгитувчан шахта кабеллари ишлатилади.

Портлашдан ҳимояланган юргизгичлар (пуска-теллар), тарқатини шкафлари электротехника саноатида чиқарилади.

Нефть-газ кимеси корхоналарида ПХ хоналари билан ёнма-ён маҳсус электр хоналари қурилади ва уларда электр аппаратуралари ўрнатилади. Электр моторлари, юргизиш тутмачалари ва калитлар ҳамда ёриттичлар эса ПХ да жойлаштирилади.

Енгил газлар ПХ даги вентиляция билан осон чиқарилади. Ҳаводан оғир газлар кабель каналлари тубига чўкиши, улардан "судралиб" қўшини хоналар ва подстанцияларга ўтниши мүмкин. Шунинг учун электр хоналари ва подстанцияларнинг поллари ПХ хонадаги полдан 0,5 - 0,7 метр баландроқ, кабель каналларининг тублари 0,15 - 0,2 метр баландроқ бўлиши керак.

ПХ хонада ёрттичлар портлаш ўтказмайдыган, күчайтирилген конструкциялы бўлиши керак.

### 3.13. Цех трансформатор подстанциялари

#### 3.13.1. Цех подстанцияси трансформаторлари ва чўлгамларининг уланини схемалари

Цех трансформатор подстанциялари (ТП) да ўрнатиладиган трансформаторлар қўйидагилар:

а). ТМ-табиий совутиши мойли трансформатор. Масалан, ТМ-630/10 тури шундай шифрсизланади:  $U_{\text{юк}} = 10 \text{ кВ}$ ,  $U_{\text{пк}} = 0,4/0,23 \text{ кВ}$ ,  $S_{\text{т.н}} = 630 \text{ кВА}$ . ТМ туридан трансформаторлар ташқарида қўйиладиган комплект трансформатор подстанцияларида ишлатилиди.

б). ТМЗ-табиий совутиши мойли, ёпиқ трансформатор бўлиб, баки герметик конструкцияли ва унинг юқори қисмининг 20-25% ҳажмини эгалловчи "азот ёстиги" мойнинг ҳажм кенгайишини компенсация қиласди. Бу трансформаторлар  $S_{\text{т.н}} = 160 \div 1600 \text{ кВА}$  қувватларда ишлаб чиқарилади;

в) ТНЗ - ёнмайдиган синтетик "совтол" суюқлиги тўлғизилган табиий совутиши ёпиқ трансформатор бўлиб,  $S_{\text{т.н}} = 160 \div 2500 \text{ кВА}$  қувватларда ишлаб чиқарилади.

ТМЗ ва ТНЗ трансформаторлари хона ичига қўйиладиган КТП да ишлатилиди.

г) ТСЗ - қуруқ, ёпиқ трансформатор бўлиб, кўп қаватли уйлар учун ҳамда портлаш хавфи бор хоналарда ишлатилиди.

ТП трансформаторларининг ЮК ва ПК чўлгамлари D/Y - 11 схемаси бўйича уланади.

#### 3.13. 2. Цех трансформаторларининг қуввати, сони ва ўрнатиш жойини танилни

Цех трансформаторларининг сони ва қуввати қўйидаги шартлар бўйича аниқланади:

$$1). \text{ Қизиш бўйича: } S_{\text{т.н.}} \Sigma \geq S_{\text{х.н.}} \quad (3.14)$$

2). Юклаш коэффициенти бўйича истеъмолчининг тоифасига қараган ҳолда қўйидаги шартлар ишлатилиди:

$$K_{\text{ю.}} \leq 0,7 - I \text{ тоифадаги ЭИ ва И лар учун} \quad (3.15)$$

бу ерда  $K_{\text{ю.}} = S_{\text{х.н.}} / S_{\text{т.н.}}$ ,  $\Sigma$ ,  $S_{\text{т.н.}}$  - ТП даги трансформаторлар номинал қувватларининг йигиндиси

$$K_{\text{ю.}} = 0,8 \div 0,85 \text{ II-тоифали ЭИ ва И лар учун} \quad (3.16)$$

Юқоридаги (3.15)÷(3.16) ифодаларни бир - бирига қўйиб, ТП трансформаторларининг керакли қуввати St. керни топамиз:

I - тоифага киравчи ЭИ ва И лари учун:

$$S_{\text{т.кер}} \geq S_{\text{х.н.}} / 0,7 \quad (3.17)$$

II - тоифага киравчи ЭИ ва И лари учун:

$$S_{\text{т.кер}} \geq S_{\text{х.н.}} / (0,8 \div 0,85) \quad (3.18)$$

I - тоифага киравчы цехлар учун 2 трансфор-маторлы, II - тоифага киравчы цехлар учун 1 та ёки 2 та трансформаторлы ТП лар қабул қыламиз.

Агар ТП учун  $S_{T,KEP}$  қиймати бүйінча  $S_{T,H} = 1000 \text{ kVA}$ ,  $2500 \text{ kVA}$  қувватлы трансформаторлар варианттарини олиш мүмкін бўлса, узил-кесил танланы қувват зичлиги бүйінча амалга оширилади.

Агар қуввати зичлиги  $S_{sol} \leq 0,2 \text{ kVA/m}^2$  бўлса,  $1000 \text{ kVA}$  ли трансформаторлар ишлатилади;  $0,2 \text{ kVA} < S_{sol} \leq 0,3 \text{ kVA}$  бўлса  $1000 \text{ kVA}$ ,  $S_{sol} > 0,3 \text{ kVA}$  бўлса  $2500 \text{ kVA}$  қувватлы трансформатор танланади.

Мисол:  $S_{x,H} = 7000 \text{ kVA}$ , цех майдони  $F = 20000 \text{ m}^2$  бўлса, I-тоифага киравчы цех учун ТП трансформаторларини қуввати ва сони топилсин.

Ениш: (3.17) формула бүйінча  $S_{T,KEP} = S_{x,H}/0,7 = 7000/0,7 = 10000 \text{ kVA}$ . Қувват зичлиги:  $S_{sol} = S_{x,H}/F = 7000/20000 = 0,35 \text{ kVA/m}^2$

Қуввати  $2500 \text{ kVA}$  га тенг 4 та ТНЗ-2500/10 турли трансформатор танлаймиз.  $2 \times 2500 \text{ kVA}$  ли 2 та КТП қабул қилинади. ТП трансформаторларининг юкланиши коэффициенти :

$$Kio = \frac{7000}{4 \cdot 2500} = 0,7$$

Авариядан кейинги режимдеги юкланиши коэффициенти

$$Kio.a = \frac{7000}{2 \cdot 2500} = 1,4$$

ТП трансформаторларини құйидагида жойлаштириши мүмкін:

- 1). Цех билан умумий деворга эта бўлиб, ташқарида жойлаштириш;
- 2). Цех билан умумий деворли, цех ичида жойлаштириш;
- 3). Цех ичида электр энергия ишлатувчилари ва истеъмолчилари ёнида жойлаштириш. Бунда комплект трансформатор подстанцияси (КТП) ишлатилади;

- 4). Цех ташқарисида жойлаштириш;

Цех трансформаторлари технологик механизмлар ва турли коммуникацияларнинг жойлашувини ҳисобга олган ҳолда ўринатилади. Ҳозирги пайтда асосан цех ичидағи КТП лар ишлатилади.

Катта жойни эгалловчи, юкламаси бир неча минг кВА ни ташкил этувчи ишлаб чиқарыши корпушларида КТП, РП ва бошқариш станцияларини жойлаштириши учун маҳсус оралықлар (пролетлар) кўзда тутилади. Бир жойдан иккинчи жойга кўчириб юрилувчи ЭИ лар бўлмагандан КТП парии цехлар ичида жойлаштириш  $6 \div 10 \text{ kV}$  кучланишини истеъмолчиларга ицинлаштириб, электр энергияси йўқотишни камайтиради, электр жиҳозларини эксплуатация қилишини енгиллаштиради. Қувват зичлиги катта бўлган ( $0,3 \div 0,35 \text{ kVA/m}^2$ ) тог-бойитиш фабрика-ларида, цементоза-қоғоз комбинатларида қуввати  $1600 \text{ kVA}$  ва  $2500 \text{ kVA}$  бўлган КТП лар ўриналилади. Ҳозирги амалиётда ўз ичига бир неча цехни олган йирик корпус

лар утун 1000, 1600 ва 2500 кВА қувватли трансформаторлар ўрнатилган КТП лар вариянтларини кўриб чиқилади. Цех ичидаги очик ўрнатилган КТП енгиз тўр-тўсиқлар билан ўраб қўйилади.

Подстанция имкони борича кранлар ишламай-диган зонада жойлаштирилади.

ПУЭ бўйича цех ичидаги подстанцияда сони уттагача, умумий қуввати 3200 кВА дан ортмайдиган ёғли трансформаторлар ўрнатилади; очик ўрнатилган КТП да иккита қуввати 1600 кВА гача ёғли трансформаторлар бўлиши мумкин.

Шунинг учун қуввати 2500 кВА ли цех трансформаторлари ёнмайдиган синтетик суюқлик - совтол билан тўлдирилади.

### 3.13.3. Цех подстанциялари компановкаси ва конструкцияси.

#### Комплект трансформатор подстанциялари

Юқорида айтилганда, цех подстанциялари сифатида ички КТП лар ишлатилади. Бу КТП нинг 0,4/0,23 кВ ли тарқатиш қурилмасини компановкаси муҳим роль ўйнайди. Иккита трансформаторли КТП нинг 6-10 кВ ли таъминловчи кабеллар уланувчи ЮК кириш шкафларида ажраттилди ( $S_{t,n} \leq 630$  кВА да) ёки юклама ўчиригичи (включатель нагрузки) ўрнатилади. ЮК шкафларини баъзи схемаларида 6÷10 кВ ли кабеллар тўғридан-тўғри трансформаторларга уланади. Паст кучланишили ТК да қўйидаги шкафлар мавжуд: кириш автомати ўрнатилган кириш шкафлари (1та ёки 2 та - трансформаторлар сонига тенг); секциялараро автомат ўрнатилган секцион шкаф (2 трансформаторли КТП да); чизиқли автоматлар ўрнатилган чизиқли шкафлар. Битта чизиқли шкафда 2 тадан 8 тагача автоматлар бўлади. Бу автоматларнига КТП ТК сидаги чизиқли шкафларнинг сони цех электр таъминоти схемасига қараб танланади. Радиал схема учун автоматлар сони ёритиш шкафларига, конденсатор батареяларига, куч тарқатиш пунктларга ва қуввати 80÷100 кВт дан ортиқ электр ишлатувчиларига кетувчи кабеллар (линиялар) сонлари йигинидисига тенг бўлиши керак. Электр таъминот системаси схемасини тузишда КТП даги трансформаторлар тахминан тенг юкландиган қилиб тавланиши керак. Ҳимоя ва коммутацион аппаратларини танланашда ўрнатиладиган КТП нинг ПК ТК сидаги кириш, секциялараро ва чизиқли автоматлар танлананиши керак. Масалан, агар цех учун 2 x 2500 кВА қувватли КТП танланган бўлса, унинг ПК ТК сида Э40 кириш автомати, Э25 секциялараро автомати, Э06 ва Э16 туридаги чизиқли автоматлари бўлган шкафлар мавжуд. Ҳимоя аппаратларини танланашда юқоридаги автоматлар узувчиларнинг номинал токи йуз.н, уставка токлари  $I_{y,50}$ ,  $I_{y,k}$  аниқланади.

## **4-БОБ . ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ 1000 В ДАН ЮҚОРИ КУЧЛАНИШДА ТАҚСИМЛАШ**

### **4.1. Электр таъминоти схемаларини танлашда умумий принциплар**

Электр таъминоти схемасини танлаш лойиҳа-лашнинг муҳим масаласидир. Бу схема ўз ичига таъминловчи линияларни, корхонадаги пасайтирувчи ва тарқатувчи подстанцияларни, корхона ичидаги электр энергиясини тарқатувчи турли кучланишили линияларни, иссиқлик электр марказини ўз ичига олади. Бу схемани танлашда электр энергия манбасининг кучланишини бевосита истеъмол жойига келтирувчи "чуқур кириш" (глубокий ввод) подстанциялари масаласи кўриб чиқилади. Истеъмолчига яқинлантирилган подстанция-лар 35-110-154 кВ кучланишиларни истеъмолчилар бўлган электр печлари ва ўзгартиргичли подстанцияларга яқин келтиради. Бунда энергия йўқотишлари ва ўтказгич материаллари иқтисод қилинади.

### **4.2. Корхонани энергосистемадан ва иссиқлик электр маркази бўлғандаги таъминлаш схемаси**

Саноат корхоналарининг асосий электр энергия манбаси энергосистема бўлиб, баъзан иссиқлик электр маркази ҳам қурилади.


ИЭМ да иссиқлик энергияси ва қисман электр энергияси ҳам ишлаб чиқилади.  $100+150$  МВт электр қувватидан бошлаб, ИЭМ рентабел ишлайди. ИЭМ энергосистема билан 110 ёки 220 кВ кучланишили линиялар билан бўғланади. Қора металлургия корхоналардаги ИЭМнинг электр энергияси шу корхоналар учун етарли бўлмайди. Нефти қайта ишловчи корхоналардаги ИЭМ дан ортича электр энергияси энергосистемага берилади.

I-тоифага киравчии истеъмолчилар борлиги 2 та мустақил электр энергия манбасидан электр таъминотини амалга оширишини талаб қиласди. 2 та мустақил манба сифатида корхонанинг бош пасайтирувчи подстанцияси (БПП) уланган энергосистеманинг район подстанциясидаги 2 та трансформаторларнинг шиналари ёки ИЭМ даги 2 та генераторларнинг шиналари секциялари олинади. Агар I та трансформаторда ёки генераторда шикастланиши натижасида узилишлар рўй берса, 2-трансформатор ёки генератор I-тоифага киравчии барча истеъмолчиларни ўзига олади. Бунда линиялар резервни автоматик киритувчи қурилмалар (РАК) билан жиҳозланиши зарур.

II-тоифага киравчии ЭИ ва И учун резерв манбани ходимлар томонидан уланади. Резерв линия ва трансформаторлар иқтисодий томондан асосланиб, сўнгра танланади.


Агар узлуксиз электр таъминотини талаб қилувчи истеъмолчилар қуввати кичик бўлса, 2-мустақил манба чекланган қувватли бўлиши мумкин.

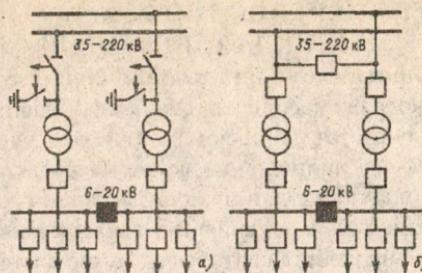Агар таъминловчи линияларининг кучланиши  $35+110$  кВ га тенг бўлса, электр таъминоти схемасида  $35+110$  кВ классдаги трансформаторлар ўриналилган бир ёки бир нечта бош пасайтирувчи подстанция бўлиб, улар энергосистеманинг район подстанцияларига уланади (4.1-расм).



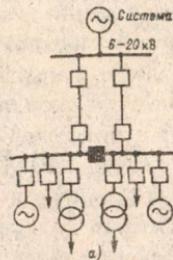
4.1 - расм. БПП ни энергосистемага улаш схемаси.

Агар корхонада ИЭМ бўлса, унинг электр қуввати қисман ёки тўла ишлатилиб, қувватта талабнинг қолган қисми БПП қуриб қондирилади (4.2-расм).



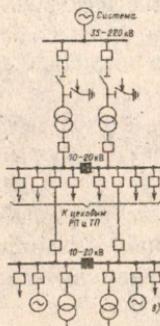4.2 - расм. Испиқлик электр марказидан таъминлаш схемаси.


Агар ИЭМ генераторлари кичик қувватли ( $12 \div 15$  МВт тacha) бўлса, улар тўғридан-тўғри БПП нинг  $6 \div 10$  кВ ли тарқатиш қурилмасига уланиши мумкин (4.3-расм). Баъзан ИЭМ нинг  $6 \div 10$  кВ ли ТК си билан БПП нинг  $6 \div 10$  кВ ли ТК орасида истеъмолчиларнинг  $25 \div 30\%$  қувватта мўлжалланган алоқа кабеллари (перемычка) ўtkазилади (4.3 - расм).



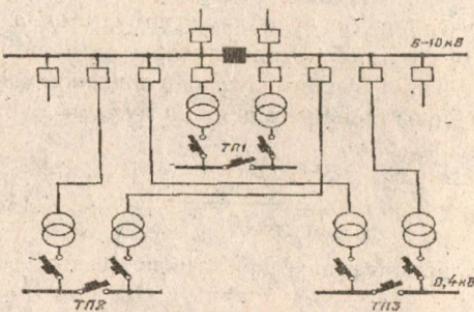4.3 - расм. Энергосистемадан ва ИЭМ дан таъминлашнинг умумий схемаси.

БПП нинг 35-110 кВ ли томони соддалаштирилган схема билан йигма шиналарсиз ва ўчиргичларсиз қурилади. Бу ерда трансформаторларга түғридан-түғри ҳаво линиясини келтириб улаш (глухое соединение), трансформаторни узгич (разъединитель) орқали таъминловчи ҳаво линияларига улаш, қисқа туташтиргич ва ажраттич орқали улаш схемалари ишлатилади.


Кичик қувватли корхоналар 6÷10 кВ кучланиши остида район подстанциясига ёки шаҳар электр тармоқларига уланади (4.4-расм).



4.4 - расм. Кичик қувватли корхонани 6-10 кВ кучланиши остида таъминлантириш.
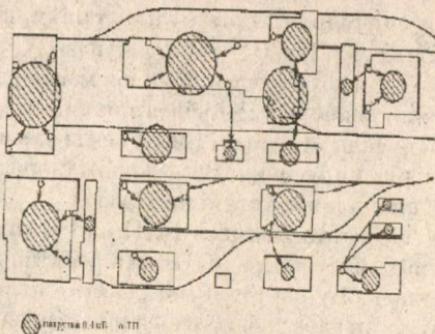
#### 4.3. Корхона бош режасида юкламалар картограммасини қуриш

ЭИ ва И лар юкламаларини цех ичида ва цехлар бўйича тарқалинни кўрсатувчи режага юкламалар картограммаси деб айтилади. Картограммани ЭИ ларининг цехлардаги жойлашини режасида қурилади. Агар картограммани корхонанинг бош режасида қурилса, ЭИ сифатида цехлар кўрилади. Картограммалар актив ва реактив юкламалар учун алоҳида қурилади (4.5-расм).



4.5 - расм. Юкламалар картограммаси.

Юкламалар картограммасини цехлар юкламаларига майдонлари маълум масштабда мос келувчи доиралар кўринишда бош режада чизиш кенг тарзалган. Бу доираларнинг маркази цехларнинг юкламалар маркази (ЭЮМ) да жойлашади. Дастилаб, 380 В кучланишили юкламалар учун картограмма қурилишни кўрамиз. Картограмма қурип учун ҳар бир цехнинг юкламасига майдони маълум масштабда муттаносиб (пропорционал) бўлган доираларнинг радиуслари топилади :

$$P_i = \pi \cdot R_i^2 \cdot m \quad (4.1)$$

Бу ерда  $\pi = 3.14$ ;  $R_i$  - доира радиуси,  $m$  - масштаб;  $m$  нинг қиймати барча доиралар учун бир хил бўлиб, қўйидагича топилади. Юкламаси энг катта ( $P_{x,MAX}$ ) цех олиниб, унинг планида ихтиёрий  $R_{MAX}$  радиуси доира чизилади. Радиус узунлиги шундай олинадики, доира цех режасини четлардан ҳатто бироз ташқарига чиқиши мумкин. Бунда, (4.1) дан масштаб  $m$  ни топиш мумкин.

$$m = \frac{P_{x,MAX}}{\pi \cdot R_{MAX}} \quad (4.2)$$

Колган цехларнинг радиуслари қўйидагича топилади:

$$R_i = \sqrt{\frac{P_i}{\pi \cdot m}}, \text{ см} \quad (4.3)$$

Бу ерда узунликни ўлчаш учун энг қулай ўлчов бирлигий сантиметр (см) ҳисобланади.  $P_{x,i} = P_{x,KUCH} + P_{x,ERIT}$  бўлгани учун доирадан майдонни ёритиш юкламасига тент бўлган а сектор ажратилади. Бу секторнинг бурчаги қўйидаги формула билан ҳисобланади :

$$\alpha_i = \frac{P_{x,ERIT}}{P_{x,i}} \cdot 360^\circ \quad (4.4)$$

Агар цехда 6,10,35 ва 110 кВ кучланишили электр ишлатувчилар ва истеъмолчилар бўлса, унда қуриб бўлинган юкламалар картограммаси доиралари билан умумий марказга эга бўлган ташки доиралар чизилади. Цехнинг умумий юкламаси  $P_x = P_{x,i} + P_{x,IO.K}$  бунда  $P_{x,i}$  - цехдаги 380/220 В'ли юкламалар,  $P_{x,IO.K}$ -юқори кучланишили юкламалар.

Цехнинг умумий юкламаси  $P_x$  бўйича ташки доира (доиралар) бизга маълум масштаб  $m$  орқали қурилади. Битта цехда умумий маркази бўлган бир нечта доира чизилиши мумкин. Бир-бирини ўз ичига оладиган бундай доиралар сони кучланишлар сонига тент бўлади.

Актив қувватлар картограммаси БИП ва РП нинг рационал ўринатиш жойини ташланишга имкон беради. Баъзан реактив юкламалар картограммаси ҳам қурилади. Бу картограмма реактив қувватини ўринини қопланаш марказлаштирилган тарзда бажарилса ишлатилиади.


#### 4.4. Корхона ҳудудида электр энергиясини тарқатиш схемалари

Подстанцияларнинг ва тарқатиш пунктларининг бош режада жойлашуви ва уларни ток ўтказгичлар, кабеллар ва ҳаво линиялари билан ўзаро уланиши электр юкламаларига ва ЭИ ларнинг ишончлилик бўйича тоифаларига боғлиқ.

Юкламалар маркази ва алоҳида цехларнинг бош режада жойлашуви, подстанцияларнинг сони ва қуввати, катта қувватли ЭИ лар мавжудлиги ҳам схемага таъсир қиласди. Корхона тармоқлари схемасини ташлаш анча мураккаб масала бўлиб, бир нечта варианatlарда ечимга эга. Бу варианatlардан техник-ищтисидий ҳисоблар асосида энг яхши кўреаткичларга эга бўлгани ташлаб олинади. Бу варианtlар тузилишининг асосий шарти - улардаги схемалар бир хил ишончлиликка эга бўлиши керак.


Амалда электр энергиясини тарқатишнинг 2 та схемаси-радиал ва магистрал схемалар ишлатилади. Кўпинча иккита схема бир-бирини тўлдириб, бир вақтда ишлатилади. Буни аралаш схемаси дейилади.

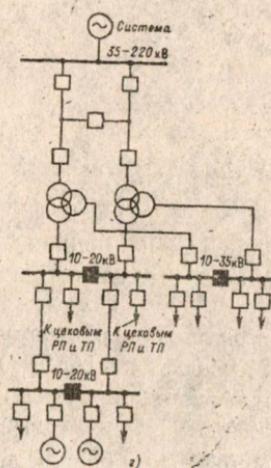Радиал тарқатиш схемасида БПП дан ёки БТП дан таъминловчи 6-10 кВ ли линиялар ҳар бир ЭИ га, тарқатиш пунктига ёки ТП га алоҳида ўтказилади (4.6-расм).



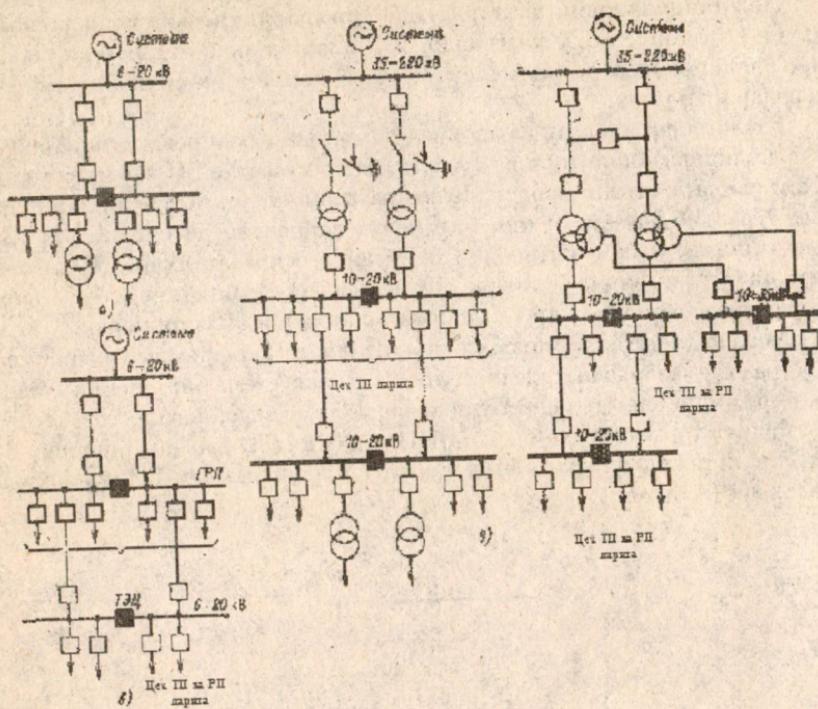4.6-расм. 6-10 кВ ли линияларни таъминлаш схемаси

Радиал схема манбадан турли йўналишларда жойлашган катта-катта тўплантаги юкламалар бўлганда ишлатилади. Тез ўзгарувчан юкламалар бўлганда радиал схема ишлатилса, уларнинг бошса ЭИ лар ишига таъсирӣ камаяди.



4.7-расм. Оралық ТК (РП) ларни ўз ичига олган радиал тарқатын схемаси.


Радиал схеманинг афзаллукларидан - агар 1 та линия шикастланса ёки таъмирлашға ўчирилса, фақат биттә ЭИ узилади.

Радиал схема күпинча 2 ногонали бўлади: 1-ногонага БПП дан РП ларгача ва 2-ногонага РП дан ЮК моторларигача ва ТП трансформаторларигача бўлган қисмлар киради (4.7 - расм).

Магистрал схемада 1 та ёки 2 та параллел линиядан бир нечта истеммолчи таъминланади.


Магистрал схемалар якка, жуфт (кўши) линиялардан иборат бўладилар.

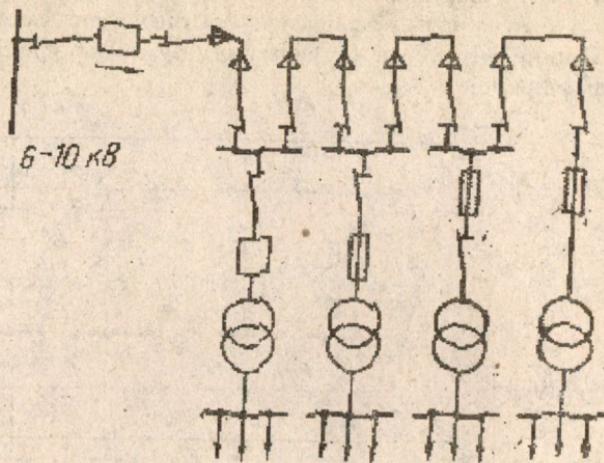а) Якка магистралли схема энг арzon бўлиб, тўхтовсиз ишлайдиган технологик линиялардаги ЭИ ларни таъминлаш учун ишлатилади. Бу магистрал бир томондан таъминланиши керак (4.8 - расм).



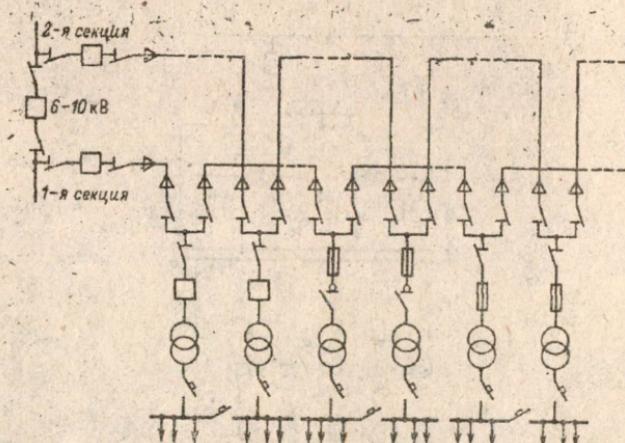
4.8 - расм. Якка магистрал линиядан таъминлаш схемаси.

б) Қўш магистраллар ишлатилган схемалар мухим аҳамиятли ва технологик жиҳатдан ўзаро унча боғланмаган ЭИ ларни таъминлаш учун қўлланилади. Бу схема йирик бир корхонанинг бир нечта БПП сини ҳаво линиялари билан, БПП дан тарқатиш қурилмаларини ток ўтказгичлар ёрдамида, БПП дан ёки ТК дан бир нечта ТП ни кабеллар билан таъминлашда ишлатилади (4.9-расм).




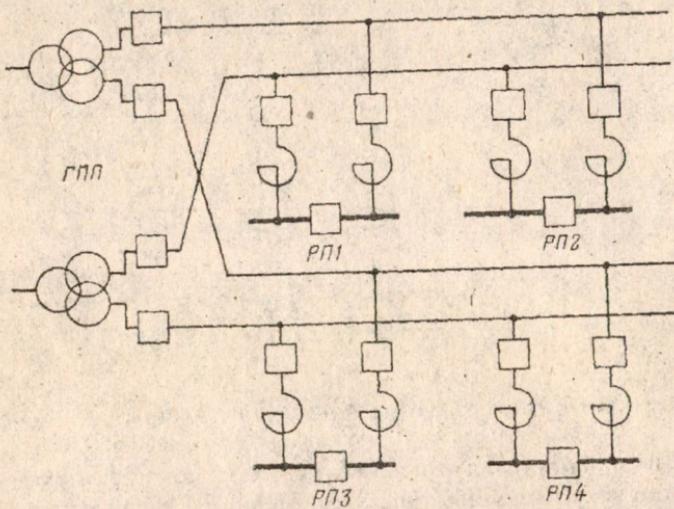4.9-расм. Ўтиб кетувчи иккиталик магистраллар ишлатилган магистрал схема.

Ток ўтказгичлар ишлатилган магистрал схемалар (4.10-расм) да 6-35 кВ ли тарқатиш қурылмалари ток ўтказгичлардан таъминланади. Бу ҳолда БПП ининг 6-10 кВ ли ТК сидаги оғир узгичлар ўрнатилган ячей-калар иктиносод қилинади.



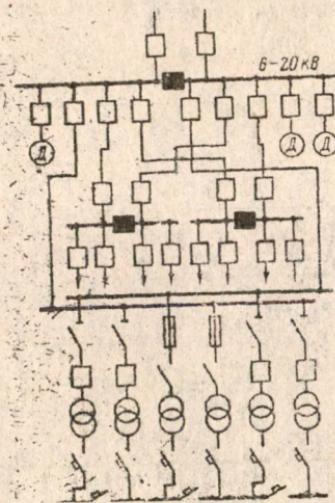4.10-расм. Тарқатиш пунктлариниң ток ўтказгичлар билан таъминлашнинг магистрал схемаси.



4.11-расм. Ички электр таъминотининг аралаш тарқатиш схемаси.

в). Арадап (радиал-магистрал) схемалар қуввати ва юклама графиклари турлича бўлган, ЭТ даги ишончлилик тоифаси ҳар хил ЭИ лар бўлган йирик корхоналар учун ишлатилади (4.11 - расм). Бунда йирик ва масъулиятли истеъмолчилар радиал схема бўйича уланади. Ўргача ва кичик қувватли истеъмолчилар гурухларига тўпланиб, магистрал схема бўйича уланади.

Ўзаро резервлаш принципи схема танлашга катта таъсир кўрсатади. 1-тоифага кирувчи ЭИ лар 2 та мустақил манбадан таъминланниши керак.

Иккинчи манбә сифатида электростанция ва подстанциянинг йигма шиналаригина эмас, балки паст кучланишили "кўрик" лар ("перемыгка") ҳам ишлатилиши мумкин.

1-тоифанинг алоҳида гурухига киритилувчи жуда муҳим ЭИ лар учун 3 та бир-биридан мустақил манбадан электр таъминоти бўлиши керак. Бу манбалардан истеъмолчиларгача кабель линиялари турли трассалар бўйича ўtkазилиши ёки 2 та 1 занжирли ҳаво линиялари қўлланилиши керак.

#### 4.5. Кабелларни ўтказиш тизимлари

а). Кучланиши 6-110 кВ ли кабелларнинг маркалари ва конструкциялари

Корхона ичидаги электр энергиясини тарқатиш учун кабеллар ва ток ўтказгичлар, батъзан ҳаво линияларида ҳам ишлатилади.

Электр таъминоти тизимларида 6, 10, 20, 35, 110 ва 220 кВ ли кабеллар ишлатилади. 6-10 кВ кучланишларда В-I ва В-II синфидағи ПХ хоналарда мис томирли СБГ ва СБГВ кабеллари, қолган хоналарда алюминий кабеллар ишлатилади. Қозоз изоляция оддий кабель массаси билан шимитилган бўлса, 100 метр оралиқда сатҳларнинг фарқи 15 метрдан ортмайдиган трассада ётқизилиши керак. Трассаларда қиялик ва вертикаль (тиқ) участкалар кўп бўлса, маҳсус оқиб тушмайдиган церезин массаси билан шимитилган қозоз изоляцияли кабеллар ишлатилади. Унинг маркасига Ц харфи қўшилади. Масалан: ЦСБГ. Ундан ташқари кабель массаси камроқ шимитирилган кабель ҳам ююридаги ҳол учун ишлатилади. Бунда маркаси охирига В харфи қўшилади: ААБВ - қозоз изоляцияли, алюминий томирли ва қобиқли, зирҳли, коррозияга қарши қопламали, вертикаль ўтказиш учун чиқарилган кабель.

20 кВ ва 35 кВ кучланишили кабеллар маркаси: АОСБГ-фаза томирлари алоҳида қўргошин қобиқли, АОСК-думалоқ пўлат симлардан зирҳли.

110 кВ ли кабеллар ёғ тўлдирилган, бир фазали бўлиб, мис томири ичидаги ёғ босим остида бўлади. Мис томир тўғри бурчакли кесимли симлардан қувур қилиб эшилган бўлиб, симлар орасидаги тирқиш (зазор) дан ёғ ташқарида ўралган қозоз изоляцияни ёғлаб туради. Қўйидаги маркалари бор: МНСА-110-ёғ тўлдирилган паст босимли ( $1\text{kg}\cdot\text{с}/\text{cm}^2$  гача), МССА


- ўрта босимли (3кг·с/см<sup>2</sup> гача)-асфальт қопламалы бўлиб, траншеяда ётқизилади.

Туннелларда МСС, МССШв ва МСАВ маркали ўрта босимли кабеллар кўироқ ишлатилади. Улар қўур-гошин қобиқда 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 625, 800 мм<sup>2</sup> алюминий қобиқда 150, 185, 240, 270 мм<sup>2</sup> ли кесимларга эга.
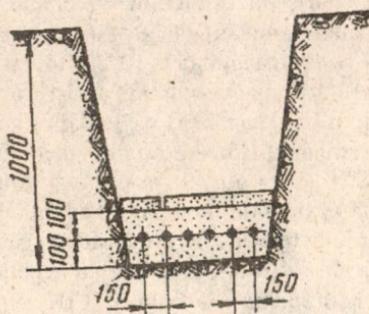
#### 6). Кабелларни ётқизиш усуллари

Корхона ҳудудида кабеллар трассаларини ва ётқизиш усулларини таъланаш мухим масала ҳисобланади. Трассаларни таъланашда турли ер ости ва ер усти коммуникацияларни (сув ва газ қувурлари, канализация, телефон ва бошқалар) ҳисобга олиш лозим. Машинасозликда уларнинг сони 20 тагача, кимё ва нефтни қайта ишлашда ундан ҳам ортиқ бўлади. Темир йўллар, автомобил йўлларӣ, цехлар биноларини ҳам кабель трассалари четлаб ўтиши керак. Бошқа коммуникациялар билан кесишув жойларининг кўндаланг кесимлари чизмалари ётқизилган чуқурликларини кўрсатилган ҳолда чизилини лозим.

Кабеллар ётқизишнинг энг соддаги усули уларни ер ости траншеяларида, 10 кВ гача кучланишида 0.7 метр чуқурликда ва 20-35 кВ да 1 метр чуқурликда ётқизишдир (4.12-расм).



4.12 - расм. Кабель траншеялари.

Траншея тубининг кенглиги 300-1000 мм бўлиб, унда 6-8 тагача кабеллар қалинлиги 100 мм ли қум кўрпасида илон изи қилиб ётқизилади. Бунига сабаб улар ток ўтишидан қизигандан деформацияланади. Кабеллар орасидаги масофа 150-300 мм қабул қилинади. Кабель устидан 100 мм қалинликда қум ёки эланган тупроқ ташлангандан сўнг, кейинги ковлашда кабель шикастланмаслиги учун устига гинит ёки темир-бетон или талар ётқизилади. Иккита кабель трассаси кесишган жойда ҳамда кабел бошқа коммуникациялар билан устма-уст ўтган жойларда нўлат ёк асбоцемент қувурларда ўтказилади.


Алюминий қобиқлар кабелларни нефть-кимё корхоналарининг кимёвий актив турғыда, ер ости сувлари юқори жойларда ўтказилганда коррозиядан шикастланиши амалиётда аниқланди. Бу ҳолларда АСБв маркали зирхү устидан құшымча поливинил-хlorид қобиқлы кабель ишлатылади (ААБ или ишлатиш мүмкін эмес).

110 кВ ли 1 томирли ёғ түлдирілган кабеллар камида 1.5 метр түкүрликдаги траншеяларда ётқизилади. Улар траншеяда учбұрчак ҳосил қылыш, бир-бирига ётқизиб жойлаштырылади. Битта траншеяда 2 та 3 разали заңжир ўтказылса, заңжирлар орасыда темир-бетон плиталар ўрнатылған, худди шундай плиталар кабеллар устидан ҳам ёнилади.

Траншеяда кабеллар ётқизилишининг ағзатлары құйидагилар: 1). Оз капигал құйилмалар сарфланади; 2). Қызын бүйінча юқори дара-када фойдаланып.

Камшилеклери: 1). Битта траншеяда оз миқдорда - 6-8 тағача кабель ўтказып мүмкін; кабеллар соны бундан күп бўлса, оралып 2 метрдан бир нечта траншея ўтказып керак; 2). Агар тупроққа агрессив суюқларлар еки қайноти metall тушиб, улар кабелларни емириши мүмкін бўлса; 3). Ҳамма кабелларни бирданнiga ўтказып керак; 4). Тальмирланы учун кабелларни траншеядан ковлаб, чицарини нокулайти;

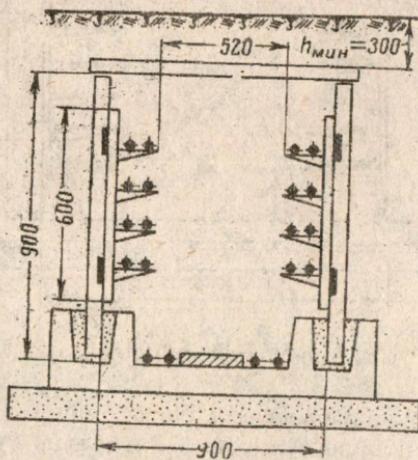Агар кабеллар сони 20-50 тағача бўлса, типик кабель каналлари ишлатылади, каналларниң девор-ларида кабель конструкциялари, лотоктар, короблар ўрнатылади, кабелларниң бир қисми каналнинг полидат қизилади; каналлар юқоридан темир-бетон плиталар билан ёшилади. Кабель каналлари йигма темир-бетоң элементлардан бажарылыши еки емир-бетоңдан бўлиши мүмкін (4.13-расм).




4.13 - расм. Кабель каналлари.

Корхона территориясінде кабель каналлары ер остида 300 мм вә ундан ортиқ чуқурлықта ётқизилади. Кабеллар сони күп бўлса, иккапланган ёки 3 деворли каналлар ишлатилади. Автойўллар кесишгандан жойда ер юзасидан канал тенасигача чуқурлик 0,7 метр, темир йўл билан кесишинда рельс тагидан ҳисоблаб, 1 метр бўлинни керак. Каналда сизиб чиққан сувлар канализацияга ёки сув йигитч (водосборник) га оқиб кетиши учун, 0,1% қиялик билан бажарилади.

Агар корхонада ҳаводан оғир газлар ажракиб чиқса, канал трассасида ҳар 30 метрда құмдан түсиқлар (диафрагмалар) қўзда тутилади.

Кабель қобигини емирувчи юқори ҳароратли эритилган металлар, кимёвий актив суюқликлар қўйилшини мумкин бўлган жойларда кабель каналлари қўллаш мумкин эмас.

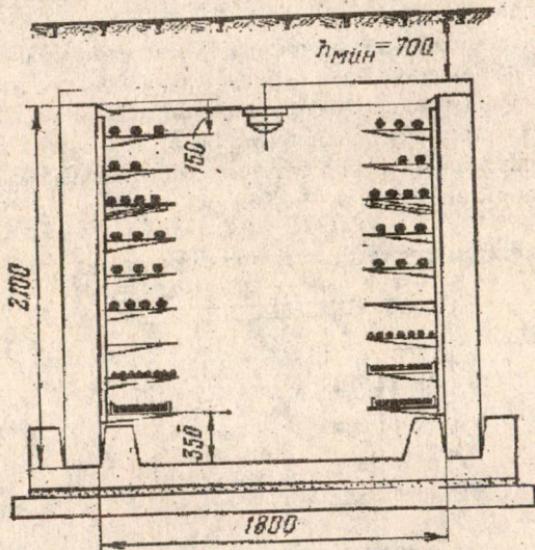Кабеллар сони 60-90 тагача бўлган ИЭМ ёки катта қувватли БПП дан чиқиши участкаларида кабелларни туннелларда ўтказилади (4.14-расм). Туннеллар одам юриши мумкин бўлган (баландлиги 2100 мм) ва қисман юриши мумкин бўлган (баландлиги 1500 мм) бўладилар. Қисман юришиши туннеллар узунлиги 10 м гача йўл қўйилади;



4.14 - расм. Кабель туннеллари.

Туннеллар унификацияланган йигма темир-бетон конструкцияларидан бажарилб, минимал чуқурлиги 0,7 м бўлади. Туннеллар эни 1500, 1800, 2100 ва 2400 мм бўлиб, 1500 мм кентгликда кабеллар фақат би томондан, қолтани ҳолларда икки томонида ўрнатилади.

Туннелларда ёнгинин олдини олиш учун қуриладыган тәдбиrlар қуйидагиша:

1). Поливинилхлорид қобиқті ААШ кабелларни ишлатып; 2). Муфталарни пүлат құвурларда ҳимоялаш; 3). Трассаны узунлуги 200 м дан ортиң бүлмаган бўлимларга ўтта чидамли эшиклар билан ажратиш; 4). Ёнгин ҳақида сигнализация қўллаш; 5). Асбоцемент ишлатарапни кабеллар остида конструкцияларида жойлаштириши; 6). Ёнгин чиққандада ҳаво вентилияциясини тўхтатувчи тўсқичлар (заслонка) ўринатиш.

Туннелларда кабель ўтказишнинг афзалликлари:

1). Ер майдонини иктисад қилинади; 2). Қўшимча кабелларни хоҳлаган вақтида ўтказиши; 3). Хоҳлаган вақтда осонлик билан таъмирланаш ишларини бажариш.


Камчилликлари қуйидагилар:

1). Қуриш құмматтлиги; 2). Ёнгилар натижасида катта авариялар содир бўлиши; 3). Кабеллар ҳавода ўтказилгани учун, уларниг ўтказиш қобилияти камаяди;

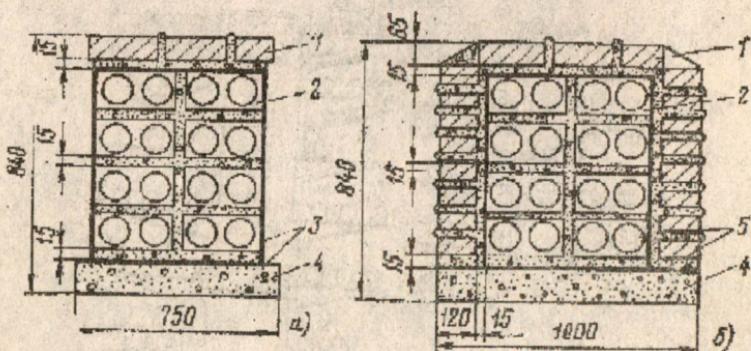4). Кучли вентилияция керак, аks ҳолда туннел ичида ҳарорат 50 °С гача ётиши мумкин; 5). Туннелга кириши мумкин бўлган сувни кеткашип учун дренаж зарур.

Туннелда турли кучланиши кабеллар, назорат кабеллари ва алоқа кабеллари биргаликда ўтказилади. Унда кабеллар кучланиши бўйича юқорида пастга қараб жойлаштирилади. Назорат ва алоқа кабеллари энг пастки полкаларда ўтказилади, муфталар учун ва кейин ўтказиладыган кабеллар учун бўш полкалар қолдирилади.

Кабелларни адашган токлардан ҳимоялаш учун, агрессив тупроқ ва суюқ металл тўкилиши мумкин бўлганда, уни механик ҳимоя кераклиги ҳисобга олинниб кабель блоклари қўлланилади (4.15-расм).



4.15 - расм. Кабель блоклари.

Блоклар 2 ёки 3 тешикли 6 метрли темир-бетон плиталардан, асбонцемент, керамик ва пластмасса (полиэтилен ёки винилласт) құвурлардан бажарылади. Плита ёки құвурлардан 16-30 тешикли блоклар йигилади.

Блокларда қалин құрғошын қобиқли СГТ маркалы кесим юзаси 70 мм<sup>2</sup> гәча ёки АСГТ маркалы кесим юзаси 70 мм<sup>2</sup> дан ортиң кабеллар ишлатылади. Блоклар түгри чизиқ бүйінча бажарылади, бурилишлар ва ажралиб кетуүчі кабеллар учун құдуқтар күрілади.

Блоклардаги кабелларнинг йүл құйиладын токлари қийматлари ПУЭ да берилген 5 та параметрге боғлиқ ҳолда аниқланади:

$$I = abcd * 10$$

бу ерда a - кесим юзасига боғлиқ параметр (95 мм<sup>2</sup> кесимли кабель учун a=1); b - канал номерига боғлиқ ҳолда олинадын параметр; c - күчланишга боғлиқ параметр (10 кВ учун c=1); d - бир хил конфигурацияға эга бўлган блоклар орасидаги масофа бўлиб, унинг миқдори қўйида гича топилади:


$$d = ( S \text{ ўр.сут} / S_{\text{н}} )$$

бу ерда S<sub>ўр.сут</sub> - кабелнинг суткадаги ўртача юкламасининг миқдори ; S<sub>н</sub> - кабелнинг номинал юкламаси.

10 - канал номерига боғлиқ ҳолда 3х95 мм<sup>2</sup> кесим юзали алюминий ёки мис кабелнинг йүл құйиладын токи.

Кабель блокларининг асосий камчилиги - қиммат-лилиги ва кабеллар совиши шароитини ёмонлашыви оқибатида ток ўтказиш имкониятини камайшишидир. Масалан, битталик каналда АСГТ маркалы 3х95 мм<sup>2</sup> кесим юзали кабелнинг узоқ муддатли токи 147 А дан блокнинг ички каналида 60 А гача камаяди.

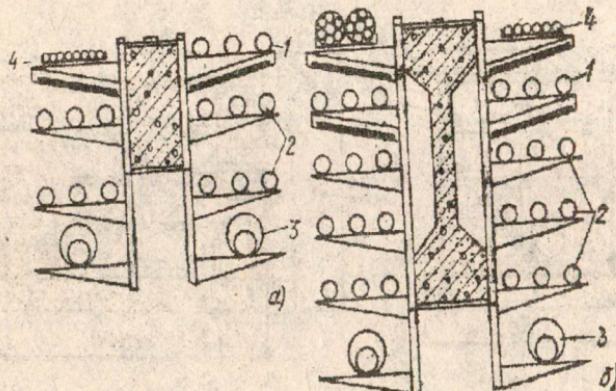Кабелларни эстакада ва галереяда ўтказиш (4.16-расм) қўйидаги ҳолларда ишлатылади:



4.16 - расм. Кабель эстакадалари.

1. Территориясін түрли ер ости коммуникациялари билан түйинған кимё, нефтиң қайта ишилаш, металлургия корхоналарда;

2. Тупроғи коррозия ва иссиқлик бүйіч агрессив бұлған корхоналарда;

3. Ҳаводан оғир газлар кабель каналлари ва туннелларда тұпланған қоладиган корхоналарда;

4. Доимий музниклар зонасында.

Кабеллар бошқа коммуникациялар билан бірге қолады умумий эстакадаларда ёки алоқида кабель эстакадаларда үтказылады. Эстакадада кабеллар очиқ ҳавода, қүёш радиациясидан пешайвон ёрдамида ҳимоя остида жойлаштырылады.

Эстакада ва галерея таянчлари орасындағы масофа 12 метр, батын 6 метрга тең.

Кабелларни биноларга киритиш шахта ва қисқа туннел орқали ёки эстакадани тұғридан-тұғри бинога көлтириб бажарылады. Эстакада ба-ланың іштесінде кабель көзінде көрсетілген жойларда кераклы таъминланыш керек. Транспорт ҳаракати чекланған жойларда ердан эстакадаги пастки кабель қаторигача ба-ланың іштесінде 2,5 метр ва ундан ортиқ бұллади.

Умумий эстакадаларда кабелларни иссиқлик құвурларининг иссиги-дан ҳимоялаш зарур. Эстакадалар одам юрадиган-бир томонлы ёки иккі томонлы ва одам юрмайдын конструкцията эга.

Кабель галереялары 2 хил күрнишши-бир томонлы ва иккі томонлы бўлиб, темир-бетон ёки металл фермада ўрнатылади.

Эстакада ва галереяларнинг турлари құйындағы таъланади:

1. Кабеллар сони 15 тағача бўлса, технологик эстакадалар ёки юриб бўлмайдын эстакада таъланади;

2. 16-50 тағача кабель үтказылса, бир томонлы ёки 2 томонлы эстакада олинади;

3. 50-100 та кабель бўлса, иккі томонлы галерея олинади;


4. 100-120 тадан ортиқ кабель бўлса, 3 томонлы (иккіланған) гале-рея олинади.

110-220 кВ күчланишлы линияларни күриб чиқамиз.

Корхоналар цехлари ва ишлаб чиқарыш хоналары жойлашып зич-лиги ортиб бориши корхона ичидә ҳаво линиялари үтказынши құйынлаштиради. Ифлосланған ва агрессив атмосферали корхоналарда ҳаво линиялари ишлатып янада мураккаблашади. Махсус ҳимоя ва профилактика тадбирлари анча қымматта тушади ва ююри ишончлылыкни таъминламайды. Бундан корхоналарда ҳаво линиялари ўрнита 110-220 кВ ли ёғ түлдирилған кабеллар (ЕТК) ишлатып мақсадға мувофиқдир. Бу кабелларда ёғ махсус таъминловчи қурилмалар ёрдамида ортиқча босим остида ушлаб турилади. Паст босимли (1 кг/см<sup>2</sup>), ўта босимли (3 кг/см<sup>2</sup> тағача) ва ююри босимли (10 кг/см<sup>2</sup> тағача) ЕТК мавжуд.

Корхоналарда асосан 110 кВ ли ўрта босимли кабеллар ишлатыла-ди. Корхона ичкарисига чүкүр киругача кабеллар узуулнігі 1-1,5 км дан

ортмайды. Ўрта босимли кабеллар құрғошин қобиқда 120, 150, 185, 240(270), 300 (350), 400(425), 500(550), 625 ва 800  $\text{mm}^2$  кесим юзали ва аллюминий қобиқда 150, 185, 240, 270  $\text{mm}^2$  кесим юзали чиқарылады. Траншеяда нормал шароиттада МССА ёки МСАВу кабеллари ва кучайтирилган қобиқлы МСАВК ҳамда МССШв кабеллари ишлатылады. Туннелларда МСС, ШССШв ва МСАВ кабеллари, сув остида МССК ишлатылады. Бу кабеллар құйидаги расмда күрсетилганидек ётқизилади (4.17-расм).

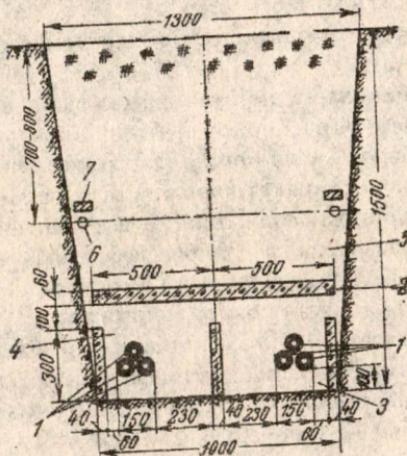

4.17 - расм. 110 кВ ли ёғ түлдирилган кабелларни траншеяларда ётқизини.

ЕТК лар қызаш бүйіча танланиб, қисқа туташув токи бүйіча термик қидамлизикка текніриллады. Улар жә бүйіча текширилмайды.

ЕТК лар траншея ва туннелларда ўтказилады. Траншеяда 3 ва 6 та 1 фазалы кабель ётқизилеш мүмкін.

Бунда 2 та усул мавжуд. 1-усулда 3 та 1 фазалы кабель, бир-бирига, учбұрчак ҳолда жойлаштириллады. Агар 1 та траншеяда 2 та занжир бўлса (6 та кабель) улар бир-биридан илита билан ажратилилади ва устига ҳам плиталар ёнилади.

Бунда 1 занжирни очиб таъмирланганда, 2 занжир ишлаб туради.

Агар занжирлар сони 2 тадан ортиқ бўлса, кабеллар туннелларда ётқизилади. Фазаларни симметрик ҳолда 1 фаза юқори полкада, 2 та фаза пастки полкада жойлаштириллади.

Кабелларни ички этилип радиуси  $R \geq 25 (D + d)$  қабул қылнади. Бу ерда  $D$  ва  $d$  билан қобиқнинг ташиғи диаметри ва симнинг диаметри белгиланган.

4.6. Күчланини 1000 в дан юқори бўлган қаттиқ, эгилувчан ва комплект ток ўтказгичлар

Ток ўтказгичлар қўйидаги ҳолларда ишлатилиди:

1).Актив қувват максимумидан фойдаланиши соатлари сони катта бўлса ( $T_m=6000\text{--}8000$  соат);

2).Йирик қувватлар корхона ҳудудидаги бир неча жойда тўплантган бўлса;

3).Қувват оқимлари йўналишлари чекланган бўлиб, магистрал схема қўллаш учун қулај бўлса.

Электр энергиясини кўп ишлатувчи қора ва ранги металлургия ва кимё саноати корхоналари ток ўтказгичлар ишлатилидиган асосий тармоқлар ҳисобланади.

Ток ўтказгичларнинг кабелларга нисбатан бир қатор афзаликлари бор:

1. Нархи қиммат ва камёб бўлган ЮК кабелларни изоляциясиз алюминий шиналар ва симлар билан алмаштириш имконини беради; 2. Шикастланган жойларни тезда таъмирлаш мумкин; 3. Ток ўтказгич тайёр секциялардан йигилгани учун монтаж ишлари тезлашади. 4. Ўта юкланиши қобилияти юқори.

Ишлаб турган турли ток ўтказгичлар ишини текширилганда, уларнинг шончлилиги кабелларга нисбатан юқорироқ экани исботланди.

Ток ўтказгичнинг камчиликлари:

1.Катта реактив қаршилиги истеъмолчиларда кучланини сатҳининг пасайишига ва зарбли юкламаларда катта кучланиши тебранишига олиб келади;

2.Шина бўлакларини ўзаро уловчи ва қурилиши конструкцияларида қўшимча қувват йўқотишилари ҳосил бўлади;

3.Ёниқ ток ўтказгичда қурилиши қисми қиммат;

4.Битта ток ўтказгичдаги авария натижасида кўпгина истеъмолчилар электр таъминотида узилиш бўлади.

Сўнгти камчиликни олдини олиш учун ток ўтказгич иккита ўзаро резервловчи занжирдан иборат бўлиб, барча погоналарда секцияларни ва резервни автоматик уланиш ишлатилиди.

Ток ўтказгичларнинг қўйидаги конструкциялари ишлатилиди:

1.Катта кесим юзали очиқ (изоляциясиз) симлардан бажариладиган эгилувчан ток ўтказгич;

2.Қувур, шивеллер ва бошқа профиллардан бажарилган балка кўринидаги қаттиқ ток ўтказгич;

3.Турли профилли шиналарни осма (подвесные) изоляторларда маҳкамлаб бажарилган ток ўтказгич;

4.Типик секциялардан йигилладиган йигма (комплект) ток ўтказгичлар.

Қаттиқ ток ўтказгичларнинг электродинамик намлик мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида улар маҳкамлиги юқори бўлган электротехникавий алюминий қотишмалардан бажарилади.

Ток ўтказгичлариниң құйдаш құйидаги құвватлар ва күчланишларда иңтиесіндій ағзалады:

15÷25 мВА дан ортиқ ..... 6 кВ күчланишда;

25÷35 мВА дан ортиқ ..... 10 кВ күчланишда;

35 мВА дан ортиқ ..... 35 кВ күчланишда.

10÷15 мВА құвват оралигіда баъзы ҳолларда ток ўтказгич ва кабель канализацияси техник-иңтиесінді солиштирилеші мүмкін. Бундан кичик құвватларда ток ўтказгичларнинг ағзалигы кам.

Ток ўтказгичнинг йүл қўйиладиган максимал узунлиги  $L_{\text{й.к.}}$  (предельная длина) унинг бажарилиши, кесими, құвват коэффициенті, күчланишин ростловчи қурилма мавжудлігінде болғын. Агар ростловчи қурилма мавжуд бўлса,  $L_{\text{й.к.}}$  узунлиги 70÷80% га ортади. Бир хил ўтказгич қобилиятига эга бўлган эгилувчан ток ўтказгичнинг максимал узунлиги қаттиқ ток ўтказгичта нисбатан 20÷25% ортиқ бўлади. Умуман олганда йўл қўйиладиган максимал узунлик 6 кВ да 1.5 км га ва 10 кВ да 2 км га тенг.

Ток ўтказгичларнинг кесим юзасиниң құйидаги шартлар бўйича танинаади:

1. Күчланиш сатҳи бўйича; бунда ток ўтказгичнинг корхона ҳудудидаги ҳақиқий узунлиги  $L$ , күчланиш ва юклама токига боғлиқ бўлган йўл қўйиладиган узунлиги  $L_{\text{й.к.}}$  билан солиштирилади:

$$L \leq L_{\text{й.к.}}$$

бўлиши керак.  $L_{\text{й.к.}}$  қиймати қаттиқ ва эгилувчан ток ўтказгичлар учун құйидаги жадваллардан олинади:

#### 4.1 - жадвал. Қаттиқ ток ўтказгичнинг күчланиш сатҳи бўйича чегара қийматлари

Ҳисобий токи, $I_{\text{x},\text{kA}}$	4	5	6	7	8	9	10
Ток ўтказгич нинг йўл қўйиладиган узунлиги $L_{\text{й.к.}}, \text{km}$	6 кВда	0.8	0.7	0.6	0.55	0.5	0.45
	10 кВда	1.3	1.2	0.95	0.9	0.87	0.84

#### 4.2-жадвал. Эгилувчан ток ўтказгичнинг күчланиш сатҳи бўйича чегара қийматлари

Ҳисобий ток, $I_{\text{x},\text{kA}}$	4	5	6	7	8	9	10
Ток ўтказгичнинг йўл қўйиладиган узунлиги $I_{\text{й.к.}}, \text{km}$	6 кВ да	1.4	1.25	1.15	1.0	0.9	0.85
	10кВда	2.5	2.15	1.85	1.6	1.5	1.35

Ток ўтказгичнинг ҳисобий токи  $I_x$  ни аниқлашда уни 2 та ва ундан ортиқ занжирлардан изборатлиги, ҳар бир занжир иккинчсини авариядан кейинги режимларда резервлаши лозимлиги йўл қўйиладиган ўта юкланишлар билан бирга ҳисобга олинади.

Масалан, агар  $I_x = 5000$  А ва авариядан сўнги ўта юкланиш коэффициенти  $K_{x,io} = 1,3$  бўлса, ҳар бир занжир  $5000 / 1,3$  ток бўйича танланади.

2). Қизини бўйича танланаш шартни:

$$I_{\text{ик}} = I_x / K_{x,io}$$

бу ерда  $I_{\text{ик}}$ -тегинишли профилни шинанинг узоқ муддатда йўл қўядиган токи, А (мъалумотномада келтирилган, [A5]);  $I_x$ -ҳисобий юклама, А.

3). Токнинг иқтисодий зичлиги бўйича танланаш шартни:

$$S_3 = \frac{\Gamma_x}{J_3},$$

бу ерда  $\Gamma_x = I_x / K_{x,io}$  ҳисобий ток, А;  $J_3$  - токнинг иқтисодий зичлиги,  $A/\text{мм}^2$ ;  $S_3$  - иқтисодий афзал кесим юзаси,  $\text{мм}^2$ .

Ҳисоблар кўрсатдики, эгилувчан ва қаттиқ ток ўтказгичлар учун  $J_3 = 0,5 \div 0,7 \text{ A} / \text{мм}^2$  га тенг.

Энг кўп ишлатиладиган ток ўтказгичларнинг иқтисодий афзал кесимлари қўйидаги соддлантирилган формуулалар ёрдамида топилиши мумкин:

а). ИШД изоляторларида ўрнатиладиган алуминий швеллерлардан изборат бўлган ток ўтказгич учун кесим юзаси:

$$S_3 = 0,286 \cdot I_x \cdot \sqrt{m},$$

бу ерда  $m$  1 кВт га тенг йиллик актив қувват йўюқотишлари қиймати, сўм/ (кВт·йил);

б). Алуминий қувурларидан йигилган ток ўтказгичлар учун

$$S_3 = 0,269 \cdot I_x$$

в). Эгилувчан ток ўтказгични ташкил этувчи А600 симларининг иқтисодий афзал сони  $N_3$ :

$$N_3 = I_x \frac{\sqrt{m}}{3400}$$

Ток ўтказгичлардаги ҳосил бўладиган кучланиш носимметрияси қўйидаги формула бўйича топилади.

$$U_{\text{тек}} = K \cdot \frac{I_x \cdot L}{U_h} \cdot 10^{-3},$$

Бу ерда:  $I_h$ -битта занжирнинг нормал режимдаги токи ( $I_h = I_x$ );  $U_h$ -номинал фазаларaro кучланиши, кВ;  $L$ -ток ўтказгичларнинг узунлиги, км;  $K$ -ҳисобланган коэффициент қийматлари 4,3-жадвалда берилади.

Икки занжирли ток ўтказгичнинг узиб қўйилган (ишламаёттан) зан-

жирида ишләёттән занжир таъсирида  $U$  күчләнни пайдо бўлади, унинг қиймати қисқа туташув вақтида энг катта бўлади ва қўйидагича тошилади:

$$U = K^* I_3 \cdot L,$$

бу ерда:  $I_3$  - 3 фазали қисқа туташув (к.т.) зарб токининг таъсир

этувчи қиймати ( $I_3 = i_3 / \sqrt{2}$ );  $L$ -ток ўтказгичининг узунлиги, км;

$K^*$  - ҳисобланган коэффициент, қийматлари 4.3-жадвалда келтирилади.

Симметрик ток ўтказгичлардаги күчләнниносимметрияси 2 % дан ортмайди. Пайдо бўлувчи күч-ләнни  $U$  анча катта хавфли қийматларга эга бўлиши мумкин. Шунинг учун узб қўйилган ток ўтказгичда ходимлар ишлани учун хавфсизлигини таъминловчи қисқа туташувчи симлар (закоротки) трасса бошида, ўргаларида ва охирида уланади.

Қаттиқ ток ўтказгичлар конструкциясини кўриб чиқамиз. Қаттиқ ток ўтказгичлар таянч ёки осма изол-яторларда монтаж қилинадиган шиналар пакетидан иборат. Бир хил ток ўтказилганда қаттиқ ток ўтказгичлар кабеллардан 2 баробар арzon, бир хил қувват йўқотишларида эса 5÷43% га арzonдир. Ток ўтказгичларда актив қувват йўқотишлардан ташқари "сирт эфекти" ва "яқинлик эфекти" натижасида қўшимча қувват йўқотишлари сирт эфекти коэффициенти ва яқинлик эфекти коэффициенти  $K_a$  орқали аниқланади. Шиналар пакетида қўшимча йўқотишларининг умумий коэффициенти  $K_k$  қўйидагича тошилади:

$$K_k = K_c \cdot K_a$$


Ток ўтказгичининг ток ўтказиш қобилиятини опи-рии учун  $K_k$  инг кичик қийматини таъминловчи ва қувват йўқотишларини камайтиручи профиллар, масалан, қутисимон, тўла квадрат, бурчаклари "инкита T" профиллари, қувурлар ишлатилади. Тўрт бурчак кесими текис шиналар сони 1 та пакетда 2 тадан ортмаслик керак, акс ҳолда шиналардан фойдаланиш камаяди.

4.3 - жадвал. Кўп ишлатилувчи ток ўтказгичлар учун  $K$  ва  $K^*$  коэффициентларининг қийматлари :

№	Ток ўтказгич тури	K	K <sup>*</sup>
1.	Симметрик қаттиқ ток ўтказгичлар	0.14	0.017
2.	Эгилувчан ток ўтказгичлар	0.106	0.021
3.	Алюминий қувурлардан ясалган қаттиқ ток ўтказгичлар	0.06	0.02

Симметрик қаттиқ ток ўтказгич энг рационал конструкцияга эга (4.18 расм).
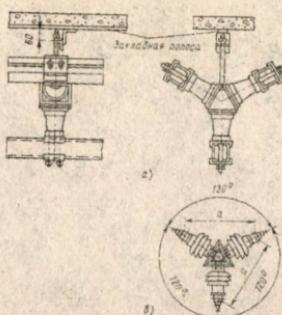
#### 4.18-расм. Симметрик қаттиқ ток ўтказгичлар.



а). Хона ичидә ўрнатыладын ток ўтказгич;


б). Тащқарыда ўрнатыладын ток ўтказгич.

Бу ток ўтказгичларда ОМД (4.18-расм,а) ёки ИШД (4.18-расм,б) типидаги таянч изоляторларда ҳар бир фаза 2 та алюминий шивеллердан бажарылған, улар (фазалар) тенг томонлы учбұрчакнинг үчләрида жойлаштырылғанды. Фазаларни симметрик жойлашуви ва токни шиналарда текис тарқалғани учун бу ток ўтказгичларда фазалари вертикал жойлаштырылған ток ўтказгичлардагы иисбатан қувваты йүкотишилари 262.5 марта камроқ, реактивлігі ҳам кам. Бу ток ўтказгичларда фазалар транспозицияси құлланылмайды. Натижада электр ва қурилиш қисми арzonлашады, яшин қайтарғыс осон бажарылады ва монтаж ишлар тезлашады.


Түрі секциялар узунлігі 6 метрга тенг болып, фазалараро масофа 1.5 м бўлганда электродинамик маҳқамалығы 206 кА га тенг. Типик шиналар пакетининг размерлары қуйидагича: 2(100x45x6); 2(125x55x6.5); 2(150x65x7); 2(175x80x8). Уларнинг ток ўтказиш қобиляйти тегишили равинда 3500, 4640, 5650, 6430 А га тенг. Ток ўтказгичлар ёпиқ эстакаларда (4.19-расм,а), очиқ эстакаларда (4.19-расм,б) ёки бинолар деворларининг ташқы томонида (4.19-расм,в) ётқазыллады. Очиқ усулда ётқизип ёпиқ галереяга иисбатан қурилиш құйматини 4-5 марта камайтирилады, агар девор бўйича ўтказилса, яна 2-2,5 марта арzonлашады.

Осма изоляторларда ўтказыладын қаттиқ ток ўтказгичларнинг (4.20-расм) ишончлilikи юқорироқ бўлади.


Хозирги пайтда алюминий қувурлар ичидә ўтказылған иўлат сим (трасс) кўтариб турувчи осма ток ўтказгичлар ҳам құлланылады (4.21-расм). Бунда алюминий маркаси АДО бўлиб, унинг ўтказиш қобиляйти алюминий қотишмаси АДЗІТ1дан 6% юқори. Бу қотишмадан "Ҳизини кўтариб турувчи балка" кўринишши қувур шинали ток ўтказгичда бажарылади [A-3]. Қувурларнинг диаметрлари 100; 140; 210 ва 240 мм. Ток ўтказиш қобиляйти АДЗІТ1 қотишма учун 2640, 4700, 5200, 7630, 9150 А. АДО қотишманини 6% га ортиқ олинади.

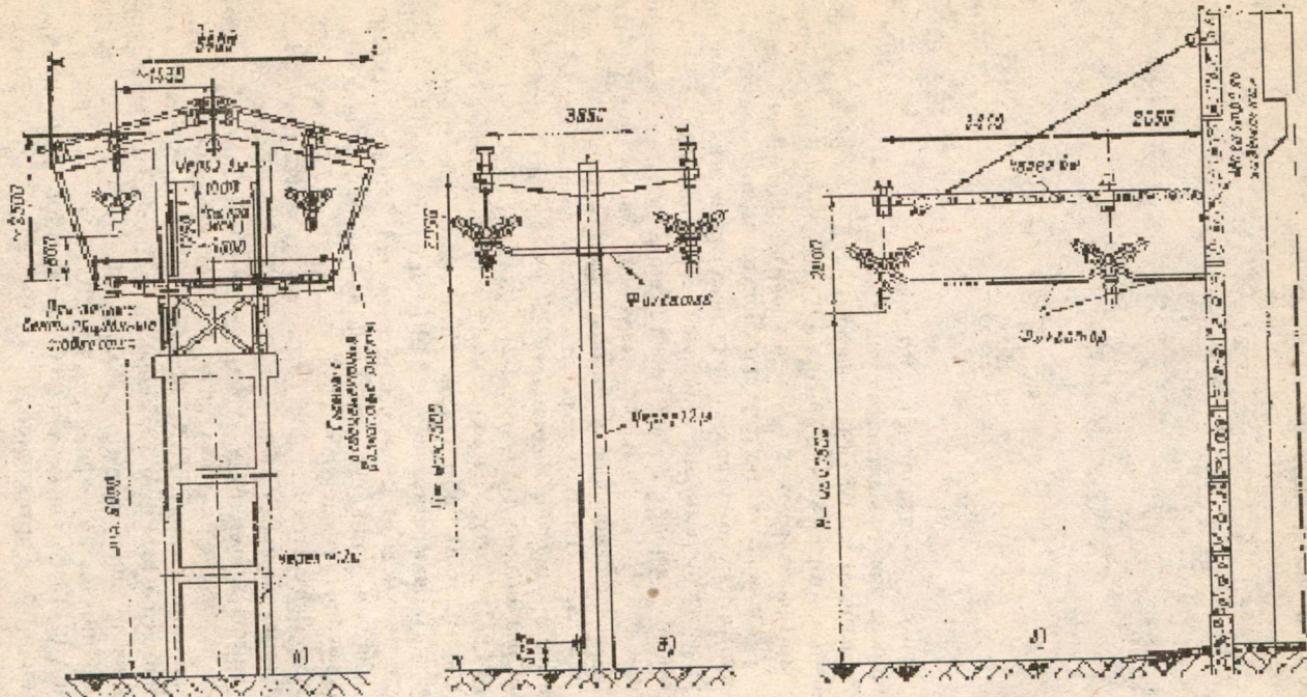

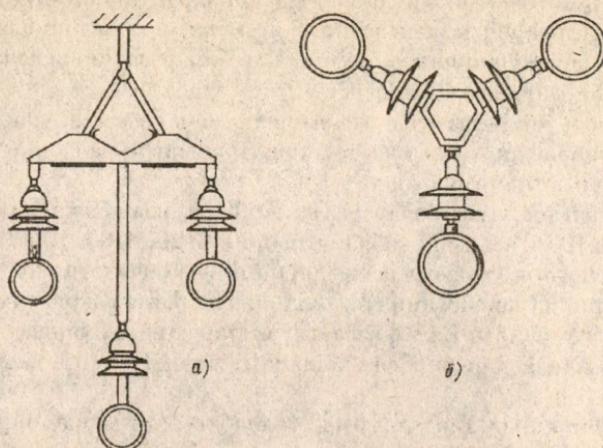4.19 - расм. Қаттиң ток ўтказгичларни ўтказиш усуллари  
а) ёшиқ эстакада; б-темир бетон таянчларда; в-бино деворида.



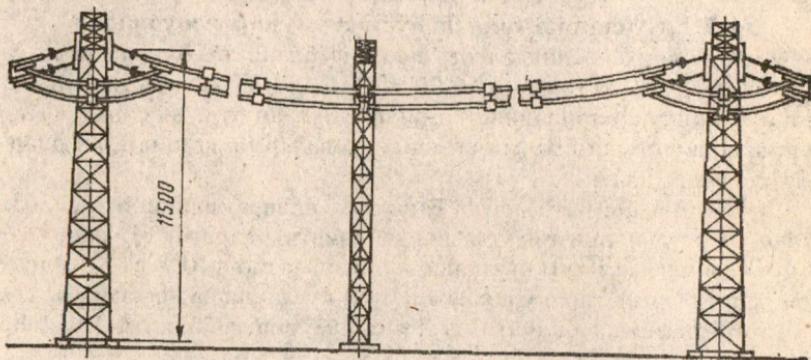4.20-расем. Осма изоляторлардаги қаттық ток ўтказгич.



4.21 - расем. Троста осилған 6-10 кВ ли құвурлы ток ўтказгичлар.

Комплект ток ўтказгичлар кимёвий актив зонада, портлаш ва ёнгин хавғи бор мұхитда ишлатылмайды, чанг мұхиттә ишилаши мүмкін.

Комплект қаттық ток ўтказгичлар 10 кВ күчланишта ва 1600 ва 2500 А токка ишлаб чиқарылады. Улар 500 мВА қисқа туташуу құвватыга ва 75 кА зарб токига мүлжалаңған. Бу ток ўтказгичлар думалоқ алюминий қобиқ (коҗух) ичіда таянч изоляторларыда симметрик жойлаштырылған очиқ алюминий шиналардан иборат. Комплект ток ўтказгичлар, асосан, БПН трансформаторидан 6÷10 кВ ли ТК та электр энергиясини олиб келишіда ишлатылады.

Этилувчан ток ўтказгичлар катта токларда ишлатилиб, осма ва тортма изоляторлар ёрдамида темир-бетон ёки металл таянчларга осилган ҳаво линияси күринишінде бўлади. Ҳар бир фаза бир неча алюминий ёки мис симлардан таркиб тонади.

Этилувчан ток ўтказгичда изоляторлар сони камаяди, улар арzonроқ ва ишончли ишлайди. Аммо, электр линияси каттароқ майдонни эгаллайди ва умумий қиймати ортиқ бўлади.

Этилувчан ток ўтказгичлар фазаси A600 симидан бажарилиб, симлар сони 4,6,8 ва 10 та, ўтказиши қобилияти 4080, 6120, 8160, 10200 А га тенг.

Этилувчан ток ўтказгичда симларнинг фаза ичида жой алмантириш принципи (транспозиция) қўлланилади. Битта жой алмантириш цикли пролет узунлиги L ва фазадаги симлар сони и бўйича  $L/n$  га тенг. Битта цикл ичида ҳар бир сим айланга бўйича 1 марта тўла айлануб чиқади.

Икки занжирли ток ўтказгич эгаллаб турган майдоннинг эни 24 метрга тенг. Ушлаб турувчи изоляторлар шодаси (гираянд) ердан 15 метр баландликда ўтказилади.

#### **4.7. Подстанциялар ва электр тармоқларининг номинал кучланишини танлаши**

##### **4.7.1. Кучлапиш танлаши бўйича умумий тушунчалар**

Саноат корхонасини электр энергия билан таъминлашда ва уни корхона ичида тарқатишда 6,10,20,35,110,154 ва 220 кВ га тенг стандарт кучланишлар танланиси мумкин. Бундан ҳам юқори кучланиш юкламалари бир млн.кВт дан ортиқ корхоналар (алюминий заводлар ва ҳ.к.з) да ишлатилиди.

Кучланиш қиймати ошган сари ЮК аппаратларининг нархи ҳам ортади, аммо уларнинг ток ўтказиши қобилияти юқорироқ бўлади. 6 ва 10 кВ кучланишларда 10 кВ кучланишга чиқариладиган КРУ ва КСО шкафлари ўрнатилади. Агар шу шкафлар 6 кВ кучланишда ишлатилса, уларнинг ток ўтказиши қобилияти ва қ.т.т. ни узиш қобилияти 1,67 марта камаяди.

35 кВли ўчиригичларнинг узиш қуввати 263 марта, кабелларнинг ўтказиши қобилияти 3,5 марта 10 кВли ўчиригич ва кабелларга ишбатан юқоридир.

110 кВ ли узгич ўрнатилган ячейканинг узиш қуввати 2500 МВА (10 кВли ўчиригичники 350 МВА га тенг), нархи яна ҳам юқорироқ (35 кВли ўчиригичга ишбатан 5 марта) бўлса ҳам, ўтказиши қобилияти 3 марта юқоридир. Қийидаги 4.4-жадвалда траншеядга ётқизилган,  $J_s = 1.2 \text{ A/mm}^2$  билан ишлайдиган ва кесим юзаси  $3 \times 120 \text{ mm}^2$  бўлган кабель ўтказиши қобилиятига ва 1 км узунлигининг қийматига кучланиш миқдорининг таъсiri көлтирилган.

Жадвалдан кўриниб турибдики, 6 кВ дан 10 кВга ўтиш энг фойдали, чунки унда узатилаётган қувват 1.67 марта ортади ва солингирима

қиймати 35 % та камаяди. 10 кВ даң 35 кВ та ўтиңда солиштирма қиймати 15% та камаяди.

6 ва 10 кВ ли цех трансформаторлари бир хил қийматта ва құвват йүқотишиларига әгадір.

Тұғрилагичлар учун трансформаторлар 6-10-35 кВ да баражилади. 25 кА иккіламчи токқа, 450 В ва 850 В иккіламчи күчланишта эга бўлган ТДНПВ турида трансформаторлар 10 кВ ва 35 кВ та тенг бирламчи күчланишта чиқарилади.

**4.4 - жадвал. 3x120 мм<sup>2</sup> кесимли кабелдинг турли күчланишлардағы техник - иштисодий күрсаткычлар**

Күчланиш, кВ	Кабель маркаси	Үтказиладиган құвват, мВА	Қиймати, м. сүм/км	Солиштирма қиймати, сүм/(кВА·км)
6	АСБ	1.5	4.22	2.82
10	АСБ	2.5	4.65	1.85
20	АОСБ	5.0	10.65	2.13
35	АОСБ	8.75	14.0	1.6
110	MCCB	75.0	150.0	2.0

Эслатма: MCCB кабели 3 (1x150) мм<sup>2</sup> кесим юзасига эга.

Электр печеларининг трансформаторлари 15 мВА тача 6-10 кВ, 45 мВА тача 35 кВ 60 мВА даң ортиқ құвватда 110-154 кВ күчланишта чиқарилади. Корхона ичидә электр энергияни тақсимлаш тармоқларининг асосий күчланиши 10 кВ та тенг. 6 кВ күчланишини корхона электр таъминотида агар манбанинг күчланиши 6,3 кВ та тенг бўлса ёки құввати 300÷630 кВт моторлар кўп бўлса ишлатилади. 35 кВ күчланишини корхона цехлари катта ҳудудда тарқалган бўлса, уларнинг таъминлани учун ишлатилади.

110 кВ ва 35 кВ күчланишлар корхона БПП сонини таъминлаш учун ишлатилиб, техник - иштисодий ҳисоблар асосида таңланади. Энергияни кўп ишлатувчи цехлари бўлган йирик корхоналарда күчланиши 110 кВ ли бир неча БПП шу цехлар яқининда жойлаштирилади. Бу ҳолда 110 кВ күчланиши тарқатувчи күчланиши бўлиб, 10 кВ ли тарқатиш тармоқларини қисқартириш имконини беради.

220 кВ күчланиш йирик алюминий заводларини таъминлани учун ишлатилади. ЭТС учун күчланиш таңлаш схема таңлаш, трансформаторлар құвватини ва сонини таңлаш синтези асосий масалалардан ҳисобланади. Чунки күчланиш бўйича электр узатини линияларнинг параметрлари, подстанциялар ва электр тармоқлари, электр жиҳозлари таңланади, күчланишта капитал қўйилмалар миқдори, рантли металл сарфи, электроэнергия йўқотишилари ва эксплуатациян сарфларга боғлиқ бўлади.

Электроэнергия манбасидан электр' ишлатувчи-ларига энергияни узатишида кераклы капитал сарфлар узатылаёттандырылады. Капиталдың құйылымаларының құйындағы аниқланады:

$$K = K_{\text{л}} + K_{\text{эк}} + K_{\text{БК}} \quad (4.18)$$

бу ерда:  $K_{\text{л}} = K_{\text{Л.КМ}} \cdot L$ ;  $K_{\text{Л.КМ}}$ -1 км үзүнликдеги линияның нархи, [A5]; L-линияның үзүнлегі, км.


Кәж - электр жиһөзләри (үчиргичлар, үзгіліктіліктер, ажраттықтар, қисқа туташтырылғыштар, ўтчов трансформаторлары, реакторлар, шиналар, күч трансформаторлары разрядниклар ва х.к) ни ўрнатып учун сарфланадын капитал сарфлар;

$K_{\text{БК}}$  - ЭТС дагы электр энергияның ішкелешілдериниң қолданып учун манбаға сарфланадын құйымчы сарфлар.

Эксплуатацион сарфлар:

$$C_e = C_{\text{Н}} + C_{\text{А}} + C_{\text{П}}$$

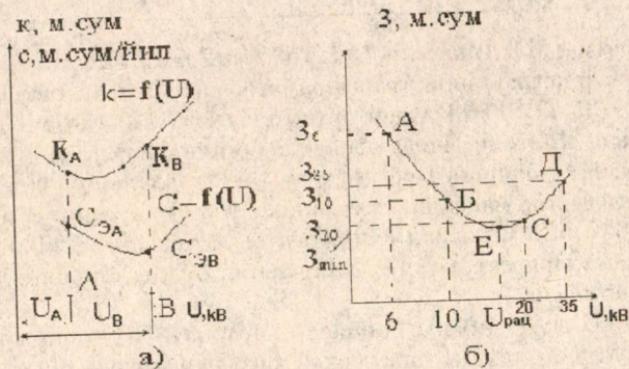Бу сарфлар электроэнергияның ішкелешілдериниң қийматы ( $C_{\text{Н}}$ ), амортизация ажратмалари ( $C_{\text{А}}$ ) ва эксплуатациянан ходимларға сарф ( $C_{\text{П}}$ ) лардан иборат болады.



4.22-расм. Капитал құйылымаларынан және эксплуатация сарфларынан күчланишта бөлінген,  $S=\text{const}$ ,

$L = \text{const}$  деб олинган.

4.22-расмлардагы чизиқтар (графиклар) дан күренин түри болып,  $K$  ва  $C$   $U_A$  ва  $U_B$  күчланишларда минимал қийматларға эга.  $U_{\text{РАЦ.К}}=U_A$  ва  $U_{\text{РАЦ.С}}=U_B$  капитал сарфларынан және эксплуатация сарфларынан бүйірек рационал күчланишлар деб аталаады. Күпинча В нүктесі А нүктеден ўнгроқ ( $U_{\text{РАЦ.К}} < U_{\text{РАЦ.С}}$ ) жойлашады.

Агар рационал стандарт күчланиш 2 та варианстан ( $U_1$  ва  $U_2$ ) капитал сарфлары  $K_1$  ва  $K_2$ , эксплуатация сарфлары  $C_1$  ва  $C_2$  ни аниқлаңыз

тәнләнсә ҳамда  $K_1 > K_2$  ва  $C_1 < C_2$  бўлса, ортиқча капитал сарфларни қоплаш муддати  $T_{K.M.}$  топилади.

$$T_{K.M.} = \frac{K_1 - K_2}{C_2 - C_1}$$

бу ерда  $K_A, K_B, U_A$  ва  $U_B$  кучланишиларидағи капитал сарфлар; СА ва СВ иккала варианктаги эксплуатацион сарфлар;

Агар варианлар сони 2 тадан ортиқ бўлса, йиллик келтирилган сарфлар формуласидан фойда-ланилади:

$$Z = C_3 + \kappa_{n.z} K$$

Бу ерда:  $\kappa_{n.z}$  - капитал сарфлар эффективлиги меъёрий коэффициенти:  $\kappa_{n.z} = 1/T_{K.M.H} = 1/8 = 0.125$  ( $T_{K.M.H} = 8$  йил капитал сарфларниң нормадаги қопланиш муддати) 4.21,6 расмида йиллик келтирилган сарфлар З инг кучланиши  $U$  та боғлиқлиги графиги келтирилган. Бу графикдаги Змин құқтасыга мос келувчи Урац кучланиши умумий ҳолда ностандарт бўлиб, уни аниқлаш учун А, Б, С ва Д құқталаридан ўтувчи эгри чизиқ (график) формуласи аналитик усуслар ёрдамида топилади. Бу эгри чизиқнинг минимал нұқтаси Змин қиймати рационал ностандарт кучланига мос келади. Бу аналитик усусларга Ньютон, Лагранж, интерполяция на-зариялари киради [A1]. Аммо бу усуслар бўйича топиладиган Урац ва Змин қийматлари, асосан, назарий ахамиятта эга бўлиб, амалда техник иштисодий ҳисоблар асосида энг кам Змин иш таъминловчи стандарт рационал кучланиши  $U_{PAQ}$  аниқланади.

Ностандарт рационал кучланишинин тахминий қиймати қуйидаги формулалар ёрдамида топилади:

1. Вейкерт формуласи ( Германия ):

$$U = 3 \cdot \sqrt{S} + 0.5 \cdot L, \text{ кВ} \quad (4.21)$$

бу ерда:  $S$  - узатилаётган қувват, мВА;  $L$  - масофа, км.

2. Стилла формуласи ( АҚШ ):

$$U = 4.34 \cdot \sqrt{L + 16 \cdot P}, \quad (4.22)$$

бу ерда  $L$  - масофа, км ;  $P$  - узатилаётган қувват, МВт.

3. Швеция мұхандислари формуласи :

$$U = 17 \cdot \sqrt{\frac{L}{16} + P}, \quad (4.23)$$

бу ерда  $L$  - масофа, км;  $P$  - узатилаётган қувват, МВт.

#### 4.7.2. Рационал стандарт таъминлаш кучланишини аниқлаши

Рационал таъминлаш кучланиши деб,электроэнергия манбасидан корхонагача энергияни келтирувчи таъминловчи линиянинг иқтисодий афзал кучланишига айтилади. Бу кучланишини аниқлаши техник-иқтисодий ҳисоблар билан амалга оширилади. Бунда 5 тагача стандарт кучланиши ишлатилганда линия учун капитал сарфлар ва эксплуатацион сарфлар аниқланади. Бу 6,10,20,35,110 кВ кучланишлардир.

Таъминлаш кучланиши (ТК) ни танлашда 3 та, баъзан 2 та стандарт кучланишларни кўриб чиқиш етарлидир. Қўйида келтириладиган мисолда 3 та кучланишли 3 та вариант бўйича рационал стандарт кучланиши танланади.

Мисол : 10 кВ, 35 кВ ва 110 кВ кучланишлар учун йиллик келтирилган сарфлар аниқлансан. Ҳисоблар учун берилганлар корхона бош режаси; корхонанинг ҳисобий қуввати 5000 кВА; таъминловчи линиянинг узунилиги 0,9 км; таъминловчи линия - ҳаво линияси; линия бошида ўчиригич ўринатилган; электроэнергия нархи 0,011 сўм/(кВт·с) (капитал сарфлар ва электр энергия нархлари 1985 йилгача бўйича қабул қилишларни бўлиб, керак бўлганда ҳозирги нархларга қайта ҳисоблаш мумкин).

Ечиш: 1.  $U_1=10$  кВ кучланишда йиллик келтирилган сарфларни аниқлаймиз.

Капитал қўйилмалар :  $K_{10}=K_{110}+K_{3,10}$ ,

бу ерда  $K_{110}$  - ёғоч таяичли ҳаво линиясининг қиймати;  $K_{3,10}$  - 10 кВ ли электр аппаратурининг қиймати.

Кп10 ни аниқлаймиз. 10 кВ ли линиянинг 2 та занжирининг кесим юзасини танлаймиз. Иккала линия бир бирини авариядан шикастланишида ўзаро резервлаши керак. Линиянинг йўл қўйиладиган ўта кучланишини авария режимида 30% (1,3) деб олсак, линия кесимини танлаш учун ўтказиш қобилияти:

$$S_p = S_{\text{йт}} = 5000 / 1,3 = 3846 \text{ кВА}$$

10 кВда A(3x70) мм<sup>2</sup> симли иккита линия танлаймиз. Ҳар бир линиянинг нормал режимдаги ўтказадиган қуввати ( $S_{\text{йт.к.}} = 3 \cdot I_{\text{йт.к.}} \cdot U_{\text{н}} = 3 \cdot 255 \cdot 6 = 4600$ ) 4600 кВА га тенг. Қувват йўқотишлари  $\Delta P_{\text{ном}} = 116 \text{ кВт/км}$ . Линия нархи 1,56 м.сўм/1км.

Йўл қўйиладиган кучланиш йўқотишини  $\Delta U = -10\%$  деб олиб, линиянинг йўл қўйиладиган узунилиги  $L_{\text{йт.к.}}$  ни аниқлаймиз.

$$L_{\text{йт.к.}} = L \Delta U \cdot \Delta u \frac{S_{\text{йт.к.}}}{S_x} \cdot 0,49 \cdot 10 \cdot \frac{4600}{5000} = 4,5 \text{ км}$$

Бу 0,9 км га тенг бўлган ҳақиқий масофадан 4 марта ортиқ ва корхонага минимал йўқотишлар 70 мм<sup>2</sup> кесим юзаси учун 10 кВ да таъминланган. Шундай қилиб, техник шартлар бўйича темир-бетон пасинкали ёғоч таяичларда тортилган 2 та линияни қабул қиласиз. Токнинг иқтисодий зичлиги бўйича линиянинг кесим юзасини танлаймиз.

$J_3 = 1,0 \text{ A/mm}^2$  қабул қылсақ, иқтисодий кесим юзаси;

$$S_3 = \frac{S_x}{2\sqrt{3} \cdot U \cdot J_3} = \frac{500}{2 \cdot 1,73 \cdot 10 \cdot 1} = 144 \text{ mm}^2$$


A(3x120) mm<sup>2</sup> кесим юзали симлар тортилган 2 та линияни узил-кесил тандаймиз. Линия ёғоч таянчларида бўлиб, кўрсаткичлари қўйида-гича [A-1]:

$$K_{IKM} = 1,94 \text{ м.сўм}; K_{L10} = 2 \cdot 0.9 \cdot 1,94 = 3,49 \text{ м.сўм}$$

$K_{3,10}$  ни аниқлаймиз.

Ҳисобий ток :
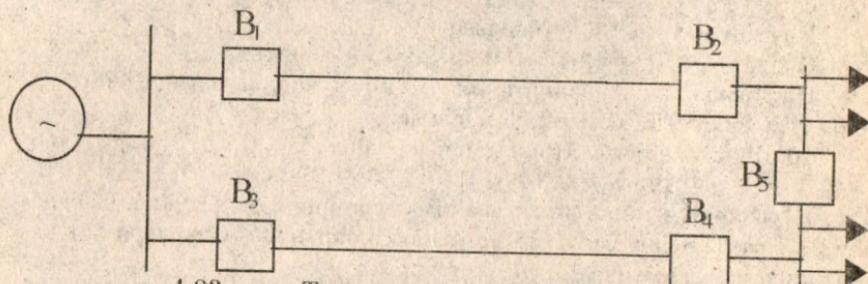
$$I_X = \frac{S_x}{1,3 \cdot \sqrt{3} \cdot U} = \frac{5000}{1,3 \cdot 1,73 \cdot 10} = 222 \text{ A}$$



4.23-расм. Таъминловчи линиянинг схемаси.

1. 4.23-расмдаги схема бўйича 5 та узгич ўрнатилган. Шуни ҳисобга олиб, электр ашпаратлари учун капитал қўйилтмаларни аниқлаймиз:

$$K_{3,10} = 5 \cdot K_{y3} = 5 \cdot 1,57 = 7,85 \text{ м.сўм}$$

бу ерда  $K_{y3} = 1,57 \text{ м.сўм}$  - ВМПЭ -10 узгичининг нархи [A-1].

10 кВ кучланишида ЭТС даги умумий капитал қўйилтмалар :

$$K_{10} = K_{L10} + K_{3,10} = 3,49 + 7,85 = 11,34 \text{ м.сўм}$$

2. Эксплуатацион сарфларни қўйидаги формуладан аниқлаймиз.

$$C = C_B + C_A$$

кесим юзаси A(3x120) mm<sup>2</sup> бўлган 10 кВ ли 6,5 мВА линиялардаги қувват ва энергия йўқотишларини I км учун топамиз. Тўла юкламада ( $K_{IO}=1$ )  $\Delta P_{IKM}=136 \text{ кВт}$ ; линиянинг номинал юкланиши  $S_{nom}=6,5 \text{ мВА}$  да ҳисобланган юкламаси;  $S_x=2,5 \text{ мВА}$ ; буида юкланиши коэффициенти  $K_{IO}=2,5/6,5=0,38$ .

2 та линиядаги ҳисобланган йўқотишлар:  $\Delta P=2 \cdot \Delta P_{IKM} \cdot K_{2IO} = 2 \cdot 0,9 \cdot 136 \cdot (0,38)2 = 35,2 \text{ кВт}$ .

Максимал қувват йўқотишлари вақти τ ни аниқлаймиз:

$$\tau = \left( 0,124 + \frac{T_m}{10000} \right)^2 \cdot 8760 = (0,124 + \\ + 6300/10000)^2 \cdot 8760 = 5000 \text{ соат}$$

бу ерда  $T_m = 6300$  соат - кимё корхонасі учун қабул қылнади.  
 $t = 5000$  соатта электрөнергия ішкотишиларини анықтайды:

$$\Delta W_{10} = \Delta P_x \cdot t = 35,2 \cdot 5000 = 176000 \text{ кВт·с/йил.}$$

Ішкотишилар қыммати:

$$C_{10,10} = \Delta W_{10} \cdot C_o = 176000 \cdot 0,011 \cdot 10^{-3} = 1,936 \text{ мінг сүм.}$$

Ишлик амортизация ажратмаларини топамиз. Амортизацияни линиялар учун 6%, подстанция учун 10% қабул қыламиз;

$$C_{A,10} = 0,06 \cdot 3,49 = 0,209 \text{ м.сүм/йил;}$$

$$C_{A,10} = 0,1 \cdot 7,85 = 0,785 \text{ м.сүм/йил;}$$

$$C_{A,10} = C_{D,10} + C_{A,10} = 0,209 + 0,789 = 0,994 \text{ м.сүм/йил.}$$

Үмумий эксплуатацион сарфлари:

$$C_{3,10} = C_{D,10} + C_{A,10} = 1,936 + 0,994 = 2,93 \text{ м.сүм/йил.}$$

Натижада электрөнергияни 10 кВ кучаныш остида узатылса,  
 $K_{10} = 11,33 \text{ м.сүм/й.}, C_{3,10} = 2,93 \text{ м.сүм/й.}$

10 кВ да ішлик көлтирилген сарфлар:

$$3_{10} = C_{3,10} + 0,125 \cdot K_{10} = 2,93 + 0,125 \cdot 11,33 = 4,29 \text{ м.с/й.}$$

Шундай йўл билан 35 ва 110 кВ кучланишиларда ҳам ишлик сарфлар 335 ва 3110 иш ҳисоблаб ва ўзаро солиштириб, сарфлари энг кам кучланиш қабул қылнади.

#### 4.7.3. Рационал таъминлаш кучланишининг дастлабки қымматини тахминий анықлани

Саноат корхонасі ЭТСи учун таъминлаш кучланишини 2-3 та стандарт кучланишилардан ташлаш етарли. Ҳисоблар бажарыши учун дастлабки биттасини маҳсус номограммалар ёки цифрограммалар [А-1] бўйича тошилади. Қўйидаги жадвалда рационал кучланиш-нинг тахминий қымматлари узатиладиган қувват  $S$  инг  $1000 \div 100000$  кВА оралигига ва линия узунлигининг  $1 \div 100$  км оралигига берилган.

#### 4.5 - жадвал. Рационал кучланишини тахминий анықлаш

$S$ , кВА	Линия узунлиги $L$ , км											
	1	2	3	4	5	10	20	30	40	60	80	100
1000	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35
3000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35	35
4000	20	20	20	20	20	20	35	35	35	35	35	35
5000	20	20	20	20	20	20	35	35	35	35	35	35
10000	20	20	35	35	35	35	35	110	110	110	110	110
20000	20	35	35	110	110	110	110	110	110	110	110	110
30000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
40000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
60000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
80000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
100000	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Кейин шу топилган күчланишдан катта ва кичик бўлгани яна 2 та күчланиш олиниб, техника-иқтисодий ҳисоблар баъжарилади.

#### 4.7.4. Тарқатиш күчланиши ва уни ташлаш

Электроэнергияни корхона ичида тарқатиш учун асосан 6 ва 10 кВ күчланишлар ишлатилади. 35 кВ күчланиши узоқда жойлашган цехлар ва обьектлар учун ишлатилади.

Тарқатиш күчланишини ташлаша "тажрибалар-ни режалаштириш" услуби яхши натижга беради. Бунда оптимал күчланиши унга таъсир этувчи факторлар билан боғланувчи математик моделлар олинади.

Тарқатиш күчланишига энг кўп таъсир этувчи факторлар қўйидагилар:  $S_x \Sigma$  - корхонанинг умумий юкламаси;  $L_{\text{шр}}$ -тарқатувчи тармоқнинг ўргача узунлиги;  $\Delta S$ -1 кВт-ийл электроэнергия йўқотишларининг нархи, сўм/(кВт·ийл);  $\beta$  - 6 кВ ли юкламалар  $S_{x,6}$  нинг умумий юкламага иисбати, %;  $\alpha = T_{\text{шр}}/T_m$ .

Факторларнинг ўзгариши диапазони кўп сонли корхоналарни ўз ичига олади (4.6-жадвалда келтирилган).

Барча факторлар математик модел кўринишида қўйидаги формула бўйича ёзилади:

$$x_i = \frac{X_i - X_{i,0}}{\Delta X_i}$$

бунда  $x_i$  - факторнинг кодланган қиймати;  $X_i$  - факторнинг ҳақиқий қиймати;  $X_{i,0}$  - факторнинг база сатҳи;  $\Delta X_i$  - факторнинг ўзгариши қадами.

Факторларнинг ўзгариш интерваллари 4.6 - жад-валда келтирилган.

Факторларнинг ҳақиқий қиматлари  $X_i$  қўйидаги-ча топилади:

$$X_i = S_x \Sigma = S_{x,\text{шр}} + S_{x,6},$$

бу ерда  $S_{x,6}$  - 6 кВ ли моторлар ва бошқа ЭИ ларнинг юкламаси, кВ; 4.6 - жадвал. Факторларни ва уларнинг ўзгариши оралиқларни аниқлаш

Факторлар	База сатҳи $X_{i,0}$	Ўзгариш қадами $\Delta X_i$	Юқори сатҳи $X_i$	Қўйи сатҳи $X_{i,\text{min}}$
$X_1 S_x \Sigma$ , кВА	30000	20000	50000	10000
$X_2 L_{\text{шр}}$ , км	0,6	0,4	1	0,2
$X_3 \gamma$ , сўм/(кВт·ийл)	70	30	100	40
$X_4 \beta$ , %	6	4	10	2
$X_5 \alpha$ , %	1,3	0,1	0,4	1,2

$S_{x,\text{шр}}$  - корхонадаги бошқа ( асосий ) ЭИ ларнинг юкламаси.

$$X_2 = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n},$$

бу ерда  $n$  - тарқатып тармоғындағы кабеллар сони;  $\Sigma L_i$  - шу кабелларнинг умумий узунлиги, км.

$$X_3 = g, \text{сүм}/(\text{kBt}/\text{шл});$$

$$g = C_o \cdot T \text{ шл}$$

$$X_4 = (S_{x_6}/S_{x_\Sigma}) \cdot 100$$

$$X_5 = T_{\text{шл}}/T_m$$

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, кодланган факторлар құйындағыча тонылады:

$$x_1 = (X_1 - X_{1,6})/\Delta X_1; x_2 = (X_2 - X_{2,6})/\Delta X_2; x_3 = (X_3 - X_{3,5})/\Delta X_3$$

$$x_4 = (X_4 - X_{4,6})/\Delta X_4; x_5 = (X_5 - X_{5,6})/\Delta X_5$$

Юқоридаги факторлардан ташқари, рационал (оптималь) күчланишга электроэнергияни корхона ичида тарқатып схемаси таъсир күрсатади. Схеманы ҳисобга олган ҳолда рационал тарқатып күчланиши учун құйындағиларни оламиз.

Радиал схема учун:

$$U_{PAQ} = 7,59 + 0,74 \cdot x_1 + 1,21 \cdot x_2 + 0,27 \cdot x_3 - 1,18 \cdot x_4 + 0,61 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,22 \cdot x_2 \cdot x_3 + 0,2 \cdot x_2 \cdot x_4, \text{ кВ};$$

Магистрал схема учун:

$$U_{PAQ} = 8,07 + 0,92 \cdot x_1 + 1,45 \cdot x_2 + 0,37 \cdot x_3 - 1,33 \cdot x_4 - 0,14 \cdot x_5 + 0,67 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0,2 \cdot x_1 \cdot x_3 + 0,24 \cdot x_2 \cdot x_3 + 0,29 \cdot x_2 \cdot x_4$$

Юқоридаты формуулалар бүйінча  $U_{PAQ}$  қыймати ностандарт бўлади. Стандарт рационал күчланишини тошиш учун энг яцин катта ва кичик стандарт күчланишлардаги йиллик көлтирилган сарфларни аниჭлаш лозим.

Бу сарфлар кодланган факторлар ёрдамида құйындағыча тонылады.

1 погоналы радиал схема учун :

$$3_6 = 87,33 + 42,43 \cdot x_1 + 19,93 x_2 + 12,37 \cdot x_3 - 2,13 \cdot 4 + 5,99 \cdot x_1 \cdot x_2 + 7,71 \cdot x_1 \cdot x_3;$$

$$3_{10} = 87,15 + 41,20 \cdot x_1 + 8,27 \cdot x_2 + 11,95 \cdot x_3 + 3,88 \cdot x_2 \cdot x_3 + 7,43 \cdot x_1 \cdot x_3;$$

Кабелли магистрал схема учун

$$3_6 = 89,67 + 46,31 \cdot x_1 + 10,22 \cdot x_2 + 13,31 \cdot x_3 - 2,96 \cdot x_4 + 6,04 \cdot x_1 \cdot x_2 + 8,25 \cdot x_1 \cdot x_3$$

$$3_{10} = 88,55 + 44,48 \cdot x_1 + 7,05 \cdot x_2 + 12,46 \cdot x_3 - 2,41 \cdot x_5 + 3,12 \cdot x_1 \cdot x_2 + 6,60 \cdot x_1 \cdot x_3$$

$3_6$  ва  $3_{10}$  қыйматларини ўзаро солишибтириб, энг кичик сарфларни таъминловчи күчланиши қабул қилинади.

#### **4.8. БПП трансформаторлари сони ва қувватларини таңлаш**

##### **4.8.1. Трансформаторларининг сонини таңлаш**

БПП трансформаторларининг сони ва қувватини таңлаш техник ва икътиносий талаблар асосида амалга оширилиб, корхона ЭТС ини қуришида мұхим масала ҳисобланады.

Трансформаторлар сони ишончлилікка талаблар бүйінча анықданады. Шу нұқтаи назардан подстанцияда камица 2 та трансформатор ўрнатып, 1-тоифали истеъмолчилар электр таъминотида узлуксизликни таъминлаиди.

Агар БПП да 2 та трансформатор бўлса, улар бир-бирини ўзаро резервлаши оржали узлуксиз электр таъминотини таъминлаиди. 1 та трансформаторлы подстанциядаги узилишлар катта миқдорда зарар келтиради. Ҳисоблар ва лойихалаш тажрибалари күрсатады, БПП да 2 та трансформатор ўрнатып мақсадга мувофиқидир. Бунда ЮК томонида учтисиз, соддалаштирилган схема қўллаш тавсия этилади. БПП ни лойихалашда қўйидагиларни ҳисобга олиш лозим: 1-тоифага кирувчи ЭИ ва И лар учун 2 та мустақил электрэнергия манбаси керак. Батъзан алоҳида мустақил манбаларга уланган 2 та 1-трансформаторлы подстанциялар ишлатилади. Бунда ўзаро резервлаш учун 6-10 кВ ли кабеллар ишлатилади. Бундай схема 1-тоифали истеъмолчилар умумий юкламанинг 15-20% ини ташкил этганда қўллашади. 2-тоифага кирувчи истеъмолчилар учун резерв манба автоматик равишда ёки ходимлар қўлда киритишади. Бу истеъмолчилар учун 2 та трансформаторлы подстанция керак ёки бир неча подстанцияларга омборда резерв трансформатор бўлиши лозим. Шикастланган трансформаторни бир неча соатда алмаштириш амалга оширилади. Бу вақт ичидә ишлатётган трансформаторнинг йўл қўйиладиган ўта юкланишини ҳисобга олган ҳолда электр энергия истеъмоли бирор чекланиши мумкин. 3-тоифага кирувчи истеъмолчилар бир трансформаторлы подстанциядан таъминланади, улар учун омборда резерв трансформаторлар бўлиши керак.

Подстанциядаги трансформаторлар сони юкла-малар графигига ҳам боғлиқ. Агар графикнинг тўл-дириш коэффициенти Кг.т кичик бўлса, подстанцияда 2 та трансформатор ўрнатылиб,  $S(t)$  иниг SA қувватидан кичик қийматларида 1 та трансформатор ишлатилади;  $S(t) > SA$  қийматларида 2 та трансформатор ишлатилади. Бунда подстанциянинг ЮК томонида оператив улап -ўчириш учун ўчиригичлар ўрнатилади. SA қувватида 1 та ва 2 та трансформаторлар ишлагандаги қувват йўқотилилари ўзаро тенг бўлади. SA қўйидагича топилади:

$$SA = S_{T.H.} \sqrt{\frac{2\Delta P_{c.m}}{\Delta P_k}}$$

#### 4.8.2. Күч трансформаторларнинг қувватини танлаш

Трансформаторларнинг қуввати уларнинг иқтисодий афзал иш режимини ва 1 та трансформатор ўчиб қолганда ўзаро резервлаш имкониятини ҳисобга олган ҳолда танланади. Бунда трансформаторнинг нормал иш режимидағы қызаш натижасыда унинг ишлаш муддатини қисқартырмаслиги керак.

Подстанцияда 2 та трансформаторни ўрнатып ЭТС инш иненчилгина авариядан кейинги режимларда тұла ёки бироз чеклашлар билан таъминлады, керакли қувват трансформаторнинг номинал қувватидан ва йүл қүйилдігінде ўта юкламалардан фойдаланып таъминланади. Трансформаторнинг номинал қуввати деб нормал мұхит шароитида бүтун хизмат даврида (үргача 20 йил) юлаш мүмкін бўлган қувватта айтиласди. Нормал мұхит шароитида :

1. Мұхит ҳарорати 200 С тенг бўлиши керак.

2. Трансформатор бакидаги ёғнинг температураси мұхит ҳароратидан M ва D совутиш системалари учун 440 С гача, DC ва C учун 360 С гача ортиқ бўлиши мумкин. Совутиш системалари ҳақида маълумотлар 4.7 -жадвалда көлтирилган.

4.7 - жадвал. Трансформаторларнинг совутиш системалари

Совутиш түри	Шартли белгиланыш
<b>Ёғли трансформаторлар</b>	
1.Ёғ ва ҳавонинг табиий айланышы	M
2.Ҳавонинг мажбурий ва ённинг табиий айланышы	D
3.Ҳавонинг табиий ва ённинг мажбурий айланышы	MC
4.Ҳавонинг ва ённинг мажбурий айланышы	DC
5.Сувнинг мажбурий ва ённинг табиий айланышы	MB
6.Сув ва ённинг мажбурий айланышы	C
<b>Куруқ трансформаторлар</b>	
1.Табиий ҳаволи очик бажарилган	C
2.Табиий ҳаволи қимояли бажарилган	CЗ
3.Табиий ҳаволи ёник (терметик) бажарилган	СГ
4.Ҳаво қайдаш билан совутиш	СД
<b>Ёнимайдиган суюқ дизлектрикلى трансформаторлар</b>	
1.Ёнимайдиган дизлектрик билан табиий совутиш	H
2.Ёнимайдиган дизлектрикни ҳаво қайдаш билан совутиш	НД

3. Чүлгамнинг энг қызиган нүктаси температураси унинг ўртача ҳароратидан  $130^{\circ}\text{C}$  ортиқ бўлиши;

4. Қисқа туташув ва салт юриши қувват йўқотишларининг ўзаро нисбати 5 га тенг бўлиши;

5. Ҳароратнинг номинал юкланишидаги ўртача қиймати  $85^{\circ}\text{C}$  дан ҳар  $6^{\circ}\text{C}$  га ошганда ёки камайганида изоляциянинг хизмат муддати 2 баробар камайиши ёки ортиши;

6. Сутка ичидаги ўтиш жараёлари натижасида ёгнинг юқори қатламиларидағи ҳарорат  $95^{\circ}\text{C}$  дан ва чўлгам металлининг энг юқори ҳарорати  $140^{\circ}\text{C}$  дан ошмаслиги керак. Бу шарт  $20^{\circ}\text{C}$  га тенг бўлган муҳитнинг эквивалент ҳароратида бажарилади. Бу ҳарорат пасайтгаңда трансформатор юкламаси қийматини назорат-ўлчов ассоблари билан текшириб туриб, уни номиналдан  $150\%$  дан ортишига йўл қўймаслик керак.

Трансформаторнинг шартли белгилаш қўйидагиларни билдиради:

а. Ҳарфлар билан фазалар сони, совутиш тури, чўлгамлар сони ва шахобчаларнинг бир-бирига қайта уланиши тури;

б. Номинал қувватини ва кучланиш синфини белгилаш;

в. Ишлаб чиқарилган йилини белгилаш.

Ҳарфли белгилашлар тартиби ва маъноси:

а. Фазалар сони: 0-бир фазалилар учун, Т-уч фазалар учун;

б. Совутиш тури ( 4.7-жадвал бўйича );

в. Чўлгамлар сони: Т-З чўлгами трансформатор учун.

г. Н-ЮОР қурилмаси бор; Р-ПК чўлгами 2 қисмга бўлинган ( парчаланган ).

Ҳарфий белгилар ва номинал қуввати каср суратида ва кучланиш класси маҳражида келтирилади. Масалан: ТРДН-40000/110 белгисини маъноси қўйидагича: З фазали, ПК чўлгами 2 га бўлинган, ҳавонинг мажбурий айланисиши ва ёгнинг табиий айланисиши совутиши системаси, ЮК чўлгамида кучланишин юклама остида ростловчи қурилма (ЮОР) бор, номинал қуввати 40000 кВА, ЮК чўлгами кучланиши ( класси ) 110 кВ га тенг.

Трансформатор қувватини тандашда унинг ўта юкланиши қобилияти ҳисобга олинса, номинал қуввати камайиши мумкин. Авариядан кейинги ўта юкланишини кўриб чиқамиз. Курук ва ёғли трансформаторлар учун 4.8 ва 4.9-жадваллар бўйича йўл қўйиладиган ўта юкланиш қиймати  $K_{\text{й.ю.}}$  ни ва вақти  $t_{\text{й.ю.}}$  ни аниқлаш мумкин.

4.8 - жадвал. Ёғли трансформаторнинг авариядаги ўта юкланишлари

$K_{\text{й.ю.}} \%$	200	100	78	63	60	58	47	45	42	25
$t_{\text{й.ю.}} \text{ мин.}$	1.5	10	20	30	40	50	60	70	80	120

4.9 - жадвал. Қуруқ трансформаторнинг авариядаги ўта юкланишлари

К.й. ю.	%	70	65	60	56	52	49	45	40	36	32	28	24	20
t. ю. мин		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Трансформаторнинг нормал режимда юклаш коэффициенти 93% дан ортиқ бўлмаса, уни авариядан кейинги режимда 5 сутка давомида 6 соатдан 40% га ўта юклаш мумкин. Бу ҳолларда совутиши кучайтирилиши лозим.

Трансформаторни систематик (нормал режимда) ўта юклани юкламалар графитига боғлиқ бўлиб, у графикнинг тўлдириши коэффициенти билан характерланади:

$$K_{\text{тт}} = \frac{S_p}{S_m} \quad (4.6)$$

бу ерда:  $S_p$ -суткалик графикдан ўргача қувват;  $S_m$ -графикдаги максимал қиймат.

Трансформаторни максимал юкламалар соатларида қўшимча юкланиш қиймати  $S'$  кўши керакли ўта юкланиши вақти  $t_{\text{п.п}}$  ва  $K_{\text{тт}}$  бўйича [A-6] 17.5-расмидаги номограмма бўйича топилади. ( $t_{\text{п.п.}}$ -юклама максимуми-нинг суткалик графикдаги соатлари сонига тенг).

Ёзда юкламалар пасайини ҳисобига қишида трансформаторни қўшимча ўта юклаш мумкин. Унинг қиймати  $S''$  кўши ёзги юкламанинг пасайини фоизи бўйича аниқланади ( $S''$  кўши қиймати  $S_{\text{н.т.}}$  дан 15% дан ошмаслиги керак).

Умумий ўта юкланиш  $S_{\text{кўш}}$  миндори 30% дан ортмаслиги лозим:

$$S_{\text{кўш}} = S'_{\text{кўш}} + S''_{\text{кўш}} \leq 0,3 S_{\text{н.т.}} \quad (4.7)$$

Куч трансформаторларининг қуввати қўйидаги шартлар бўйича танланади:

1). Қизиш бўйича:

$$\sum S_{\text{т.н}} \geq S_x \quad (4.8)$$

2). Юкланиш коэффициенти бўйича:

I-тоифали ЭИ ва И учун:

$$K_{\text{io}} = \frac{S_z}{\sum S_{\text{тн}}} \leq 0,7 \quad (4.9)$$

II ва III - тоифаларга кирувчи ЭП ва И лар

$$K_{\text{io}} = 0,8 \div 0,85 \quad (4.10)$$

Бу ерда:  $\sum S_{\text{т.н.}}$  - подстанциядаги трансформаторларнинг номинал

қувватлари йигиндиси:  $S_{\text{т.н}}$  - Іта трансформаторнинг номинал қуввати бўлиб, у қувватлар қаторидан олиниди: 2,5; 4; 6; 3; 10; 16; 25; 40; 63; 80 мВА қувватлари БПП трансформаторлари учун ишлатилади. Қатордаги қувватлар бир-биридан 1,6 марта фарқ қиласди. Йўл қўйиладиган ўта юкланиши ҳисобига номинал қувватларини 1,3 марта гача ошириш мумкин: 2500 (3250) кВА; 4000 (5200) кВА; 6300 (8190) кВА 10000 (13000) кВА; 16000 (20800) кВА; 25000 (32500) кВА; 40000 (5200) кВА; 63000 (81900) кВА; 80000 (104000) кВА.

Юқоридаги 18 та қувватлар  $(1) \div (3)$  - шартлар бўйича БПП даги трансформаторлар сони ва қуввати-нинг бир неча вариантиларини танлаш имкониятларини беради.

#### 4.8.3. Трансформаторлар ташлашда техника-иётисидий ҳисоблар

Трансформаторлар қувватлари қатори техник талабларга жавоб берувчи трансформаторлар сони ва қувватининг бир неча вариантини танлаш имкониятини беради. Техник иётисидий ҳисоблар (ТИХ) ёрдамида шу вариантилар ичидан иётисидий кўрсаткичлари энг яхшисини танлаш мумкин. Буни йиллик келтирилган сарфлар услуби билан ечилади. Бу услубда капитал қўйилмалар К ва эксплуатацион сарфлар С аниқланади. К сифатида куч трансформаторлариниң қиймати олинини мумкин. Чунки, кўпинча подстанциянинг ЮК ва ПК томонларида ўрнатиладиган электр жиҳозларниң қиймати иккала вариантида деярли бир хил бўлади ва асосан қувватлар қаторидаги қўшни бўлган 2 та вариантилар кўриб чиқилади (2,5 мВА ва 4 мВА ли вариант; 4 мВА ва 6,3 мВА ли вариантилар; 6,3 мВА ва 10 мВА ли вариантилар ва ҳ.к.з.). Аммо, 16 мВА ва 25 мВА ли вариантилар солиштирилганда ПК томонидаги тарқатиш қурилмалари (ТҚ) бир - биридан фарқ қиласди, чунки, 16 мВА қувватли трансформатор I та ПК чўлгамига, 25 мВА ли трансформатор эса 2 та ПК чўлгамига эга.

1-ҳолда  $K_1 = K_{\text{п}}$  бўлса 2-ҳол учун  $K_1 = K_{\text{п}} + K_{\text{тв}}$  бўлиб, бу ерда i-қабул қилинган вариантилар сони.

Эксплуатацион сарфлар С ни аниқлаш анча мураккаб ҳисобланади. - Бу сарфлар амортизация ажратмалари  $C_{\text{ai}}$  ва электр энергияси йўқотишлари  $C_{\text{ii}}$  йигиндисидан иборат :

$$C_1 = C_{\text{ai}} + C_{\text{ii}} \quad (4.11)$$

Электр энергияси йўқотишларини ҳисоблашда трансформаторларнинг ўзидағи актив қувват йўқотишлари  $\Delta P_{\text{т}}$  билан бирга трансформатор томонидан истеъмол қилинувчи реактив қувватни генератордан трансформаторгача узатувчи линия элементларида реактив қувватни узатишдан ҳосил бўлган қўшимча актив қувват йўқотишларини ҳам ҳисобга олиши керак. Бу қувват йўқотишлари келтирилган деб аталади ва қўйи-дагича топилади:

$$\Delta P_{\text{c.ю.}} = \Delta P_{\text{c.ю.}} + K \cdot \Delta P_{\text{к}} \quad (4.12)$$

$$\text{бу ерда: } \Delta P_{c,io} = \Delta P_{c,io} + K_{k,s} \cdot \Delta Q_{c,io}$$

$\Delta Q_{c,io}$  - трансформатордаги көлтирилган салт юриши йүқотишлари бўлиб, улар трансформаторниң ўзидағи салт юриши актив қувват йүқотишлари ва трансформаторнинг реактив қувват истеъмол қилинни натижасида ЭТС нийт барча элементларида ҳосил бўлувчи йүқотишлар йигин-дисидан иборат;  $\Delta P_k = \Delta P_k + K_{k,s} \cdot \Delta Q_k$  - қисқа туташувдаги көлтирилган йүқотишлар;  $\Delta P_{c,io}$  - салт юришдаги актив йүқотишлар;

$\Delta P_{k,t}$  - қисқа туташув актив йүқотишлари;  $K_{k,s} = -0,007 \text{кВт/кВАр}$  йўқотишлар ўзгариши коэффициенти;

$K_{io} = S_x / S_{th}$  - трансформаторнинг юкланиши коэффициенти;  $\Delta Q_{k,t}$  - қисқа туташув реактив қуввати;  $\Delta Q_k = -S_{th} \cdot U_k \% / 100$ ;  $\Delta Q_{c,io} = S_{th} \cdot I_{c,io} \% / 100$  - трансформатор салт юришда истеъмол қиласидаги реактив қувват;  $I_{c,io} \%$  - трансформаторнинг салт юриши токи, %;  $U_{k,t} \%$  - трансформаторнинг қисқа туташув кучланиши, %.

Электр энергияси йўқотишлари қиймати:

$$C_{k,t} = (\Delta P_{c,io} \cdot T_{k,t} + K_{k,t} \cdot \Delta P_k \cdot t) \cdot e_0$$

Трансформаторларниң сони ва қувватининг 2та варианти кўриб чиқилганда қоплани муддати аниқданади:

$$T_{k,t} = \frac{K_1 - K_2}{C_2 - C_1}; \quad (4.13)$$

Агар  $T_{k,t} \leq 8$  йил бўлса, капитал сарфлари катта вариант қабул қилинади. Агар  $T_{k,t} > 8$  йил бўлса, капитал қўйилмалари кичик бўлган вариант узил - кесил қабул қилинади.

#### 4.8.4. Уч чўлгамли трансформаторни ва бўлинган иккиламчи чўлгамли трансформаторлар ҳисоби

Саноат корхоналари ЭТС ида турли кучланишили истеъмолчиларни таъминлаш учун З чўлгамли транс-форматорлар ишлатилади. Бўлинган иккиламчи чўл-гамли трансформаторлар 25000 кВА ва ундан ортиқ қувватли бўлиб, уларда қисқа туташув токлари чекланган бўлади. ПК чўлгамнинг бирига осойишта режимли юкламалар, иккинчисига тез ўзгарувчан режимли юкламалар уланса, кучланиши режими яхшиланади.

З чўлгамли трансформаторда ЮК, ЎК ва ПК (ВН, СН ва НН) чўлгамлари ҳар бирининг қуввати  $S_{th}$  га тенг. Аммо, ҳисобларда ЎК ва ПК чўлгамлари юкламалари йигиндиси ЮК чўлгам юкламасига тенг қиласидан олинади. Масалан, ЮК - 100 %, ЎК - 60 %, ПК - 40 % бўлиши мумкин. Техник иётиносидий ҳисобларда З чўлгамли трансформатордаги көлтирилган актив қувват йўқотишлари  $\Delta P_{c,k}$  түйидагича тонилади:

бу ерда  $\Delta P_{c,io}$  - трансформаторнинг салт юриш ҳарфи;  $\Delta P_{c,k}$  - совутиши қурилмаси қуввати;  $\Delta P_{k,io}$  -  $\Delta P_{k,s}$ ,  $\Delta P_k$ , ик - юкори ўрта ва паст кучланишили чўлганишлардаги қисқа туташув қувватлари;  $K_{io}$ ,  $K_{k,s}$ ,  $K_{k,t}$ ,  $K_{io}$  - чўлгамлар бўйича юкланиши коэффициентлари ( $\Delta P_{c,k}$  -

совутинш қурилмасининг истеъмол қиладиган актив қувват -  $K_{\text{ю}} \geq 0.7$  бўлганда ҳисобга олинади).

Маълумотномаларда  $\Delta P_{K'_{\text{ВН НН}}}$ ,  $\Delta P_{K'_{\text{ВН-СН}}}$  ва  $\Delta P_{K'_{\text{СН-НН}}}$  қийматлари берилгани учун ҳар бир чўлгамдаги қувват йўқотишлари қўйидаги формуладар ёрдамида топилади:

$$\Delta P_{K,\text{ЕОК}} = \frac{\Delta P_{K'_{\text{ВН-СН}}} + \Delta P_{K'_{\text{ВН-НН}}} - \Delta P_{K'_{\text{СН-НН}}}}{2}$$


$$\Delta P_{K,\text{УК}} = \frac{\Delta P_{K'_{\text{ВН-СН}}} + \Delta P_{K'_{\text{СН-НН}}} - \Delta P_{K'_{\text{ВН-НН}}}}{2} \quad 4.14)$$

$$\Delta P_{K,\text{ПК}} = \frac{\Delta P_{K'_{\text{ВН-СН}}} + \Delta P_{K'_{\text{СН-НН}}} - \Delta P_{K'_{\text{ВН-НН}}}}{2}$$

Қолган ҳисоблар худди 2 чўлгамли трансфор-матор сингари бажарилади.

Иккига бўлинган ПК чўлгамли трансформаторда ПК чўлгамиининг иккى қисми ҳам 50 % дан юкламага мўлжалланган ( $\text{ЮК} \rightarrow 100\%$ ,  $\text{ПК1} \rightarrow 50\%$ ,  $\text{ПК2} \rightarrow 50\%$ ). ПК чўлгамлари иккى хил усуlda жойлаширилади. Агар ПК чўлгамиининг иккала қисми трансформатор стерженида устма-уст ўралган бўле (4.24-расм, а), улар орасида кучли магнит алоқаси бўлади ва алмаштириш схемасидаги қаршиликлари нолга тенг. Трансформаторнинг барча қаршилиги ЮК чўлгамиининг шоҳида тўплланган (4.24 - расм, б), бўлиб, бу алмаштириш схемаси учун қўйидагиларни ёзиш мумкин:
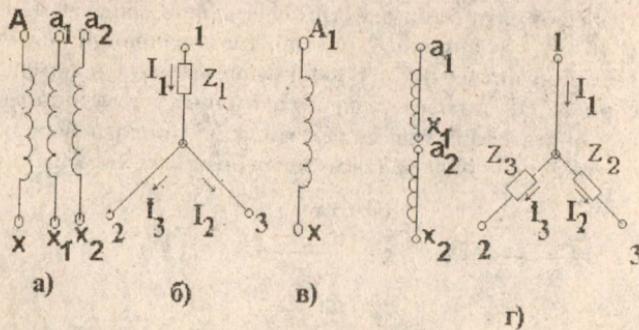
$$Z_{K,1,2} = Z_{K,1,3} \geq Z_{K,2,3}; \quad K_p \approx 0; \quad Z_1 = Z_{K,\text{штукчи}}$$



4.24-расм. ПК чўлгамиининг жойлашини схемалари.

4.24,в - расмда ПК чўлгамлари стерженининг юқорисида ва пастида жойлашган бўлиб, улар орасида магнит алоқаси йўқ ва трансформаторнинг ҳамма қаршилиги ПК чўлгами шоҳларида жойлашган.

БПП трансформаторлари ПК чўлгамлари "в" ва "г" расмларидағи деқ бўлса, чўлгамлар юкламалари бир-бирига ҳеч таъсир кўрсатмайди. Бунда бир чўлгамга тез ўзгарувчан юкламалар, иккинчи чўлгамга осойини-та юкламалар уланади.

Вентилли ўзгарттич учун "а" ва "б" - схемалари ишлатилади, ғунки бунида қисқа тутаишув токлари ва вентиллар коммутациясидаги токнинг ўзгариш тезлиги  $di/dt$  чекланади. Бу схема учун бўлининиши коэффициенти  $K_b$  қўйидагича тошилади :

$$K_b = U_{K, \text{икк}1-\text{икк}2} / [U_{K, \text{юк-}(\text{икк}1+\text{икк}2)}] = Z_{K,2,3} / Z_{K, \text{утувчи}}, \quad (4.15)$$

$K_b$  - коэффициенти ПК чўлгамлари орасидаги ўзаро алоқани кўрсатади.

#### 4.8.5. Подстанцияни кенгайтириши ва реконструкция масалалари

БПП ни кенгайтириши масаласи электр юкламалари яқин келажакда ўсими мумкин бўлган корхоналарда мавжуд бўлади. Юкламалар янги цехларнинг қурилиши ва янги, электр энергиясини кўпроқ ишлатувчи технологиялар ишга тушибданда ўсади. Бу ҳолларда БПП трансформаторларининг пойдевори қувватлар қаторида I қадамга ортиқ қувватли трансформаторга мўлжалланниб қурилади. Масалан, агар  $2 \times 6300$  кВА бўлса, пойдеворлар  $2 \times 10000$  кВА ли трансформатор учун баъзарилади. Баъзан 3-трансформатор ва унинг ТК си учун жой подстанция режасида кўрсатилади.

#### 4.9. БПП трансформаторларининг ўрнатилиши жойини танлаш. БПП тарқатилиши қурилмасининг компоновкаси ва конструкцияси

##### 4.9.1. БПП трансформаторларининг ўрнатиш жойини танлаш

БПП трансформаторлари электр юкламалари маркази (ЭЮМ) да ўрнатилса, 6-10 кВ кучланишили тарқатилиши тармоқларининг узунлиги энг кам бўлиб, ЭТСнинг иктиносидий кўрсаткичлари оптимал-тежамли бўлади. Баъзан БПП ни ЭЮМ дан электр энергияси манбаси томонига ва энг қўн юкламали цех ёнига сизжитиш талаб этилади. Корхона бош режасида ЭЮМ координаталари қўйидаги формуласалар ёрдамида ҳисоблаб тошилади.

$$X_{\text{ЭЮМ}} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{xi} \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n P_{xi}}, \text{ см}, \quad Y_{\text{ЭЮМ}} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{xi} y_i}{\sum_{i=1}^n P_{xi}}, \text{ см}$$

бу ерда  $i = 1 \div n$  - корхона цехлари сони;

$P_{xi}$  - цехларнинг ҳисобланган актив қувватлари, кВт;  $x_i$ ,  $y_i$  - алоҳида цехларнинг ихтиёрий ўтказилган хОу координаталар системасидаги координаталари, см ("санитиметр" энг қулай узунилик ўлчов бирлиги ҳисобланади).

Агар ҳар бир цехнинг суткалик графиклари мавжуд бўлса, корхона

ЭЮМ нинг координаталари ҳар соатда турли қийматларга эга бўлади ва ЭЮМ нинг магълум зонада жойлашувчи 24 тагача нуқтасини олини мумкин. Бу ЭЮМ нинг тарқални зонаси дейилади. Янги лойиҳаланаётган корхоналарда цехларнинг сутқалик графиклари номаълум бўлгани учун ЭЮМ ни цехларнинг ҳисобланган қувватлари Р<sub>х</sub> бўйича топилган координаталари билан белгиланган 1 та нуқтаси БПП ўрнатили учун ташланади. Аммо, кўпинча БППни ЭЮМ да жойлаштириши имкони бўлмайди. Умумий ҳолда БПП ви ўрнатиш учун қўйидаги факторлар ҳисобга олинади:

1) Корхона режасида ЭЮМ нуқтаси координатлари; 2) 110 кВ кучланишили линияларни корхона ҳудуди ичидаги ўтказиш имкони борлиги; 3) Корхонада электр энергиясини кўпинча ишлатувчи цех ёки цехлар мавжудлиги; 4) Корхона ҳудудининг мухит шароити. Юқоридаги факторлардан 2-фактор мавжуд бўл-маса, БПП корхона четидаги қулай жойда ўрнатилади. Агар корхона ҳудудида кимёвий актив чанг ва тутун ажратлиб чиқувчи технологиялар ишлатилса, БПП ифлосланган зонада ташқарида шамолни доимий йўнилишини ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади.

#### 4.9.2. Истеъмолчига яқинлаштирилган подстанциялар

Агар БПП ни кўп энергия ишлатувчи цехнинг ичидаги ёнида жойлаштирилса, у истеъмолчига яқинлаштирилган подстанция (ИЯП) га айланади. 35±220 кВли подстанцияни бевосита истеъмолчилар японига жойлаштириши натижасида беъ10 кВ кучла-нишили тарқатни тармоқларининг узунлиги қисқариб, кабель сарфи ва электр энергия йўқотинилари камаяди, ЭТС нинг иқтисодий кўрсаткичлари яхшиланади. Мухит шароити ифлосланмаган корхоналарда ИЯП нинг 35±220 кВ ли тарқатни қурилмаси очиқ конструкцияли, трансформаторлари барча ҳолларда очиқ ўрнатиллади, баъзан трансформаторлар кучайтирилган изоляцияли бўлиши мумкин.

ИЯП трансформаторлари ёнидан ўтувчи (транзит) линияларга ёки радиал линияларга уланиши мумкин. ЮК томонида (35±220 кВ) тарқатни қурилма-сисиз, қисқа туташтиргич ва ажраттич ўрнатилади (радиал линияга уланса, ажраттич бўлмайди).

35 кВли ИЯП бўлса, 35 кВ томонида мухит шароитидан қатъий назар ёпиқ тарқатни қурилмаси ўрнатиш қулай. Бунда арzon нархли С-35 узгичи қўлланилади.

Мухит шаронти ифлосланган бўлса, ифлосланни зонасини шартли равишда 2 қисмга бўлинади. 1-қисмга юқори даражада ифлосланган (Ш-даражали ифлос-ланиш) ҳудудлари киради. Бу ерда ёпиқ подстанция ишлатилади. 2-қисмга камроқ ифлосланган (Ш-даражалли) ҳудудда очиқ тарқатни қурилмаси ишлатилиб, электр жиҳозлари кейинги синф (класс)даги кучла-нишга чиқарилган кучайтирилган изоляцияли бўлиши керак. Агар бундай жиҳозлар йўқ бўлса, бу ҳолатда ҳам ёпиқ тарқатни қурилмаси ўрнатилади.

#### **4.9.3. БПП тақсимлаш қурилмасынан комплект тарқатыш шкафлари**

Саноат корхоналарында  $35\div220$  кВ ли комплект подстанциялар көнг ишлатилмоқда. Бу подстанцияларнинг  $6\div10$  кВ ли тақсимлаш қурилмалари ичкарида ўрнатиладиган КРУ түридаги комплект тақсимлаш қурилмалари-шкафлардан ийгилади. Ташиқаридан ўрна-тиладиган КРУН шкафлари эса кам ишлатилади. Чунки, корхоналарнинг мұхит шароитлари күпинча ифлосланған бўлади, тез-тез таъмирлаш ишлари бажарип турилади. КРУН бу талабларга жавоб бермайди.

КРУ шкафларининг бир нечта сериялари бор. Бу шкафлардаги 10 кВ ли умумий ишлатиладиган ВМП-10 К ёғли узгичлари ва электр пеңчлари учун ВМП-10 Э түридаги узгичлар 630-1000-1500-2000-3000 А номинал токларга мўлжалланган. Бу узгичларнинг узиш қобилияти 10 кВ да 350 мВА ва 6 кВ да 200 мВА га тенг. КР-10/500 шкафида ВМПЭ-10 узгичи ўрнатилган бўлиб, у 1000-1250-2500-3200 А номинал токка, 10 кВ да 500 мВА узиш қувватига ва 75 кА зарб токига чиқарилади.

Электр ёғли пеңчлар учун электромагнит ўчириш системасига эга бўлган 6 кВли, 800-1000-1500 А номинал токли, узиш қобилияти 200 мВА ли ВЭМ-6 узгичлари ўрнатилган К-Х шкафлари чиқарилади.

КРУ шкафларидан ёғли узгич иштесел контактлари бўлган гидиракли аравачада ўрнатилади. Бу аравачани камерадан чиқарилганда электр занжирида кўринадиган узилиш ҳосил бўлади. КРУ ячейкасининг қўзгалмас фасадида ўлчов приборлари ва ҳимоя релелари жойлаштирилди. Қўзгалувчан аравачали КРУ дан ташқари МГТ-10 түридаги оғир, ёғли стационар (қўзгалмас) узгичли КРУ шкафлари ҳам бор. Улар 2000 ва 3000 А номинал токка эга.


#### **4.9.4. БПП тарқатыш қурилмасининг компоновкаси (шаклланиши)**

КРУ шкафларининг мўлжалланиши бўйича тўри (сеткаси) мавжуд. Бу сеткада кириши, секцияларо, чизиқли шкафлар, кучланиши трансформаторлари, кабель йигма (сборка)лари, штепсели ажраттичлар ўрнатилган шкафлар ҳам бор. Булар илгари танланган ЭТС схемаси бўйича чизиқли шкафлар сони ва уларнинг токларини ташлаш имконини беради. Кириши узгичи бўлган шкаф истеъмолчиларнинг умумий ҳисобий токи бўйича, секциялароро шкаф эса бу токнинг ярми бўйича танлади. Чизиқли шкафлардаги ёғли узгичларнинг номинал токлари шу шкафларга уланадиган кетувчи лицияларнинг ҳисобий токларидан каттароқ қилиб танлади. Кириши, секциялароро ва чизиқли шкафлардан ташқари НОМ ва НТМИ түридаги кучланиши трансформаторлари ўрнатилган шкафлар ҳар секцияга биттадан танланади. БПП икки трансформаторли, 2,4,6 ва 8 секцияли бўлиб. ҳар бир секцияда чизиқли шкафлар сони 46 та билан чекланади. Чизиқли узгичларнинг номинал токи 630 ёки 1000 А бўлиб, улардан яхшироқ фойдаланиши учун кетувчи лицияларнинг ҳисобий ток

лари етарли даражада 630 ёки 1000 А га яқин қийматлари эга бўлиши керак. Бунга эришиш учун радиал схема оралиқ тарқатиш пунктлари (РП) билан, магистрал схемаси эса ток ўтказгичли ёки жуфт ўтиб кетувчи магистрални бўлиши керак.
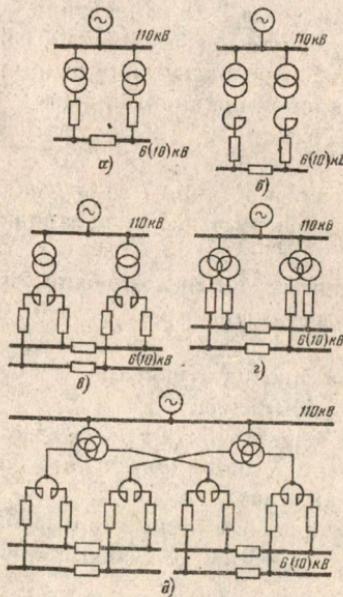
#### 4.9.5. БПП 6 - 10 кВ ли тақсимлаш қурилмасининг схемалари ва қисқа туташув токларини чеклаш

БПП трансформаторларининг қуввати ортгани сари 6÷10 кВ томонидаги қисқа туташув токлари ҳам ортиб, уларни чеклаш талаб қилинади. Бунинг учун қийидаги тадбирлар кўрилади: а). Битталик ёки иккилантан реакторлар қўлланаш; б). Иккиламчи чўлғами иккига бўлинган трансформаторларни ўрнатиш. Бундай трансформаторлар 25 мВА номинал қувватдан бошлаб чиқарилади. Бундай конструкция 10 кВ да қисқа туташув токларини 80 мВА қувваттacha чеклайди. 6 кВ да 63 мВА ва 80 мВА қувватли трансформаторлар учун яна қўшимча иккилантан реактор ҳам ўрнатилиши зарур. Бунда 2 трансформаторли БПП нинг 6 кВ ли ТК 8 шиналар секциясидан иборат бўлади. Бу ЭТС схемасини мураккаблаштириб, юкламаларни секцияларга тақсимлашда қийинчилик келтириб чиқади. Бундан ташқари, иккилантан реакторлар электр ёйли печлар ва катта қувватли прокат моторларни улаш учун ҳам ўрнатилади. 4.25-расмдаги аёд да тақсимлаш қурилмасининг схемалари келтирилган.



4-25 расм. БПП тақсимлаш қурилмасининг схемалари ва қисқа туташув токларини чеклаш.

а) трансформатор реактив қаршилиги билан; б) реактор ёрдамида; в) иккилантан реактор билан; г) парчалантан чүлгамлар билан; д) парчалантан чүлгамлар ва иккилантан реактор билан.

#### 4.9.6. БПП трансформаторлари таңлаш бүйічча мисол

Мисол: Машинасозлик заводининг бош пасайтирувчи подстанцияси трансформаторларининг энг юклантан күни учун суткалик графиги 4.10-жадвалда берилған. 1 - тоифага киругчи истеъмолчилярнинг қуввати 10 мВА га тең. Завод көзажакда көнтгайтириләди. БПП трансформаторларининг сони ва қуввати таңланын.

4.10 - жадвал. Машинасозлик заводининг суткалик графиги

S(t), мВА	8.5	17.5	25	20	12.5	8.5	22.5	17.5	20	8.5
t, соат	1÷7	8	9,10	11,12	13	14	15,16	17	18÷23	24

Ечиш: 1). БПП трансформаторлари сонин таңлаймиз. Завода 1-тоифага киругчи истеъмолчиляр борлығи учун подстанцияда 2 та трансформаторлар таңлаймиз.

2). БПП трансформаторлари қувватини йүл қўйиладиган ўрта юкланишини ҳисобга олган ҳолда 2 та вариантини белгилаймиз. Берилған суткалии графикдан энг катта қувват  $S_{max}=25$  мВА ва бу юкламанин вақти  $t=2$ соатни оламиз. Энг юклантан сутканинг юкламалар графиги нинг тўлдириш коэффициентини аниқлаймиз:

$$K_{T,T} = \frac{8.5 \cdot 7 + 17.5 \cdot 1 + 25 \cdot 2 + 20 \cdot 2 + 12.5 \cdot 1 + 8.5 \cdot 1 + 22.5 \cdot 2 + 17.5 \cdot 1 + 20 \cdot 6 + 8.5 \cdot 1}{24 \cdot 25} = 0.67$$

[A-6] даги 17.5 расмда  $K_{T,T}=0.67$  ва  $t=2$ соат учун суткалик графиги бүйича йўл қўйиладиган систематик ўта юкланиш:

$$S'_{\text{й.ю}} = 0.2 \cdot S_{\text{н.т.}}$$

Йиллик графикнинг хотекислиги ҳисобига (ёзги кам юкланиш) трансформаторларни қўнимчча равишда  $S'_{\text{й.ю}}=15\%$ , ёки  $S'_{\text{й.ю}} = 0.15 \cdot S_{\text{н.т.}}$  ўта юкланиш мумкин.

Нормал режимда заводининг максимал юклама-ларида йўл қўйиладиган ўта юкланишлар йигинидиси:

$$S_{\text{й.ю}} = S'_{\text{й.ю}} + S''_{\text{й.ю}} = 0.15 \cdot S_{\text{н.т.}} + 0.2 \cdot S_{\text{н.т.}} = 0.35 \cdot S_{\text{н.т.}}$$

Йўл қўйиладиган ўта юкланиш 30% дан ортаслиги учун  $S_{\text{й.ю}}=0.3 \cdot S_{\text{н.т.}}$  қабул қиласиз.

Трансформаторлар қувватининг 2 та вариантини қабул қиласиз.

1-вариант. 2 та  $S_{\text{н.т.}}=16$  мВА қувватли трансформаторлар қабул қиласиз:

$$S_{\text{н.т.}} \cdot \Sigma = 2 \cdot S_{\text{н.т.}} = 2 \cdot 16 = 32 \text{ мВА}$$

Максимал юкламада трансформаторнинг юкланиши коэффициенти

$$K_{\text{ю}} = S_{\text{МАРС}} / 2 \cdot S_{\text{т.н.}} = 25 / 2 \cdot 16 = 0,78$$

2-вариант. 2га  $S_{\text{Н.Т.}} = 10$  мВА қувватлы трансформаторлар оламиз:  
 $S_{\text{Н.Т.}} \Sigma = 2 \cdot 10 = 20$  мВА

Максимал режимда 2 га трансформаторларининг йўл қўйиладиган энг катта қуввати:

$$S_{\text{макс.т}} = 1,3 \cdot 2 \cdot 10 = 26 \text{ мВА}$$

Иккала вариант ҳам нормал режимда талаб-ларга жавоб беради:

1 - вариантида 32 мВА > 25 мВА,

2 - вариантида 26 мВА > 25 мВА

3. Битта трансформатор ўчирилганда, ишлайдиган 2-трансформаторнинг ўта юкланишини текширамиз.

1-вариант. 16 мВА қувватли 1га трансформатор ўчирилганда, 2-трансформатор  $1,4 \cdot S_{\text{Н.Т.}} = 1,4 \cdot 16 = 22,4$  мВА қувватни ўтказими мумкин. Бу корхона қувватининг 90% ни ташкил этади. 1,4 коэффициенти авариядан сўнг энг катта ўта юкланишини ҳисобга олади.

2-вариант. 10 мВА қувватли 1 га трансформатор ўчирилганда ишлаб қолган 2-трансформатор  $1,4 \cdot 10 = 14$  мВА қувватни ўтказади. 1-тоифага кирувчи истеъмолчиларнинг қуввати 10 мВАга тенглигини ҳисобга олсақ, улар таъминотида узулиш бўлмайди. 2 ва 3 - тоифага кирувчи истеъмолчилар маълум вақтта узилишига йўл қўйишини ҳисоблаб, 2-вариантни ҳам талабларга жавоб беради дейиш мумкин.

#### 4. Техник-иқтисодий ҳисобларни баҳарамиз.

Иккита чўлғамли 35 кВ классидаги трансформаторларининг техник кўрсаттичлари [A-6] да келтирилган.

##### 1-Вариант:

$$S_{\text{Н.Т.}} = 16 \text{ мВА}; \Delta P_{\text{c.ю}} = 21 \text{ кВт}; \Delta P_{\text{к}} = 90 \text{ кВт}; U_{\text{к}} = 8\%; I_{\text{c.ю}} = 0,6\%; K_{16} = 18,6 \text{ м.сўм.}$$

##### 2-Вариант:

$$S_{\text{Н.Т.}} = 10 \text{ мВА}; \Delta P_{\text{c.ю}} = 14,5 \text{ кВт}; \Delta P_{\text{к}} = 56 \text{ кВт}; I_{\text{c.ю}} = 0,8\%; U_{\text{к}} = 7,5\%; K_{10} = 12,35 \text{ м.сўм.}$$

Трансформаторлардаги йиллик қувват йўқотишларини уларнинг иқдисодий афзал режимида аниқлаймиз.  $K_{\text{п.ж.}} = 0,05 \text{ кВт/кВАр}$  қабул қиласиз.

##### 1-Вариант.

$$\Delta Q_{\text{c.ю}} = S_{\text{Н.Т.}} \cdot I_{\text{c.ю}} \% / 100 = 16000 \cdot 0,6 / 100 = 96 \text{ кВАр};$$

$$\Delta Q_{\text{к}} = S_{\text{Н.Т.}} \cdot U_{\text{к}} \% / 100 = 16000 \cdot 0,6 / 100 = 1280 \text{ кВАр};$$

$$\Delta P_{\text{c.ю}} = \Delta P_{\text{c.ю}} + K_{\text{и.и.}} \cdot \Delta Q_{\text{c.ю}} = 21 + 0,05 \cdot 96 = 25,8 \text{ кВАр};$$

$$\Delta P_{\text{к}} = \Delta P_{\text{к}} + K_{\text{п.ж.}} \cdot \Delta Q_{\text{к}} = 90 + 0,05 \cdot 1280 = 154 \text{ кВт};$$

Битта трансформатордаги келтирилган қувват йўқотишлари:

$$\Delta P_{16} = \Delta P_{\text{c.ю}} + K^2_{\text{ю}} \cdot \Delta P_{\text{к}} = 25,8 + K_{\text{ю}}^2 \cdot 154;$$

Иккита трансформатордаги қувват йўқотишлари:

$$\Delta P' \cdot 2 \cdot 16 = 2 \cdot \Delta P_{\text{c.ю}} + 2 \cdot \Delta P_{\text{к}} = 51,6 + K^2_{\text{ю} 0,5} \cdot 2 \cdot 154 = 51,6 + K^2_{\text{ю} 0,5} \cdot 308 \text{ кВт};$$

Бу ерда  $K_{\text{ю} 0,5}$ -2 та трансформатор ишлагандаги юкланиши коэффициенти;

**2 - вариант**

$$\Delta Q_{\text{CIO}} = (10000 \cdot 0.8) / 100 = 80 \text{ кВАр};$$

$$\Delta Q_K = (10000 \cdot 7.5) / 100 = 750 \text{ кВАр};$$

$$\Delta P_{\text{CIO}} = 14,5 + 0,05 \cdot 80 = 18,5 \text{ кВт};$$

$$\Delta P_K = 65 + 0,05 \cdot 750 = 102,5 \text{ кВт};$$

$$\Delta P_{10} = 18,5 + 102,5 \text{ кВт};$$

$$\Delta P_{2,16} = 37 + 0,5 \cdot 205 \text{ кВт};$$

Иккита трансформатор билан ишланға ўтиш қувватини анықтаймиз :

1). 16000 кВА ли трансформатор учун

$$S_A = S_{HT} \text{ мВА}$$

(бу формула [A1] да 163 бетда көлтирилған).

2). 10000 кВА ли трансформатор учун

$$S_A = 10 \text{ мВА}$$

Варианттар бүйічка іқтисодий күрсаткычларни ҳисоблаймиз:

1 - вариант:

$$\text{Капитал құйилмалар } K_1 = 2 \cdot K_{16} = 2 \cdot 18,6 = 37,2 \text{ минг сүм};$$

$$\text{Йилдик амортизация ажратмалари } Ca_{16} = K_A \cdot K_1 = 0,1 \cdot 37,2 = 3,72$$

минг сүм;

$$C_0 = 0,02 \text{ сүм} / (\text{кВт} \cdot \text{с}) \text{ бұлғанда электроэнергия йүқотишлари қиймати} \\ C_{II} = C_0 \cdot \Delta W_{16} = 0,02 \cdot 1208628^* 24,2 \text{ м.с.й.}$$

Йилдик эксплуатацион сарфлар :

$$C_{16} = Ca_{16} + C_{II} = 3,72 + 24,4 = 27,92 \text{ сүм/йил.}$$

2 - вариант:

$$\text{Капитал құйилмалар } K_2 = 2 \cdot K_{10} = 2 \cdot 12,35 = 24,7 \text{ сүм.}$$

$$\text{Йилдик амортизация ажратмалари } Ca_{10} = K_A \cdot K_2 = 0,1 \cdot 24,7 = 2,47 \text{ м.сүм/йил.}$$

Электроэнергия йүқотишлари қиймати

$$C_{II10} = C_0 \cdot W_{10} = 0,02 \cdot 1487331 = 29,7 \text{ м.сүм.йил.}$$

Йилдик эксплуатацион сарфлар

$$C_{10} = 47 + 29,7 = 32,12 \text{ м сүм.}$$

Копланш муддатини анықтаймиз :

$$T_{K.M} = \text{йил}$$

$T_{K.M} = 2,94 \text{ йил} < 8 \text{ йил} \text{ бұлғаны учун } (T_{K.M.NORM} = 8 \text{ йил нормадаги қопланш муддати})$  1-вариант іқтисодий томондан афзалроқ. Заводни кела жакда кеңгайшишини ҳам ҳисобға олған ҳолда 1-вариантдаги  $2 \times 16$  мВА қувватлы трансформаторларни үзил-кесіл тәнлаймиз.

Қүйидеги жадвалда варианктар бүйічка қувват ва электроэнергия йүқотишлар ҳисоби көлтирилған:

4.11-жадвал

Юклама графиги погоналари №	Юклама кВА	Кю	$K_{\text{ю}0.5}$	Юклама погонаси муддати	Трансфор- маторлардаги кувват йүқотиш- лари, кВт	Трансфор- маторлар- даги энер- гия йүқо- тишлари, кВт <sup>*</sup> с / йил
I - вариант						
1	1250	0,078	-	760	26,74	20320
2	2500	0,156	-	750	29,54	22161
3	8750	0,547	-	2000	97,68	195356
4	12500	-	0,39	1250	98,44	123050
5	17500	-	0,547	1500	195,36	293034
6	22500	-	0,703	1250	203,8	254770
7	25000	-	0,782	1250	239,9	299937
ЖАМИ 1 ЙИЛДА $\Delta W_{16} = 1208628$ кВт * с						
II - вариант						
1	1250	0,125	-	760	20,1	15277
2	2500	0,25	-	750	24,9	18680
3	8750	-	0,438	2000	76,3	152656
4	12500	-	0,625	1250	154	192598
5	17500	-	0,875	1500	193,9	290928
6	22500	-	1,125	1250	296,4	370566
7	25000	-	1,25	1250	357,3	446625
ЖАМИ 1 ЙИЛДА $\Delta W_{10} = 1487331$ кВт * с						

## 5-БОБ. РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ ЎРНИНИ ҚОПЛАШ

### 5.1. Реактив қувватни ўрнини қоплаш түғрисида умумий матъумотлар ва реактив қувват ўрнини қоплаш вазифалари

Реактив қувватнинг бир қисмини генераторлардан, қолган қисмини корхоналарга ўрнатыладиган маҳаллий манбалардан олин мумкин. Истеъмолчилар учун реактив қувватни корхоналардаги маҳаллий манбаларда олишига реактив қувватни ўрнини қоплаш (компенсациялаш) дейилади (РҚҮҚ). РҚҮҚ электр таъминот системасининг иқтисодий ва техник кўрсаткичларини яхшилаш имконини беради. Электр тармоқларда электр энергиясини узатиш жараёнини кўриб чиқамиз.

Узатилаётган тўла қувват :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (5.1)$$

ва ўтаётган ток

$$I = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{\sqrt{3} \cdot U_H} \quad (5.2)$$

(5.1) ва (5.2) ларда реактив қувват тұла равицида линия бөшидаги маңба энергосистеманың район подстанциясыдан олинады деб фараз құпинади. Линия охýрида (корхонада) қувваты  $Q_k$  бўлган маҳаллий реактив қувват манбалари ўрнатылганда тұла қувваты ва ток қуйидагича бўлиши мумкин:

$$S' = \sqrt{P^2 + (Q - Q_k)^2} \quad (5.3)$$

ва ток

$$I' = \frac{\sqrt{P^2 + (Q - Q_k)^2}}{\sqrt{3} \cdot U_H} \quad (5.4)$$

бу ерда  $Q_k$  - ўрнини қоплаш қурилмаси бўлган маҳаллий манбаниң қувваты.  $S' < S$  бўлгани учун маҳаллий манбалардан фойдаланиш ЭТС даги трансформаторлар сони ёки қувватини камайтириш мумкин;  $I' < I$  бўлгани учун электр узатиш линиясининг кесим юзаси камаяди ёки ўтказиш қобилияти ортади, линиядаги реактив қувват узатишда ҳосил бўладиган қўшимча актив қувват йўқотишлари камаяди.

### 5.1.1. Реактив қувват истеъмолини камайтириш усуллари

Реактив қувватининг асосий истеъмолчилари қуйидагилар:

1. Асинхрон моторлар (АД) - улар умумий реактив қувватининг 60 % истеъмол қиласди.

2. Күч трансформаторлари - реактив қувватиниг таҳминан 20 % истеъмол қиласди.

3. Бошқарилувчи тұғрилагичлар, индукцион печлар ва бошқалар таҳминаи 15-20 % истеъмол қиласди.

Корхона ва цехлар бўйича системадан олинадиган реактив қувват истеъмолини камайтириш учун кучланиши 1000 гача ва 1000 дан юқори конденсатор батареялари (КБ), юқори кучланишили синхрон моторлар (СМ), синхрон компенсаторлар ва реактив қувватиниг статик манбалари ишлатилади. Бундан ташкари технологик механизмларниң ва электр қурилмаларининг ишлап жараёнита ва тузилишига таъсир қилиб, реактив қувват истеъмолини камайтириш мумкин. ЭТС ни лойиҳалари ва ишлатинида реактив қувват ўрнини қоплаш учун 2 хил тадбирлар ишлатилади:

1. Махсус реактив қувват манбаси ишлатилган ҳолда уни қоплаш;

2. Махсус маңба ишлатмасдан технологик жараёнга, электр қурилмаси конструкциясига ва параметрларига таъсир қилиб ўрнини қоплаш тадбирлари.

Шу тадбирларини кўриб чиқамиз:

1. Механизм ёки станокдаги асинхрон моторнинг салт юрши вақтини чеклаш. Чунки, АД салт юрганда асосан реактив қувватни истеъмол қиласди ва унинг қувват коэффициенти сој кичик қийматта эга. Шунинг

учун салт юриш вақти 10 сониядан ортиқ бўлган моторни тармоқдан автоматик узувчи мосдама ўрнатилиди.

2. Механизм конструкцияси имкон берса, юклари коэффициенти кичик бўлган АД ларни кичикроқ қувватли моторга алмаштириши.

Буида моторнинг юкланиши коэффициенти  $K_{\text{ко}} < 0.45$  бўлса, катта қувватли моторни кичик қувватлиси билан иктиносидий ҳисоблар бажармасдан алмаштириш мумкин. Агар  $0.45 K_{\text{ко}} < 0.7$  бўлса, техника - иктиносидий ҳисоблар асосида алмаштириш мумкин.

3. Кам юкланган АД ва СМ ларни статор чўлгамларига берадиган кучланиши чўлгамларни учбурчакдан юлдузга қайта улан орқали камайтириши билан реактив қувват истеъмолини қисқартириши. Буни номинал кучланишида чўлгамлари учбурчак усулига уланадиган 4А сериясидаги моторлар утун қўллаши мумкин.

4. Имкони борича доимий иш режимига эга механизmlарда ўрнатилган АД ларни СМ лар билан алмаштириши (насослар, компрессорлар, вентиляторлар). Чунки СМ реактив қувватни истеъмол қилмасдан, ўзи ишлаб чиқариб, тармоқа беришни мумкин.

5. Ўзгармас иш режимли механизmlар учун (катта қувватли насослар, компрессорлар, вентиляторлар учун) янгидан лойиҳалаш даврида СМ ўрнатишни кўзда тутиш.

Юқоридаги тадбирларни бажариш учун капитал маблағлар кам сарфланади. Шунинг учун уларни биринчи навбатда бажариб, сўнгра зарур бўлса реактив қувватнинг маҳсус манбаларини қўллаши мумкин.

## 5.2. Реактив юкламалар учун ўринини қоплаши қурилмалари, уларниң схемалари, конструкциялари ва асосий қўреаткичлари

Саноат корхоналарида реактив қувват манбалари сифатида конденсатор батареялари, синхрон моторлар синхрон компенсаторлар ва реактив қувватнинг вентиляли манбалари ишлатилади.

Конденсатор батареяларни кўриб чиқамиш. Кучланиши 10 кВ гача бўлган конденсатор батареясида керакли қувватни олиш учун 3 фазали конденсаторлар, 20-35 кВ ли конденсатор батареясида 1 фазали конденсаторлар кетма-кет ва параллел уланиб, батарея ҳосил қилинади. Кучланиши 380 вольтли, 6 кВ ва 10 кВ ли конденсаторлар мавжуд. Улар минерал ёғ шимитилган (КМ туридаги) ва синтетик суюқлик шимитилган (КС) турода бўлади. 380 В ли конденсаторларнинг қувватлар шкаласи  $4 \div 50 \text{ кВАр га}$ ,  $6 \div 10 \text{ кВ ли}$  конденсаторларнинг қувватлар шкаласи  $10 \div 75 \text{ кВАр га}$  тенг.

Конденсатор батареяларининг иктиносидий қўрсат-кичлари қўйидагича :

1). Солиширма қувват йўқотинилари 380 В да  $P_{\text{сол}} = 4 \text{ Вт/кВАр}$ ; 6-10 кВ да  $P_{\text{сол}} = 2 \div 2.5 \text{ Вт/кВАр}$ .

2). Юқори кучланишили конденсаторларнинг солиширма қиймати паст кучланишили конденсаторларга қараганда арzonроқ.

Ҳозирги пайтда комплект конденсатор қурилмалари (батареялари)

ишилатилади. Уларнинг қуввати бир нечта погонада ростланиши мумкин. Погоналар сони 2-5 тагача бўлади. Лойиҳаларда кўп ишилатиладиган комплект қурилмалар қўйидагилар:

УКПН-0,38-110,	УКЛН-0,38-110
УКПН-0,38-150 (160),	УКЛН-0,38-150 (160)
УКПН-0,38-220,	УКЛН-0,38-220
УКПН-0,38-300 (320),	УКЛН-0,38-300 (320)

Бу ерда: УК-кondенсатор қурилмаси; Н-кучланиши ростлаш мумкин; 0,38-кучланиши (кВ); 110,150 (160),220,300(320)-қувватлари, кВАр; П-ўнг томонга, Л-чап томонга ўрнатилувчи.

Ёритин юкламалари учун УК туридаги батареялар чиқарилади. УК-40,60,72,110;

6÷10 кВ кучланишларда КУ ва КУН туридаги комплект батареялар ишилатилади (КУ-450;600;900-хона ичидаги ўрнатиш учун, КУН-450;600;900 ташқарида ўрнатиш учун).

Электр юритма учун ишилатиладиган 6÷10 кВли синхрон моторларнинг қўзготиш режимларини кўриб чиқамиз.

Агар СМ ишиг қўзготиш токи ікъ ўзининг номинал қиймати іёлдан кичик бўлса (ікъ<ікън), у АД сингари ишилаб, тармоқдан реактив қувватни истеъмол қиласди. Бу кам қўзготиш режими дейилади.

ікъ=ікъ.н бўлса, СМ тармоқдан реактив қувват олмайди ва бермайди, бунда cosφ=1 га тенг бўлади.

ікъ>ікън бўлса, ўта қўзгатиш режими кузатилади. Бунда СМ тармоқда реактив қувват беради ва кучланишини оширади. Агар бирор ишилаб чиқариш механизмда ишилаб турган СМ ни реактив қувват маибаси сифатида ишилатилса, қапитал сарфлар 0 га тенг деб олиниади. Аммо, СМ да қўшимча актив қувват йўқотишлари пайдо бўлади:

$$\Delta P_{cm} = \frac{D_1}{Q_H} \cdot Q + \frac{D_2}{Q_H^2} \cdot Q^2$$

бу ерда  $D_1, D_2$  - Моторнинг техник кўрсаткичларига боғлиқ бўлган солиштирма қувват йўқотишлари [кВт];

$D_1/Q_H$  - [кВт/кВАр] ва  $D_2/Q_{Hn}$  [кВт/кВАр<sup>2</sup>] - солиштирма қувват йўқотишлари матълумотномаларда берилади.


$Q_H$  - моторнинг номинал реактив қуввати, кВАр (пасиорт қиймати)

$Q$  - мотордан олиниётган реактив қувват, кВАр;

СД дан олиниши мумкин бўлган энг катта реактив қувват қўйида гича топилади:

$$Q_{cd} = \frac{\alpha_m \cdot P_H \cdot \operatorname{tg} \varphi_H}{\eta_H}$$

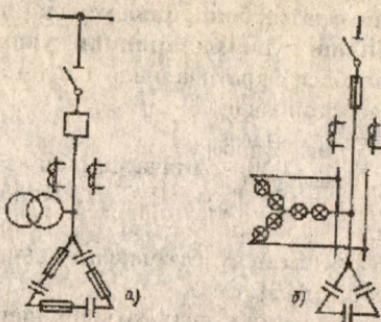
бу ерда  $P_H$  - моторнинг номинал қуввати; ам-1.1÷1.4 - мотор конструкциясига боғлиқ бўлган коэффициент,  $\eta_H$  - фойдали инг коэффициенти



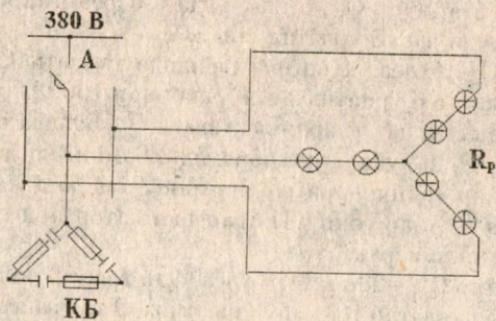5.1-расм. 6-10 кВ ли конденсатор батареяларининг уланиши схемалари  
бу ерда:  $R_p$  - разряд қаршилиги

СМ ни салт режимда ишлатиб, фақат реактив қувват манбаси сифатида қўйлани катта фойда келтирмайди, салт юрганда актив қувват йўқотилиши кўн бўлади.

Конденсатор қурилмалариниң схемаларини кўриб чиқамиз.  
5.1-расмдаги а - схемада ЮК конденсатор батареясини узигч орқали уланиши келтирилган. Разрядлаши қаршилиги сифатида 2 та 1 фазали кучланиши трансформатори ишлатилади. б - схемада ПК кучланишили конденсатор батареясини уланиши кўрсатилган бўлиб, разряд қаршилиги сифатида чўғланма лампалар ишлатилган.



5.2 - расм. 380 В кучланишида марказлашган ўринини қоплаш схемаси.

5.2-расмдаги марказлаштирилган ўринини қоплаш схемаси келтирилган бўлиб,  $R_p$  сифатида чўғланма лампалар қўйланилган. Лампаларни юлдуз усулида ҳар бир фазага кетма-кет 2 тасини улаш улардаги кучланишини 110 В гача камайтириб, ингели муддатини оширади.

### 5.3. Ўрнини қоплаш қурилмаларнинг қуввати, ўрнатиш жойи ва иш режимиини ташлаши, автоматик бошқариш усуллари ва принциплари

#### 5.3.1. Ўрнини қоплаш қурилмаларининг қувватини ташлаши

Реактив қувват манбаси сифатида ишлатиладиган қурилманинг керакли қуввати қўйидагича топилади:

$$Q_{KK} = P_{y,иль} \left( \operatorname{tg}\phi_{y,иль} - \operatorname{tg}\phi_{норм} \right)$$

Бу ерда  $P_{y,иль} = W_{иль}/T_{иль}$  - ўртача йиллик актив қувват.

$\operatorname{tg}\phi_{y,иль} = V_{иль}/W_{иль} = (Q_X \cdot T_{MP}) / (P_X \cdot T_M)$  - йиллик ўргача реактив қувват коэффициенти.

$T_M$  ва  $T_{MP}$ -актив ва реактив қувват максимумларидан фойдаланинг йиллик соатлар сони [A-6].

$\operatorname{cos}\phi$  норм-норматив реактив қувват коэффициенти бўлиб, қиймати cosjnорм бўйича ҳисобланади. Агар корхона район подстанциясидан таъминланаб, 2 та погонали трансформация - БПП, ТП мавжуд бўлса cosjnorm=0,95 га тенг бўлади. Агар 1 та погонали трансформация (ТП) бўлса,  $\operatorname{cos}\phi_{норм}=0,93$ , корхона генератор кучланиши остида таъминланса,  $\operatorname{cos}\phi_{норм}=0,85$  деб олинади [A-4].

Қуввати 80-100 кВтдан ортиқ АД ва бошқа ЭИ лар учун индувидуал ўрнини қоплаш (индувидуал компенсация) энг яхши самара беради.

Гуруҳ учун ўрнини қоплаш, агар талаоб қилинадиган реактив қувват миқдори  $Q_{KK}$  қиймати 110 кВАр атрофида ёки ундан ортиқ бўлса, ишлатилади. Агар ЭИ лар ва улар нинг ғуруҳларининг  $Q_{KK}$  қуввати турлича бўлиб, цех ичida конденсатор батареяларини ўрнатиш иложи бўлмаса, марказлантирилган ўрнини қоплаш ишлатилади. 6-10 кВ ли тармоқларда СМ бўлса, унинг реактив қуввати  $Q_{CM}$  керакли қувват  $Q_{KK}$  билан солиштирилади: агар  $Q_{CM} > Q_{KK}$  бўлса, унда СМ реактив қувватига эҳтиёжни тўла қоплаида ва КБ ўрнатилмайди.

Агар  $Q_{CM} < Q_{KK}$  бўлса, қўшимча равишда қуввати  $Q_{KK}-Q_{CM}$  га тенг юқори кучланишили КБ ўрнатилади. Кучланиши 1000 В гача электр тармоқларида КБ ишлатилиб, уларнинг қуввати  $Q_{KK}$  бўйича ташланади.

КБ ларнинг сони қўйидагича топилади. 6-10 кВ ли тармоқларда КБ лар сони шиналар секциялари сонига тенг ёки унга каррали бўлиши керак. 380 В да КБ лар сони ТП трансформаторлари сонига тенг ёки унга каррали бўлиши керак.

1-мисол. Агар  $Q_{KK} = 230$  кВАр бўлса, 1 та трансформаторли ТП учун 1 та  $I_x 220$  кВАр қувватли КБ қабул қиласиз. 2 та трансформаторли ТП учун бўлса,  $Q_K = 2x110$  кВАр қувватли конденсатор батарея ташлаймиз.

2-мисол.  $S_T = 2x2500$  кВА қувватли ТП учун КБ лар сони ва қуввати ташлансин.  $Q_{KK} = 1980$  кВА эканлити ҳисоблаб топилган.  $Q_K = 6x320 = 1920$  кВАр ёки  $Q_{K1} + Q_{K2} = 3x320 + 3x320$  кВАр КБ қабул қиласиз. Бунда  $Q_{K1}, Q_{K2}$ -ТП 0,4/0,23 кВ ли тарқатиш қурилмаси 1 ва 2 секцияларига уланадиган конденсатор батареяларнинг умумий қуввати:

$$Q_{K1} = Q_{K2} = 3 \cdot 320 = 960 \text{ кВАр}$$

### **5.3.2. КБ нинг ўрнатин жойларини танлаш**

Күчланиши 6÷10 кВ ли КБ БПП ёки РП нинг 6-10 кВ ли ТК ёнида ўрнатилади ва унга уланади.

Күчланиши 1000 В гача бўлган КБ ларнинг ўрнатин жойлари қўйидагича танланади :

а).Марказлаштирилган ўрнини қоплашда конденсатор батареяси цех ТП си ёнида ўрнатилади ва унинг 0,4 кВ ли ТК сига уланади.

б).Гуруҳ учун ўрнини қоплашда конденсатор батареяси гуруҳ РП си ёки ШРА ёнига ўрнатилади ва уларга уланади.

в).Индивидуал ўрнини қоплашда конденсатор батареяси катта қувватли моторга яқин жойлаштирилиб, унинг статор чўлғамига уланади.

### **5.3.3. Ўрнини қоплаш қурилмаларининг иш режими танлаш.**

#### **Автоматик бошқарни принциплари**

Ўрнини қоплаш қурилмаларининг иш режими истеъмолчилик режактив қувват грағигига ва шу истеъмолчи уланган электр тармоқларидағи күчланиш сатғига боғлиқ ҳолда танланади.

Агар күчланиш сатғи йўл қўйиладиган қийматидан ортиб кетса, КБ қисман ёки бутуилай ўчириб қўйилади, СМ эса кам қўзғатиш режимига ўтказилади. Агар күчланиш йўл қўйиладигандан камайиб кетса, конденсатор батарея қисман ёки тўла уланади, СМ эса ўта қўзғатиш режимига ўтказилади. Юқоридаги узиш ва улар операциялари маҳсус автоматика ёрдамида амалга оширилади. Амалда вақт бўйича, күчланиш ва ток бўйича ўрнини қоплаш қурилмаларининг қувватини ростлани принциплари мавжуд. Вақт ва ток принципида S ва Q суткалик графиклардан фойдаланади. Күчланиш принципида эса күчланиш релеси сигнали бўйича ростглаш амалга оширилади. Мустақил ишлани учун шу принципларни тўлароқ ўрганиш мумкин [A1].

### **5.4. Ўрнини қоплаш усууларини танлаш ва техник иктисодий ҳисоблар**

Юқори ва паст күчланишли реактив қувват истеъмолчилари учун қўйидаги ўрнини қоплаш усуулари ишлатилади :

1. Агар корхонада 6÷10 кВ СМ бўлса ва уларнинг реактив қуввати  $Q_{cm}$  6÷10 кВли тармоқлардаги реактив юкламаларни ўрнини қоплаш учун етарли бўлса, бу моторлар шу мақсадларда биринчи навбатда ишлатилади ва ҳеч қандай техник-иктисодий ҳисоблар талаб қилишмайди.

2. Агар  $Q_{cm}$  етарли бўлмаса, қўшимчча равишда 6-10 кВ ли КБ ўрнатилади.

3. Күчланиши 1000 В гача бўлган реактив юкла-маларни ўрнини қоплашда қўйидаги вариантлар мавжуд:

1-вариант : Паст күчданишلى реактив юкламалар учун ишилаб турган 6÷10 кВ күчланишلى СМ ларни қўллаш (Агар уларни қуввати етарли бўлса). Бу вариантдаги капитал сарфлар:

$$K_1 = \Delta K_{\text{КАБ}} + \Delta K_{\text{ТП}}$$

бу ерда  $\Delta K_{\text{КАБ}}$  ва  $\Delta K_{\text{ТП}}$  -  $Q_K$  қувватини СМ дан 380 В ли ЭИ ва И гача узатишда кабелларга ва ТП трансформаторларига сарфланадиган қўшимча сарфлар [A-7].

Эксплуатация сарфлари :

$$C_1 = C_{\text{AI}} + C_{\text{И}} + C_{\text{ИСМ}},$$

бу ерда  $C_{\text{AI}}$  - Амартизация ажратмалари;  $C_{\text{И}}$  -  $Q_K$  қувватини узатиш натижасида 6-10 кВ кабеллардаги ва ТП трансформаторлардаги қўшимча энергия йўқотишлари қиймати бўлиб, қўйидаги йигиндига тенг :

$$C_{\text{И}} = C_{\text{ЙКАБ}} + C_{\text{ЙТП}}$$

$C_{\text{ЙСМ}}$  - СМ даги реактив қувват ишилаб чиқариш учун кетган қувват йўқотишлари :

$$C_{\text{ЙСМ}} = \Delta P_{\text{СМ}} \cdot T_{\text{ЙЛ}} \cdot C_0$$

бу ерда  $C_0$  - 1 кВт соат энергиянинг нархи ;

2-вариант. 6-10 кВ ли КБ қўллаш. Бу вариант-даги капитал ва эксплуатацион сарфлар қўйидагича тонилади:

$$K_2 = K_{\text{КБ}} + \Delta K_{\text{КАБ}^2} + \Delta K_{\text{ТП}^2}$$

$$C_2 = C_{\text{А2}} + C_{\text{И2}} + C_{\text{И,КБ}}$$

бу ерда  $K_{\text{КБ}}$  - 6÷10 кВ ли КБ нинг қиймати;  $C_{\text{И,КБ}}$  - КБ даги электр энергияси йўқотишлари қиймати:

$$C_{\text{И,КБ}} = P_{\text{сол}} \cdot Q_{\text{КБ}} \cdot 10^{-3} \cdot C_0 ; (P_{\text{сол}} = 2 \div 2.5 \text{ Вт/1кВАр})$$

3 - Вариант: 380 В ли КБ қўллаш.

$$K_3 = K_{\text{КБ}}$$

$$C_3 = C_{\text{А3}} + C_{\text{И3}}$$

бу ерда  $K_{\text{КБ}}$  - КБ нинг қиймати;  $C_{\text{А3}} = P_A \cdot K_{\text{КБ}}$  - амортизация;  $C_{\text{И3}} = P_{\text{сол}} \cdot Q_{\text{КБ}} \cdot 10^{-3} \cdot C_0$  - электр энергия истрофи қиймати;  $P_{\text{сол}} = 4 \div 4.5 \text{ Вт/1 кВАр}$ )

Лойиҳалашда 1 ва 3 варианtlар ёки 2 ва 3 варианtlар биргаликда кўриб чиқилади (1 ва 2 солиштирилмайди).

## 6 - БОВ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИННИГ СИФАТИ

### 6.1. Күчланиш оғизи ва тебраниши

Корхона подстанцияси шиналаридағи ҳақиқий күчланиш билан иоминал күчланиш орасидаги фарқ күчланиш оғизи дейилади ва қўйидаги ча аниқланади:

$$\Delta U = \frac{U - U_H}{U_H} \cdot 100\%$$

Күчланиш оғиши вольтларда, фоизларда ёки нисбий бирліктіліктерде ишлатылады. Амалда күчланиш оғиши қойындағы асосий факторларға боялған:

1. Электр энергиясы манбасы бўлган энергосистемадаги күчланиш режимиға;

2. ЭТС элементларидаги күчланиш йўқотишларига;

3. Күчланиш ростловчи қурилмалар ҳосил қилинган кўнимчага күчланишларга.

Күчланиш тебраниши күчланишининг бир-бираға қўшни бўлган энг катта Умаке ва энг кичик Умин қўйматлари орасидаги фарққа айтилади. Күчланиш тебраниши ҳам күчланиш оғиши сингари вольтларда, нисбий бирлік ёки фоизда аниқланини мумкин. Трансформация коэффициенти ишлатилмайдиган нисбий бирліклар ёки фоизлар энг қулай ҳисобланади. Күчланиш тебраниши қойындағы ифодаланади:

$$\delta U = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max}} \cdot 100\%$$

Күчланиш оғиши ва күчланиш тебраниши орасидаги фарқ күчланишининг вақти бўйича ўзгариши тезлиги билан аниқланади. Агар ўзгариши тезлиги 1 сонияда 1% дан кичик бўлса - күчланиш оғиши, 1% дан катта бўлса - күчланиш тебраниши деб қабул қилинади.

Күчланиш тебраниши катта қувватли, тез ўзгарувчан иш режимга эга бўлган ЭИ ларнинг иши натижасида ҳосил бўлади. Бундай ЭИ ларга электр пайвандлаш машиналари, электр ёй печлари, иш режимлари қайтарилувчи-қисқа муддатли электр юритмалар киради (прокат станлари, кранлар).

#### **6.1.1. Күчланиш оғиши ва күчланиш тебранишининг асосий электр ишлатувчиларининг ишига таъсири**

1). Күчланиш оғишининг АД ишига таъсири. АД механик характеристикасининг қаттиқлости катта бўлгани учун күчланиш 5% та камайса, мотор тезлиги тахминан 1% га камайди; күчланиш 10% камайса, 2,5% гача камайди. Шунинг учун АД ва СМ учун 5% гача күчланиш пасайишига йўл қўйилади. Күчланиш номинал күчланишдан каттароқ бўлса, моторлар тезлигига кам таъсир кўрсатади, аммо, статор токи ортади ва мотор кўпроқ қизиғди. Күчланишни 10% гача ортишига йўл қўйилади.

2). Электротехнологик қурилмаларда күчланиш номинал қийматидан паст бўлса, улардаги технологик жараён чўзилади ва электр энергия сарфи ортиб кетади.

3). Ёритиш жиҳозларга күчланиш оғишининг таъсирини кўрамиз. Күчланиш номиналдан паст бўлса, чўеланма лампаларининг ёруғлик оқими камайди. Газ разрядли лампалар ўчиди қолпин мумкин. Агар күчланиш номиналдан ортиб бўлса, лампаларнинг ишланиши муддати қисқариб, катта зарар кўрилади. Ёритиш тармоқларида +5% ва -2.5% күчланиш оғишига йўл қўйилади,

Қолған ЭИ лар учун  $\pm 5\%$  күчләниши оғишшига йўл қўйилади.

Күчланиши тебранишининг ЭИ лар ишига таъсирини кўрамиз. Агар АД уланган электр тармоқларида 15% ортиқ күчланиши пасайини рўй берса, мотор магнит (пускатель) юргизгич томонидан тармоқдан узилади. Бу техник жараённи бузилишига олиб келади. Күчланиши тебранишига энг сезгир - ёритиш асблори ҳисобланади. Агар тармоқда күчланиши тебраниши тез-тез кузатилса, ёритиш приборларининг ёритиши тез ўзгариб, ишчиларнинг ишига салбий таъсири кўрсатади. Күчланиши тебранишини таъсирини камайтириш учун тез ўзгарувчан ЭИ лар алоҳида трансформатордан ёки алоҳида линиялардан таъминланиши керак. Алоҳида трансформаторга чиқарниш асосан ёритиш тизими ишига таъсири бўйича белгиланади. Бунида бир соат ичида йўл қўйиладиган тебранишлар сони п қўйидагича топилади :

$$n = \frac{6}{\delta U - 1}$$

Йўл қўйиладиган тебранишлар сонини ҳақиқий тебранишлар сони нх билан солиширамиз. Агар  $n > n_x$  бўлса, битта умумий трансформатордан таъминлаш мумкин.  $n < n_x$  бўлса, ёритиш юкламалари учун алоҳида трансформатор ўринатиш керак.

## 6.2. Күчланишлар носинусоидаллиги

Электр станциясидан электр энергияси күчланишини оний қийматининг вақт бўйича ўзгариши синусоида кўришинида чиқади. Кут трансформаторлари, моторлар, тўғрилагичлар ва барча ўзгарувчан ЭИ лари синусоидал күчланишинда ишлашга мўлжалланган. Баъзи ҳолларда, агар корхонада волт-ампер характеристикаси чизиқти бўлмаган (почизиқли) ЭИ лар мавжуд бўлса, электр тармоқларидағи күчланиши графиги синусоидадан фарқли бўлиб қолади. Буларга электр ёйли печлар, электр пайвандлари машиналари, бошқарилувчи ва бошқарилмайдиган тўғрилагичлар, электровозлар киради.

Күчланишининг носинусоидал графиги Фурье қаторига ёйилса, уни  $\gamma$ -тартибли гармоника синусоидалар йигиндисидан иборатлигини кўрамиз.  $\gamma=1$  гармо-ника асосий гармоника дейилади. Тартиби  $\gamma>2$  бўлган гармоникалар-юқори тартибли гармоникалар дейилади. Кўприк схемали бошқарилувчи тўғрилагичлар уланган тармоқларда пайдо бўладиган юқори гармоникалар тартиби  $\gamma$  қўйидагича топилади:

$$\gamma = m k \pm 1$$

бу ерда  $k=0,1,2,\dots,n$  - натурал сонлар қатори;  $m$ -тўғрилаш фазалири сони; Ларionov схемаси бўйича уланган 3 фазали тўғрилагич учун  $m=6,12$  та тиристорли 2 та кўприкли схема учун  $m=12$  ва ҳоказо.

Күчланиш носинусоидаллиги қўйидагича салбий таъсири кўрсатади:

1. Электр тармоқларидағи юқори тартибли гармоникалар құшымча құвваттің ішкелесінде қосыл қылады ва электр қурилмаларининг ишлеш мүддати қисқарады;


2. Автоматика воситаларининг иши бузилади, электр үлчовлари қийинлашади;

3. Электр алоқа каналларида ҳалақитлар пайдо бўлади;

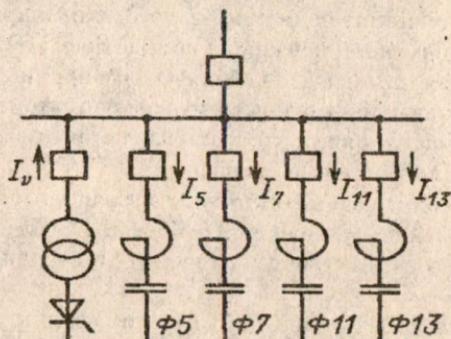4. Конденсатор батареялари қызини ва индан чиқини мумкин. Чунки, конденсаторнинг юқори гармоникаларга қаршилиги гармоника тартибига пропорционал равишда камаради, булар носинусодал-ликни камайтириш учун турли тадбирлар мавжуд. Буларга қўйидагилар киради:

а) тўғрилагичлардаги  $m$  ни ошириб  $m=12, 24, 36$  схемаларига ўтиб, 5, 7, 11, 13, 23, 25, 35, 37 ва ҳоказо гармоникаларни йўқ қилиши мумкин.

б) энг яхши натижә L-C фильтрларни қўйлаб олинади (6.1-расм). Бу фильтрлар тармоққа кетма-кет уланувчи наст кучланишили реактордан ва параллел уланувчи конденсатор батареясидан иборат бўлиб, маълум тартибли гармоникларни йўқотишга мосланади.



6.1-расм. 5, 7, 11 ва 13-гармоникалар фильтрларини улаш схемаси

L-C фильтрларнинг афзалити уларнинг носи-нусоидалликни камайтиришдан ташқари реактив құвватни ўрнини қоплаш учун ҳам ишлатади. Камчилиги катта габарит үлчамларга эга, оғирлигиги катта ва нархи анча қиммат.

Носинусоидаллик даражаси махсус носину-соидаллик коэффициенти орқали белгиланади :

$$K_{\text{нс}} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1} \cdot 100 \%$$

бу ерда  $U_n$  - тартиби  $n \geq 2$  бўлган кучланишлар,  $U_1$  - асосий гармоника

Кис≤5% бўлса, носинусоидалликининг таъсири кам бўлади ва юқори тартибли гармоникаларни йўқотиш тадбирлари кўрилмайди.

### 6.3. Кучланиш носимметрияси

Агар  $U_A = U_B = U_C$  ва фазалар кучланишилари векторлари орасидаги бурчак 1200 га teng бўлса, симметрик системага эга бўламиз. Агар юқоридаги шартлар бузилса, носимметрик система ҳосил бўлади. Кучланиш носимметрияси 2 та фазага ёки фаза кучланишига уланадиган катта қувватли 1 фазали ЭИ ларнинг иши натижасида пайдо бўлади. Бундай ЭИ ларга электр пайвандлаш машиналари, қаршилик печлари, 1 фазали индукцион печлар, электрлазитирилган темир йўл транспортлари ва бошқалар киради. Носимметрия қўйицаги кўринишда бўлади :

1. Фаза кучланишиларининг ўзаро тенг эмаслиги. Бу бир фазали қаршилик печларининг ишидан ҳосил бўлади.
2. Фаза кучланишилари ўзаро тенг эмас ва уларнинг векторлари орасидаги бурчак 1200 дан фарқли.
3. Нул нутқасининг сиљиши. 2 ва 3 пунктлардаги носимметрия пайвандлаш ва индукцион печлар ишлагандага ҳосил бўлади.

Носимметрия натижасида кабель ва симларнинг ток ўтказиш қобилиятидан тўла фойдаланилмайди, куч трансформаторларининг юкланиш коэффициентлари камаяди, реле ҳимояси ва автоматика ҳамда электр алоқа каналларининг иши ёмонланади.

Носимметрияни математик таҳлил қилиш учун симметрик ташкил этувчиликага ажратиш усулидан фойдаланамиз. Бунда ҳар қандай носимметрик системани учта симметрик ташкил этувчидан иборат қилиб ажратиш мумкин :

1. Тўғри кетма-кетликка эга бўлган симметрик ташкил этувчи:

$$U_t = \bar{U}_A + a\bar{U}_B + a^2\bar{U}_C$$

бу ерда:  $a = e^{-\frac{2\pi}{3}}$  - оператор

2. Тескари кетма-кетликка эга бўлган симметрик ташкил этувчи:


$$U_{tes} = \bar{U}_A + a^2\bar{U}_B + a\bar{U}_C$$

3. Ноъ кетма-кетлик ташкил этувчи

$$U_0 = \frac{1}{3}(\bar{U}_A + \bar{U}_B + \bar{U}_C)$$

Носимметрия ўлчови сифатида кучланиш носимметрияси коэффициенти  $K_{ns}$ , и ва кучланиш мувозанатсизлиги коэффициенти  $K_0$ -и. ишлаптилади:

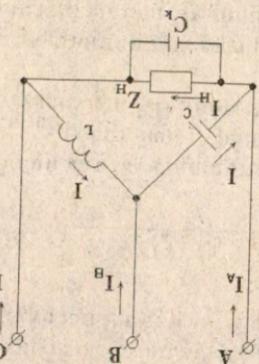6.2 - Dcpm. Dcpfazari iorjamaan cimmetpuziam exeman  
(Utehineem exeman)



3. Maxyc cimmetpuzioran kypuziaap yphantum.  
2. Dcpfazari 3N iorjamaan kypuziaap teht tarechiam.  
1. Niron 6yica, ketta kypuziaap dcpfazari 3N iorjamaa  
tunigajp tuzia mahaora yiar. Mahega cufafutia BII erin pahon nojera-

ningo 6yium myarini.  
Hocimmetpuzian kewattipun kypuziaap yphantum-jap:  
tan yphantum:  $\epsilon \leq 5\%$

Fybertrap opjari hocimmetpuziaap koeffifuumertu-hint kypuziaam.  
SK - nojatamia minaciamai nincia tyamay kypuziaap.

$S_{bio}^{bio}$  - I fazarin 3N iorjamae:  
6y epja:

$$\frac{S}{S_{bio}} = \frac{\epsilon}{50}$$

tomigajp:  
tuzia kypuziaam. Avarinu magatapera otsaam hocimmetpuziaap koeffifuumertu  
nizipuna tor lice typhu retia-retia torin li la kypuziaap, STC arieneh-  
tunigajp tuzia kypuziaap retia-retia torin li la kypuziaap, STC arieneh-

Hocimmetpuzian cimmetpuziaap retia-retia torin li la kypuziaap, STC arieneh-

$M_{HOMU} \leq 2\% \text{ ja kypuziaam}$

$$M_{HOMU} = \frac{U_n}{U_0} \cdot 100\%$$

$$K_{HOMU} = \frac{U_n}{U_0^2} \cdot 100\%$$

Агар катта қувватлы бир фазалы ЭИ лар носимметрия ҳосил қылса, улар учун махсус симметрияловчи қурилмалар ишлатилади (6.2-расм). Қурилмалардаги конденсатор ва реакторларни танлаш шартлари:

$$Q_c = QL = \frac{P_0}{\sqrt{3}}$$

бу ерда  $P_0$  - 1 фазалы юкламаларнинг актив қуввати.

#### 6.4. Частота оғиши ва тебраниши

Электр токи частотасининг номинал қиймати 50 Гц (60 Гц) таңг. Частотанинг секундига 0,1 Гц дан кичик тезлик билан ўзгариши частота оғиши дейиллади. Частотанинг секундига 0,1 Гц дан ортиқ тезлик билан ўзгариши частота тебраниши дейиллади. Номинал частотадан  $\pm 0,1$  Гц миқдорда частота оғишига йўл қўйилади (частота  $49,9 \div 50,1$  Гц оралиқда ўзгариши мумкин).  $\pm 0,2$  Гц миқдорда частота тебранишига йўл қўйилади ( $49,8 \div 50,2$  Гц оралиқда частота тебраниши мумкин).

Частотанинг йўл қўйиладиган қийматларидан пасайиши энергосистеманинг мустаҳкамлигини камайтиради ва истеъмолчиларнинг кўплаб узилишига олиб келади. Шуну олдини олиш учун АЧР (частота бўйича автоматик юксизлаш) қурилмаси ўринатилиб, у аҳамияти кам бўлган исьемолчиларни узиб, актив юкламани камайтиради ва частотани тиклайди.

### 7-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИДА КУЧЛАНИШНИ РОСТЛАШ

#### 7.1. ЭТС да кучланишини ростлаши принциплари

ЭТС даги кучланиши оғиши, асосан, утга факторга боғлиқ бўлиб, улар қисман берилади, қисман ҳисоблаб топилади (§6.1). Шуларни ҳисобга олган ҳолда ЭП лардаги  $U_2$  кучланишини қиймати қўйидаги формула билан топилади:

$$U_2 = U_1 \pm \Delta U_{\text{ген}} \pm \Delta U_{\text{кўш}} \cdot \frac{P_x \cdot R + (Q_x - Q_k)(X_L - X_c)}{U} \quad (7.1)$$

бу ерда:  $U_1$  - линия бошидаги кучланиши;  $\pm \Delta U_{\text{ген}}$  - генераторнинг қўйимча кучланиши  $\pm$ ;  $\Delta U_{\text{кўш}}$  - ростловчи қурилмаларнинг қўйимча кучланишилари;  $X_c$  - кетма-кет уланувчи КБ нинг,  $X_L$  - линиянинг индуктив қаршиликлари.

$U_2$  кучланишини электростанция генераторида ўринатилган ростлаши воситаси билан  $\pm 5\%$  оралиқда ростлаш мумкин ( $\pm \Delta U_{\text{ген}} = \pm 5\%$ ).

ЭТСда кучланишини ростловчи асосий қурилма-ларга ЮОР (кучланишини юклама остида ростлаш) ва ҚҚУ (қўзотишсиз қайта уловчи қурилмалари киради. ЮОР қурилмаси БПП трансформаторларда, ҚҚУ ТП


трансформаторларда ўрнатылади. Улар ёрдамида трансформаторларнинг трансформация коэффициентлари ўзгартырылб, кучланиш ростланади.

Кучланиш қўшувчи (вольтодобавочный) трансформаторлар асосий трансформаторга кетма-кет уланыб, маълум чегарада кучланишини ростланп имконини беради. Булар, асосан, энергосистемада ишлатылади. Кучлениши 10 кВ та тенг бўлган ЛТМ туридаги чизиқли регуляторлар ЭТС да ишлати-лувчи кучланиш қўшувчи трансформатор иринцини шиловчи қурилма бўлиб, 630 кВА 1600 кВА ва 2500 кВА қувватларга ишлаб чиқарилади. Реактив қувватни ўрнини қоплаш учун ўрнатыладиган ва тармоқча парал-лел уланувчи конденсатор батареяси ҳамда ЮК СМ системага реактив қувват бериб, кучланишини ростлайди. Ҳозирги пайтда чиқарилаётган комп-плект конденсатор қурилмалари кучланишини погоналиг ростланп имкони-ни беради. Бу погоналар сони 4÷5 тага бўлади. Уларни ўчириш ва уланш учун контакторлар ёки ёғли ўчиргичлар ишлатылади.

Катта қувватли синхрон компенсаторлар кучланишини узлуксиз ростлаш имконини беради. Уларда қўзготиш токини ошириб, камайтирувчи автоматика қурилмалар ўрнатылади.

Агар I та линиядан параллел шиловчи 2 та линияга ўтсан, унинг қаршилиги 2 баробар камаяди. Натижада кучланиш йўқотини ҳам кам-роқ бўлади.

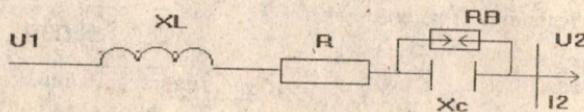Электр занжирига кетма-кет уланувчи конденсатор батареяси (7.1-расм) ёрдамида кучланишини ростланаш мумкин.



7.1 - расм. Конденсаторлар батареяси ёрдамида кучланишини ростланаш.

Бу ерда  $X_c$ -кетма-кет уланувчи конденсатор батареясининиң қар-шилиги бўлиб, қўйидағича аниқланади:


$$X_C = \frac{U_H \cdot (\Delta U \% - \Delta U_{\text{ж}} \%)}{100 \cdot \sqrt{3} I_2 \cdot \sin \varphi}$$

бу ерда  $\Delta U \%$  - линияда кучланиш оғиши;  $\Delta U_{\text{ж}} \%$  - йўл қўйилади-ган кучланиш оғиши.

Кетма-кет уланувчи конденсаторлар бўйлама компенсацияни амал-та оширади. Уларнинг ростланаш эфекти юклама токига тўгри пропорционал бўлиб, тез ўзгарувчан юкламали ЭИ лар занжирида ўрнатылади. Бу конденсаторлар улардаги кучланиш пасайиши  $I_2 X_C$  бўйича танланади. Камчилиги қисқа туташув токлари ўтганда ўта кучланишлар рўй бериб,

конденсаторлар иштән чиқыши мүмкін.  $I_k \cdot X_c$  катта қийматта эга бўлади, чунки  $I_k > I_2$  ва  $I_k \cdot X_c > I_2 \cdot X_c$ . Ўта кучланишлардан разрядник RB ёрдамида ҳимоя қилинади.

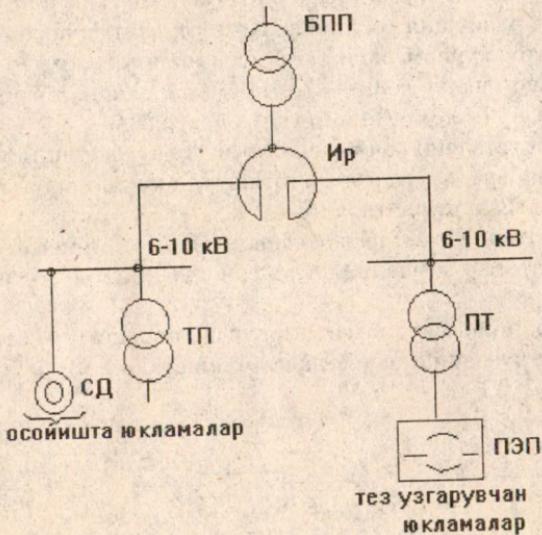Икки тармоқли реактор (сдвоений реактор) ёрдамида тез ўзгарувчан юкламали ЭИ лар борлигидага кучланишин ростлаш мүмкін. Бундай ЭИ лар реакторнинг биринчи тармогига, осойишта юкламали ЭИ лар иккинчи тармогига уланади. Агар 1-тармоқда юклама токи ортса, иккинчи тармоқда кучланиши оргатди. 2 тармоқли реактор қатнашган схема қўйидаги расмда келтирилган.



7.2 - расм. Электр ёили печларнинг электр таъминоти икки тармоқли реакторли қўллаш схемаси.

Ир - икки тармоқли реактор; ПЭП - пўлат эритиш печи; ПТ - печ трансформатори.

## 7.2. Куч трансформаторларидаги кучланишин ростловчи қурилмалар

БПП трансформаторидаги кучланишин юклама остида узмасдан ростловчи ЮОР ва ТП трансформаторидаги юкламани узгандан сўнг ростловчи қўзғотишсиз қайта уловчи ЫҚҮ қурилмасининг асосий кўрсаткичлари ростлаш ногоналарининг сони ва қиймати ҳисобланади. 110 кВ синфдаги трансформаторларнинг ЮОР қурилмаси 18 та ногонада кучланишин ростлаб, 1 та ногона 1.78% га кучланишин ўзгартриради ва умумий ҳолда  $\pm (9 \times 1.78\%)$  миқдорда кўшимча кучланиши ҳосил қиласди.

35 кВ синфдаги трансформаторларда ЮОР қурилмаси  $\pm (6 \times 1.5\%)$

(қуввати 10 мВА гача бўлса) ва  $\pm(8 \times 1.5\%)$  (16 мВА ва ундан ортиқ) оралиқда кучланиши ростлайди:

ҚҚУ қурилмаси билан  $\pm(2 \times 2.5\%)$  оралиқда кучланиш ходимлар томонидан қўйда, юкламани ўчиран ҳолда ростланади.

ЮОР ва ҚҚУ қурилмаларининг ҳолатини аниқлашни кўриб чиқамиз. Бунииг учун максимал ва минимал юклама режимларида электроэнергия маибаси бўлган район подстанцияси шиналаридағи кучланиш режимларини билиш керак. ЭТС элементларидағи кучланиши йўқотишлари максимал ва минимал режимлари учун ҳисоблаб чиқилади ва ростловчи қурилмалар бўлмагандаги кучланиши оғизлари  $\Delta U_{МАКС}$  ва  $\Delta U_{МИН}$  топилади:

$$\Delta U_{МАКС} = \Delta U_{С.МАКС} - \Sigma \Delta U_{МАКС}$$

$$\Delta U_{МИН} = \Delta U_{С.МИН} - \Sigma \Delta U_{МИН}$$

бу ерда  $\Delta U_{С.МАКС}$  ва  $U_{С.МИН}$  - БПП нинг ЮК томонидаги (таъминловчи линия охиридаги) кучланиши оғизи;  $\Sigma \Delta U_{МАКС}$  ва  $\Sigma \Delta U_{МИН}$  - максимал ва минимал режимларда ЭТС элементларидағи кучланиши йўқотишлари.

$\Delta U_{МАКС}$  ва  $\Delta U_{МИН}$  қийматлари ЭИ лар учун йўл қўйиладиган кучланиши оғизлари билан солиштирилиб, ростловчи қурилмалар ҳосил қўйувчи қўшимча кучланишларининг керакли қиймати топилади: максимал режимда:

$$/\Delta U_{МАКС} \pm \Delta U_{КЎШ} / \leq / \Delta U_{Й.К}/$$

минимал режимда:

$$\Delta U_{МИН} \pm \Delta U_{КЎШ} \leq \Delta U_{Й.К} \text{ бўлиши керак.}$$

бу ерда  $\Delta U_{Й.К}$  - ЭП лар учун йўл қўйиладиган кучланиши оғизи.

Қўйидаги мисолни кўриб чиқамиз.

Мисол: РПН ва ПБВ қурилмаларининг қўшимча кучланишлари қўйидаги ҳолда аниқлансин.

$\Sigma \Delta U_{МАКС} = -13,5\%$ ;  $\Sigma \Delta U_{МИН} = -4,5\%$ ;  $U_{Й.К} = -2,5\%$  - максимал режим учун;  $U_{Й.К} = +5\%$  - минимал юклама режим учун; ҚҚУ трансформаторлари 110 кВ кучланишга эга (реактив қувват маибаларининг кучланиши сатҳига таъсири ҳисобга олинмасин).

Ечини: ТП даги ПБВ қурилмасини  $+5\%$  ли погонасини ташлаймиз.

Унда кучланиши сатҳи

$$/U_{МАКС} + 5\% / \leq / - 2,5 /$$

бўйича аниқланади:

$/ -13,5 + 5\% / = / -8,5 / > / -2,5 /$  бўлгани учун ЮОР ёрдамида қарши ростланишининг керакли қиймати қўйидаги тенгизликтан топилади:

$$/-8,5 + \Delta U_{ЮОР} / \leq / - 2,5 /$$

$$\Delta U_{РПН} \geq +8,5 - 2,5 = +6,5 \%$$

Керакли погоналар сони:

$$\text{пкер} = \frac{6,5}{1,78} = 3,65$$

нкер = 4 қабул қыламиз.  $\Delta U_{ЮОР} = +4 \times 1,78 = +7,12\%$   
максимал режимдеги күчланини сатхى:  $\Delta U_{МАКС} = -13,5 + 5 + 7,12 = -1,38\%$

Минимал режимда күчланини сатхى:

$$\Sigma \Delta U_{\text{мин}} = \Delta U_{\text{мин}} + \Delta U_{\text{пбв}} + \Delta U_{\text{рпп}} = -13,5 + 5 + 7,12 = +7,62\%$$

$\Delta U_{\text{й.к}} \geq \Delta U_{\text{мин}}$  шарт бажарылышы учун ЮОР қурилмасининг минимал режимдеги ҳолатини анықтайды. Бунинг учун илгари киригилган погоналардан нечтасини чиқарып ( $\Delta U_{\text{рпп}}$ ) кераклигини топамиз.

$$5\% \geq +7,62 - \Delta U_{\text{рпп}}$$

$$\Delta U_{\text{рпп}} \geq 7,62 - 5 = +2,62\%$$

Хар бир +2,78% ли 2 та погонали минимал режим учун чиқарамиз.

Үнда янги күчланини сатхى:

$$\Delta U_{\text{мин}} = \Delta U_{\text{пбв}} + \Delta U_{\text{рпп}} + \Delta U_{\text{мин}} = +5 + 2 \cdot 1,78 - 4,5 = +4,06 < +5\% \text{ талабга жавоб беради.}$$

Натижә: Максимал режимда ЮОР +4\*1.78% ҳолатида, минимал режимда +2\*1.78% ҳолатида бўлади. ҚҚУ қурилмаси иккита режимда ҳам +2\*2.5% ҳолатида бўлади.

## 8-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ИШОНЧЛИЛИГИ

### 8.1. Электр таъминоти ишончлилиги ҳақида асосий тушунчалар

Ишончлилик - ЭТС элементларининг ишдан чиқ-масдан ишлашига боғлиқ тушунча бўлиб, қўйидаги кўрсаткичлар билан характерланади:

1). Ишдан чиқишлар оқими параметри  $I_{ai}$ ; бир неча кетма - кет элементлардан иборат занжир учун :

$$\lambda_A = \sum \lambda_{ai}$$

2). Ўртача тикланини вақти  $T_T$ ; бир неча кетма - кет уланган элементлардан иборат занжир учун :

$$TT\ddot{y} = \frac{\sum T_{ti} \cdot \lambda_{ai}}{\lambda_a}$$

бу ерда  $TTi$  - ҳар бир элементларнинг тикланини вақти

3). Авариядан тўхтаб туриш коэффициенти

$$K_A = \lambda_A \cdot T_T$$

4). Планли ўчириш коэффициенти

$$K_n = 1,2 \cdot K_{n,MAX},$$

бу ерда  $K_{n,MAX}$  - электр занжирни элементлари планли узилиши коэффициентлари ичига энг каттаси.

Авариялар натижасида ишдан чиқишлар оқими параметри  $I_a$  ва

тикланиши вақти Тв орқали 1 йил ичидаги авария узилишлари вақти аниқланади. Авария узилишларидан ташқари таъмирлаш учун планли ўчириш ҳам бўлади. Планли ўчиришининг муддати ва йиллик тақрорланиши Тп і ва билан характерланади.

Кўйидаги жадвалда ЭТС инг асосий элементлари учун ишончлиликнинг асосий кўрсаткичлари  $I_{Ai}$  ва  $T_{Bi}$  қийматлари келтирилган:

7.1 - жадвал. Ишончлиликнинг асосий кўрсаткичлари

Элемент	$\lambda_{ai}$ , 1 / йил	$T_{ti}$ , соат	$T_{pi}$ , соат	$\eta_t$ , марта / йил
Тр-р 110/6 -10 кВ ли	0,03	100	6	2
110 кВли узгич (хаволи)	0,11	30	25	1
6-10 кВ узгич КРУ шкафи	0,005	10	8	2
реакторлар 6 - 10 кВ ли	0,03	48	1	1
110 кВ ли ажратгич	0,015	2	3	2
110 кВли қисқа туташтиргич	0,012	4	1	1
110 кВли узгич	0,009	2	2	1
6 - 10 кВли йигма шиналар	0,03	4	3	1
6 - 10 кВли ток ўтказгич (1·км)	0,02	10	8	2
6 - 10 кВли цех трансформатори	-	10	1	1
6 - 10 кВ ли кабеллар, (100 км)				
а) траншеяда	8	7	0,9	
б) каналда	1	5	0,9	
в) туннелда	1	5	0,9	
г) блокда	1	5	0,9	

Планли узилишларнинг ўргача вақти Тп. ў. планли таъмирлаш вақти энг катта бўлган элемент вақти билан аниқланади. Масалан : Кўчланиши 110 кВ гача бўлган занжирининг Тп. ў. вақти 110 кВ ли куч трансформатори билан аниқланади.

$$T_{\text{п.}y} = \eta_{\text{тр}} \cdot T_{\text{н.тр}} + (\eta_d - \eta_{\text{тр}}) \cdot T_{\text{пл}}$$

Агар ишончлилик камайиб, ЭТС да узилишилар содир бўлса, маҳсулот чиқарни камаяди, й-тоифали ЭИ ва И учун технологик жараён узоқ муддатга ишдан чиқиши мумкин, одамлар заҳарланади, портланади, ёнгин содир бўлади. Агар узилиши натижасида фақат моддий зарар кўриладиган бўлса,  $T_{\text{в.}y}$  ва  $T_{\text{п.}y}$  вақтлари аниқланаби, шу зарарнинг миқдори аниқланади.

## 8.2. Электр таҳминотидаги узилишиларниң натижасидаги заарларни ҳисоблаш

Электр таҳминотидаги узилишилар натижасида кўриладиган зарарни аниқлани анча қийин. ЭТ даги планли ва авария натижасидаги узилишилардан кўриладиган заарларни аниқланшининг бир неча йўли бор. Амалий ҳисобларда узилишилар натижасида олинмаган электр энергия бўйича заарларни ҳисоблаши усули ишлатилади. Бунда кўриладиган зарар "У" қўйидагича тооплади:

$$U = U \cdot \Delta W_A + U^- \cdot \Delta W_N$$

бу ерда  $\Delta W_A = P_{yz} \cdot T_A$  - авария узилиши натижасида олинмаган энергия миқдори, кВт·с;  $\Delta W = P_{yz} \cdot T_N$  - планли узилиши натижасида олинмаган энергия, кВт·с;  $P_{yz} = P_x$  - авария ва планли узилишиларда тўхтаб қолган истеъмолчиларниң ҳисобланган қуввати;  $U$  ва  $U^-$  - авария ва планли узилишиларда олинмаган 1 кВт соат энергияга тўғри келувчи солиштирма заарлар [ $\text{сўм}/(\text{кВт}\cdot\text{с})$ ] бўлиб, уларниң қийматлари қўйидаги 7.2 - жадвалда келтирилган :

7.2 - жадвал. Саноат тармоқлари учун солиштирма заарлар қийматлари.

Саноат тармоғининг номи	$U$	$U^-$
	сўм / кВт·с	сўм / кВт·с
Нефть қазиш	2,55	0,3
Нефтни қайта ишлаш	8,7	
Тор руда саноат.	0,55	0,22
Машинасозлик ва метални қайта ишлаш	0,9	0,5
Умумий машинасозлик	0,85	0,2
Станоксозлик	0,18	0,46
Шарикоподшипник ишлаб чиқариш	1,13	0,45
Оғир машинасозлик	6,1	1
Йирик машинасозлик	3,37	0,81
Ўрта машинасозлик ва эл. аппаратларни ишлаб чиқариш	1,93	0,63
Автозавод	1,07	0,42
Инструментал заводи	0,47	0,01
Металл констр. заводи	0,41	0,27

## 7.2 - жадвалнинг давоми

Ёғочсоэлик саноати, кимё	3,2	0,3
Азот заводи	1,73	0,5
Электр кимё комбинати	0,48	0,07
Суперфосфат заводи	0,34	0,03
Сунъий тола заводи	6,51	1,23
Пластмасса ва смола	6,34	0,63
Лак бўёқ заводи	4,17	0,12
Сода заводи	21,6	1,83
Карбид заводи	0,12	0,02
Фармацевтика заводи	58,7	0,06
Цемент саноати	0,84	0,28
ЖБИ (ТББ)	0,66	0,34
Йигириув-тўкув цехи	1,8	1,41
Бўяш, пардозлаш бўлими	7,56	1,53
Тўқимачилик комбинати	2,52	1,54
Шойи комбинати	4,0	1,54
Енгил саноат		
Пойафзал фабрикаси	3,73	2,5
Тикув фабрикаси	0,27	0,21
Тери қайта ишлаш	0,92	0,65

ЭТС нинг асосий элементи бўлган подстанциялар учун олиммаган энергия миқдорларини ҳисоблашни кўриб чиқамиз. Агар иккита трансформаторли подстанциянинг юкланинг коэффициенти авариядан кейинги режимда  $K_{\text{ю.}A} > 1,4$  бўлса,  $\Delta W_A$  қўйидагича тошилади:

$$\Delta W_A = (K_{\text{ю.}A} - 1,4) \cdot P_x \cdot T_A;$$

Битта трансформаторли ТП даги авария натижасида узилганда олинмаган энергия миқдори:

$$\Delta W_A = P_x \cdot T_A;$$

2 та трансформаторли ТП учун мисол кўриб чиқамиз:

Мисол: II - категорияга кирувчи истеъмолчи учун авариядан кейинги зарар миқдори қўйидаги берилган-лар асосида тошилсин:  $S_{\text{х.}}=1650$  кВА;  $\cos\phi = 0,9$ ;  $S_{\text{ти}} = 2 \times 1000$  кВА;  $T_A = 16$  соат.

Ечини: ТПнинг авариядан кейинги юкланиши коэффициенти:  $K_{\text{ю.}}=$  олинмаган энергия миқдори:  $\Delta W_A = (K_{\text{ю.}} - 1,4) \cdot S_x \cdot \cos\phi \cdot T_A = (1,65 - 1,4) \cdot 1650 \cdot 0,9 \cdot 16 = 6084$  кВтс.

Ишончлилигининг керакли даражасини таъмин-лашнинг техникавий ечимларини кўриб чиқамиз.

Талаб қилиниёттган ишончлилик даражасини таъминлаш учун қўшимча резерв линиялар ва уларни ишга тушириш воситалари кўзда тутилади. Ишончлилики ошириши учун замонавий механик жиҳозларини

құллаш яхши натижә беради. Масалан, тез ишлайдиган автоматика вости-  
талариниң құллаш ишончлилигін оширади. 1-тоифага киурувчи  
истеъмолғыларни таъминлаш учун мустақил манбаларга уланган камидә  
иккита линия бўлиши керак. Баъзан авариясиз тўхташ учун чеклаган  
кувватли З-манба ҳам кўзда тутилади. Агар узилишлар натижасида ёнгин,  
портлаш келиб чиқса, одамлар шикастланса ёки заҳарланса, З-мустақил  
манбани кўзда тутиш керак. КСО камерасини КРУ га ҳам алмаштириш  
ишончлиликни оширади. Секциялараро узгичларни уладиган АВР қурил-  
маси, линияни қайта уладиган АПВ қурилмаси 1-тоифага киурувчи  
истеъмолчилар учун керакли ишончлиликни таъминлайди.

## **9 - БОБ. ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРИДА НЕЙТРАЛ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ. ЕРГА УЛАШ ВА ЭЛЕКТР КОРРОЗИЯСИ**

### **9.1. Электр қурилмаларининг нейтрал режимлари**

Сигим токларини компенсация қилиши қўйидаги ҳолларда ишлатилади:

1).35 кВ ли тармоқларда, агар сигим токи (ерга уланиш токи) 10 А  
ортиқ бўлса;

2).10 кВ ли тармоқларда, агар ерга уланиш токи 20 А дан ортиқ бўлса;

3).6 кВ ли тармоқларда, агар ерга уланиш токи 30 А дан ортиқ бўлса.

Электр тармоқларида қўйидаги нейтрал режимлар қабул қилинган :

6-10,20 ва 35 кВ ли тармоқларда изоляция қилинган нейтрал ре-  
жими ишлатилади. Бу тармоқларнинг узунлиги анча катта бўлгани учун  
бир фазали ерга уланишлар эҳтимоли катта.

110 кВ ва ундан ортиқ бўлган тармоқларда ерга тўғридан-тўғри  
уланган нейтрал режими ишлатилади.

Кучланиши 1000 В гача бўлган электр тармоқлари нейтрал режи-  
мини таизлаш, иктиносий, ишончлилик ва хавфесизликни таъминлаш кўрсат-  
кичлари бўйича амалга оширилади. Бу тармоқлар ерга уланган нейтралли  
ёки ердан изоляция қилинган бўлиши мумкин. Юқоридаги З та фактор-  
ни ҳисобга олган ҳолда кучланиши 1000 В гача бўлган электр қурилма-  
ларда асосан ерга тўғридан уланган нейтралли режим ишлатилади. Бу  
режимда ишловчи электр тармоқларининг техник иктиносий кўрсаткич-  
лари юқорироқ бўлади, ишончлилик даражаси етарли бўлиб, электр хавф-  
сизлиги яхши таъминланади. Фақат ер ости шахталари ҳамда рудник-  
ларда ва торф конларида изоляция қилинган нейтралли электр тармоқ-  
лари ишлатилади.

### **9.2. Ерга улаш қурилмалари**

Ерга улаш қурилмаси ва ерга улаш турлари тўғрисида умумий  
маълумотларни кўриб чиқамиз.

Химоя ерга улаш - бу электр қурилмасининг бирор қисмини хавф-  
сизликни таъминлаш учун ерга улашадир.

Ишчи ерга улаши деб, ток ўтказувчи қисмларининг бирор нуқтасини  
ерга улашта айтилади.

Нулланш (зануление) деб, кучланиши бир киловолтгача бўлган электр қурилмаларида нормал режимда кучланиши остида бўлмаган қисмларини трансформаторнинг ёки генераторнинг тўғридан-тўғри ерга уланган нейтралига улашга айтилади.

Ерга уланиб қолини - электр қурилмасининг кучланиши остидаги қисмларини ердан изоляция қилин-маган қисмлар билан ёки ер билан тасодифан уланиб қолишади.

Ерга уловчи ва ерга улани симларидан иборат бўлган қурилма ерга улаш қурилмаси дейилади. Ерга улаш қурилманинг элементлари ва параметрлари билан танишиб чиқамиз.

1. Ерга уловчи (заземлитель) - ер билан бевосита алоқада бўлган ва ўзаро металл боғланишили ўтказгичлар (электродлар) йигиндисига айтилади. Улар сунъий ва табиий ерга уловчиларга бўлниади. Сунъий ерга уловчи-ерга уланш учун маҳсус бажарилади. Табиий ерга уловчи деб коммуникациялар, бинолар ва иншоотларнинг ер остида жойлашган, ер билан бевосита kontaktда бўлган ва ерга улани мақсадида ишлатилувчи металл қисмларига айтилади.

2. Ерга уловчи сим деб, ерга уланиши лозим бўлган қисмларни ерга улаш қурилмасига улайдиган симга айтилади.

3. Ҳимоя нул сими деб кучланиши 1 кВ гача бўлган электр қурилмаларида нулланувчи қисмларни трансформатор нейтралига уловчи симга айтилади.

4. Ишчи нул сими - электр ишлатувчиларни ерга уланган нейтрал билан ишчи мақсадларда уловчи симга айтилади.

Кучланиши 1 кВ гача бўлган ерга тўғридан-тўғри уланган нейтрални тармоқларда ишчи ноль сими ҳимоя ноль сими функциясини бажарини ҳам мумкин.

5. Ерга улани қурилмасидаги кучланиши U деб ток ерга улани қурилмадан ерга оққанда ҳосил бўлган, токни ерга улани қурилмасига кириш нуқтаси ва нул потенциални нуқта орасидаги кучланишига айтилади. Ерга уланини токи деб ерга уланиш нуқтаси орқали ерга ўтадиган I токка айтилади. Ерга улани қурилмасининг қаршилиги ерга улани қурилмасидаги кучланиши U нинг ерга ўтиш токи I га иисбатига айтилади.

6. Ҳимоя учун узиш (защитное отключение) деб, 1 кВ гача бўлган ЭИ ларда З фазали электр тармогининг шикастланган қисмини автоматик ўчиришга айтилади.

7. Иккиласланган изоляция - ишчи ва қўйимча изоляциядан иборат бўлиб, агар улардан бири шикастланса, иккинчиси ҳимоя қиласи.

8. Ажратувчи трансформатор (разделительный трансформатор) корхона электр тармоқларини ерга улани қурилмасидан ва нулланти тармоғидан ажратиш учун керак.

Одамларни изоляция шикастланганда электр токидан ҳимоя қилини учун қўйидаги ҳимоя тадбирларидан ҳеч бўлмаса биттаси керак: ерга

улаш, нуллаш, ҳимоя узиши, ажратувчи трансформатор, кичик кучланиши (36 В), иккилантан изоляция ва потенциалларни тенглаптириши.

Ерга улаш ва нуллаш қўйидаги ҳолларда ишлатилиди:

1. Ўзгарувчан токнинг кучланиши 380 В ва ундан юқори бўлса, ўзгармас токнинг кучланиши 440 В ва ундан юқори бўлса;

2. Агар хоналарда ток уриш ҳавфи юқори бўлса, ҳамда барча ташки қўрилмаларда  $42+380$  В ва  $42+440$  В кучланишлар бўлса.

Турли мақсадда ишлатиладиган, ҳар хил кучланишига эга бўлган ва бир-бирига яқин жойланган электр қўрилмалари учун битта умумий ерга улаш қўрилмаси ишлатилиди.

Тўрт симли З фазали тармоқларда ва уч симли ўзгармас ток тармоқларидан ийтрални ёки ўрга нуқтани нолга улаш мажбuriй ҳисобланади. Шу тармоқлар учун нуллаш ҳам мажбурий. Ҳимоя учун узиши қўллаш кўчма электр асбоблари учун, ер билан алоқали металл конструкциялар кўп бўлган туар жой ва жамоат биноларида ишлатилиди. Ерга уланиши зарур бўлган қисмларга қўйидагилар киради:

1. Электр машиналарининг, трансформаторларининг, электр ашаратларининг ва ёриткичлар корпуслари;

2. Электр аппаратларининг юритмалари;

3. Ўлчани трансформаторларининг иккиламчи чўлгамлари;

4. Кучланиши 42 В дан юқори бўлган электр қўрилмалари ўринатилган шитлар, шкафларининг каркаслари ва корпуслари;

5. Тарқатни қўрилмаларининг металл конструкциялари, металликонструкциялари, металл кабель муфталари, куч ва назорат кабелларининг металдан қилинган қобиқлари ва зирҳлари, электр симлари ўтказилган металл қувурлар, шинали ўтказицлярнинг қопламалари (кожух) ва металл конструкциялари, кабель ва симлар ўтказилган лотоклар, короблар, пўлат симлар ва жиҳозлар ўринатилган бошقا металл конструкциялар;

6. Кўчиб юрувчи ЭИ ларининг металл корпуслари, ерга улаш ва нуллаш ишлатилган хоналарда ва ташки қўрилмаларда жойланган қўрилиши ва ишлаб чиқариш конструкциялари, барча қувурлар, техник қўрилмалар корпуслари, рельсларни ерга улаш ёки нуллаш тармотига улаш лозим.

Ерга улаш қўрилмаларининг қаршиликларини кўриб чиқамиз. Ерга тўғридан-тўғри уланган ийтралли, кучланиши 1 кВ дан юқори бўлган электр қўрилмалари учун қаршилик 0.5 Ом дан ошмаслиги керак.

Агар ерга улаш қўрилмаси бир вақтда кучланиши 1 кВ гача бўлган электр қўрилмалари учун ҳам ишлатилса, изоляция-қилинган ийтралли, кучланиши 1 кВ дан юқори электр қўрилмалар учун ерга улаш қўрилмаси қаршилиги қўйидатича топилади:

Агар ерга улаш қўрилмаси фақат 1 кВ дан юқори электр қўрилмалари учун ишлатилса,  $R_E = U_E/I_E$  га тенг, аммо 10 Ом дан ортиқ бўлмаслиги керак; ерга тўғридан-тўғри уланган ийтралли кучланиши 1 кВ гача бўлган тармоқларда ерга улаш қўрилманинг қаршилиги 660, 380 ва 220

В күчланишларда тегиниши равишида 2, 4, 8 Ом бўлиши керак. Бу қаршиликлар Re билан солиштирилиб, кичикроғи умумий ёрга улаш қўрилмаси учун танланади. Мустақил равишида 110 кВ ли БПП ва 6-10 кВ ТП ёрга улаш қўрилмалари ҳисобини [А-1] дан ўрганиш керак.

### 9.3. Электр коррозияси


Электр коррозияси натижасида тўрли иншоотларнинг очиқ металл қисмлари емирилади. Ифлос ва нам муҳитда металл юзасида кўпдан - кўп гальваник жуфтликлар ҳосили бўлиб, электролиз жараёни кечади. Коррозиядан иккى хил ҳимоя усули бор:

1. Металл қисмларни ёрга кўмишдан олдин битум билан қоплаш ёки пластмасса ленталари билан ўраш. Бу поливинилхлорид ёки полиэтилен ленталари бўлиб, улар бир қатламли (0,35 мм) ва 2 иккى қопламли (0,7 мм) бўлади. Битум қоплами 2,5мм<sup>2</sup>+8 мм қалинлигидан бўлиши мумкин.

Ер ости металл қисмларини коррозиядан ҳимоясини кучайтириши учун қўшимча равишида электр ҳимояси ишлатилади.

Электр ҳимояси 2 хил бўлади:

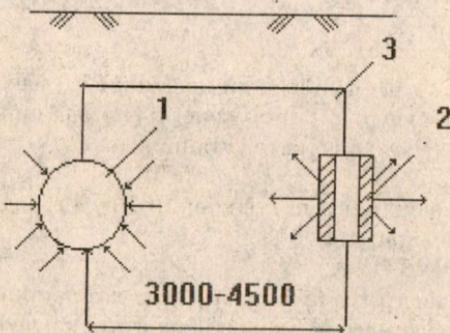1. Протектор ҳимояси(9.1-расм).
2. Катод ҳимояси(9.2-расм).




9.1 - расм. Протектор ҳимоясининг схемаси.

1- пўлат қувур; 2- магнит қотишмали протектор; 3- ВРГ маркали 2,5 - 4 мм<sup>2</sup> кесимли сим.

8 хил турдаги протекторлар (МГА-1÷МГА-8) ишлатилади. МГА-1 протекторининг кўрваткичлари: диаметри  $d=110$  мм, узунлиги  $h=600$  мм, оғирлиги  $m=10,4$  кг.

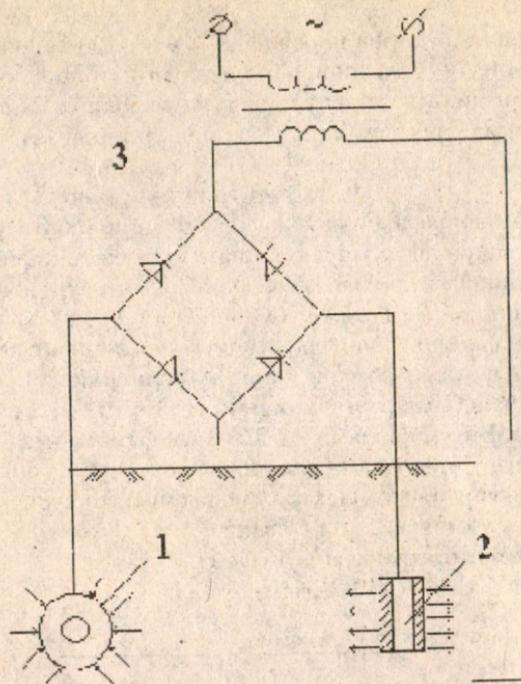Коррозиядан эфектив ҳимоя қилувчи электр ҳимоясининг 2-тури катод ҳимоясидир.



9.2 - расм. Катод ҳимоясининг схемаси.

1 - пўлат қувур; 2 - ерга улаш қурилмасининг аноди;  
3 - катод станцияси.

Катод станциясининг 9 та тури бор. КСС-75 туридаги катод станциясининг кўрсаткичлари:

$$U=6\div 24 \text{ В}, I=3\div 12 \text{ А}.$$

Пўлат қувурли трасса бўйича бир неча катод станциялари ишлатилилади. Улар орасидаги масофа тупроқ шароитига қараб белгиланади.

## 10-БОБ. ЭЛЕКТР БАЛАНСИ ВА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Электр баланслари 2 турли бўлади:

- 1). Қувват баланслари
- 2). Электроэнергия баланслари

### 10.1. Қувват баланслари

Қувват баланслари актив ва реактив қувватлар учун тузилб, асосан, энергосистема тармоқларида ишлатилилади. Актив қувват учун қуйидагича ёзиш мумкин:

3. JETTISONING OF EXISTING PLANNED INVESTMENT BY THE GOVERNMENT  
4. EXPANDING THE BUDGET DEFICIT BY INCREASING SPENDING

3. Діяльність підприємства залежить від розподілу капіталу між акціонерами.

2. Aminézurian atert shefini epefini epefini epefini aminezurian;  
1. Aminézurian atert shefini epefini epefini epefini aminezurian;

Любимый напиток любых любителей кофеину содержит:

Органическая химия в японии (часть 2) — Япония (часть 2)

3. Eplamun xintekjap yyy capkjap (Benthinking), jierip nojtarh-  
mungajpula epintimna ra somraja;

1. Aooenin taxhohjotun napaehiin tytypiutan-tytipiutan retyjanin serehpopenhepiin,  
2. Texnix napaehiin tytypiutan-tytipiutan retyjanin rymuunaq cappaehiin.

10.2. *Setup the print queue*

$O_{H^+} + 2O_2 \rightarrow O_3$  и  $O_3 + 2O_2 \rightarrow 2O_2 + O_4$  являются важнейшими. Первый генерируется в

$Q_{LEH} + Q_3 = Q_{INT} + Q_{AO}$

Group members include: Hartmann, J.A. and Sacchetti, A. (University of Minnesota); and Tschirhart, J.H. (University of Michigan).

In every part of Japan hunting is  
strictly prohibited.

$P_{\text{LEH}} = 2P_{\text{MP}} + 2\Delta P$

йүли асосан, катта қувватлы агрегатлар учун ишлатилади. Бунда агрегаттинг юклари коэффициенти, қуввати ва ишлани соатлар сони зарур бўлади.

### 10.3. Электроэнергия йўқотишларини аниқлаш

ЭТС элементларида актив ва реактив қувватлар ва энергиялар йўқотишларини аниқлашни кўриб чиқамиз.

1.Электр узатиш линиялардаги йўқотишлар.

Электр линияларидаги қувват йўқотишлари ўзгарув-чандир ва 2 хил йўл билан топилади.

$$a. \Delta P_d = 3 \cdot I^2 \cdot R \cdot 10^{-3}; \Delta Q_d = 3 \cdot I^2 \cdot X \cdot 10^{-3};$$

$$b. \Delta PI = \Delta PI_{km} \cdot L = \Delta PI_{km}$$

$$\text{Энергия йўқотишлари: } \Delta W_d = \Delta P_d \cdot T; \Delta V_d = \Delta Q_d \cdot T_{йил}$$

2.Куч трансформаторларидаги қувват ва энергия йўқотишларини хисоблани.

Трансформаторларда ўзгарувчан ва ўзгармас қувват йўқотишлари мавжуд бўлиб, улар қисқа туташув ва салт юриши йўқотишлар орқали ҳамда  $U_k$  ва  $I_{c,lo}$  қийматлари орқали топилади. Бу кўрсаткичлар маълумотномада берилади. Трансформатордаги актив қувват йўқотишлари  $\Delta P_T$  ва реактив қувват йўқотишлари  $\Delta Q_T$  қўйидагича топилади :

$$\Delta P_T = \Delta P_{c,lo} + \Delta P_{k,T};$$

$$\Delta Q_T = (10 + U_k) \cdot$$

Энергия йўқотишлари :

$$\Delta W_T = \Delta P_{c,lo} \cdot T_{йил} + \Delta P_{k,T} \cdot t;$$

$$\Delta V_T = (I_{c,lo} \cdot T_{йил} + U_k \cdot T) \cdot \Sigma_{T,H} / 100$$

бу ерда  $T_{йил}$ -трансформаторларнинг бир йилдаги ишлани соатлари сони.

3.Реактордаги қувват ва энергия йўқотишлари линиялар учун ёзилган қаршиликлар формуулаларини ишлатиш орқали топилади.

4.Конденсатор батареялардаги актив қувват ва энергия йўқотишлари қўйидагича топилади:

$$\Delta P_K = \Delta P_{sol} \cdot Q_K \cdot 10^{-3}; \Delta W_K = \Delta P_K \cdot T_{йил}$$

бу ерда  $\Delta P_{sol}$  - конденсатордаги солинштирма қувват йўқотишлари,  $Bt/IKVAr$ ;  $T_{йил}$  - конденсаторларнинг йиллик ишлани соатлари сони;

5.Синхрон моторлардаги реактив қувват ишлаб чиқариш учун актив қувват ва энергия йўқотишлари:

$$\Delta P_{cd} =; \Delta W_{cd} = \Delta P_{cd} \cdot T_{йил}$$

Бу ерда:  $\Delta I$  ва  $\Delta 2$  - коэффициентлар маълумотномаларда берилади.  $Q_{ph}$  - СД нинг номинал қуввати;  $Q$ -реактив юкламалар;  $T_{йил}$  - СД нинг йиллик ишлани соатлари сони.

6.Электр моторлардаги қувват ва энергия йўқотишлари уларнинг фойдали иш коэффициентлари ги ва номинал қувватлари  $R_h$  орқали топилади:

$$\Delta P_d = P_h (1 - h_h); \Delta W_d = \Delta P_d * T_{йил}$$

## **11-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИДАГИ ЎЛЧАШЛАР, АВТОМАТИКА ВА БОШЦАРИШ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИ ЭЛЕМЕНТ-ЛАРИНИНГ ЎТА ЮКЛАНИШЛАРИ**

### **11.1. ЭТС даги электр ўлчашлари**

ЭТС да қўйидаги электр параметрлари ўлчанади: электр энергия сарфи, кучланиш ва токнинг қийматлари. ЭЭ сарфини ўлчашнинг 2 хил усули бор. 1.Тўлов учун (коммерческий); 2.Техник ёки назорат ўлчови. Тўловлар учун ўлчаши электр энергияси учун ҳақ тўлашига ишлатилади. Техник ўлчаши натижалари корхонанинг ички эҳтиёжлари учун ишлатилади. Энергия ўлчашлари актив ва реактив энергия счётчиклари ёрдамида амалга оширилади.

1.Тўлов учун ҳисоблар.

Тўлов учун ҳисобларда ишлатилувчи актив энергия счетчиклари-нинг аниқлик синфи қўйидагича: 220-330 кВ ли тармоқларда ва трансформаторнинг қуввати 63 МВА ва ундан ортиқ бўлса-0,5; агар трансформатор қуввати 4-40 мВА бўлса-1,0; қолган ҳолларда-2,0. Ток трансформаторларининг аниқлик синфи қўйидагича: энергосистема тармоқларида кучланиши 35 кВ ва ундан ортиқ бўлса - 0,5; агар тўлов счётчиклари БПП нинг 6÷10 кВ ли томонида бўлса-1,0.

Тўлов счётчиклари, агар корхона радиал линиядан таъминланса, район подстанциясида корхонага кетувчи линиянинг бошига қўйилади. Агар корхона ўтиб кетувчи (транзит) линиядан энергия олса, тўлов счетчиклари корхонага кириш жойига ўрнатилган ТТ га уланади. Агар ЮК томонида 0,5 синфли ТТ бўлмаса, тўлов счётчиклари ПК томонидаги 0,5 синфли ТТ га уланади. Бу ҳолда БПП трансформаторлардаги энергия йўқотишлари ҳисоблари йўли билан топилиб, счётчик кўрсаткичларга қўшилади.

Назорат счётчиклари ва улар учун ишлатиладиган ток трансформаторнинг синфлари тўлов ўлчашлари учун ишлатиладиган счётчиклар ва ток трансфор-маторлари синфларидан бир поюна наст бўлини мумкин.

Назорат счётчиклари БПП нинг 6÷10 кВ ли тарқатни қурилмасида, БПП дан ва оралиқ РПдан кетувчи линиялар бошига қўйилади. Агар кучланиши 1000 В гача бўлган цех электр тармоқларида маҳсулот таннархини аниқлаши учун техник-ицтисодий ҳисоблар ўтказили зарурияти бўлса, шу истеъмолчиларга кетувчи линияларида ҳам актив счётчиклар ўрнатилади. Реактив энергия счётчиклари тўловлар ва назорат учун ишлатилади. Уларнинг кўрсаткичлари актив счётчикларга мос келади. Реактив счётчикларнинг ўрнатилиш жойлари актив счётчиклар билан бир хил бўлиб, қўшимча равишда конденсатор батареялари ҳам шундай счётчиклар билан таъминланади.

Ток қийматини ўлчаш. Ток қиймати кўпинча I та фазага ўрнатиладиган амперметр (А) ёрдамида ўлчанади. Агар корхонада катта қувватли бир фазали ЭИ лар борлиги учун юкламалар иносимметрияси мавжуд бўлса,

учала фазага ҳам амперметр қўйилади. Подстанциядан кетувчи барча линияларда амперметрлар қўйилади.

Кучланишини ўтчаш. Кучланишини ўлчаш волтметрлар (V) ёрдамида йигма шиналарда амалга оширилади. Волтметр билан фазаларо кучланишлар ўлчанади.

Амперметр ва волтметрлар синфлари  $3 \div 5$  гача бўлади. Агар подстанция хизмат қўлувчи ходимларсиз бўлса, кўчма волтметрдан фойдаланини мумкин.  $6 \div 35$  кВ ли электр тармоқларда НТМ туридаги кучланиш трансформаторларига изолацияни назорат қўлувчи волтметрлар уланади.

## 11.2. ЭТС элементлари учун йўл қўйиладиган ўта юкланишлар

Электр таъминоти ишончлилигини таъминлаш учун ЭТС элементларини маълум муддатта ўта юкланиш мумкин. Бу ҳол авариядан кейинги режимларда содир бўлади. Ўта юкланишлар лойиҳалаш даврида кўзда тутилиши керак. Ўта юкланишларнинг йккита кўрсаткичи бор:

1.Фоизлардаги миқдори;

2.Муддати (дақиқа, соат, сутка);

Асосий элементларнинг ўта юкланишларини кўриб чиқамиз.

1.Синхрон генераторлар қуввати  $120 \text{ MВт}$  гача бўлса, 20 фоизгача,  $120 \text{ MВт}$  дан катта бўлса 10 фоиз гача ўта юкланиш мумкин. Унинг муддати совутини турига боғлиқ бўлиб, 60 дақиқагача бўлади. Маълумотномада статор ва ротор токи бўйича йўл қўйиладиган ўта юкланишлар ҳам берилади.

2.Ёғли ўзгичлар учун текширишлар натижасида қўйидаги 10.1-жадвалда келтирилган ўта юкланишлар қабул қилинган:

10. Й-жадвал. Ёғли ўзгичлар учун йўл қўйиладиган ўта юкланишлар

Ўта юкланишлар [каррали]	1.3	1.4	1.5	1.6	1.75	2	3
Муддати [дақиқа]	120	90	70	45	20	10	1.5

Йўл қўйиладиган ўта юкланиш мухит ҳароратига ҳам боғлиқ. Ҳарорат  $+35$  градусдан  $-20$  градусгача ўзгарганда номинал токни  $40 \div 50\%$  гача ошириш мумкин.

3.КРУ шкафларини 120 фоизгача ўта юкланиш мумкин.

4.Реакторларни ток бўйича 20 фоизгача ўта юкланишга йўл қўйилади

5.Ток трансформаторлари (ТФНД туридаги ТТ) учун  $25 \div 30$  дақиқа давомида 2,5 марта ўта юкланишга йўл қўйилади.

6.ХЛ лари: ўта юкланишлар натижасида ХЛ нинг ергача бўлган габарити ҳамда симларнинг қаршилиги ошиади.

7.Кабеллар учун йўл қўйиладиган ўта юкланишлар уларни норма-

режимдаги юкланиш коэффициентига, ётқизин усулига ва күчланишига боғлиқ ҳолда 5 фоиздан 50 фоизгача 5 сутка давомида йўл қўйилади.

#### 8. Куч трансформаторларининг ўта юкланишлари:

а. Нормал иш режимида систематик ўта юкланиш суткали графикнинг тўлдириши коэффициентига ва мавсумий кам юкланиш ҳисобига 30 фоизгача йўл қўйилади. б. Авариядан кейин 40 фоизгача ўта юкланиш 5 сутка давомида 6 соатдан йўл қўйилади.

#### ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Федоров А.А., Каменова В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М. , Энергоатомиздат, 1984.
2. Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. М., Энергия, 1973.
3. Крупович В.И. и другие. Проектирование промышленных электрических сетей. М. Энергия , 1979.
4. Князевский Б.А., Линкин Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий М.: Энергия, 1986.
5. Правила Устройств Электротехнических установок (ПУЭ). М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети / Под ред. А.А.Федорова и Г.В.Сербиновского, М., Энергия, 1980.
7. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Электрооборудование и автоматизация/ Под ред.А.А.Федорова и Г.В.Сербиновского М. Энергоиздат,1981.
8. Электротехнический справочник: 2-том. Под общей ред.проф. МЭИ. М. Энергоатомиздат,1980.
9. Электротехнический справочник: 3 том.Под общей ред.проф.МЭ И.М. Энергоатомиздат,1981.

## МУНДАРИЖА

СҮЗ БОШИ.....	5
КИРИШ.....	6
<b>1 - БОБ. САНОАТДАГИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИШЛАТУВЧИЛАРИ ВА ИСТЕЙМОЛЧИЛАРИ.....</b>	<b>10</b>
1.1. Саноатдаги электр энергияси ишлатувчилари ва истеъмолчилари ҳамда уларнинг табақаланишлари.....	10
1.2. Саноатнинг турли тармоқларидағи электр моторлари бўлган электр ишлатувчилар ва истеъмолчилар.....	14
1.2.1. Кўумир шахталари ва рудниклар.....	14
1.2.2. Нефть конлари.....	15
1.2.3. Қора металлургия корхоналари.....	16
1.2.4. Кимё корхоналари.....	17
1.2.5. Нефтни қайта ишланиш корхоналари.....	18
1.2.6. Тўқимачлик корхоналари.....	18
1.2.7. Машинасозлик корхоналари.....	19
1.3. Электротехнологик қурилмалар.....	20
1.3.1. Қаршилик печлари.....	20
1.3.2. Электр ёй печлар (ЭЁП).....	20
1.3.3. Руднотермик печлар (РТП).....	21
1.3.4. Индукцион металл эртигини печлари.....	22
1.3.5. Электролиз қурилмалари.....	22
1.3.6. Электр пайванҷлаш (ЭП) машиналари ва қурилмалари.....	23
1.4. Электр ёритини системаси.....	23
<b>2 - БОБ. ЭЛЕКТР ЮКЛАМАЛАРИ.....</b>	<b>25</b>
2.1. Электр юкламаларининг турлари ва улар ҳақида асосий тушунчалар.....	25
2.3. Ҳисобий юкламаларни аниқлашнинг асосий услуби (Тартибга солинган диаграммалар услуби).....	27
2.4. Таалоб коэффициенти ( $K_t$ ) бўйича юкламалар ҳисоби.....	31
2.5. Бир фазали ЭИ ва И нинг юкламаларини ҳисоби.....	32
2.6. Юкламалар ҳисоблашнинг ёрдамчи услублари.....	35
2.6.1. Маҳсулот бирлигини ишлаб чиқариш учун сарфланган электр энергияси бўйича юклама ҳисоблаш.....	35
2. Кувват зичлиги бўйича юкламаларни ҳисоблаш.....	35
3. Юклама графикаларидан фойдаланиб ҳисоблаш.....	35
2.7. Энг катта иш юкламаларни тоопни.....	35

2.8. Электр таъминоти системасининг турли погоналари даги электр юкламаларни топиш.....	36
<b>3 - БОБ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ 1000 В ГАЧА КУЧЛАНИШ ОСТИДА ТАРҚАТИШ.....</b>	<b>41</b>
3.1. Цех электр тармоқларига қўйиладиган талаблар.....	41
3.2. Куч ва ёритини электр ишлатувчиларини..... таъмилаш схемалари.....	42
3.3. Хоналар ва ташки қурилмаларининг муҳит шароити бўйича табақа- ланиши.....	44
3.4. Цех ичида электр энергиясини тарқатиш ва узатиш схемалари.....	46
3.5. Кучланиши 1000 В гача бўлган кабель ва симларнинг марказлари.....	49
3.6. Тарқатиш пунктлари.....	51
3.7. Комплект шинали ўтказгичлар.....	51
3.8. Кучланиши 1000 Вольт тача бўлган коммутация ва ҳимоя апаратла- ри.....	53
3.8.1. Электр тармоқлари ва қурилмаларини ҳимоя қилиш.....	53
3.8.2. Сақлагичлар билан ҳимоя қилиш.....	54
3.8.3. Автоматик узгичлар (автоматлар).....	56
3.8.4. Автоматларни танлаши.....	59
3.9. Қисқа туташув токлари "Фаза-нул" халқасидаги бир фазали қисқа туташув токлари.....	60
3.9.1. Кучланиши 1000 в гача бўлган ўзгарувчан ток тармоқларида қисқа туташув токларини ҳисоблашнинг алоҳида томонлари.....	60
3.9.2. Цех электр тармоқларида 1 фазали қисқа туташув токларини ҳисоб- лаш.....	61
3.9.3. Электр апаратларини 3 фазали ва 1 фазали қисқа туташув токла- ри бўйича текшириш.....	62
3.10. Симлар, кабеллар ва шинали ўтказгичларнинг кесим юзаларини тан- лаш.....	63
3.10.1. Ўтказгичларнинг кесим юзаларини қизиш бўйича ва ҳимоя аппа- ратини токи бўйича танлаш.....	63
3.10.2. Токнинг иётиносидий зичлиги бўйича танлаш.....	64
3.11. Ўзгарувчан ва ўзгармас токли кўп амперли қурилмалар учун электр тармоқлари.....	65
3.11.1. Ўзгарувчан токли кўп амперли қурилмалар учун тармоқлар.....	65
3.11.2 Кўп амперли ўзгармас ток қурилмалари учун тармоқлар.....	69
3.12. Турли муҳит шароити мавжуд бўлган хоналардаги электр қурилма- лари.....	70
3.12.1. Нормал шароитли хоналарда электр қурилмалари.....	70
3.12.2. Ёнғин хавфӣ бор хоналардаги электр қурилмалари.....	70
3.12.3. Порглаш хавфӣ бор хоналардаги электр қурилмалари ва тармоқ- лари.....	71

3.13. Цех трансформатор подстанциялари.....	73
3.13.1. Цех подстанцияси трансформаторлари ва чўлғамларининг уланиш схемалари.....	73
3.13. 2. Цех трансформаторларининг қуввати, сони ва ўрнатиш жойини танлаш.....	74
3.13.3. Цех подстанциялари комплановкаси ва конструкцияси. Комплект трансформатор подстанциялари.....	76
 4-БОБ . ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ 1000 В ДАН ЮҚОРИ КУЧЛАНИШДА ТАҚСИМЛАШ.....	78
4.1. Электр таъминоти схемаларини танлашда умумий принциплар.....	78
4.2. Корхонани энергосистемадаи ва иссецилик электр маркази бўлгандаги таъминлаш схемаси.....	78
4.3. Корхона бош режасида юкламалар картограммасини қуриш.....	81
4.4. Корхона ҳудудида электр энергиясини тарқатиш схемалари.....	83
4.5. Кабелларни ўтказиш тизимлари.....	88
а). Кучланиши 6-110 кВ ли кабелларнинг маркалари ва конструкциялари.....	88
б). Кабелларни ётқизиш усуллари.....	89
4.6. Кучланиши 1000 в дан юқори бўлган қаттиқ, эгилиувчан ва комплект ток ўтказгичлар.....	98
4.7. Подстанциялар ва электр тармоқларининг номинал кучланишини танлаш.....	108
4.7.1.Кучланиши танлаш бўйича умумий тунгунчалар.....	108
4.7.2. Рационал стандартг таъминлаш кучланишини аниқлаш.....	113
4.7.3. Рационал таъминлаш кучланишининг дастлабки қийматини тахминий аниқлаши.....	116
4.7.4. Тарқатиш кучланиши ва уни тайлаш.....	117
4.8. БПП трансформаторлари сони ва қувватларини танлаш.....	120
4.8.1. Трансформаторларниң сонини танлаш.....	120
4.8.2. Куч трансформаторларнинг қувватини танлаш.....	121
4.8.3. Трансформаторлар танлашда техника-иқтисодий ҳисоблар.....	126
4.8.4. Уч чўлғами трансформаторни ва бўлинган иккиламчи чўлғами трансформаторлар ҳисоби.....	128
4.8.5. Подстанцияни кенгайтириш ва реконструкция масалалари.....	131
4.9. БПП трансформаторларининг ўрнатиш жойини танлаш. БПП тарқатиш қурилмасининг комплановкаси ва конструкцияси.....	131
4.9.1. БПП трансформаторларининг ўрнатиш жойини танлаш.....	131
4.9.2. Истеъмолчига яқинлаштирилган подстанциялар.....	132
4.9.3. БПП тақсимлаш қурилмасидаги комплект тарқатиш шакллари.....	133
4.9.4. БПП тарқатиш қурилмасининг комплановкаси (шаклланиши).....	134
4.9.5. БПП 6 - 10 кВ ли тақсимлаш қурилмасининг схемалари ва қисса тугашув тоқларини чеклаш.....	135

4.9.6. БПП трансформаторларини танлаш бўйича мисол.....	137
<b>5-БОБ. РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ ЎРНИНИ ҚОПЛАШ.....</b>	<b>142</b>
5.1. Реактив қувватни ўрнини қоплаш тўғрисида умумий маълумотлар ва реактив қувват ўрнини қоплаш вазифалари.....	142
5.1.1. Реактив қувват истеъмолини камайтириш усуллари.....	143
5.2. Реактив юкламалар учун ўрнини қоплаш қурилмалари, уларнинг схемалари, конструкциялари ва асосий кўрсаткичлари.....	145
5.3. Ўрнини қоплаш қурилмаларнинг қуввати, ўрнатиш жойи ва иш ре- жимини танлаш, автоматик бошқарип усуллари ва принциплари.....	148
5.3.1. Ўрнини қоплаш қурилмаларининг қувватини танлаш.....	148
5.3.2. КБ нигд ўрнатиш жойларини танлаш.....	150
5.3.3. Ўрнини қоплаш қурилмаларининг иш режимини танлаш. Автома- тик бошқариш принциплари.....	150
5.4. Ўрнини қоплаш усулларини танлаш ва техник иқтисодий ҳисоб- лар.....	151
<b>6 - БОБ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИННИГ СИФАТИ.....</b>	<b>154</b>
6.1. Кучланиш оғиши ва тебраниши.....	154
6.1.1. Кучланиш оғиши ва кучланиш тебранишининг асосий электр ишла- түчиларининг ишига таъсири.....	155
6.2. Кучланишлар иносинусоидалиги.....	156
6.3. Кучланиш иносимметрияси.....	158
6.4. Частота оғиши ва тебраниши.....	161
<b>7-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИДА КУЧЛANIШНИ РОСТЛАШ.....</b>	<b>163</b>
7.1. ЭТС да кучланишини ростлаш принциплари.....	163
7.2. Куч трансформаторларидағи кучланишини ростловчи қурилмалар.....	166
<b>8-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ИШОНЧЛИЛИГИ.....</b>	<b>169</b>
8.1. Электр таъминоти ишончлилiği ҳақида асосий тушунчалар.....	169
8.2. Электр таъминотидаги узилишларнинг натижасидаги заарларни ҳисоб- лаш.....	171
<b>9 - БОБ. ЭЛЕКТР ҚУРИЛМАЛАРИДА НЕЙТРАЛ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ. ЕРГА УЛАШ ВА ЭЛЕКТР КОРРОЗИЯСИ.....</b>	<b>175</b>
9.1. Электр қурилмаларининг нейтрал режимлари.....	175
9.2. Ерга улаш қурилмалари.....	176
9.3. Электр коррозияси.....	179
<b>10-БОБ. ЭЛЕКТР БАЛАНСИ ВА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ЙЎҚОТИШЛАРИНИ АНИКЛАШ.....</b>	<b>182</b>
10.1. Қувват баланслари.....	182

10.2. Электр энергия баланслари.....	182
10.3. Электроэнергия йўқотишларини аниқлаш.....	184
<b>11-БОБ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИДАГИ ЎЛЧАШЛАР, АВТОМАТИКА ВА БОШҚАРИШ. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ СИСТЕМАСИ ЭЛЕМЕНТ-ЛАРИНИНГ ЎТА ЮКЛАНИШЛАРИ.....</b>	<b>186</b>
11.1. ЭТС даги электр ўлчашлари.....	186
11.2. ЭТС элементлари учун йўл қўйиладиган ўта юкланишлар.....	188
<b>ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:</b> .....	<b>190</b>
<b>МУНДАРИЖА.....</b>	<b>191</b>

## ЎҚУВ - УСЛУБИЙ НАШР

КАМОЛОВ СОТВОЛДИ КАМОЛОВИЧ  
ЖОББОРОВ ТҮЛКИН КАМОЛОВИЧ

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ  
ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРГЛАРИНИНГ  
СТУДЕНТЛАРИ УЧУН ДАРСЛИК

Мұхаррір:

К.АМОНОВ.

Техник мұхаррір:

И.Х.ХАМЗАЕВ.

Макет тайёрловчи:

МИЗЯЕВ А.А.

Мүсаххих:

ГАФАРОВА Э.У.

---

Теришга берилди 31.07.2002 Босишга рухсат этилди 3.09.2002  
Бичими 60/84.  $\frac{1}{16}$ . Ҳажми, б.т.8,5 Офесет усулида чоп этилди.  
Адади 300 Буюртма №1876 Баҳоси шартнома асосида

---

"Фарғона" нашириёти, 712014,  
Фарғона ш. Соҳибқирон кўчаси, 28-й.

---

Фарғона политехника институти босимахонаси  
712000 Қиргули шаҳарчаси, Фарғона кўчаси, 6-й.

"ФАРГОНА" НАШРИЁТИ, 2002